

05.61.71.71 - PLZ 49 - DAKK 49

FUNK AMATEUR

62. JAHRGANG · JULI 2013
DEUTSCHLAND € 4,00 · AUSLAND € 4,50

7·2013

Magazin für Amateurfunk Elektronik · Funktechnik

718 Direktabtast-Transceiver
ZS-1 von SSB-Electronic


724 Krebs durch Radiowellen?

729 Mehrwegeempfang
im VHF/UHF-Bereich

734 Programmierbares
Frequenzzählermodul

742 Simpel-SDR mit DVB-T-Stick
für 1 MHz bis 1,7 GHz

757 MW-Bausatz JUMA TX500

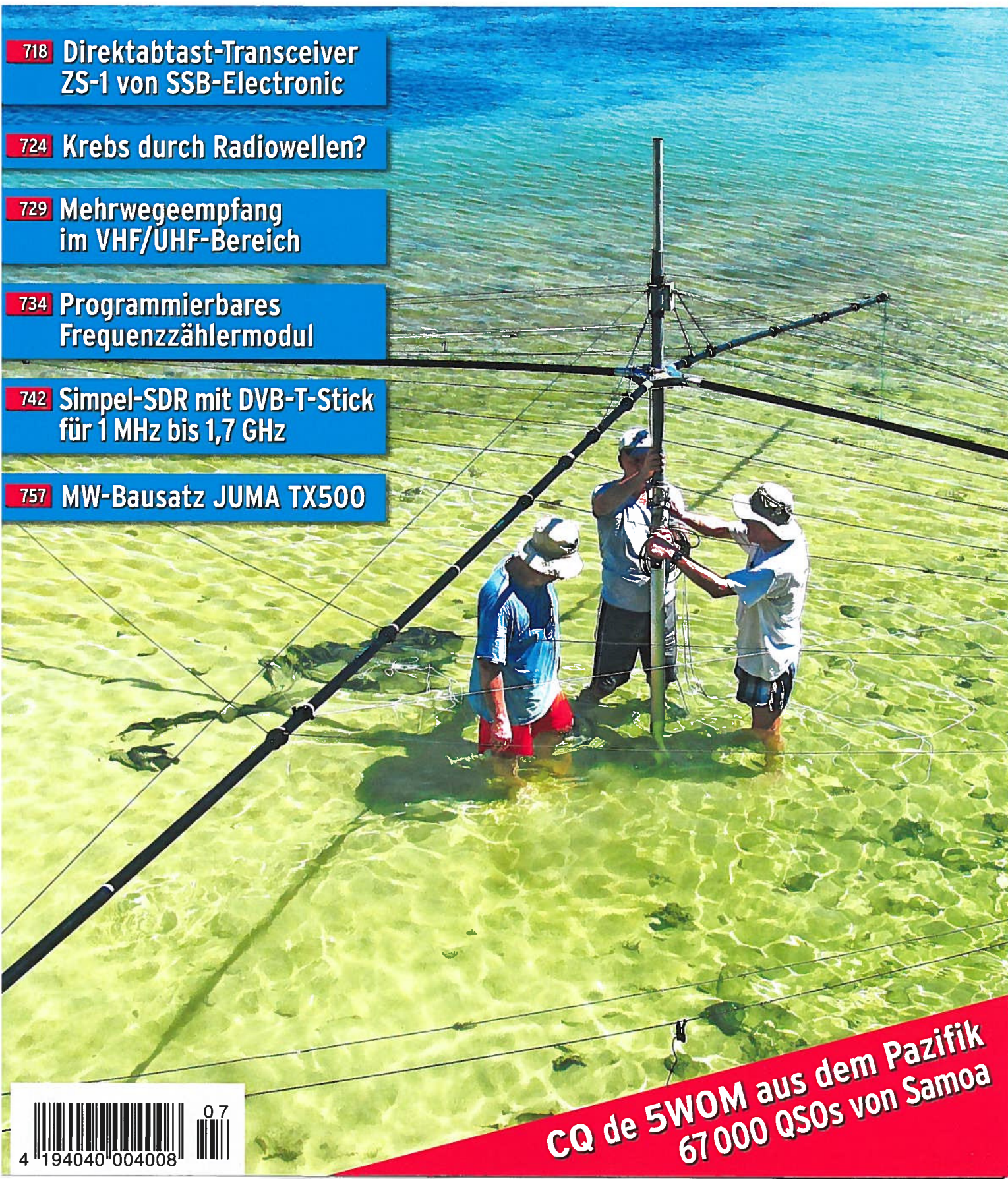

**CQ de 5WOM aus dem Pazifik
67 000 QSOs von Samoa**



07

Herausgeber: Dipl.-Jur. Knut Theurich, DG0ZB
Chefredakteur: Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Internet: www.funkamateure.de
Verlag: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Majakowskiring 38, 13156 Berlin
Tel.: (0 30) 44 66 94-60 - Fax: -69
Abo-Verwaltung: Angela Burkert, Tel.: (0 30) 44 66 94-60
Abo@funkamateure.de
Leserservice: Dipl.-Ing. Peter Schmücking, DL7JSP,
Tel.: (0 30) 44 66 94-72, Shop@funkamateure.de
Redakteure: Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
(Amateurfunktechnik) Redaktion@funkamateure.de
Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
(Elektronik/Computer) Elektronik@funkamateure.de
Tel.: (0 30) 44 66 94-57
Wolfgang Bedrich, DL1UU
(Amateurfunkpraxis/QTC) QTC@funkamateure.de
Tel.: (0 30) 44 66 94-54
Harald Kuhl, DL1ABJ
(Rundfunk/CB/Jedermannfunk) CBJF@funkamateure.de
Anschrift: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Redaktion FUNKAMATEUR
Majakowskiring 38, 13156 Berlin
Fachberatung: Dipl.-Ing. Bernd Petermann, DJ1TO
Postbox@funkamateure.de
Ständige freie Mitarbeiter: M. Borstel, DL5ME, IOTA-QTC, Dr. M. Dornach,
DL9RCF, DX-Berichte, J. Engelhardt, DL9HQH, Packet-QTC, Th. Frey, HB9SKA,
Sat-QTC, F. Janda, OK1HH, Ausbreitung, P. John, DL7YS, UKW-QTC, F. Langner,
DJ9ZB, DX-Infos, B. Mischewski, DF2ZC, UKW-QTC, W.-D. Roth, DL2MCD,
Unterhaltungselektronik/PC, F. Rutter, DL7UFR, Technik, Dr.-Ing. K. Sander, Elektron,
Dr. M. Schleutermann, HB9AZT, HB9-QTC, H. Schönwitz, DL2HSC, SOTA-
QTC, C. Stehlik, OE6GLD, OE-QTC, M. Steyer, DK7ZB, Antennen, R. Thieme,
DL7VEE, DX-QTC, A. Wellmann, DL7UAW, SWL-QTC, N. Wenzel, DL5KZA, OSL-
Telegramm, H.-D. Zander, DJ2EV, EMV(U)
Klubstation: DF0FA, DF3R, DOK FA
Druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Ahrensfelde, OT Blumberg
Vertrieb: ASV Vertriebs GmbH, Tel.: (0 40) 3 47-2 92 87
Manuskripte: Für unverlangt eingehende Manuskripte, Zeichnungen, Vorlagen u.
A. schließen wir jede Haftung aus. Wir bitten vor der Erarbeitung umfang-
reicher Beiträge um Rücksprache mit der Redaktion – am besten telefonisch.
Manuskripthinweise auf www.funkamateure.de → Schreiben für uns unter „Ma-
nuscripthinweise“
Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung
des Verlages in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder im Inter-
net veröffentlicht werden.
Haftung: Alle Beiträge, Zeichnungen, Platinen, Schaltungen sind urheberrechtlich
geschützt. Außerdem können Patent- oder andere Schutzrechte vorliegen. Die ge-
werbliche Herstellung von in der Zeitschrift veröffentlichten Leiterplatten und das
gewerbliche Programmieren von EPROMs usw. darf nur durch vom Verlag auto-
risierte Firmen erfolgen. Die Redaktion haftet nicht für die Richtigkeit und Funk-
tion der veröffentlichten Schaltungen sowie der technischen Beschreibungen.
Beim Herstellen, Veräußern, Erwerben und Betreiben von Funksende- und -emp-
fangseinrichtungen sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.
Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des
Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
Erscheinungsweise: FUNKAMATEUR erscheint monatlich und in der Regel am
letzten Dienstag des Vormonats. Inlandsabonnenten erhalten ihr Heft vorher.
Einzelpreise beim Kauf im Zeitschriftenhandel: Deutschland 4 €, Euro-Ausland
4,50 €, Schweiz 7,50 CHF, Dänemark 39 DKK, Polen 19,50 PLZ
Inlandsabonnement, jederzeit kündbar: 39,90 € für 12 Ausgaben, als PLUS-
Abo inkl. Jahrgangs-CD 45,90 €
Jahresabonnement Inland 37,90 € (PLUS-Abo 43,90 €); **Schüler/Studenten**
gegen Nachweis nur 29,80 € (PLUS-Abo 35,80 €).
Dauerbezug Inland 4 € pro Monat. Zahlung nur per Bankeinzug möglich,
Kontobelastung jeweils nach Lieferung des Heftes.
Jahresabonnement Ausland 43,90 € (PLUS-Abo 49,90 €); nach Übersee per
Luftpost 72 €, (PLUS-Abo 78 €); Schweiz 57 CHF (PLUS-Abo 65 CHF);
USA 54,90 (PLUS-Abo 59,90).
PLUS-Abonnement: 12 Ausgaben plus Jahrgangs-CD jeweils 6 € Aufschlag.
Die CD wird Ende Dezember mit dem Heft 1 des Folgejahrgangs geliefert.
Kündigungen von Jahresabonnements bitte der Box 73 Amateurfunkservice
GmbH sechs Wochen vor Ablauf schriftlich anzeigen.
In den Preisen für Abonnements und Dauerbezug sind sämtliche Zustell- und
Portokosten enthalten. Preisänderungen müssen wir uns vorbehalten.
Bestellungen von Abonnements bitte an die Box 73 Amateurfunkservice GmbH
oder auf unserer Homepage www.funkamateure.de → FUNKAMATEUR-Bezug
Bankverbindung in Deutschland: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Konto 659992108, Postbank Berlin, BLZ 100 100 10
Überweisungen aus dem Euro-Ausland: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
IBAN DE18 1001 0010 0659 9921 08, BIC (SWIFT) PBNKDEFF
Bankverbindung in der Schweiz: Box 73 Amateurfunkservice GmbH,
Konto 40-767909-7, PostFinance, Währung CHF
Private Kleinanzeigen: Abonnenten können pro Ausgabe eine bis zu 200 Zei-
chen lange private Kleinanzeige kostenlos veröffentlichen, wenn diese online
über www.funkamateure.de → Privat inserieren → Abonnenten beauftragt wird.
Schriftlich an die Box 73 Amateurfunkservice GmbH, per Fax oder online über
www.funkamateure.de → Privat inserieren → Nicht-Abonnenten beauftragte
private Kleinanzeigen bis zu 10 Zeilen mit je 35 Anschlägen kosten bei Vor-
kasse (Bargeld bzw. Kontodaten zum Bankeinzug) pauschal 5 €. Jede weitere
Zeile kostet 1 € zusätzlich.
Gewerbliche Anzeigen: Mediadaten bitte beim Verlag anfordern oder als PDF-
Datei von www.funkamateure.de → Impressum herunterladen. Zurzeit gilt die
Preisliste Nr. 23 vom 1.1.2013.
Für den Inhalt der Anzeigen sind allein die Inserenten selbst verantwortlich.
Vertriebs-Nr. A1591 - ISSN 0016-2833
Redaktionsschluss: 6.6.2013 **Erstverkaufstag:** 25.6.2013
Druckauflage: 42.600
Der FUNKAMATEUR wird weitgehend auf Recyclingpapier gedruckt.
© 2013 by Box 73 Amateurfunkservice GmbH • Alle Rechte vorbehalten

Auf nach Friedrichshafen!

Wie in jedem Jahr laden am letzten zusammenhängenden Juni-Wochen-
ende die Messeleitung sowie der DARC e. V. als Veranstalter zur 38. Ham
Radio sowie zum zeitgleich stattfindenden 64. Bodenseetreffen ein.

Nachdem Publikums magnet Conrad Electronic 2011 noch vor Messe-
beginn wieder abreiste und seither gar nicht mehr kommt, bleiben 2013
nun auch ein sehr großer und einige kleinere Amateurfunkhändler der
Messe fern. Ohne darüber richten zu wollen, können wir in der Redaktion
eine solche Entwicklung nicht gutheißen.

Dennoch haben wir teilweise Verständnis für die Entscheidung dieser
Händler: Auf der einen Seite stehen die hohen Standgebühren sowie
Personal- und sonstige Logistikkosten. Andererseits beraten die hoch-
qualifizierten Mitarbeiter sehr engagiert ihre potenziellen Kunden, um
dann mit ansehen zu müssen, wie dieselben anschließend zum „Kisten-
schieber“ aus dem In- oder Ausland gehen und ihr Objekt der Begierde
für ein paar Euro weniger ergattern. Eine solche Geiz-ist-geil-Mentalität
kann auf Dauer nicht gut gehen und das Ergebnis sehen wir nun.

Demgegenüber ist die Messeleitung auf Gedeih und Verderb gefordert,
profitabel zu arbeiten. Doch dafür bietet sie ja etwas. Die Neue Messe
weist zweifellos die mit Abstand besten Bedingungen auf, die uns Funk-
amateuren in Europa und Amerika geboten werden: großzügige Park-
möglichkeiten, geräumige Hallen, ein weitläufiger und sinnvoll gestalteter
Außenbereich mit einladenden gastronomischen Einrichtungen, das licht-
durchflutete Foyer mit der Aktionsbühne und nicht zuletzt die zahlreichen
klimatisierten und modern ausgestatteten Vortragsräume unterschiedlicher
Größe. Daytons Hara Arena kann da ebensowenig mithalten wie das
National Hamfest United Kingdom in Newark-on-Trent.

Bleibt noch die Sichtweise der Besucher. Lohnt es sich, angesichts stei-
gender Treibstoff- und Übernachtungskosten noch hinzufahren? Neuheiten
erfährt man mittlerweile schon Wochen und Monate vorher aus dem Inter-
net sowie nicht zuletzt aus dem FUNKAMATEUR. Und Schnäppchen
macht man heute eher vom heimischen PC aus beim einschlägigen Ver-
sandhandel, via eBay, auf Kleinanzeigen-Portalen usw. Das bekommen
auch Flohmarkt-Fans und -Anbieter zu spüren.

Aber ist das alles? Dominiert der Kommerz schon so sehr unser Hobby?
Oder ist es nicht vielmehr vom Messegelände bis zum Campingplatz das
weder durch Funk noch Internet zu ersetzende gesellige Zusammentreffen
mit Gleichgesinnten aus Nah und Fern, das den Reiz eines solchen Events
ausmacht? Der Veranstalter hat erkennbar dazugelernt, organisiert diesmal
wieder eine Ham Night, tut traditionell sehr viel für die Jugend und bietet
eine große Zahl hochkarätiger Vorträge. Alois Kruschke dankend auf die
Schulter klopfen, mit Martin Steyer ein Yagi-Problem diskutieren, von
Martti Laine Geschichten vom WC auf dem Scarborough Reef hören und
nicht zuletzt mit dem langjährigen QSO-Partner endlich mal ein Bier trinken
– ist das alles nichts?

Dazu bedarf es jedoch eines passenden und annehmbaren Umfelds, das
man eben in Friedrichshafen vorfindet. Zwar muss man ja nicht jedes Jahr
zur Ham Radio fahren, doch sollten wir Ham Radio nebst Bodenseetreffen
als internationales Highlight im Amateurfunk begreifen, das man sich ge-
legentlich gönnen muss. Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung von
Messeleitung, ideellem Träger DARC e. V., Händlern, Vortragenden und
Besuchern, diese langjährige Tradition fortzusetzen!

Awds in FN

Werner Hegewald DL2RD

Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD, Chefredakteur


Amateurfunk

Hamvention und FDIM 2013 709

CQ von 5WOM: mehr als 67 000 Funkverbindungen von Samoa 712

10-m-Transceiver Alinco DR-135DX 716

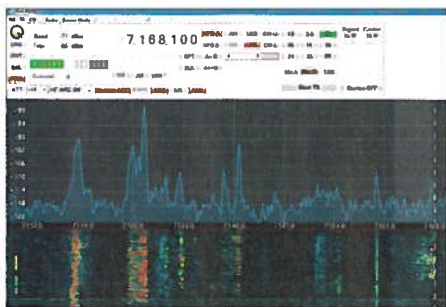Zeus ZS-1: direktabtastender Transceiver von SSB-Electronic




Die gewohnten Features von SDR-Geräten macht SSB-Electronic nun in einem industriell gefertigten Allmode-Transceiver der QRP-Klasse verfügbar. Dabei kommt die derzeit modernste Technik der sende- und empfangs-seitigen Direktumsetzung des HF-Signals zum Einsatz.

Der Beitrag wartet mit ersten Eindrücken und Messergebnissen auf. Screenshot: DL2SAX 718

Echtzeitinformationen für DXer – Erfahrungen aus der Praxis 721

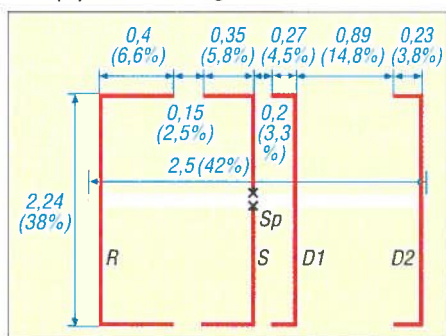Ban(d)tenna: Längsstrahler mit erstaunlich geringen Abmessungen



Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich: Nach dem in diesem Beitrag beschriebenen neuartigen Konstruktionsprinzip lassen sich Monoband-Antennen ungewohnt kleiner Bauform realisieren, so z. B. eine 4-Element-Antenne für 6 m mit 2,5 m Länge und 2,24 m Breite. Der Gewinn ist etwa gleichwertig zu einer Yagi-Antenne gleicher Elementanzahl und die Bandbreite sogar größer.

748

Mittelwellensender-Bausatz JUMA TX500 – erste Erfahrungen



Als Alternative zum vollständigen Selbstbau eines Mittelwellensenders oder -transceivers kann dieser Bausatz aus Finnland vielen Funkamateuren den Zugang zum neuen 630-m-Amateurfunkband erheblich erleichtern. Der Autor gibt ferner Hinweise für die ersten Schritte auf dem Band.

Werkfoto 757

Steuerbaugruppe zur Zusammenschaltung von KW-Antennen



Zur besseren Ausnutzung der vorhandenen Antennenanlage lassen sich mehrere Antennen mittels eines sogenannten Stackmatch impedanzrichtig zusammenschalten. DH8BQA beschreibt dazu eine passende, komfortable Steuerbaugruppe, die bestimmt nicht nur für Conteststationen interessant ist.

Foto: DH8BQA 762

DA0HQ als German Headquarters in der IARU-Weltmeisterschaft 795

Ökomotor als Bastelprojekt 799

Berliner Antennen-Fieldday (BAF) 799

Aktuell

Editorial 699

Postbox 702

Markt 704

Literatur 708

Bezugsquellenverzeichnis 766


Ausbreitung Juli 2013 794

Inserentenverzeichnis 810

Vorschau FA 8/13 810

QTCs

AATiS e. V. 790

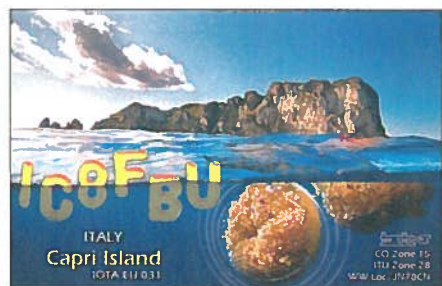

IOTA-QTC 797

DX-QTC 798

QSL-Telegramm 800

Sat-QTC 801

SOTA-QTC 802

SWL-QTC 802

QRP-QTC 803

Digital-QTC 804

UKW-QTC 806

DL-QTC 808

Afu-Welt 808

OE-QTC 809

HB9-QTC 809

Termine Juli 2013 810

Beilage

IC-7100 755

Unser Titelbild



Ein 15-köpfiges deutsches Team funkte als 5WOM vom 4. 4. bis 17. 4. 13 Tag und Nacht fast ohne Unterbrechung von der Nordseite der Insel Savaii (Samoa). Es galt, erwartete gute Ausbreitungsbedingungen im Sonnenfleckenmaximum intensiv auf den höherfrequenten Bändern zu nutzen. Das Bild zeigt die Errichtung eines Spider-beam-Mastes im Wasser des Pazifiks – eine prima Abstrahlung ist so gewährleistet!

Foto: 5WOM-Team

BC-DX

Kurzwelle in Deutsch 792

BC-DX-Informationen 793

Die Frequenzen von NDR Info
NDR Info
Die Frequenzen von NDR Info – übersichtlich auf einer Karte. NDR Info können Sie außerdem über Satellit und im Kabel empfangen. NDR Info Spezialsender auf Mittelwelle. [* mehr](#)

Die Frequenzen von NDR Kultur
NDR Kultur
NDR Kultur – überall im Norden zu empfangen. Wenn Sie eine entsprechende Frequenz für Ihren Vorrat suchen, auf der Freizeitskarte werden Sie fündig. [* mehr](#)

Die Frequenzen von NDR 1 Niedersachsen
NDR 1 Niedersachsen
Auf welcher Frequenz Sie NDR 1 Niedersachsen empfangen können, erfahren Sie hier. [* mehr](#)

Die Frequenzen von NDR 1 Welle Nord
NDR 1 Welle Nord

Der Hörfunk bestätigt besonders im Katastrophenfall seine wichtige Rolle zur direkten Informationsvermittlung. Screenshot: DL1ABJ

Wissenswertes

Sprachkonferenzen via Internet mit TeamSpeak und Mumble 710

Gewitterschutz für DSL-Technik 711

Bauelemente

PHP-xxx: Hochpassfilter 753


Geschichtliches

Vor 50 Jahren: das 1. DM-UKW-Treffen

805

Funk

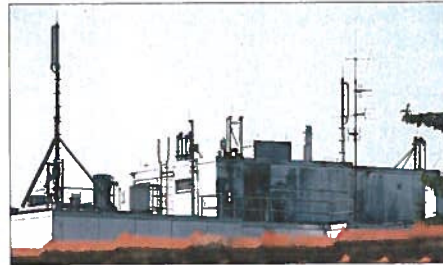Können Radiowellen eine Krebserkrankung auslösen? (1)



Der Autor befasst sich mit der Frage, ob Sendesignale die Ursache für Krebserkrankungen sein können, und liefert Argumente für eine wissenschaftliche Diskussion.

Foto: DL1ABJ 724

Melden von Funkstörungen – auch für Funkamateure 728

Selektiver Mehrwegeempfang im VHF/UHF-Bereich 729

SDR für 1 MHz bis 1,7 GHz mit DVB-T-Stick 742

CB- und Jedermannfunk 791

Elektronik

32-Bit-Programmierung leicht gemacht mit dem ARM Cortex M0 732

Programmierbares Frequenzzählermodul mit Zusatzfunktionen 734

Stromversorgungsbox für 12 V/14 Ah auf Lithium-Eisenphosphat-Basis 738

Ohne viel Aufwand – Programmieradapter für AVR



Der im Beitrag gezeigte preiswerte Programmieradapter ermöglicht auf einfache Weise die Aktualisierung der Flash-Speicher von Atmel-Mikrocontrollern der AVR-Serie.


Foto: DH8GHH 740

Visualisierung eines Klingelsignals mit Nachlauf 744

Alarmanlage mit Funkübertragung auf Arduino-Basis 745

Einsteiger

Wurfschleuder für Antennendrähte

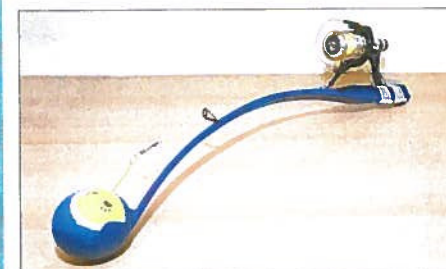

Beim sommerlichen Portabelfunk im Freien kommt bisweilen der Wunsch auf, einen Antennendraht in luftige Höhe, etwa in einen Baumwipfel, zu befördern. Im Beitrag werden einige Möglichkeiten erörtert sowie eine auf einer Ballschleuder für Hunde basierende Wurftechnik beschrieben.

Foto: DM5CQ 760

Redaktion FUNKAMATEUR
Postfach 73, 10122 Berlin
postbox@funkamateur.de

In eigener Sache

Autoren, die uns über das entsprechende Kontaktformular (www.funkamateur.de → Schreiben für uns → Kontaktaufnahme) Dateien senden, möchten wir um Beachtung folgender Punkte bitten:

Der Dateiname muss unbedingt Rufzeichen oder Nachname des Autors sowie einen aussagefähigen Kurztitel enthalten wie beispielsweise DL9SEE_Leuchtturm.zip. Auf diese Weise ist auch nach längerer Zeit eine eindeutige Zuordnung möglich. Dateinamen wie FUNKAMATEUR.ZIP oder REDAKTION_FA.ZIP sind für die Redaktion, die ja täglich Zuschriften bekommt, ohne Aussagekraft. Zudem beschwören sie Verwechslungsgefahr herauf und lassen die Herkunft später nicht mehr erkennen.

Frauen und Amateurfunk

„Frauen und Amateurfunk“ hieß eine Sendung im Offenen Kanal Kassel. Dieser 26-minütige Beitrag ist nun auf Youtube → Faszination Amateurfunk → Frauen und Amateurfunk (Folge 03) zu finden, außerdem für DARC-Mitglieder über die DARC-Website. Moderator Wolfhard Eidenmüller, DO5WE, unterhält sich mit der DARC-YL-Referentin Christiane Rüthing, DL4CR, und der auch aus dem FA bekannten DXpeditionärin „Babs“ Linde, DL7AFS, die u. a. Eindrücke von ihrer jüngsten Aktivität aus Montserrat vorstellt.

Aus unserer Serie Gegensätze: fett und mager



Sehr viele Windungen

Im Beitrag „Induktionsspulen – Eigenschaften und praktischer Einsatz“ (2), FA 4/13, S. 393, Bild 31, steht 100 000 Windungen. Sind vielleicht nur 1000 Windungen gemeint, wie bei den zuvor beschriebenen Spulen? Da ich im FA 5/13 keine Berichtigung finden konnte und ich so eine Ferritantenne nachbauen möchte, bitte ich um Bestätigung, ob wirklich 100 000 Windungen gemeint sind.

Manfred Beermann, DL3QK

Die angegebene Windungszahl ist korrekt. Trotz der hohen Permeabilität der verwendeten Stabkerne ist eine solche hohe Windungszahl erforderlich. Ansonsten wären die so aufgebauten Spulen nicht für die Aufnahme von Wechselfeldern derart niedriger Frequenzen geeignet. Selbstverständlich wird sich so eine Spule nicht mehr per Hand wickeln lassen. Dazu sind, wie in der letzten Spalte des Beitrags angedeutet, entsprechende Vorrichtungen erforderlich, die den doch recht dünnen Draht ohne zu Reißen auf den Spulenkörper bringen – vom Mitzählen beim Aufwickeln ganz zu schweigen.

Heil-Headset am FA-Stationsmanager

Bezüglich des Bausatzes „Stationsmanager FA-SM“ hätte ich gern gewusst, ob mein Heil-Headset mit Fußtaster ohne Probleme am Stationsmanager betrieben werden kann.

Thomas Ottenbacher, DO2THO

Ja, das Heil-Headset ist kein Problem, wir fahren bei DF0FA, der Klubstation des FUNKAMATEURS, in den UKW-Contesten genau die gleiche Kombination: Heil-Headset mit Fußschalter, FA-Stationsmanager, IC-7400 und PA/Vorverstärker dazu. Funktioniert ausgezeichnet.

Oliver Dröse, DH8BQA, FA-SM-Entwickler

Positionsfrage

Antenne auf dem Dach:
Abstrahlung ziemlich flach.
Antenne dicht am Meer:
noch etwas besser als vorher.
Antenne fast im Keller:
Dann braucht man eine „Ella“.

Mehr Mut zur Innovation

Ihr Editorial 6/13 schloss mit „Motivieren Sie Jugendliche zur Mitarbeit im Amateurfunkbereich.“ Die Wirklichkeit sieht aber ganz anders aus. Eigene Anstrengung unerwünscht – wir haben ja das Internet. Wir haben ja eine gute (?) Schulbildung. Wenn ich z. B. bei dreien meiner Enkel sehe, dass schon bei der Erledigung der Schulaufgaben auf das Internet zurückgegriffen werden muss, zeigt das die kommenden Probleme. Das soll die Zukunft sein? Kann man ja kaufen – das



ist in den meisten Fällen die Einstellung. Wenn mir dann ein Lehrer (Dr.-Ing.) einer Berufsschule für Radio- und Fernsehtechnik, auch Funkamateur, erzählt, dass Schüler des Meisterkurses jede Summe bezahlen, um den „Schein“ (im wahrsten Sinne des Wortes) sofort zu bekommen, zeigt das die Einstellung.

Es gibt aber auch wohlthuende Ausnahmen. Da wurde bei uns in einem Wochenblatt von einer Schülerin berichtet, die sich der Auswirkungen des Ultraschalls auf Tiere, von LED-Leuchten und Induktionsherden gewidmet hat. Ein großes Lob der jungen Dame. Was ist zu tun? Vom ersten Schultag an die persönlichen Fähigkeiten verlangen und fördern. Das Motto der Römer, Mathematik ist Sklavenarbeit, gilt nicht mehr.

Heinz Coenen, DF1EZ

Mit äußerstem Interesse gelesen habe ich den Editorial-Beitrag des FA 6/13 zum über 100-jährigen Wirken der Funkamateure bei den wichtigsten technischen Entwicklungen der Funktechnik seit ihren Anfängen bis heute und der Forderung, die heutigen Jugendlichen gerade auch deshalb an den Amateurfunk heranzuführen.

Reinhard Sandrock, DM2USR

Meinungsvielfalt ist ein hohes Gut. Und auch in einer Technikzeitschrift dürfen politische Meinungen geäußert werden. Genauso ist es aber auch legitim, die dort veröffentlichten Äußerungen kritisch zu sehen. Das Editorial des Juni-Heftes darf in einigen Punkten nicht unwidersprochen bleiben. Man mag sich ja auf die Ruck-Rede von Roman Herzog berufen, auch wenn diese Gedanken schon 16 Jahre alt sind, auch ganz andere Seiten zeigen und schon damals nicht unkritisch aufgenommen wurden. Dann werden aber Äußerungen getan, die schlicht unhaltbar sind.

Woher nimmt der Autor K. Sander seine Erkenntnis darüber, dass Bildung heute auf „Sprachen, Geschichte, Musik und Religion“ beschränkt wird? Als Lehrer und in der Bildungspolitik Tätiger weiß ich, dass es oft sehr schwierig ist, Lehrkräfte für Sprachen, Musik und Religion zu finden. Wer ist der zitierte (!) Philologe? Wie heißt das Buch, aus dem angeblich zitiert wird? (Man kann es herausfinden, aber sauber zitiert ist das nicht!) Bildung ist doch etwas komplizierter zu definieren, und auch Schwanitz ist nicht über alle Kritik erhaben.

Energiesparen setzt sich von allein nur durch den Fortschritt durch? Der „Fortschritt“ macht es möglich, dass große, viel Energie verbrauchende Fern-



seher in der Energieeffizienz mit A++ bewertet werden, kleine sparsame dagegen mit C. Und dasselbe gilt für die modernen Nachkommen der Dampfloks: Große, schwere, spritfressende Autos kommen besser weg als kleine. Wem nützt das alles?

Irgendeinen fiktiven „Zeitgeist“ als „falsch“ zu diffamieren, ist schon recht überheblich. Ist dann der neoliberale, unkritische Geist, der aus diesen Zeilen spricht, der richtige?

Jochen Glüder, DL1BIB

Der Wunsch bzw. die Forderung nach mehr Bildung, Kreativität und Innovationen ist ein komplexes Thema. Eine Antwort auf die Leserbriefe würde umfangreicher als das Editorial selbst sein. Es ist durch die begrenzte Zeichenzahl eines Editorials nicht möglich, alle Quellen anzugeben. Um dennoch auf die Leserbriefe zu antworten, habe ich auf der Website www.s-elabor.de eine ausführlichere Begründung, einschließlich der Quellenangaben, veröffentlicht.

Dr.-Ing. Klaus Sander


E-Mail-Anschrift

Ich habe eine Frage bzw. Anregung an Dr.-Ing. Klaus Sander, doch stimmt die via Google gefundene Anschrift k.sander@xxx.xx offenbar nicht. Was ist da drin falsch? Waldemar H.

Dr. Sander schreibt seit 1993 regelmäßig im FA und es stand fast immer seine E-Mail-Adresse dabei. Sie lautet info@sander-electronic.de.

Die E-Mail-Adressen stehen in der Regel generell unter den Beiträgen, sofern der Autor das wünscht. Im Jahrgangs-PDF sind sie allerdings absichtlich nicht anklickbar. Mitunter gibt es auch nur einen Verweis auf qrz.com/db/xxx oder eine Website, weil der Autor damit das Interesse auf weitere Dinge lenken möchte.

Vorsicht bei einem Holzmast!

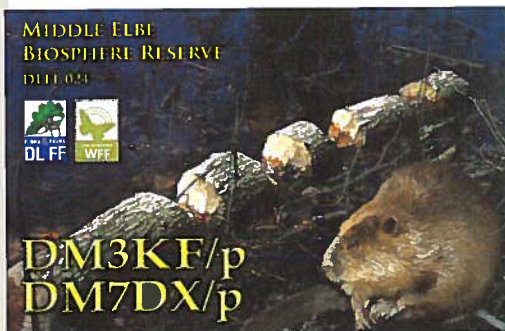

MAR-6-Bezugsquelle

Im Beitrag „Breitbandiger Verstärkertastkopf...“, FA 1/11, S. 36, wird ein MMIC MAR-6 zum Bau des Geräts empfohlen. Können Sie mir mitteilen, von wem dieses Bauelement zu beziehen ist?

Jürgen Schmidt, DO1JSA

Der MMIC ist unter der Bestellnummer MAR-6 beim FUNKAMATEUR-Leserservice, u. a. via www.box73.de → Produktsuche, zu haben.

Verschaltung logisch gleichgültig, Zusammenschaltung gefährlich

Die Mai-Preisfrage wollte wissen, wie man drei Dreifach-, vier Vierfach- und fünf Fünffach-Steckdosenleisten zusammenschalten muss, damit möglichst viele Verbraucher versorgt werden können, und wie viele das dann sind.

Dass der erste Teil der Frage nur ein Fallstrick war, haben fast alle Einsender bemerkt, denn die Art der (sinnvollen) **Zusammenschaltung** ist aus Sicht der verfügbaren Anschlüsse völlig **gleichgültig**. Das gilt für die auftretenden Spannungsabfälle hingegen nicht, aber darauf sollte es ja nicht ankommen.

Die Gesamtzahl der Buchsenplätze aller Leisten beträgt $3^2 + 4^2 + 5^2 = 50$. Nun „(ver)brauchen“ noch die Stecker an den Leitungen zu den Leisten jeweils einen Buchsenplatz: $3 + 4 + 5 = 12$. Ausgenommen davon ist der Stecker, der das Ganze von der Wandsteckdose versorgt (+ 1). Schlussendlich $3^2 + 4^2 + 5^2 - (3 + 4 + 5) + 1 = 50 - 12 + 1 = 39$.

Bleibt noch die (Un-)Zulässigkeit einer solchen Zusammenschaltung zu kommentieren. Aus gutem Grund ist beim Kauf an solchen Steckdosenleisten irgendwo der Hinweis zu finden, dass das Hintereinanderschalten nicht zulässig sei. Zugleich ist eine Höchstlast für die Gesamtheit der über die Leiste angeschlossenen Geräte angegeben. Das läuft letztlich auf die Strombelastung von Leitern und Kontakten hinaus. An den Kontakten treten Übergangswiderstände auf, an denen bei Stromfluss nach $P_K = I^2 \cdot R_K$ Wärme entsteht. Das wären bei den gebräuchlichen 16 A (entsprechend einer Geräteleistung von insgesamt 3680 W) und nur 0,01 Ω Kontaktwiderstand schon über 2,5 W.

Nun kommt noch eine für manchen überraschende Tatsache ins Spiel: Der Strom über die Steckdosenleiste steigt linear mit der Verbraucherleistung ($I = P_V/U$), die an den Kontakten und den Leitungen umgesetzte Leistung jedoch, s. o., mit $P_K = I^2 \cdot R_K$. Das heißt, wenn die Verbraucherleistung sich verdoppelt (verdreifacht), müssen Leitungen und Kontakte näherungsweise die vierfache (neunfache) Wärmeleistung verkraften! Die Erwärmung bewirkt dann ggf. noch eine Erhöhung des Widerstands. Das führt dann schnell zu Brandgefahr, zumal sich Übergangswiderstände durch nachlassende Federkraft und Korrosion mit der Zeit erhöhen.

Sicher scheren sich viele Nutzer nicht um das Verbot und es kommt trotzdem nicht reihenweise zu Wohnungsbränden, aber nur, weil lediglich leistungsschwache Verbraucher angeschlossen sind, wodurch der maximal auftretende Strom im Limit bleibt. Bei Plätteisen, Föhnen und Elektroheizgeräten sieht das ganz anders aus. Auch bei Kurzschlüssen verursachen Zusammenschaltungen zusätzliche Probleme.

Die 3 × 25 € für die richtige Lösung erhalten:

Michael Franke
Sven Pohlandt
Andreas Schumm, F4GFT

Herzlichen Glückwunsch!

Antennendreh-Preisfrage

Wie viele Sekunden dauert es in Berlin, die Richtantenne von KH4 nach 8P zu drehen, wenn das Drehgerät 0,5 min⁻¹ schafft (kurzer Weg, An- und Auslaufzeit nicht berücksichtigt)?

Unter den Lesern mit richtiger Antwort verlosen wir

3 × 25 €




Einsendeschluss ist der 31. 7. 13 (Poststempel oder E-Mail-Absendedatum). Die Gewinner werden in der Redaktion unter Ausschluss des Rechtswegs ermittelt. Wenn Sie die Lösung per E-Mail übersenden (an quiz@funkamateurl.de), bitte nicht vergessen, auch die „bürgerliche“ Adresse anzugeben, sonst ist Ihre Chance dahin.

Auch an der Feierabend-Preisfrage vom FA 6/13 können Sie sich noch bis zum 30. 6. 13 versuchen.

**Funk,
Netzwerkkabel
und Glasfaser
statt PLC!**

**Fortschritt statt
vermüllter Äther!**

**Frauenfußball-EM
10. 7. bis 28. 7. 2013:
Rückblick auf die WM 2011**

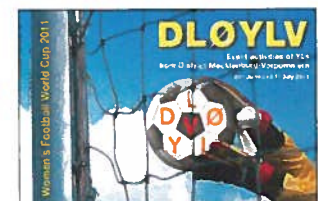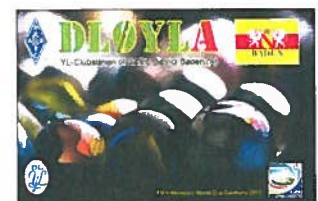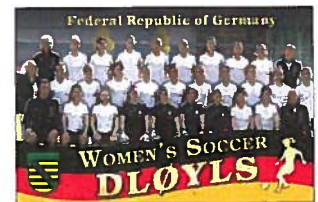



FTdx1200

Allmode-Transceiver

- Frequenz: RX 1,8 ... 56 MHz, TX nur Amateurfunkbänder 160 m bis 6 m
- Betriebsarten: SSB (USB, LSB), AM, CW, FM, RTTY
- Ausgangsleistung: ≤ 100 W
- Roofing-Filter: 3 kHz, 6 kHz, 15 kHz
- Zwischenfrequenzen: 40,455 MHz, 455 kHz, 30 kHz
- Anschlüsse: 2 × 50 Ω PL259 (Antenne), Stromversorgung, Mikrofon, Lautsprecher, Kopfhörer, Morsetaste, externer Schaltausgang, Rotor, RTTY, CAT, Antennentuner
- Spannungsversorgung: 13,8 V
- Stromaufnahme: 1,8 A @ RX, 2,3 A @ TX/100 W
- Abmessungen (B × H × T): 365 mm × 115 mm × 312 mm
- Masse: 9,5 kg
- Preis/Lieferbarkeit: zum Redaktionsschluss nicht bekannt

Yaesu FTdx1200 gezeigt

Als Alternative zum **FTdx3000** stellte **Yaesu** auf der diesjährigen Ham Vention in Dayton/Ohio den Allmode-Transceiver **FTdx1200** mit einer Ausgangsleistung von 100 W und leicht geänderten Parametern vor. Eine schnelle Spektrumanzeige mit 20 kHz Bandbreite ist ebenso wieder integriert wie Decoder und Encoder für RTTY und PSK31, wobei für die Letzteren die Textausgabe auf dem Display erfolgen kann. Der Antennentuner ist weiterhin integriert. Wichtige Elemente im Empfängerzweig stellen Eingangsverstärker und erster Mischer dar. Hier setzt Yaesu weiterhin u.a. auf einen großzügig dimensionierten HF-Übertrager, der selbst bei starken Signalen nicht in die Sättigung gerät. Dadurch besitzt der Empfängerzweig einen so hohen IP3 wie die anderen Modelle. Stand: A1-107

Bezug: autorisierte Fachhändler



70-MHz-Yagi-Antenne

Das Sortiment von **Anjo-Antennen** umfasst u.a. die **YA007005** mit fünf Elementen. Sie ist neben der HB9CV-Antenne **YA0070CV** und der Vierband-LPDA **LP045500S** die gewinnstärkste 70-MHz-Antenne im Programm. Sie ist im Bereich von 69,5 MHz bis 72 MHz auf 50 Ω angepasst und besitzt einen Gewinn von 8,2 dBd bei Öffnungswinkel von 53° vertikal und 68° horizontal.

Die Antenne verfügt neben Mastschellen und Verbindungsteilen aus Edelstahl über stabile Aluminiumprofile mit 2 mm Wandstärke.

Ham-Radio-Stand A1-E601

ANjo-Antennen, Joachims HF & EDV-Beratungs GmbH, Lindenstr. 192, 52525 Heinsberg, Tel. (02452) 156779, Fax 157433; www.joachims-gmbh.de; anjo@joachims-gmbh.de

Yagi-Antenne YA007005 mit fünf Elementen für das 70-MHz-Band; gemessenes Anpassdiagramme, Strahlungsdiagramme und Winkel-daten für die Selbsterklärung finden Sie zu allen Antennen auf der Hersteller-Website.

YA007005

Yagi-Antenne

- Elemente: 5
- Länge: 2,85 m
- Gewinn: 8,2 dBd
- V/R: 20 dB
- Anschluss: N-Norm, 50 Ω
- Masse: 3,5 kg
- Preis: 170 €

HAM RADIO

Die Nr.1 in Europa!

Intern. Amateurfunk-Ausstellung

28.-30. Juni 2013

Messe Friedrichshafen



MLA-T

Magnetische Portabelantenne

- Bänder: 160 m, 80 m, 40 m
- Belastbarkeit: 100 W; in der Nähe von Menschen die Sendeleistung auf 10 W reduzieren!
- Windungen: 4 Schleifen mit 80 cm Durchmesser
- Anschlüsse: Antenne N-Buchse, Steuergerät 2 × PL-Buchsen
- Abmessungen (B × H × T): 82 cm × 105 cm × 22 cm
- Masse: 12 kg
- Preis: 749 €

Vierfache Schleife

Die **MLA-T** von **B Plus TV** ist eine Antenne für 160 m, 80 m und 40 m. Im Gegensatz zur ebenfalls bei **WiMo** erhältlichen **MLA-M** (FA 11/12, S. 1124) erfolgt die Abstimmung über einen Schrittmotor im Gehäuse, sodass sich die Antenne abgesetzt betreiben und von der Bedieneinheit steuern lässt.

Drei LEDs auf dem Controllergehäuse gestatten eine Kontrolle des Abstimmungsvorgangs. Der Motor läuft bei jedem Tastendruck anfangs langsam, um eine präzise Abstimmung zu ermöglichen. Das 2 m lange Verbindungskabel zum Transceiver gehört ebenso zum Lieferumfang wie ein Netzteil 12 V/0,8 A.

Bezug: **WiMo GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. (07276) 96680, Fax 966811; www.wimo.com, E-Mail: info@wimo.com**

Krallenschellen

Bei **UKW Berichte** gibt es mit der **GG5 30** kleine Edelstahl-Krallenschellen. Zusammen mit einem U-Bügel können runde, ovale oder eckige Profile verdrehsicher geklemmt werden. Die möglichen Durchmesser sind abhängig vom verwendeten Bügel. Lieferbar ist die Mini-Krallenschelle einzeln für 2,80 € oder mit entsprechenden U- oder V-Bügeln mit M6-Gewinde für 4,18 €. Stand: A1-412 **UKW Berichte, Jahnstraße 7, 91083 Baiersdorf, Tel. (09133) 7798-0, Fax -33; E-Mail: info@ukwberichte.com; www.ukw-berichte.de**


SDR mit 32 MHz Bandbreite

Der australische Hersteller **Winradio** wird sein neuestes Produkt, den **WR-G35DDCI**, auch **Excalibur Ultra**, erstmals auf der Ham Radio (Stand: A1-105) vorstellen. Dieser direkt abtastende KW-Empfänger für den Bereich von 9 kHz bis 45 MHz besitzt eine Echtzeit-Bandbreite von 32 MHz. Des Weiteren gibt es einen 45 MHz breiten Spektrumanalyse mit optionaler Wasserfallanzeige.

Der WR-G35DDCI weist neue Merkmale auf, die bei vergleichbaren Empfängern nicht vorhanden sind. Eine Besonderheit sind drei unabhängige Demodulatoren mit einstellbaren Selektivitäten von 1 Hz bis 64 kHz. Dadurch ist die gleichzeitige Demodulation, Aufzeichnung und Weiterverarbeitung im gesamten HF-Empfangsspektrums möglich – es entstehen quasi drei voll ausgestattete HF-Empfänger innerhalb des Geräts. Weiterhin gehören Test- und Messfunktionen, ein separater Eingang für einen externen Referenzoszillator sowie eine FPGA-Schnittstelle dazu, wodurch selbst die Schaffung von phasentreuen mehrkanaligen Empfangssystemen möglich wird.

Der Excalibur Ultra ist für den Einsatz innerhalb eines Rechners als voll abgeschirmte PCI-e-Einsteckkarte ausgeführt.

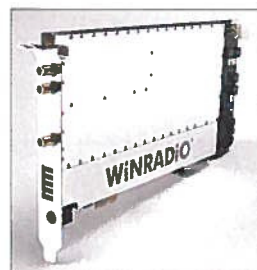Winradio Communications, www.winradio.com
Bezug: **SSB-Electronic GmbH, Ostfeldmark 21, 59557 Lippstadt, Tel. (02941) 93385-0, Fax -120, E-Mail: vertrieb@ssb-electronic.de, www.ssb-electronic.de**



WR-G35DDCI

SDR

- Frequenz: 9 kHz ... 45 MHz
- Empfindlichkeit: 0,10 µV
- IP3: +31 dBm
- Dynamikbereich: 107 dB
- Frequenzstabilität: 0,5 ppm
- A/D-Umsetzer: 16 Bit, 100 MS/s
- linearer Eingangsverstärker
- schaltbarer Vorverstärker
- einstellbare Vorselektion
- Preis: 4995 €

- ✓ über 40 Jahre Erfahrung
- ✓ schneller 24-Std.-Versand
- ✓ über 45.000 Produkte am Lager
- ✓ kein Mindermengenaufschlag

BEQUEM
BESTELLEN!



<http://rch.it/RP>

Einfach QR-Code scannen
und alle Artikel, die Sie zum
Raspberry-Start benötigen
liegen im Warenkorb!

„Raspberry Pi“-Mini-PCs

Realisieren Sie Ihr Projekt!



BE INVENTIVE!

Raspberry Pi - eine kreditkartengroße Platine mit schier endlos vielen Einsatzmöglichkeiten:

Sie können nach der Ersteinrichtung und Konfiguration zum Beispiel sämtliche Mediendateien zuhause zusammenführen und anschließend den Raspberry Pi als HD-Mediaplayer in der Entertainment Area Wohnzimmer nutzen. Oder Sie setzen den Raspberry Pi als Steuerzentrale für Netzwerkdienste ein.


Ob Datei- und Druckerzugriff, Netzwerkdruckerschnittstelle, drahtloses AirPrint-Drucken oder Lautsprecheransteuerung ohne Kabel via AirPlay - mit **Raspberry Pi** lässt sich so ziemlich alles anstellen.

Raspberry Pi — Modell B mit 512 MB RAM

- Broadcom BCM2835
- 700 MHz ARM, Dual Core
- Open GL ES 2.0, OpenVG
- 10/100 BaseT-Ethernet-Buchse
- HDMI-/RCA-Composite-Videobuchse
- SD-Karten-Steckplatz
- 2x USB 2.0

38,95

RASPBERRY PI B

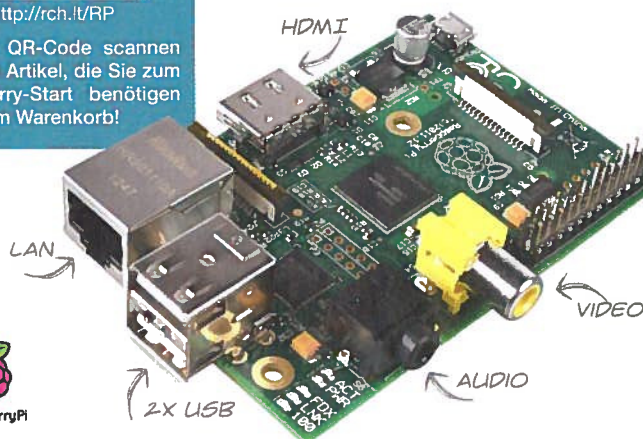

„Raspberry Pi“-Gehäuse

- exakt abgestimmt auf Modell A und B
- Snap-On-System
- flammhemmendes Material
- Statusanzeige-Fenster
- Lüftungslöcher



TEK-BERRY	weiß	4,95
TEK-BERRY SW	schwarz	4,95
TEK-BERRY TR	transparent	4,95

passender VESA-Adapter (50/75/100):

TEK-BERRY VESA	transparent	5,50
----------------	-------------	------

Lieferung ohne Raspberry Pi, weitere Farben online!

Raspberry Pi OS

- Linux-Betriebssystem für Raspberry Pi A/B
- vorinstalliert auf SD-Karte (4 GB)

RASPBERRY PI OS	18,50
-----------------	-------

WLAN-USB-Adapter, 150 Mbit/s

- unterstützt QoS-WMM- & WMM-Power Save Modus
- Chipsatz: RTL8188CUS
- unterstützt WEP, WPA, WPA2
- WPS-kompatibel

EDIMAX EW-7811UN	8,95
------------------	------



4-teiliger Kühlsatz

- kompatibel zu Rev. 1 + 2
- extrem niedriges Profil
- einfache Montage

TEK-BERRY COOL	4,95
----------------	------

YOUR RASPBERRY PI —
CONNECTED TO THE WORLD!


PIface Digital

die E/A-Erweiterung für den Raspberry Pi.

- GPIO-Sockel • 2 Relais • 4 Schalter
- 8 digitale Eingänge • 8 Ausgänge
- 8 LED-Anzeigen

RASPBERRY PIFACE

35,95

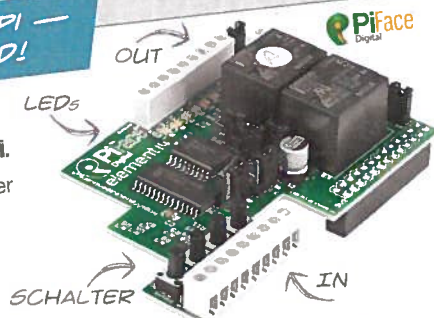

Cooler Projekte mit dem Raspberry Pi

Legen Sie gleich los mit dem Raspberry Pi A und spannenden Projekten, z.B. Raspberry als Smart-TV, AirPrint-Server und im Heimnetzwerk — Schritt für Schritt zum perfekten System



 **FRANZIS**

RASPBERRY BUNDLE 53,95

Katalog
06/2013!

Kostenlos –
Jetzt anfordern!

Jetzt bestellen! www.reichelt.de

Bestell-Hotline: +49 (0)4422 955-333

reichelt elektronik
Ihr kompetenter Partner für


Bauelemente • Stromversorgung • Messtechnik • Werkstattbedarf
Haus- & Sicherheitstechnik • Netzwerk- & PC-Technik • TV-Technik

Das Frequenzzählermodul stellt neben der Frequenz auch zwei Spannungen dar, die eine grafisch und die andere numerisch.

Frequenzzähler

Frequenz-/Spannungsmesser

- Frequenz: 1 kHz ... 50 MHz
- Empfindlichkeit: $U_{eff} \leq 250$ mV
- Eingangsimpedanz: 750 Ω @ 20 MHz
- Anzeige: sechsstellig, Maßeinheit, Auflösung 100 Hz
- Zeitbasis: TCXO
- Offsetfrequenzen: vier Werte ≤ 30 MHz in 1-kHz-Schritten
- Berechnungsmodus je Offset: $f_{eff} + f_{offset}$, $f_{eff} - f_{offset}$, $f_{offset} - f_{eff}$
- BFO-Abfrage: ± 5 kHz in 100-Hz-Schritten
- Vorteilerfaktor: 1 ... 256
- Spannungsanzeigen: 0 ... 5 V (Balken), 0 ... 30 V (Wert), beide einzeln abschaltbar
- Unterspannungsanzeige programmierbar
- Spannungsversorgung: 7 ... 24 V, ≤ 25 mA
- Abmessungen (B x H x T): 70 mm x 36 mm x 16 mm

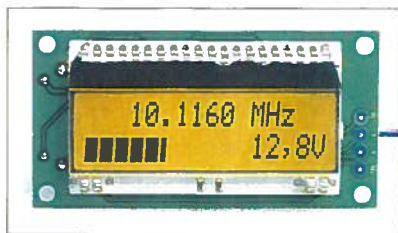

Neues aus dem Leserservice

Der in dieser Ausgabe ab Seite 734 vorgestellte Bausatz für das 50-MHz-Frequenzzählermodul BX-039 wird voraussichtlich ab Ende Juni 2013 als Bausatz verfügbar und auch während der Ham Radio in Friedrichshafen am Stand des FUNKAMATEURS erhältlich sein. Der Einführungspreis von 35 € gilt für den Kauf auf der Messe (Stand: A1-102) und alle Bestellungen, die den FA-Leserservice bis zum 30.6.13 erreichen.

Bezug: FA-Leserservice, Majakowskiring 38, 13156 Berlin, Tel. (030) 44 66 94-72, Fax -69; www.funkamateure.de, shop@funkamateure.de


KW-Schleifenantennen

Bei DK9FN sind Monoband-Loops für 80 m bis 10 m erhältlich, die über 2:1-Baluns mit Koaxialkabel gespeist werden und für Belastungen bis 1 kW ausgelegt sind. Die Schleifenantennen sind so vorbereitet, dass sie sich horizontal oder vertikal aufhängen lassen. Zudem ist durch die integrierten Isolatoren eine Dreiecks- oder Vierecksform möglich. Eine Multibandversion für 40 m bis 10 m mit Hühnerleiterspeisung ist ebenfalls erhältlich. Die Preise liegen ausfühungs- und bandabhängig zwischen 60 € und 100 €. Stand: A1-410 Siegfried Hari, DK9FN, Spessartstr. 80, 63500 Seligenstadt, Tel. (0 61 82) 2 64 02, Fax 20 02 83, www.hari-ham.com, E-Mail: dk9fn@t-online.de

25-GHz-Frequenzteiler

Von DGOVE sind ab sofort Frequenzteiler Teil25-1000 mit einem Teilerfaktor von 1000 erhältlich, die sich für Eingangsfrequenzen von 8 GHz bis 25 GHz eignen. Der Eingangspegel darf dabei im Bereich von -15 dBm bis 0 dBm liegen. Der Teiler ist u. a. auf der Ham Radio am Stand A1-E616 für 155 € erhältlich.

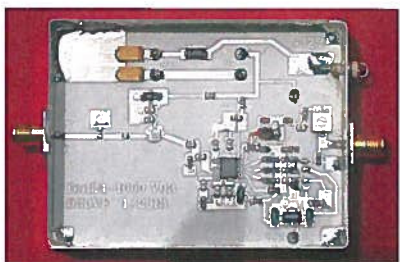Roberto Zech, DGOVE, Liebenauer Str. 28, 01920 Brauna, Tel./Fax (035 78) 31 47 31; www.dgoVe.de



25-GHz-Frequenzteiler im Weißblechgehäuse

Z-Match für QRP

Das FB Z-Match der Funkbox ist ein Antennenkoppler mit eingebauter Widerstands-SWV-Brücke und einer LED als Abstimmungshilfe. Er ist zur Anpassung von Dipolen, Schleifenantennen und Langdrähten auf den Bändern 160 m bis 10 m geeignet und für Sendeleistungen bis 15 W ausgelegt. Der u. a. zur diesjährigen Ham Radio am Stand A1-333 für 69 € erhältliche Bausatz enthält alle erforderlichen Bauteile inklusive Gehäuse mit gebohrter und bedruckter Frontplatte. Funkbox Hard & Software, Am Bach 7, 88069 Tettnang, www.funkbox.de, info@funkbox.de

Abspannringe für Masten

Bei TDS sind neben der im FA 7/12, S. 676 vorgestellten Hex-Antenne nun auch Abspannringe erhältlich. Sie bestehen aus schlagzähem Kunststoff-Spritzguss (PBT) und sind allseitig abgerundet, sodass Seilkauschen nicht erforderlich sind. Derzeit umfasst das Sortiment nur Ringe für 30 mm Rohrdurchmesser und mit sechs 10-mm-Bohrungen – eine Erweiterung ist geplant. Technische Dienstleistungen Sack GmbH, Zum Dachsbau 8, 58553 Halver, Tel. (023 53) 66 18-50, Fax -51; foldingantennas.com, E-Mail: info@foldingantennas.com



QRP-Antennenkoppler FB Z-Match von Funkbox Hard & Software



Die Abspannringe sind für jeweils 5 € auf der Ham Radio am Stand A1-512 erhältlich.

Navigation fürs Fahrrad

Das bei Conrad Electronic verfügbare Navigationssystem Teasi One von a-rival ist als Orientierungshilfe auf Rad-, Wander- und Feldwegen gedacht, unterstützt aber auch die Straßenbenutzung. Das spritzwassergeschützten Gehäuse lässt sich auf der mitgelieferten Halterung direkt am Lenker befestigen. Kartenmaterial auf Basis des OSM-Projekts ist kostenfrei und stets aktualisierbar. Wie gewohnt wird der Nutzer mit Karten und Pfeilen oder anhand vorher eingeladenen Wegstrecken zum Ziel geführt. Die Daten der GPS-gestützt aufgezeichneten Wege lassen sich u. a. exportieren und als Höhen-/Geschwindigkeitsprofil sowie mit grafischem Streckenverlauf darstellen. Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau, Tel. 01 80-5 31 21-11, Fax -10; www.conrad.de

Praxishefte verfügbar

Vom AATIS e.V. sind die Praxishefte 17 und 18 für 3 € (statt 5 €) und die Praxishefte 20 bis 23 zu jeweils 9 € erhältlich. Bei der Abnahme von mehr als drei Heften erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Dieses Angebot gilt bis Ende September, wobei Bestellungen ausschließlich per E-Mail möglich sind. Die Inhaltsverzeichnisse sind auf www.aatis.de einsehbar. AATIS e.V., Wolfgang Lipps, DL4OAD, E-Mail: wolfgang.lipps@aatis.de



Teasi One Navigationsgerät

- Touch-Display: 8,12" cm diagonal, 320 x 480 Pixel
- Stromversorgung: LiPo-Akkumulator, fest eingebaut
- Laufzeit 10 ... 12 h
- USB-Daten- und Ladekabel
- Mikro-SD-Kartenslot
- Abmessungen (B x H x T): 64 mm x 102 mm x 18 mm
- Masse: 116 g
- Preis: 159 €

Markt-Infos

Die Marktseiten informieren über neue bzw. für die Leserschaft interessante Produkte und beruhen auf von der Redaktion nicht immer nachprüfbareren Angaben von Herstellern bzw. Händlern. Die angegebenen Bezugsquellen bedeuten keine Exklusivität, d. h., vorgestellte Produkte können auch bei anderen Händlern und/oder zu anderen Preisen erhältlich sein. Red. FA



Unsere Neuheiten
weitere Angebote finden Sie auf www.maas-elektronik.com

entweder direkt bei uns oder Ihrem maas Fachhändler.
Preise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt.
gültig, solange Vorrat reicht.



MAAS AMT-920-UV Amateur Duoband Mobilfunkgerät
VHF/UHF Dual Band Transceiver für
Voll duplex-Betrieb.
Art.-Nr.: 1329
Unser Preis: 299,- €



CRT-270-M Amateur Duoband Mobilfunkgerät
VHF/UHF Dual Band FM
Transceiver mit abnehmbarem
Bedienteil und vielen weiteren
Funktionsmerkmalen.
Art.-Nr.: 1340
Unser Preis: 289,- €



ALINCO DJ-A-10-E VHF Handfunkgerät
Brandneu: VHF Betriebsfunkgerät mit
LCD-Display und 128 programmierbaren
Kanälen, sowie vielen nützlichen
Funktionen.
Art.-Nr.: 3259
Unser Preis: 119,- €



MAAS AHT-7-UV Dualband VHF/UHF Handfunkgerät
Dualband VHF/UHF Handfunkgerät.
Art.-Nr.: 1184
Unser Preis: 59,- €

MAAS AHT-9-UV Handfunkgerät VHF/UHF
VHF/UHF Duoband-Transceiver
mit zahlreichen Funktionen (z.B.
Vibrationsalarm, VOX-Funktion ...).
Art.-Nr.: 1335
Unser Preis: 69,- €




WWW.MAAS-ELEKTRONIK.COM

AMATEURFUNK – PMR446 – LPD – FREENET – FLUGFUNK – CB-FUNK
BETRIEBSFUNK – BOS – MARINEFUNK – ZUBEHÖR – HEADSETS

maas funk-elektronik · Heppendorfer Str. 23 · 50189 Elsdorf-Berrendorf

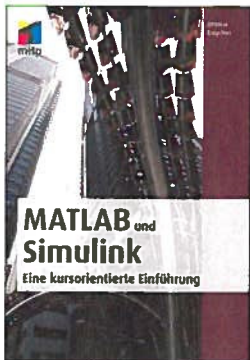Telefon: 0 22 74 / 93 87 - 0 · Fax: 0 22 74 / 93 87 - 31 · info@maas-elektronik.com · www.maas-elektronik.com



Beucher, O.:
MATLAB und Simulink


Das Softwarepaket Matlab ist ein numerisches Berechnungs- und Simulationswerkzeug, das anders als Excel speziell auf technisch-wissenschaftliche Anwendungen zugeschnitten ist. Das Zusatz-Tool Simulink dient der Simulation dynamischer Systeme über eine grafische Programmieroberfläche und ist zur Lösung von Aufgabenstellungen der Regelungstechnik oder Signalverarbeitung nützlich.

Beucher hat seine umfangreichen Erfahrungen aus über zehn Jahren Lehrtätigkeit in dieses Buch einfließen lassen. Es gliedert sich, hilfreich durch Register am rechten Rand kenntlich gemacht, in fünf auch für das Selbststudium geeignete „Kurstage“, an denen schrittweise der Umgang mit der Software erlernt wird. Integraler Bestandteil des Buches sind Übungsaufgaben am Ende jedes Kapitels, wobei die zugehörigen Programmcodes bei mitp.de herunterladbar sind.

Mit dem Durcharbeiten erwerben Studenten, gestandene Ingenieure wie auch Quereinsteiger ein solides Grundwissen, gepaart mit praktischen Fertigkeiten, wovon ausgehend sich vertiefende Kenntnisse leicht selbst aneignen lassen.

Wer keinen Zugang zur Matlab-Voll- oder Studentenversion hat, kann die Beispiele auch mit den freien Klonen Octave und Scicos nutzbringend nachvollziehen. -red

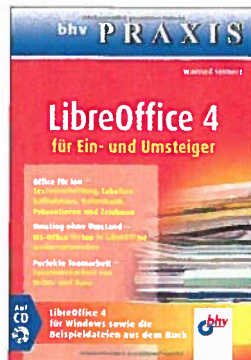mitp
Heidelberg u.a. 2013
356 Seiten, 12,95 €
ISBN 978-3-8266-9467-7



Seimert, W.
LibreOffice 4


LibreOffice 4 ging vor zwei Jahren aus dem Office-Paket *OpenOffice.org* hervor und wird seither als lizenzkostenfreie Version weiterentwickelt. Der Autor möchte mit diesem Buch den Weg in die elektronische Textverarbeitung ebnen, aber auch Umsteigern von anderen Office-Programmen den Umgang mit diesem doch recht umfangreichen Programmpaket erleichtern.

Anhand eines durchgängigen Beispiels werden die wichtigsten praxisrelevanten Funktionen und Techniken vermittelt. Ausgehend von den elementaren Arbeitsvorgängen der Textverarbeitung *Writer* geht es bis hin zur ansprechenden optischen Textgestaltung. Mit dem im Office-Paket enthaltenen Datenbankprogramm *Base* lassen sich die anfallenden Daten ordnen und z. B. in Serienbriefen nutzen.

Darüber hinaus sind mit dem Programmteil *Draw* Grafiken erstellbar, die sich dann u. a. in Texten oder selbst in Präsentationen mittels *Impress* einbinden lassen. Doch auch Ergebnisse der Tabellenkalkulation mit *Calc* können Texte oder Präsentationen ansprechender wirken lassen – sogar mit dem Formeleditor *Math* entworfene Gleichungen sind dort effektiv nutzbar.

Auf der CD-ROM ist LibreOffice 4 samt den Beispielen des Buchs abgelegt, sodass die Arbeit sofort beginnen kann. -red

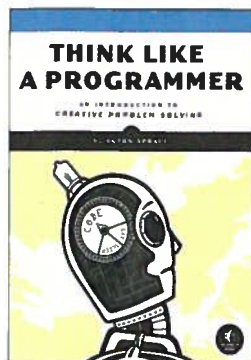bhv
Frechen 2013
232 Seiten, CD, 14,95 €
ISBN 978-3-8266-7601-7



Spraul, V. Anton:
Think like a programmer

Denken wie ein Programmierer – welcher angehende Softwareentwickler möchte das nicht können? V. Anton Spraul blickt auf 15 Jahre Erfahrung in der Grundlagenausbildung von Programmierern zurück und kennt deshalb deren Schwierigkeiten beim Lösen von Programmieraufgaben aus erster Hand. Im Gegensatz zu den meisten anderen Fachbüchern über das Programmieren liegt bei ihm deshalb der inhaltliche Schwerpunkt nicht auf Syntax und Semantik oder dem Erstellen von kompaktem, hocheffizientem Code. Vielmehr geht es um Verfahren zur kreativen Lösung typischer Programmieraufgaben. Grundlagenkenntnisse der Programmiersprache C++ sind jedoch von Vorteil, wenn man alle aufgeführten Beispiele nachvollziehen möchte.

Unabhängig von dieser kleinen Einschränkung enthält das Buch jedoch viele anschaulich erklärte und allgemeingültige Regeln für das Herangehen an eine Aufgabenstellung. Dem besseren Verständnis und der Vertiefung des Erlernten dienen die eingefügten Übungsaufgaben. Somit ist dieses Buch auch für jene angehenden oder noch unerfahrenen Softwareentwickler interessant, die mit anderen Programmiersprachen arbeiten und ihre Arbeitsweise analysieren und verbessern möchten. -jsp

mitp
Heidelberg u.a. 2013
304 Seiten, 29,95 €
ISBN 978-3-8266-9278-9



Röbenack, K.:
Radiobasteln mit Elektronenröhren

Elektronenröhren üben bis zum heutigen Tag eine gewisse Faszination auf Technikinteressierte aus. Das liegt bestimmt nicht nur daran, dass Röhrenschaltungen oft übersichtlicher und leichter verständlich sind als moderne Halbleiterapplikationen.

Bastler der etwas älteren Generation erinnern sich gern an ihr erstes Röhren-Audion, das für sie nicht selten der Einstieg in das Funkhobby war.

Klaus Röbenack stellt eine ganze Reihe von Empfängerschaltungen vor, die allesamt für den Nachbau geeignet sind und aufgrund Ihrer Einfachheit das Verständnis der Lösungsschaltungstechnischer Problemstellungen fördern.

Das inhaltliche Spektrum reicht vom simplen Detektorempfänger bis zur Audionschaltung mit Verbundröhren. Die Bastelprojekte kommen mit relativ ungefährlichen Spannungen bis 30 V aus. Tipps zum Aufbau und Dimensionierungshinweise ermöglichen es dem Nachbauer, die Schaltungen an die eigene Materialsituation anzupassen und auch die eine oder andere Modifikation auszuprobieren.

Das Buch wendet sich an Leser, die bereits über Grundkenntnisse der Elektrotechnik verfügen und gern mit Röhrenschaltungen experimentieren möchten. -jsp

Shaker Verlag
Aachen 2013
108 Seiten, 28 €
FA-Leserservice Z-0035



DARC e.V. (Hrsg.):
CQDL Spezial – QRO

Oft reichen die von vielen Transceivern abgegebene 100 W Sendeleistung zum sicheren Erreichen des Gesprächspartners aus, auch wenn dieser nicht gleich im nächsten Ort wohnt. Doch es gibt Situationen, in denen erst ein paar Watt mehr den Erfolg bringen.

In dieser CQDL Spezial wurden Beiträge zusammengefasst, die sich höheren Sendeleistungen widmen. Nach den Grundlagen zum Bau von Röhren-PA und der Darstellung des Doherty-Prinzips werden diverse Endstufen vorgestellt. So sind eine KW-PA mit LDMOS-Transistoren und eine MOSFET-PA für 1 kW ebenso enthalten wie ein kompakter Linearverstärker auf Basis der Röhre 3-500Z für den SSB-Betrieb und eine Endstufe mit automatischer Resonanzabstimmung.

Doch auch der Umbau kommerzieller Endstufen wird am Beispiel eines Flugzeugsenders erläutert. Darüber hinaus werden für die oberen Bänder PAs vorgestellt, seien es Leistungsstufen für 144 MHz, 70 cm, 23 cm, 2,3 GHz oder 24 GHz.

Am Ende folgt die Kurzvorstellung kommerzieller Endstufen.

Zwar wäre aus der gezeigten Technik oft mehr herauszuholen, doch sollten die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsgrenzen beachtet werden, wie es schon das Vorwort anmahnt. -red

DARC Verlag
Baunatal 2013
100 Seiten, 7,50 €
FA-Leserservice D-9919

Hamvention und FDIM 2013

REDAKTION FUNKAMATEUR

Wie jedes Jahr gegen Mitte Mai ist Dayton im Bundesstaat Ohio, USA, für ein paar Tage Ort des Zusammenkommens von Funkamateuren aus aller Welt. Die dort zu sehenden Neuheiten und sichtbar werdenden Trends sind zugleich Vorboten dessen, was uns Ende Juni in Friedrichshafen erwartet.

Im Konferenz- und Ausstellungszentrum Hara Arena in Dayton/Ohio fand vom 17. bis 19.5. bei durchwachsenem Wetter die weltgrößte Amateurfunkmesse *Hamvention* statt. Zum Rahmenprogramm gehörten Vorträge sowie Treffen von Interessengruppen im Ausstellungsbereich, aber auch in diversen Hotels der Stadt.

■ QRPper kommen einen Tag eher

Ein typisches Beispiel für derartige Treffen sind die FDIM – Four Days in May. Unter der Federführung des QRP Amateur Radio Club International (ARCI) treffen sich hier nicht nur QRP-, sondern vor allem Technik-Freaks im Holiday-Inn-Hotel des Daytoner Stadtteils Fairborn.



Madeleine Griesenbrock, Verkaufs-Chefin von SSB-Electronic, hier bei einer Vorführung des Zeus ZS-1

Fotos: ARRL/SSB-Electronic, Ten-Tec

■ Digitaltechnik im Mittelpunkt

SDR und Digitaltechnik standen erwartungsgemäß im Mittelpunkt der Messe. Auch Embedded- und PC-on-Board-Systeme wie Zigbee, Raspberry Pi, Arduino, u. a. tauchen immer mehr in Endgeräten auf und verleihen diesen „Intelligenz“. Die texanische SDR-Schmiede Flexradio Systems stellte u. a. die neueste Version der SmartSDR-Software im Zusammenwirken mit Geräten der Flex-6000-Serie [1] vor. Die 5000er-Serie soll auslaufen, weil einige Komponenten obsolet sind. Die auch in vielen anderen SDR-Projekten zum Einsatz kommende PowerSDR-Software wird jedoch weiterentwickelt, und über den Sommer soll die Version 2.7.x kommen.

■ Ten-Tec macht Furore

Ten-Tec überraschte mit dem QRP-Transceiver *506 Rebel*, der auf einer chipKIT Uno32-Poressorplattform basiert. Deren Kernstück ist ein 32-Bit-Prozessor PIC32 MX320F12 mit 80 MHz Taktfrequenz. Die Platine ist kompatibel zu den bekannten Arduino-Shields. Mit seiner quelloffenen Software, die sich mithilfe der freien Arduino-Entwicklungsumgebung erweitern lässt, ist der Transceiver speziell für experimentierfreudige Amateure mit Programmierkenntnissen gedacht.

Während Yaesu den kompakten KW-Transceiver *FTdx1200* offerierte (s. S. 704), standen bei Icom der bereits auf der Tokyo Ham Fair 2012 erstmals gezeigte IC-7100 mit Touchscreen (FA 10/12) sowie das Twinband-Handfunkgerät ID-51 (FA 4/13) – beide D-STAR-fähig – im Mittelpunkt. Kenwood konzentrierte sich auf die Präsentation des TS-990 (FA 5 und 6/13), der 2012 [1] lediglich unter Glas zu sehen war.

Elecraft hat seine Internet-basierte Fernsteuerlösung für den K3 verfeinert: Mit dem K3/0 Mini steht jetzt für die fernsteuernde Seite eine Art abgesetzte Frontplatte bereit, sodass kein zweites K3-Gehäuse mehr den Schreibtisch blockiert.

■ Am Rande notiert

Die ARRL beging den 75. Jahrestag der Inbetriebnahme ihrer Pilotstation W1AW und thematisierte in mehreren Veranstaltungen die Herausforderungen ihres zwei-

Während die Hamvention selbst immer von Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag läuft, beginnen die FDIM einen Tag früher. Der Donnerstag ist bis zum späten Nachmittag angefüllt mit hochkarätigen Vorträgen – in diesem Jahr u. a. von Rick Campbell, KK7B („Direktmisch-Empfänger und -Sender der nächsten Generation“), und Roy Lewallen, W7EL („Was Baluns bewirken und wie das funktioniert“). Weitere Selbstbau-Veranstaltungen wie der *Buildathon* (betreuter Aufbau von kleinen Schaltungen in Gruppen) und ein Selbstbauwettbewerb in verschiedenen Kategorien, ein Hersteller-Abend (u. a. mit Alex Loop/Brasilien, Begali/Italien sowie QRPme und Ten-Tec aus den USA), ein Abend der QRP-Klubs (u. a. mit dem *GQRP Club* und dem *Russian QRP Club*) und natürlich das Festbankett runden traditionell diese Veranstaltung ab, vgl. a. [2].

QRP-Transceiver Ten-Tec *506 Rebel*, speziell für experimentierfreudige Amateure

Der ferngesteuerte (Remote-)Zugriff auf einen Flex-6700 wurde mit einem Windows-Tablet demonstriert, Apps für iOS und Android sind in Vorbereitung. Aus Deutschland war SSB-Electronic mit dem volligitalen 15-W-Transceiver Zeus ZS-1 dabei. Das Gerät arbeitet empfangs- sowie sendeseitig mit Direktabtastung und ist inzwischen aus deutscher Fertigung für 1399 € erhältlich. Hightech auf dem Hard- sowie Softwaresektor boten des Weiteren Bonito (*RadioJet*, FA 7/12) und Hilberling feil. Ein erster Test des *PT-8000A* wurde kürzlich in den USA mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen, mehr dazu auf www.hilberling.de.



ten Jahrhunderts (Gründung im Mai 1914). Die Auszeichnung für hervorragende technische Leistungen (*Technical Excellence Award*) ging an David Rowe, VK5DGR, und Dave Witten, KD0EAG, für ihre Entwicklung der *FreeDV*-Software. Diese ermöglicht die Übertragung digitalisierter Sprache (DV) mit SSB-Transceivern.

(zusammengestellt nach Informationen von Herstellern, ARCI und ARRL)

Literatur

- [1] Lohmann, K., DK7XL: Daytoner Hamvention 2012. FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 7, S. 688 f.
- [2] Hegewald, W., DL2RD; Zenker, P., DL2FI: Hamvention 2000 – QRP-Impressionen aus Dayton. FUNKAMATEUR 49 (2000) H. 7, S. 724–726

Sprachkonferenzen via Internet mit TeamSpeak und Mumble

NIELS GRÜNDEL

Software für Sprachkonferenzen erfreut sich nicht nur im geschäftlichen Umfeld und bei Online-Computerspielern großer Beliebtheit. Auch Funkamateure – z. B. [1] – und Hobbyfunker verwenden mitunter diese Möglichkeiten zur Kommunikation übers Internet.

TeamSpeak [2], ursprünglich für die Nutzung durch Online-Computerspieler entwickelt und optimiert, ist eines der bekanntesten Programme für Sprachkonferenzen übers weltweite Datennetz. Die proprietäre Client-Server-Software (siehe Kasten)

tiert. Diese Version unterstützt die Codecs CELP, GSM und Speex von 5,1 kBit/s bis zu 25,9 kBit/s. Während der Client grundsätzlich kostenfrei ist, fallen für die Server-Anwendung nur bei nichtkommerziellen Zwecken keine Lizenzgebühren an.

men Codecs CELT (*Constrained Energy Lapped Transform*). Die Konfiguration von Latenz und Qualität ist damit unabhängig voneinander möglich, sodass sich Bitraten zwischen 2,6 kBit/s und 114 kBit/s ergeben.

Bei Client-Rechnern, die über zwei oder mehr Ausgabekanäle verfügen, lassen sich einzelne Teilnehmer einer Konferenzschaltung virtuell im Raum platzieren. So kann man ihnen besser folgen. Die Wiedergabe von Textnachrichten erfolgt auf Wunsch ebenfalls per Sprachausgabe. Bei nichtkommerzieller Nutzung ist auch diese Server-Software weiterhin kostenlos nutzbar.

■ Server für TeamSpeak

Standardmäßig ermöglicht TeamSpeak die Erstellung eines einzigen Servers mit 32 Slots. Nach der Registrierung für die kostenlose *Non-Profit-Lizenz* (NPL) können

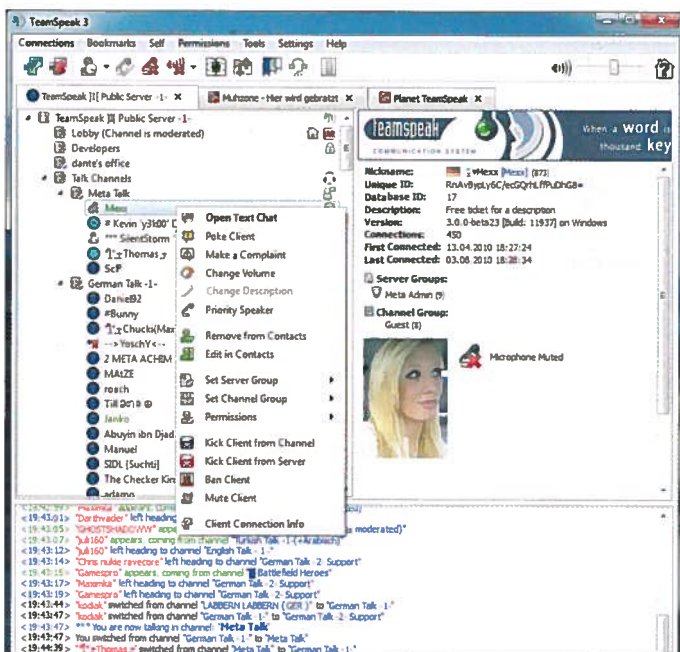


Bild 1: TeamSpeak 3 unter Windows

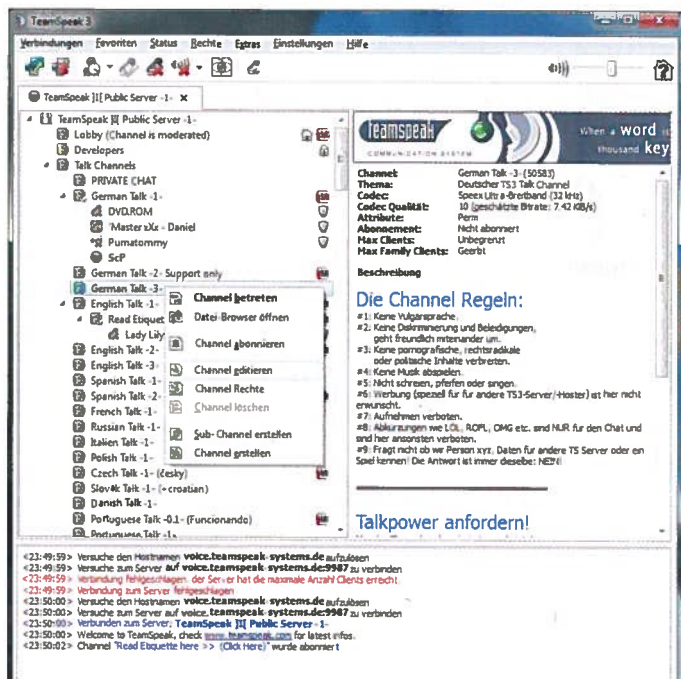


Bild 2: Über Sprachpakete lässt sich die gewünschte Menüsprache einrichten.

ist mit ihrem Sprachprotokoll inkompatibel zu allen bekannten IP-Telefonie-Protokollen, wie SIP oder H.323. Um miteinander zu kommunizieren, müssen sich die Nutzer der Client-Software mit einem TeamSpeak-Server, kurz *TS-Server*, verbinden.

Ursprünglich als Freeware angetreten, hat sich das Lizenzmodell inzwischen geändert und dadurch bei Nutzern einige Verunsicherung bewirkt. Das Unternehmen hinter TeamSpeak hat allerdings bislang nicht die Absicht geäußert, die Lizenz für die kostenlose Version abzuschaffen. Änderungen in den Nutzungsbestimmungen sind jedoch nicht ausgeschlossen, da über die Lizenzentnahmen aus dem kommerziellen Bereich auch die Unterstützung (*Support*) für nichtkommerzielle Nutzer zu finanzieren ist.

Die noch verfügbare Variante TeamSpeak 2 ist mithilfe der Entwicklungsumgebung *Delphi* für Windows-Systeme geschrieben und unter Nutzung von *Kylix* auf Linux por-

Dabei lassen sich maximal 1000 sogenannte *Slots* (Kanäle für Benutzer) auf bis zu zehn Server verteilen.

Für den kommerziellen Einsatz ist dagegen stets eine kostenpflichtige Server-Lizenz erforderlich. Da die Vergabe von neuen *Non-Profit*-Lizenzen für die Erstellung einer größeren Anzahl von Servern für TeamSpeak 2 eingestellt wurde, ist nun der Einsatz von TeamSpeak 3 ratsam.

■ TeamSpeak 3

TeamSpeak 3 wurde in C++ geschrieben, was erstmals die Portierung auf weitere Betriebssysteme ermöglichte: Windows, Linux, Android, FreeBSD, Mac OS X sowie iOS. Die Version unterstützt nicht mehr CELP und GSM, doch entschloss man sich für die Integration des latenzar-

Organisationen und Privatpersonen bis zu 512 *Slots* auf zehn Server verteilen.

Geeignete Server vermieten *Hosting*-Anbieter gegen monatliche Gebühr oder lassen sich auf einem eigenen Rechner betreiben. Außerdem ist die Server-Software auf weniger leistungsstarken virtuellen Servern (*Vserver*) einsetzbar. Dabei erfolgt die Verwaltung der meisten Einstellungen über eine grafische Oberfläche. Zur Steuerung einer Server-Installation stellt TeamSpeak 3 automatisch ein Interface bereit.

■ TeamSpeak-Praxis

Zwischen den einzelnen Kanälen (*Channel*) eines Servers wechselt man wie zwischen Funkkanälen. Die grafische Darstellung erfolgt dabei in einer Baumansicht. Durch

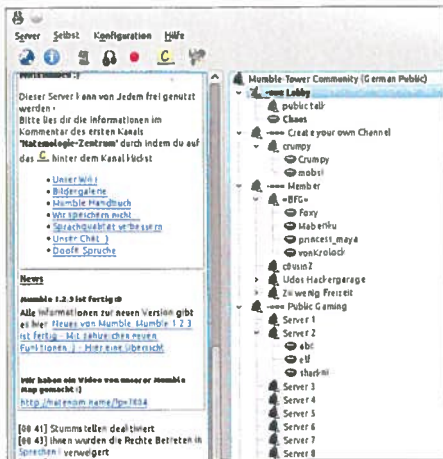


Bild 3: Mumble unter Kubuntu Linux Screenshots: TeamSpeak (2), Mumble-Team

Doppelklicken auf einen *Channel* erfolgt der Kanalwechsel: Man hört die Übertragungen der anderen Benutzer und nimmt auf Wunsch selbst an Gesprächen teil. Wie beim echten Funkverkehr können alle Nutzer prinzipiell gleichzeitig reden, was jedoch zuweilen unvorteilhaft ist. Möchte man nur mit einem oder mehreren ausgewählten Nutzern kommunizieren, steht die Funktion *Whisper* zur Verfügung.

TeamSpeak stößt bei sehr unterschiedlichen Anwendern auf Interesse. So sollen rund 600 Ordnungskräfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten künftig ohne Funkgeräte auskommen und stattdessen per TeamSpeak über ihr Android-Smartphone einzeln oder in Gruppen miteinander kommunizieren.

Ein *Sheriff-Department* in Washington setzt – so paradox es für Funkamateure klingen

mag – bereits seit Jahren auf TeamSpeak für die Notfallkommunikation seiner Rettungskräfte. Wenn etwa Feuerwehr und Polizei aus verschiedenen angrenzenden Regionen zusammenarbeiten sollen, lässt sich dies unabhängig von den unterschiedlichen funktechnischen Ausstattungen über TeamSpeak-Kanäle koordinieren.

■ Alternativen

Eine Alternative zu TeamSpeak ist die freie Sprachkonferenz-Software Mumble [3]. Wegen ihrer niedrigen Latenzzeit und guter Audioqualität eignet sie sich vor allem für den Einsatz bei Online-Computerspielen.

Die Software ist eine klassische Client-Server-Anwendung und die serverseitige Komponente heißt *Murmur*. Diese lässt sich auf beinahe jedem beliebigen System kompilieren sowie ausführen. Ein Client steht ebenfalls für etliche verbreitete Betriebssysteme bereit, darunter Windows, Linux, Android, Mac OS X sowie iOS. Mumble nutzt die freien Audiocodex Speex und CELT von der Xiph.Org-Foundation. Dabei ist standardmäßig CELT im Einsatz, während das System nur bei sehr geringer Bandbreite auf Speex ausweicht. Mit Erscheinen von Version 1.2.4 ist zudem das Audioformat Opus integriert.

Zum Funktionsumfang von Mumble gehören ein verschlüsselter Datenverkehr, ein komplexes Rechtssystem, das auf Gruppen und Regeln basiert, sowie Audioaufnahmefunktionen in den Formaten AU, FLAC, Ogg Vorbis und WAV. Dies auf Wunsch mit mehreren Tonspuren.

Glossar

Client ist ein untergeordneter Rechner an der Peripherie eines Netzwerks; hier ist der Rechner eines Sprachkonferenzteilnehmers gemeint.

(Audio-)Codec ist Hard- oder Software, die zur Codierung (Verschlüsselung) und Decodierung (Entschlüsselung) von Sprache dient.

IP-Telefonie ist Sprachübertragung über Computernetzwerke, die dem Internet-Protokoll (IP) gehorchen. Alternativ ist der Begriff **Voice over IP (VoIP)** gebräuchlich.

Latenz(-zeit) ist die Zeit, die ein digitales System benötigt, um auf eine Eingabeaktion zu reagieren. Sie wird vom Nutzer als Wartezeit wahrgenommen.

Proprietär ist Software dann, wenn sie für einen bestimmten Zweck entwickelt und – mitunter aus verkaufstaktischen Gründen – zu keinen anderen Systemen passfähig ist.

Server ist der zentrale Leitrechner in einem Netzwerk.

Red. FA

Sofern ein Computerspiel Mumble unterstützt, kommen die Sprachsignale sogar aus der Richtung des jeweiligen Avatars. Nachrichten lassen sich über die *Text-to-Speech-API* unter Linux und Windows ausgeben.

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Kuhn, K., DF3GU: OV Selbstbau A55 gegründet. In: QRP-QTC. FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 11, S. 1324
- [2] TeamSpeak Systems GmbH, Krün: www.teamSpeak.com
- [3] Mumble-Dateien: <http://mumble.sourceforge.net/>
- [4] Wikipedia: TeamSpeak. <http://de.wikipedia.org/wiki/TeamSpeak>

Gewitterschutz für DSL-Technik

Bei einem aufziehenden Gewitter gehört es zu den ersten Handlungen des Funkamateurs, die von den Dachantennen kommenden Antennenkabel von den Funkgeräten zu trennen und diese so vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags zu bewahren. Da jedoch die während eines Gewitters auftretenden gewaltigen elektrischen Entladungen mitunter Überspannungen im Stromnetz bewirken, können auch diese die ans Netz angeschlossenen Geräte beschädigen. Entsprechend sollte man bei Transceivern und anderen technischen Geräten, wie Fernseher und Computer, wenns blitzt und donnert immer den Netzstecker ziehen.

Diese bewährte Maßnahme – vorsorglich auch während der Abwesenheit wegen Urlaubsreisen – schützt die Technik und erspart den Aufwand, im Schadenfall für Ersatz zu sorgen oder ggfs. mit der Versicherung zu verhandeln.

Weniger verbreitet ist das Bewusstsein darüber, dass auch im Telefonnetz von Gewittern verursachte Überspannungen auftreten und diese damit verbundene Geräte beschädigen können. Um dies zu verhindern, empfehlen Anbieter von Internetanschlüssen, DSL-Router bzw. -Modems bei einem aufziehenden Unwetter nicht nur vom Strom-, sondern auch vom Telefonnetz bzw. vom DSL- oder VDSL-Anschluss zu trennen. Haben dort angeschlossene Telefone eine eigene Stromversorgung, sollte man deren Stecker ebenfalls aus der 230-V-Dose ziehen. So verhindert man, dass eine Überspannung doch den Weg in die technischen Geräte findet und dort Schaden anrichtet. Sicheres Telefonieren ist während dieser Zeit per Mobiltelefon möglich.

Ist das Gewitter abgezogen, stellt man laut Empfehlung von DSL-Anbietern zunächst die Verbindung des Routers/Modems mit

dem DSL-/VDSL-Anschluss wieder her und verbindet das Gerät danach mit dem Stromnetz. Jetzt wird nach einer kurzen Wartezeit (evtl. Kontrollleuchten am Router blinken) die Verbindung zum Internet automatisch erneut hergestellt und eine Neukonfiguration ist nicht nötig.

In diesem Zusammenhang weisen Geräteanbieter darauf hin, dass die Herstellergarantie unter anderem Mängel ausschließt, die infolge „nicht vorschriftsmäßiger Installation und unsachgemäßer Handhabung“ auftreten. Auch vor diesem Hintergrund empfehle es sich, DSL-Modems und Telefone bei einem Gewitter vom Netz zu trennen.

Für die Versicherer haben durch Überspannungen verursachte Schäden in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Bei der Schadensabwicklung ist es oft u. a. strittig, ob ein weit entfernter Blitzeinschlag tatsächlich die gemeldeten Schäden verursacht hat und ob evtl. der Netzbetreiber haftbar zu machen ist.

Harald Kuhl, DL1ABJ

CQ von 5WOM: mehr als 67 000 Funkverbindungen von Samoa

Dr. RUDOLF E. SCHEIBER – DK3CG; ROLF THIEME – DL7VEE

Talofa ist das samoanische Wort für Hallo, in der Funkersprache einfach CQ. Dieser Ruf von 5WOM erschallte vom 4. bis 17. 4. 13 Tag und Nacht fast ohne Unterbrechung aus dem Resort Le Lagoto an der Nordseite der Insel Savaii. Nach der Aktivierung von Niue [1] im vergangenen Jahr galt es, für 2013 ein weiteres attraktives Ziel im Pazifik zu finden, um die erhofften guten Ausbreitungsbedingungen im Sonnenfleckmaximum intensiv auf den höherfrequenten Bändern zu nutzen. Die Crew wollte noch einmal zeigen, wie eine DXpedition auch unter Einhaltung einer Low-Cost-Philosophie für „Normalverdiener und Pensionäre“ Spaß machen und erfolgreich sein kann.

Samoa, zwischen Neuseeland und Hawaii gelegen, besteht aus zehn Inseln, wobei Upolu mit der Hauptstadt Apia und Savaii die beiden größten sind. Die Bevölkerung wird mit knapp 190 000 Einwohnern angegeben.

In Samoa beginnt stets der „neue“ Tag auf der Erde. Gegenüber Deutschland waren

Heidi, DK1MA, Klaus, DK1AX, Uwe, DJ9HX, Heye, DJ9RR, Dietmar, DL2HWA, Rudolf, DK3CG, Franz, DL9GFB, Martin, DL3KMS, Georg, DL4SVA, Norbert, DL2RNS, Ernst, DK7AN und Jo, DL9MS, mit dabei [2]. Für den Funkbetrieb waren vier bis fünf Stationen auf den KW-Bändern und später



Das 15-köpfige deutsche Team (v.l.n.r.)

unten: Jo, DL9MS, Uwe, DJ9HX, Joe, DF1AL, Rudolf, DK3CG, Heye, DJ9RR, Franz, DL9GFB, Sid, DM2AYO; oben: Rolf, DL7VEE, Ernst, DK7AN, Heidi, DK1MA, Bert, DL2RNS, Klaus, DK1AX, Georg, DL4SVA, Martin, DL3KMS und Dietmar, DL2HWA

Fotos: 5WOM-Team

wir einen halben Tag voraus. Die Temperaturen lagen um die 30 °C und fast nie unter 25 °C. Im April war dann auch die Hauptregen- und Zyklonzeit von Oktober bis März vorbei. Samoa ist zudem recht gut per Flugzeug zu erreichen, selbst wenn die lange Flugdauer nervt. Und schließlich wollten wir noch Land und Leute kennenlernen; sagt man doch, Samoa sei eines der schönsten Südseeparadiese.

Vorbereitung

Die Leitung der DX-Aktivität übernahm Rolf, DL7VEE, der seine Vorbereitungen mit großem Elan bereits Mitte 2012 begonnen hatte. Das Team sollte dieses Mal zehn bis zwölf Mitglieder umfassen. Daher wurden zum bereits eingespielten ZK2C-Team, von dem sich fast alle Teilnehmer erneut meldeten, weitere Operateure gesucht. Neben Rolf waren letztendlich Sid, DM2AYO, Jürgen, DF1AL †,

eine Station auf 144 MHz für JT65 (EME) geplant. Da das schwere und überlange Antennengepäck sollte vorausgeschickt werden. Für Kurzwellen wurden von beteiligten OPs K3-Transceiver von Elecraft sowie leichte leistungsfähige Endstufen bereitgestellt. Der KW-Antennenpark bestand aus bewährten 5-Band-Spiderbeams,



Fährüberfahrt nach Savaii mit nur wenigen Touristen an Bord



genügend Draht für Vertikals, Loops und Radials sowie den entsprechenden Glasfaserkabeln für 30 m, 40 m, 80 m und 160 m. Für die 2-m-EME-Station sorgte DL9MS.

Die Flüge wurden schon im September 2012 gebucht, und bis Weihnachten waren Team und Ausstattung beisammen. Im Februar 2013 ging das Vorausgepack – Antennen, Masten und UKW-Funktechnik für EME – auf den Weg mit der Hoffnung, dass es unversehrt und vor allem rechtzeitig im Resort Le Lagoto [3] eintreffen würde. Die Kurzwellen-Funktechnik, d.h. Transceiver, Endstufen usw., sollten in bewährter Weise am Mann im Hauptgepack bzw. am „langen Arm“ verteilt auf das Team transportiert werden.

Das Management vom Resort Le Lagoto hatte sich bereit erklärt, einen geeigneten zusätzlichen Stationsbungalow bereitzustellen und war auch mit dem geplanten Antennenaufbau auf seinem Gelände einverstanden.

Auf dem Weg nach Savaii

Das Team begann im neuen Jahr mit den persönlichen Vorbereitungen auf diese Reise. Am Sonntag, dem 31. 3. 13, machten sich dann elf OM's von Frankfurt aus auf den Weg in die Südsee. Die dreitägige Anreise führte via Hongkong nach Auckland. Dort gab es den ersten Zwischenstopp mit Übernachtung und einer kleinen Stadtbesichtigung am nächsten Tag. Vier Teammitglieder verzichteten auf den Stopp in Auckland und starteten erst einen Tag später in Frankfurt. Gemeinsam bestieg man schließlich in Auckland am 3. 4. 13 um 18.30 Uhr den Flieger nach Apia.

Da die erste Fähre von Upolu nach Savaii morgens um 8 Uhr ablegt, gab es nochmals eine kurze Übernachtung in der Nähe des Flughafens. Am gleichen Tag hatten wir dann nach knapp zwei Stunden Überfahrt mit der Fähre und einer Autofahrt von einer weiteren Stunde endlich unser Ziel, das Resort Le Lagoto, in Fagaloa an der Nordseite der Insel Savaii, erreicht. Exakt 14 Monate nach der für viele von uns ersten Südsee-DXpedition

(ZK2C) besuchten wir unter 5W0M das Paradies Samoa.


■ Aufbau der Stationen

Das Funkerteam wurde im Resort vom Hotelmanagement herzlich begrüßt. Nach einer kurzen Besichtigung der Anlage bezog man die Zimmer und alle Aufmerksamkeit galt nun dem Aufbau der Stationen. Als Stationsraum hatten wir einen Beachfront-Bungalow am Ende der Hotelanlage gemietet, um so nahe wie möglich bei den Antennen und am Meer zu sein. Dieser hatte einen großen Raum, der mit drei passenden Stationstischen in U-Form und genügend Stühlen bereits bestens vorbereitet war. Klimaanlage nebst Külschrank ließen vermuten, dass auch die Stromversorgung der KW-Stationen kein Problem darstellen würde.

Der Aufbau der Kurzwellenstationen erfolgte ohne Probleme. In Null-Komma-Nix waren Transceiver, PAs, Interfaces und die PCs funktionsbereit verkabelt. Die fünf KW-Stationen waren alle gleich ausgestattet: jeweils ein Elecraft K3-Transceiver mit einer Leichtgewicht-Endstufe von Elecraft, Tokyo-HyPower oder Finfet und dazu ein MKII von microHAM als Interface für CW und RTTY, über das die CAT-Daten (Frequenz, Sendart) direkt an die benutzte Logsoftware UcxLog weitergeleitet wurden. Somit gab es kein falsches Band- oder Mode-Logging. Durch eingeschleifte Bandfilter war sichergestellt, dass immer nur eine Station auf dem jeweiligen Frequenzbereich betrieben werden konnte – so ließen sich die Transceiver vor Beschädigungen schützen. Sämtliche Stations-PCs wurden über einen eigenen Router per WLAN verlinkt. Man konnte daher an jeder Station sämtliche geloggten Verbindungen mitlesen. Die PCs waren bereits vorher im Netzbetrieb mit UcxLog getestet worden.

Ja, wie soll man denn funken ohne Antennen? Jetzt galt es, erste Hindernisse zu überwinden. Für ein erfahrenes DXpeditionsteam mit Standort mitten im Pazifik nicht ungewöhnlich. Die Palette mit unseren Antennen, Masten usw. – per Vorausgepäck im Februar abgeschickt – war leider bei unserem Eintreffen im *Le Lagoto* noch am Flughafen in Apia zurückgeblieben.

Um trotzdem so schnell wie möglich den Funkbetrieb zu starten, wurden aus ungeahnten „Reservebeständen“ verschiedener Teilnehmer ein Drahtdipol für 20 m über dem Meer, eine Loop für 15 m in einer nahegelegenen Palme und eine 40-m- bzw. 30-m-Vertikal an einer 11 m langen Bambusstange mit entsprechenden Radials installiert. Die Lage direkt am Meer mit freier Sicht nach Norden sowie ein Flux

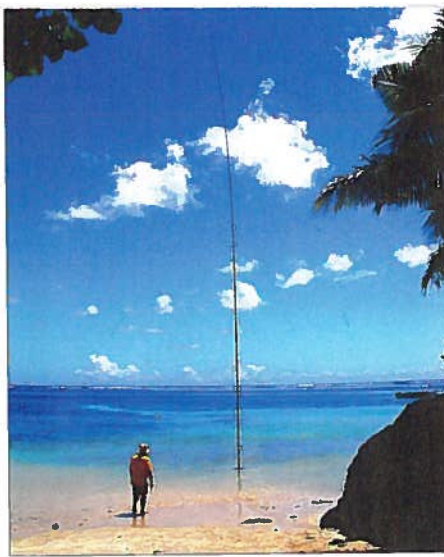

Der 18-m-Mast für die 160-m-Vertikalantenne direkt im Wasser

von 130 und mehr waren gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Auftakt unserer DXpedition.

■ Funkbetrieb in Schichten

Am 4.4.13 um 0609 UTC war es dann soweit: Teamleiter Rolf startete den Funkbetrieb von 5W0M mit einem CW-QSO mit F2GL. Die guten Ausbreitungsbedingungen haben unsere Aktivitäten voll unterstützt. Schon in den ersten Stunden wur-

Kaum einer hat wirklich bemerkt, dass wir nur mit Not-Antennen in der Luft waren! Endlich kam am 5.4.13 abends die lang erwartete Palette mit den Antennen an. So mussten wir uns am ersten Wochenende noch zwangsläufig nebenbei mit dem Antennenaufbau beschäftigen. Der Platz für die Antennen war nicht üppig, weswegen wir die Spiderbeams im flachen Wasser montierten.

Als am Sonntagnachmittag endlich die geplante Antennenfarm komplett installiert war, besaßen wir eine sehenswerte Ausstattung. Das Team verfügte über zwei direkt am Wasser aufgestellte 5-Band-Spiderbeams für 10 m bis 20 m, Einzel-Loops für 15 m, 30 m und 40 m, eine 10-m-Triple-Leg, eine Fullsize-Vertikal für 80 m, eine L-Antenne für 160 m sowie eine R7 für 10 m bis 40 m sowie eine umsteckbare Multiband-Triple-Leg, den 20-m-Dipol, eine 4-Element-Yagi für 6 m, eine 11 m lange Kreuz-Yagi-Antenne für 2 m sowie eine EWE-Empfangsantenne für die Lowbands. In Erwartung erfolgreicher 160-m-QSOs wurde der 18-m-Mast dafür sogar mitten im Wasser aufgestellt.



Das Resort *Le Lagoto*, in Fagamalo an der Nordseite der Insel Savaii gelegen

den uns laute Signale sowohl aus dem pazifischen als auch aus dem europäischen Raum zurückgemeldet. Mit unserer einfachen Antennenausstattung für zwei bis drei Stationen auf jeweils drei verschiedenen Bändern konnte man bereits nach knapp drei Tagen 10000 QSOs loggen.



Dietmar, DL2HWA, und Sid, DM2AYO, beim Aufstellen der 6-m-Yagi-Antenne

Bei Parallelbetrieb in SSB kamen Piloten-Headsets (PA11-60) zum Einsatz, die sich schon bei ZK2C bewährten. Die vorzügliche akustische Abschirmung dieser Headsets hat uns auch in Samoa wieder sehr gute Dienste geleistet. Denn im Eifer der Pile-ups ist mancher Operator trotzdem so laut geworden, dass man ihn wahrscheinlich nicht nur im Nachbarkopfhörer, sondern im gesamten Resort vernahm.

Wenn es dunkel wurde, gingen regelmäßig alle Kurzwellenbänder auf und es lief meist bis nach Mitternacht auch auf den höheren Bändern richtig gut nach Europa. Mit jahrelanger Erfahrung in Betriebstechnik gelang es meist, die echt dicken Pile-ups zielsicher und professionell abzuarbeiten – manchmal konnte man denken, es rufen gefühlte Tausend Stationen im Splitbereich. Selbstredend bleiben da Hörfehler im Log nicht aus. Unser QSL-Ma-

nager wird die Daten gewissenhaft prüfen und an einem falschen Buchstaben sollte die QSL nicht scheitern. Alle fünf Stationen waren von nun an über 14 Tage fast ununterbrochen im Dauerbetrieb. Ansonsten gab es keinerlei unvorhergesehene Ausfälle. Sowohl unsere Funkgeräte als auch die Stromversorgung im Stationsbungalow hielten durch.


Der einzige kritische Punkt zur Unterstützung des Funkbetriebs war die fehlende permanente Verfügbarkeit des Internets. Der örtliche Provider hat nur eine stundenweise Nutzung zum Kauf angeboten – dazu extrem teuer. Wir mussten daher auf die übliche DX-Cluster-Begleitung verzichten. Allerdings haben wir manchmal QSO-Partner um einen Eintrag im DX-Cluster gebeten. Ein tägliches Update des Logs auf das Clublog-System [4] von Michael, G7VJR, funktionierte zum Glück ohne Probleme. Mit mehr als 67 100 Verbindungen und 161 DXCC-Gebieten konnten wir am Ende der DXpedition sehr zufrieden sein. Das Ziel von 50 000 QSOs wurde überboten; sogar



Unsere gute Fee Heidi, DK1MA, beim Funkbetrieb in RTTY

mit guten Ergebnissen auf 80 m und 160 m. Leider waren ganz besonders 40 m sowie 30 m durch starke, nicht identifizierbare lokale Störungen ziemlich beeinträchtigt. Insgesamt wurden erstaunliche 43 % der Verbindungen mit Europa getätigt, 25,2 % mit Asien, 28,2 % mit Nordamerika, 2,2 % mit Ozeanien und jeweils etwa 1 % mit Afrika bzw. Südamerika. Man bedenke zudem, dass es im Umkreis von 3000 km nur eine Handvoll Stationen gibt. Der SSB-Anteil betrug 28 %, CW 58 % und RTTY immerhin 14 %. Topscorer weltweit war die „Nachbarstation“ Atsuo, 5WISA in Apia auf Upolo. Weitere Einzelheiten sind der Tabelle zu entnehmen.

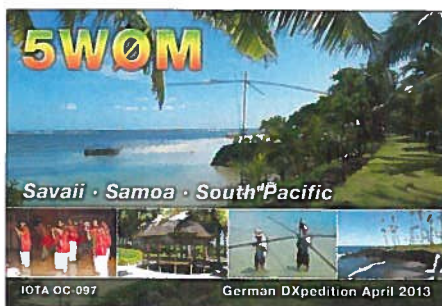Besonders interessant waren die Rückmeldungen via Gästebuch auf unserer Homepage, per E-Mail und auch direkt im DX-Cluster, das wir uns nur ab und zu anschauen konnten. Überwiegend erhielten wir positives Feedback, aber es gab leider die



üblichen Schmähungen und Störungen einiger „DX-Freunde“. Ein besonderer Dank stellvertretend an Tom DF2BO für die nahezu täglichen informativen Bandberichte aus Deutschland.

Ein weiterer Höhepunkt dieser DXpedition war die Versorgung der Truppe durch Heidi, DK1MA, die sich fast täglich neben ihren Funkschichten noch um Snacks fürs Lunch, das abendliche „Dinner“ sowie Erfrischungsgetränke für zwischendurch hervorragend kümmerte. Die diversen Kühlschränke waren stets gut mit allem gefüllt, was der DXer so zur Motivation nachmittags um 16 Uhr oder nachts um 2 Uhr braucht. Und alles wieder in der virtuellen Qualität wie bereits bei ZK2C. Vielen Dank dafür, liebe Heidi!

■ Erlebnisse neben dem Funkbetrieb

Das Meer lag uns zu Füßen. Was lag da näher, als ab und zu einmal ein Bad im Pazifik zu nehmen. Man konnte schwimmen, schnorcheln oder einfach nur im Wasser liegen und unsere Antennen bewundern. Hat der Wasserspiegel jetzt schon die Einspeisung der 160-m-Antenne erreicht? Wie viele Zentimeter fehlen noch? Was passiert heute Nacht, wenn wir richtig Flut haben? Selbst das Riff am Rand der Lagune hat ein erfahrener Taucher aus unserem Team in Augenschein genommen.

Ansonsten wurden in Viererteams Inselrundfahrten unternommen, um die Sehenswürdigkeiten von Savaii zu erkunden. Zwei von uns haben die samoanische Fahrerlaubnis erworben und so klapperten wir abwechselnd mit einem Mietauto während der Freizeit der nicht funkenden Teammitglieder die Sehenswürdigkeiten an der knapp 200 km langen Küstenstraße ab. Dabei schaute man auf einheimischen Märkten nach günstigen Angeboten für unsere Verpflegung. Freundliche Samoaner zeigten uns ihre offenen Wohnhäuser (Fales) und was man aus Palmblättern alles herstellen kann.

Die Strecke ist, selbst mit diversen zusätzlichen Fotostopps, in etwa sieben Stunden gut zu bewältigen. Von unserem Basislager, dem *Lagoto Resort*, fuhren wir im Uhrzeigersinn los, und der erste Halt galt den Meeresschildkröten, die in einem abge-

trennten Flussarm leben. Es heißt, man könnte auch mit ihnen schwimmen. Das Wasser sah jedenfalls nicht sehr einladend aus und wir begnügten uns mit Beobachten und Fotografieren.

Wir haben die Lavafelder der Vulkanausbrüche des Matavanu besichtigt, die zwischen 1905 und 1911 eine riesige Mondlandschaft im Nordosten von Savaii hinterlassen hatten. Der Lavastrom war teilweise bis zu 150 m dick und ist direkt durch einige Dörfer und Plantagen hindurch geflossen. Gott sei Dank kam damals kein Mensch ums Leben. Jetzt, mehr als 100 Jahre später, hat die Natur die meisten dieser Flächen wieder mit Pflanzen bedeckt – Büsche, aber auch größere Bäume haben sich auf dem porösen Untergrund im Laufe der Jahrzehnte mit ihren Wurzeln eingegraben.

Ein weiteres Naturschauspiel bieten die Blowholes von Alofaaga an der Südküste. Es ist spektakulär, wenn bei Flut das Wasser unterirdisch in eine Felshöhle gepresst wird und dann plötzlich eine Fontäne mit lautem Luftzug aus einer Felsspalte bis zu 30 m in die Höhe schießt. Interessant ist auch das Regenwald-Schutzgebiet bei Falealupo. Auf einer Fläche von 1200 ha kann man durch tropischen Regenwald streifen und hoch über dem Erdboden zwischen zwei riesigen Bäumen – mehr als 200 Jahre alt – eine schwankende Hängebrücke überqueren.

Dort dürfen wir allerdings 20 Tala – etwa 7 € – als Gebühr berappen, erhielten dafür jedoch eine ordentliche Eintrittskarte. Eine weitere Attraktion ist der Pfad zum Rand des Matavanu-Kraters (402 m ü. NN). Ein fitter Bursche aus unserem Team hat sich mit dem Mountainbike auf den Weg zum Krater rand gemacht. Es gibt dort beeindruckende Ansichten in den dicht bewaldeten Krater hinein.

Heidi berichtete: „Drive safely gibt mir der Uniformierte mit auf den Weg. Ich verkneife mir gerade noch zu antworten, dass mir ja eh nichts anderes übrig bleibt, mit drei männlichen Beifahrern an Bord. Das war



Dieser Fischmarkt in Apia bot diverse leckere Meeresfrüchte


doch tatsächlich meine allererste Polizeikontrolle nach 35 Jahren Führerscheinbesitz. Und das ausgerechnet auf Samoa! Wer hätte je gedacht, dass mich das Lieblingshobby meines Mannes auch einmal um die Welt treiben wird? Dabei habe ich meine Lizenz bereits 1988 erworben, um der Faszination Amateurfunk auf den Grund zu gehen. 2012 wurde es dann erstmals ernst: Ich wollte und durfte als Rookie an der DXpedition nach Niue teilnehmen. Und es hat riesigen Spaß gemacht!“

Exakt im Süden der Insel laden die Aau-Wasserfälle mitten im Regenwald mit einem riesigen Pool zum Schwimmen ein. Hier ist das Baden, im Gegensatz zum Pazifik mit seinen immerhin 27 °C, tatsächlich erfrischend. Nach kurzer Weiterfahrt mündet ein Flüsschen über eine Lavaabbruchkante, den sogenannten Mu-Pagoa-Wasserfällen, ins Meer. Die Landschaft rundherum ist wunderschön und mitten im Wasserlauf hockte auf einer Felsbank eine junge Samoanerin und wusch Wäsche (immerhin gibt es fließend Wasser!).



Küstenlandschaft mit imposanten Blowholes

Es ist vermutlich die Tochter oder auch Enkeltochter des älteren Herrn, der von uns für den Zugang zum Wasserfall durch sein Gelände 2,50 Tala je Person abkassiert hat. Insgesamt sind an die 55 Tala für die dortigen diversen Sehenswürdigkeiten einzuplanen, wenn man sich davor hütet, irgendwo am Ufer stehen zu bleiben. Da kommt nämlich sofort jemand herangespurtet und verlangt „twänti tala“ fürs Fotografieren! Das hat damit zu tun, dass sich etwa 80 % der Insel in Dorfbesitz befinden und die Bewohner davon selbstverständlich profitieren möchten. Neben den vielen natürlichen tropischen Inselformen lockten auch zahlreiche gepflegte Kirchen und die berühmten öffentlichen Busse als Fotomotiv. Überhaupt hat die Kirche einen hohen Stellenwert für die Einwohner. Die geplante Besichtigung der Hauptstadt Apia auf der Nachbarinsel und auch die Suche nach Spuren früheren deutschen Einflusses geriet aufgrund der große-

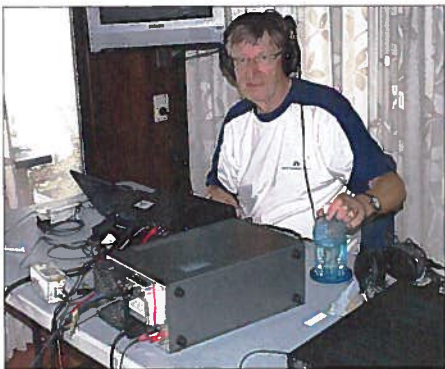

Rudolf, DK3CG, hatte offensichtlich viel Spaß im RTTY-Pile-up

ren Entfernung etwas zu kurz bzw. fiel für die meisten von uns aus. Als fremde Expeditionäre wurden wir ohne Scheu als Exoten, aber freundlich betrachtet. Auch unser deutsches Herkunftsland erzeugte bei den Samoanern ausnahmslos ein gutes Echo. Es ist eine Seltenheit, dass Besucher länger als drei bis vier Tage, geschweige denn zwei Wochen bleiben – sonst ist nämlich Inselhopping!

■ Resümee

Nach langer Anreise mit mehreren Flügen, Zwischenstopps, Übernachtungen, Fähren sowie einer rasanten Busfahrt über die Straßen von Savaii waren wir alle nach der Ankunft im Le Lagoto am 4.4.13 ziemlich geschafft. Die vermissten Antennen und Masten haben natürlich auch noch auf unsere Gemüter gedrückt. So waren wir anfangs

5W0M-QSO-Statistik						
Band	CW	SSB	RTTY	JT65	ges.	EU
160 m	296	1	—	—	297	28
80 m	969	39	6	—	1014	319
60 m	25	—	—	—	25	—
40 m	2089	727	225	—	3041	726
30 m	4637	—	854	—	5491	2542
20 m	6331	2306	1812	—	10449	5762
17 m	6172	3963	1738	—	11873	6372
15 m	6316	3588	1602	—	11506	4522
12 m	5624	4050	1386	—	11060	4805
10 m	5959	4085	1374	—	11418	3701
6 m	568	326	1	—	895	1
2 m	—	—	—	101	101	60
total	38986	19085	8998	101	67170	28778



Jochen, DL9MS, versorgte etliche UKW-DXer mit einem neuen DXCC-Gebiet

ziemlich verunsichert, wie unser Abenteuer 5W0M letztlich ausgehen würde. Mit großem Hamspirit und unermüdlichem Einsatz aller Teammitglieder haben wir die schwierige Situation schließlich zu einem positiven Anfang gebracht. Als dann unsere Antennenfarm aufgebaut war, kehrte recht zügig die konzentrierte Ruhe ein. Zum Schluss überwog das Gefühl, dass sich das Ergebnis unserer DXpedition sehen lassen kann. Wir sind vom Resort Le Lagoto sehr freundlich verabschiedet worden und haben die Heimreise ganz entspannt angetreten. In nur zwei Tagen kamen wir wieder zu Hause an – dank der Zeitunterschiede!

Heute blicken wir mit Freude und Stolz auf unser gemeinsames Erlebnis 5W0M in der Südsee zurück. Das Team kehrte nach 14-tägiger Aktivität mit mehr als 67100 Kontakten wieder nach Deutschland zurück. Höhepunkte sind dabei 43 % aller Verbindungen mit dem fernen Europa, besonders auf den gesuchten Highbands und nicht zuletzt 4775 mit Deutschland! Jochen erfreute über 100 Enthusiasten weltweit mit einem EME-QSO auf 2 m. Für uns alle ein tolles Erlebnis, den Jahresurlaub in einer schönen exotischen Umgebung mit einer tollen Mannschaft zu verbringen und dabei seinem Hobby frönen zu können.

Wir danken unseren zahlreichen großen und kleinen Sponsoren sowie auch allen XYLs und OMs, die uns nach dem Ende der DXpedition mit ihren Zuwendungen unterstützt haben.

Erfahrungsgemäß gibt es bei solchen Unternehmungen immer wieder Probleme mit ungeplanten Zusatzkosten. Nur durch eine großartige Gemeinschaftsleistung vieler DX-Freunde ist es möglich, eine solche DXpedition zu bewältigen.

Literatur

- [1] Thieme, R., DL7VEE: ZK2C – 48000 Verbindungen aus der Südsee, FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 9, S. 983
- [2] DXpedition 5W0M Samoa – 2013: <http://5w0m.hkman.de>
- [3] www.lelagoto.ws
- [4] <https://secure.clublog.org>

10-m-Transceiver Alinco DR-135DX

HARALD KUHL – DL1ABJ

Für den mobilen wie auch ortsfesten Amateurfunkbetrieb in der lokalen 10-m-Runde oder gelegentlichen DX-Verbindungen eignen sich kompakte Einband-Transceiver. In diesem Beitrag stellen wir ein neues Mobilgerät mit übersichtlicher Bedienerführung und Datenschnittstelle vor.

Alincos DR-135DX funkt mit maximal 25 W Senderausgangsleistung in SSB sowie mit bis zu 12 W in AM, FM-schmal und CW im 10-m-Amateurfunkband (28000 kHz bis 29700 kHz). Die Sendeleistung ist stufenlos per Drehknopf bis auf 0 W bzw. etwa 1 W reduzierbar.

Kenbuchse (Mono) zur Abnahme des NF-Empfangssignals. Dort schließt man einen externen Lautsprecher bzw. Kopfhörer an oder führt bei Digimode-Betrieb darüber das NF-Signal zur Decodierung zum Computer; eine Kopfhörerbuchse auf der Frontseite fehlt.



10-m-Transceiver Alinco DR-135DX

Mittels einer Tastenkombination beim Anschalten lässt sich der Frequenzbereich zwar in Richtung 12-m-Amateurfunkband verschieben, doch beträgt danach die niedrigste einstellbare Frequenz 25615 kHz und liegt damit noch weit außerhalb des Bandes. Achtung: Der DR-135DX hat keine Zulassung als CB-Funkgerät und darf im 11-m-Band nicht für den Sendebetrieb verwendet werden.



Das LC-Display (hier: Komplettansicht) zeigt neben der Frequenz zahlreiche Funktionen an.

Ein wesentliches Merkmal dieses 10-m-Transceivers sind dessen geringe Abmessungen, die mit 171 mm x 51 mm x 236 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ans Autoradioformat erinnern. Diese Angaben gelten inklusive der auf der Frontseite vorstehenden Drehknöpfe (Tiefe ohne diese: 212 mm) sowie der auf der Rückseite montierten stabilen Kühlrippen. Letztere ersetzen den bei Multiband-KW-Transceivern zur Kühlung der Elektronik üblichen Lüfter, auf den die Entwickler von 10-m-Geräten im Allgemeinen verzichten. Rechts neben den Kühlrippen liegen eine SO239-Buchse zum Anschluss des 50-Ω-Antennenkabels sowie eine 3,5-mm-Klin-


Das Funkgerät hat etwa Autoradioformat; am linken Bildrand sind die auf der Rückseite montierten Kühlrippen zu sehen.

Das mitgelieferte 12-V-Stromversorgungskabel ist etwa 1,5 m lang und mit einer Glasicherung (10 A) ausgestattet. Eine dreipolige Buchse sorgt für den polrichtigen Anschluss des Kabels an den Transceiver. Der Stecker hat keine Schnappsicherung, die ein versehentliches Herausziehen verhindert. Entsprechend ist beim Betrieb darauf



Der Schalter **Band** dient zum Wechsel zwischen den Speichergruppen; Sendarten werden manuell gewählt und lassen sich nicht zu einem Kanal speichern.

zu achten, dass das Stromversorgungskabel nicht unter Zug steht. Zwei weitere Ausstattungsdetails auf der Geräterückseite sind bei 10-m-Transceivern bislang selten: Eine Mini-USB-Buchse zur Programmierung u. a. von Kanälen per Computer sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss einer Morsetaste. Die Hauptplatine des DR-135DX hängt in einem knapp 2 mm dicken metallenen Innenrahmen, während die obere und untere Gehäuseabdeckung aus etwa 1 mm starkem Blech gefertigt sind. Der eingebaute Lautsprecher ist auf der unteren Gehäuseabdeckung montiert, strahlt also nach unten. Die Frontplatte ist aus Kunststoff, dahinter trägt eine Platine die Bedienelemente bzw. das LC-Display. Der Aufbau ist insgesamt erfreulich robust. Zum weiteren Lieferumfang gehören ein Handmikrofon (Typ: EMS-70), Montagebügel für Mikrofon und Transceiver sowie eine deutschsprachige Bedienungsanleitung.

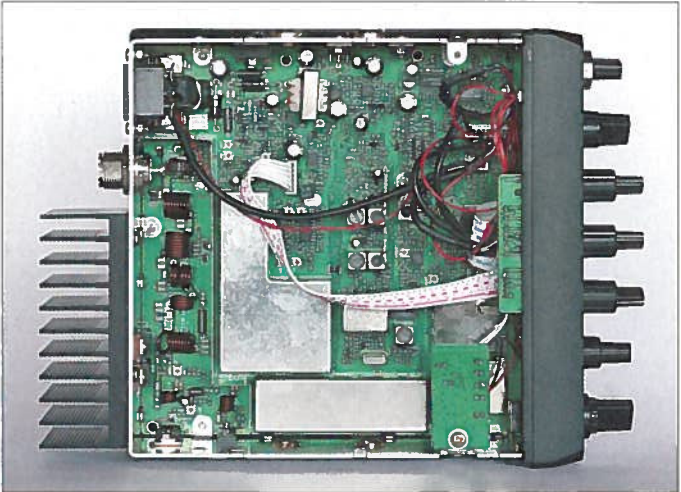

Bedienkonzept

Die Frontplatte des DR-135DX ist dicht mit Bedienelementen belegt, ergänzt durch eine numerische grüne LED-Kanalanzeige sowie ein separates farbiges LC-Display (abschaltbar). Letzteres zeigt neben der auf 10 Hz genauen Frequenz die aktuelle Sendeleistung sowie auf einem digitalen Balkendiagramm die relative Empfangsfeldstärke (S-Meter) bzw. beim Senden die ungefähre Senderausgangsleistung oder das SWV. Zusätzlich sind je nach Aktivierung (teils als Zweifunktion einer Fronttaste) die Kürzel weiterer Betriebsparameter im Display sichtbar. Dazu gehören u. a. Roger-Piep, Störaustaster/Rauschminderung, Quittungston (abschaltbar), NF-Tiefpass, Zweikanalüberwachung, „Prioritätskanal“ (EMG), Kanalschlauf, SWV-Anzeige, Sendezeitbegrenzung, Tastensperre. Zur stufenlose Einstellung von NF-Lautstärke, Rauschsperr, HF-Verstärkung so-



Zu den Anschlussmöglichkeiten gehört beim DR-135DX eine Datenschnittstelle für Programmierungen.

wie Senderausgangsleistung dienen Doppeldrehknöpfe auf der Frontplatte, sodass sich diese zentralen Parameter jederzeit im direkt Zugriff befinden. Die Frequenzwahl erfolgt nicht kontinuierlich per VFO-Knopf, sondern wie bei den meisten 10-m-Transceivern üblich mittels einer Kombination aus Kanalwahl und Feinabstimmung (*Clarifier*). Dafür ist bei Auslieferung das komplette 10-m-Band im 5-kHz-Abstand in Kanäle unterteilt und die zugehörigen Frequenzen sind in

Channel Information[Channel - 3]---F				
????				
28.000000 - 29.700000 MHz				
Band F				
Emergency Channel F 3				
CH No.	RX Frequency	TX Frequency	Scan	
1	28.700000	28.710000	Add	
2	28.705000	28.705000	Add	
3	28.710000	28.710000	Add	
4	28.715000	28.715000	Add	
5	28.720000	28.720000	Add	
6	28.725000	28.725000	Add	
7	28.730000	28.730000	Add	
8				
9				

Speicherkanäle abgelegt. Diese verteilen sich auf die sechs per „Bandschalter“ wählbare Speichergruppen (sog. Bänke, bezeichnet mit den Buchstaben A bis F) mit jeweils maximal 60 Einzelplätzen.

Ein Beispiel: Der Weg zur Frequenz 28 495 kHz führt über die Speichergruppe B, innerhalb der man nun mittels Wahlschalter zum Kanal 40 dreht. Mithilfe des *Clarifiers* lässt sich bei Bedarf eine Frequenz um maximal ± 10 kHz rund um den Kanal einstellen, wobei diese jeweils im LC-Display auf 10 Hz genau angezeigt wird. Für die Feinabstimmung sind Frequenzschritte von 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz oder 10 kHz per Druck auf den rastenden *Clarifier*-Drehknopf wählbar.

Damit ist die Frequenzeinstellung etwas komplizierter als bei einem konventionellen Amateurfunk-Transceiver. Doch kommt man dank der Frequenzverteilung auf Speicherbänke und Einzelspeicher trotz fehlen-

der direkter numerischer Eingabemöglichkeit recht schnell zur gewünschten Funkfrequenz – oder zumindest in deren Nähe. Die Wahl der Sendart geschieht unabhängig von den Kanalspeichern über einen eigenen Drehschalter oberhalb der Mikrofonbuchse. Letztere ist sechspolig und erlaubt mittels Pfeiltasten auf dem Handmikrofon ebenfalls den Wechsel zwischen den gespeicherten Kanälen.

Die eingebauten Filterbandbreiten sind an die jeweilige Sendart gekoppelt: 3,3 kHz (60 dB) für SSB, 9 kHz (50 dB) für AM/FM. Ein schmales CW-Filter ist nicht nachrüstbar, doch erscheint beim Empfang der NF-Durchlassbereich angepasst. Die Bedienung des Transceivers ist insgesamt sehr einfach und übersichtlich. Einige Tasten sind zwar doppelt belegt (zuvor *Func*

Per Datenschnittstelle erfolgen Grundeinstellungen bequem am PC-Bildschirm.

Der Speicher des DR-135DX merkt sich bis zu 360 Frequenzen; für Relaisbetrieb auch mit unterschiedlicher Send- und Empfangsfrequenz

Screenshots und Fotos: DL1ABJ

drücken), doch betrifft dies nur selten veränderte Einstellungen. Bei hellem Sonnenlicht ist das LC-Display weniger gut ablesbar, doch die davon unbeeindruckte Kanalanzeige sichert weiterhin die Orientierung.

■ Programmierung: Kanäle

Alinco bietet als Zubehör eine Windows-Programmiersoftware sowie ein USB-Schnittstellenkabel mit integriertem Interface an. Nach der Software installiert man den benötigten USB-Treiber (Download bei www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm), sofern dieser noch nicht im Betriebssystem vorhanden ist. Sobald das Schnittstellenkabel in der Buchse am Computer steckt, sollte das System die neue Hardware finden und diese nun als betriebsbereit melden. Neuere Windows-Versionen suchen gegebenenfalls den Treiber online und übernehmen automatisch die Installation, sofern man dies zulässt.

Steht die Verbindung zwischen Transceiver und Computer, wählt die Software nach dem Start den korrekten COM-Port; bei Bedarf lässt sich dies unter *Setup* → *Communication Port* nachholen.

Bei angeschaltetem DR-135DX lassen sich unter *Program* → *Read from Radio* die aktuellen Kanalprogrammierungen des Trans-

ceivers auslesen. Auf dem Bildschirm erscheint eine Tabelle mit den im Gerät gespeicherten Frequenzen, wie gehabt verteilt auf sechs Speichergruppen (A bis F) mit jeweils maximal 60 Speicherplätzen. Einen solchen Datensatz kann man auf der Festplatte unter einem gewünschten Namen sichern.

Per PC lassen sich nun sämtliche Speicherplätze editieren und so an die jeweiligen Betriebsgewohnheiten des Funkamateurs anpassen. So habe ich die Speichergruppen A/B sowie C/D mit den Frequenzen rund um die DX-Aktivitätszentren für CW und SSB belegt. Und zwar in 2- bzw. 3-kHz-Abständen, sodass man beim schnellen Durchschalten der Kanäle kein Signal mehr überhört und per *Clarifier* schneller exakt auf die Frequenz kommt. Kanalab-

Optional Features		Mode Option
MIC Gain	40	☒ LSB Enable
MON Gain	OFF	☒ USB Enable
Time Out Timer(TOT)[s]	180	☒ FM Enable
RB Frequency[Hz]	1050	☒ AM Enable
RB Time[ms]	500	☐ PA Enable
CW Side Tone[Hz]	1050	☒ CW Enable
Frequency Step	100Hz	☐ BUSY
LCD Display	ON	☐ ECHO
Scan Mode	Squelch Scan	☒ HI-CUT
Scan Resume Time[s]	5	☐ +10KHz
LCD Display In Tx	Tx Frequency Display	☒ NB/ANL
SWR Protect value	3.0	
Battery Voltage Protect Value 1 -- Min[V]	9.0	

stände von 1 kHz, 500 Hz oder darunter wären ebenfalls möglich.

■ Erfahrungen und Fazit

Als Zweitgerät für zu Hause oder als dank Programmierbarkeit unkompliziert bedienbares Mobilgerät für unterwegs ist dieser 10-m-Transceiver eine interessante Lösung vor allem für Sprechfunk. Bei SSB-Testverbindungen mit Dieter, DF7AX, bestätigte dieser dem DR-135DX und dem mitgelieferten Handmikrofon eine natürliche Modulation, die sich vom Hörempfinden kaum von der großer Multiband-Transceiver unterschied. Beim Empfang lag die Frequenz der Gegenstation etwas neben dem Kanal, was sich mit dem *Clarifier* meist beheben ließ. Von der stufenlos reduzierbaren Senderausgangsleistung profitieren QRP- und Digimode-Freunde, wobei eine interne Anzeige in Watt wünschenswert wäre. Hier muss man sich also mit einem externen Messgerät behelfen.

Abschließend danke ich Maas Elektronik (www.maas-elektronik.com) für die Leihstellung eines Testmusters. Der Preis für den DR-135DX stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Eine Ergänzung zu diesem Beitrag liegt im Download-Bereich auf www.funkamateur.de.

cbj@funkamateur.de

Zeus ZS-1: direktabtastender Transceiver von SSB-Electronic

Dr. HARALD GERLACH – DL2SAX

Direktabtastende, „volldigitale“ Transceiver sind seit Längerem in aller Munde. Während sich die Großen der Branche noch in vornehmer Zurückhaltung üben, debütierten 2012 Flexradio Systems auf der Hamvention mit der Flex-6000-Serie und SSB-Electronic auf der Ham Radio mit dem ZS-1. Erste Eindrücke von diesem Gerät vermittelt der folgende Beitrag.

Nachdem im FA mit [1] und [2] Bausätze für Direktabtast-Transceiver vorgestellt wurden, ist nunmehr seit einigen Wochen der neue SDR-Transceiver ZS-1 (ausgesprochen wird er als „Zeus 1“) als kommerziell hergestelltes Fertiggerät von SSB-Electronic [3] lieferbar.

Theorie

Da sich die Amateurfunkgemeinde seit Jahrzehnten mit Überlagerungsempfängern beschäftigt, soll zunächst mithilfe prinzipieller

Abtast-Technik (DDC: engl. *direct digital conversion* bzw. *direct sampling*) ist der seit einigen Jahren verfügbare PERSEUS [5], der ebenfalls von SSB-Electronic erhältlich ist.

Nun ist seit einigen Wochen aus dem gleichen Haus ein vollständiger Transceiver erhältlich, der zu dem volldigitalen Empfänger auch einen digitalen Sender besitzt. Einen Überblick über die interne Struktur vermittelt das Blockschaltbild Bild 5.



Bild 1: An der Frontseite des ZS-1 sind lediglich Anzeigeelemente zu erkennen; die Bedienung erfolgt durchweg über den PC.

ler Blockschaltbilder der Unterschied zwischen diesem „klassischen Ansatz“ und der neuen SDR-Technik aufgezeigt werden. Der Einfachheit halber betrachten wir hier lediglich den Empfangsfall.

Bild 2 zeigt das klassische Blockschaltbild eines Einfachsübertragers. Deutlich erkennt man die rein analoge Technik, beginnend mit der HF-Stufe bis hin zum NF-Verstärker. Erste Ansätze der Digitaltechnik innerhalb der Empfängertechnik verbesserten mithilfe von digitalen Signalprozessoren (DSP) die Leistungsfähigkeit auf der reinen NF-Ebene.

Der nächste Schritt war dann gemäß Bild 3 eine Analog-Digital-Umsetzung durch einen Schaltkreis und die Verarbeitung der entstandenen I/Q-Signale durch die Soundkarte des angeschlossenen PC. Diese Vorgehensweise wird von vielen marktüblichen SDR-Empfängern sowie (etwas später auch) -Transceivern unterschiedlichster Preisklassen seit einigen Jahren verwendet, z. B. [4].

Erst in jüngster Zeit gelang es konsequenterweise, die A/D-Umsetzung nunmehr auf die HF-Ebene zu verlegen (Bild 4), wozu es allerdings gewaltiger Fortschritte auf dem Gebiet der Schaltungstechnologie bedurfte. Beispielhaft in dieser Direkt-

Installation

Eine dem Zeus 1 beiliegende CD enthält alle notwendigen Softwareprodukte, die zur Steuerung und weiteren Handhabung des ZS-1 erforderlich sind. Neben der eigentlichen Bediensoftware muss vorher der


Microsoft .NET-Framework-Dienst installiert werden. Den Herstellerangaben zufolge läuft die Software für den ZS-1 auf den Betriebssystemen Windows XP, Vista, 7 und 8. Nach der vollautomatischen Installation und dem Verbinden des ZS-1 über ein USB-Kabel mit dem PC lässt sich die Bediensoftware starten und nach dem „Einschalten“ des ZS-1 zeigt sich die in Bild 6 zu sehende Bedienoberfläche. Wie heutzutage üblich werden Softwareupdates kostenlos auf der Webseite des Herstellers (www.ssb.de) zur Verfügung gestellt. Aktuell wird die Version 2.3.8 an-

Der sogenannte „Zeus von Otricoli“ in den Vatikanischen Museen; römische Kopie nach einem griechischen Original aus dem 4. Jahrhundert
Foto: M. L. Nguyen



geboten, die auch Basis dieses Tests war. Im unteren Teil des Fensters erkennt man das SDR-typische Wasserfalldiagramm mit dem darüberliegenden Spektrum. Im oberen Teil findet sich die eigentliche Transceiversteuerung.

Nach der ersten Inbetriebnahme wurde schnell klar, dass man zur Nutzung des SDR einen zeitgemäßen PC benötigt. Wegen des von der Basisbandverarbeitung kommenden Datenstroms kann die Prozessorauslastung eines Dual-Core-Laptops mit 2 GB RAM bei 2 GHz Taktfrequenz durchaus 80 % betragen, was jedoch durch entsprechende Einstellungen reduzierbar ist.

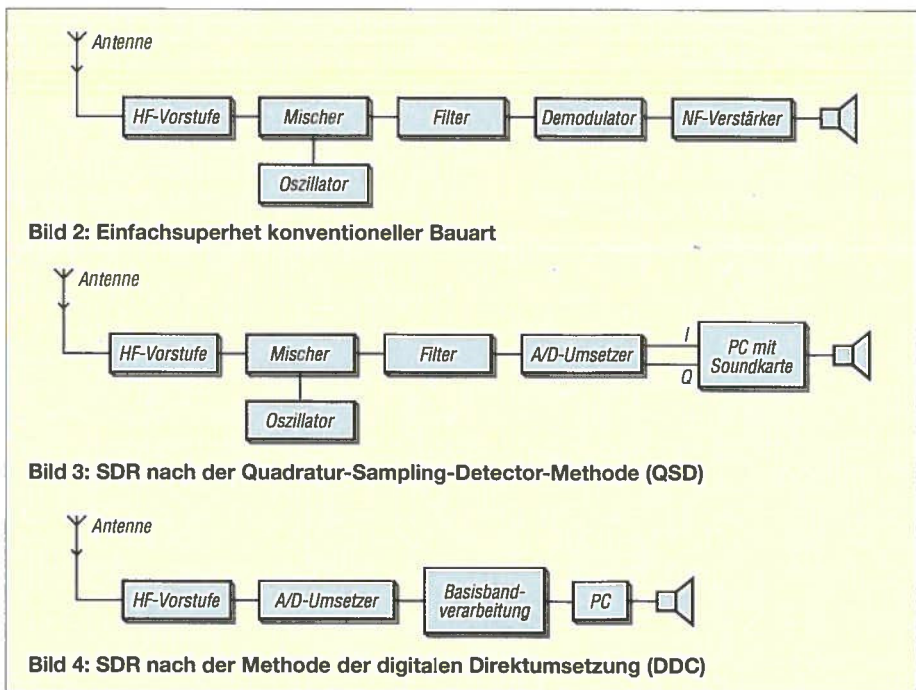

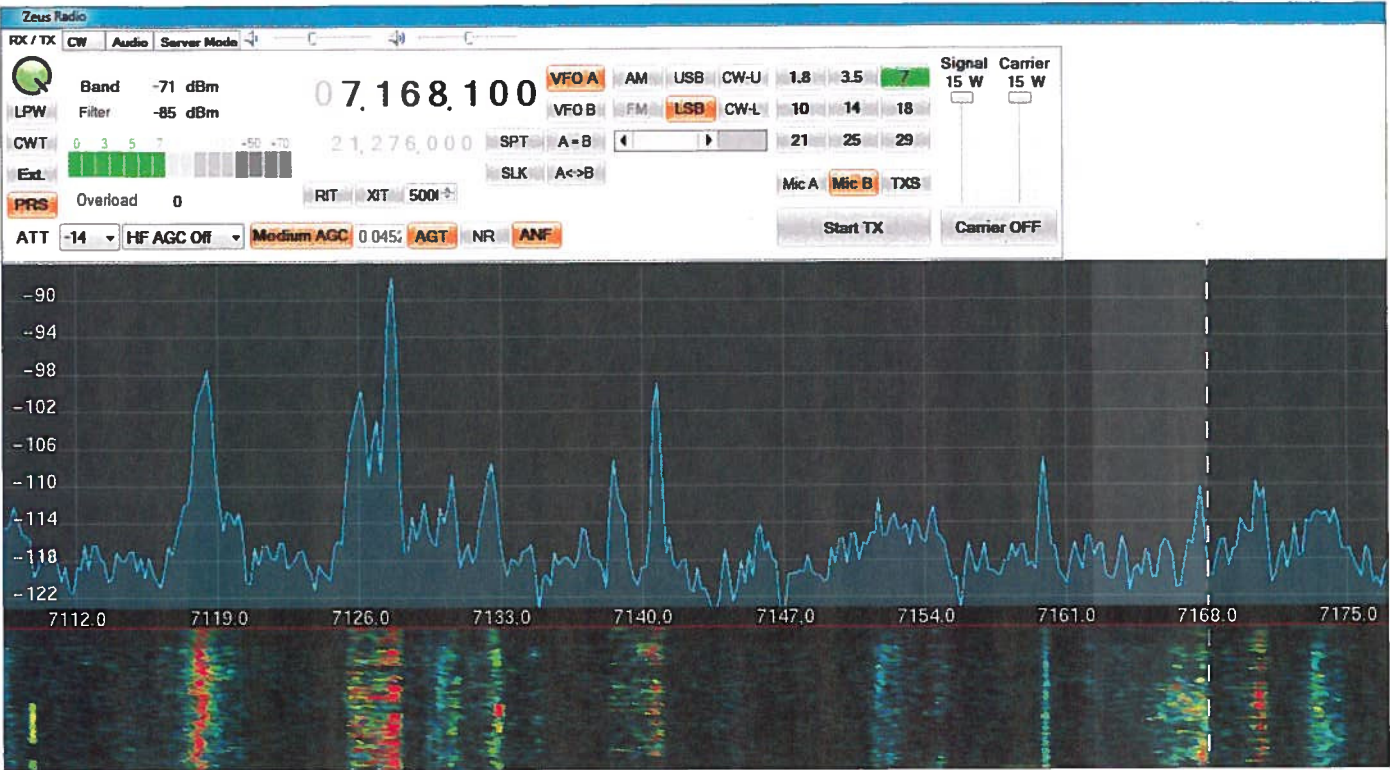


Bild 6: Screenshot der Bediensoftware; oben das Bedienfeld, Mitte Spektrum- und unten Wasserfalldarstellung

■ Hardware und Messungen

Neugierig auf die „Innereien“ des ZS-1 öffnete ich das Gehäuse, um die Platine genauer zu begutachten. Das Ergebnis meiner Analyse geht aus Bild 7 hervor. Der ZS-1 ist ein QRP-Transceiver, der empfangsseitig den gesamten MW- und

KW-Bereich von 0,3 bis 30 MHz abdeckt. Sendeseitig stehen die Amateurfunkbänder von 160 m bis 10 m mit einer Ausgangsleistung von maximal 15 W zur Verfügung (8 W auf 30 m). Weitere technische Daten enthält die Tabelle S. 720. Für Transverterbetrieb lässt sich die Ausgangslei-

stung im Bereich von 1 mW bis 40 mW einstellen – sehr praktisch. Die Messprotokolle Bilder 9 und 10 dokumentieren den Oberwellenabstand des ZS-1 und das Sendespektrum bei einer Zweitonaussteuerung. Die ablesbaren Daten lassen erkennen, dass sich der ZS-1 durchaus anderen Transceivern ebenbürtig zeigt und einen Vergleich mit zeitgemäßen Funkgeräten nicht zu scheuen braucht. Die gesetzlichen Vorgaben sind ebenfalls erfüllt [6].

■ Betrieb und praktische Erfahrungen

Bei den ersten QSOs ist deutlich aufgefallen, dass es sich um einen QRP-Transceiver handelt und auch laut und deutlich hörbare Stationen nicht auf den ersten Anruf antworten. Auf der anderen Seite ist der ZS-1 so klein, dass er seinen Platz zusammen mit einer kleinen Multibandantenne in der Lapptasche gefunden hat und nunmehr fast immer auf allen Reisen dabei ist. Nach dem Anschluss eines Paddles an der Rückseite (s. Bild 8) des ZS-1 wurden erste QSOs in Telegrafie getätigt. Neben der klassischen Telegrafie mithilfe des Paddles besteht übrigens auch die Möglichkeit, CW-Signale durch Eingaben auf der Tastatur zu erzeugen. Ähnlich zu RTTY-Programmen besteht die Möglichkeit, einzelne Standardtexte abzuspeichern und abzurufen. Die Einstellung der Sendefrequenz mithilfe einer Maus ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig, doch schnell zeigen sich die Vorteile eines Spektrum-Displays. Freie Frequenzen sind auf einen Blick zu

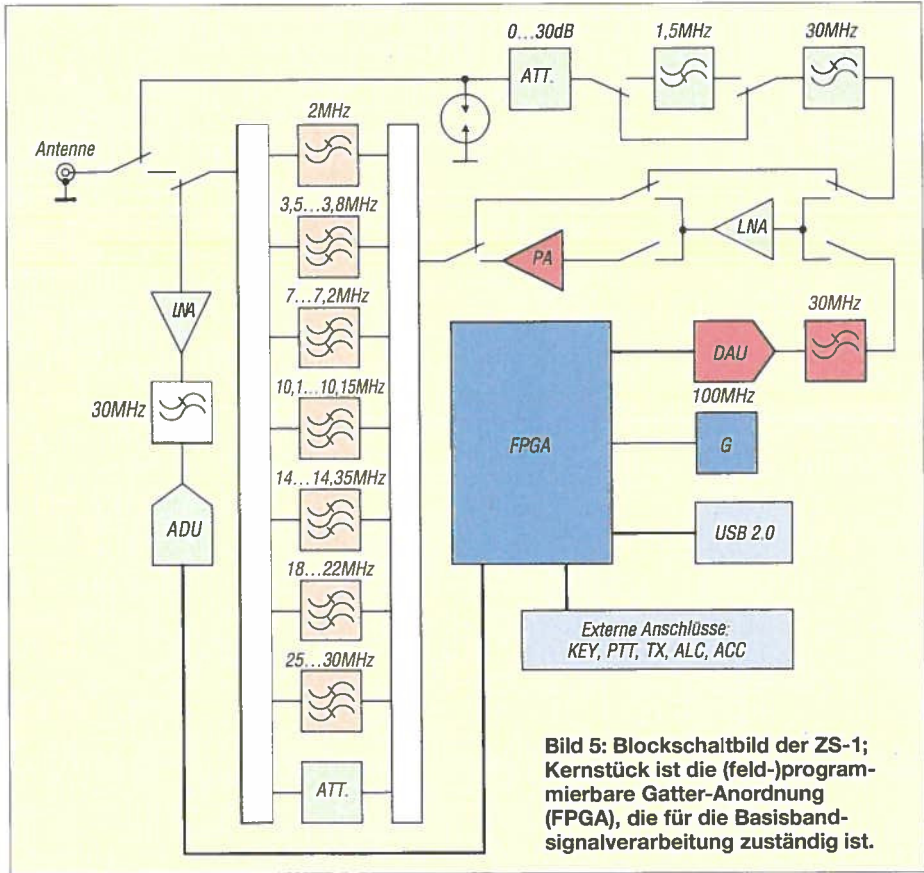


Bild 5: Blockschaltbild der ZS-1; Kernstück ist die (feld-)programmierbare Gatter-Anordnung (FPGA), die für die Basisbandsignalverarbeitung zuständig ist.

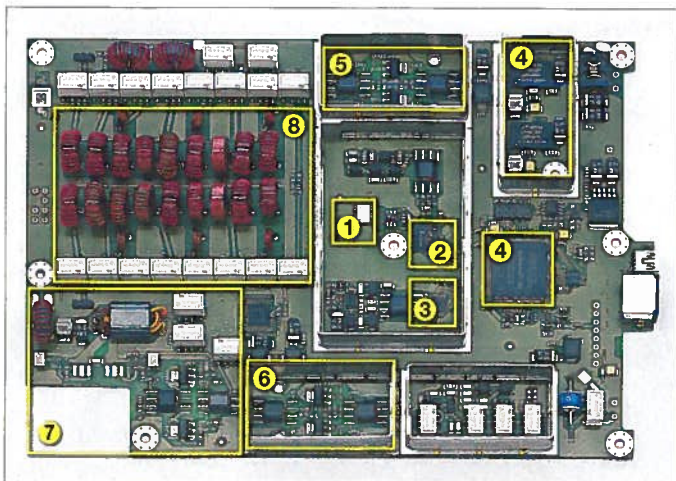


Bild 7:
Innenleben des ZS-1;
1 Taktfrequenz-
generator
2 A/D-Umsetzer
3 D/A-Umsetzer
4 FPGA und
Spannungsquelle
5 Eingangsvor-
verstärker (LNA)
6 Ausgangs-LNA
7 Vortreiber/Endstufe
8 Filter



Bild 8:
Die Rückseite des
ZS-1 verfügt über
reichlich Schnitt-
stellen.

Werkfotos (3);
Screenshots:
DL2SAX

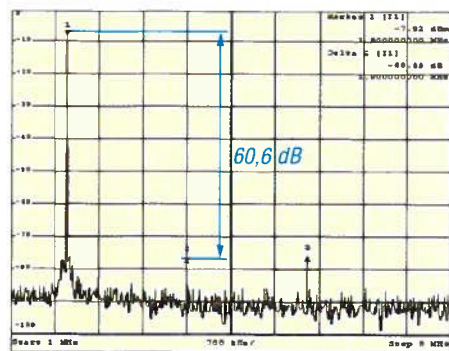


Bild 9: Oberwellenspektrum auf 160 m

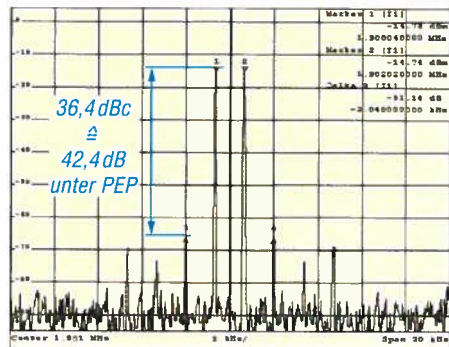


Bild 10: 160-m-Sendespektrum bei Zweitonaussteuerung, 2 kHz Trägerabstand

sehen (und müssen nicht gesucht werden) und lassen sich durch einen Klick auf das Spektrum auswählen. Die Einstellung der Filterbandbreite erfolgt ebenfalls im Spektrum und die dann gewählte Bandbreite wird durch den etwas helleren Streifen angezeigt.

Für SSB-QSOs sind das Mikrofon sowie der Kopfhörer mit der Soundkarte des PC zu verbinden. (Eine erstaunte Frage der Tochter, ob ich jetzt mit dem PC funke und kein Funkgerät mehr benötige, konnte schnell erklärt werden.) Für die Gestaltung der Modulation stehen umfangreiche Möglichkeiten zur Einstellung des Sendesignals zur Verfügung.

Unter anderem besitzt der ZS-1 einen 5-Band-Equalizer, einen Denoiser und zwei verschiedene Kompressoren. Die mit diesen Tools eingestellte Modulation kann

dann aufgezeichnet und wieder abgespielt werden, sodass man selbst die Modulation beurteilen kann, ohne hierfür einen geduligen QSO-Partner bemühen zu müssen.

Da zwei abspeicherbare NF-Profile zur Verfügung stehen, habe ich eines der beiden für Klönrunden eingestellt und das andere etwas aggressiver für Contest-Aktivitäten vorkonfiguriert. Zusätzliche lassen sich externe Tonprozessoren zur Gestaltung der eigenen Modulation verwenden. Durch diese Schnittstelle ist es auch möglich, andere Sendarten wie JT65-HF zu nutzen. Die Kommunikation mit diesen externen Programmen geschieht über die Einstellungen eines *virtuellen Audiokabels*. Selbstverständlich besitzt der ZS-1 auch eine CAT-Schnittstelle, über die er steuerbar ist. Durch diese CAT-Schnittstelle wird er obendrein via Internet *remote*-fähig. Die Auslieferung des ZS-1 erfolgt standardmäßig mit einem kleinen Schaltnetzteil. Pfeifstellen aufgrund des Schaltnetzteils waren – entgegen meinen Befürchtungen – keine auffindbar.

Für Nutzerinnen und Nutzer, die das Feeling eines richtigen Transceivers allzu sehr vermissen, besteht übrigens die Möglichkeit, eine Midi-Konsole (Hercules DJ Control MP3 E2) anzuschließen und mit deren Bedienelementen dann den ZS-1 zu steuern.

■ Zusammenfassung

Für jeden, der mit dem Gedanken spielt, sich einen SDR-Transceiver zuzulegen, ist der Zeus-1 sicher eine gute Wahl, da Preis

und Leistung in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit möchte man die SDR-typischen Features wie Wasserfalldarstellung und Spektrum auf keinen Fall mehr missen. Gerade im Zusammenspiel mit weiteren Softwarekomponenten wie NF-Aufzeichnung, Signalanalyse, Skimmer u. a. [7] sowie durch die Nutzung moderner PC-gestützter Sendarten (Stichwort WSJT) entfaltet das Gerät seine Stärken. Dies alles einzurichten und zu konfigurieren ist aufwendig – aber es lohnt sich!

dl2sax@darc.de

Kurzdaten des ZS-1

Empfänger

Frequenzbereich: 0,3 MHz... 30 MHz
Empfindlichkeit (MDS, Preamp an): -141 dBm
Inband-IP3 (Preamp aus): 28 dBm
Auflösungsbandbreite: 160... 4000 kHz

Sender

Frequenzbereich: Amateurbänder 160 m... 10 m
Ausgangsleistung: max. 15 W (8 W auf 30 m)
Nebenwellen, harmonisch: ≤ -50 dBc
Nebenwellen, nicht-harmonisch: ≤ -78 dB

Allgemeine Eigenschaften

PC-Interface (Daten und Steuerung): USB 2.0
Spannungsbereich: 12 V... 15 V
Strombedarf: 0,5 A (RX) bzw. 4 A (TX)
Abmessungen: 240 mm × 170 mm × 34 mm
Masse: 1,2 kg
Preis und Bezug: 1399 € [3]

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Rohde, D., DL7IY; Richter, G., DL7LA: Direktabstast-Transceiver für Linux. FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 8, S. 814-817
- [2] Göbkes, H., DB1CC: HiQSDR – Direktabstast-Transceiver als Bausatz. FUNKAMATEUR 62 (2013) H. 2, S. 138-141
- [3] SSB-Electronic GmbH, Ostfeldmark 21, 59557 Lippstadt, Tel. (02941) 93 38 50; www.ssb.de
- [4] Meyer, M., HB9BGV: SDR-1000. FUNKAMATEUR 53 (2004) H. 5, S. 454-457; H. 6, S. 560-561
- [5] Seidenberg, C.: SDR der nächsten Generation: der PERSEUS von Nico Palermo. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 12, S. 1286-1289; 57 (2008) H. 2, S. 172
- [6] Bundesnetzagentur: Verfügung Nr. 33/2007, Amateurfunk: Richtwerte für unerwünschte Aussendungen gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 der Amateurfunkverordnung (AFuV). www.bundesnetzagentur.de → Suche → Aussendungen
- [7] Gerlach, H., DL2SAX: Digitale Systeme als Erweiterung einer leistungsfähigen Contestanlage. In: FACW e. V. Weinheim (Hrsg.): 57. Weinheimer UKW-Tagung, Skriptum der Vorträge, Weinheim 2012, S. 5.1-5.9; FA-Leserservice: U-2012

Echtzeitinformationen für DXer – Erfahrungen aus der Praxis

MICHAEL HÖDING – DL6MHW

Informationsangebote im Internet unterstützen den aktiven DXer, indem sie etwa die aktuellen Frequenzen von DXpeditionen nennen oder quasi in Echtzeit Funkverbindungen bestätigen. In diesem Beitrag stellen wir verschiedene Quellen aus der Sicht des Nutzers vor.

Die Logbücher der Clipperton-DXpedition, TX5K, sind geschlossen. In einer Woche hat das deutsch-amerikanische Team über 110 000 QSOs gefahren. Dabei kam erneut das DXA-System zum Einsatz, das in Echtzeit Informationen über DX-Verbindungen

einer dynamischen Internetseite zu tun, die mithilfe von Internettechniken aufbereitete Informationen zeigt. Auffällig ist die Landkarte, die die jüngsten Funkverbindungen mit Standort, Sendart und Ausbreitungs-weg darstellt. Aber auch der QSO-Zähler

lädt die aktuellen Informationen nach, die dann ohne Flackern auf der DXA-Seite angezeigt werden (Bild 2: Schritt 5). Zudem kann man sich einloggen, um zusätzliche und auf das eigene Rufzeichen bezogene Informationen über Band/Mode-Punkte zu erhalten.

Der Webserver hat als zentrale Instanz die Aufgabe, die QSO-Daten zu sammeln, aufzubereiten (Bild 2: Schritt 4) und entsprechend gefiltert auszuliefern. Probleme kann es dabei durch eine hohe Anfragelast geben: Wenn zehntausend Funkamateure jede Minute die DXA-Daten abholen, bedeutet dies 160 Seitenzugriffe pro Sekunde. Das sollte ein normaler Webserver aber leisten können und bei TX5A gab es diesbezüglich keine Probleme.

Bis hierhin handelt es sich um ein normales webbasiertes Informationssystem. Interessant ist nun die Frage, wie die Daten zum Server in Kalifornien kommen. Hierzu hat TX5K das stabil arbeitende Netz der Inmarsat-Satelliten genutzt. Datenübertragung über Inmarsat (Bild 2: Schritt 3) ist etabliert und für große DXpeditionen finanzierbar. Die TX5K-Crew hat mit dem Contest-Programm Wintest geloggt, das hervorragend die Vernetzung von Stationen untereinander unterstützt und sich seit Jahren bei vielen DXpeditionen bewährt. Die Wintest-Rechner tauschen ihre Daten über ein Broadcast-Protokoll aus (Bild 2: Schritt 1). Eine spezielle Software auf dem lokalen DXA-Master liest den Datenstrom mit und extrahiert die QSO-Daten (Schritt 2), um sie dann über die Satelliten-Datenverbindung zu verschicken.

Auf dem Labortisch ist dies sicher leicht lösbar. Im Praxiseinsatz muss man aber damit rechnen, dass Teile des Systems sporadisch aussetzen. Sei es, dass ein Log-Computer kurzzeitig keine Daten liefert oder dass der Satelliten-Uplink zusammenbricht. Hier ein robustes System zu schaffen, das einen Datenabgleich ohne zusätzliche Verwirrung realisiert, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Gegebenenfalls muss man vor Ort noch programmieren und ad-

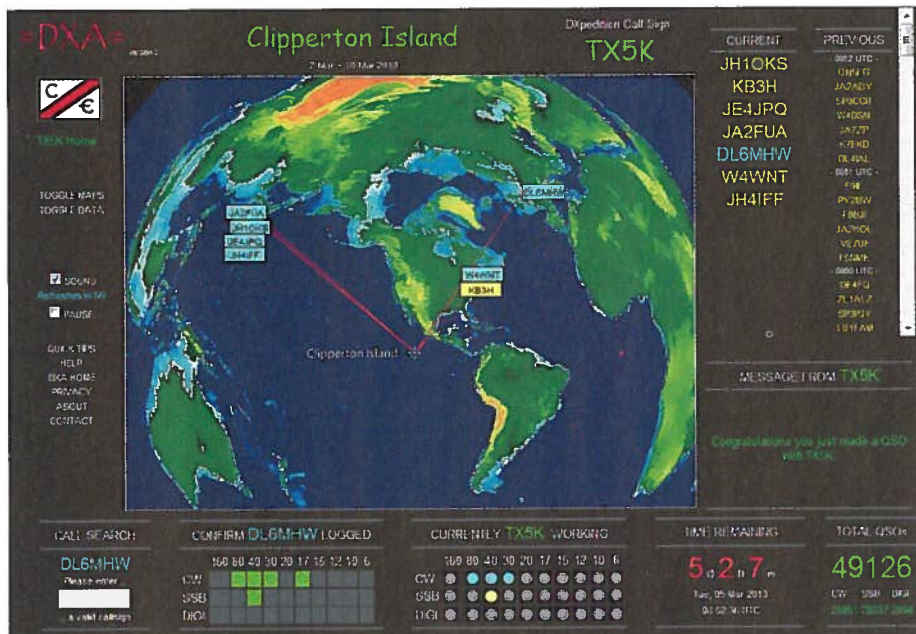



Bild 1: DXA kurz nach einem 30-m-QSO von DL6MHW

per Internet zur Verfügung stellt. DXpeditionsleiter Bob Schmieder, KK6EK, hatte die Weiterentwicklung und Nutzung dieses Tools in seiner Projektbeschreibung als eines der Teilziele der DXpedition definiert [1]. Bereits 2005 kam DXA während der damaligen Kure-DXpedition, K7C, zum Einsatz. Damals kritisierte die ARRL (American Radio Relay League) das System, da es die Integrität des QSOs durch die Veröffentlichung aller notwendigen Informationen gefährdete. Die aktuelle Version von DXA zeigt nun nicht mehr das Band zum Rufzeichen an und auch die QSO-Zeit ist nachträglich nicht mehr zu ermitteln. Damit ist die Hürde für unberechtigte QSL-Anfragen nun ausreichend hoch.

DXA zeigt die Aktivität

DXA ist ein System zur Visualisierung der augenblicklichen DXpeditions-Aktivität (Bild 1). Betrachtet man das Gesamtsystem von der Nutzerseite aus, so haben wir es mit

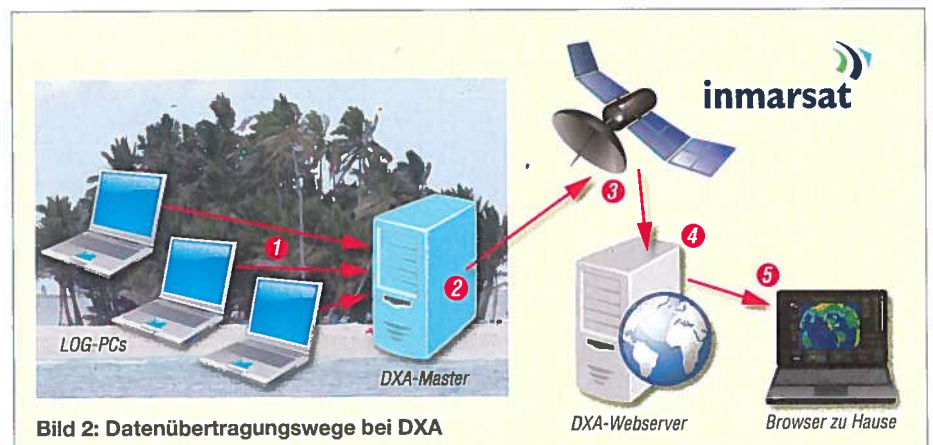oder die Uhr, welche die Sekunden bis zum Aktivitätsende herunterzählt, vermitteln das Gefühl hoher Aktualität. Tatsächlich werden die Daten aber nicht sekundlich aktualisiert, sondern etwa alle 60 s. Hierfür baut der heimische Browser eine Verbindung zum Webserver auf und



ministrieren – obwohl man ja eigentlich funkten will.

Nutzung und Nutzen

Während der TX5K-DXpedition lief bei mir DXA fast rund um die Uhr. Nicht nur an der Station, sondern auch im Büro und am Arbeitsplatz konnte ich mich per Internet immer über den Fortschritt des Unternehmens informieren. Ebenso über die aktuellen Verbindungen und Ausbreitungswege. Letzteres ist für Ausbreitungsstudien interessant und erlaubt es, die eigene Funkzeit sehr gezielt zu wählen. Begibt man sich

Problematisch wird es allerdings, wenn es im DXA-System irgendwo klemmt. Sieht man seine eigentlich sichere Verbindung nicht im DXA-Fenster, so entsteht zusätzliche Unsicherheit. Manch einer zweifelt am erfolgreichen QSO und ruft weiter, obwohl lediglich eine unwichtige Internetverbindung auf der Insel kurzzeitig zusammengebrochen ist. Im Falle von TX5K spürte man sofort, wenn DXA stotterte: Die Zahl der Dupes stieg an und in SSB gab es Hinweise oder Nachfragen, warum denn das QSO nicht im DXA-Fenster aufgetaucht sei.

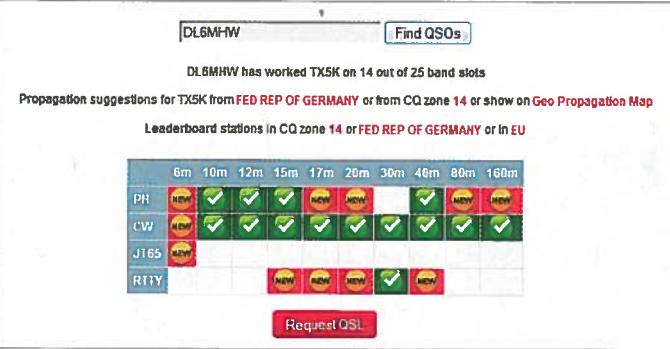


Bild 3: Online-QSO-Abfrage bei Clublog
Screenshots: DL6MHW

selbst ins DX-Getümmel, so zeigt DXA, auf welchen Bändern die DXpedition soeben QSOs geloggt hat. Die auf der TX5K-Website angegebenen Frequenzen wurden eingehalten. Freilich stand TX5K auch sehr schnell im DX-Cluster. Bei guter Hörbarkeit und mit etwas Geduld war dann das eine oder andere QSO möglich. Im Sinne einer Information in Echtzeit wird eine Funkverbindung durch die beiderseitige Bestätigung beendet. In CW ist es das TU der DXpedition, das unmittelbar dem Moment folgen muss, in dem man seinen eigenen Rapport gesendet hat. Eigentlich sollte man an dieser Stelle genau wissen, dass das QSO gelungen ist. Der Weg dieser Information von Clipperton zum DXA-Server und bis auf den eigenen Bildschirm benötigt aber doch einige Minuten. Sowohl das Hochladen der jüngsten QSO-Informationen als auch das Abholen der Daten vom Server erfolgt nicht sekundlich. Bei mir hat es aber meistens geklappt und nach gefühlten 3 min stand DL6MHW auf dem Bildschirm. Das hatte zwar keinen direkten Nutzen, sorgte aber doch für ein positives Gefühl beim DXer. Denkbare ist es zudem, dass DXA bei schwierigen Bandbedingungen die Unsicherheit über ein QSO abschwächt. Hat etwa gerade in dem Moment, in dem ich mein TU erwarte, ein „Bandpolizist“ seinen „Dienst“ aufgenommen, so müsste ich eigentlich erneut versuchen, ein sicheres QSO zustande zu bringen. Für die DXpedition wäre dies ein überflüssiges Dupe. Erscheint das eigene Rufzeichen aber zeitnah im DXA-Fenster, weiß man, dass alles gut ist.

Im Umkehrschluss sind die DXpeditionäre künftig gezwungen, immer ein oder zwei Augen auf das DXA-System zu haben, um zu sehen, ob es wirklich einwandfrei funktioniert. Der Nutzen ist also mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden und jeder kurzzeitige Ausfall behindert den tatsächlichen Funkbetrieb.

Clublog und Co.

Beim Vergleich von DXA mit anderen etablierten Informationsquellen für DXer findet man viele ähnlich nützliche Ansätze, die weniger aufwendig und stör anfällig erscheinen.

Derzeit führend bei Online-DX-Logs ist das Clublog-System von Michael, G7VJR, das als Quasi-Standard die Logs vieler DXpeditionen zur Verfügung stellt [3]. Diese laden während der Aktivität ein- oder mehrmals täglich ihre Log-Daten auf den Server von Michael, der einfache „Bin ich im Log?“-Abfragen realisiert, wie wir sie schon Ende der 90er-Jahre getestet haben [4]. Bereits damals war festzustellen, dass eine verzögerte Bereitstellung von Logs oder sogar fehlende Logbuchteile ein riesiges Problem für die heimischen DXer darstellen. Solche vorübergehenden Lücken führen zu vielen Nachfragen bei der DXpedition, beim Systembetreiber oder bei den sogenannten Pilot-Stationen. Eine wesentliche Information ist dabei der Zeitpunkt des letzten online bereitgestellten QSOs. Ein deutlicher Hinweis, falls Logteile fehlen, verringert Nachfragen. Insgesamt funktioniert das etablierte System der unregelmäßig aktualisierten Online-Logs recht gut. Clublog bietet zudem einige nützliche Funktionen, wie die Visualisierung der Band-Nutzung mit dem eigenen Land oder dem eigenen Kontinent. Besonders hervorzuheben sind die Propagation-Graphs, anhand derer leicht abzulesen ist, wann man es auf welchem Band am besten versuchen sollte. Zu erwähnen ist außerdem, dass mit Clublog gleich die QSL-Arbeit erledigt werden kann: Die OQRS genannte Schnittstelle ermöglicht die webbasierte Anforderung der QSL-Karten und prüft die Korrektheit der Daten gegen das Log. Seit einiger Zeit gibt es auch eine Schnittstelle für das Realtime-Logging, über die DXpeditionen in Echtzeit ihre Logdaten in Clublog bereitstellen können. Ein entsprechendes Werkzeug, das für Wintest-Netz-

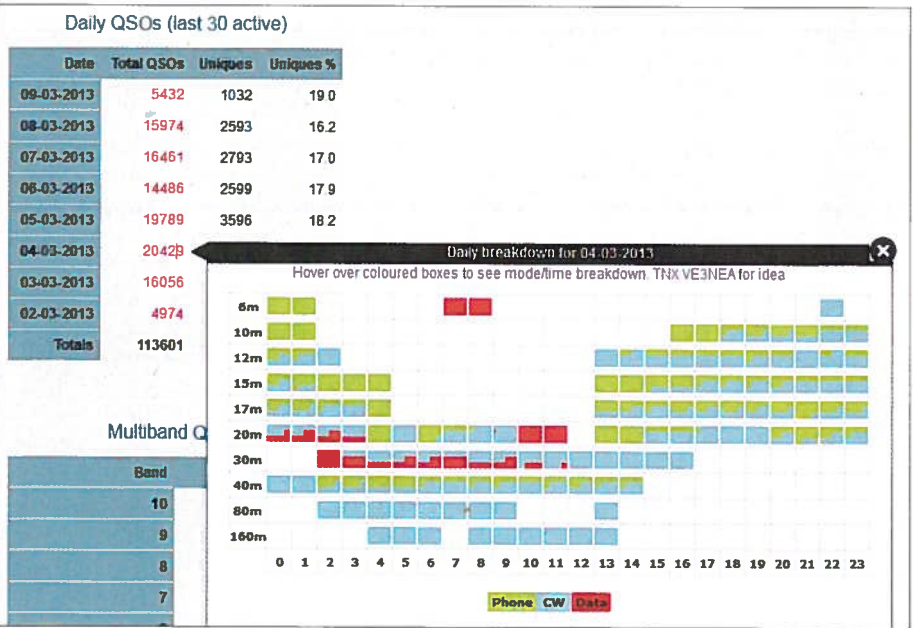


Bild 4: Solche Statistiken helfen bei der Einschätzung von QSO-Möglichkeiten.

werke das Datensammeln analog zum DXA-Master durchführt, hat Pete, G4CLA, entwickelt. Die Probleme mit einem kurzzeitigen Systemausfall sind aber im Grundsatz dieselben wie beim DXA-System.

Andere Clublog-Funktionen, wie *Slots* und *Leaderboards*, sind hingegen umstritten und werden von einigen DXern für die manchmal chaotischen Zustände verantwortlich gemacht.

■ DX-Cluster

Während die Informationen auf Clublog meist mehrere Stunden alt sind, versorgt uns

bleibt [5]. Die Skimmer-Stationen melden eine DX-Station meist deutlich, bevor diese im DX-Cluster steht. Trotzdem ist das entstehende Chaos nicht so groß wie erwartet, da viele DXer das RBN wegen der Datenflut meiden.

Setzt man gar einen eigenen CW-Skimmer ein, so kann dieser dabei helfen, die Split-Frequenz der DXpedition zu finden [6]. Während die weltweit aktiven CW-Skimmer nur *CQ* rufende Stationen melden, kann man im eigenen *Setup* alle Rufzeichen anzeigen und auch das markante 5NN hervorheben lassen. Diese tatsächlichen Echt-

Die Kon-Tiki-Expedition von Thor Heyerdahl war auch deshalb ein Erfolg, weil die Welt über die aktuelle Position des Floßes und die täglichen Probleme informiert wurde. Damals war Amateurfunk das Trägermedium (Schritt 3) und die Tageszeitung erreichte die Menschen zu Hause (Schritt 5). Offensichtlich will der Funkamateur von heute unterhalten werden – wenn schon keine Zeit zum Plausch mit der seltenen Station bleibt.

■ Fazit

Echtzeit-DX-Informationen erscheinen auf den ersten Blick als wichtiger Schritt zur Verbesserung des Ergebnisses einer DXpedition. Aus meiner Sicht ist DXA vor allem ein interessantes Experiment mit hohem Unterhaltungswert. Der Nutzen schlägt aber schnell um, sobald das Gesamtsystem nicht zuverlässig funktioniert. Eine von den Anbietern selbst geschaffene hohe Erwartungshaltung führt dann zu Problemen und Nachfragen.

Ich denke, dass aus diesem Grund jede Form des *Real-Time-Loggings* gefährlich ist. Selbst in Deutschland kann eine Internetverbindung zusammenbrechen oder ein Rechner abstürzen. Im Falle einer DXpedition, bei der man eigentlich alle Kräfte für das Funken an sich benötigt, ist die Gefahr von Aussetzern sehr viel größer. Auch bei täglich und unregelmäßig bereitgestellten Online-Logs in Clublog o. Ä. entsteht schon eine gewisse Unruhe, sobald Log-Daten ausbleiben. Trotzdem scheinen hier Aufwand und Nutzen in einem günstigen Verhältnis zu stehen.

Die Verbreitung von Meldungen über den Status der DXpedition, besondere Probleme und Aktivitäten verbessern die Gesamtsituation bei meist geringem Aufwand. Echtzeit-Logging, wie beim DXA-Experiment, ist hingegen mit großem Aufwand und beträchtlichen Kosten verbunden. Es wird sicher auch in Zukunft vor allem experimentell genutzt werden. *dl6mhw@darc.de*

Literatur

- [1] Schmieder, B., KK6EK: The Cordell Expedition to Clipperton Island, Territory of France. http://cordell.org/CI/CI_Documents/CI_Project_Description_3.8.pdf
- [2] R. Stock, INMARSAT, globale Kommunikation – nicht nur für Schiffe. FUNKAMATEUR 41 (1992) H. 7, S. 368–369
- [3] Wells, M., G7VJR: Clublog: www.clublog.org
- [4] Gronak, M., DK1BT, und Höding, M., DL6MHW: Online-Logs aus dem Pazifik. FUNKAMATEUR 49 (2000) H. 12, S. 1311–1313
- [5] Höding, M., DL6MHW: KW-Bandbeobachtung mit dem Reverse Beacon Network. FUNKAMATEUR 60 (2011) H. 5, S. 493–495
- [6] Höding, M., DL6MHW: CW Skimmer: neue Möglichkeiten für DXer und Contester. FUNKAMATEUR 57 (2008), H. 4, S. 400–402
- [7] Beckmann, G., DK6NI: LI2B Kon-Tiki – die etwas andere DXpedition. FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 12, S. 1268–1271

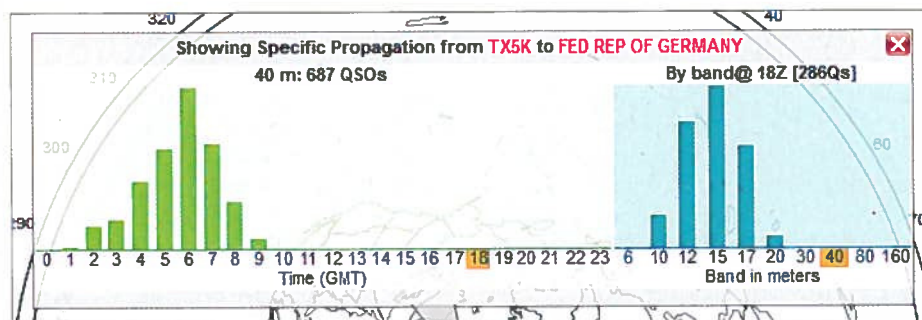


Bild 5: TX5K-Verbindungsstatistik für DXer in Deutschland

das seit Ende der 80er-Jahre etablierte DX-Cluster-Netz mit Informationen in Echtzeit über momentan aktive Stationen. Mit geringem Aufwand kann man so die Frequenz der DX-Station und manchmal sogar Information über die Split-QRG erhalten.

Problematisch ist dabei, dass zwar jeder DXer diese Information über das Internet bekommt, eine DX-Station aber nicht überall oder mit jeder Antenne hörbar ist. Besteht besonderer Bedarf an einem seltenen DXCC-Gebiet, so ruft vielleicht manch einer mit, obwohl er das Signal kaum oder gar nicht aufnehmen kann. Verschärft wird dies durch unabsichtliche oder absichtliche Störer, die durch die Cluster-Meldung auf die Frequenz gerufen wurden. Chaotische Zustände sind meist die Folge – ein weiteres Ergebnis der Echtzeit-DX-Informationen.

Die umgekehrte Richtung ist ebenso interessant: Hat eine DXpedition eine Internetverbindung, liest sie in der Regel auch im DX-Cluster mit. Das sehr kompakte und datensparsame Textprotokoll kostet nicht viel und funktioniert selbst über eine langsame Datenverbindung. Christian Janßen, DL1MGB, berichtete, dass dies für DXpeditionen sehr nützlich ist, um etwa gezielt nach schwierig zu erreichenden Gebieten zu rufen, sobald man dort gehört wird.

■ RBN und CW-Skimmer

Der von Alex, VE3NEA, entwickelte CW-Skimmer, von dem zahlreiche Instanzen im *Reverse Beacon Network* (RBN) zusammengeschaltet sind, sorgt seit einigen Jahren dafür, dass keine CW-Station ungehört

zeit-DX-Informationen helfen beim Finden der Split-Frequenz – ganz wesentlich für den DX-Erfolg.

■ Blogs, Internet, Facebook

Eine ganz andere Art von Echtzeit-Informationen bieten die verschiedenen Internetplattformen, über die DXpeditionen ihre aktuellen Meldungen verbreiten. DXA enthält ein Informationsfeld, das Kurzmitteilungen angezeigt – das war teilweise recht nützlich.

Für TX5K war vor allem der von OM Rich, KY6R, gepflegte Blog eine wichtige Informationsquelle. So kamen die Signale am 4.3.13 deutlich schwächer an und es waren weniger Stationen auf Clipperton in der Luft. Unter DXern kam Unruhe auf, erste Gerüchte und Vermutungen machten die Runde. Die Ursache verriet dann ein Blog-Eintrag: Wegen der hohen Wellen war die Anlandung von Treibstoffassern problematisch und man musste deshalb Kraftstoff sparen. Die nächste Meldung beruhigte die DX-Gemeinde, denn nun war wieder genug Benzin auf der Insel. Meiner Meinung nach sind solche Information sehr nützlich, denn sie schaffen Verständnis für die Probleme sowie Arbeitsweise der DXpedition.

Als zentral betrachte ich hier zudem den sogenannten „Miterleben-Effekt“: Der DXer möchte nicht nur ein QSO, sondern auch aktuelle Informationen von der entfernten Station. Was passiert bei denen sonst noch so? Wie wird das Wasser aufbereitet? Was gab es zum Mittagessen? Bilder sind ganz wichtig für dieses Erlebnis.

Können Radiowellen eine Krebserkrankung auslösen? (1)

Dr. rer. nat. WOLFGANG GELLERICH – DJ3TZ

Das heutige physikalische Weltbild legt nahe, dass elektromagnetische Wellen mit einer Frequenz unterhalb der UV-Strahlung keinen Krebs erzeugen können. Bei manchen Studien mit anders lautenden Ergebnissen fanden sich methodische Fehler oder gefälschte Daten.

Seit einiger Zeit werden Horrorgeschichten über den sogenannten Elektromog verbreitet. Als Konsequenz entstanden Bürgerinitiativen gegen die vermeintlichen Gefahren, das Thema hat Eingang in die Wahlprogramme politischer Parteien gefunden und zur Verabschiedung restriktiver Gesetze geführt.

Andererseits wird überall auf der Erde seit etwa einhundert Jahren in großem Umfang gesendet. Seit einigen Jahren sind alle einigermaßen dicht besiedelten Gebiete durch Mobilfunk abgedeckt und die breite Mehrheit der Bevölkerung nutzt regelmäßig Mo-

Behauptung, elektromagnetische Strahlung könne Krebs erzeugen. Auch ein begeisterter Funkamateur will durch sein Hobby nicht krank werden.

Nach einer allgemeinen Unterscheidung zwischen thermischer und nicht-thermischer Wirkung folgt eine Betrachtung des elektromagnetischen Spektrums, und für welche Frequenzbereiche eine krebserzeugende Wirkung nach heutigem Kenntnisstand entweder unumstritten oder aber zweifelhaft ist. Anschließend wird aus dem heutigen physikalischen Weltbild ein möglicher Wirkungsmechanismus der elektromagnetischen Strahlung auf das Erbgut lebender Zellen hergeleitet, der diese Befundlage eindeutig erklärt.

Der zweite Teil dieses Beitrags befasst sich mit den methodischen Fehlern von Studien, die – angeblich – das Gegenteil zeigen. Es wird erläutert, warum bestimmte Untersuchungsstrategien nahezu zwangsläufig ein „mehrfach überhöhtes Auftreten“ von was auch immer finden müssen, und warum es auch nie schwierig sein wird, dafür einen „Schuldigen“ zu finden.

■ Thermische und nicht-thermische Wirkung

Bei der Wirkung elektromagnetischer Strahlung auf den menschlichen Körper unterscheidet man grundsätzlich zwischen der thermischen Wirkung und den nicht-thermischen Wirkungen.

Die thermische Wirkung elektromagnetischer Strahlung besteht in der Aufnahme hochfrequenter Energie durch das menschliche Körpergewebe, das dabei erwärmt wird. Diese Wirkung ist in reproduzierbaren Experimenten nachweisbar. Passend dosiert, wird die thermische Wirkung in der Medizin eingesetzt, um bestimmte Heilungsprozesse anzuregen. Ein Übermaß an Erwärmung ist für den Körper aber schädlich. Daher sind Grenzwerte für die maximale Sendeleistung notwendig.

Bei den nicht-thermischen Wirkungen ist die Situation wesentlich unübersichtlicher. Es werden diverse Wirkungen elektromagnetischer Strahlung behauptet, wobei schon das bloße Auftreten der angeblichen Effekte nicht immer zweifelsfrei ist. Es ist daher wichtig, Fakten von politisch oder

wirtschaftlich motivierter Angstmacherei zu trennen. Dazu gehört auch die Behauptung, elektromagnetische Strahlung könne Krebs erzeugen.

■ Das elektromagnetische Spektrum

Da die krebserzeugende Wirkung von der Frequenz abhängt, werfen wir einen Blick auf das elektromagnetische Spektrum (Tabelle 1). Der erste Eintrag ist die Netzwechselspannung 50 Hz. Wechselstrom von 1 kHz nimmt man, über einen Lautsprecher wiedergegeben, als Pfeifton wahr.

Das langwelligste Amateurfunkband ist in Deutschland bei 136 kHz, entsprechend einer Wellenlänge von 2,2 km. Die Frequenz 1 MHz mit einer Wellenlänge von 300 m gehört zum Mittelwellenrundfunkband. Mit zunehmend steigender Frequenz folgt der Kurzwellenbereich.

Auf Frequenzen um 100 MHz wird der UKW-Rundfunk abgestrahlt. Bei 144 MHz liegt das 2-m-Amateurfunkband; es folgen weitere UKW-Bänder. Mobilfunkbasisstationen arbeiten im D-Netz bei 900 MHz



Bild 1: Auf dem Münchner Olympiaturm befinden sich zahlreiche Sendeantennen, u. a. die Amateur-Relaisfunkstelle DB0EL. Können diese Ausstrahlungen möglicherweise Krebs erzeugen? Foto: DF2NU

biltelefone in unmittelbarer Körpernähe. Man kann zumindest feststellen, dass rund um Mobilfunkmasten oder Radio- und Fernsehsender keine Zonen der Verwüstung entstanden sind. Selbst das Bundesamt für Strahlungsschutz konstatiert in seiner Informationsbroschüre [1], „Medienberichte trügen zu einer Verunsicherung“ bei und der „Phantasiebegriff“ „Elektromog“ schaffe „Raum für Spekulationen“. Im Folgenden geht es um die

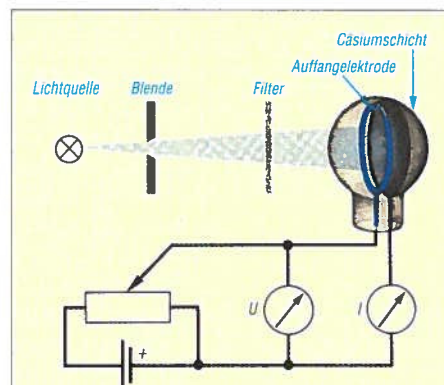


Bild 2: Der Versuchsaufbau zum fotoelektrischen Effekt [2]

und im E-Netz bei 1,8 GHz. Mikrowellenherde verwenden Frequenzen bei 2,45 GHz, was Wellenlängen um 12 cm entspricht. Bei einer Wellenlänge um 50 μm , entsprechend einer Frequenz von 6 THz, findet sich die infrarote Wärmestrahlung, deren Bereich bei kürzer werdender Wellenlänge in das sichtbare Licht übergeht. Dessen Bereich beginnt bei etwa 780 nm, entsprechend 385 THz mit der Farbe dunkelrot. Bei weiter verkürzter Wellenlänge durchläuft die Strahlung die Spektralfarben. Der Bereich des sichtbaren Lichts endet bei 380 nm, entsprechend 789 THz, mit dem kurzwelligen, blauen Licht.

Bei noch kürzeren Wellenlängen beginnt das ultraviolette Licht (UV) mit Wellenlängen um 300 nm. Es folgen die Röntgenstrahlung mit Frequenzen um 300 PHz (Petahertz), also $3 \cdot 10^{17}$ Hz, was einer Wellenlänge von 1 nm entspricht. Eine noch kürzere Wellenlänge hat die Gammastrahlung.

lung im Bereich von 1 pm, was einer Frequenz von 300 EHz (Exahertz), also $3 \cdot 10^{20}$ Hz, entspricht.

■ Krebserzeugende Wirkung?

Für alle Strahlungsarten mit Frequenzen oberhalb der des sichtbaren Lichts – also UV-Strahlung, Röntgen- und Gammastrahlen – steht zweifelsfrei fest, dass sie Krebs erzeugen können. Für das sichtbare Licht und die frequenzmäßig darunter liegende infrarote Wärmestrahlung wurde eine krebserzeugende Wirkung weder beobachtet noch behauptet.

Elektromagnetischen Wellen mit noch niedrigeren Frequenzen im Bereich der Rundfunk- und Fernsehbänder sowie der Mobilfunknetze bis hinab zu den Feldern von Stromleitungen wird manchmal eine krebserzeugende Wirkung unterstellt. Statistische Untersuchungen über aufgetretene Krebsfälle in der Nähe vermeintlicher Verursacher liefern kein klares Ergebnis und lassen sich ebenso als zufällige Abweichungen vom Durchschnitt interpretieren. Ein typisches Beispiel ist die sogenannte „Schweden-Studie“ über Krebsfälle im Umkreis von Überlandleitungen. Die Anzahl der Gehirntumore lag etwas unter dem Durchschnitt, die der Leukämiefälle etwas darüber [3]. Letzteres machte die Studie in der Öffentlichkeit bekannt. Um eine nur vermutete Krebsgefahr unzweifelhaft feststellen zu können, ist zusätzlich zu einem eindeutigen statistischen Ergebnis auch der Wirkungsmechanismus zu klären. Im Folgenden wird, ausgehend vom gegenwärtigen Kenntnisstand in der Physik und in der organischen Chemie, ein Mechanismus vorgeschlagen, wie elektromagnetische Wellen auf das Erbgut wirken und dabei Krebs auslösen könnten. Bei dem vorgeschlagenen Wirkungsmechanismus ist die krebserzeugende Wirkung

von der Frequenz der Strahlung abhängig. Die so gefundene Frequenzgrenze deckt sich mit der oben geschilderten Befundlage, dass nur elektromagnetische Strahlung mit einer Frequenz oberhalb des sichtbaren Lichts Krebs erzeugen kann. Strahlung mit geringeren Frequenzen kann dagegen keinen Krebs hervorrufen, womit die entsprechenden Ergebnisse statistischer Untersuchungen dann tatsächlich zufällige Schwankungen wären.

■ Radiowellen können nichts genetisch verändern

Bevor wir zu den wissenschaftlichen Einzelheiten kommen, vorab ein anschauliches Beispiel: Wenn Sie eine Kanonenkugel auf eine Mauer abfeuern, entsteht größerer Schaden. Kicken Sie einen Fußball gegen dieselbe Wand, bleibt sie unbeschädigt – auch dann, wenn eine ganze Fußballmannschaft stundenlang Bälle gegen die Wand schießt. Die Bewegungsenergie der Kanonenkugel reicht aus, um das Mauerwerk zu beschädigen, die Bewegungsenergie eines Fußballs aber nicht.

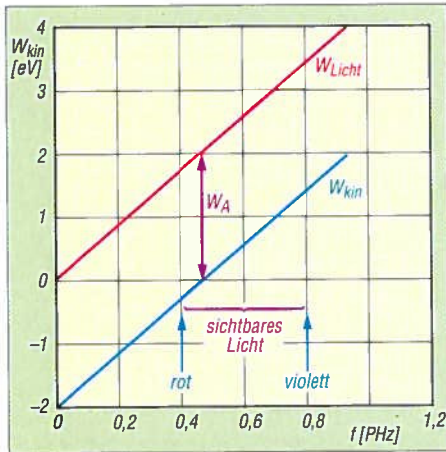


Bild 3: Das Ergebnis der Auswertung des Versuchs aus Bild 2 [2]

Die zu geringe Energie jedes einzelnen Balls lässt sich auch nicht durch eine größere Anzahl von Bällen kompensieren. Das gilt selbst dann, wenn die auf der Hauswand aufschlagenden Fußbälle alle zusammen eine größere Bewegungsenergie haben als die Kanonenkugel. Einen ähnlichen Effekt gibt es auch bei der chemischen und physikalischen Wirkung elektromagnetischer Strahlung.

Die Energie elektromagnetischer Strahlung ist in kleine Pakete, sogenannte Strahlungsquanten, unterteilt, deren Energieinhalt von der Frequenz abhängt. Im obigen Beispiel entspricht das der Bewegungsenergie, mit der das Geschoss auf die Mauer auftrifft. Viele physikalische und chemische Reaktionen können von elektromagnetischer Strahlung nur dann ausgelöst werden, wenn diese kleinen Pakete ausreichend Energie enthalten, also die Strahlung eine gewisse Frequenz hat. Auch die zum Auslösen von Krebs notwendigen chemischen Veränderungen am Erbgut lebender Zellen gehören dazu. Dieser Gedankengang wird auch in einem Buch erwähnt [4], hat aber bisher offenbar keinen Eingang in die Diskussion über Elektromagnetismus gefunden.

■ Licht als Teilchenstrom

Im Zusammenhang mit elektromagnetischer Strahlung gibt es zwei Größen, die mit Energie zu tun haben. Die eine ist die Intensität der Strahlung, eine Größe, die man im Amateurfunk als abgestrahlte Leistung bezeichnet. Die zweite Größe ist die Energie der Strahlungsquanten, die aber nicht von der Intensität der Strahlung abhängt, sondern von ihrer Frequenz.

Bild 2 zeigt den Versuchsaufbau des auch wissenschaftshistorisch bedeutsamen fotoelektrischen Effekts [2]. In einem luftleeren Glaskolben befindet sich eine Cäsiumplatte. Wenn Licht auf die Platte fällt, können Elektronen aus der Oberfläche austreten. Vor der Cäsiumscheibe befindet sich eine Auffangelektrode und über Anschlussdrähte wird der resultierende Strom abgeleitet. Insoweit entspricht der Aufbau dem einer Radoröhre. Der Unterschied liegt darin, dass die zum Elektronenaustritt notwendige Energie nicht durch Heizung der Katode aufgebracht wird, sondern aus dem Licht stammt. Die Konstruktion ist als sogenannte Fotozelle bekannt; auch die Belichtungsmesser älterer Fotoapparate sind so aufgebaut.

Mit der im Lichtstrahl angeordneten Blende lässt sich die Intensität des Lichts verändern. Wenn man nun die Stromstärke, also die Anzahl der pro Zeiteinheit ausgetretenen Elektronen, in Abhängigkeit von der Intensität beobachtet, erhält man als Ergebnis:

Tabelle 1: Übersicht über das Spektrum der elektromagnetischen Strahlung

Frequenz f	Wellenlänge λ	Energie nach Gl. (1)	Beispiel, Anmerkungen
50 Hz	6000 km	$3,3 \cdot 10^{-32}$ J	Netzwechselspannung
1 kHz	300 km	$6,6 \cdot 10^{-31}$ J	Pfeifton
136 kHz	2,2 km	$9 \cdot 10^{-29}$ J	VLF-Band für Amateurfunk
1 MHz	300 m	$6,6 \cdot 10^{-28}$ J	Mittelwellenrundfunk
1,8 MHz	166,7 m	$1,2 \cdot 10^{-27}$ J	Amateurfunk auf Kurzwelle, 160-m-Band
28 MHz	10,7 m	$1,9 \cdot 10^{-26}$ J	Amateurfunk auf Kurzwelle, 10-m-Band
100 MHz	3 m	$6,6 \cdot 10^{-26}$ J	UKW-Rundfunk
144 MHz	2,08 m	$9,5 \cdot 10^{-26}$ J	Amateurfunk UKW, 2-m-Band
435 MHz	0,69 cm	$2,9 \cdot 10^{-25}$ J	Amateurfunk UKW, 70-cm-Band
900 MHz	0,33 cm	$5,95 \cdot 10^{-25}$ J	Mobilfunk D-Netz
1,8 GHz	0,17 m	$1,2 \cdot 10^{-24}$ J	Mobilfunk E-Netz
2,45 GHz	0,12 m	$1,6 \cdot 10^{-24}$ J	Mikrowellenherd
6 THz	50 μ m	$3,98 \cdot 10^{-21}$ J	infrarote Wärmestrahlung
385 THz	780 nm	$2,8 \cdot 10^{-19}$ J	sichtbares Licht (rot)
789 THz	380 nm	$4,96 \cdot 10^{-19}$ J	sichtbares Licht (blau)
1 PHz	300 nm	$6,6 \cdot 10^{-19}$ J	UV-Strahlung
300 PHz	1 nm	$1,98 \cdot 10^{-16}$ J	Röntgenstrahlen
300 EHz	1 pm	$1,98 \cdot 10^{-13}$ J	Gammastrahlen

Das Vorsatzzeichen E steht für „Exa“ und bezeichnet den Faktor 10^{18} ; P steht für „Peta“ und bezeichnet den Faktor 10^{15} ; T steht für „Tera“ und bezeichnet den Faktor 10^{12} .

- Die Stromstärke ist direkt proportional zur Intensität des Lichts.

Mit der Spannungsquelle und dem Potenziometer kann man eine sogenannte Gegenspannung erzeugen. Durch diese Spannung wird die Auffangelektrode negativ gegenüber der Cäsiumscheibe. Ein Stromfluss ist nur zu beobachten, wenn die austretenden Elektronen genug Bewegungsenergie haben, um diese Gegenspannung zu überwinden. Der Wert der Gegenspannung, die den Stromfluss gerade zum Erliegen bringt, ist ein Maß für die kinetische Energie der Elektronen. Wenn man die Gegenspannung für Licht verschiedener Intensität ermittelt, ergibt sich:

- Die kinetische Energie der Elektronen ist von der Intensität des Lichts unabhängig.

Hält man eine Filterscheibe in den Lichtstrahl, kann man Licht bestimmter Wellenlängen auswählen. Nun wird die Gegenspannung, die den Stromfluss zum Erliegen bringt, für Licht verschiedener Wellenlängen ermittelt. Dabei kommen als experimentelle Ergebnisse heraus:

- Die Stromstärke ist von der Wellenlänge unabhängig und hängt nur von der Intensität des Lichts ab.
- Die Wellenlänge des Lichts bestimmt die kinetische Energie der Elektronen. Je kürzer die Wellenlänge ist, desto größer die kinetische Energie.
- Licht unterhalb einer gewissen Wellenlänge kann keine Elektronen aus dem Cäsium herauslösen.

Eine theoretische Erklärung dieser experimentellen Befunde gelang Albert Einstein im Jahr 1905. Er griff dazu die schon früher formulierte Teilchentheorie des Lichts auf, wonach Licht ein Strahl sogenannter Photonen sein sollte [5]. Einstein schrieb jedem Photon die Energie

$$W = h \cdot f \quad (1)$$

zu. Diese Gleichung wurde von Max Planck bereits im Jahre 1900 in einem anderen Zusammenhang formuliert. Planck zu Ehren bezeichnet man die Größe h als das Plancksche Wirkungsquantum. Es hat den Wert $h = 6,6256 \cdot 10^{-34}$ Js. Die Größe f bezeichnet die Frequenz des Lichts in Hertz.

Nach diesem Modell besteht Licht also aus einem Strom kleiner Energiepakete. Diese treffen nun auf der Cäsiumoberfläche auf. Nur wenn der Energieinhalt des einzelnen Photons ausreichend groß ist, kann dadurch ein Elektron aus dem Metall herausgeschlagen werden. Ähnlich der Mauer aus dem einleitenden Beispiel, die zwar durch Kanonenkugeln, nicht aber durch Fußbälle beschädigt wurde.

Wenn das Photon mehr Energie besaß, als zum Herausschlagen notwendig war, dann wird diese überschüssige Energie zu Bewegungsenergie des freigesetzten Elektrons. Diese Bewegungsenergie bestimmt in unserem Versuch, welche Gegenspannung die Elektronen gerade noch überwinden können. Die Anzahl der auf das Metall auftreffenden Photonen, also die Intensität der Strahlung, bestimmt die Anzahl der austretenden Elektronen und damit die Stromstärke.

Bild 3 dokumentiert die Auswertung des Versuchs. Die mit W_{Licht} beschriftete Gerade zeigt die sich gemäß Gleichung (1) ergebende Energie der Photonen in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichts. Die Steigung dieser Geraden ist somit durch das Plancksche Wirkungsquantum festgelegt.

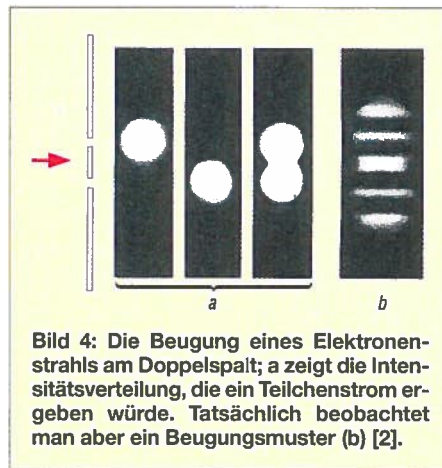


Bild 4: Die Beugung eines Elektronenstrahls am Doppelspalt; a zeigt die Intensitätsverteilung, die ein Teilchenstrom ergeben würde. Tatsächlich beobachtet man aber ein Beugungsmuster (b) [2].

Durch die im Versuch verwendete Gegenspannung kann die kinetische Energie W_{kin} der Elektronen ermittelt werden. Die zweite, mit W_{kin} beschriftete Gerade zeigt diese Werte. Beide Geraden unterscheiden sich um die sogenannte Austrittsarbeit W_A , die zum Herauslösen des Elektrons erforderlich ist:

$$W_{\text{kin}} = h \cdot f - W_A$$

Die kinetische Energie ist also die Energie des Photons abzüglich der Austrittsarbeit. Der Punkt, an dem die W_{kin} -Gerade die x-Achse schneidet, zeigt die Frequenz, bei der die Energie der Photonen gleich der Austrittsarbeit ist. Strahlung unterhalb dieser Frequenz kann keine Elektronen aus der Cäsiumoberfläche herauslösen und hat deshalb keinen Stromfluss zur Folge. Das entspricht der Situation aus dem einleitenden Beispiel, wo auftreffende Gegenstände eine minimale Bewegungsenergie haben mussten, um eine Mauer beschädigen zu können.

■ Welle-Teilchen-Dualismus

Der oben beschriebene Versuch zeigt, dass das sichtbare Licht auch Eigenschaften ei-

nes Teilchenstromes hat, obwohl zahlreiche Versuche wie die Beugung am Spalt seine Wellennatur belegen.

Diese Doppelnatur des Lichts als Welle und Teilchenstrom zugleich, der sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus, ist das heute allgemein akzeptierte physikalische Weltbild. Man darf das nicht als Widerspruch im Sinne eines „Entweder-oder“ missverstehen. Es ist vielmehr so, dass gewisse atomphysikalische Zusammenhänge Eigenschaften haben, die zwischen den beiden Vorstellungen unserer makroskopischen Alltagswelt liegen. Der Welle-Teilchen-Dualismus ist zudem keineswegs auf Licht beschränkt, sondern nach Gleichung (1) kann man elektromagnetischer Strahlung jeder Frequenz einen Strom von Teilchen entsprechenden Energieinhalts zuordnen.

Der Welle-Teilchen-Dualismus wird auch in umgekehrter Richtung angewendet: So haben Elektronen, die in der Elektronik meist als Teilchen betrachtet werden, auch Eigenschaften, die sich nur durch eine gleichzeitig vorhandene Wellennatur erklären lassen.

Ein Beispiel zeigt der Versuch aus Bild 4: Ein Elektronenstrahl wird auf einen Doppelspalt gerichtet, hinter dem sich ein Sensor zum Messen der Intensität der Strahlung befindet. Hätten die Elektronen ausschließlich Teilchen-Natur, würde man eine Intensitätsverteilung wie in Bild 4 a erwarten: Die Elektronen fliegen entweder durch das obere oder durch das untere Loch, und da die Anzahl der Elektronen sehr groß ist, ergäbe sich insgesamt eine Überlagerung beider Muster.

Diese Intensitätsverteilung ist im Versuch aber nicht zu beobachten. Stattdessen erhält man ein typisches Beugungsmuster, wie es auch bei der Beugung von Licht-



Bild 5: Diese Sonderbriefmarke aus Anlass des 100. Geburtstags von Albert Einstein zeigt den photoelektrischen Effekt, für dessen theoretische Klärung Einstein 1921 den Nobelpreis erhielt.

wellen an einem Spalt entsteht (Bild 4 b). Die Erklärung besteht darin, dem Elektronenstrahl nach dem Prinzip des Dualismus eine sogenannte Materiewelle zuzuordnen. Deren Wellenlänge ergibt sich wiederum nach Gleichung (1). Die im Versuch erhaltenen Abstände der Intensitätsminima und

-maxima sind im Einklang mit dieser Wellenlänge.

Zusammenfassend ergeben sich also die folgenden physikalischen Zusammenhänge:

- Elektromagnetische Strahlung verhält sich wie ein Strom aus einzelnen Paketen mit exakt bestimmtem Energieinhalt, der von der Frequenz abhängt. Bei sichtbarem Licht werden diese Pakete oft als Photonen bezeichnet, bei elektromagnetischer Strahlung im Allgemeinen spricht man von Strahlungsquanten.
- Der fotoelektrische Effekt ist ein Beispiel für eine Reaktion, die nur dann eintreten kann, wenn die Energie dieser Pakete, also die Frequenz der Strahlung, oberhalb einer gewissen Grenze liegt.

Für die Klärung des fotoelektrischen Effekts erhielt Albert Einstein 1921 den Nobelpreis (Bild 5).


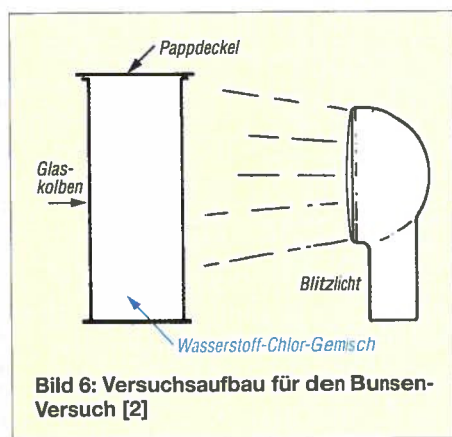


Bild 6: Versuchsaufbau für den Bunsen-Versuch [2]

■ Chemische Wirkung elektromagnetischer Strahlung

Nicht nur physikalische Vorgänge, wie das oben geschilderte Herauslösen eines Elektrons aus einem Metallverband, erfordern Strahlungsquanten einer bestimmten Energie, sondern auch viele chemische Reaktionen.

Bild 6 zeigt einen Versuch, den der Chemiker Robert Wilhelm Bunsen entwickelte [2]. Ein Glaskolben ist mit einer Mischung der Gase Wasserstoff und Chlor, dem sogenannten Chlorknallgas, gefüllt. Wird diese Gasmischung gezündet, reagiert sie explosionsartig zu gasförmigem Chlorwasserstoff:

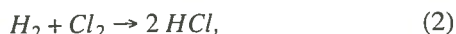

dessen Lösung in Wasser als Salzsäure bekannt ist. Diese Reaktion lässt sich auch mit einem Blitzlicht auslösen (Bild 6). Wenn man zwischen das Blitzlicht und den Glaskolben Filterscheiben anordnet, kann man Licht unterschiedlicher Wellenlänge auswählen und erhält als Ergebnis:

- Blaues Licht löst die Explosion aus.
- Rotes Licht löst keine Explosion aus.

Ob die chemische Reaktion ausgelöst wird oder nicht, hängt also wie beim fotoelektrischen Effekt von der Wellenlänge des Lichts und der sich daraus ergebenden Energie der Photonen ab. Die Chlorknallgasexplosion wird durch die Aufspaltung eines Chlormoleküls in zwei Chlorradikale eingeleitet:



Die Chlorradikale sind sehr reaktionsfreudig und können die Bindung der beiden Wasserstoffatome eines Wasserstoffmoleküls angreifen, was eine Kettenreaktion auslöst und zur Explosion führt.

Entscheidend ist nun die zum Aufspalten eines Chlormoleküls erforderliche Energie, die man als Bindungsdissoziationsenergie bezeichnet. Sie entspricht beim Fotoeffekt der zum Loslösen eines Elektrons aufzubringenden Austrittsarbeit und hat den Wert $4,02 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Mit Gleichung (1) lässt sich berechnen, welche Frequenz einem Photon mit dieser Energie entspricht:

$$f = w/h = \frac{4,02 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{6,6256 \cdot 10^{-34} \text{ Js}} = 6,067 \cdot 10^{14} \text{ Hz.}$$

Mit der Beziehung $f \cdot \lambda = c$ lässt sich diese Frequenz noch in die im Zusammenhang mit Licht gebräuchlichere Wellenlänge umrechnen. Die Größe c ist die Lichtgeschwindigkeit und hat den Wert $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. Man erhält als Wellenlänge ungefähr 490 nm . Rotes Licht hat eine Wellenlänge von mehr als 490 nm und kann die Chlorknallgasexplosion nicht auslösen, weil die Energie der Photonen zu gering ist. Blaues Licht mit einer kürzeren Wellenlänge um 400 nm löst dagegen eine Explosion aus.

■ Krebserzeugende Wirkung?

Eine Krebserkrankung besteht darin, dass die Erbanlagen einer Zelle so verändert werden, dass die Zelle unnormal zu wuchern beginnt. Die Erbanlagen einer jeden Zelle bestehen aus DNA, der Desoxyribonukleinsäure, einer komplizierten chemischen Verbindung. Die folgende Argumentation beruht auf der Annahme, dass eine Veränderung an der chemischen Struktur des DNA-Moleküls erforderlich ist, um eine Krebserkrankung auszulösen.

Damit elektromagnetische Strahlung eine solche Änderung verursachen kann, muss die Energie der Strahlungsquanten ausreichend hoch sein, um mindestens eine chemische Bindung innerhalb eines DNA-Moleküls aufzubrechen. Durch die Zufuhr von Energie kann eine chemische Bindung gelöst werden, so wie oben im Bunsen-Versuch. Tabelle 2 gibt die Bindungsdissoziationsenergie für die grundlegenden Bindungen aus der organischen Chemie an [7].

Tabelle 2: Dissoziationsenergie einiger organischer Bindungen [7], [4]

Bindung	Energie kJ/mol	Energie J pro einzelne Bindung
C-H	405	$6,72 \cdot 10^{-19}$
C-C	348	$5,78 \cdot 10^{-19}$
C=C	611	$1,02 \cdot 10^{-18}$
C≡C	837	$1,39 \cdot 10^{-18}$
C-O	360	$5,98 \cdot 10^{-19}$
C=O	804	$1,34 \cdot 10^{-18}$
O-H	465	$7,72 \cdot 10^{-19}$

Die schwächste Bindung ist die C-C-Einfachbindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen mit einer Dissoziationsenergie von $5,78 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Alle anderen Bindungen sind robuster und erfordern zum Aufrechterhalten eine höhere Energie. Um eine Änderung an einem DNA-Molekül verursachen zu können, müssen die Strahlungsquanten einer elektromagnetischen Strahlung also mindestens diesen Wert aufweisen. Sucht man diesen in Tabelle 1, findet man, dass ultraviolette Strahlung, Röntgenstrahlung und Gammastrahlung eine ausreichend hohe Energie aufweisen. Die krebserzeugende Wirkung dieser Strahlungsarten ist seit Langem bekannt.

Nach Gleichung (1) entspricht diese Energie einer Frequenz von etwa 872 THz . Elektromagnetische Strahlung mit einer Frequenz unterhalb dieser Grenze, also insbesondere das sichtbare Licht, die infrarote Wärmestrahlung und Radiowellen sämtlicher Frequenzbereiche, haben eine zu geringe Energie der Strahlungsquanten, um Bindungen in DNA-Molekülen aufzubrechen. Genauso, wie Fußbälle keine Mauer beschädigen und rotes Licht keine Chlorknallgasexplosion auslöst. Wenn Veränderungen an der DNA die Ursache für Krebs sind, dann können weder Rundfunksender noch Fernsehstationen oder Mobilfunknetze Krebserkrankungen auslösen.

■ Sichtbares Licht

Der Vollständigkeit halber müssen wir noch zwei Aspekte des sichtbaren Lichts betrachten. Bekanntlich kann man durch dessen Bündelung sehr hohe Temperaturen erzeugen. So lässt sich Papier entzünden, wenn man Sonnenlicht mit einer Lupe bündelt. Es trifft zu, dass zum Auslösen eines Feuers ebenfalls chemische Bindungen aufgebrochen werden müssen. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um eine der zu Beginn dieses Beitrags erläuterten thermischen Wirkungen. Die von der hohen Temperatur erzeugte Bewegung der Moleküle ist schließlich so stark, dass deren innere chemische Bindungen aufbrechen.

Auch bei der Entzündung von Substanzen in einem Mikrowellenherd ist es die thermische Wärmebewegung, durch welche chemische Bindungen gelöst werden. Wie bereits eingangs erwähnt, sind solche ther-

mischen Wirkungen durchaus gefährlich. Die Gefahr entsteht aber dadurch, dass die Strahlung eine ausreichend hohe Intensität hat und vom betroffenen Material so stark absorbiert wird, dass eine Erhitzung stattfindet. Es handelt sich nicht um Strahlung, die imstande wäre, Krebs zu erzeugen. Der zweite Aspekt sind die in jedem DNA-Molekül vorhandenen Wasserstoffbrückenbindungen, mit denen aus den einzelnen Strängen eine Doppelhelix aufgebaut wird. Es handelt sich bei Wasserstoffbrücken nicht um eine feste chemische Bindung zwischen zwei Atomen, sondern um eine elektrostatische Anziehung. Die in einem Molekül mit einer positiven Partialladung versehenen Wasserstoffatome werden von anderen Teilen eines anderen Moleküls angezogen, das dort eine negative Partialladung aufweist. In Proteinen haben Wasserstoffbrückenbindungen eine Dissoziations-

energie von $3,5 \cdot 10^{-20}$ J. Tabelle 1 zeigt, dass dieser Wert bereits vom sichtbaren Licht erreicht wird. Zum Glück ist normales Licht aber trotzdem nicht krebserzeugend. Es stellt sich die Frage, weshalb das so ist. Ganz allgemein ist es so, dass sich sämtliches Leben auf unserem Planeten unter dem ständigen Einfluss von Sonnenlicht entwickelt hat, wenn man einmal von Tiefseefischen und exotischen Bakterienarten absieht. Falls sichtbares Licht überhaupt das Innere der Zellkerne erreicht, so hilft vermutlich einer der bekannten Reparaturmechanismen, gelöste Wasserstoffbrückenbindungen wieder herzustellen. Entscheidend ist aber, dass elektromagnetische Strahlung mit einer Frequenz unterhalb der des sichtbaren Lichts weder Wasserstoffbrückenbindungen noch sonstige Bindungen in DNA-Molekülen aufzulösen vermag.

In der kommenden Ausgabe geht es um Ungereimtheiten in einschlägigen Studien. (wird fortgesetzt)

Literatur

- [1] Bundesamt für Strahlungsschutz: Informationsbroschüre „Strahlung und Strahlungsschutz – Nichtionisierende Strahlung“, Salzgitter 1999
- [2] Dehnert, K., Jäckel, M., Oehr, H., Rehbein, U., Seitz, H.: Allgemeine Chemie, Schroedel Schulbuchverlag, Hannover 1979, ISBN 3-507-10610-8
- [3] Maxeiner, D., Miersch, M.: Ökooptimismus, Metropolitan Verlag, 4. Aufl. 1997, ISBN 3-89623-018-2
- [4] Hug, H.: Der tägliche Ökohorror – so werden wir manipuliert, Wirtschaftsverlag Langen Müller/Herbig 1997, ISBN 3-7844-7354-7
- [5] Clark, R. W.: Albert Einstein. Leben und Werk, Wilhelm Heyne Verlag, 2. Aufl. 1974, ISBN 3-453-55030-7
- [6] Volkman, P.: Größen und Einheiten in Technik und fachbezogenen Naturwissenschaften, VDE Verlag 1998, ISBN 3-80007-1986-X
- [7] Buddrus, J.: Grundlagen der organischen Chemie, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1990, ISBN 3-11-011642-1

Melden von Funkstörungen – auch für Funkamateure


Die Funkstörungsannahme der Bundesnetzagentur (BNetzA) [1] steht allen offen, die Fragen zum Thema Funkstörungen haben oder eine solche feststellen und Hilfe benötigen. Funk- und Höramateure sowie Radiohörer sollten ggfs. von dieser unkomplizierten Möglichkeit der Störungsmeldung Gebrauch machen.

Zum 1.6.13 hat die BNetzA [1] eine neue Rufnummer für die Annahme von Funkstörungsmeldungen eingerichtet, sie lautet (048 21) 89 55 55. Von Empfangsstörungen Betroffene können dort rund um die Uhr Beeinträchtigungen beim Radio- und Fernsehempfang melden.

Im Gegensatz zu früher handelt sich um eine kostengünstige Ortsnetzrufnummer, wobei evtl. Warteschleifen für den Anrufer kostenfrei sind. Damit setzt die BNetzA eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes um, der zufolge Anrufer in Warteschleifen nicht mehr mit Gebühren belastet werden dürfen. Die BNetzA hat die bisher genutzte 01803-Service-Rufnummer bis zur Abschaltung am Jahresende auf eine für den Anrufer kostenlose Ansage mit dem Hinweis auf die neue Rufnummer umgestellt.

Die Funkstörungsannahme steht allen offen, die Fragen zu Funkstörungen haben oder eine Funkstörung feststellen und Hilfe benötigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BNetzA beraten und klären im Gespräch, ob eine Funkstörungsbearbeitung ggf. vor Ort erforderlich ist. Die Suche nach der Störquelle ist in vielen Fällen mit hohem Aufwand verbunden und für denjenigen, der von der Empfangsstörung betroffen ist, dennoch kostenfrei.

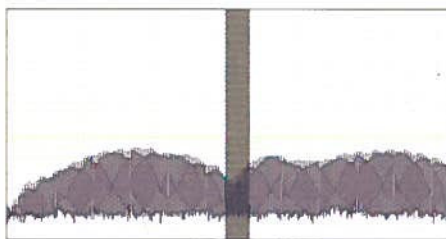Wie die Bundesnetzagentur in einer Pressemitteilung mitteilte, werden montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 20 Uhr Ortszeit eingehende Störungsmeldungen am BNetzA-Standort Itzehoe zunächst bearbeitet und an-



Funkstörungen lassen sich gut mit einem SDR dokumentieren. Screenshot: DL1ABJ

schließend an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Außerhalb dieser Zeit sowie an Wochenenden und Feiertagen erfolgt die Störungsannahme automatisch durch die rund um die Uhr besetzte Messstelle der Bundesnetzagentur in Konstanz. Auch dafür entstehen dem Anrufer keine Kosten. Alternativ zum Anruf sind Meldungen von Funkstörungen per E-Mail (funkstoerung@bnetza.de) möglich.

■ Funkstörungen identifizieren

Die BNetzA hat unter [2] einen lesenswerten Leitfaden mit Hintergrundinformationen zum Thema Funkstörungen veröffent-

licht. Dabei geht es zunächst darum, auszuschließen, dass die Empfangsanlage selbst ein Teil des Problems ist und sich beim Aufbau Fehler eingeschlichen haben. Dazu gehört ein defektes oder nicht ausreichend abgeschirmtes Antennenkabel, das offenbar eine häufige Fehlerquelle etwa beim TV-Empfang ist. Die Verwendung einer Zimmerantenne sehen die Mitarbeiter der Funkstörungsannahme ebenfalls kritisch. Wenn jedoch das Gerät sowie die eigene Antennenanlage in Ordnung sind und elektromagnetische Einflüsse von außen den Empfang beeinträchtigen, liegt laut BNetzA eine Funkstörung vor.

Wir weisen darauf hin, dass sich unter der genannten Telefonnummer auch jegliche Funkstörungen melden lassen, die von PLC-Modems, LED-Leuchtmitteln, Plasmafernsehern, Schaltnetzteilen usw. verursacht werden, *sofern* diese *auch* den Hörfunk- oder Fernsehempfang betreffen. Dies trifft gerade für aus dem Nahfeld kommende Störungen auf den KW- und UKW-Amateurfunkbändern zu, die sich in aller Regel zugleich auf Lang- und Mittelwelle, die KW-Rundfunkbänder und/oder den UKW-Hörfunkbereich erstrecken.

Zur Dokumentation eignen sich SDRs, mit denen sich das Funkspektrum, wie es von der Antenne kommt, aufzeichnen lässt. Einen Screenshot (s. Bild) oder eine Audio-datei kann man nach Absprache per E-Mail an die BNetzA schicken.

Red. FA/PM der BNetzA

Literatur

- [1] Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA). www.bundesnetzagentur.de
- [2] BNetzA: Funkstörungen. www.bundesnetzagentur.de → Telekommunikation → Verbraucher → Funkstörungen

Selektiver Mehrwegeempfang im VHF/UHF-Bereich

Dr. MATTHIAS HORNSTEINER – DG4MHM

Auf KW ist das Auftreten des frequenzabhängigen Schwunds (sogenanntes selektives Fading) wohlbekannt. Doch auch auf höheren Frequenzen im VHF/UHF-Bereich, etwa im 2-m-Band, begegnen uns Funkamateure ähnliche Phänomene, die sich nicht mit dem Faradayeffekt oder mit Laufzeitunterschieden erklären lassen. Die folgenden Überlegungen sollen dazu beitragen, etwas Licht ins Dunkel dieses Aspekts der troposphärischen Wellenausbreitung zu bringen.

Vor allem Funkamateure und UKW-DXer, die im Gebirge leben, kennen dieses Phänomen: Ein UKW-Sender strahlt mehrere Frequenzen mit derselben Sendeleistung aus (der Frequenzgang des Antennengewinns sei vernachlässigt), die Empfangsfeldstärken sind jedoch signifikant verschieden. Eine Systematik ist dabei kaum

Sendeleistungen das ursprünglich schwächere Signal mit höherer Feldstärke einfiel.

Bei der Suche nach der Ursache dieses Phänomens fiel mir auf, dass stets Signalreflexionen in den Alpen beteiligt sind (Bild 1). Im Flachland verhalten sich die Radiowellen dagegen weitgehend „kor-

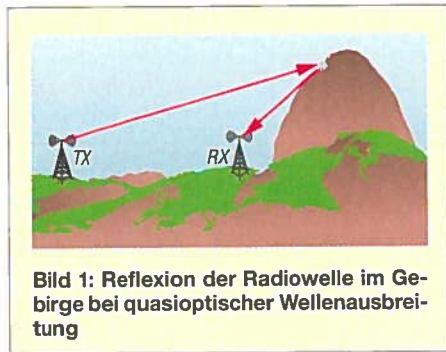


Bild 1: Reflexion der Radiowelle im Gebirge bei quasioptischer Wellenausbreitung

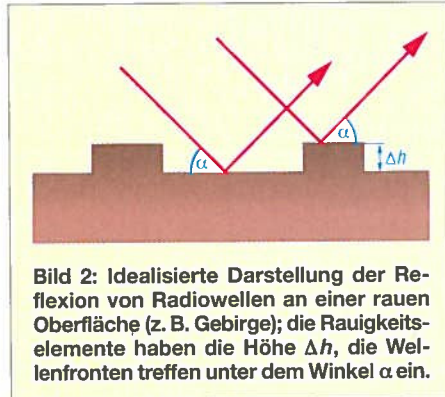


Bild 2: Idealisierte Darstellung der Reflexion von Radiowellen an einer rauen Oberfläche (z. B. Gebirge); die Rauigkeitselemente haben die Höhe Δh , die Wellenfronten treffen unter dem Winkel α ein.

erkennbar: Mal fallen die höheren Frequenzen mit stärkerem Pegel ein, mal sind die niedrigeren bevorzugt. Selbstverständlich können alle Signale ebenbürtig sein, wie man es eigentlich erwartet. Ähnlich verhält es sich auf den Amateurfunkbändern, wie folgendes Beispiel zeigt: Ein Funkamateur, der sich knapp unterhalb des Zugspitzgipfels befindet und im QRP-Betrieb auf 144,5 MHz funkt, wird im Raum Salzburg von seinem Kollegen mit Rapport (RS) 58 begrüßt, wohingegen dieser die Ausgabefrequenz 145,725 MHz des Zugspitz-Relais (DB0ZU) kaum aufnehmen kann.

Richtig verwirrend erscheint die Angelegenheit dann, wenn Inversionswetterlagen ins Spiel kommen. Bei solchen Ausbreitungsbedingungen können bei ein und demselben UKW-Sender (stets gleiche Sendeleistung aller Frequenzen angenommen) abwechselnd die höheren, tieferen und mittleren Frequenzen die höchsten Empfangspegel aufweisen. Bisweilen fällt ein Signal fast in Ortssenderfeldstärke ein, während das andere gar nicht hörbar ist oder stark verzerrt ankommt. Einige DXer berichteten sogar, dass von einem Sender mit 10 dB unterschiedlichen effektiven

rekt“. In der Funkliteratur fand ich allerdings keine weiterführenden Hinweise; Diskussionen mit Hobbyfreunden erbrachten ebenfalls nicht die erhoffte Lösung des Rätsels. Daher blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit Bleistift und Papier zu bewaffnen und selbst nachzurechnen.

Die Rechnungen sind mathematisch ganz einfach und lassen sich daher ohne tiefergehende Vorkenntnisse leicht nachvollziehen.

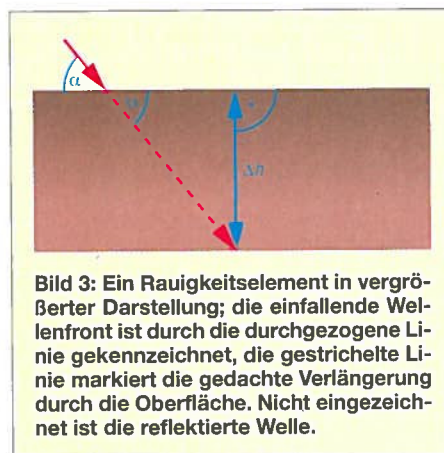


Bild 3: Ein Rauigkeitselement in vergrößerter Darstellung; die einfallende Wellenfront ist durch die durchgezogene Linie gekennzeichnet, die gestrichelte Linie markiert die gedachte Verlängerung durch die Oberfläche. Nicht eingezeichnet ist die reflektierte Welle.

Reflexion an rauen Oberflächen

Eine wichtige Vorüberlegung ist, dass es sich bei Mehrwegeausbreitung in alpinen Regionen um Reflexionen an rauen Oberflächen handelt. Was rau hier konkret bedeutet, sehen wir später noch. Um die Rechnung übersichtlich zu halten, denken wir uns die unebene Gebirgsoberfläche vereinfacht wie folgt vor:

Die linke Wellenfront fällt zwischen zwei Rauigkeitselementen ein, die rechte trifft genau ein solches Element und erleidet dadurch eine Phasenverschiebung gegenüber der linken Welle (Bild 2).

Um den Phasenunterschied zwischen beiden Wellenfronten zu berechnen, betrachten wir unter einem größeren Maßstab den Auftreffpunkt und die rechte Welle. In Gedanken verlängern wir den Wellenzug durch das Oberflächenelement hindurch (Bild 3). Der zusätzliche Weg beträgt

$$x = \sin \alpha \cdot \Delta h. \quad (1)$$

Der Phasenunterschied ist das Produkt aus Wellenzahl $k = 2\pi/\lambda$ und dem zusätzlichen Weg x . Dies gilt für die einfallende Welle. Für den gesamten Phasenunterschied $\Delta\varphi$ ist noch der reflektierte Strahl hinzuzunehmen:

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi \Delta h \sin \alpha}{\lambda}. \quad (2)$$

Anstelle Gleichung (2) mit λ als der Wellenlänge kann man alternativ schreiben:

$$\Delta\varphi = \frac{4\pi f \Delta h \sin \alpha}{c}. \quad (3)$$

Hier bedeuten f die Frequenz und c die Lichtgeschwindigkeit. In der Physikkliteratur bezeichnet man eine Oberfläche als rau, wenn der Phasenunterschied mindestens $\pi/2$ beträgt. Setzt man diesen Wert in die Formel (2) ein, folgt daraus:

$$\Delta h = \frac{\lambda}{8 \sin \alpha}. \quad (4)$$

Dies ist das sogenannte Rayleigh-Kriterium. Für die Amateurfunkbänder im SHF/EHF-Bereich verwendet man sinnvollerweise das strengere Fraunhofer-Kriterium, das eine Oberfläche bereits ab einem Phasenunterschied von $\pi/8$ als rau ansieht. Für die charakteristische Höhe der Unebenheit gilt dann:

$$\Delta h = \frac{\lambda}{32 \sin \alpha}. \quad (5)$$

Wir wollen nun der Frage nachgehen, bei welcher Phasenverschiebung konstruktive oder destruktive Interferenz auftritt. Maximale verstärkende Wellenüberlagerung existiert bei $\Delta\varphi = 2\pi$, komplette Wellenauslöschung finden wir indes bei $\Delta\varphi = \pi$. Gemäß Gleichung (2) ist letzterer Fall bei $\Delta h = (\lambda/4) \cdot \sin \alpha$ und das andere Extrem bei $\Delta h = (\lambda/2) \cdot \sin \alpha$ gegeben.

Tabelle 1: Charakteristische Höhen in Zentimetern für jene Rauigkeitselemente, die destruktive und konstruktive Interferenzen im UKW-Rundfunkband auslösen können

f [MHz]	h [cm] für ...							
	$\alpha = 22^\circ$		$\alpha = 45^\circ$		$\alpha = 61^\circ$		$\alpha = 76^\circ$	
	destr.	konstr.	destr.	konstr.	destr.	konstr.	destr.	konstr.
90	222	445	118	236	95	191	86	172
95	211	421	112	223	90	181	81	163
100	200	400	106	212	86	172	77	155
105	191	381	101	202	82	163	74	147

Zu beachten sind ferner die jeweiligen Vielfachen: Bei $\Delta \varphi = 4 \pi$ liegt ebenfalls konstruktive Interferenz vor; das Gegenteil tritt bei $\Delta \varphi = 3 \pi$ auf. Die Vielfachen spielen jedoch nur bei großen Höhenunterschieden Δh eine Rolle. In Tabelle 1 sind für vier verschiedene UKW-Frequenzen und Einfallswinkel die jeweiligen Δh -Werte gelistet, die für beide Interferenz-Grenzfälle vonnöten sind. Lassen wir die Vielfachen von $\Delta \varphi$ außer Acht, sehen wir, dass bei konstant gehaltenem Einfallswinkel die Höhe der Unebenheit mit steigender Frequenz abnehmen muss (was verständlich ist, da die Wellenlänge abnimmt). Bei konstant gehaltener Frequenz müssen mit zunehmendem Einfallswinkel die Δh -Werte abnehmen. Interessant ist zudem Folgendes: Ein Oberflächenelement, das bei einem Einfallswinkel von $\alpha = 22^\circ$ zur kompletten Auslöschung bei 105 MHz führt, bewirkt bei einer Vergrößerung des Winkels auf $\alpha = 61^\circ$ eine konstruktive Interferenz bei 90 MHz. Zwei unterschiedlich große Elemente, die bei $\alpha = 61^\circ$ maximal auslöschend bzw. verstärkend bei 100 MHz wirken, weisen

diese Eigenschaften bei 90 MHz auf, wenn sich der Winkel auf $\alpha = 76^\circ$ vergrößert (Tabelle 1). Auch auf den VHF/UHF-Amateurfunkbändern findet man dieses Phänomen, wobei die frequenzbedingte Selektion im nur 2 MHz breiten 2-m-Band keine große Rolle spielt. Wichtiger sind hier die unterschiedlichen Einfallswinkel. Im 70-cm-Band sieht es trotz 10 MHz Bandbreite ähnlich aus. Hier beträgt der absolute Wellenlängenunterschied zwischen der höchsten (440 MHz) und niedrigsten (430 MHz) Frequenz weniger als 2 cm, während er im UKW-Rundfunk 33 cm ausmacht, wenn man das 10-MHz-Intervall zwischen 90 und 100 MHz herausgreift. Zwischen 87,5 und 108 MHz sind es sogar 65 cm Differenz. Im 13-cm-Band ergibt sich trotz 130 MHz Bandbreite ein maximaler Wellenlängenunterschied von nur 6 mm. Dennoch findet man, dass beispielsweise ein Rauigkeitselement mit 1,42 m Höhe bei 2390 MHz phasenauslöschend wirkt, wenn der Einfallswinkel $\alpha = 25^\circ$ beträgt. Dasselbe Hindernis führt jedoch zu konstruktiver Interferenz bei 2450 MHz und $\alpha = 60^\circ$ Einfallswinkel (Tabelle 2).


Tabelle 2: Charakteristische Höhen in Zentimetern von jenen Rauigkeitselementen, die destruktive und konstruktive Interferenzen in den Amateurfunkbändern 70 cm und 13 cm bewirken können, in Abhängigkeit vom Einfallswinkel α

Destruktive Interferenz:									
$\alpha [^\circ]$	h [cm] für ...								
	430 [MHz]	435 [MHz]	440 [MHz]	2320 [MHz]	2360 [MHz]	2390 [MHz]	2420 [MHz]	2450 [MHz]	
20	314	318	322	1696	1725	1747	1769	1791	
25	254	257	260	1372	1396	1414	1432	1449	
30	215	218	220	1160	1180	1195	1210	1225	
35	187	190	192	1011	1029	1042	1055	1068	
40	167	169	171	902	918	930	941	953	
45	152	154	156	820	834	845	856	866	
50	140	142	144	757	770	780	790	800	
55	131	133	134	708	720	729	739	748	
60	124	126	127	670	681	690	699	707	
Konstruktive Interferenz:									
$\alpha [^\circ]$	h [cm] für ...								
	430 [MHz]	435 [MHz]	440 [MHz]	2320 [MHz]	2360 [MHz]	2390 [MHz]	2420 [MHz]	2450 [MHz]	
20	629	636	643	3392	3450	3494	3538	3582	
25	509	515	521	2745	2792	2828	2863	2899	
30	430	435	440	2320	2360	2390	2420	2450	
35	375	379	384	2022	2057	2083	2110	2136	
40	334	338	342	1805	1836	1859	1882	1906	
45	304	308	311	1640	1669	1690	1711	1732	
50	281	284	287	1514	1540	1560	1580	1599	
55	262	266	269	1416	1441	1459	1477	1495	
60	248	251	254	1339	1363	1380	1397	1415	


Bekanntlich haben wir bei Mehrwegeempfang auch mit Verzerrungen zu kämpfen, die ihre Ursachen in Laufwegunterschieden von direkt empfangenen und im Gebirge reflektierten Radiowellen haben. Die bei der Demodulation im Empfänger entstehende Verzerrung (wir nehmen an, dass die Signale praktisch gleich stark sind) hängt jedoch nicht nur von der Laufzeitdifferenz ab, sondern auch vom Modulationshub. Ein SSB-Signal ist weniger anfällig gegenüber Verzerrungen als ein breitbandiges FM-Signal.

■ Oszillierende Inversionsschichten

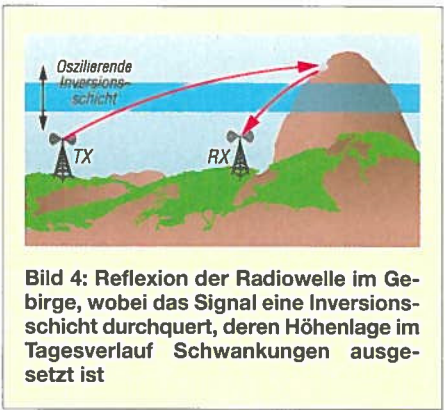Prinzipiell wäre die frequenzselektive Mehrwegeausbreitung in Gebirgsregionen nun geklärt. In Wirklichkeit sind die Ver-



hältnisse jedoch ungleich komplizierter. Weder weisen Gebirgsoberflächen so gleichmäßig geformte Unebenheiten wie in Bild 2 auf, noch weiß man in der Praxis, wie viele Reflexionen tatsächlich im Signalweg zwischen Sender und Empfänger beteiligt sind (wobei jede Spiegelung ihren eigenen Ein- und Ausfallswinkel hat). Offen ist ferner die Frage, weshalb unter dem Einfluss von Inversionswetterlagen abwechselnd höhere und niedrigere Frequenzen eines Senders die höheren Empfangssignalstärken aufweisen. Innerhalb weniger Minuten kann die Feldstärke von $S = 1$ auf $S = 4$ ansteigen (S-Wert gemäß SINPO-Code, s. Kasten S. 731), während die Feldstärke der anderen Frequenz bei $S = 4$ verhardt bzw. einen geringen Anstieg oder gar Rückgang zeigt. Die hierzu vorliegenden Beobachtungen sind gleichermaßen faszinierend wie rätselhaft, lassen sich jedoch leicht erklären. Die Höhenlage einer Inversion ist nämlich zeitlich höchst variabel und schwankt im Periodenbereich von typischerweise einigen Minuten. Innerhalb eines Tages kann die Inversionsschicht um mehrere Hundert Meter auf- und absteigen (Bild 4). Anhand der Gleichung (2) erkennen wir sofort, an welcher „Schraube“ die Inversion dreht: Es ist der Einfallswinkel α ! Da-

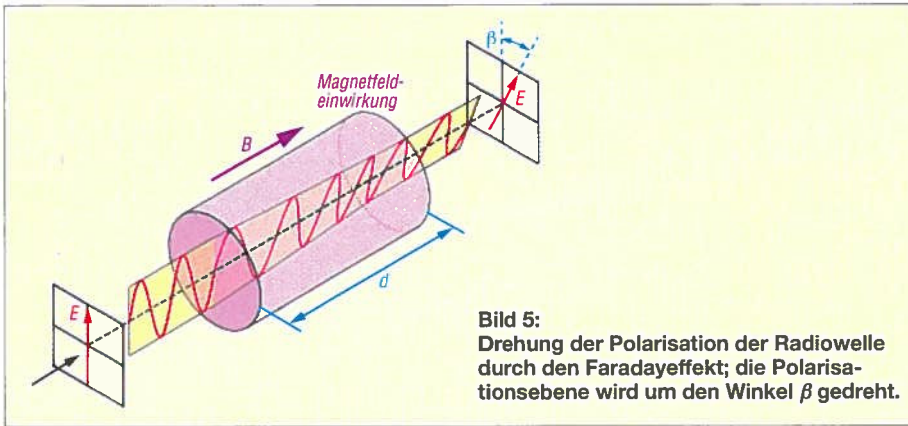

mit verbunden sind Änderungen des Ausfallwinkels sowie die Ein- und Ausfallwinkel möglicher weiterer Reflexionen. Während troposphärischer Überreichweiten können selbst ohne Spiegelungen zunächst stark einfallende Signale plötzlich „verschwinden“. Eine häufige Ursache dafür ist ein Absinken der Inversionsobergrenze, so dass der Sender sich nicht mehr im Wellenleiter befindet, sondern deutlich darüber. Weit oberhalb der Inversion lassen sich keine Überreichweiten mehr beobachten.

Im Oktober 1995 konnte ich dies bei einer Bergtour in Oberösterreich erleben. Solange der Berggipfel im Nebel (bzw. im Wellenleiter) lag, waren UKW-DX-Empfänge bis aus Norddeutschland (maximale Entfernung etwa 600 km) mit hohen Empfangspegeln möglich. Als die Nebeldecke absank, verschwanden die DX-Signale innerhalb weniger Minuten völlig. Die Absinkhöhe betrug mehrere Hundert Meter, weshalb es längere Zeit dauerte, bis der Nebel erneut auf Gipfelniveau und darüber anstieg. Erwartungsgemäß tauchten dann die DX-Sender sofort wieder auf.

Oszillierende Inversionen sind Auswirkungen von externen *Schwerewellen* in der Atmosphäre. Darunter versteht man räumlich ausgedehnte Schwingungen einer stabilen Luftschichtung in vertikaler Richtung. Der Name Schwerewelle leitet sich von der rückstellenden Kraft (nämlich der Schwerkraft) ab. Externe Schwerewellen treten an der Grenzfläche zweier Medien unterschiedlicher Dichte auf, wobei das dichtere Medium unter dem weniger dichten liegt. Entlang dieser Fläche breiten sich die Wellen aus, wobei Windscherungen und Dichtesprünge an der Grenzfläche die Phasengeschwindigkeit und Periode der Schwerewellen kontrollieren.

Bei lang anhaltenden Inversionswetterlagen ist den kurzzeitigen Oszillationen ein längerfristiger Trend des Absinkens der Inversionsobergrenze überlagert. Ein schönes Beispiel dafür ist die Inversionslage vom Dezember 2004 [1]. Zu Beginn dieser Wetterlage (6.12.04) befand sich laut Münchner Radiosondenaufstieg die Wellen-

leiterschicht (*Duct*) noch in 1300 m Höhe. In den Folgetagen sank der Duct sukzessive ab und lag am 18.12.04 schließlich in weniger als 600 m über NN, sodass man selbst in mittelhoch gelegenen Alpentälern nicht mehr von den DX-Bedingungen profitieren konnte. DX-Verbindungen waren lediglich noch im Alpenvorland (400 m bis 500 m über NN) möglich.

■ Vergleich mit ionosphärischer Wellenausbreitung

Reflexion und Transmission einer elektromagnetischen Welle hängen zudem von ihrer Polarisation ab, wie man den Fresnel-Gleichungen [2] entnehmen kann. Diese beschreiben quantitativ die beiden obengenannten Effekte an einer ebenen Grenzfläche. Da ich von einer unveränderten Polarisationssebene ausging (diese Annahme ist auch im Falle von Reflexionen gerechtfertigt), habe ich obigen Effekt nicht berücksichtigt. Polarisationsdrehungen treten jedoch bei ionosphärischer Wellenausbreitung auf und können zu ähnlichen Selektionsphänomenen führen wie bei der troposphärischen Ausbreitung.

Die Ursachen sind indes ganz anders gear- tet. Ionosphärische Schwunderscheinungen sind häufig mit dem frequenzabhängigen *Faradayeffekt* verknüpft. Dabei handelt sich gemäß Bild 5 um eine Drehung der Polarisationssebene von elektromagnetischen Wellen beim Durchgang durch ein Medium, an das ein Magnetfeld parallel zur Ausbreitungsrichtung der Wellen anliegt. Empirische Untersuchungen ergaben, dass der Winkel β proportional zur durchstrahlten Schichtdicke d und der Magnetfeldstärke B ist:

$$\beta = V \cdot d \cdot B. \quad (6)$$

V ist die *Verdet*-Konstante – eine Materialeigenschaft, die die Stärke des Faradayeffekts für einen bestimmten Stoff angibt. Von der Bezeichnung lasse man sich nicht irreführen. Diese Größe ist nämlich nicht nur materialabhängig, sondern variiert obendrein mit der Wellenlänge gemäß folgender Formel:

$$V = V' \cdot \lambda \cdot \frac{dn}{d\lambda}. \quad (7)$$

Hier bedeutet $dn/d\lambda$ die Dispersionsrelation des Mediums, also die Änderung des Brechungsindex mit der Wellenlänge. Auf die Konstante V' kann ich im Rahmen dieses Beitrags nicht eingehen. Wer sich näher für die mathematischen Details interessiert, sei auf [3] verwiesen.

■ Fazit

Die Rechnungen zeigen, dass Phasenauslöschung oder -verstärkung bei der Reflexion auf unebenen Oberflächen (z. B. Bergen) zu dem Phänomen des selektiven Empfangs führen kann. Neben der Frequenz spielt dabei der Einfallswinkel der Wellenfront eine entscheidende Rolle.

SINPO-Code

Dieses System dient zur (subjektiven) Beurteilung der Empfangsqualität von Rundfunkausstrahlungen im KW-Bereich. *S* steht für Signalstärke, *I* für den Störungsindruck, *N* für den Rauschanteil, *P* für die Intensität der Ausbreitungsbedingungen und *O* für den Gesamteindruck (1 ... 5).

Auf den VHF/UHF-Amateurfunkbändern macht sich der Effekt aber weniger stark bemerkbar als auf den UKW-Rundfunkfrequenzen, weil entweder das Frequenzband schmal ist (2 m) oder die Wellenlängen bereits relativ klein sind (70 cm, 23 cm, 13 cm). Für so hohe Frequenzen sind Phasenverschiebungen infolge unterschiedlicher Einfallswinkel wichtiger als die Selektion aufgrund unterschiedlicher Wellenlängen.

Zum Abschluss sei auf einige Webcam-Sequenzen hingewiesen [4], die ich im Spätherbst 2010 und Frühwinter 2011 erstellt habe. Diese zeigen oszillierende Hochnebel-schichten während zweier Inversionslagen, wobei die Aufnahmen von 2010 zusätzlich die nachfolgende Kaltfront mit Schneefall wiedergeben. Für die korrekte Wiedergabe empfehle ich, die AVI-Dateien zunächst herunterzuladen und dann mit dem Windows Media Player zu öffnen.

matthias.hornsteiner@yandex.ru

Literatur

- [1] Hornsteiner, M., DG4MHM: Rubrik Wellenausbreitung, Reflexion 194 (2005), S. 20–25 (Bezug: UKW/TV-Arbeitskreis der AGDX e.V., www.ukwv.de)
- [2] Nolting, W.: Grundkurs Theoretische Physik 3, Elektrodynamik. 7. Aufl., Springer, Berlin 2002
- [3] Hornsteiner, M., DG4MHM: Was versteht man unter dem Faraday-Effekt? Reflexion 228 (2010), S. 40–41 (Bezug s. [1])
- [4] Hornsteiner, M., DG4MHM: Webcam sequences; Oscillating fog layers during late autumn in the Bavarian Mountains (high pressure weather conditions with temperature inversion, causing Tropo-DX). www.qsl.net/dg4mhm/Webcams

32-Bit-Programmierung leicht gemacht mit dem ARM Cortex M0

HARTMUT WENDT

ARM stellt SMD-Mikroprozessoren her, die unter anderem in Mobiltelefonen, Tablets und Navigationsgeräten zum Einsatz kommen. Einige ICs, wie der Cortex M0, sind auch in den von vielen Bastlern bevorzugten DIL-Gehäusen erhältlich. Dem Aufbau leistungsfähiger Projekte steht somit auch im Hobbybereich nichts mehr im Wege.

Seit einigen Jahren sind Steuerungen auf Basis der von ARM (www.arm.com) hergestellten Mikroprozessoren nicht nur in anspruchsvollen Anwendungen, sondern auch in klassischen Applikationen auf dem Vormarsch. Speziell mit den Controllern

gerade Bastler und die damit einhergehenden quellenoffenen Projekte (engl.: *Open Source*) auch die kommerzielle Anwendung dieser Controller befruchten können. Die AVR-Controller seien hier nur stellvertretend als positives Beispiel genannt.

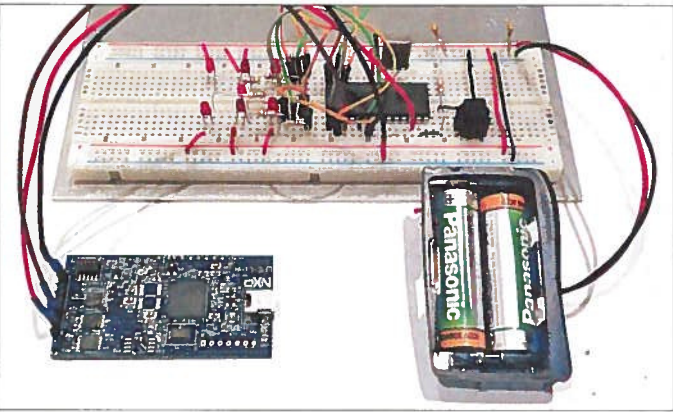


Bild 1: Aufbau des mit einem ARM Cortex M0 realisierten elektronischen Würfels auf einem Steckbrett; die links vorne liegende Platine des Debuggers LPC-Link ist nur während der Programmentwicklung erforderlich.

Fotos, Screenshots: Wendt (3), NXP (1)

Cortex M0 und Cortex M0+ hat ARM den 8-Bit-Mikrocontrollern den Kampf angesagt. Bei teilweise deutlich niedrigeren Preisen bieten sie höhere Rechenleistung und mehr RAM als vergleichbare PICs, AVR, 8051er und Co. Kein Wunder also, dass sich im industriellen Bereich diese Mikrocontroller immer mehr durchsetzen. Auch im semiprofessionellen Umfeld und Hobbybereich sind Controller mit einem ARM-Herz im Kommen, wenn auch lange noch nicht so erfolgreich wie im Industrie- und Konsumgüterbereich. Hier geben nach wie vor die bekannten 8-Bit-Controller von Microchip und Atmel den Ton an. Das könnte auch daran liegen, dass ARM-ICs fast ausschließlich in SMD-Bauformen erhältlich sind. Doch gerade Bastler bauen Schaltungen immer noch gern auf Steckbrettern oder Lochrasterplatten auf, bevor sie eventuell eine aufwendige Platine erstellen. Selbstverständlich kann man diese SMD-Controller über geeignete DIL-Adapter in gewohnter Weise verarbeiten, doch solche Adapterleiterplatten sind relativ teuer und auch hier muss der winzige Controller ja zuerst einmal aufgelötet werden, was Erfahrung damit und entsprechendes Werkzeug voraussetzt. Andererseits haben erfolgreiche 8-Bit-Mikrocontroller in der Vergangenheit gezeigt, dass

■ ARM Cortex im DIL-Gehäuse
Im vergangenen Jahr brachte der Schaltkreishersteller NXP (www.nxp.com) zwei der Cortex-M0-Controller im DIL-Gehäuse heraus. Ob NXP dabei das oben geschilderte Dilemma im Blick hatte oder lediglich auf Kundenforderungen reagiert hat, sei einmal dahingestellt. Auf jeden Fall stehen nun mit dem LPC1114FN28/102 ein Cortex M0 und dem LPC810M021FN8 ein Cortex M0+ im DIL-Gehäuse zur Verfügung. Während es sich beim Letzteren um

einen Controller im DIL8-Gehäuse handelt, ist der LPC1114FN28/102 mit seinem DIL28-Gehäuse auch für umfangreichere Aufgaben geeignet. Der LPC1114FN28 verfügt über einen 32-KB-Flash-Speicher, der das Programm aufnimmt. Für Variablen und den Stack stehen im Vergleich zu einem 8-Bit-Controller üppige 4 KB RAM zur Verfügung. Über maximal 22 I/O-Pins ist externe Peripherie anschließbar, wenn auch der Reset-Pin Verwendung findet. Außerdem sind die gängigen Schnittstellen, wie UART, SPI oder I²C, mit an Bord sowie sechs A/D-Umsetzer mit je 10 Bit Verarbeitungsbreite.

■ Beispielanwendung

Am Beispiel des bei [1] erhältlichen LPC 1114FN28 zeige ich die Entwicklung einer kleinen Applikation, in diesem Fall eines elektronischen Würfels auf einem Steckbrett.

Die Schaltung in Bild 2 ist denkbar einfach. Sie eignet sich daher gut für den Aufbau auf einem Steckbrett. Zur Darstellung der gewürfelten Augenzahl sind sieben LEDs an den Port 0 des LPC1114FN28 angeschlossen. Die Versorgung der Schaltung erfolgt aus zwei in Reihe geschalteten R6-Zellen (Mignon) mit je 1,5 V. Einen Ausschalter sucht man hier vergebens, da der LPC 1114FN28 einige sehr interessante Stromsparmodi in petto hat.

Das Würfeln einer Zahl lässt sich über den Taster SW1 auslösen, der mit dem Port 1_4 verbunden ist. Dieser Anschluss ist gleichzeitig der Aufwach-Pin (engl.: *Wake-up*), um den Controller aus dem Tiefschlaf zu holen. Für erste Schritte in der ARM-Cortex-Welt hat NXP den LPCXpresso-Bausatz entwickelt, der bei [1] erhältlich ist. Der Bausatz umfasst immer eine teilbare Platine, auf der ein Experimentierboard mit dem entsprechenden Cortex-Schaltkreis und ein USB-Debugger LPC-Link nebeneinander

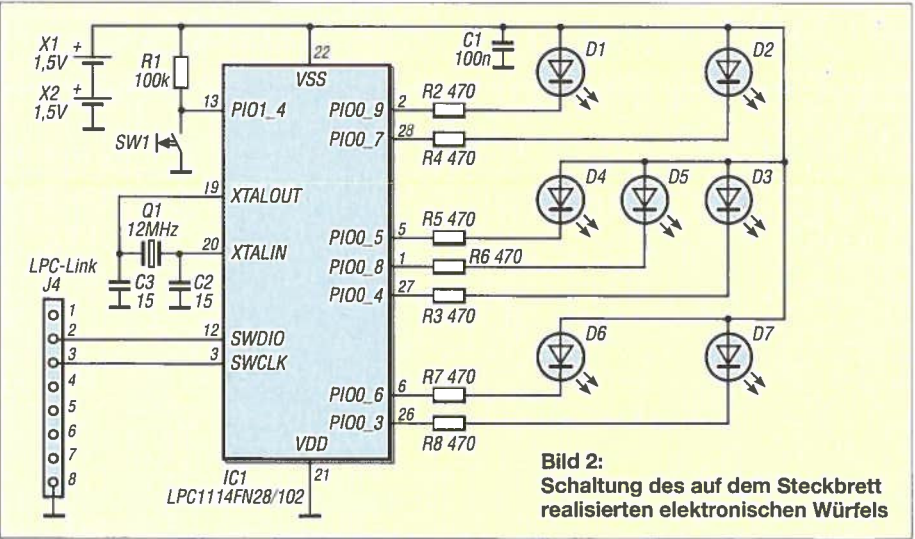


Bild 2: Schaltung des auf dem Steckbrett realisierten elektronischen Würfels

untergebracht sind. Diese Einheit lässt sich an einer Sollbruchstelle trennen, so dass der Debugger dann separat für eigene Entwicklungen verwendbar ist.

Zu diesem Zweck wird die Stiftleiste J4 auf dem *LPC-Link* bestückt und über ein geeignetes Kabel mit der eigenen Hardware verbunden. Die genaue Ausführung des *LPCXpresso*-Bausatzes ist für die weiteren Versuche egal, da die Experimentierplatine hier nicht zum Einsatz kommt.

Für das Debugging nutze ich das SWD-Interface (engl.: *Serial Wire Debug*). Der Mikroprozessor wird dazu über die Signalleitungen SWDIO und SWCLK sowie eine Masseverbindung mit dem Anschluss J4 des Debuggers *LPC-Link* verbunden. Auch beim Aufbau auf einem Steckbrett kann eine ordentliche Vorbereitung und Do-

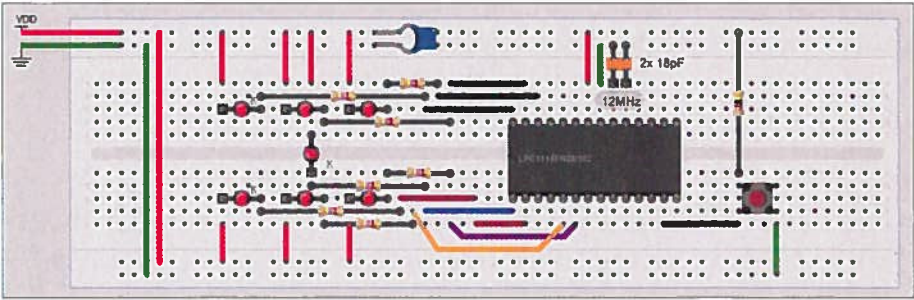


Bild 5: Screenshot der Planung des Schaltungsaufbaus mittels *VirtualBreadboard*

version die Compile auf eine maximale Größe von 128 KB limitiert, doch das spielt im Beispiel keine Rolle.

Nach einer kostenlosen Registrierung bei *Code Red* lässt sich die *LPCXpresso IDE* auf der eigenen Festplatte installieren. In dieser Installation sind neben einer Doku-

und zeigt nach 2 s für maximal 5 s den gewürfelten Wert an. In diesem Zeitraum ist das Würfeln jederzeit durch Drücken des Tasters neu startbar. Nach 5 s schaltet der Controller die LED-Anzeige aus und versetzt sich selbst in einen Stromsparmodus.

Der LPC1114 unterstützt drei verschiedene Stromsparmodi. Ich nutze den sogenannten *Power-Down-Modus*, aus dem sich der Controller nur noch über den *Wake-up-Pin* aufwecken lässt. Dieser Modus bietet die größte Stromersparnis, da der Controller praktisch komplett anhält. Die Schaltung erfordert dann nur noch 7 μ A. Aus zwei R6-Zellen mit einer Kapazität von 1100 mAh ließe sich der Würfel theoretisch 19 Jahre lang in Bereitschaft halten.

Nach dem Aufwecken startet sofort die Würfelroutine, sodass es praktisch keinen Unterschied zum oben beschriebenen Starten gibt. Auf [4] steht das genutzte C-Programm zum Herunterladen bereit. Vor der Compilierung des Projekts unter *LPC Xpresso IDE* muss zuerst immer das *CMSIS* als Projekt geladen werden. Erst dann ist das Hinzufügen des eigenen Projekts möglich, da es das *CMSIS* voraussetzt. Das einfach aufgebaute C-Programm lässt sich leicht an eigene Ideen anpassen.

Nach dem Compilieren werden durch Anklicken des Buttons *Debug* in der *LPC Xpresso IDE* das Programm via *LPC-Link* in den Controller übertragen und durch Drücken der Taste *F8* erfolgt der Start. Das Programm ist im Controller anschließend auch ohne *LPC-Link* lauffähig.

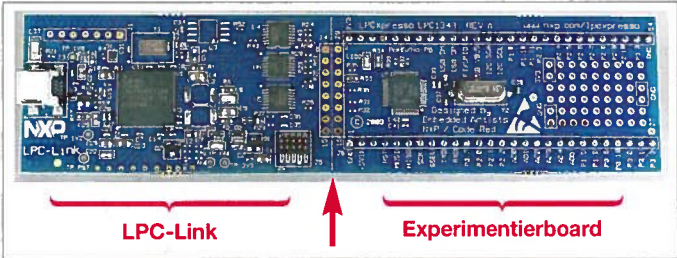


Bild 3: Die im *LPCXpresso*-Bausatz enthaltene Platine lässt sich an der Sollbruchstelle in den *LPC-Link* und ein Experimentierboard, hier mit *LPC1343*, trennen.

kumentation nicht schaden. Die Schaltung wurde dazu mit der Software *VirtualBreadboard* [2] vorab entwickelt, siehe Bild 5. Einen Eindruck vom realen Aufbau vermittelt Bild 1. Hier sind auch gut die beiden R6-Batterien und die drei Verbindungsleitungen zum *LPC-Link* zu erkennen.

Entwicklungsumgebung

Zur Firmware-Entwicklung ist eine passende Entwicklungsumgebung erforderlich. NXP setzt für die eigenen ARM-Controller auf den Compiler *Code Red*. Er ist auch in einer freien Version erhältlich, die in abgespeckter Form als *LPCXpresso IDE* [3] Bestandteil des *LPCXpresso*-Bausatzes ist. Zwar sind bei dieser Compiler-

mentation der *LPCXpresso*-Hardware und einigen Beispielpogrammen auch das *CMSIS V2.0* enthalten. *CMSIS* steht für *Cortex Microcontroller Software Interface Standard* und stellt eine Programmierschnittstelle (API, engl.: *Application Programming Interface*) für die Hardware-Schnittstellen der *Cortex M* dar.

Firmware

Der Würfelvorgang soll immer durch Drücken des Tasters SW1 starten. Die Dauer des Tastendrucks bestimmt dabei die gewürfelte Zahl, wobei während des Tastendrucks die LEDs in sehr schneller Folge die Zahlen 1 bis 6 durchlaufen. Nach dem Loslassen des Tasters rollt der Würfel aus

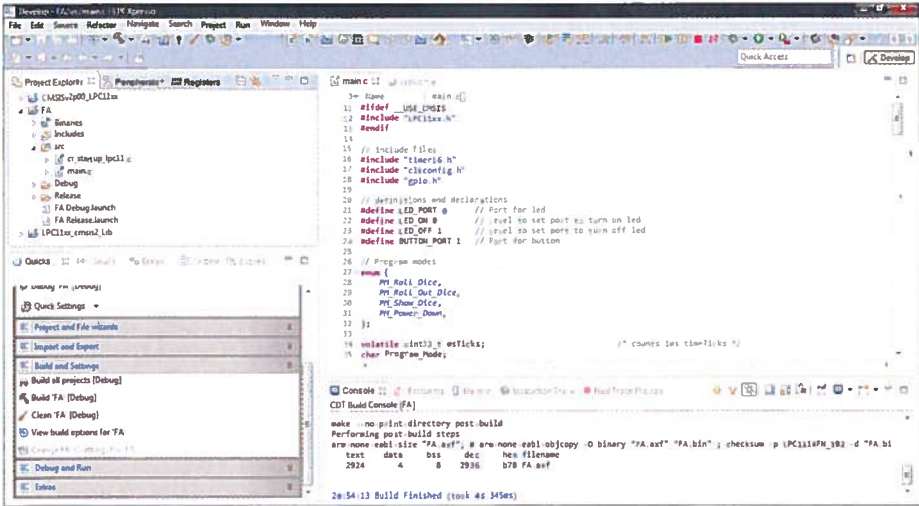


Bild 4: Screenshot der Entwicklungsumgebung *LPCXpresso IDE*

Zusammenfassung

Der LPC1114FN28 ist für einen elektronischen Würfel völlig überdimensioniert. Der Beitrag sollte aber zeigen, dass eine Entwicklung mit modernen 32-Bit-Controllern auch mit den üblichen Testaufbauten für den Bastler möglich ist.

info@hwardsoft.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Segor Electronics: www.segor.de
- [2] Virtualbreadboard: www.virtualbreadboard.com
- [3] Code Red: LPCXpresso IDE. www.code-red-tech.com/RedSuite5/lpcxpresso-5.php
- [4] Wendt, H.: Elektronischer Würfel. www.hwardsoft.de → Projekte

Programmierbares Frequenzzählermodul mit Zusatzfunktionen

PETER SCHMÜCKING – DL7JSP

Ein programmierbarer Frequenzzähler kann in vielen Empfänger- oder Transceiverprojekten gute Dienste leisten, weil es hier oft darum geht, nicht nur das Messergebnis anzuzeigen, sondern auch einen Offsetbetrag zu addieren oder zu subtrahieren. Das vorgestellte Modul verarbeitet Eingangsfrequenzen bis 50 MHz und kann bis zu vier Offsetwerte samt zugehöriger Berechnungsformel verwalten. Es bietet darüber hinaus die Möglichkeit, zwei Gleichspannungen zu messen und in eine Balken- bzw. Betragsanzeige umzusetzen.

Der in [1] vorgestellte Bausatz für ein PIC-Frequenzdisplay erfreute sich über mehr als zehn Jahre großer Beliebtheit. Dieser Frequenzzähler mit seinen vielfältigen Einsatz- und Konfigurationsmöglichkeiten war offenbar genau das, was viele Bastler suchten. In der Frequenzerweiterung für den FA-NWT [2] ließ sich dieses

abhängigen Gleichspannungsmessungen sichtbar gemacht werden. Als Zeitbasis für die Frequenzmessung dient ein temperaturkompensierter Quarzoszillator.

Offsetwerte und andere Betriebsparameter lassen sich sehr einfach und ohne spezielle Hilfsmittel über ein spezielles Setup-Menü programmieren und jederzeit ändern. Sie werden dauerhaft im EEPROM des Mikrocontrollers gespeichert.

Bei einer Versorgungsspannung des Zählermoduls zwischen 7 V und 24 V und maximaler Frequenz f_E des Eingangssignals wurde am Muster eine Stromaufnahme von etwa 25 mA gemessen. Sie sinkt bei $f_E < 10$ MHz auf weniger als 20 mA, davon entfällt etwa die Hälfte auf die Displaybeleuchtung.

Da bei Eigenbaugeräten und Nachrüstungen oft wenig Platz zur Verfügung steht, wurde der schaltungstechnische Aufwand auf das Nötigste beschränkt, was eine kompakte Konstruktion des Zählermoduls begünstigt. Es hat die Abmessungen 70 mm × 36 mm × 16 mm (B × H × T).

Frequenzanzeige

Die maximale Auflösung des Ergebnisses der Frequenzmessung beträgt 0,1 kHz. Werte unter 10 MHz werden deshalb fünfstellig, Werte unter 1 MHz vierstellig dargestellt usw. Die Auflösung verringert sich um den eingestellten Vorteilerfaktor. Die angezeigte Maßeinheit Kilohertz, Megahertz oder Gigahertz (beim Betrieb mit Vorteiler) wird automatisch per Software ermittelt.

Wenn erforderlich und entsprechend programmiert, kann ein Offsetbetrag (Differenz zwischen gemessener und angezeigter Frequenz) automatisch berücksichtigt werden. Insgesamt lassen sich bis zu vier verschiedene Offsetbeträge einschließlich der jeweils dazugehörigen Berechnungsvorschrift abspeichern und über eine einfache Außenbeschaltung der Platine abrufen.

Darüber hinaus ist es möglich, einen weiteren, jedoch kleineren Offsetbetrag (BFO-

Tabelle 1: Technische Daten des Frequenzzählermoduls

Frequenzbereich:	1 kHz...50 MHz
Empfindlichkeit:	$U_{eff} \leq 250$ mV
Eingangsimpedanz:	750 Ω (20 MHz)*
Anzeige:	maximal sechsstellig, mit Maßeinheit, Auflösung 0,1 kHz*
Display:	zweizeilig, beleuchtet, Hintergrundfarbe bernsteingelb
Zeitbasis:	temperaturstabilisierter Quarzoszillator
Offsetbeträge:	vier unabhängige Werte von 0...30 000 kHz, in 1-kHz-Schritten programmierbar
Berechnungsmodus je Offsetbetrag:	$f + f_{offs}$, $f - f_{offs}$ oder $f_{offs} - f$
BFO-Ablage:	$\pm 0,1 \dots 5,0$ kHz, in 100-Hz-Schritten programmierbar, abschaltbar
Vorteilerfaktor:	1...256
Spannungsanzeige U_1 :	Balken, Endwert 1...5 V (programmierbar), abschaltbar
Spannungsanzeige U_2 :	Spannungswert 0,0...30,0 V, abschaltbar
Unterspannungsanzeige zu U_2 :	1...30 V (programmierbar)
Stromversorgung:	+7...24 V, max. 25 mA
Maße (B × H × T):	70 mm × 36 mm × 16 mm

* siehe Text

Ablage) zu programmieren und wahlweise automatisch addieren oder subtrahieren zu lassen. Diese Möglichkeit kann für CW/SSB-Empfänger- bzw. -Transceiverprojekte nützlich sein, wenn man Wert auf eine korrekte Frequenzanzeige nach Umschaltung der Sendart legt.

Die Programmierung erfolgt über das Setup-Menü des Moduls. Die eingegebenen Daten sind im nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) des Mikrocontrollers abgelegt und deshalb nach dem Aus- und erneuten Einschalten immer noch verfügbar.

Der einstellbare Wert des Offsets beträgt maximal 30 000 kHz bei einer Schrittwei-

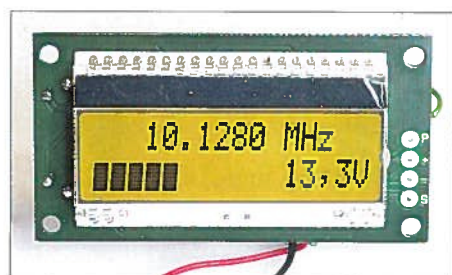


Bild 1: Das zweizeilige LC-Display des Moduls zeigt in der oberen Zeile die Frequenz und optional in der unteren Zeile zwei Gleichspannungswerte an, links als Balken, rechts als Ziffernfolge mit Maßeinheit.

Modul ebenfalls sehr gut verwenden, entsprechend schnell waren die wenigen noch vorhandenen Bausätze ausverkauft. Aufgrund der aktuellen Materialsituation ist eine Neuauflage nicht mehr möglich.

Deshalb fiel die Entscheidung, zwei neue Baugruppen zu entwickeln. Eine von ihnen sollte grundlegende Funktionen realisieren und damit eher kleinere Projekte unterstützen, die andere hingegen deutlich mehr Leistungsmerkmale und Komfort aufweisen. Das „kleinere“ Modul wird im Folgenden vorgestellt, die Entwicklung des „größeren“ ist noch nicht abgeschlossen.

Konzept

Der neue Zählerbaustein ist wie das eingangs erwähnte Vorgängermodell zur Verwendung in Selbstbauprojekten sowie zur Nachrüstung älterer Empfänger oder Transceiver konzipiert. Er verarbeitet Signale bis 50 MHz und stellt das Ergebnis maximal sechsstellig in der oberen Zeile eines beleuchteten LC-Diplays dar. In der unteren Zeile kann das Ergebnis von zwei un-

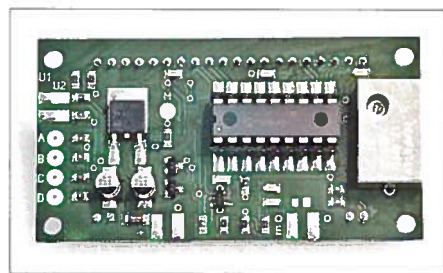


Bild 2: Bis auf das Display befinden sich alle Bauelemente des Frequenzzählers auf der Rückseite des Moduls. Dort sind auch sämtliche Anschlüsse zugänglich.

te von 1 kHz. Zusammen mit jedem Offsetbetrag muss zusätzlich abgespeichert werden, ob der Anzeigewert durch Addition oder Subtraktion berechnet oder die Messfrequenz von dem als Offsetbetrag eingespeicherten Festwert subtrahiert werden soll. Letzteres kann für klassische 9-MHz-Projekte interessant sein, bei denen man mit einem 5-MHz-VFO das 80-m- und das 20-m-Band erreicht.

Der Betrag der BFO-Ablage lässt sich ebenfalls über das Setup-Menü einstellen.

Hier sind jedoch 100-Hz-Schritte möglich, der Maximalwert beträgt 5,0 kHz. Wenn dem Zählerbaustein ein Vorteiler zur Erweiterung des Frequenzbereichs vorgeschaltet ist, kann dessen Teilerfaktor ebenfalls bei der Errechnung des Anzeigewertes berücksichtigt werden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass letztlich wieder die korrekte Eingangsfrequenz auf dem Display ablesbar ist. Der Mikrocontroller multipliziert das Messergebnis dann intern mit dem Teilerfaktor. In diesem Fall verringert sich allerdings auch die Auflösung des Zählergebnisses um diesen Teilerfaktor. Letzterer wird über das Setup-Menü eingestellt und im EEPROM gespeichert.

Spannungsanzeige

Wenn über das Setup-Menü aktiviert, zeigt die untere Displayzeile die Ergebnisse zweier unabhängiger Gleichspannungsmessungen an (Bild 1). Dies kann helfen, das eine oder andere Indikatorinstrument auf der Frontplatte des Eigenbaugerätes einzusparen. Zu diesem Zweck verfügt der Zählerbaustein über die beiden zusätzlichen Messeingänge U_1 und U_2 . Die Spannungsmessung an U_1 liefert eine lineare Balkenanzeige im linken Bereich der zweiten Displayzeile. Ihr Endwert kann im Setup-Menü zwischen 1 V und 5 V in 1-V-Schritten eingestellt werden. Das Ergebnis der Gleichspannungsmessung an U_2 wird am rechten Rand der zweiten Displayzeile mit einer Nachkommastelle und der Einheit Volt angezeigt. Sie ist z. B. zur Überwachung der Versorgungsspannung in batteriebetriebenen Geräten gedacht und auf 30,0 V begrenzt. Wird der

im Setup-Menü in 1-V-Schritten einstellbare Schwellwert unterschritten, blinkt die Spannungsanzeige.

Beide Anzeigooptionen sind separat über das Setup-Menü des Moduls zu- und abschaltbar. Wer sie nicht benötigt, kann den Frontplattenausschnitt für das Modul verkleinern und auf diese Weise nur die obere Zeile sichtbar machen.

Schaltungsbeschreibung

Kern der Schaltung ist der PIC18-Mikrocontroller IC4 (Bild 3). Er hat die Aufgabe, den Programmablauf zu steuern, die Frequenz des am Eingang anliegenden Signals zu messen, die Gleichspannungspegel an den beiden Analogeingängen zu ermitteln und schließlich das berechnete Ergebnis an ein zweizeiliges, beleuchtetes LC-Display auszugeben. Dieses besteht aus dem eigentlichen LCD-Modul und einer separaten Hintergrundbeleuchtung. Aus den zur Verfügung stehenden Farbvarianten Gelb-Grün, Blau, Rot, Weiß und Amber (bernsteingelb) wurde Letztere für den FA-Bausatz ausgewählt. Das LCD-Modul ist baugleich mit einem vom gleichen Hersteller *Electronic Assembly* angebotenen Grafikdisplay, besitzt aber im Gegensatz zu diesem einen festen internen Zeichensatz und kann mit einer Betriebsspannung von +5 V betrieben werden.

Der temperaturkompensierte 12,8-MHz-Quarzoszillator (TCXO) liefert den Arbeitstakt für den Mikrocontroller und somit auch die Zeitbasis des Zählers. IC1 ist ein Low-Drop-Spannungsregler, er stabilisiert die Betriebsspannung des Mo-

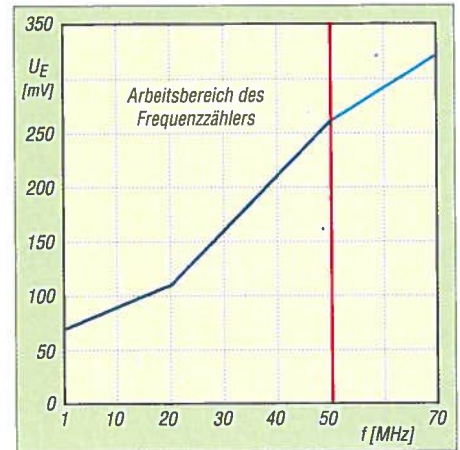


Bild 4: Eingangsempfindlichkeit des Frequenzzählers

duls auf 5 V. Trotz der relativ geringen Stromaufnahme kann bei hoher Versorgungsspannung eine Verlustleistung von mehreren Hundert Milliwatt entstehen. Deshalb ist der Spannungsregler relativ großzügig dimensioniert und nutzt die Kupferfläche der Platine zur Kühlung. Der Komparator IC2 arbeitet als Verstärker und Impulsformer. Er wandelt das Eingangssignal in Rechteckimpulse um und sorgt über den gesamten Arbeitsfrequenzbereich für eine Empfindlichkeit von mindestens 250 mV (Bild 4). In einem relativ unscheinbaren Gehäuse SOT-23-5 untergebracht, ähnelt IC2 äußerlich einem SMD-Transistor.

Den standardmäßig unbestückten R2 kann man bei Bedarf ergänzen, er ist parallel zum Zählereingang geschaltet und vermindert dessen Eingangsimpedanz gegebenenfalls auf den gewünschten Wert im

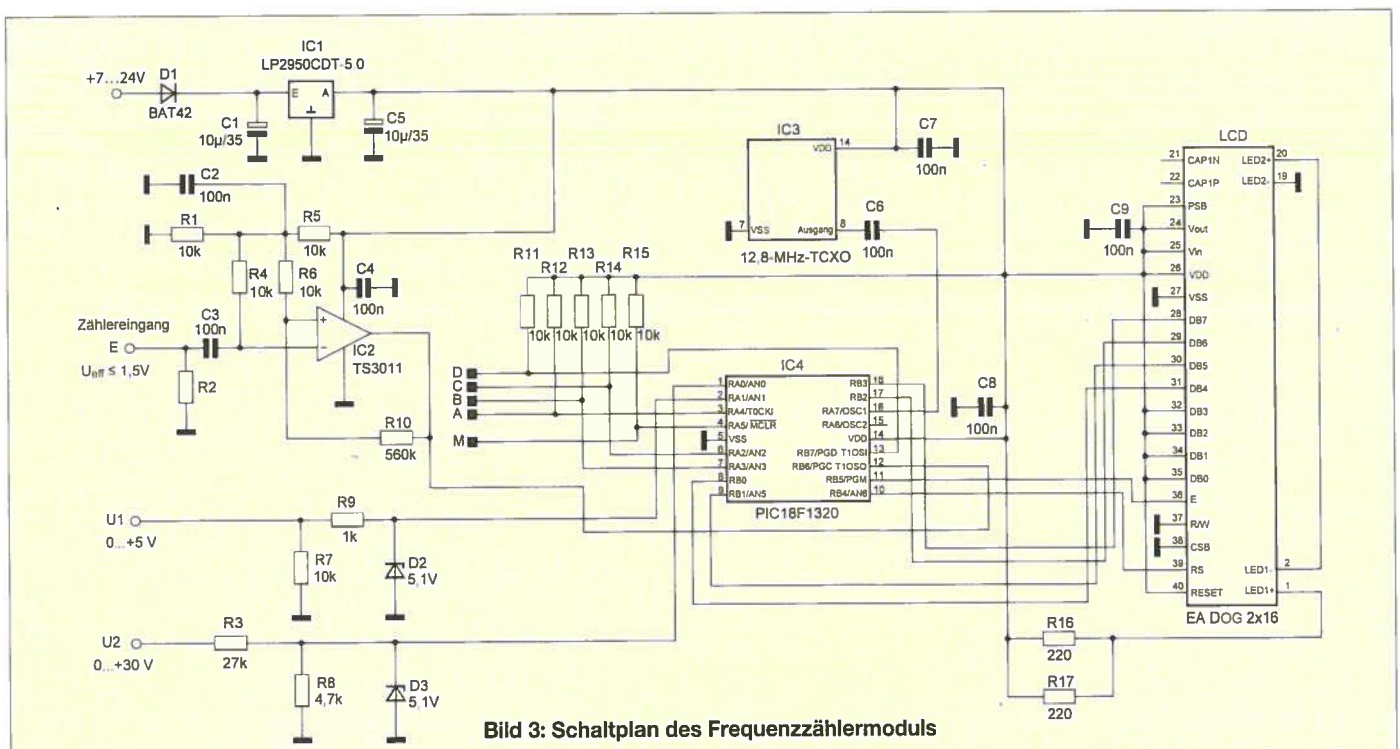


Bild 3: Schaltplan des Frequenzzählermoduls

interessierenden Messbereich. Ohne R2 liegt er zwischen etwa 1,5 kΩ und 500 Ω und sinkt mit steigender Frequenz. Bei 20 MHz beträgt er etwa 750 Ω.

Die beiden Gleichspannungseingänge sind mit Vorwiderständen und Z-Dioden gegen Überspannung geschützt.

Die in Bild 3 mit M, A, B, C und D gekennzeichneten Kontaktflächen dienen im Programmiermodus zum Ändern der Parameter. Im Betriebsmodus wählt man über eine entsprechende Beschaltung der Kontaktflächen die Offsetfrequenzen nebst Berechnungsvorschriften sowie die BFO-Ablage aus.

Diese Anschlüsse liegen direkt an Portleitungen des Mikrocontrollers und werden über Pull-up-Widerstände auf Betriebsspannungspotenzial gezogen. Sie dürfen nur auf Masse gelegt oder offengelassen werden. Der Anschluss an positive 5-V-Logik ist jedoch ebenfalls zulässig.

R9 und R10 begrenzen den Strom der Displaybeleuchtung und legen damit deren Helligkeit fest.

Aufbau

Das Zählermodul ist auf einer doppelseitig kupferbeschichteten Platine untergebracht, deren Abmessungen hauptsächlich durch das eingesetzte LC-Display und das TCXO-Modul bestimmt werden. Im Interesse einer möglichst geringen Bautiefe sitzt das Display unmittelbar auf der Rückseite der Platine. Das hat zur Folge, dass die Bauelemente der Vorderseite direkt auf die Platine gelötet werden müssen, was aber völlig unproblematisch ist (Bild 2). Die einzigen bedrahteten Bauelemente sind das LC-Display, der TCXO und der Mikrocontroller mit IC-Fassung. Bei der Wahl der IC-Fassung fiel die Entscheidung zugunsten einer bedrahteten Ausführung. Das manuelle Auflöten ihrer abgewinkelten Anschlussdrähte auf die Platine ist für weniger Geübte deutlich einfacher, als das Auflöten einer echten SMD-Fassung.

Die Anschlusspunkte für Betriebsspannung und Messeingänge sind als Kupferflächen ausgeführt. Gleiches gilt für die Programmier- und Steuereingänge. Letztere sind sowohl von der Vorder- als auch von der Rückseite der Platine erreichbar, um die Handhabung zu erleichtern. Auf der Vorderseite der Platine sind sie gemäß ihrer Funktion wie folgt beschriftet (Bild 5):

- P (Parameter),
- + (Hochzählen),
- (Herunterzählen) und
- S (Speichern).

Mikrocontroller und Firmware

Die Funktionen des Frequenzzählermoduls werden ausschließlich durch die Firmware des PIC-Mikrocontrollers realisiert. Obwohl der verwendete PIC18F1320 mit seinen nur 18 Anschlussbeinchen der kleinste seiner Familie ist, verfügt er über ausreichend Programmspeicher und eine üppige Ausstattung an Hardwaremodulen. Von diesen werden in der aktuellen Anwendung jedoch nur ein Zähler und der 10-Bit-Analog/Digital-Umsetzer benötigt.

Zum Zählen der Frequenz des am Messeingang anliegenden Signals dient der PIC-interne Timer1. Die Messzeit ist per Firmware fest eingestellt und auf die Hauptanwendung der Messung im ein- und zweistelligen Megahertzbereich abgestimmt. Timer1 hat allerdings nur ein Zählumfang von 16 Bit, kann also nur von 0 bis 2¹⁶ (65 535) zählen. Dann erfolgt ein Überlauf und er startet wieder bei Null. Dieser Fall kann während der Messzeit durchaus mehrfach auftreten. Die Firmware registriert die Anzahl der Überläufe, um am Ende ein korrektes Ergebnis berechnen zu können.

Während der Schaltungsentwicklung hat sich gezeigt, dass moderne PIC-Mikrocontroller hinsichtlich der maximal möglichen Zählfrequenz ihrer internen Timermodule offenbar wesentlich leistungsfähiger sind, als das Datenblatt vermuten lässt.

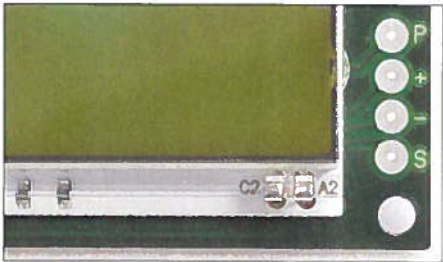


Bild 5: Die Kontaktflächen zum Programmieren sind auch auf der Vorderseite der Platine zugänglich und hier entsprechend ihrer Funktion beschriftet.

Diesbezüglich zunächst angenommene Exemplarstreuungen wurden nicht festgestellt. Der rechte Teil des Diagramms in Bild 4 deutet diesen Sachverhalt an.

Nach Abschluss der Frequenzmessung werden die Spannungen an den beiden Analogeingängen RA0 und RA1 ausgewertet. Anschließend berechnet der Mikrocontroller den anzuzeigenden Wert der Frequenz samt Maßeinheit, die Länge des darzustellenden Balkens für U₁ sowie den Wert von U₂ und überträgt anschließend alle Resultate an das Display.

Der Displaykontrast wird im Rahmen der Initialisierung durch den Mikrocontroller nach dem Einschalten automatisch eingestellt. Die speziellen Zeichen der Balkenanzeige U₁ werden ebenfalls während der Initialisierungsroutine in den RAM-Speicher des Displays geschrieben. Wenn diese Anzeige eigentlich auf Null stehen müsste, ist sie jedoch nicht leer, sondern erinnert durch einen schmalen senkrechten Strich daran, dass sie aktiviert wurde.

Messungen, Berechnungen und Anzeige finden mehrmals pro Sekunde statt.

Programmierung

In das Setup-Menü des Zählerbausteins gelangt man, indem man ihn in den Programmiermodus versetzt. Zur Einstellung der gewünschten Parameter müssen in diesem Modus nur die entsprechenden Kontaktflächen der Platine kurz auf Massepotenzial gelegt werden. Dazu benötigt man nicht unbedingt einen Taster, ein einseitig an Masse liegendes Stück Draht tut es auch. Man tippt damit einfach nur die betreffende Fläche an.

Um den Zählerbaustein in den Programmiermodus schalten zu können, müssen A bis D auf High-Potenzial liegen, also offen sein. Das soll undefinierte Effekte beim Programmieren verhindern, wenn diese Kontakte z.B. mit Offsetschaltern verdrahtet sind. Dann legt man mit dem besagten Draht die Kontaktfläche M während des Einschaltens vorübergehend auf Massepotenzial. Das Display zeigt kurz an, dass sich das Modul im Programmiermodus befindet, und gibt anschließend die Versionsnummer der Firmware aus. Kurz

Tabelle 2: Setup-Menü

Parameter	Beschreibung	Wertebereich	Voreinstellung
U1	U ₁ , U ₂ /max [V] Balkenanzeige (0 → aus)	0 ... 5	1
U2	U ₂ , Unterspannungsschwelle [V], (0 → Spannungsanzeige aus)	0 ... 30	1
Faktor	Vorteilerfaktor	1 ... 256	1
Offset 1	Offsetbetrag 1 in Kilohertz	0 ... 30 000	0
Modus 1	Berechnungsmodus 1	0 ... 2*	0
Offset 2	Offsetbetrag 2 in Kilohertz	0 ... 30 000	0
Modus 2	Berechnungsmodus 2	0 ... 2*	0
Offset 3	Offsetbetrag 3 in Kilohertz	0 ... 30 000	0
Modus 3	Berechnungsmodus 3	0 ... 2*	0
Offset 4	Offsetbetrag 4 in Kilohertz	0 ... 30 000	0
Modus 4	Berechnungsmodus 4	0 ... 2*	0
BFO	Ablage-/Offsetbetrag in 100 Hz	0 ... 500	15
Cal/Res	Factory Reset/Kalibrierung**	0 ... 255	128

* einstellbare Berechnungsmodi: $f + f_{\text{Offs1}}, f - f_{\text{Offs1}}, f_{\text{Offs1}} - f$
** Wenn der Cal/Res-Parameter auf 255 gesetzt wurde, führt der Mikrocontroller beim Einschalten einen einmaligen Factory Reset aus und setzt dann den Parameterwert auf 128 zurück.



Bild 6: Frequenzzählermodul im Programmiermodus; hier wurde z.B. ein Wert von 10.7 MHz als Offsetbetrag 4 eingestellt.

Fotos: Red. FA

darauf ist man bereits ohne weiteres Zutun
 beim ersten Parameter U_1 . Durch Antip-
 pen der Fläche P auf der Vorderseite der
 Platine schaltet man zum nächsten und be-
 wegt sich dabei „im Kreis“. Nach dem letz-
 ten Parameter kommt wieder der erste.

Die Kontaktflächen + und – ändern die angezeigten Werte. Kurzes Antippen zählt den angezeigten Wert herauf bzw. herunter, langes Schließen des Kontakts erhöht die Änderungsgeschwindigkeit.

Das Antippen der Fläche *S* bewirkt das Abspeichern des angezeigten Wertes im EEPROM des Mikrocontrollers. Während des Speichervorgangs wird das Wort *stored* kurz eingeblendet.

Auch die Anzeige der beiden Gleichspannungen in der zweiten Displayzeile lässt sich über das Setup-Menü aktivieren. Eine 0 bedeutet, dass die Displayzeile später an der entsprechenden Stelle leer bleibt, ein Wert ungleich Null stellt den Endauschlag von U_1 bzw. die Unterspannungsschwelle zur Anzeige von U_2 ein.

Durch das Antippen der Schaltfläche P kann man sich so lange durch das Setup-Menü bewegen, bis alle Parameter wunschgemäß eingestellt und abgespeichert sind. Schaltet man danach den Zählerbaustein aus und anschließend wieder ein (dieses Mal ohne Masseverbindung an M) befindet er sich im gewohnten Betriebsmodus, jetzt aber mit den neuen Parametern.

Übrigens werden widersinnige Anzeigewerte durch die Firmware nicht abgefangen. Wenn z. B. der Offsetbetrag größer ist

als die gemessene Frequenz, aber von dieser subtrahiert werden soll, wird der Anzeigewert keine negative Frequenz sein. Man sollte sich daher bei scheinbar fehlerhaften Anzeigewerten zunächst die programmierten Offsetbeträge und Berechnungsvorschriften sowie den Vorteilerfaktor ansehen, bevor man einen Hard- oder Softwaredefekt vermutet.

Nach dem Einsetzen eines neu programmierten Mikrocontrollers läuft eine kurze Initialisierungsroutine ab, bei der unter anderem die Zellen des EEPROM-Speicherbereiches mit werksseitigen Vorgabewerten gefüllt werden (Tabelle 2). Dieser *Factory Reset* lässt sich auch später noch über das Setup-Menü anstoßen, indem der entsprechende Menüpunkt auf 255 gesetzt wird. Das kann sinnvoll sein, wenn man meint, sich beim Programmieren des Moduls völlig vertan zu haben und deshalb die Werkseinstellungen zurückwünscht.

Der Standardwert des Parameters *Cal/Res* ist 128. Er ergibt sich aus den Daten des im Musteraufbau eingesetzten TCXO und wird durch die Firmware bei der Frequenzmessung berücksichtigt. Bei Bedarf kann er zur Kalibrierung herangezogen werden. Dazu ist das Zählergebnis des Moduls mit dem eines hochwertigen Laborzählers zu vergleichen. Bei positiver Messwertabweichung ist der Betrag des Kalibrierparameters *Cal/Res* zu verringern, bei negativer zu erhöhen. Die Wirkung entspricht einer Änderung der Torzeit des Frequenzzählers. Der weitere Feinabgleich ist durch die Variation der Frequenz des TCXO mittels eingebautem Trimmer möglich.

■ Außenbeschaltung

In Bild 7 ist die Beschaltung der Modulanschlüsse dargestellt. Die bereits erwähnten Kontaktflächen zur Setup-Steuerung dienen als Anschlüsse A bis D im Betriebsmodus zur Umschaltung der Offsetbeträge und Berechnungsvorschriften sowie der BFO-Ablage. Diese Digitaleingänge lassen sich mit mechanischen Schaltern, +5-V-Logikgattern oder solchen mit offenem Kol-

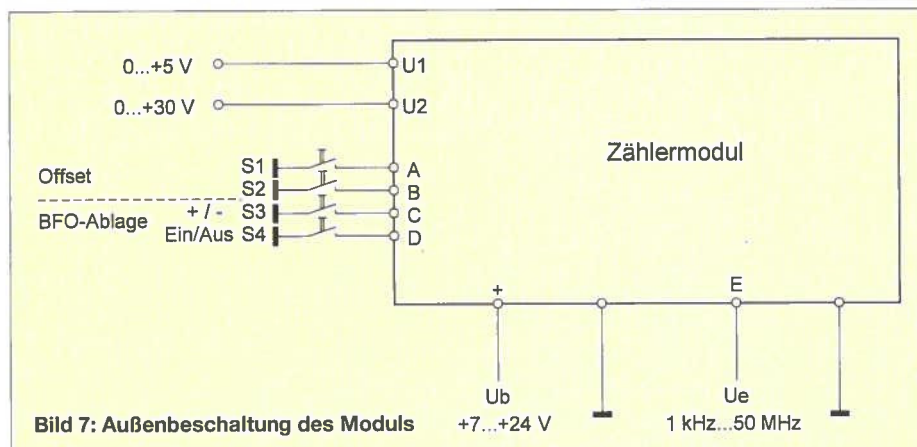


Bild 7: Außenbeschaltung des Moduls

Tabelle 3: Codierung der Offsetbeträge und der BFO-Ablage an den Modulanschlüssen A bis D

A	B	C	D	Ergebnis
L	L	x	x	Offset 1, Modus 1
L	H	x	x	Offset 2, Modus 2
H	L	x	x	Offset 3, Modus 3
H	H	x	x	Offset 4, Modus 4
x	x	x	H	BFO-Ablage aus
x	x	L	L	(-) BFO-Ablage
x	x	H	L	(+) BFO-Ablage

L: Masse, H: offen bzw. +5 V, x: beliebig

lektorausgang steuern. In Tabelle 3 sind die entsprechenden Zuordnungen dargestellt.

Die Kippschalter in Bild 7 sind selbstverständlich nur ein Beispiel für eine Offsetumschaltung und stehen stellvertretend für beliebige Schalter. Man kann die Offsetumschaltung auch einfacher gestalten, wenn z.B. nur zwei Beträge verwaltet werden sollen. Dann würde ein Schalter an *B* gegen Masse genügen. Liegt *A* ebenfalls an Masse, schaltet man mit diesem Schalter zwischen *Offset1* und *Offset2* um. Die Berücksichtigung der im Setup-Menü eingestellten BFO-Ablage geschieht über die entsprechende Beschaltung der Anschlüsse *C* und *D*.

■ Zusammenfassung und Ausblick

Das vorgestellte Frequenzzählermodul bietet eine ganze Reihe interessanter Leistungsmerkmale und stellt eine sinnvolle Ergänzung für so manches Eigenbauprojekt dar. Auch die Nachrüstung älterer Geräte ist damit relativ einfach möglich.

Der große Messbereich des Frequenzzählers und die Möglichkeiten der Spannungsanzeige gestatten die Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Geringe Abmessungen und sparsamer Stromverbrauch begünstigen den Einbau in batteriebetriebene Geräte.

Der Bausatz hat die Bestellnummer **BX-039** und ist beim FA-Leserservice in Vorbereitung [3]. Er wird eine Platine enthalten, auf der die meisten Bauelemente bereits vorbestückt sind. Aufbau und Programmierung werden ausführlich beschrieben, sodass Zusammenbau und Anwendung auch für weniger geübte Bastler problemlos möglich sind.

shop@funkamateur.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Redaktion FA: PIC-Frequenzdisplay. FUNKAMATEUR 46 (1997) H. 4, S. 414–415
- [2] Müller, R., DM2CMB: Universeller HF-Messplatz für den Funkamateurl – der FA-NWT. FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 7, S. 718–721; H. 8, S. 829–831
- [3] FUNKAMATEUR-Leserservice: Majakowskirring 38, 13156 Berlin, Tel. (030) 44 66 94-72, Fax -69, E-Mail: shop@funkamateurl.de; Online-Shop: www.funkamateurl.de → [Online-Shop](#) → [BX-039](#)

Stromversorgungsbox für 12 V/14 Ah auf Lithium-Eisenphosphat-Basis

STEFFEN BRAUN – DJ5AM

Wer einen Bleigel-Akkumulator durch etwas Besseres oder Leichteres ersetzen möchte, muss nicht unbedingt zu Lilon-Akkumulatoren greifen. Auch die sicherer handhabbaren Zellen auf Lithium-Eisenphosphat-Basis (LiFePO_4) lassen sich zu passenden Akkupacks zusammenschalten.

Zellen auf Basis von Lithium-Eisenphosphat (LiFePO_4) haben eine fast viermal so große Energiedichte wie Akkumulatorzellen, die Nickel-Cadmium (NiCd) oder Blei (Pb) als Grundlage nutzen. Da LiFePO_4 -Akkumulatoren kaum zur Selbstentladung neigen, eignen sie sich fast perfekt für den

Ionen) möglich, gelten als ausgeschlossen. Ihre Leistungsdichte liegt bei bis zu 3000 Wh/kg und ist somit höher als bei Lilon-Akkumulatoren auf LiCoO_2 -Basis. LiFePO_4 -Akkumulatoren weisen hohe Dauerentladeströme und sehr hohe Impulsbelastbarkeiten (25 C für 2 s) auf. Hinweis: C ist der Entladestrom bezogen auf die Kapazität. 10 C bei 14 Ah sind 140 A.

Außerdem ermöglichen sie hohe Ladeströme (0,5 C bis 3 C) und Puls-ladeströme bis 6 C für 10 s. LiFePO_4 -Akkumulatoren sind somit schnellladefähig.

LiFePO_4 -Zellen besitzen eine hohe Zyklenfestigkeit. Abhängig von der Entladetiefe sind mehr als 1000 Zyklen bei 100 %, 5000 Ladezyklen bei 70 % und über 10 000 Zyklen bei geringerer Entladetiefe erreichbar. Das verlängert die Lebensdauer und wirkt sich günstig auf die Betriebskosten aus.

Während der Ladung und Entladung ist ein flaches Spannungsprofil vorhanden. Darüber hinaus können sie in einem weiten Temperaturbereich gelagert und betrieben werden. Praktische Erfahrungen zeigen, dass eine Nutzung bis minimal 10 °C problemlos möglich ist. Darunter führen Lastströme > 0,5 C (Traktionsanwendung) zu stärkeren Spannungseinbrüchen, jedoch zu keinem merklichen Kapazitätsverlust. Die Selbstentladung ist mit 3 % bis 5 % pro Monat niedrig.

Wo es so viele Vorteile gibt, sind auch Nachteile vorhanden: LiFePO_4 -Akkumulatoren besitzen eine geringere Energiedichte und dadurch höhere Masse sowie voluminöser als LiPo-Akkumulatoren (Lithium-Polymer) gleicher Kapazität. Der flache

Spannungsverlaufs erschwert die Bestimmung des Ladezustands. Für den sicheren Betrieb ist eine Zusatzschaltung notwendig, die den Akkumulator vor Überladung und Tiefentladung schützt; Balancerschaltungen sichern zudem eine gleichmäßige Belastung der Zellen in Akkupacks.

Realisierung

In der Zwischenzeit werden zwar komplette LiFePO_4 -Akkumulatoren mit Nennspannungen von 12 V angeboten, die von der Bauform den üblichen Bleigel-Akkumulatoren entsprechen, doch der Preis schreckte mich vom Erwerb ab. Nach einigen Recherchen bestellte ich bei [3] vier Rundzellen *LiNANO 14Ah 3,2V 10C Headway 40152SE*. Der Lieferant sichert zu, dass die Akkumulatoren vom Innenwiderstand her selektiert wurden. Dies ist bei der Reihenschaltung von Einzelzellen sinnvoll, um unterschiedliches Laden der einzelnen Zellen zu vermeiden.

Mit vier speziellen, ebenfalls bei [3] erhältlichen Montagehaltern aus Kunststoff lassen sich die Rundzellen stabil ausrichten. An beiden Polen der Zellen befinden sich Schraubkontakte, wodurch eine hochstromfeste Verbindung gesichert ist. Mit den auch lieferbaren Haltern und Kontaktschienen lassen sich nach dem Baukastenprinzip Akkumulatoren in allen erdenklichen Spannungs- und Kapazitätswerten zusammenstellen.

BMS-Schaltung

Um die teuren Zellen beim Laden und Entladen zu schützen, spendierte ich meinem Akkumulator ein Batteriemanagementsystem (BMS), hier das *BMS 4S 15A LiFePo mit Balancer* (PCML04S15-348P) von [3]. Es enthält u. a. einen Tiefentladeschutz mit Einzelzellenüberwachung. Kurz bevor eine Zelle die Entladeschlussspannung erreicht, also bei etwa 2,3 V, wird der gesamte Akkumulator vom Verbraucher getrennt. Gleiches erfolgt bei Überladung. Zusätzlich ist im BMS eine Kurzschlussabschaltung vorgesehen.

Sollten sich die Zellen unterschiedlich aufladen, so sorgt der Balancer des BMS für


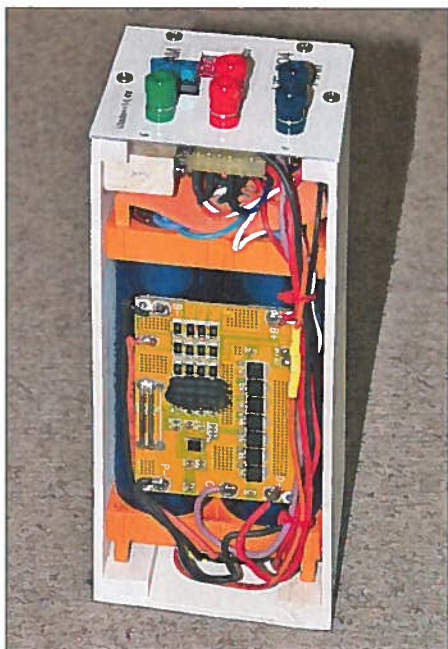


Bild 1: Blick in das geöffnete Gehäuse des Akkupacks mit der BMS-Platine vorn

portablen Einsatz. Wie fast alles im Leben erkaufte man sich dies mit Nachteilen, hier in Form eines noch recht hohen Preises. Doch wenn die vom Hersteller angegebenen Lade-Entlade-Zyklen von einigen Tausend erreicht werden, sollte mich der jetzt erworbene Akkumulator überleben.

Vorteile und Nachteile

In der Tabelle sind einige Werte verschiedener Akkumulatoren gegenübergestellt. Bei einer Nennspannung von 3,2 V ergeben vier in Reihe geschaltete LiFePO_4 -Zellen etwa den von 12-V-Bleiakkumulatoren abgedeckten Spannungsbereich. Nach [1] bieten LiFePO_4 -Akkumulatoren diverse Vorteile: Aufgrund des festen Elektrolyts und der Zellenchemie gelten sie als eigensicher, d. h., ein thermisches Durchgehen und das Schmelzen der Membran, wie bei Lilon-Akkumulatoren (Lithium-

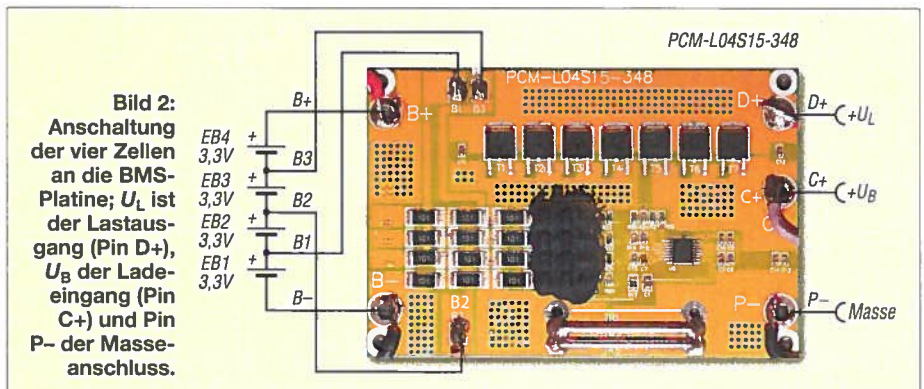

den Ausgleich. Durch das BMS wird allerdings schaltungsbedingt der Maximalstrom festgelegt. Obwohl mein Akkumulator 140 A Strom (10 C) liefern kann, lassen sich mit dem gewählten BMS nur 15 A nutzen.

Neben der maximalen Stromstärke ist die Angabe zur maximalen Zellenzahl wichtig. Handelsübliche Batteriemanagementsysteme besitzen die Bezeichnungen 1S, 2S, 4S usw. Die Angabe 4S besagt, dass die Überwachung von vier in Reihe (seriell) geschalteten Zellen möglich ist. Bei LiFePO₄-Akkumulatoren sind auch Parallelschaltungen oder größere Zellenzahlen (z. B. 32S) möglich.

Aufgrund des maximalen Betriebsstroms von 15 A sind ausreichend dicke Leitungen ($\geq 2,5 \text{ mm}^2$) zu den Anschlüssen B+

Vergleich von Akkumulatorzellen nach Angaben in [2]

Zellentyp	Bleigel	NiMH	LiPo	LiFePO ₄
Nennspannung [V]	2,0	1,2	3,7	3,3
Zellenspannung [V]	1,8 ... 2,35	1,0 ... 1,4	3,0 ... 4,2	2,0 ... 3,6
Energiedichte [Wh/kg]	30	60 ... 110	140	80 ... 130
Lebensdauer				
[Lade-Entlade-Zyklen]	300 ... 500	100 ... 200	1000 ¹⁾	5000 ²⁾
Entladestrom [C]			≤ 30	$\leq 10 \dots 25$
Kapazität [Ah]		< 10	wenige	bis 100

¹⁾ bei 100 % Entladung; ²⁾ bei 70 % Entladung

Zusätzlich baute ich mit dem bei eBay erhältlichen *LiPo Alarm Buzzer 1-8S* noch eine Zustandsanzeige in die Box ein. Sie zeigt abwechselnd die Spannung jeder einzelnen Zelle und der Gesamtschaltung an. Weiterhin gibt sie beim Unterschreiten einer einstellbaren Spannungsschwelle akustisch Alarm. So signalisiert sie mir, dass der Akkumulator kurz vor der Entladeabschaltung steht. Zwar braucht die LED-Anzeige im Betrieb zusätzlich zum BMS etwas Strom, doch im Ruhezustand kann sie ein mehrpoliger Schalter vom Akkumulator trennen.

Laden

Zum Laden werden zwar spezielle Ladegeräte angeboten, doch die meisten Geräte für Bleiakkumulatoren sind ebenfalls nutzbar. Ich verwende mein Labornetzgerät, das auf die Ladeschlussspannung von $4 \times 3,6 \text{ V} = 14,4 \text{ V}$ und den maximalen Ladestrom eingestellt ist – das BMS ließe Ladeströme bis 12 A zu. Wenn kein Schnellladen notwendig ist, stelle ich 5 A ein. Durch diese Methode wird erst mit einem Konstantstrom und dann mit der Ladeschlussspannung geladen. Dieses Ladeverfahren hat das Kürzel CCCV (engl.: *Constant Current Constant Voltage*) erhalten. Auf der BMS-Platine gibt es einen separaten Ladeanschluss C+. Bei einigen BMS sind auch der Anschluss C– herausgeführt und der Anschluss C+ mit dem Ausgang verbunden. Um hier Kurzschlüsse über Masseverbindungen, z. B. über die Erdung des Transceivers oder der Antenne, zu vermeiden, sollte der Verbraucher beim Laden vom Akkumulator getrennt werden.

meiden, sollte der Verbraucher beim Laden vom Akkumulator getrennt werden.

Betrieb

Durch das flache Spannungsprofil des Akkumulators bleibt die Ausgangsspannung über lange Zeit bei etwa 13 V relativ konstant. Erst kurz vor dem Entladeschluss fällt die Spannung schneller ab. Da das

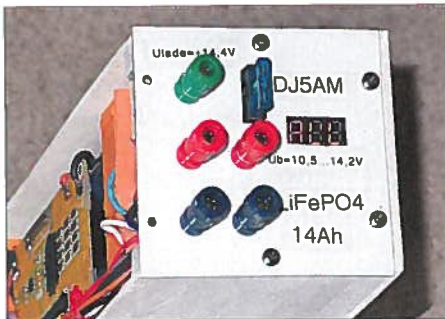


Bild 3: Frontplatte des Akkupacks mit Anschlussbuchsen, Sicherung und Anzeige

und B– zu verwenden. Gleiches gilt für die Leitungen B1 bis B3 zum Balancerteil des BMS. Hier fließen zwar nur Ströme bis 100 mA, aber wegen der fehlenden Sicherungen sollten die Leitungen in allen erdenklichen Fällen eine ausreichend stabile Verbindung darstellen. Vor dem Lastausgang habe ich eine 15-A-Sicherung aus dem Kfz-Bereich eingefügt, auch wenn im Fehlerfall die Schutzschaltung des BMS ansprechen sollte.

Das BMS trägt zwar mit einem Eigenverbrauch von etwa $20 \mu\text{A}$ zur Selbstentladung des Akkumulators bei, doch selbst bei einer Lagerung im Winterhalbjahr ist der dadurch einhergehende Energieverlust problemlos zu verschmerzen.

Die Leiterplatte des BMS wurde mit doppelseitigem Montageklebeband auf den Akkumulatoren befestigt. Ich hoffe, dass das Klebeband die thermische Belastung von Zellen und Leiterplatte dauerhaft übersteht. Zum mechanischen Schutz verpackte ich Zellen und BMS-Leiterplatte in einem speziell gefertigten Gehäuse aus Sperrholz. Passende Sperrholzplatten schneidet millimetergenau jeder Baumarkt zurecht. Kleine Holzleisten verstärken die Eckverbindungen. Dieses Gehäuse soll die Zellen vor Kurzschlüssen von außen und leichtem Regen schützen sowie einen Sturz überleben.

Bild 5: Spannungsanzeige und Alarmgeber LiPo Alarm Buzzer 1-8S

Fotos: DJ5AM (2), Werkfoto (1)



BMS einen fast leeren Akkumulator gnadenlos abschaltet, ist es nicht möglich, noch schnell ein letztes QSO zu führen. Das BMS schaltet den Akkumulator auch erst mit dem Aufladen wieder zu. Dieser Effekt sorgte bei der Inbetriebnahme für etwas Rätselraten, da mir nicht klar war, warum die Ausgangsklemmen spannungsfrei blieben.

Der lange Winter bot die Chance, einen Betriebstest um den Gefrierpunkt herum vorzunehmen. Eine Kfz-Lampe mit 12 V/65 W (entspricht einem Entladestrom von etwa 5 A) leuchtete bis zum Ansprechen der Unterspannungsabschaltung 2 h 40 min – bei 20 °C Zimmertemperatur sind es 2 h 54 min. Mit dieser Differenz kann ich gut leben, da vom Akkumulator die angegebenen fast genau 14 Ah geliefert werden.

Am Rande erwähnt

Durch die elektrische und mechanische Robustheit der Akkumulatoren sind sie besonders für Elektroantriebe in E-Bikes und E-Autos geeignet. Ohne oder mit einem leistungsstärkeren BMS sind Betriebsströme von 200 A und mehr möglich. Im Modellbau finden die LiFePO₄-Zellen wegen der guten Hochstromlademöglichkeit zunehmend Verbreitung. dj5am@darcd.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Wikipedia: LiFePO₄. <http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator>
- [2] Wikipedia: Akkumulator. <http://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator>
- [3] Lipopower Ltd., Mühlbachstr. 12, 96317 Kronach; <http://shop.lipopower.de/>

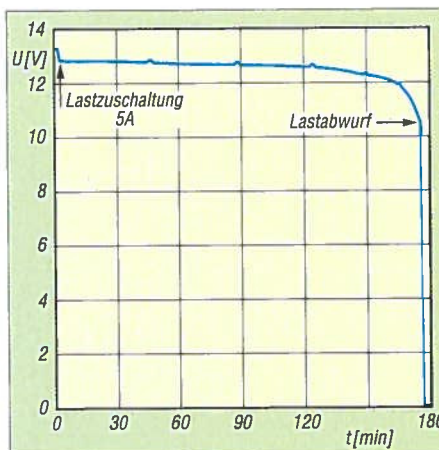


Bild 4: Klemmenspannung des Akkumulators 12 V/14 Ah beim Entladen mit 5 A

Ohne viel Aufwand – Programmieradapter für AVR

GERRIT HERZIG – DH8GHH

Sollen die mit Mikroprozessoren ausgerüsteten Geräte auf dem neuesten Stand gehalten werden, kommt man um Firmware-Updates und den dafür benötigten Programmieradapter oft nicht herum. Mit der hier vorgestellten preiswerten Lösung lassen sich die Flash-Speicher von Atmel-Mikrocontrollern der AVR-Serie kostengünstig und auf einfache Weise aktualisieren.

In vielen Selbstbauprojekten, seien es nun Elektronik- oder Amateurfunkprojekte, schlägt mittlerweile ein „digitales Herz“, oft in Form eines Mikroprozessors der AVR-Serie von Atmel. Diese Controller sind einfach zu programmieren, vielseitig einsetzbar und preiswert. Durch die Verwendung solcher Prozessoren ändern sich jedoch auch die Ansprüche an den Funk-

trägt die Daten über eine einfache serielle Verbindung des SPI-Anschlusses (engl.: *Serial Peripheral Interface*). Und hier stehen viele vor einem Problem: Woher bekommt man auf die Schnelle einen Programmieradapter? Preislich schwanken diese zwischen 15 € für einfachere Programmieradapter-Bausätze bis hin zu 300 € für ein professionelles Gerät. Erstere basieren oft auf quellenoffenen Projekten (engl. *Open Source*), die dann auch die Quelle des erforderlichen Treibers nennen sollte. Gelegentlich zerstört man sich damit jedoch die Treiberinstallation für einen anderen Bausatz, der ebenfalls auf Open-Source-Treiber setzt.

■ Einfach soll es sein

Der hier vorgestellte Programmieradapter basiert auf dem USB-Seriell-Wandler FT232R von FTDI. Auf der Hersteller-Website [1] lassen sich für nahezu jedes Betriebssystem aktuelle Treiber herunterladen. Microsofts Betriebssystem Windows 7 tut dies sogar selbstständig, sofern eine Internetverbindung vorhanden ist. Aktuelle Linux-Distributionen erkennen den FT232 ebenfalls automatisch. Außer dem FTDI-IC und einer EMI-Filterdrossel sind auf dem Programmieradapter nur noch die Anschlussbuchsen, ein Schalter, zwei Kondensatoren sowie drei LEDs mit Vorwiderständen verbaut. Mit nur 14 Bauteilen ist diese Platine vermutlich der einfachste ISP-Programmieradapter auf dem Markt. Wird der Adapter an der USB-

Schnittstelle angeschlossen, meldet er sich als COM-Port am Betriebssystem an, während die rote und gelbe LED mehrmals blinken. Sobald die grüne LED leuchtet, ist der Adapter betriebsbereit und als gewöhnliche serielle Schnittstelle verwendbar. Mit dem Schalter auf der Oberseite lässt sich der Ausgangspegel der Schnittstelle zwischen 5 V aus dem USB-Anschluss und intern erzeugten 3,3 V umschalten. Hier ist etwas Vorsicht geboten, denn der USB-Hostcontroller des Computers reagiert in der Regel empfindlich auf Kurzschlüsse. Die Programmiersoftware nutzt allerdings nicht die serielle Schnittstelle, sondern den sogenannten *Bit-Bang-Modus* des FT232R. Hierbei werden die Anschlüsse des Schaltkreises als frei programmierbare Ein-/Ausgabe-Pins verwendet und das ISP-Protokoll in Software emuliert.

■ Flash-Speicher beschreiben

Um den Flash-Speicher des Controllers zu beschreiben, benötigt man zuerst die Software. Ich verwende hier eine angepasste Version des Programms *avrdude*, welches zur Werkzeugkette von *avr-gcc* gehört.

Einzufügender Programmblock

```
programmer
id = "ft232r";
desc = "FT232r Programmer";
type = ft245r;
miso = 5;
sck = 4;
mosi = 6;
reset = 7;
```

Dieses wurde um den Bit-Bang-Modus des FT232R erweitert und steht bei [2] zum Herunterladen bereit. Die Dateien *avrdude.exe* und *avrdude.conf* werden in ein beliebiges Verzeichnis entpackt und die Datei *avrdude.conf* in einem Texteditor geöffnet. Im Abschnitt *Programmer Definitions* sind bereits mehrere FTDI-Programmieradapter-Varianten eingetragen, allerdings verwendet dieser Adapter eine

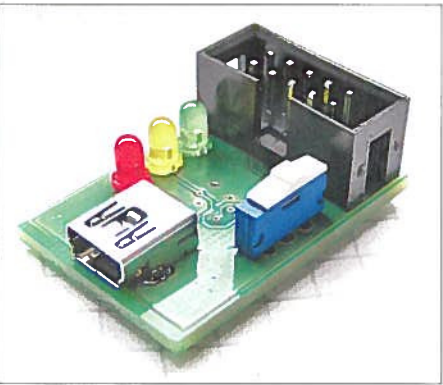


Bild 1: Einsatzbereiter Programmieradapter mit USB- und ISP-Schnittstelle
Fotos: DH8GHH

amateur: Wo es früher genügte, einige Bauteile umzulöten, um dem Bausatz neue Funktionen zu entlocken, ist heute meist ein Firmware-Update durchzuführen.

■ Firmware-Updates

Geräte mit externen Anschlüssen, wie z. B. USB- oder RS232-Schnittstelle, werden oftmals mit einem Bootloader ausgestattet. Per Tastendruck oder Softwarebefehl kann der Prozessor in den Update-Modus versetzt und die Firmware über die Schnittstelle übertragen werden. Eine spezielle Hardware ist in diesem Fall nicht erforderlich. Bei einem Bausatz, der nicht für den Anschluss an einen PC vorgesehen ist, kann man in der Regel von einer herausgeführten ISP-Schnittstelle ausgehen. Darüber lässt sich die Firmware des Mikrocontrollers aktualisieren, ohne ihn aus der Schaltung entfernen zu müssen: ISP (engl.: *In-System-Programming*). Der aufgesteckte Programmieradapter versetzt den AVR dazu in den Programmiermodus und über-

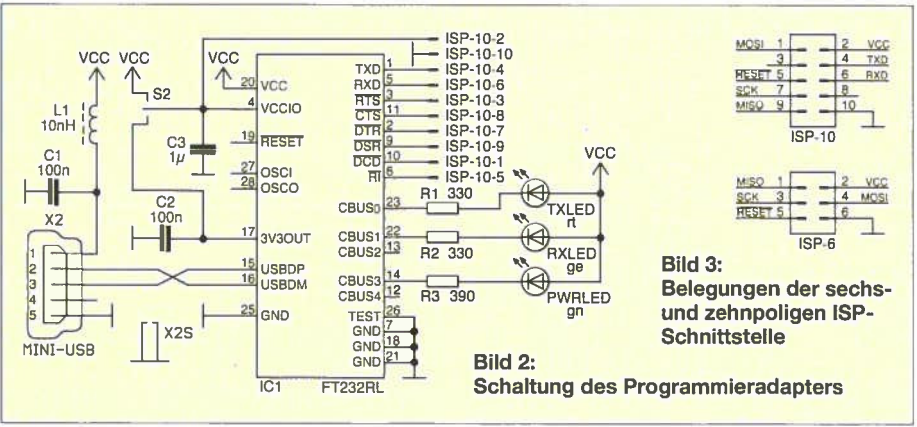


Bild 2: Schaltung des Programmieradapters

Bild 3: Belegungen der sechs- und zehnpoligen ISP-Schnittstelle

Tabelle 1: Parameter für avrdude

Parameter	Erläuterung
-c ft232r	identifiziert den Adapter wie in der Konfigurationsdatei unter „id“ angegeben
-P ft0	Anschluss des Adapters
-B 	zur Programmierung genutzte Baudrate, üblich ist 115 200
-p <Typ>	Bezeichnung des Controllers, der aktualisiert werden soll
-U <...>	Details zum Update (Bereich, Firmware-Datei usw.)

Tabelle 2: Zuweisung der Bits zu den Anschlüssen

Bit	FT232R	Beschreibung
0	TXD	Datenbit senden (Transmit x Data)
1	RXD	Datenbit empfangen (Receive x Data)
2	RTS	Sendeanforderung (Request to send)
3	CTS	Senderlaubnis (Clear to send)
4	DTR	Endgerät bereit (Data terminal ready)
5	DSR	Übertragungsgerät bereit (Data set ready)
6	DCD	Datenträgersignal erfasst (Data Carrier Detect)
7	RI	Anrufzeichen empfangen (Ring Indicator)

abweichende Pinbelegung, sodass der Block im Kasten einzufragen ist. Nun verbindet man den Programmieradapter mit der ISP-Schnittstelle des Geräts, dessen Flash-Speicher beschrieben werden soll. Falls dieses keine zehn-, sondern eine sechspolige Buchse besitzt, ist ein kleines Adapterkabel notwendig. Die Belegung zeigt Bild 3.

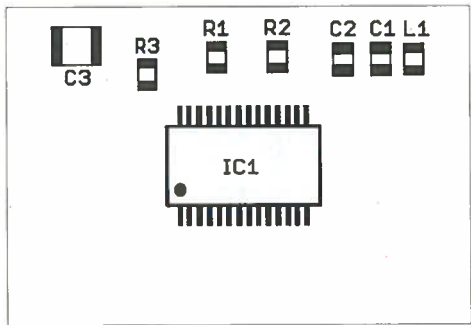


Bild 4: Bestückungsplan der SMD-Seite des Programmieradapters mit dem FT232R; Abmessungen 31 mm x 21 mm; M 2:1

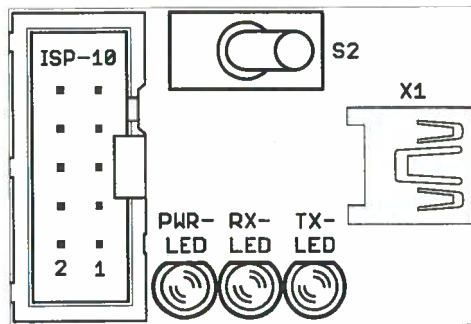


Bild 5: Bestückungsplan für die bedrahteten Bauelemente des Programmieradapters

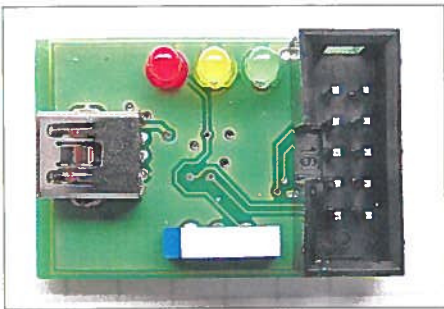


Bild 6: Oberseite des Programmieradapters mit Buchsen, Schalter und LEDs

Das Programmiertool *avrdude* ist eine Kommandozeilenanwendung, die die in Tabelle 1 aufgeführten Parameter benötigt. Mit *-B* und nachfolgender Zahl wird die Geschwindigkeit der ISP-Schnittstelle eingestellt. Arbeitet der Mikrocontroller nur mit einer Taktfrequenz von 1 MHz oder weniger, ist die Baudrate auf 9600 zu reduzieren, da sich der Schaltkreis sonst nicht ansprechen lässt. Die Parameter *-p* und *-U* sind je nach Bausatz unterschiedlich und liegen gewöhnlich in der Datei *readme.txt* dem Firmware-Update bei. Ein Beispielaufruf, um ein Gerät mit einem ATmega168 zu aktualisieren, kann z. B. so aussehen:

```
avrdude.exe -c ft232r -P ft0 -B 115200  
-p atmega168 -U flash:w:firmware.hex
```

Das Firmware-Update liegt dabei in der Datei *firmware.hex* im selben Verzeichnis wie *avrdude*.

Betrieb unter Linux

Unter Linux ist der Programmieradapter ebenfalls einsetzbar. Allerdings muss hier eine passende *avrdude*-Version mit Bit-Bang-Unterstützung in sechs einfachen Schritten selbst kompiliert werden. Die dazu notwendige Anleitung ist unter [3] zu finden.

Eigene Hardware

Wer bereits einen eigenen FT232-Adapter, wie z. B. eines der *Breakout-Boards* von *Sparkfun*, besitzt, kann es ebenfalls zum ISP-Programmieren verwenden. Die Pinbelegung für der Anschlüsse *MISO*, *MOSI*, *SCK* und *Reset* lassen sich in der Datei *avrdude.conf* beliebig verändern. Die Zuweisung der Bits zu den Anschlüssen erfolgt nach Tabelle 2.

Dieser Programmieradapter ist keine Erfindung von mir. Bereits seit Jahren kursieren im Internet verschiedene Anleitungen, wie sich mittels des Bit-Bang-Modus Mikrocontroller programmieren lassen. Umgesetzt wurde diese Lösung bereits im *FAniLCD* [3]. Dort kam der FT232R zur Kommunikation mit dem PC zum Einsatz. Die nicht benötigten Pins waren mit dem ISP-Anschluss verbunden, sodass für ein Firmware-Update keine zusätzliche Hard-

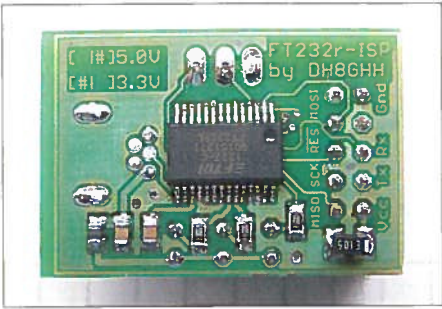


Bild 7: Unterseite des Programmieradapters mit den aufgelöteten SMD-Bauteilen

ware erforderlich war. Der vorgestellte einfache und preisgünstige Adapter ist für diejenigen gedacht, die sich nicht mit der Programmierung von Mikrocontrollern befassen, aber auf Firmware-Updates ihrer mit AVR-Controllern ausgestatteten Geräte nicht verzichten wollen.

dh8ghh@darcd.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] FTDI Chip: www.ftdichip.com → Drivers
- [2] AVRdude: <http://nmj.sumomo.ne.jp/suz-avr/serjtag/avrdude-serjtag04m.zip>
- [3] Doswa: AVRdude 5.10 with FTDI bitbang on Linux. <http://doswa.com/2010/08/24/avrdude-5-10-with-ftdi-bitbang.html>
- [4] Herzig, G., DH8GHH: FAniLCD – animiertes Namens- und Rufzeichenschild. FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 4, S. 370–372

Anzeige



FRONTPLATTEN & GEHÄUSE

Kostengünstige Einzelstücke und Kleinserien

Individuelle Frontplatten können mit dem Frontplatten Designer mühelos gestaltet werden. Der Frontplatten Designer wird kostenlos im Internet oder auf CD zur Verfügung gestellt.

- Automatische Preisberechnung
- Lieferung innerhalb von 5–8 Tagen
- 24-Stunden-Service bei Bedarf

Preisbeispiel: 34,93 € zzgl. USt./Versand



Schaeffer AG
Nahmitzer Damm 32
D-12277 Berlin
Tel +49 (0)30 8 05 86 95-0
Fax +49 (0)30 8 05 86 95-33
Web Info@schaeffer-ag.de
www.schaeffer-ag.de

SDR für 1 MHz bis 1,7 GHz mit DVB-T-Stick

RAINER MÜLLER – DM2CMB; CHRISTIAN PETERSEN – DD7LP

Einige der preiswert im Handel erhältlichen DVB-T-Sticks lassen sich mit einem passenden Programm für den Empfang von Signalen im gesamten Frequenzbereich von 70 MHz bis 1700 MHz nutzen. Der Beitrag zeigt einen simplen Konverter, der einen dieser Sticks dahin gehend erweitert, dass sich mit ihm zusätzlich auch Signale unterhalb 70 MHz aufnehmen lassen.

Vor etwa einem Jahr entdeckten Funkamateure aus Finnland, dass sich bestimmte einfache DVB-T-Sticks zusätzlich zum eigentlichen Verwendungszweck als Empfänger für den Frequenzbereich von 70 MHz bis 1700 MHz eignen. Eine speziell dafür entworfene Software gestattet den lückenlosen Empfang aller Signale in diesem sehr

leitungs. Sollte bereits ein für uns nicht verwendbarer Treiber installiert worden sein, entfernt das Programm *Zadig* den alten Treiber und ersetzt ihn durch den neuen. Des Weiteren benötigen wir noch eine Software, die es uns ermöglicht, diesen DVB-T-Stick für unsere Zwecke zu nutzen. Software für SDR-Geräte findet man

te keine ganz so hohe Rechenleistung erforderlich, wie beispielsweise für das Programm *HDSDR*. Eine Anwendung ist der Empfang von ADS-B-Flugzeugdaten auf 1090 MHz, wie schon in [3] beschrieben. An dieser Stelle muss ein wichtiger Hinweis folgen. Nicht alle Frequenzen, die sich mit dem Breitbandempfänger erreichen lassen, dürfen vom Gesetz her empfangen werden. Hier ist jeder Nutzer für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und das Überspringen der betreffenden Frequenzbereiche selbst verantwortlich.

■ Konverter bis 70 MHz

Um Signale im KW-Bereich sowie 6-m- und 4-m-Band empfangen zu können, ist es erforderlich, diese zunächst in den Empfangsbereich des DVB-T-Sticks umzusetzen. Dazu kommt hier ein Konverter zum Einsatz. Auch hierfür finden sich im Internet bereits etliche Vorschläge, die von Ideenskizzen bis hin zu fertigen Baugruppen reichen. Unsere hier vorgestellte Lösung basiert auf einer Veröffentlichung auf der Website des Ortsverbands Husum [4]. Die verwendeten Bauelemente sind auf das aktuelle Liefersortiment bekannter Anbieter abgestimmt. Eine Stückliste ist verfügbar. Die Leiterplatte mit den Abmessungen einer halben Europakarte (100 mm × 80 mm)

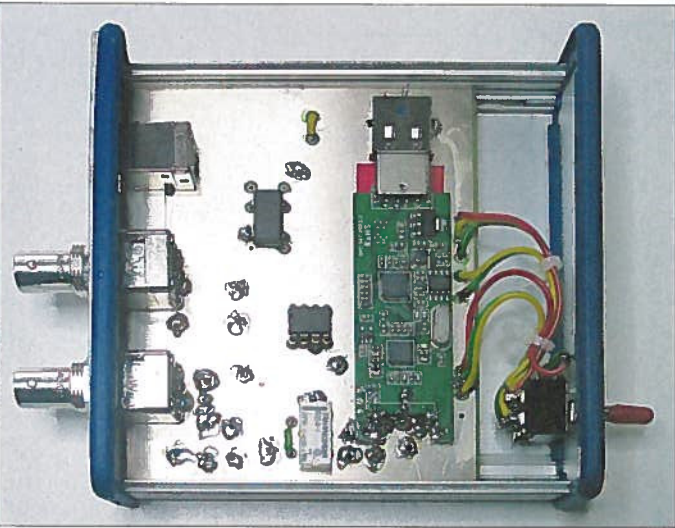


Bild 1: Geöffneter softwaredefinierter Empfänger mit dem DVB-T-Stick rechts

Bild 2: Frontansicht des Breitbandempfängers




großen Frequenzbereich. Als Hardware ist lediglich ein DVB-T-Stick erforderlich, der mit einem RTL2832-Decoder und einem E4000-IC bestückt ist. Diese Sticks sind preiswert im Fachhandel oder bei diversen Versandhändlern im Internet erhältlich. Um Letztere ausfindig zu machen, sollte man einfach nach den Begriffen E4000 und/oder RTL2832 suchen.

■ Grundbereich 70 MHz bis 1700 MHz

Damit ist die Grundlage für einen softwaredefinierten Empfänger (SDR) für den Frequenzbereich von 70 MHz bis 1,7 GHz geschaffen. Wer möchte, kann schon erste Empfangsversuche in diesem Frequenzbereich machen. Dafür ist vorher noch ein Treiber für den Stick zu installieren. Der zum DVB-T-Stick mitgelieferte Treiber ist jedoch nicht geeignet. Das Programm *Zadig* übernimmt die Aufgabe, den richtigen Treiber ins System einzubinden. Bei [1] findet man den neuen Treiber samt passendem Installationsprogramm und eine An-

leitung. Sollte bereits ein für uns nicht verwendbarer Treiber installiert worden sein, entfernt das Programm *Zadig* den alten Treiber und ersetzt ihn durch den neuen. Des Weiteren benötigen wir noch eine Software, die es uns ermöglicht, diesen DVB-T-Stick für unsere Zwecke zu nutzen. Software für SDR-Geräte findet man

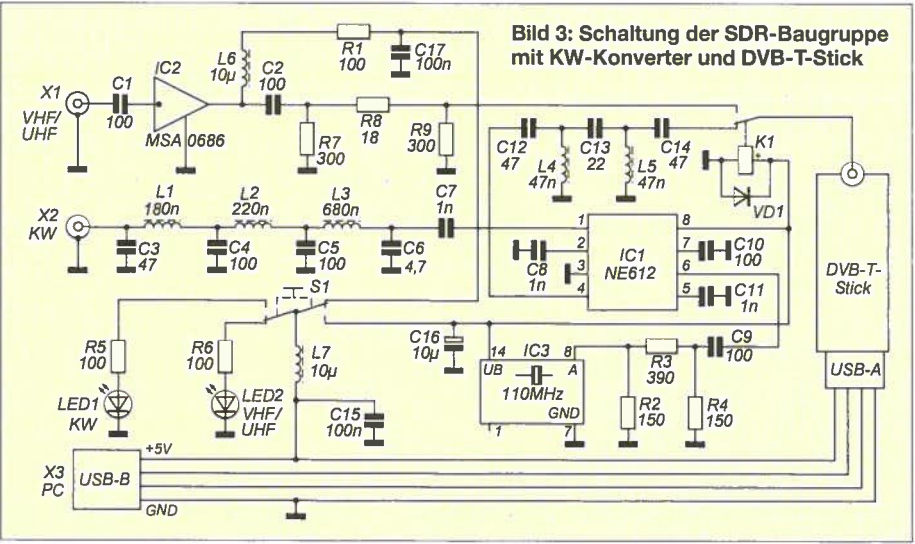passt in handelsübliche Gehäuse, siehe Bild 1. Damit eine kompakte Einheit entsteht, ist der DVB-T-Stick mit auf der Leiterplatte integriert. Betrachten wir die Schaltung in Bild 3 näher. Hinter dem Antenneneingang X2 des




Konverters ist ein Tiefpassfilter (C3 bis C6, L1 bis L3) geschaltet, das eine Grenzfrequenz von etwa 70 MHz besitzt. Danach folgt der Mischer IC1, ein NE602, NE612, SA602 oder SA612. Für die Erzeugung der Oszillatorfrequenz von 110 MHz findet IC3, ein handelsüblicher Quarzoszillator, Verwendung. Der Mischer setzt den für uns interessanten Frequenzbereich unterhalb von 70 MHz auf eine Zwischenfrequenz von 110 MHz bis 180 MHz um. Hinter dem Mischer ist noch das aus C12 bis C14, L4 und L5 bestehende einfache Hochpassfilter mit einer Grenzfrequenz von etwa 110 MHz angeordnet. Die hohe Oszillatorfrequenz von 110 MHz verhindert, dass der KW-Empfang im Nahbereich von UKW-Rundfunksendern beeinträchtigt wird.

Das an der Antennenbuchse X1 anliegende Empfangssignal des VHF/UHF-Bereichs verstärkt der monolithische, integrierte Breitbandverstärker (MMIC) MSA0686. Er gleicht die relativ geringe Empfindlichkeit des DVB-T-Sticks in diesem Bereich aus und besitzt Ein- und Ausgangsimpedanzen von 50 Ω .

Die Umschaltung zwischen den Frequenzbereichen KW und VHF/UHF erfolgt über das Relais K1, das sich über den Schalter S1 an der Frontplatte betätigen lässt. Mit diesem Schalter wird gleichzeitig die Versorgungsspannung zwischen dem Vorverstärker IC2 für den VHF/UHF-Bereich und dem Mischer samt Oszillator (IC1) für den KW-Bereich mit 6 m und 4 m umgeschaltet. In den Filtern des niederfrequenten Zweigs und für den Vorverstärker des VHF/UHF-Bereichs finden durchgehend SMD-Bauelemente Verwendung. Bild 1 zeigt den geöffneten Empfänger von oben.

Bild 5: Bestückungsplan der Leiterplatte; die rot markierten Bauteile sind auf der Unterseite (Lötseite) zu bestücken; Abmessungen 100 mm x 80 mm, M 1:1

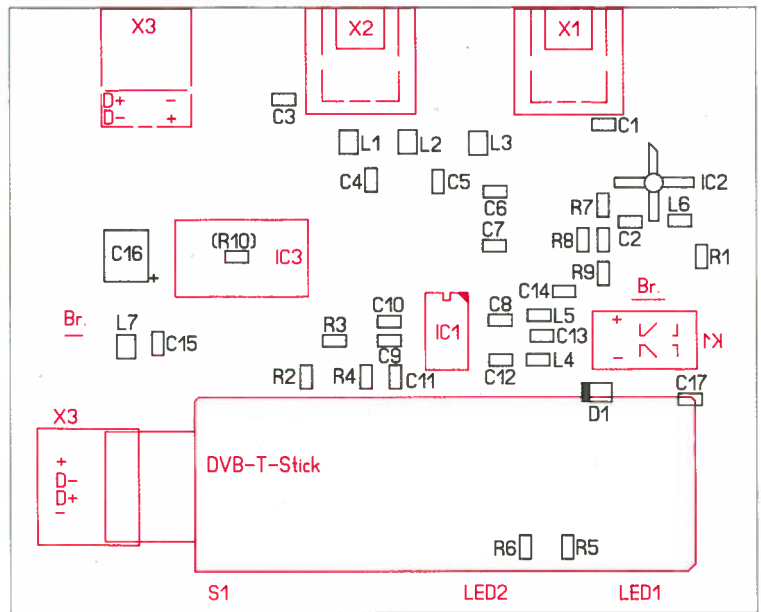

■ Ergebnisse und Bezugsquellen

Die auf einer einfachen Frequenzumsetzung basierende Baugruppe ersetzt zwar keinen hochwertigen Empfänger, ermöglicht aber mit relativ geringem Aufwand den Empfang im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1700 MHz. Als Verbindung zum PC ist nur ein USB-Kabel erforderlich. Zum Anschluss der Antennen sind auf der Rückseite zwei BNC-Buchsen angeordnet. Die eine ist für den Bereich unterhalb von 70 MHz vorgesehen, die andere für den darüber. Zwei LEDs an der Frontseite zeigen den jeweils eingestellten Bereich an.

Um eine mögliche Übersteuerung des Mixers im KW-Bereich durch starke Rundfunksignale in der Nachbarschaft und durch Kreuzmodulation verursachte Geistersignale zu unterbinden, ist zur Verbesserung

der Selektion ein Vorfilter am Antennen Eingang schaltbar.

Als Empfänger-Software wurde auch für den KW-Bereich sowie die Bänder 6 m und 4 m das Programm *SDR#* benutzt. Nach Eingabe der Oszillatorfrequenz des Konverters, hier 110 MHz, und der Aktivierung der *Shift*-Funktion, werden auch die Frequenzen korrekt angezeigt.

Um die Empfindlichkeit der SDR-Baugruppe zu verdeutlichen, haben wir nacheinander ein 3,58-MHz- und ein 50,11-MHz-Signal mit Pegeln von -90 dBm (7,07 μ V) an der Antennenbuchse X2 eingespeist. Diese Signale war noch sauber aufzunehmen, wie Bild 4 für das 50-MHz-Signal zeigt. Signale mit -107 dBm (1 μ V) konnten wir jedoch nur noch ganz schwach wahrnehmen. Im 2-m-Band war ein Signal mit -100 dBm gerade noch wahrnehmbar, auf 70 cm sah es etwas besser aus.

Die Platine ist bei [5] zum Selbstkostenpreis erhältlich. Bausätze oder Ähnliches sind nicht vorgesehen.

■ Fazit

Der DVB-T-Stick mit dem vorgeschalteten Konverter ermöglicht den preiswerten Aufbau eines breitbandigen softwaredefinierten Empfängers. Einen empfindlichen SDR-Empfänger, wie zum Beispiel den bekannten, etwa gleich großen *FUNcube SDR USB Dongle Pro plus*, kann er jedoch nicht ersetzen. *dm2cmb@t-online.de*
dd7lp1@gmail.com

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Seeber, B.: *Zadig*. <http://wiki.spench.net/wiki/Zadig>
- [2] N.N.: *SDR#*. www.sdrsharp.com → Downloads
- [3] Duft, A., DH1DA: Empfang von ADS-B-Flugzeugdaten mit einem DVB-T-Stick. *FUNKAMATEUR* 62 (2013) H. 4, S. 377-379
- [4] Petersen, C., DD7LP: *SDR-RX 1-1700 MHz* mit einem einfachen DVB-T-Stick. www.darc-husum.de → Selbstbauprojekte
- [5] Ruffing, D., DH4YM: www.mydarc.de/dh4ym/

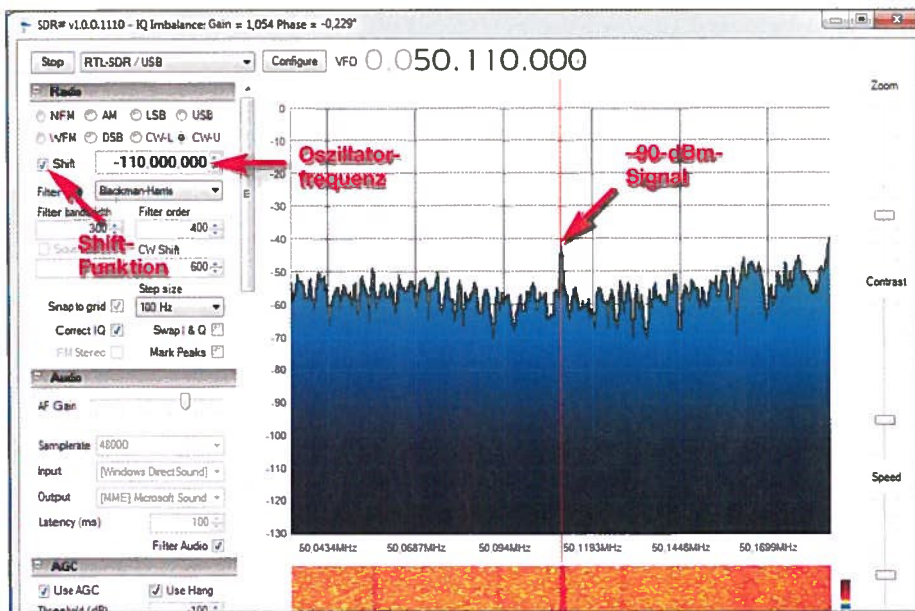


Bild 4: Darstellung eines 50-MHz-Signals mit einem Pegel von -90 dBm; nach Eingabe der Oszillatorfrequenz und Aktivierung der *Shift*-Funktion zeigt das Programm *SDR#* auch die Frequenz mit dem richtigen Wert an. Fotos, Screenshot: DM2CMB

Visualisierung eines Klingelsignals mit Nachlauf

RALF URBANNECK

Soll in einer Haustürklingelanlage ein Signal länger als für die Dauer des Klingelknopfdrückens abgegeben werden, kann dies u. a. mit kurzen Lichtblitzen erfolgen. Der Beitrag zeigt zwei Schaltungen, die parallel zur Klingel liegen und die keine separate Spannungsversorgung erfordern.

Klingeltransformatoren geben zur Ansteuerung des Läutewerks Wechselspannungen von 6 V bis 12 V ab. Da der Klingelknopf in der Regel nur kurz betätigt wird, kann das Läuten unter ungünstigen Umständen schon einmal überhört werden. Spezielle Klingelsysteme bieten zusätzlich eine optische Anzeige, sei es mit einem kräftigen Lichtblitz oder dem Aufleuchten einer grö-

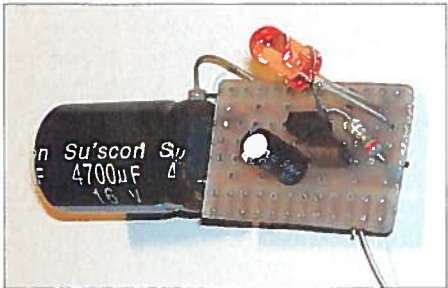


Bild 1: Aufbau des LED-Blitzers der Version 2 auf einer Universalplatte Foto: Urbanneck

ßeren Lampe. Doch auch bei ihnen ist das optische Signal nur während des Tastendrucks oder kurz danach vorhanden. Beim Einsatz in Haushalten von älteren oder hörgeschädigten Personen wäre eine zusätzliche optische Anzeige wünschenswert, die ein Signal über den Betätigungszeitraum des Klingelknopfs hinaus abgibt. Dabei muss das erzeugte Lichtsignal nicht einmal sehr hell sein. Wichtiger ist hingegen der Nachlauf des Signals.

LED-Blitzer – Variante 1

In der ersten Variante setzte ich die aus [1] bekannte Schaltung eines LED-Blitzers ein. Die in Bild 2 zu sehende Schaltung wurde gegenüber dem Original etwas erweitert, da ursprünglich nur der Betrieb als Betriebszustandsanzeige an einer Gleichspannungs-

quelle vorgesehen war. Die selbst bei einem kurzen Klingelzeichen gespeicherte Energie reicht für eine Nachlaufzeit von 5 min – wahrscheinlich länger, als ein Besucher vor der Tür wartet. Der LED-Blitzer besteht lediglich aus zwei Transistoren, der superhellen LED, einem Gleichrichter und ein paar passiven Bauelementen. Trotzdem ermöglicht die Schaltung, die LED wiederholt aufblitzen zu lassen, auch wenn die Eingangswechselspannung nicht mehr anliegt.

Der am Eingang liegende Elektrolytkondensator C2 mit großer Kapazität wird über die Gleichrichterbrücke VD3 nahezu auf die vom Klingeltransformator abgegebene Spannung aufgeladen. Dadurch lädt sich der parallel liegende Kondensator C1 ebenfalls über den Widerstand R2 auf. VD1 und R1 stellen den Basisstromteiler für T2 dar, wobei die Diode mit ihrer Flussspannung gleichzeitig als Referenzspannungsquelle dient. Sinkt die Spannung am Widerstand R2 mit fortschreitender Ladung, so steigt der Basisstrom aufgrund des wachsenden Spannungsgefälles und VT2 steuert durch. Der nun fließende Kollektorstrom von VT2 steuert als Basisstrom den Transistor VT1 durch, der wiederum den Basisstrom von VT2 weiter erhöht. Beide Transistoren werden dadurch schlagartig leitend. Dieses Verhalten tritt auch bei Thyristoren auf.

Am Ende des Klingelsignals entlädt sich der Kondensator C1 über die Emitter-Kollektor-Strecke von VT2, die Basis-Emitter-Strecke von VT1 und die LED. Der kurze Stromimpuls führt zum gewünschten Lichtblitz. Ist C1 weitestgehend entladen, sperren die beiden Transistoren infolge der hohen Spannung über R2 wieder. Der Vorgang

kann danach von Neuem beginnen, solange noch genügend Energie in dem größeren Kondensator C2 vorhanden ist, die zum Nachladen des kleineren Kondensators C1 dient.

Die in Bild 2 gezeigte Schaltung funktioniert mit einer Klingelspannung von 6 V bis 12 V. Selbst bei einer Spannung von nur noch 4,5 V am Kondensator C2 blinkt die LED noch deutlich wahrnehmbar.

LED-Blitzer – Variante 2


Die Variante nach [2] in Bild 3 unterscheidet sich von der ersten durch den Wegfall des Spannungsteilers aus VD1 und R1. Anstelle von VD1 ist jetzt die LED mit einem Vorwiderstand eingefügt. Die Funktionsweise ist nahezu identisch. Steigt die Spannung am Kondensator C1 während des Aufladens über R2 so weit an, dass vom Emitter zur Basis des Transistors VT2 ein kleiner Strom fließen kann, steuern VT2 und VT1 wie schon bei der Variante 1 schlagartig durch. Außerdem fließt durch VT1 in dieser Zeit ein relativ hoher, nur durch R1 begrenzter Strom, sodass die LED hell aufblitzt. Die Energie dafür wird auch diesmal aus dem wesentlich größeren Kondensator C2 entnommen – C1 dient nur zur Erzeugung des Ansteuerimpulses.

Die beiden Transistoren schließen C1 kurz und entladen ihn fast vollständig. Er kann sich jedoch danach aus C2 wieder aufladen. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange zyklisch, bis die in C2 gespeicherte Energie sich so weit verringert, dass die vorhandene Spannung unter die minimal erforderliche Betriebsspannung der Schaltung sinkt.

Die Schaltung habe ich in einem kleinen Gehäuse verbaut, über eine Zweidrahtleitung parallel zur Klingel angeschlossen und an einer gut sichtbaren Stelle platziert. Durch das periodische Blitzen ist ein hoher Erkennungsgrad des Klingelsignals gegeben. **ralf.urbanneck@t-online.de**

Literatur

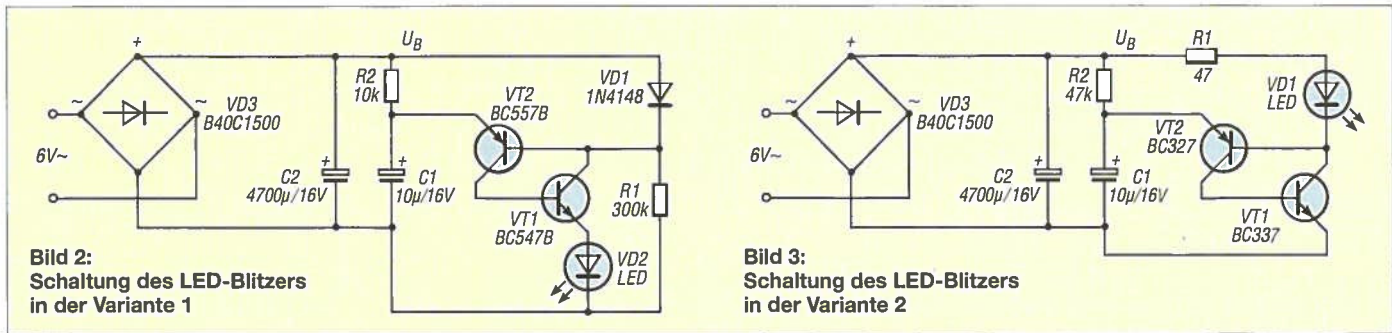- [1] Schnabel, P.: LED-Blitzer. www.elektronik-kompodium.de → Themen → Schaltungstechnik → Praxis → Blinkschaltungen
- [2] de Leuw, F.: Mini-LED-Blitzer. www.elektronik-radio.de/41332.html



Alarmanlage mit Funkübertragung auf Arduino-Basis

Dr.-Ing. KLAUS SANDER

Mit der im Beitrag vorgestellten Alarmanlage ist eine preiswerte Überwachung der Wohnung oder des eigenen Grundstücks mit Kameras und verschiedenen Sensoren möglich. So lässt sich die Zentrale nahezu beliebig erweitern.

Die Zahl der Einbrüche und Diebstähle nimmt zu. Eine echte Lösung hatte bisher nur ein Minister. Wer jetzt vermutet, dass die Idee vom Verteidigungs- oder vom Innenminister stammt, liegt jedoch falsch. Es war unser derzeitiger Umweltminister Peter Altmaier. In einem Interview [1] mit der Zeitschrift Focus erzählte er, dass ihm innerhalb weniger Jahre vier Fahrräder gestohlen wurden. Das erste war alt und rostig. Es wurde ihm nach drei Jahren geklaut. Er kaufte ein neues, welches aber schon nach 14 Tagen verschwunden war.

Außerdem sollte Sie sich nicht als Held aufspielen. In beiden Fällen kann es schiefgehen, wenn es zu einer Konfrontation kommt. Besser ist es, wenn man die Polizei alarmiert und, falls der Täter zu sehen war, eine genaue Beschreibung liefert. Letzteres ist jedoch bei maskierten Tätern schwierig. Einbrüche erfolgen jedoch meist nachts. Bei Dunkelheit einen Täter zu erkennen, ist schwierig. Da bietet eine Kamera bessere Möglichkeiten. Für Fahrzeuge gibt es noch eine andere Möglichkeit. Sie lassen sich mit GPS und

Bleiben wir also bei der Kameraüberwachung einer Garage. Was ist außer der Beobachtung noch möglich? Wie erwähnt, lassen sich professionelle Diebe nicht durch ein Alarmsignal beeinflussen. Viel mehr Varianten stehen aber nicht zur Verfügung. Maßnahmen, die dem Täter gesundheitlichen Schaden zufügen, sind untersagt. Dieses Problem gab es vor etwa 20 Jahren in Berlin. Der Autobesitzer wurde durch den Dieb anschließend verklagt. Der Autobesitzer musste eine beachtliche Strafe einschließlich Schmerzensgeld zahlen.

Professionelle Diebe vermuten die Existenz von Kameras und suchen danach. Beim Einbruch in einen Betrieb können sie davon ausgehen und schon von vornherein Maßnahmen treffen. Bei einem Bekannten wurden die Kameras zuerst schwarz angepinselt, bevor am nächsten Tag der Diebstahl erfolgte. Auf den Bildern war somit nichts erkennbar.

Hier hilft nur der Trick, das zu überwachende Objekt mit mehreren Kameras aus-


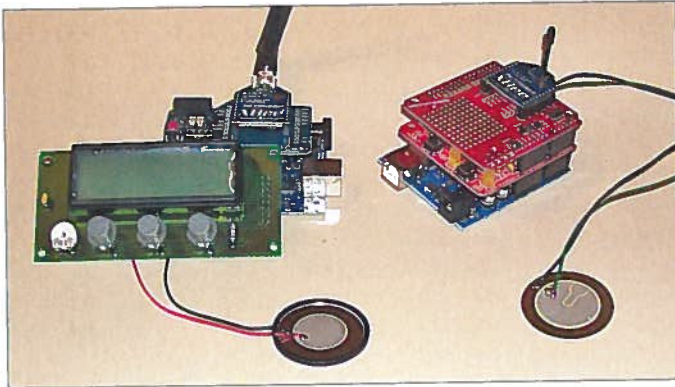


Bild 1:
In der Alarmanlage kommen verschiedene Sensoren und ein Arduino-Board als Zentrale zum Einsatz.

Bild 2:
Auswahl geeigneter Sensoren für Alarmanlagen
Fotos: Sander

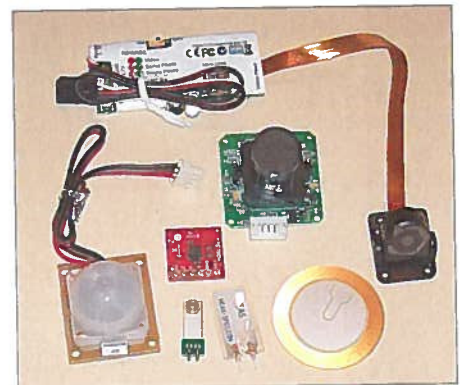

Das nächste Fahrrad hat niemand entwendet. Es war ein Damenfahrrad. Erst als er sich später wieder für preiswertere Herrenfahrräder entschied, hatte er wieder Pech. Seine Erkenntnis daraus lautet, dass man mit Damenfahrrädern sicherer lebt und länger ohne Neukauf fahren kann.

Vor Kurzem traf es einen meiner Verwandten. Allerdings war es kein Fahrrad, sondern sein Motorrad. Da brach jemand nachts in die Garage ein. Bemerkt wurde es erst am nächsten Morgen. Sein Wunsch war nun eine Alarmanlage. Kann die wirklich helfen? Wer sich einmal im Internet auf [2] informiert, erfährt, dass es zwei Kategorien von Dieben gibt. Das sind zum einen die Profis. Wenn sie bei ihrer Tätigkeit eine Alarmanlage aktivieren, interessiert sie das kaum. Sie beeilen sich vielleicht etwas, aber den Diebstahl brechen sie nicht ab. Die andere Gruppe sind Einbrecher, die einen Einbruch nicht planen – sie entscheiden sich plötzlich dafür. Hier kann eine Alarmanlage helfen.

Doch aus welcher der beiden Gruppen nun jemand einbricht, ist nicht vorherzusagen.

einem Mobiltelefon ausstatten. Per SMS werden nach einem Diebstahl die GPS-Koordinaten übertragen. Damit ist das Verfolgen gestohlener Motorräder und Autos über weite Strecken möglich.

Nur stellt sich hier die Frage, ob sich das wirklich lohnt. Zum einen muss das Fahrzeug mit dieser Technik ausgerüstet sein, zum anderen ist ein Vertrag bei einem Telefonnetzanbieter abzuschließen. Bei monatlicher Abrechnung wird das mit der Zeit teuer. Alternativ lassen sich ist ein Vertrag ohne Grundgebühr oder ein Pauschalvertrag abschließen, die seit einigen Jahren auch bei geringen laufenden Gebühren nicht einseitig gekündigt werden dürfen.

Doch egal, welchen Anbieter man nutzt, ist es wichtig, für eine dauerhafte Erhaltungsladung des Mobiltelefon zu sorgen. Ebenso kann es passieren, dass die Diebe das entwendete Fahrzeuge in einen LKW verfrachten. Handelt es sich um einen metallischen Container und kein Gefährt mit einer Kunststoffplane, ist keine Funkverbindung zur nächsten Basisstation mehr möglich.

zurüsten. Mindestens eine ist groß genug, gut sichtbar und blinkt. Aber Vorsicht. Es gibt sogenannte Dummy-Kameras, bei denen sich schon am matten Objektiv erkennen lässt, dass es keine echten Kameras sind. Eine echte Kamera, die auch Nutzen bringt, ist sinnvoller. Daher ist mindestens eine zweite, besonders kleine und gut versteckte Kamera zu installieren. Heutzutage gibt es eine Reihe solcher Kameras für Modellbauzwecke. Bilder oder Videos zeichnen sie auf einer Speicherkarte auf. Die Aufnahmen sind anschließend mit einem PC auslesbar.

■ Konzept

Eine wesentliche Frage besteht darin, wie sich ein Einbruch erkennen lässt. Dazu benötigen wir Sensoren. Entscheidend für die Auswahl sind Bewegungen, Vibrationen, mechanischer Druck und der Fakt, dass Menschen Wärmestrahlung abgeben. Es gibt eine Vielzahl von Sensoren, die diese Parameter messen. Geeignet für die Feststellung von Bewegungen und Vibrationen sind Beschleunigungssensoren oder

spezielle Piezo-Sensoren. Das Fehlen oder Auftreten eines mechanischen Drucks ist im einfachsten Fall durch Kontakte oder Schalter feststellbar. Es gibt aber auch spezielle Sensoren, die bei Druckeinwirkung ihren Widerstandswert ändern. Ebenso ermöglichen Ultraschallsensoren das Erkennen von Bewegungen und damit Abstandsänderungen. Die Wärmestrahlung eines Menschen kann durch Thermopiles oder PIR-Sensoren ermittelt werden. Lichtschranken bieten ebenso eine Möglichkeit, Einbrecher zu detektieren. Hat die Alarmanlage den Einbrecher entdeckt, ist zuerst der Inhaber zu informieren. Auf eine automatische Meldung an die Polizei verzichte ich hier, denn Fehler (z. B. wenn der Hund vom Nachbar einmal vorbeikommt) sind bei nicht zertifizierten Geräten nicht ausschließbar. Besser ist es, den Besitzer zu informieren, sodass er gegebenenfalls die Polizei anrufen kann. Für Abschreckungsmaßnahmen gibt es nur begrenzt Möglichkeiten. An erster Stelle wäre ein lautes akustisches Warnsignal zu nennen. Das Einschalten einer besonders hellen Beleuchtung kann einige Täter ebenso abschrecken. Zusätzliche Lichtblitze, vergleichbar mit denen aus der Fotografie, bieten eine weitere Möglichkeit. Und damit wir den Einbrecher später auch noch erkennen, benötigen wir noch, wie bereits erwähnt, eine Kamera.

Die Verbindung der Sensoren zur Alarmzentrale kann per Kabel erfolgen. Ich habe mich hier jedoch für eine Funkübertragung entschieden. Die Realisierung ist schneller und ohne bautechnische Maßnahmen möglich. Da das System problemlos später erweiterbar ist, kommen keine bestimmten Sensoren zum Einsatz.

■ Sensorbaugruppe

Für das Projekt bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Arduino-Baugruppen haben eine hohe Verbreitung gefunden. Sie sind fertig aufgebaut und es gibt passende periphere Baugruppen dafür. Entscheidend ist dann nur noch die Firmware. Doch für die Alarmzentrale ist das eine gute Lösung. Auf der Seite der Überwachungssensoren ist die Arduino-Bauform jedoch etwas zu groß. Eine kompaktere Version, die sowohl den Controller als auch die Funkmodule enthält, ist sinnvoller. Für die Funkübertragung haben sich die XBee- und XbeePro-Module bewährt. Bild 3 zeigt die Schaltung einer universellen Baugruppe zur Sensorabfrage und Funkübertragung. Diese Baugruppe sollte Arduino-kompatibel sein. Es ist eine Programmierung sowohl mit dem Arduino-Compiler als auch mit BASCOM möglich. Ein spezielles Programmiergerät ist beim Arduino nicht erforderlich, da das Pro-

grammierinterface bereits auf der Platine integriert wurde. Die Verbindung zum PC könnte über den USB-Anschluss erfolgen. In der Schaltung habe ich auf den USB-IC verzichtet. Es gibt ein vielfältiges Angebot von USB-Adaptoren auf Basis der IC-Familie FT232, die dafür geeignet sind. Den Rest erledigt der Bootloader, der nach dem Aufbau der Platine einmalig in den Controller zu laden ist.

Den Arduino-Standard erfüllen nur bestimmte AVR-Controller. Hier kommt der ATmega328 zum Einsatz, der mit 8 MHz getaktet wird. Für M1 ist ein XBee-oder ein XBeePro-Modul der Serie 1 verwendbar. Die Module der Pro-Version besitzen eine höhere Sendeleistung und erlauben somit eine größere Reichweite. Ebenso lässt sich das Modul mit einer gewünschten Antenne ausrüsten. Ob dies eine Draht- oder Stabantenne ist, hängt vom eingesetzten Gehäuse ab. Beim Einbau in ein Metallgehäuse sollte eine externe Stabantenne Verwendung finden. SK5 erlaubt den Anschluss eines ISP-Programmiergeräts, um den Bootloader im Controller abzulegen. Da über diesen Steckverbinder der SPI-Bus herausgeführt ist, lässt er sich auch zum Anschluss von Sensoren, die diesem Standard entsprechen, verwenden. SK3 ist für den Anschluss eines USB-Adapters zur Programmierung der Anwendungsfirmware vorgesehen.


SK2 und SK4 dienen zum Anschluss der gewünschten Sensoren. Voraussetzung für ihre Funktion ist die entsprechende Firmware im Controller.

Diese Baugruppe ist jedoch nicht nur für Sensoren vorgesehen. Genauso ist es möglich, die Baugruppe zur Ausgabe von Signalen zu verwenden. Auf diese Weise ist der Anschluss von Relais für Sirenen und Lichtanlagen möglich.

Bild 5 zeigt ein Beispiel für den Anschluss des Breakoutboards SEN-10955 von Sparkfun mit dem Beschleunigungssensor MMA 8452. Eine andere Möglichkeit bietet der Anschluss eines PIR-Bewegungssensors SEN-08630 wie in Bild 6. Der PIR-Sensor benötigt eine Betriebsspannung von 12 V. Exakt diesen Pegel hat auch das Ausgangssignal. Der Anschluss an den Controller ist deshalb nur über einen Spannungsteiler möglich.

■ Vibrationsmessung

Es gibt noch eine interessante Möglichkeit, um Vibrationen festzustellen. Spezielle Vibrationsensoren bestehen aus einer mit Piezo-Material beschichteten dünnen Blechplatte. Am Ende ist ein Metallteil befestigt, das bei Vibrationen in Schwingung gerät, sodass am Sensorausgang eine Spannung entsteht. Es geht jedoch auch preiswerter.

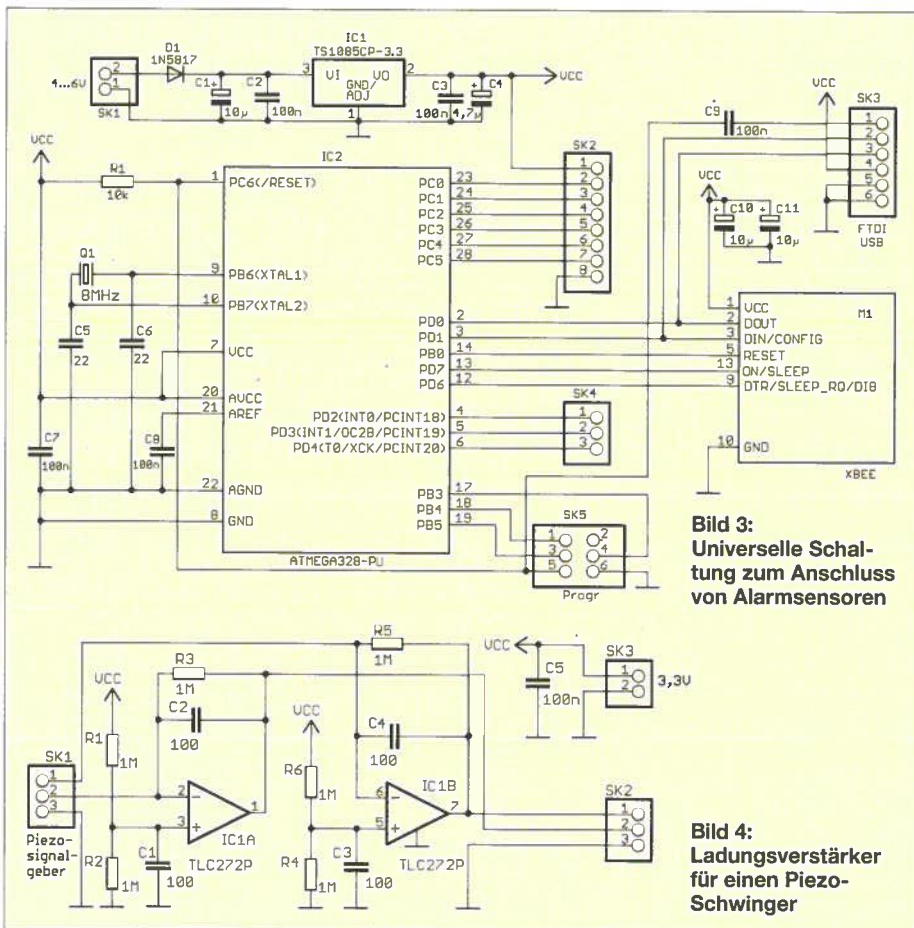

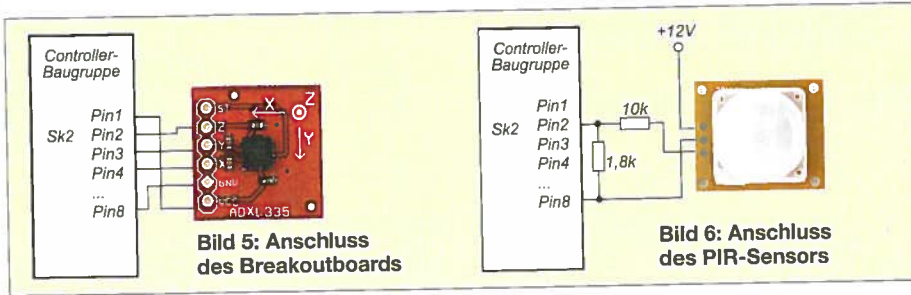


Bild 5: Anschluss des Breakoutboards

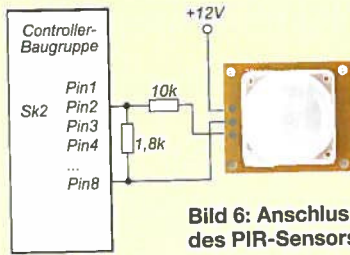


Bild 6: Anschluss des PIR-Sensors

Dazu ist die Scheibe eines Piezo-Signalgebers verwendbar. Wir können die Wirkung ausprobieren. Schnipst man mit dem Finger gegen die Scheibe, blitzt eine daran angeschlossene LED aufgrund der mechanischen Bewegung und des dadurch hervorgerufenen piezoelektrischen Effekts kurz auf. Diesen Effekt können wir nutzen. Die Spannung ist bei leichten Vibrationen jedoch gering, weshalb ein Ladungsverstärker nötig ist. Die Schaltung in Bild 4 ist zum Anschluss von zwei Piezo-Sensoren geeignet.

Als Kamera verwende ich eine *FlyCam-One V2*. Diese Kamera arbeitet selbstständig, benötigt jedoch eine Betriebsspannung von 5 V. Über den aus dem Modellbau bekannten Futaba-Stecker verbinden wir sie mit einem beliebigen Ausgang der Controllerbaugruppe. Die Firmware bestimmt den Ausgang und liefert ein PWM-Signal. Dieses Signal steuert die Funktion sowie die Aktivierung der Bild- oder Videoaufnahme.

Ebenso ist die Auswahl der Anschlüsse für Relais zur Ansteuerung einer Sirene oder einer Lichtsignalanlage frei wählbar.

Alarmzentrale

Zusätzlich zur Alarmzentrale mit dem Standard-Arduino-Board benötigen wir ein XBee-Shield, ein Display, eine Eingabemöglichkeit und einen akustischen Signalgeber. Dafür gibt es bereits fertige Lösungen. Es reicht aus, fertige Baugruppen auf das Board zu stecken. Zur Eingabe und zur Anzeige der Daten bzw. Funktionen gibt es unter der Bezeichnung DEV-1185 das LCD-Button-Shield. Es besitzt neben dem Display fünf Tasten. Beim Einbau in ein Gehäuse müssen allerdings zusätzliche Stifte Verwendung finden, da die Tasten zu flach sind und nicht nach außen reichen

würden. Zwischen Arduino- und Display-Board ist das XBee-Shield anzuordnen. Weiterhin benötigen wir noch einen akustischen Signalgeber. Hier bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Sinnvoll wäre es, über ein Relais mehrere Piezo-Signalgeber anzusteuern, die in allen Räumen verteilt sind. Dafür sollten selbstschwingende Signalgeber zum Einsatz kommen. Alternativ kann man in der Wohnung auch eine einzelne laute Sirene verwenden.

Nachbau

Die Bilder 7 und 8 zeigen die ausschließlich mit bedrahteten Bauelementen realisierte Bestückung. Für das Xbee-Modul sollten entsprechende Buchsenleisten mit 2-mm-Raster Verwendung finden. Das Modul lässt sich dadurch während der Programmierung entfernen. Andernfalls kann es zu Problemen durch die Überlagerung von Signalen kommen. Weitere Besonderheiten sind nicht zu beachten. Es gelten die üblichen Bestückungsregeln. Der Nachbau ist recht einfach und damit auch für Einsteiger leicht möglich. Etwas aufwendiger ist der Einbau in das zu überwachende Objekt. Das ist aber von den jeweiligen Bedingungen und Sensoren abhängig.

Firmware

Die Firmware der Controller wurde mit dem Compiler BASCOM-AVR entwickelt. Eine der wichtigsten Funktionen ist ein spezielles Datenübertragungsprotokoll. Es muss sichergestellt sein, dass zwischen den Funkmodulen die Verbindung stabil ist. Ein professioneller Verbrecher könnte in bestimmten Fällen die Existenz einer Alarmanlage auf Funkbasis erraten und die Verbindung mit einem Störsender unterbinden. Deshalb basiert das Protokoll auf dem Prinzip einer gesicherten Verbindung. Die

Funkmodule tauschen ständig kurze Signale aus. Fehlt das Signal, ist von einer Störung oder einem Defekt auszugehen. Allerdings gibt es in dem Fall nur ein Warnsignal und noch keinen Alarm. Doch eine Prüfung des Systems und der überwachten Umgebung ist angebracht. Die Alarmzentrale fragt in einstellbaren Zeitabständen nacheinander die Alarmsensoren ab. Zeitabstand und Priorität sind voreingestellt. Auf diese Weise ist die Abfrage besonders gefährdeter Bereiche häufiger möglich. Hat ein Sensor bereits ein Alarmsignal geliefert, lässt sich schlussfolgern, welche weiteren Sensoren sofort abzufragen sind.

Die Übertragung erfolgt in einer verschlüsselten Form. Damit ist eine gesicherte Übertragung gewährleistet.

Eine Beispiel-Firmware findet sich unter [3]. Aufgrund der Vielzahl von Erweiterungsmöglichkeiten ist stets eine Anpassung an die jeweiligen Bedingungen erforderlich. Mit dem BASCOM-AVR ist das jedoch auch für Anfänger kein Problem.

Stromversorgung

Bei der Stromversorgung einer Alarmanlage ergeben sich hohe Anforderungen. Sie muss zuverlässig funktionieren und auch bei Netzausfall die Versorgung gewährleisten. Sie kann deshalb nur durch Kombination der Versorgung aus der Netzspannung und aus Akkumulatoren erfolgen. Ein späterer Beitrag zeigt eine passende Eigenbaulösung. Bis dahin ist der Einsatz von Netzteilen und auswechselbaren Akkumulatoren oder Batterien eine Alternative. Genauso gut sind USV-Geräte, also unterbrechungsfreie Stromversorgungen, aus der Computertechnik einsetzbar.

info@sander-electronic.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Focus: Bundesumweltminister im Focus-Online-Interview. www.focus.de/immobilien/energiesparen/tid-30931/
- [2] Hessische/Niedersächsische Allgemeine: Was tun, wenn man einen Einbrecher in der Wohnung trifft? www.hna.de/lokales/kassel/interview-polizei-tun-wenn-einen-einbrecher-wohnung-trifft-1336359.html
- [3] Sanders Elektroniklabor: www.s-elabor.de
- [4] Sander Electronic: www.sander-electronic.de


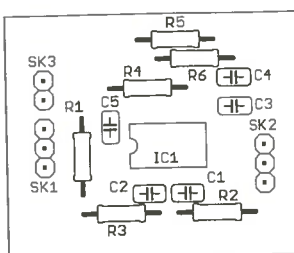


Bild 7: Bestückungsplan des Ladungsverstärkers; Abmessungen 39 mm × 32 mm, M 1:1

Bild 8: Bestückungsplan der Controllerbaugruppe für die Sensoren; Abmessungen 104 mm × 42 mm, M 1:1; die Platinen sind bei [4] erhältlich.

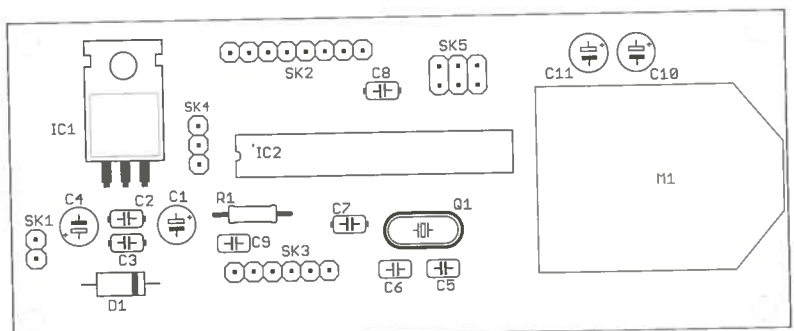

Ban(d)tenna: Längsstrahler mit erstaunlich geringen Abmessungen

Dr. GERD E. A. MEIER – DJ7FY

Antennen nach Art einer Yagi-Antenne haben oft geringe nutzbare Bandbreite, niedrige Eingangsimpedanz und sind recht sperrig. Die neue Richtantenne, gedacht für Wellenlängen zwischen 100 m und 1 cm, soll bei unveränderter Elementzahl und etwa gleichem Gewinn eine erhebliche Vergrößerung der Bandbreite, eine wählbare Eingangsimpedanz von 10 Ω bis 75 Ω und eine deutliche Verringerung der Baugröße aufweisen. Dies wird durch das gezielte Abwinkeln der Elemente (Moxon-Prinzip) von Längsstrahlern mit länglichen Elementen erreicht.

In diesem Beitrag kommen zwei – auch praktisch erprobte – Bandantennen für das 20-m- und 15-m-Band sowie weitere Varianten für das 6- und 2-m-Band zur Sprache. Ihnen ist gemeinsam, dass sie neben der großen Bandbreite eine gute Richtwirkung und eine besonders kleine Bauweise aufweisen. Das Erreichen derartiger Parameter

nannt, zum Einsatz. Sie zeichnen sich durch auf einem Längsträger aufgereihte, stabförmige Strahler-, Reflektor- und Direktorelemente aus. Ferner sind Antennen in Gebrauch, bei denen solche stabförmigen Dipolelemente durch rechteckige Drahtschleifen oder gegabelte Dipole ersetzt sind, um die nutzbare Bandbreite zu vergrößern.

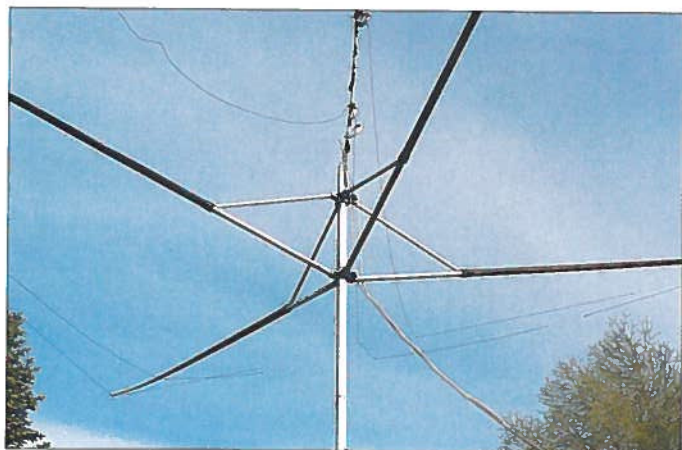


Bild 1:
Zwei 3-Element-
Antennen für 14 MHz
und 21 MHz mit einer
Wäschespinne als
zentraler Stütze

Foto und
Screenshots: DJ7FY

gelang durch Weiterentwicklung des von Les Moxon [1] angegebenen Prinzips der Faltung eines Strahler- und Reflektorelements. Dabei fügte ich eines oder mehrere Direktorelemente hinzu.

Die abgewinkelten Direktorelemente bewirken nicht nur eine Verkleinerung der Antennenfläche bis zu 50 %, sondern es entsteht durch die verstärkte Kopplung der Elemente auch ein Bandpasscharakter des Antennensystems mit einer Vergrößerung der nutzbaren Bandbreite auf 5 % bis 10 %. Die Eingangsimpedanz von z. B. 50 Ω reell mit sehr kleinen Blindwiderständen bleibt über die gesamte Bandbreite fast konstant.

Ausgangspunkt

Im Richtfunk oder im Amateurfunk wünscht man sich für ein schmales Frequenzband im Wellenlängenbereich über 10 cm üblicherweise eine Richtantenne, die für einen Frequenzbereich von 5 % bis 10 % der Nutzfrequenz geeignet ist. Dazu kommen zumeist Längsstrahler mit strahlungserregten Elementen, auch Yagi-Antennen [2], [3] ge-

Die meisten dieser Antennen haben den Mangel, dass die gewünschte Eingangsimpedanz am Speisepunkt des Strahlerelements nur für einen sehr kleinen Frequenzbereich reell ist und zudem im Realteil mitunter einen relativ kleinen Wert verschieden von den meist angestrebten 50 Ω aufweist. Bei direktem Anschluss eines Speisekabels mit einer Impedanz von 50 Ω wäre in großen Teilen des genutzten Frequenzbereiches eine Welligkeit von Strom und Spannung vorhanden, die besonders bei Verwendung als Sendeantenne zu Verlusten führt. Daher sind elektrische Vorrichtungen erforderlich, um das Speisekabel zumindest auf einer Frequenz sauber anzupassen.

Die Anwendung von Breitbandantennen im Amateurfunk ist selten und auf wenige, aus der kommerziellen Technik abgeleitete Bauformen beschränkt. Am ehesten sind noch Yagi-Antennen mit dicken Leitern gelegentlich anzutreffen.

Da eine Breitbandantenne im Prinzip auf einer bestimmten Frequenz meist auch nicht

leistungsfähiger ist als eine dort abgestimmte Schmalbandantenne, nimmt man meist die vorgenannten Nachteile der Letzteren in Kauf. Außerdem sind die üblichen Antennen durch die gestreckten Dipolelemente mechanisch breit und windempfindlich.


Neuartige Antenne

Ausgehend von dieser Situation lohnt es sich, einmal darüber nachzudenken, ob man nicht für den Amateurfunk neue Arten von Bandantennen anwenden oder entwickeln sollte, die Anpassglieder entbehrlich machen, ohne dass die bislang erzielten Vorzüge der Längsstrahler verloren gehen. Wie man aus dem Beispiel der von Moxon [1] entwickelten Antenne mit zwei aufeinander zu gebogenen Elementen lernen kann, lässt sich durch Einführung eines zusätzlichen geometrischen Formfaktors eine erhebliche Veränderung der Eigenschaften einer 2-Element-Antenne erreichen.

Daher entstand in verwandter Konzeption die Ban(d)tenna, die aufgrund ihrer Konstruktion viele neue Eigenschaften hat und u. a. innerhalb eines Amateurfunkbandes keiner Ab- oder Nachstimmung bedarf. Für den Amateurfunk ist besonders wichtig, dass diese vorteilhafte neue Eigenschaft der Antenne obendrein mit verkleinerter Baugröße einhergeht.

Durch Abbiegen der Elemente von Längsstrahlern mit mindestens drei länglichen und stabförmigen Elementen sind also bei gleichem Gewinn eine erhebliche Verringerung der Baugröße und eine deutliche Vergrößerung der Bandbreite erreichbar. Die Antenne gewinnt durch die verstärkte Kopplung mittels der gegenseitigen Annäherung der unterschiedlich abgestimmten Elemente zudem elektrisch Bandpasseigenschaften.

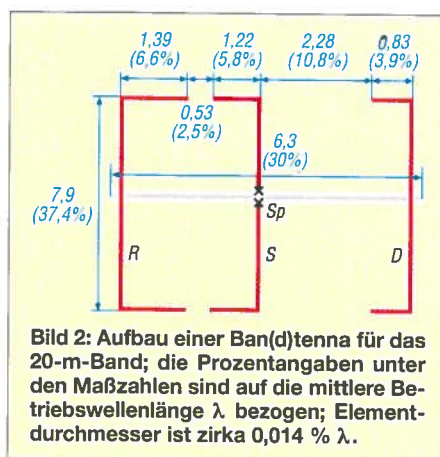Die Längenreduzierung dient indirekt einer stärkeren Kopplung der Elemente durch gegenseitige Annäherung, insbesondere mittels der abgebogenen Elementenden. Für das Verständnis der Wirkungsweise von Antennen mit feldgekoppelten Elementen ist zu beachten, dass man ein Sys-



tem von mehr oder weniger stark gekoppelten Schwingkreisen vor sich hat. Um die erwähnten Bandpasseigenschaften zu erzielen, bedarf es mindestens eines dreikreisigen Systems mit einem strahlungserregten Direktorelement D neben dem Strahlerelement S und einem Reflektorelement R (siehe Bild 2).

Auf einem Längsträger T sind also ähnlich wie bei einer Yagi-Antenne in der Regel ein Reflektorelement R , ein Strahlerelement S und eines oder mehrere Direktorelemente D (siehe z. B. Bild 4) aufgereiht, die in dieser Reihenfolge in der Gesamtlänge kürzer werden und im groben Gesamtmittel eine halbe Betriebswellenlänge Längenausdehnung aufweisen. Die meisten Elemente werden vom Ende her bei 1 % bis 20 % ihrer Länge beidseitig in Richtung auf das nächste längere Element zu abgebogen. Lediglich das Abbiegen des Reflektorelements erfolgt zum Strahlerelement hin.

■ 3-Element-Ban(d)tenna für 20 m

Die in Bild 2 eingetragenen Zahlen geben die Längen in Meter für eine Bandantenne mit der Mittenfrequenz von 14,2 MHz an. Die Länge des Trägers T beträgt 6,3 m, das entspricht etwa 30 % der mittleren Betriebswellenlänge. Damit hat die Antenne einen nahezu quadratischen Grundriss. Die Elemente sind hier z. B. als in Kunststoffrohre eingebettete Drähte mit einem Durchmesser $d = 3$ mm ausgeführt. Bei größeren Durchmessern sind die Längen der Elementabschnitte leicht zu verkürzen. Die unter den Maßzahlen eingetragenen Prozentwerte geben die Längen der Elementabschnitte und Elementabstände für andere Frequenzen als Teil der Wellenlänge an. Die Elementdurchmesser skalieren dann mit dem Frequenzverhältnis.

Diese Anordnung erzielt für die 14-MHz-Bandantenne bei einem Freiraumgewinn von etwa 4,8 dBd eine gemessene Bandbreite von über 500 kHz bei einem Stehwellenverhältnis (SWV) $s < 1,5$. Das entspricht einer relativen Bandbreite, bei der keine zusätzlichen äußeren Anpassungs-

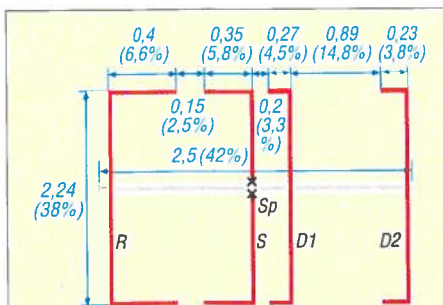


Bild 3: Aufbau einer Ban(d)tenna für das 6-m-Band; die Prozentangaben unter den Maßzahlen sind auf die mittlere Betriebswellenlänge λ bezogen; Elementdurchmesser ist hier 0,1 % λ !

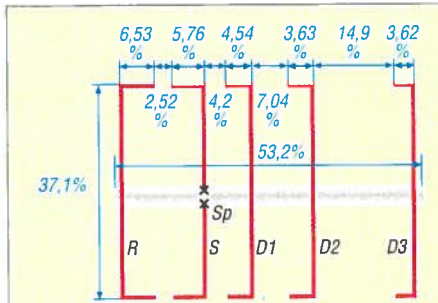


Bild 4: Aufbau einer 5-Element-Ban(d)tenna; die Prozentangaben unter den Maßzahlen sind auf die mittlere Betriebswellenlänge λ bezogen; Elementdurchmesser ist hier 0,1 % λ !

schaltungen für ein 50- Ω -Kabel erforderlich sind, von 3,5 %. Ein 50- Ω -Kabel ist also am Speisepunkt Sp direkt über ein Symmetrierglied an die Antenne anschließbar. Eine von mir praktisch ausgeführte 3-Element-Antenne für das 20-m-Band weist gegenüber Bild 2 geringfügig modifizierte Maße auf. Infolge der fast quadratischen Grundfläche und des geringen Gewichts der aus Draht von 1 mm Durchmesser gebildeten, leichten Antenne bot es sich an, sie einfach mittels vier Angelruten von zirka 5 m Länge gemäß Bild 1 aufzuspannen. Als zentraler Träger hat sich seit einigen Jahren eine Wäschespinn bewährt, auf deren Arme die Angelruten aufgesteckt sind.

Der Flächenbedarf der Antenne ist beinahe nur noch halb so groß wie bei einer 3-Element-Yagi-Antenne – der Gewinn im Freiraum ist mit etwa 4,8 dBd (Bild 6) vergleichbar. Wie jedoch die SWV-Kurve in Bild 5 zeigt (berechnet mit EZNEC+ 5.0 [4]), ist die Bandbreite entscheidend größer als bei einer 3-Element-Yagi-Antenne, obwohl die Ban(d)tenna nur aus 1 mm dickem Draht besteht. Man erkennt hier außerdem, dass die Dicke der Elemente bei der neuen Antenne für die Bandbreite offenbar eine sehr untergeordnete Rolle spielt.

Dies ist also ein besonders einfaches Ausführungsbeispiel der Neuentwicklung und mit einfachen Mitteln leicht anzufertigen.

■ 3-Element-Ban(d)tenna für 15 m

Unter der Antenne für das 20-m-Band (siehe Bild 1) befindet sich noch eine weitere für das 15-m-Band. Die Abmessungen dieser Antenne ergeben sich auch aus den in Bild 2 angegebenen Prozentwerten. Diese beziehen sich, wie schon erwähnt, auf die mittlere Wellenlänge, hier also im 15-m-Band $\lambda = 14,13$ m. Der Flächenbedarf dieser Antenne beträgt nur die Hälfte der 20-m-Antenne. Der Gewinn im Freiraum ist bei beiden Antennen mit rund 4,8 dBd praktisch gleich. Die Richtdiagramme und die SWV-Verläufe der 3-Element-Antenne für das 20-m-Band in Bild 5 und 6 gelten

wegen der geometrischen Ähnlichkeit für die 15-m-Version ebenso.

Gemessene SWV-Diagramme für beide Antennen sind in Bild 7 und 8 gezeigt. Die Messung erfolgte am Ende des etwa 15 m langen Speisekabels. Für beide Antennen ist die vollständige Abdeckung des jeweiligen Bandes mit einem SWV $s = 1,5$ erkennbar. Wie die SWV-Verläufe außerdem zeigen, stören die Nebenresonanzen nicht. Besonders vorteilhaft für die Anpassung ist der breitbandig sehr niedrige Wert der Blindwiderstände X im jeweiligen Band, weil dadurch bei allen Frequenzen des Bandes eine nahezu ohmsche Last vorliegt.

■ Niederohmige Varianten

Bei Änderung der Abmessungen lässt sich bei der Ban(d)tenna eine kleinere Eingangs-impedanz erreichen. Dann geht zwar leider die Bandbreite zurück, aber – wie von den üblichen Yagi-Antennen bekannt – es steigt der Gewinn an. Wie aus dem Vergleich von zwei Antennen mit rund 20 Ω Fußpunktimpedanz hervorgeht, bleibt aber die Bandbreite der Ban(d)tenna (Bild 9) immer noch wesentlich größer als bei der nicht mehr ganz neuen, aber immer noch als Standard herangezogenen NBS-Yagi-Antenne [5] (Bild 11). Diese ist, wie bereits weiter oben erörtert, praktisch nur noch auf einer einzigen Frequenz gut zu betreiben.

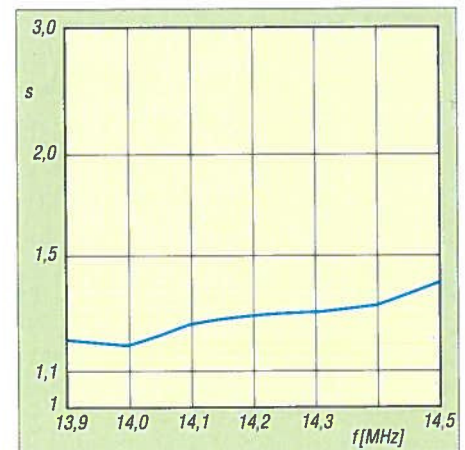


Bild 5: Simuliertes SWV einer 3-Element-Ban(d)tenna nach Bild 2


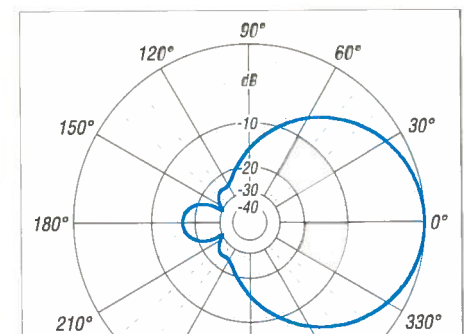


Bild 6: Simuliertes horizontales Freiraum-Richtdiagramm einer 3-Element-Ban(d)tenna nach Bild 2; äußerer Ring 4,8 dBd

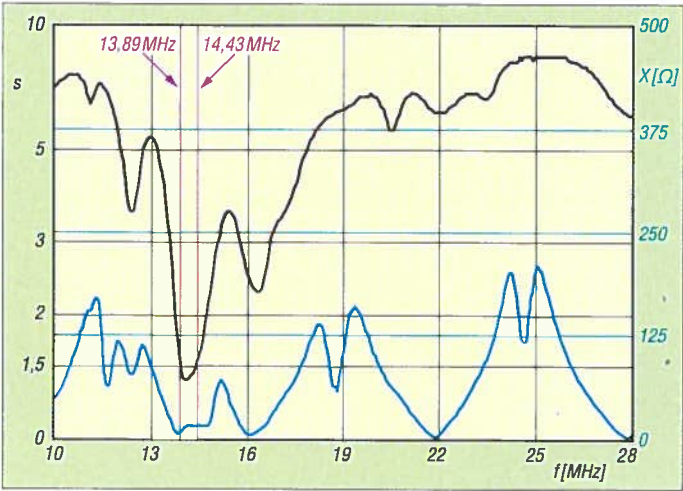

Bei der Ban(d)tenna (Bild 10) ist das Vor-Rück-Verhältnis F/B mit über 19 dB um einiges besser als die 11 dB der NBS-Yagi (Bild 12).

■ 4-Element-Ban(d)tenna für 6 m

Für eine 4-Element-Ban(d)tenna steigen Gewinn auf etwa 6 bis 7 dBd und F/B -Verhältnis auf bis zu 35 dB an. Sie hat dann zwei strahlungserregte, abgewinkelte Direktorelemente $D1, D2$ neben einem abgewinkelten Strahler S und einem abgewinkelten Reflektor R auf einem Längsträger T (Bild 3). Das Strahlerelement S ist in der Mitte zwecks Einspeisung wie zuvor bei S_p unterbrochen und wird dort über ein Symmetrierglied an eine koaxiale Zuleitung mit 50- Ω -Wellenwiderstand angeschlossen. Ein Ausführungsbeispiel der Bandantenne für eine Mittenfrequenz im derzeit interessanten 50-MHz-Band mit ihren Abmessungen in Meter ist in Bild 3 angegeben. Die vier Elemente sind hier aus Metallrohr von $d = 10$ mm Durchmesser ausgeführt. Die Bandbreite mit einem SWV $s < 1,5$ ist hier 4 MHz, was 8 % entspricht. Durch die größere Zahl der Elemente steigt der Freiraumgewinn auf fast 6,8 dBd an. Die Rückstrahlungsdämpfung beträgt hier etwa 20 dB bei 180°.

Bei einem Längsträger T von 2,5 m Länge ist die Antenne noch fast quadratisch im Grundriss. Bei dieser Ausführung ist ein Optimum der Leistung bezogen auf die Größe und den erzielbaren Gewinn der 50- Ω -Ban(d)tenna erreicht.

Wenn man nämlich die Länge gegenüber Bild 3 vergrößert, kann man zwar den Gewinn auf fast 7,6 dBd steigern und die Rückstrahlungsdämpfung auf fast 35 dB erhöhen, aber der Bandpasscharakter geht weitgehend verloren und die Eingangsimpedanz sinkt auf 11,5 Ω (Bild 13, 14).


■ 4-Element-Ban(d)tenna für 20 m

Aus dem SWV-Verlauf (Bild 15) und dem horizontalen Richtdiagramm (Bild 16) für eine 50- Ω -Antenne mit vier Elementen für

Bild 8: Gemessenes SWV, Impedanz Z und Blindwiderstand X der 21-MHz-Ban(d)tenna von Bild 1

Bild 7: Gemessenes SWV und Blindwiderstand X der 14-MHz-Ban(d)tenna von Bild 1 (gemessen mit IG miniVNA)

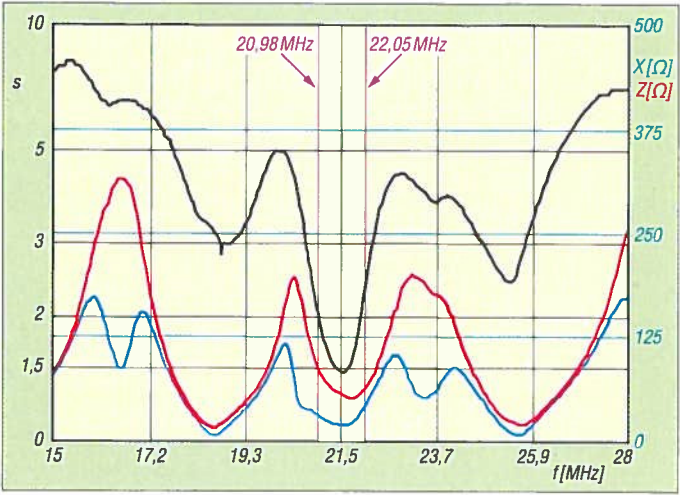nach Bild 3 immer noch fast 50 % der einer üblichen Yagi-Antenne mit vergleichbaren Eigenschaften. In Bild 3 sind wiederum zusätzlich die Abmessungen in Prozent der Betriebswellenlänge für andere Frequenzbänder an-



14 MHz geht hervor, dass gegenüber der 3-Element-Antenne von Bild 5 und 6 eine Gewinnsteigerung von 1 dB bei etwa gleichbleibendem F/B -Verhältnis von rund 22 dB zu erreichen ist. Die Antenne hat also in der angegebenen Ausführung mit vier Elementen einen Freiraumgewinn von etwa 5,7 dBd. Die eingenommene Fläche ist

gegeben. Alle diese Bandantennen haben Bandpasscharakter und eine weitgehend konstante Eingangsimpedanz von 50 Ω (oder auch 75 Ω bei geringfügig geänderten Abmessungen) über einen Wellenlängenbereich von 8 % Breite, sodass die Kabel der kommerziellen Norm von 50 Ω und des Rundfunkstandards von 75 Ω über ein

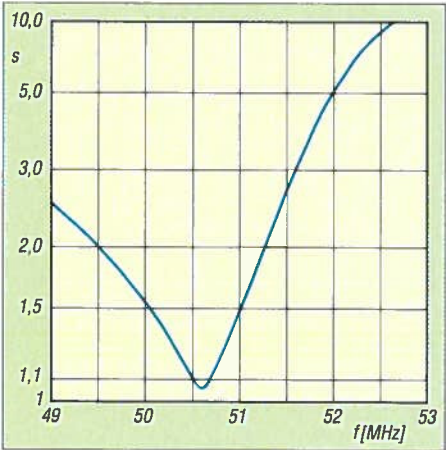


Bild 9: Simuliertes SWV einer 3-Element-Ban(d)tenna mit $Z = 25 \Omega$

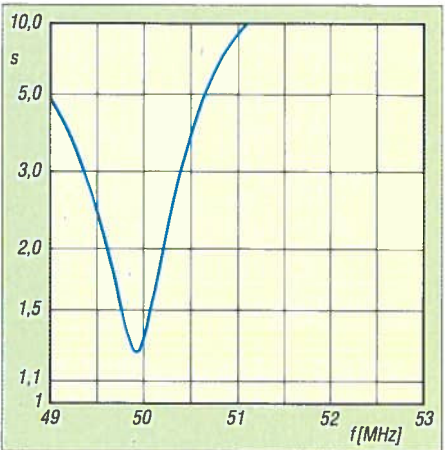


Bild 11: Simuliertes SWV einer 3-Element-NBS-Yagi mit $Z = 12 \Omega$

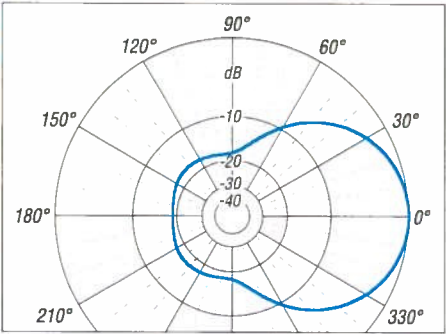


Bild 10: Simuliertes Horizontales Freiraum-Richtdiagramm einer 3-Element-Ban(d)tenna mit $Z = 25 \Omega$; äußerer Ring 5,9 dBd

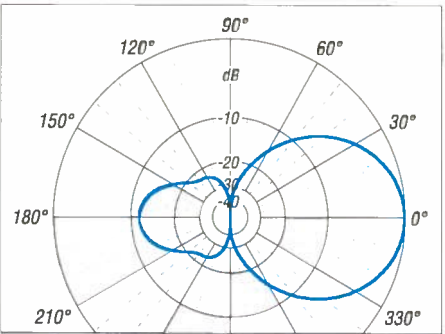


Bild 12: Simuliertes Horizontales Freiraum-Richtdiagramm einer 3-Element-NBS-Yagi mit $Z = 16 \Omega$; äußerer Ring 6,8 dBd

Symmetrierglied direkt am Strahlerelement anschließbar sind.

Die Elemente werden in Strahlungsrichtung kürzer und sind im gestreckten Teil z. B. nur etwas mehr als ein Drittel der Betriebswellenlänge lang. Die Dicke der Elemente lässt sich mit kleinen Änderungen in den Abmessungen unter Erhalt der elektrischen Eigenschaften je nach den konstruktiven Erfordernissen variieren.

Die exakten Maße hängen immer von der Dicke der verwendeten Leiter ab. Die Grundregel ist dabei, dass dickere Leiter kürzere Elemente erfordern. Bei einer Ausführung mit Rohren von 10 mm Durchmesser sind die Maße wie angegeben. Bei einer Antenne für das 20-m-Band aus Aluminiumrohren von etwa 25 mm Durchmesser für die Mittelteile und 3 mm Draht für die abgewinkelten Elementenden sind etwa 2 % von den angegebenen Werten abzuziehen. Diese Regeln sollen nur Anhaltspunkte bieten.

Bei einer großen Vielfalt von Elementdicken etwa von 0,01 % bis über 1 % der Wellenlänge oder etwa 1 mm bis 50 mm effektivem Durchmesser kann durch kleine Variationen in den Abmessungen und in den Elementabständen eine weitgehend konstante Eingangsimpedanz von 50 Ω oder auch 75 Ω über einen Wellenlängenbereich von 4 % bis 8 % Prozent Breite erreicht

werden. Wegen dieser Eigenschaft habe ich diese Antenne als Bandantenne „Ban(d)tenna“ bezeichnet.

Mit einer geeigneten Mantelwellensperre oder einem Symmetrier-Balun können so die üblichen Koaxialkabel direkt angeschlossen werden, ohne dass noch Anpassglieder einzufügen sind. Der Gewinn hängt wie bei einer Yagi-Antenne auch von der Zahl der Direktorelemente ab. Deren Abstände können aber bei etwa gleichem Gewinn geringer als bei der konventionellen Yagi-Antenne gehalten werden. Dadurch wird die Antenne vergleichsweise kürzer. Eine besonders günstige Konfiguration ergibt sich bei vier Elementen, weil neben den genannten Eigenschaften zusätzlich die Rückstrahlungsdämpfung von den normalen Werten um 15 dB bis auf 20 dB erhöht wird.

■ 5-Element-Ban(d)tenna für 2 m

Durch Hinzufügen von weiteren Elementen lassen sich Gewinn und Rückstrahlungsdämpfung steigern. Bei einer Ausführung nach Bild 4 mit fünf Elementen steigt der Freiraumgewinn nur noch ein wenig um 1 dB auf rund 7,1 dBd an. Das Vor-Rück-Verhältnis F/B erhöht sich jedoch auf (theoretisch) etwa 44 dB (Bild 19). Durch die größere Längsausdehnung von gut einer halben Wellenlänge (52,75 %) dieser Aus-

führung wird die Anwendung bevorzugt bei hohen Frequenzen über 30 MHz erfolgen, wo die absolute Länge nicht stört. Bei Frequenzen über 300 MHz kann sogar eine Ausführung der Antenne als gedruckte Schaltung infrage kommen. Die Abmessungen der einzelnen Elementabschnitte und deren Abstände sind in Bild 4 in Prozent der mittleren Wellenlänge für einen Elementdurchmesser von 0,1 % der mittleren Wellenlänge angegeben. Bei größeren Durchmessern werden die Elemente geringfügig kürzer und die Elementabstände etwas größer.

■ Variationsmöglichkeiten

Eine wesentliche Steigerung des Gewinns um ungefähr 3 dB lässt sich – wie üblich – durch Parallelschaltung zweier Bandantennen im Abstand von mindestens 0,5 Wellenlängen erreichen. Zur Erzielung verschiedener Polarisation der Strahlung kann man die Bandantennen um die Trägerachse um 90° drehen.

Selbstverständlich lassen sich die herausragenden Breitband-Eigenschaften der Bandantenne auch mit abgeänderten Formen und geringfügig geänderten Abständen der Elemente erreichen (Bild 20). Besonders das Verhältnis der Längen von Mittelteil zu den abgelenkten Seitenteilen lässt sich ohne wesentliche Änderung der beschriebenen Eigenschaften variieren. Die Gesamtlänge der Elemente ist aber fast konstant, wie in den Bildern 2 bis 4.

Aus mechanischen Gründen sind ferner gestufte Elementdurchmesser anwendbar. Bild 20 zeigt hierzu einige Beispiele. Im Bildteil a) ist eine Ausführung mit mehr Direktorelementen D1 ... D4, bei b) eine Version, bei der Mittelteile und Seitenteile verschiedene Dicke haben und schließlich bei c) eine Variante mit anders als 90° abgelenkten Seitenteilen gezeigt.

Darüber hinaus sind ebenso sanft abgelenkte, im Ganzen gekrümmte Elemente wie in d), kontinuierlich oder stufig im Durchmesser verjüngte Elemente sowie verschiedene Querschnittsformen anwendbar. Auch können die Mittelteile der Elemente unterschiedlich lang sein, wobei dann durch Veränderung der Länge des abgelenkten Elementabschnittes ein Ausgleich zu schaffen ist.

Außerdem lassen sich – wie üblich – zur Steigerung der Wirksamkeit zusätzliche Elemente oberhalb und unterhalb der Antennenebene in einem geringen Abstand anordnen wie in Bildteil e). Wichtig ist dabei, dass die Anordnung im Ganzen dem beschriebenen Schema der auf das abgelenkte Reflektorelement hin abgelenkten Elemente ähnlich ist. Dabei kann in einer besonderen Variante das Strahlerelement sogar aus zwei T-förmigen Hälften, bei denen

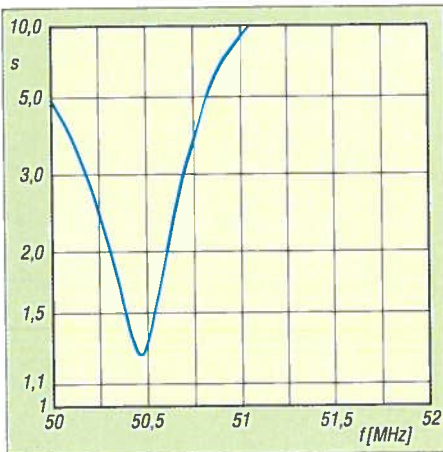


Bild 13: Simuliertes SWV einer 4-Element-Ban(d)tenna mit $Z = 12 \Omega$

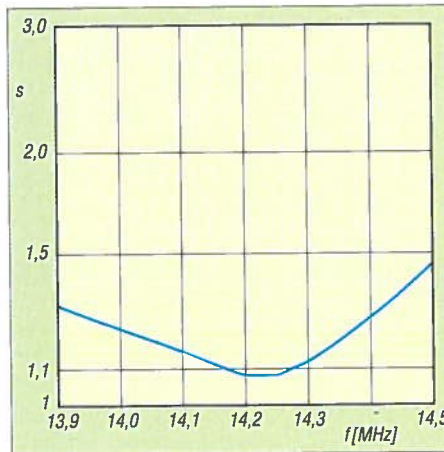


Bild 15: Simuliertes SWV einer 3-Element-Ban(d)tenna nach Bild 3

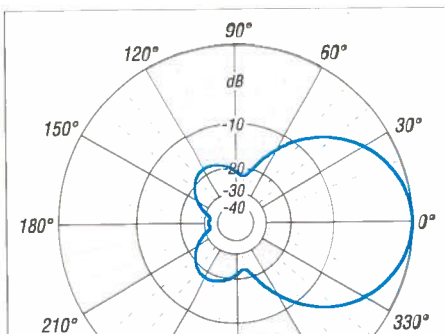


Bild 14: Simuliertes Horizontales Freiraum-Richtdiagramm einer 4-Element-Ban(d)tenna mit $Z = 12 \Omega$; äußerer Ring 7,6 dBd


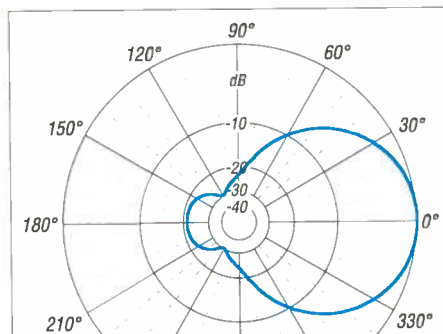


Bild 16: Simuliertes Horizontales Freiraum-Richtdiagramm einer 4-Element-Ban(d)tenna nach Bild 3; äußerer Ring 5,7 dBd

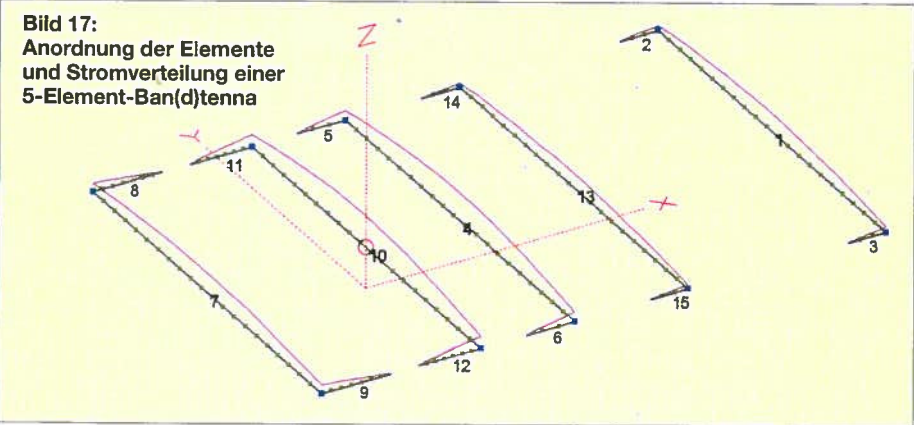

die Elementenden nach zwei Seiten abbiegen, bestehen.

Fazit

Sämtliche hier beschriebenen Antennen sind noch einmal in der Tabelle übersichtlich zusammengestellt. Die neue Ban(d)tenna hat also als wesentliches Merkmal in der bevorzugten Ausführung eine relative Bandbreite von bis zu 8 % bei einem SWV $s < 1,5$ und eine Impedanz von 50 Ω . Für den üblicherweise zur Definition der Bandbreite herangezogenen Wert $s = 2$ ist die relative Bandbreite sogar bis über 10 %. Die Antenne hat in der angegebenen Ausführung mit vier Elementen einen Freiraumgewinn von etwa 5,7 dBd. Bei dieser

Antenne wird die Baugröße auf bis zu 50 % der eingenommenen Fläche einer üblichen Yagi-Antenne für die gleiche Frequenz reduziert.

Die Dicke der Elemente kann ohne Änderung der elektrischen Eigenschaften von 0,01 % bis 1 % der Betriebswellenlänge je nach den konstruktiven und mechanischen Erfordernissen variiert werden. Dabei können auch gestufte Durchmesser verwendet werden. Diese erleichtern auch eine Längenänderung zwecks Abstimmung durch Verschiebung der Teilstücke. Der Eingangswiderstand lässt sich zudem durch kleine Variationen der Elementabstände und -längen auf 50 Ω bzw. 75 Ω oder andere Werte einstellen.

Eine solche Bandantenne kann wegen der relativen Bandbreite von bis zu 8 % bei einem Stehwellenverhältnis von typisch $s = 1,5$ vorteilhaft überall dort angewendet werden, wo vor allem wie im Amateurfunk öfter ein Frequenzwechsel erfolgt oder bei Breitbandfunk eine entsprechende Bandbreite erforderlich ist. Die geringe Baugröße verbessert die mechanische Stabilität und erleichtert den Einsatz als tragbare Antenne. Selbst bei besonderen Anforderungen an eine verringerte Baugröße und mechanische Stabilität wie zum Beispiel für tragbare Peilantennen kann die Bandantenne vorteilhaft Anwendung finden. Der besondere Vorzug unter derartigen Gesichtspunkten ergibt sich aus den gegenüber konventionellen Antennen verringerten Abmessungen.

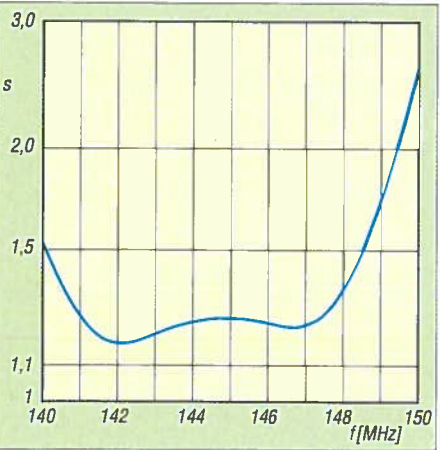


Bild 18: Simuliertes SWV einer 5-Element-Ban(d)tenna nach Bild 4

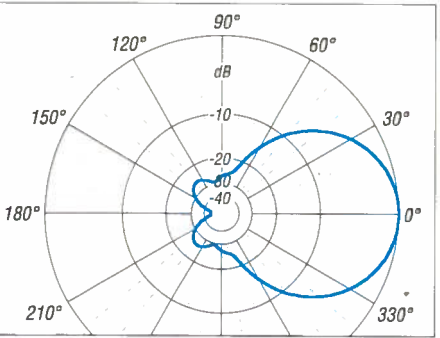


Bild 19: Simuliertes Horizontales Freiraum-Richtdiagramm einer 5-Element-Ban(d)tenna nach Bild 4; äußerer Ring 7,1 dBd

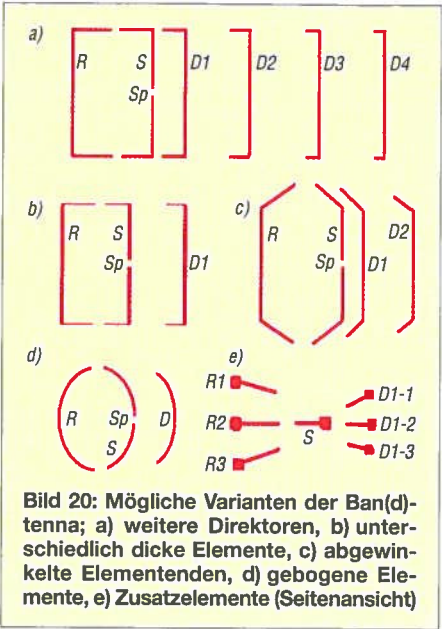


Bild 20: Mögliche Varianten der Ban(d)tenna; a) weitere Direktoren, b) unterschiedlich dicke Elemente, c) abgewinkelte Elementenden, d) gebogene Elemente, e) Zusatzelemente (Seitenansicht)

gen. Überdies lassen sich die abgebogenen Elementenden zur Erhöhung der Festigkeit durch kurze, isolierende Verbindungsstücke mit dem Nachbarelement verbinden. Wird die Ban(d)tenna für hohe Frequenzen als gedruckte Schaltung ausgeführt, erweist sich die geringe Baugröße als besonders günstig.

Die Ban(d)tenna ist für den privaten Nachbau und eigene Experimente freigegeben. Ich würde mich über Erfahrungsberichte freuen. In weiteren Veröffentlichungen und einem E-Book über die Antenne sind detaillierte Bauanleitungen für besonders interessante Einsatzgebiete geplant.

dj7fy@web.de

Literatur

[1] Moxon, L. A., G6XN: HF antennas for all locations. RSGB, Potters Bar 1993, 2. Aufl., Potters Bar (4. Aufl. 2002 FA-Leserservice [R-9151](#))
[2] Meinke, H.; Gundlach, F. W. (Hrsg.): Taschenbuch der Hochfrequenztechnik. Springer-Verlag Berlin/Heidelberg/New York 1962, S. 593 ff.
[3] Krischke, A., DJ0TR: Rothammels Antennenbuch. DARC-Verlag, Baunatal 2001, 12. Aufl., S. 352 ff.; FA-Leserservice [D-033X](#)
[4] Lewallen, R., W7EL: EZNEC +5 Antenna Software by W7EL, P. O. Box 6658, Beaverton, OR, 97007, USA; www.eznec.com
[5] Viezbicke, P. P.: Yagi Antenna Design, NBS Technical Note 688. US Department of Commerce, National Bureau of Standards, Boulder/CO. 1976; <http://tf.nist.gov/general/pdf/451.pdf>

Parameter der beschriebenen Antennen								
Typ	Ban(d)-tenna	Ban(d)-tenna	Ban(d)-tenna	NBS-Yagi	Ban(d)-tenna	Ban(d)-tenna	Ban(d)-tenna	Ban(d)-tenna
Elemente	3	3	3	3	4	4	4	5
Band [m]	20	15	6	6	6	6	20	2
Freiraumgewinn [dBd]	4,8	4,8	5,9	6,8	6,8	7,6	5,7	7,1
Vor-Rück-Verhältnis [dB]	22,4	22,4	18,9	9	20	34	21,5	44
Länge [m]	6,3	4,2	2,25	2,4	2,5	2,25	8,8	1,09
Breite [m]	7,9	5,3	1,89	2,8	2,24	2,24	8	0,77
max. SWV	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
@ Bandbreite [kHz]	500	750	1000	400	4000	1000	700	8500
@ rel. Bandbreite [%]	3,5	3,5	2	0,8	8	2	5	6
Fußpunktimpedanz [Z]	50	50	25	12	50	11,5	50	50
Elementdurchmesser d [mm]	3 (1*)	1*	10	10	10	10	10	2
Bilder	1, 2, 5, 6	1, 2, 8	2*, 9, 10	11, 12	3	3*, 13, 14	3, 15, 16	4, 18, 19
* geringfügig modifizierte Maße								

Hochpassfilter

Grenzwerte

Parameter	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebstemperatur	ϑ_B	-55	100	°C
Lagertemperatur	ϑ_B	-55	100	°C
Eingangsleistung	P_E		0,5	W

Kurzcharakteristik

- robustes, hermetisch verschweißtes Metallgehäuse
- Hochpassfilter mit großer Auswahl an 3-dB-Grenzfrequenzen verfügbar
- Impedanz 50 Ω

Kennwerte

Bezeichnung	Impedanz [Ω]	Sperrbereich [MHz]		3-dB-Grenz- frequenz [MHz]	Durchlass- bereich ¹⁾ [MHz]	Stehwellenverhältnis	
		für $a_D > 20$ dB	für $a_D > 40$ dB			Sperr- bereich	Durchlass- bereich
PHP-25+	50	0 ... 13	13 ... 19	25	27,5 ... 200	18	1,7
PHP-50+	50	0 ... 20	20 ... 26	37	41 ... 200	17	1,5
PHP-100+	50	0 ... 40	40 ... 55	82	90 ... 400	17	1,5
PHP-150+	50	0 ... 70	70 ... 95	120	133 ... 600	17	1,8
PHP-175+	50	0 ... 70	70 ... 105	140	160 ... 800	17	1,5
PHP-200+	50	0 ... 90	90 ... 116	164	185 ... 800	17	1,6
PHP-250+	50	0 ... 100	100 ... 150	205	225 ... 1200	17	1,3
PHP-300+	50	0 ... 145	145 ... 190	245	290 ... 1200	17	1,7
PHP-400+	50	0 ... 210	210 ... 290	370	395 ... 2000	17	1,8
PHP-500+	50	0 ... 260	260 ... 430	452	500 ... 1600	17	1,5
PHP-600+	50	0 ... 325	325 ... 420	560	600 ... 1600	17	1,5
PHP-700+	50	0 ... 400	400 ... 520	640	700 ... 1800	17	1,6
PHP-900+	50	0 ... 490	490 ... 640	840	910 ... 2100	17	1,5
PHP-1000+	50	0 ... 550	550 ... 720	900	1000 ... 2200	17	1,9

¹⁾ Dämpfung $a_D < 1$ dB

Blockschaltbild

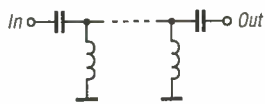


Bild 1: Blockschaltbild der PHP-xxx

Hersteller

Mini-Circuits, P.O. Box 350166, Brooklyn, New York, 11235-0003, USA,
www.minicircuits.com

Anschlussbelegung

Pin 1: Eingang (IN)
Pin 2...7: Masse (GND)
Pin 8: Ausgang (OUT)
Hinweis: Es können auch Pin 1 und Pin 8 gekennzeichnet sein, da das Filter symmetrisch aufgebaut ist.

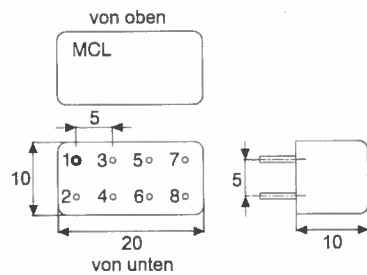


Bild 2: Pinbelegung und Abmessungen

Gehäuseform



Bild 3: Ansicht des Metallgehäuses der PHP-xxx

Wichtige Diagramme (Beispiele)

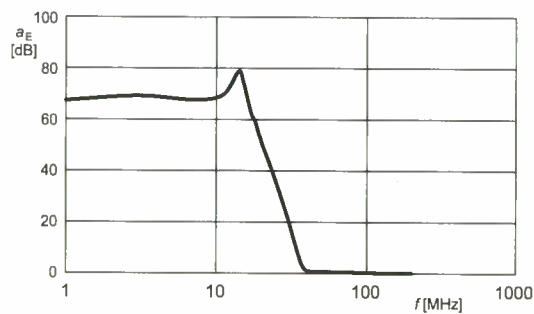


Bild 4: Abhängigkeit der Einfügedämpfung a_E eines PHP-50 von der Frequenz f bei $P_E = 0$ dBm

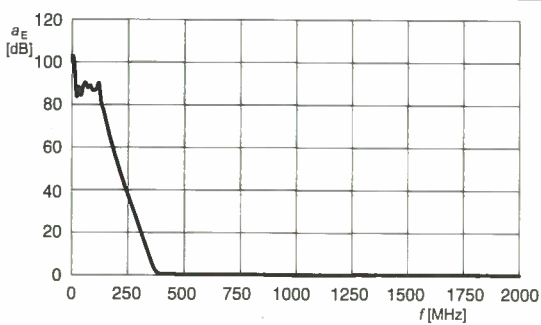


Bild 7: Abhängigkeit der Einfügedämpfung a_E eines PHP-400 von der Frequenz f bei $P_E = 0$ dBm

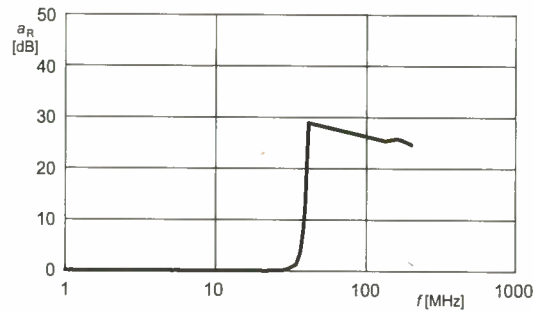


Bild 5: Abhängigkeit der Reflexion a_R eines PHP-50 von der Frequenz f bei $P_E = 0$ dBm

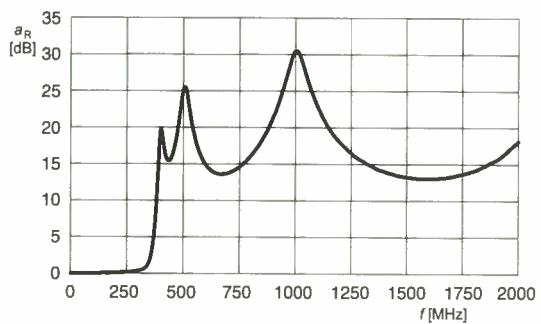


Bild 8: Abhängigkeit der Reflexion a_R eines PHP-400 von der Frequenz f bei $P_E = 0$ dBm

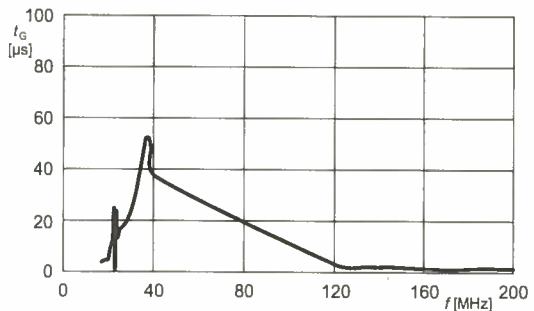


Bild 6: Abhängigkeit der Gruppenlaufzeit t_G eines PHP-50 von der Frequenz f bei $P_E = 0$ dBm

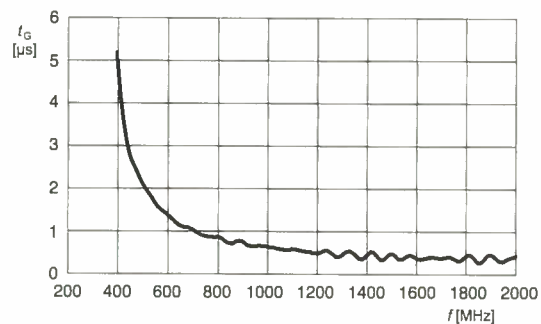


Bild 9: Abhängigkeit der Gruppenlaufzeit t_G eines PHP-400 von der Frequenz f bei $P_E = 0$ dBm

Applikationsschaltung

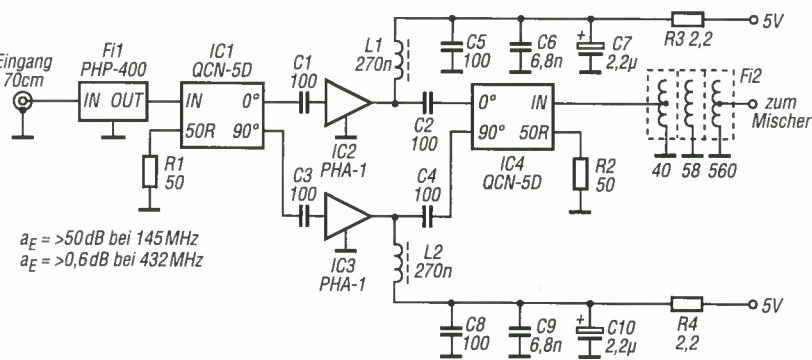


Bild 10: Eingangsverstärker des Empfangsteils für den 70-cm-Transverter IRHX4011 nach [1], hier mit einem PHP-400 als Fi1

Literatur
[1] Richter, U., DC8RI: Empfangsteil des 70-cm-Transverters IRHX4011 (1). FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 9, S. 950-952



Sender

Frequenzbereiche

160-m-Band	1,810 ... 1,999 MHz	12-m-Band	24,890 ... 24,990 MHz
80-m-Band	3,500 ... 3,800 MHz	10-m-Band	28,000 ... 29,700 MHz
40-m-Band	7,000 ... 7,300 MHz	6-m-Band	50,000 ... 52,000 MHz
30-m-Band	10,100 ... 10,150 MHz	4-m-Band ¹	70,000 ... 70,500 MHz ¹
20-m-Band	14,000 ... 14,350 MHz	2-m-Band	144,000 ... 146,000 MHz
17-m-Band	18,068 ... 18,168 MHz	70-cm-Band	430,000 ... 440,000 MHz
15-m-Band	21,000 ... 21,450 MHz		

Sendeleistung	KW/50 MHz	70 MHz ¹	144 MHz	430 MHz
SSB, CW, RTTY, FM	2 ... 100 W	2 ... 50 W	2 ... 50 W	2 ... 35 W
AM	1 ... 30 W	1,6 ... 15 W		

Sonstiges

Trägerunterdrückung	≥ 50 dBc
Seitenbandunterdrückung	≥ 50 dBc
Nebenwellenunterdrückung	≥ 60 dBc (< 30 MHz ≥ 50 dBc; 50 MHz ≥ 63 dBc; > 50 MHz ≥ 60 dBc)

¹Transceiver ist für den 70-MHz-Betrieb vorbereitet

Empfänger

Prinzip Dreifachsuperhet (WFM Doppelsuperhet 134,732/10,7 MHz)

Zwischenfrequenzen 1. ZF: 124,487 MHz 2. ZF: 455 kHz 3. ZF: 36 kHz

Empfindlichkeit	SSB	CW	FM	AM	DV	WFM
0,5 ... 1,8 MHz ¹	k.A.	k.A.	k.A.	13 µV	k.A.	–
1,8 ... 28 MHz ¹	0,15 µV	0,15 µV	k.A.	2 µV	k.A.	–
28 ... 30 MHz ¹	0,15 µV	0,15 µV	0,5 µV	2 µV	1 µV	–
50 MHz ²	0,12 µV	0,12 µV	0,25 µV	1 µV	0,63 µV	–
70 MHz ²	0,15 µV	0,15 µV	0,25 µV	1 µV	0,63 µV	–
76 ... 108 MHz ³	–	–	–	–	–	10 µV
144 und 430 MHz ²	0,11 µV	0,11 µV	0,18 µV	1 µV	0,35 µV	–

Selektivität	–6 dB	–40 dB
SSB @ BW 2,4 kHz	> 2,4 kHz	< 3,4 kHz
CW @ BW 500 Hz	> 500 Hz	< 700 Hz
RTTY @ BW 500 Hz	> 500 Hz	< 800 Hz
AM @ BW 6 kHz	> 6 kHz	< 10 kHz
FM @ BW 15 kHz	> 12 kHz	< 22 kHz
DV @ 12,5 kHz Kanalabstand	> 50 dB	

Sonstiges

Spiegelfrequenzdämpfung	> 70 dB (> 65 dB bei 144/430 MHz)
Nebenempfangsdämpfung	> 70 dB (> 65 dB bei 144/430 MHz)
RIT-Variation	± 9,999 kHz
NF-Ausgangsleistung	> 2 W an 8 Ω (k = 10 %)
Dämpfung des Notch-Filters	> 30 dB (1-kHz-Ton)
DSP-Rauschminderung	> 6 dB (SSB)

¹mit Vorverstärker 1, ²mit Vorverstärker 2, ³mit Vorverstärker

Allgemeines

KW/VHF/UHF-Allmode-Transceiver mit separatem Bedienteil und Touchscreen-Display, für den 4-m-Betrieb vorbereitet


Hersteller	Icom Inc., Japan
Markteinführung	7/2013
Preis	bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt

Frequenzbereiche RX	0,03 ... 199,999 MHz
TX	400 ... 470 MHz KW-Amateurfunkbänder, 6 m, 2 m und 70 cm
Sendearten	LSB/USB, CW, FM, AM, RTTY, DV, WFM (nur RX)

Antennenanschlüsse	50 Ω (2 × PL)
Betriebsspannung	13,8 V DC (± 15 %)
Stromaufnahme	
Senden	22 A
Empfang, max. NF	1,2 A
Empfang, Stand-by	0,9 A
Temperaturbereich	–10 °C ... +60 °C
Frequenzauflösung	1 Hz (max.)
Frequenzstabilität	0,5 ppm (0 °C ... +50 °C)
Maße (B x H x T)	
Bedienteil	315 × 116 × 343 mm ³
Haupteinheit	315 × 116 × 343 mm ³
Gesamtmasse	2,8 kg
Lieferumfang	Stromversorgungskabel, Handmikrofon, 3 Ersatzsicherungen, Klinkestecker, USB-Kabel, Ferritklappkern, ACC-Kabel, Bedienungsanleitung (deutsch und englisch), CD, Icom-Garantiekarte


Importeur/Großhändler	
Icom (Europe) GmbH	
Auf der Krautweide 24	
65812 Bad Soden am Taunus	
Tel. (06196) 76685-0 · Fax (06196) 76685-50	
www.icomeurope.com	

Frontseite des Bedienteils

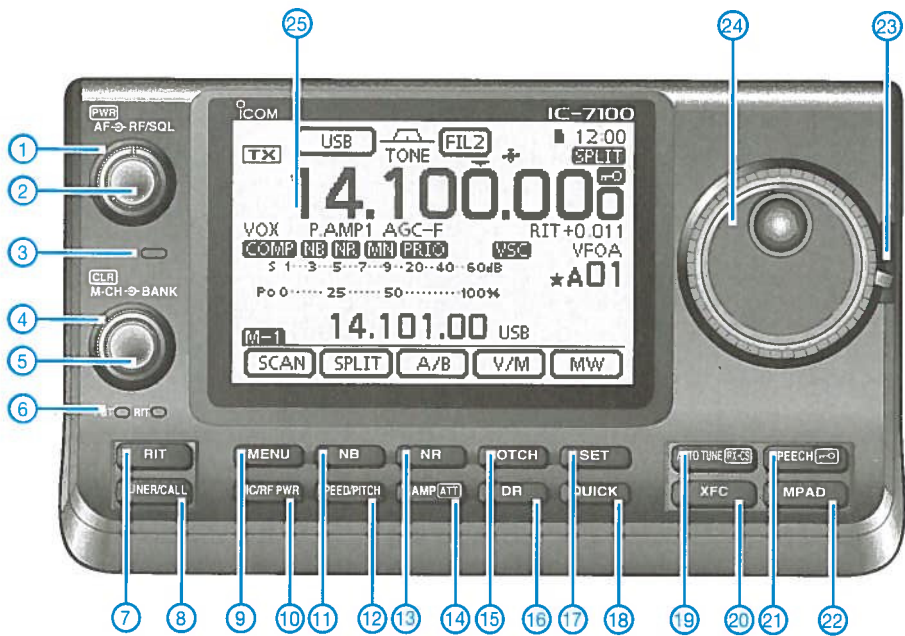

- 1 - HF-Verstärkung/Rauschsperre
- 2 - Lautstärke mit Ein/Aus-Schalter
- 3 - TX/RX-LED
- 4 - Speicherbank/ZF-Shift
- 5 - Speicher/ZF-Bandbreite
- 6 - PBT-LED
- 7 - RIT-Taste
- 8 - externer Antennentuner/Anrufkanal
- 9 - Menütaste
- 10 - Mikrofonverstärkung/Sendeleistung
- 11 - Störaustaster
- 12 - Tastgeschwindigkeit/CW-Pitch
- 13 - Rauschminderung
- 14 - Vorverstärker/Abschwächer
- 15 - Notch-Filter
- 16 - DR-Modus
- 17 - Set-Modus
- 18 - Quick-Key
- 19 - automatische CW-Abstimmung/RX/CS-Screen
- 20 - XFC
- 21 - Sprachansage/Verriegelung
- 22 - Schnellspeicher
- 23 - Verriegelung für Abstimmknopf
- 24 - Abstimmknopf
- 25 - Touchscreen-Display

Rückseite der Haupteinheit

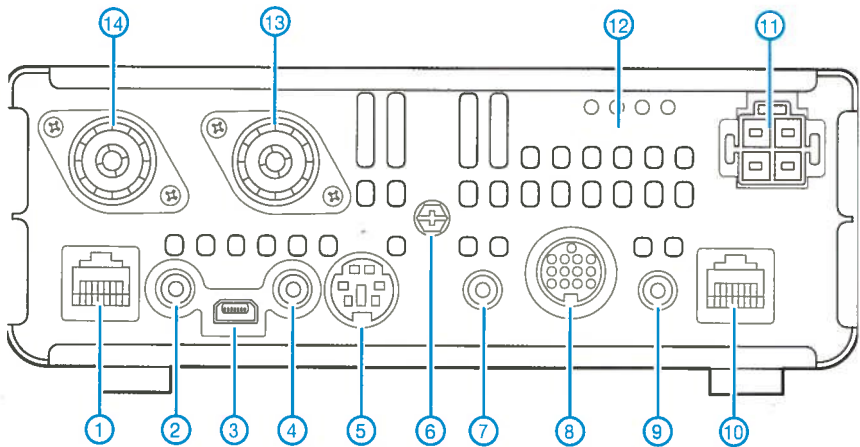

- 1 - Mikrofonbuchse
- 2 - Buchse für externen Lautsprecher
- 3 - USB-Anschluss
- 4 - CI-V-Fernsteuerbuchse
- 5 - DATA2-Buchse
- 6 - Erdungsklemme
- 7 - DATA1-Buchse
- 8 - ACC-Buchse
- 9 - Tastenbuchse
- 10 - Anschluss für Bedienteil
- 11 - Stromversorgungsbuchse
- 12 - Buchse für externen Antennen-tuner
- 13 - Antennenbuchse 1 (KW/50/70 MHz)
- 14 - Antennenbuchse 2 (144/430 MHz)

Zubehör, optional (Auswahl)

AT-180	automatischer Antennentuner für Kurzwellen und 50 MHz	CT-17	CI-V-Pegelkonverter
AH-4	automatischer Antennentuner für Kurzwellen (ab 3,5 MHz) und 50 MHz	IC-PW1EURO	1-kW-Linear-Endstufe für Kurzwellen und 50 MHz
AH2b	Mobilantenne, 2,5 m lang, passend zum AH-4	MBF-1	Halterung für Bedienteil
PS-126	Netzteil (13,8 V/25 A)	MB-62	Halterung für Haupteinheit
SM-30	Tischmikrofon	OPC-420	Verlängerungskabel für AH-4, 10 m lang
SM-50	Tischmikrofon mit Up/Down-Tasten usw.	OPC-589	Mikrofonadapterkabel
HM-36	Handmikrofon	OPC-599	ACC-Adapterkabel
HM-103	Handmikrofon	OPC-742	Adapterkabel
HM-151	Handmikrofon	OPC-1529R	Data-Kabel (RS232C)
HM-198	Handmikrofon	OPC-2218LU	Data-Kabel (USB)
SP-35	externer Lautsprecher 4 Ω/7 W	OPC-2253	Verbindungskabel, 3,5 m lang
		OPC-2254	Verbindungskabel, 5 m lang
		CS7100	Cloning-Software
		RS-BA 1	IP-Fernsteuersoftware

Mittelwellensender-Bausatz JUMA TX500 – erste Erfahrungen

UWE WENSAUER – DK1KQ

Nach ausführlicher Erörterung der Antennenfrage [1] wenden wir uns nunmehr der Sendetechnik zu. Der Bauteilesatz Mittelwellensender JUMA TX500 könnte als Alternative zum vollständigen Selbstbau vielen Funkamateuren den Zugang zum neuen 630-m-Amateurfunkband erheblich erleichtern.

Der JUMA TX500 ist ein digital gesteuerter, von 472 kHz bis 479 kHz durchstimmbarer CW-Sender für das neue 630-m-Amateurfunkband. Im Sender kommt, wie im JUMA TX136 [2], eine hocheffiziente Klasse-D-Endstufe zum Einsatz (CMCD, *Current Mode Class D*), die eine nur sehr geringe Wärme erzeugt. Dies ist auch der Grund, warum man auf die sonst voluminösen Kühlkörper und Gehäuseabmessungen sowie die damit verbundene Masse verzichten kann. Bei einer Betriebsspannung von 14 V und einem Strom von

Experimentieren von großem Wert, weil der Sender dadurch groben Antennenfehlanspassungen widersteht. Die Ansprechschwelle der Schutzschaltung ist einstellbar.

Modularer Aufbau

Dank des modularen Aufbaus ist der Zusammenbau recht einfach, jedoch sind SMD-Lötfertigkeiten gefragt. Wie bereits im 136-kHz-Modell gibt es drei Module, das *Hauptmodul* mit den HF-Bauteilen, das *Steuermodul* mit dem Prozessor und das bereits bestückte *LCD-Modul*.



nur 5 A wird eine HF-Ausgangsleistung von mehr als 60 W mit hoher spektraler Reinheit und Stabilität erzeugt.

Der Sender verfügt über ein Antennenumschaltrelais für den Empfangsfall. Der Empfänger wird durch ein eingeschleiftes schmalbandiges Bandpassfilter und durch einen in drei Stufen (0/10/20 dB) schaltbaren Vorverstärker entlastet. Ein eingebauter, wahlweise zuschaltbarer, hochdynamischer Empfangskonverter setzt das Signal auf 3000 kHz plus Empfangsfrequenz und damit in den Empfangsbereich eines externen Empfängers bzw. Transceivers um. Ein 472,5-kHz-Signal erscheint dann auf 3472,5 kHz.

Hervorzuheben sind die sendeseitigen Schutzschaltungen gegen hohes Stehwellenverhältnis (SWV) und Überstrom. Dies ist ungeachtet des geringen Preises der beiden MOSFETs in der Endstufe gerade beim

Bild 2:
Hauptmodul mit
Endstufe und
Tiefpassfilter

Das Hauptmodul wird mittels zweier anzufertigender kurzer Flachbandkabel mit dem Steuermodul verbunden. Das LCD-Modul wird dagegen mit einer Steckerleiste an das Steuermodul gesteckt. Leicht zu verkraften ist das Bewickeln zweier Ringkerne T94-2 mit 42 Windungen 0,8-mm-CuL, zumal diese einen Durchmesser von 24 mm aufweisen. Der in der 136-kHz-Version verwendete dritte Ringkern wird durch einen bereits bewickelten Übertrager ersetzt. Letzterer ist optional bei JUMA erhältlich und kann gemäß Vorschlag [5] der Impedanzanpassung einer L-Antenne dienen (siehe weiter hinten). Andere bereits gewickelte Spulen wie Drosseln, Übertrager und Filter sind im

Bauteilesatz enthalten. Die mechanischen Teile sind einfach zu montieren.

Funktion des Senders

Der Sender kann neben der Tastung von Hand oder vom PC aus obendrein mit einem intern abgespeicherten Text als Baken-sender betrieben werden. Eine Steuersoftware unter Windows erlaubt zudem QRSS-Sendungen. Im Bausatz befindet sich ein bereits programmierter Controller. Etwaige Änderungen in der Software können vom Hersteller heruntergeladen und ein Update mittels eines PC durchgeführt werden.


Aufbauhinweise

Eine gute Vorbereitung garantiert den Erfolg. Doch trotz aller Vorbereitung wird man häufig gestört: War es nun die 30. oder 31. Windung? Habe ich das letzte Bauteil an beiden Enden eingelötet oder wo ist es nur geblieben? Daraus gelernt, hänge ich an meine Tür ein Schild „PSSST“. Seitdem kann ich ungestört arbeiten und die Familienmitglieder haben hierfür ein gewisses Verständnis entwickelt.

Benötigtes Werkzeug

Zusätzlich zum vorhandenen Werkzeugsatz sind zum Aufbau, soweit nicht schon

Bild 1:
Frontansicht
des Senders

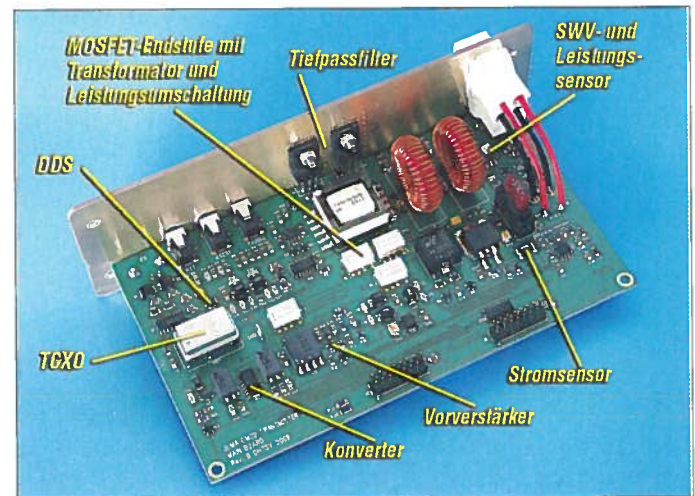

vorhanden, ein Lötkolben mit für SMD geeigneter Lötspitze (schmäler als 1 mm), Lötzinn, Lötpaste mit einer 0,8-mm-Kanüle und Entlötlitze erforderlich. Zum Entfernen von Flussmittelresten empfehle ich Isopropanol, also Alkohol (keinen Spiritus), einen 1 cm breiten Flachpinsel mit harten Borsten, Wattestäbchen und ein fusselfreies Reinigungstuch. Für die Bauteilmontage benötigt man eine Sehhilfe (Brillenlupe oder Lesebrille mit hohem Dioptrie-Wert), eine abgewinkelte Pinzette und einen sauberen Arbeitsplatz.

Einlöten von SMD-Bauteilen

Wer noch keine SMD-Erfahrung besitzt, sollte an einem anderen Bauvorhaben den

Umgang mit SMD-Bauteilen üben. Als ein passendes Projekt bietet sich der Nachbau des USB-Signalgenerators AS611 [3] an. Demjenigen, der sich nicht an dieses Projekt wagt, empfehle ich den Bau eines Microflashers AS169. Dieses Übungsprojekt ist „eine Nummer kleiner“ und für Anfänger geeignet. Eine ausführliche Beschreibung findet man in [4]. Die Identifizierung der Bauteile wird im Bausatz dadurch erleichtert, dass sowohl in der Bauteileliste als auch in den Aufbewahrungstüten eine Abbildung und der dazugehörige SMD-Code zu finden sind.

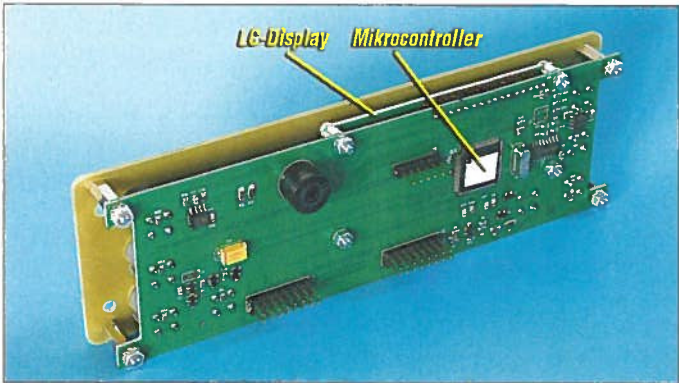


Bild 3: Rückseite der Frontplatte mit dem Mikrocontroller
Werkfotos

Die Verwendung von Lötpaste anstelle von herkömmlichem Lötzinn vereinfacht die Arbeiten erheblich. Lötzinn ist nur bei den größeren Bauteilen erforderlich.

Vorbereitung zur Bestückung

Bevor Sie mit dem Bau beginnen, ist unbedingt eine Bestandskontrolle ratsam. Es ist ärgerlich, wenn man mitten im Aufbau feststellt, dass ein Bauteil fehlt oder verkehrt eingebaut wurde. Als Nebeneffekt macht man sich gleichzeitig mit den Bauteilen vertraut. In der Vergangenheit hatte ich einige Bausätze zusammengebaut und kann nur betonen, dass man sich eine Aufbauhilfe erstellen sollte, wenn es keine detaillierte Aufbauanleitung gibt. Dazu drucke ich mir zur Orientierung für die Bestückung die

Layouts der beiden Leiterplatten, die auf der Website [5] zu finden sind, mehrere Male aus. Auf der Leiterplatte sucht man nun den Bestückungsort und markiert diesen mit einem Buntstift auf dem jeweiligen Layout-Ausdruck. Die Reihenfolge der Bestückung soll so erfolgen, wie es in der Teileliste vorgegeben ist, dadurch werden Verwechslungen vermieden. Ich empfehle unbedingt, jeweils nur die Plastiktütchen mit den Bauteilen zu öffnen, die man als Nächstes bestücken möchte. Sehen Sie sich alle Bauteile genau an, bevor diese

aufgelötet werden! Machen Sie nach jedem Schritt eine Sichtkontrolle. Dies erspart eine nachträgliche, oft zeitraubende Fehlersuche.

Vormontierte Schaltkreise

Im Gegensatz zu den ersten ausgelieferten Bauteilesätzen ist inzwischen für einen geringen Aufpreis eine Bausatzversion lieferbar, bei der die beiden besonders diffizil einzulötenden Bauelemente Mikrocontroller und DDS bereits vorbestückt sind. Dies ist ein hervorragender Service, der zugleich die Angst vor den größten Hürden des SMD-Lötens nimmt. Im Gegensatz zum JUMA TX136 sind, wie erwähnt, nur zwei Ringkerne zu bewickeln. Für das Wickeln gibt es auf der Website [5] eine bebilderte Anleitung. Zur Kontrolle

habe ich ein LC-Meter verwendet [6], das allerdings nicht unbedingt erforderlich ist, soweit man zählen kann oder dabei nicht gestört wird.

Inbetriebnahme

Nachdem alle Bauteile platziert sind, müssen nur noch die beiden Flachbandkabel nach Anleitung angefertigt werden. Achten Sie auf das richtige Einlegen des 16-adrigen Flachbandkabels. Bauen Sie die Frontplatte noch nicht an, das vereinfacht eine spätere Fehlersuche! Dann kann man mit den ersten Tests beginnen. Leider gibt es hierfür keine Anleitung. Eine technische Information mit Schaltbildern, Bestückungsbildern usw. steht bei [5] zum Herunterladen bereit. Wie üblich macht man sich am besten mit der Bedienung des Geräts vertraut, prüft zunächst die Funktion des Controllers, der LC-Anzeige und misst die Stromaufnahme.

Keine Abgleicharbeiten

Für die allgemeine Verwendung ergeben sich keine Abgleicharbeiten. Wer allerdings auf eine möglichst genaue Frequenz Wert legt, kann einen Feinabgleich durchführen. Die Frequenzgenauigkeit basiert auf einem TCXO mit 6 MHz und einer typischen Genauigkeit von ± 5 Hz. Das Teilerverhältnis ergibt bei einer Sendefrequenz von 475 kHz eine Toleranz von $475 / 6000 \text{ kHz} = \pm 0,0792 \text{ Hz}$.

Frequenzkorrektur

Sollte sich die TCXO-Frequenz um 100 Hz ändern, würde dies eine Abweichung von 7,9 Hz ergeben. Ist diese nicht tolerierbar, kann man per Software im Service-Mode eine Korrektur wie folgt durchführen:

- 1. Aufwärmphase, mindestens eine halbe Stunde,
- 2. Messung der TCXO-Frequenz am Testpunkt (nahe TCXO) mit einem möglichst kalibrierten Frequenzzähler,
- 3. Übergang in den Service-Mode mit einem langen Druck auf die Taste Pwr,
- 4. Einstellen der Frequenz mittels der Up/Dwn-Tasten und Ablesung an einem Frequenzzähler,

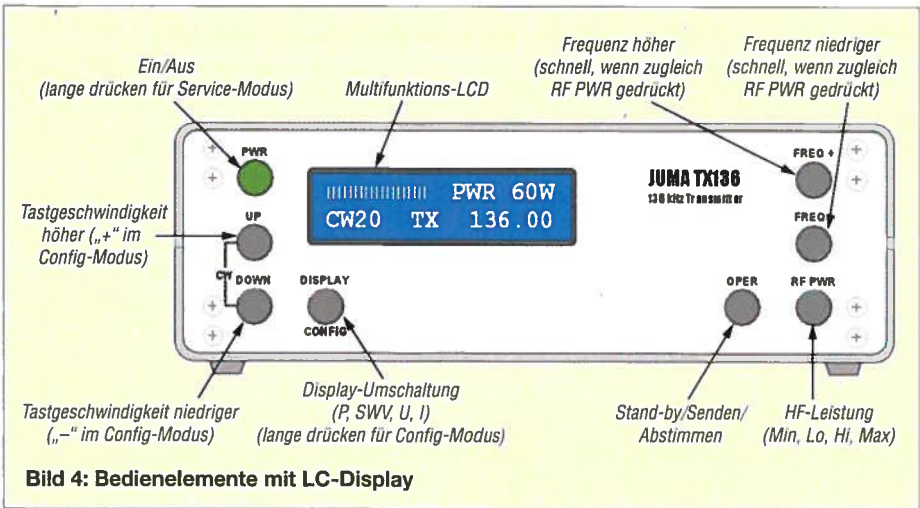


Bild 4: Bedienelemente mit LC-Display

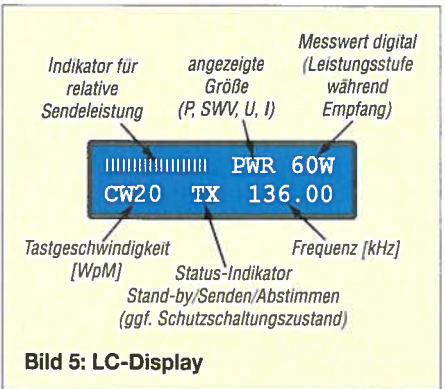


Bild 5: LC-Display

5. Verlassen des Menüs mit einem Druck auf *Oper*, wobei die Korrektur gleichzeitig abgespeichert wird.

Betriebstechnik

Das neue Amateurfunkband ist nicht leer, es wird von einigen Flugfunkbaken benutzt (siehe [1], Tabelle 1). Ebenso gibt es einige Sender, die man im ersten Augenblick nicht als „intelligentes“ Signal erkennt. Erst durch Langzeitbeobachtung mit Spectran, ARGO [7] oder Spectrum Lab [8] kann man ein Schema erkennen. Dazu gehören QRSS- (extrem langsames CW, Punktlänge 3 s), WSPR-, JT9- und Opera-Aussendungen, um nur einige zu nennen.

Der JUMA TX500 ist ein Sender für CW und QRSS und erlaubt automatischen Bakenbetrieb. Mit der vorhandenen implementierten Software ist es möglich, einen zuvor programmierten Text zu senden, wobei innerhalb einer Bakensendung die Tastgeschwindigkeit, die Sendeleistung oder sogar die Frequenz (FSK im Bakenmodus) variabel ist. Andere Sendearten, die eine Modulation des Sendesignals erfordern, wie PSK31, WSPR, WSJT-X usw. sind nicht möglich. Legt man darauf Wert, ist ein SSB-tauglicher Sender bzw. Transverter erforderlich, der jedoch anspruchsvoller ist, z. B. [9].

Eine Bake kann man für einen kurzen Zeitraum betreiben, doch macht es wenig Sinn, das schmale Band damit dauerhaft zu belegen. Andere Aussendungen werden damit nur gestört. Bei meinen ersten Versuchen wurde ich nach kurzer Zeit im DX-Cluster und von Grabbern erfasst. Damit hat man schnell einen Überblick, wie gut man gehört wird, ohne dass ein QSO-Partner erforderlich ist.

Allerdings ist dies Bandbelegung ohne eine echte Kommunikation im herkömmlichen Sinne. So ermuntere ich alle Interessenten zum Echtzeitbetrieb in CW, obgleich dieser zurzeit noch recht selten zu beobachten und eher die Ausnahme ist. Ich würde es begrüßen, dass dies die einzige dauerhafte Betriebsart auf MW wird. Damit bekäme auch der Antrag über die IARU an die UNESCO, CW als Weltkulturerbe einzustufen (siehe Kasten), noch mehr Gewicht.

Programmierung des Bakentextes

Wie bei anderen Amateurfunkbändern ist der CW-Teil am Bandanfang, sodass man die Sendefrequenz bei 472,5 kHz einstellt. Damit der Sender als Bakensender fungieren kann, muss der Bakentext mit einem Terminal-Programm, das ebenfalls auf [5] zu finden ist, zuvor programmiert werden. Für die Verbindung zwischen dem PC und TX500 ist ein RS232-Kabel anzufertigen. Bei einem Notebook, das über keine

Technische Daten des JUMA TX500

Sendeart: Telegrafie (CW)
Frequenzbereich: 450 kHz bis 550 kHz
Frequenzschritte: 10 Hz, 1 Hz (bei Steuerung über eine serielle Schnittstelle)
HF-Ausgangsleistung: 60 W (4, 15, 35, 60 W)
Steuerung: per Tasten oder serieller Schnittstelle
Stromversorgung: 14 V (12 bis 15 V)
Stromaufnahme: max. 5 A, mit Überstromschutz
Keyer-Elektronik: eingebaut, 1 WpM bis 50 WpM, Iambic-Mode A und B
Sende-Empfangs-Umschaltung: einstellbare Abfallszeit
Empfangsvorverstärker: 0, 10, 20 dB
Empfangskonverter: $f_{RX} = f_{TX} + 3000$ kHz
Weitere Funktionen: Monitor des Sendesignals, Bakenmode mit 0,1 WpM bis 50 WpM
Abmessungen: 180 mm × 60 mm × 124 mm (B × H × T)
Masse: etwa 850 g

LCD-Multifunktionsanzeige

Ausgangsleistung, SWV, Betriebsspannung, PA-Strom
Anzeige der CW-Geschwindigkeit in WpM
Statusanzeige: Stand-by, Oper., Tune, TX
Frequenzanzeige: 5-stellig (z. B. 475,50 kHz)

Anschlüsse

Stromversorgung: 13,8 V, Molex 6-polig (wie bei den meisten Feststations-TRX)
Antenne: 50 Ω, BNC
Empfänger: 50 Ω, BNC
Morsetaste: 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse für Handtaste oder Paddle
RS232: 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse

RS232-Schnittstelle verfügt, ist zusätzlich ein USB-RS232-Adapter erforderlich.

Antenne und deren Anpassung

In [1] war ich bereits auf die Problematik der Antenne und deren Anpassung eingegangen. Wer in der Lage ist, eine endgespeiste L-Antenne von etwa 150 m Länge aufzuhängen, kommt mit einer einfachen Impedanzanpassung aus. Auch bei einer T-Antenne mit den richtigen Abmessungen erspart man sich den Aufbau einer voluminösen Ladespule. Bonus einer annähernd $\lambda/4$ langen Antenne ist der hohe Wirkungsgrad, der sogar dazu führen

Weltkulturerbe

Am 12.12.2012 hat das Bundeskabinett den Beitritt Deutschlands zum UNESCO-Übereinkommen zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes beschlossen. Die vom AKWM (Arbeitskreis Weltkulturerbe Morsetelegraphie) vorbereiteten Unterlagen wurden im März dieses Jahres eingereicht. Polen und Italien hatten mit den von der IARU verteilten Unterlagen diesen Schritt bereits zuvor getan. Die nationalen UNESCO-Büros führen eine Vorprüfung der eingegangenen Anträge (Stichtag 31.3.13) durch. Danach werden die Anträge an die UNESCO in Paris weitergeleitet. CW könnte dann im November 2014 von der UNESCO in die Liste der immateriellen Kulturgüter der Menschheit aufgenommen werden.

kann, dass die zulässige Leistung von 1 W ERP überschritten wird.

In einem Applikationsbericht von JUMA [10] wird der Einsatz eines Impedanztransformators an einer L-Antenne beschrieben. Ein entsprechender Transformator ist von JUMA optional lieferbar, aber auch von Würth-Elektronik erhältlich [11]. Selbst bei den 60 W HF des JUMA TX500 erwärmt sich dieser kaum.

Für kürzere Antennen ist eine Ladespule und gegebenenfalls eine Impedanzanpassung selbst anzufertigen.

Fazit

Der Aufbau des über den Online-Shop [5] erhältlichen Bausatzes JUMA TX500 stellt den Erbauer vor eine nicht einfache, jedoch lösbare Herausforderung. Eine Hürde wurde von JUMA bereits abgebaut, indem der Mikrocontroller und die DDS auf Wunsch eingelötet lieferbar sind. Gegenüber dem vollständigen Selbstbau stellt der Bausatz eine enorme Hilfe dar.

Was mir bei den letzten Lieferungen nicht gefallen hat, waren nicht passende oder fehlende Bauteile, wie zum Beispiel die Befestigung des LC-Displays, die allerdings nach Anfrage problemlos nachgeliefert wurden.

Anzumerken wäre noch, dass zu den bei [5] genannten Bausatzpreisen (ab 360 €) die in Finnland geltende Mehrwertsteuer von 21 % auf den Bausatzpreis sowie auf die Transportkosten hinzukommt.

dk1kq@kabelmail.de

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Wensauer, U., DK1KQ: QRV auf Mittelwelle – Lösung des Antennenproblems. FUNKAMATEUR 62 (2013) H. 5, S. 525–527; H. 6, S. 641–643
- [2] Wensauer, U., DK1KQ: JUMA TX136 – CW-Sender für das 136-kHz-Band. FUNKAMATEUR 59 (2010) H. 7, S. 730–732
- [3] Fromhagen, G., DK8OH: USB-Signalgenerator AS611. AATIS-Praxisheft 21, S. 72–78; Bezug: AATIS e. V., www.aatis.de
- [4] Pöggel, U., DL5OAU: Zwei besondere Effektlinsenschaltungen; Microflash AS 169. AATIS-Praxisheft 19, S. 51; Bezug: [3]
- [5] Niinikoski, J., OH2NLT; Hohtola, M., OH7SV: JUMA TX500 – 500 kHz Transmitter. www.nikkemedia.fi/juma-tx500/
- [6] Raban, K., DG2XK: Bausatz: LC-Meßgerät mit PIC, Maxi-Meßbereiche zum Minipreis. FUNKAMATEUR 46 (1997) H. 11, S. 1280–1281; PDF-Datei und Bausatz: www.funkamateurl.de → Online-Shop → BA-001
- [7] Di Bene, A., I2PHD: Spectran V2. www.weaksignals.com
- [8] Büscher, W., DL4YHF: Audio Spectrum Analyzer („Spectrum Lab“). www.qsl.net/dl4yhf
- [9] Wensauer, U., DK1KQ: Lineartransverter für Mittelwelle mit Breitbandkonverter. FUNKAMATEUR 58 (2009) H. 1, S. 61–65
- [10] Hohtola, M., OH7SV: Application note, L-antenna for 500 kHz. www.nikkemedia.fi/juma-tx500
- [11] FA-Bauelementeinformation: WE-FLEX, Übertrager für Schaltregler und zur Impedanzanpassung. FUNKAMATEUR 62 (2013) H. 6, S. 637–638
- [12] Klüß, A.; Wensauer, U.: QRV auf Langwelle. vth-Verlag, Baden-Baden 2006; FA V-8302

Wurfschleuder für Antennendrähte

REDAKTION FUNKAMATEUR

Bei Funkaktivitäten in der freien Natur sind Drahtantennen sehr beliebt, die jedoch möglichst hoch hängen sollen. Der Beitrag gibt hilfreiche Tipps und zeigt letztlich eine leicht nachzubauende Wurfschleuder, mit der sich ein Tennisball nebst Pilotschnur und anschließend der Antennendraht auf Bäume befördern lassen.

In der warmen Jahreszeit kann man sich nicht nur auf Urlaubsreisen dem Funkhobby widmen, sondern es finden auch lokale Fielddays und sonstige Portabel-Aktivitäten statt. Das ist nicht nur für sonst Antennengeschädigte die Gelegenheit, mit allerlei Drahtantennen zu experimentieren.

■ Vielseitige Angelrute

Eine Angelrute, selbst in einfachster Ausführung (u. a. [1]), eignet sich bestens als Träger für Vertikalantennen, wie Bild 3

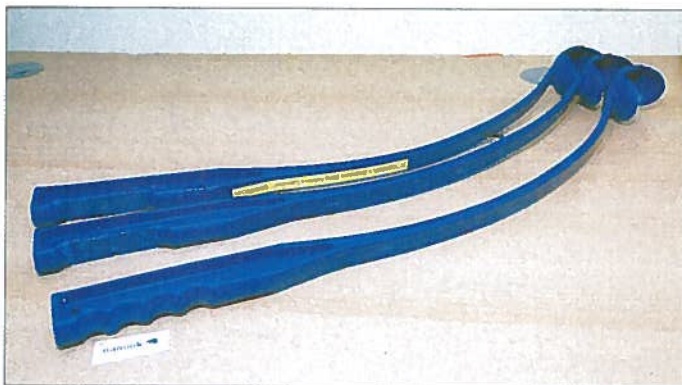


Bild 1
Hunde-
Ballschleuder
original (u.) und
bearbeitet (o.)

zeigt. Soll die Rute als Aufhängepunkt einer Horizontalantenne dienen, sind stabilere Ausführungen besser. Geradezu legendär ist in diesem Zusammenhang der Spieth-Mast (nach Walter Spieth, DK9SQ) [2], zu dem sich später weitere Ausführungen, u. a. von DX-Wire [3], gesellten. An einem Balkon o. Ä. als Ausleger montiert, trägt eine längere Rute überdies horizontale Antennen oder Loops bzw. Teile davon. Nicht zuletzt kann der Geübte (!) mittels einer Angelrute eine dünne Angelsehne mit einem Grundblei (etwa 40 g) am Ende in luftige Höhen transportieren. Gelingt es, dass der Faden über einem Ast zu liegen kommt und sich das Grundblei wieder unten fassen lässt, kann man eine stabile Schnur (Pilotschnur) und mit dieser die eigentliche Antennenlitze nachziehen. Diese gesamte Thematik hat Albert Heine, DK7CN, bereits in [4] ausführlich erörtert, wobei er zudem noch Tipps zum Fischfang gab. An dieser Stelle wollen wir uns anderen Wurftechniken zuwenden.

■ Katapult oder Zwille

Ebenfalls in [4] erwähnt wurde diese wohl jedem Leser bekannte Gummischleuder.

Sie ist allerdings fürs Fluggepäck tabu! Es ist ferner darauf zu achten, dass das Katapult über keine wie auch immer geartete Armstütze verfügt. Dadurch entstünde nämlich eine Präzisionsschleuder und somit eine *verbotene Waffe* im Sinne des Waffengesetzes [5]. Aus ebendiesem Grund darf die US-amerikanische Originalform des speziell für Antennenbau optimierten Produkts *EZ-Hang* in Deutschland nicht verkauft werden – die bei [2] erhältliche hat daher keine Armstütze.

Bild 2:
Wurfereite
Schleuder mit
präparierten Bällen



■ Ballschleuder für Hunde

Es gibt jedoch eine weitaus preisgünstigere und zudem harmlose Alternative, auf die uns Stefan J. Kaiser, DM5CQ, aufmerksam machte: Bereits in der Tierabteilung jedes gut sortierten Supermarkts gibt es für wenige Euro eine sog. *Ballschleuder* zu kaufen (Bild 1, unten), die zugleich eine Aufnahme für einen kleinen Gummiball oder einen Tennisball besitzt. Was liegt näher, als diese mit einer Schnurrolle aus dem Anglerbedarf zu kombinieren! Und es kommt noch besser, denn der in der Regel gleich mitgelieferte Gummiball entpuppt sich als sehr praktisches Wurfobjekt. Eine Füllung mit kleinen Gewichten verhilft ihm zu noch besseren Flugeigenschaften für unsere Zwecke, und leichter wiederzufinden als ein winziges Grundblei ist er allemal.

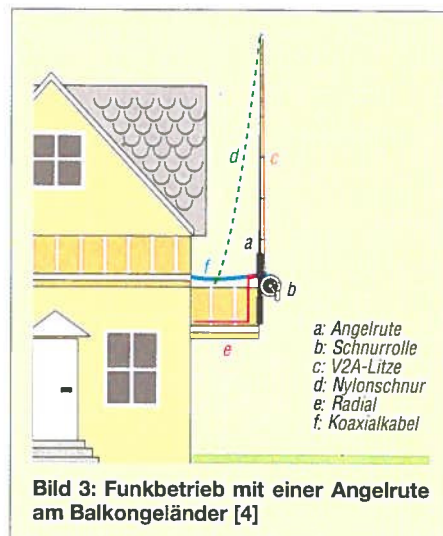


Bild 3: Funkbetrieb mit einer Angelrute am Balkongeländer [4]

■ Einfacher Aufbau

Zunächst sind einige Teile aus dem Anglerbedarf zu besorgen. Bei der Schnurrolle ist wichtig, dass die Spulenaufnahme auch Schnüre mit größerem Durchmesser aufnimmt. Als Angelschnur empfiehlt sich eine kräftige Ausführung mit 0,24 mm bis 0,3 mm Durchmesser und 23 kg bis 30 kg Tragkraft (wird hier traditionell in Kilo-

gramm angegeben). Hinzu kommen Angelwirbel (auch *Sicherheitswirbel*) sowie ein *Rutenring* mit etwa 6 mm Schnurdurchführung, Ausführung unkritisch.

Bearbeiten des Ballwurfarms

Die Fläche der Fingermulden muss weichen und Platz zur Aufnahme der Schnurrolle schaffen. Dazu ist mit einer Band- oder Stichsäge ein 7 cm langes und 3 mm tiefes Stück herauszuschneiden. Nach Anprobe und Glätten der Kanten kommt die Schnurrolle in die geschaffene Vertiefung und wird z. B. mit Kabelbindern befestigt (Bilder 1 und 4). Schlauchschellen eignen sich wegen ihrer scharfen Kanten weniger. Überhaupt ist es sinnvoll, die Befestigung der Schnurrolle noch mit Lenkerband, Grip Tape o. Ä. zu umwickeln, um vor Verletzungen sicher zu sein (Bild 7).

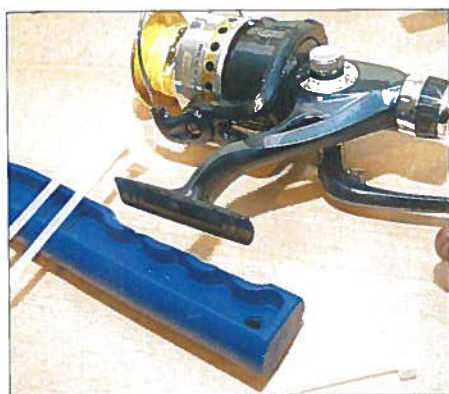


Bild 4: Einsetzen der Schnurrolle in die vorbereitete Aussparung im Wurfarm

Die Angelschnur bedarf unbedingt einer Führung, weshalb etwa 15 cm bis 17 cm vom Ende der Ballschale ein Rutenring zu befestigen ist (Bilder 2 und 6). Je nach Ausführung ist ein 1 mm bis 3 mm dickes Loch in den Wurfarm zu bohren und in dieses der Rutenring einzukleben. Dazu eignet sich Zweikomponentenkleber oder Heißkleber. Falls die Oberfläche mit Paraffinschutzlack versiegelt sein sollte, ist dieser zuvor mit einer offenen Flamme vorsichtig von der Klebestelle zu entfernen.



Bild 7: Schleuder in Wurfstellung mit korrekt geführter Angelschnur **Fotos: DM5CQ**

Normale 8-mm-Ringösen mit 3-mm-Gewinde erweisen sich hier als nicht zielführend, weil die Öse nicht komplett geschlossen ist und dadurch die Angelschnur herausrutscht. Alternative zum Rutenring wäre eine sog. Aushärtung (Öse geschlossen). Nach Aushärten des Klebers ist die Antennendraht-Wurfschleuder einsatzbereit.

Beschwerden der Bälle

Die Tennisbälle (die bei den Wurfarmen mitgelieferten „Hundebälle“ sind vom Gummi her robuster als herkömmliche Tennisbälle) müssen nun etwas „zunchmen“. Es ist sinnvoll, sich mehrere Bälle mit verschiedenen Massen wie etwa 70 g, 100 g, 125 g und 150 g zu präparieren. Wer es schwerer mag, sollte dennoch 500 g nicht überschreiten. Durch einen mit einem scharfen Messer eingestochenen, etwa

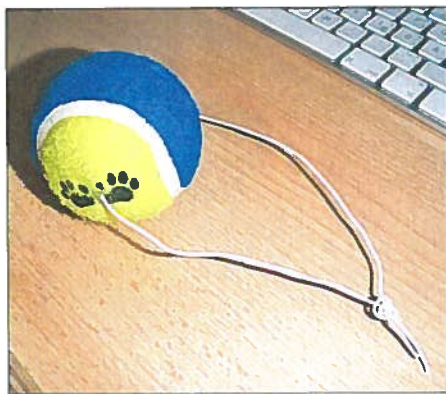


Bild 5: Ball mit Drahtschlinge vor dem Verdrillen derselben

15 mm langen Schlitz lassen sich Senkbleie, Münzen, Muttern, Unterlegscheiben usw. in den Ball einbringen. Zur Befestigung des Balls an dem am Ende der Angelschnur befindlichen Wirbel wird ein 20 cm bis 25 cm langes Stück 0,5-mm-Telefondraht durch zwei am Ball anzubringende 2-mm-Bohrungen gefädelt. Die Drahtenden verknoten (Bild 5) und mit einem Schraubenzieher zurück ins Ballinnere drücken. Die Kabelschlinge lässt sich mit einem Stift zu einer kleinen Öse zusammendrehen (Bild 6).

■ Einsatz in der Praxis

Sicherheitshinweis: Bei der Anwendung ist stets darauf zu achten, dass sich im Wurfbereich, also zwischen dem Werfer und dem Zielbereich, keine Personen, Tiere, Stromleitungen und sonstige Dinge befinden, die durch den Tennisschleuder getroffen werden können. Die Verwendung der Wurf-schleuder geschieht auf eigenes Risiko! Falls noch nicht geschehen, ist die Angelschnur auf die Spule zu wickeln und am Ende ein Wirbel zu befestigen. Los geht es:

- Ball mit Gewicht in die Schleuder einlegen und Drahtschlinge am Ball in den Wirbel einhängen, auf festen Sitz achten
- Spulenbremsen-Feststellschraube an der Spule ganz nach links auf *Schnelles Abwickeln* stellen
- Schnurfangbügel nach unten klappen
- Schalter für Rücklauf Sperre lösen
- endgültiger Check: Ist die Angelschnur eingehängt und läuft sauber durch den Rutenring?
- Wurfposition einnehmen
- die Wurf-schleuder mit beiden Händen festhalten und über den Kopf heben
- mit Kraft und Schwung den Ball über den Baum schleudern
- während der Flugphase die Standposition nicht verändern!
- Schalter für Rücklauf Sperre aktivieren
- Schnurfangbügel nach oben klappen
- Spulenbremsen-Feststellschraube ganz nach rechts stellen
- etwas Schnur aufwickeln

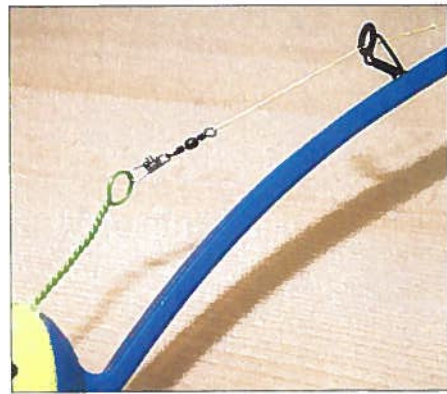


Bild 6: Der Ball mit Drahtschlinge und Öse hängt am Wirbel; rechts Rutenring.

- Antennendraht/-litze anstelle des Balls am Ende an den Wirbel einhängen
- Antennendraht mit der Wurf-schleuder durch den Baum zurückziehen – fertig!

■ Schlussbemerkungen

Freilich bedarf das Werfen einiger Übung, anfangs dürften Fehlversuche nicht ausbleiben. Gleichwohl erscheint die beschriebene Methode praktikabler als jene mit Angel oder Katapult und Senkblei. Entwickelt wurde die Wurf-schleuder von Martin Schweiger, 9V1MS, DB4SMA, der sie unter dem Namen „Singapore Sling“ in Anlehnung an einen Cocktail aus Singapur patentieren ließ. Der Nachbau steht allen nichtgewerblichen Interessenten offen. Wer eine ausführlichere Bauanleitung benötigt, kann diese bei [6] herunterladen, außerdem gibt es dazu ein Video [7].

Literatur und Bezugsquellen

- [1] Askari Brüggemann-Angelsport GmbH, Hans-Böckler-Str. 7, 59348 Lüdinghausen, Tel. (0 25 91) 9 50 50; www.angelsport.de
- [2] WiMo Antennen und Elektronik, 76 863 Herxheim, Tel. (0 72 76) 9 66 80; www.wimo.com
- [3] Bogner, Peter, DK1RP, Technischer Handel – Antennentechnik, Tulpenstr. 10, 95195 Röslau, Tel. (0 92 38) 99 08 45; www.dx-wire.de
- [4] Heine, A., DK7CN: Mit der Angelrute in den Urlaub. FUNKAMATEUR 57 (2008) H. 6, S. 630–632 (zurückliegende FA-Ausgaben sind stets über den FA-Leserservice, Tel. (0 30) 44 66 94-72, www.funkamateure.de → Online-Shop → Zeitschriften → FUNKAMATEUR erhältlich)
- [5] Waffengesetz (WaffG) vom 11. Oktober 2002, zul. geändert durch Art. 2 d. Ges. v. 4. März 2013 (BGBl. I S. 362); www.juris.de
- [6] Kaiser, S. J., DM5CQ: Bauanleitung 9V1MS patentiert „Singapore Sling Antenna Launcher“. www.qrpforum.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=12624
- [7] N.N.: Singapore Sling Antenna Launcher. www.youtube.com/watch?v=4OVAufjN0_U

Weiterführende Literatur

- [8] Rüegger, M., HB9ACC: Praxisbuch Antennenbau. Antennentechnik leicht verständlich. 2. durchges. Aufl., Box 73 Amateurfunkservice GmbH, Berlin 2011; FA-Leserservice: X-9358
- [9] Steyer, M., DK7ZB: Vertikaler Winkeldipol für KW. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 10, S. 1092–1093
- [10] Steyer, M., DK7ZB: J-Antennen für KW und UKW mit 450-Ω-Wireman-Kabel. FUNKAMATEUR 54 (2005) H. 12, S. 1260–1261

Steuerbaugruppe zur Zusammenschaltung von KW-Antennen

OLIVER DRÖSE – DH8BQA

Viele Contest- und Klubstationen verfügen über mehrere Antennen, oft auch für dieselben Bänder. Es bietet sich an, diese bei Bedarf zusammenzufassen, um entweder den Antennengewinn in einer Richtung zu erhöhen oder in verschiedene Richtungen gleichzeitig senden und empfangen zu können. Die Zusammenschaltung erledigt ein sogenannter Stackmatch. Mit einer Mikrocontrollersteuerung lassen sich Fernbedienung und weitere Funktionen komfortabel realisieren.

Vor einigen Monaten bauten wir für unsere Conteststation [1] eine 6-Element-Yagi-Antenne für das 10-m-Band. Diese funktioniert hervorragend, hat allerdings schon einen recht schmalen Öffnungswinkel, so dass wir speziell zum Arbeiten von Multi-

ne die Multiplikatoren aus anderen Richtungen (z.B. Afrika) gearbeitet werden. Idealerweise schaltet man nicht nur zwischen den Antennen hin und her, sondern kann beide auch parallelgeschaltet betreiben. So ist es möglich, in verschiedene

Richtungen gleichzeitig CQ zu rufen und das potenzielle Einzugsgebiet der zu arbeitenden Stationen zu vergrößern.

■ Impedanzrichtige Zusammenschaltung von Antennen

Auf der Suche nach passenden Schaltungen wurde ich im Internet schnell fündig. In [2] beschreiben Peter Pfann, DL2NBU, und Bernhard Büttner, DL6RAI, die Kombination mehrerer Antennen für den Contestbetrieb auf anschauliche Weise. Die Idee geht auf John D. Terlesky, WX0B, zurück, der die sogenannten Stackmatches auch kommerziell vertreibt [3].

In Bild 2 ist die von DL2NBU und DL6RAI beschriebene Schaltung des BCC-Stackmatch zu sehen, welche die Zusammenschaltung von bis zu drei Antennen unterstützt. Ich habe diese Schaltung zum Testen in „Freiluftverdrahtung“ nachgebaut und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Funktionsprinzip ist recht einfach. Mithilfe der Relais Rel1 bis Rel3 können die angeschlossenen Antennen einzeln zugeschaltet werden. Das ist nichts anderes, als wenn man unterschiedliche Antennen an einen manuell betätigten Koaxialschalter anschließt.



Bild 1: Antennenschalter (Stackmatch) im Aluminium-Druckgussgehäuse; über die fünfpolige DIN-Buchse werden die Steuerspannungen zugeführt.

plikatorstationen relativ häufig die Antenne drehen mussten. Da wir auch einen Multiband-Beam installiert haben, kam die Idee auf, die Antennen zusammenzuschalten. So könnte die große 6-Element-Yagi in der Hauptstrahlrichtung (z.B. USA) stehen bleiben, während mit der Multiband-Antenne

Bild 3: Stackmatch-Platine nach SM2WMV; die gestockten Ringkerne bieten auch im Dauerbetrieb mit maximaler Leistung ausreichend Reserve.

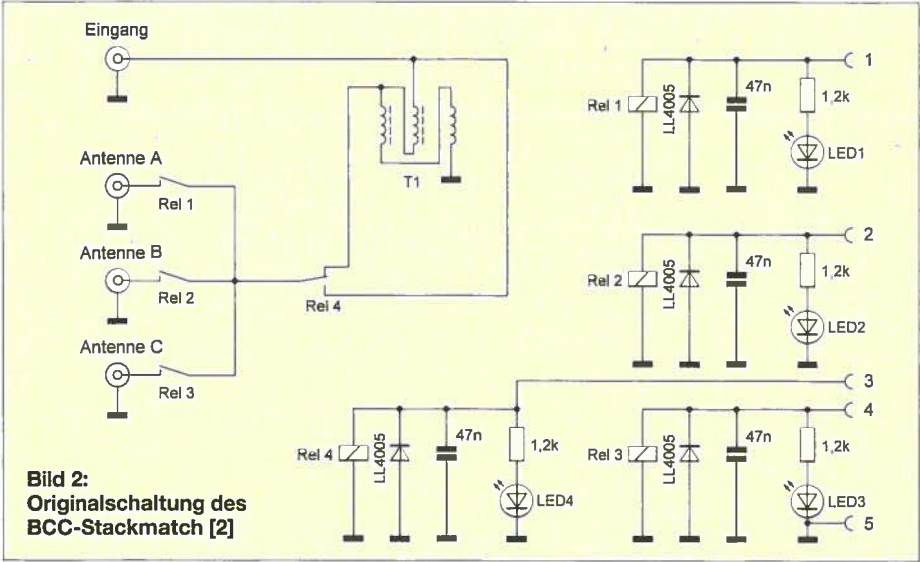
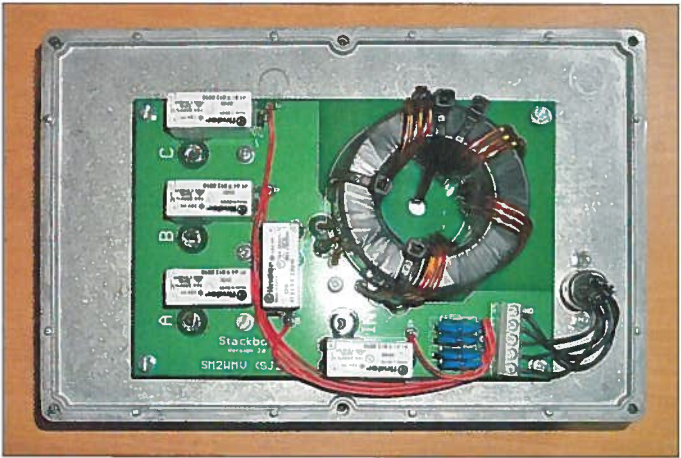


Bild 2: Originalschaltung des BCC-Stackmatch [2]

Spannender wird es, wenn man die Antennen kombiniert. Schaltet man zwei Antennen zusammen, ergibt sich durch die Parallelschaltung der beiden Antenneneingangswiderstände von 50 Ω eine neue Systemimpedanz von 25 Ω. Werden drei Antennen parallelgeschaltet, erhält man 16,7 Ω. Damit liegt eine deutliche Fehlanpassung vor, die ausgeglichen werden muss. Um nun nicht zwei verschiedene Anpasssysteme realisieren und schalten zu müssen, wurde eine Kompromisslösung gewählt. Rel4 fügt beim Zusammenschalten mehrerer Antennen einen Breitbandübertrager mit dem Übertragungsverhältnis von 1 : 2,25 in den Signalpfad ein. Dieser transformiert die Impedanz der zusammengefassten Antennen auf einen Wert von etwa 50 Ω. Das gewählte Übertra-

gungsverhältnis stellt einen guten Kompromiss zwischen den zuvor erwähnten 25 Ω und 16,7 Ω dar. Damit ergeben sich theoretisch Stehwellenverhältnisse von $s = 1,1$ bei zwei und $s = 1,3$ bei drei parallelgeschalteten 50- Ω -Antennen.

Mit diesem Kompromiss kann man sehr gut leben. In der Regel haben auch Transceiver und Endstufen damit kein Problem, ein Nachstimmen beim Wechsel zwischen den Antennenkombinationen ist normalerweise nicht notwendig. Weitere Hinweise lassen sich der Beschreibung in [2] entnehmen.

Neben dem BCC-Stackmatch gibt es eine weitere, für Eigenbau interessante Lösung. Mikael Larsson, SM2WMV/SJ2W, bereits bekannt aus [4], hat ebenfalls eine Stackmatch-Lösung entwickelt, für die es auch fertige Platinen gibt [5].

In Bild 1 ist das von mir verwendete Gehäuse, in Bild 3 die fertig bestückte Platine zu sehen.

Da unser Contest-Team es bereits geschafft hat, mit einer Dauerstrichleistung von 700 W (Sendart RTTY) angeblich für 2 kW ausgelegte Baluns zu zerstören, verwende ich für den Breitbandübertrager sicherheitshalber zwei gestockte Ringkerne. Hier bieten sich fünf trifilare Windungen an, um das Übertragungsverhältnis von 1:2,25 zu realisieren. Wie man in Bild 3 erkennt, habe ich jedoch eine Windung wieder abgewickelt. Mit vier Windungen ergibt sich auf den oberen Kurzwellenbändern ein etwas besseres Stehwellenverhältnis. Die entsprechenden Messwerte für

den Stackmatch nach SM2WMV habe ich mit dem Netzwerktester FA-NWT01 ermittelt (Bild 5).

Da die verwendeten Lastwiderstände von Haus aus schon ein Stehwellenverhältnis von $s = 1,1$ aufweisen, ergibt sich eine leichte Messabweichung nach oben.

SM2WMV hat bei seinem Stackmatch-Design noch ein fünftes Relais hinzugefügt. Damit werden die gerade nicht benutzten Antennen geerdet, was die Port-zu-Port-Isolation erhöht. Dadurch ändert sich aber die Schaltlogik der Relais.

■ Steuerung für unterschiedliche Antennenkombinationen

Für beide oben beschriebenen Lösungen genügt es theoretisch, die Relaisspannungen für die verschiedenen Schaltkombinationen per Drehschalter und Diodenmatrix zuzuführen.

Mir war das jedoch nicht komfortabel genug. Ich wollte die Möglichkeit haben, zum Senden und Empfangen unterschiedliche Richtungskombinationen auswählen zu können. So sollte man auf zwei oder drei Antennen parallel senden, je nach QRM-Situation aber nur auf einer oder zwei Antennen selektiv hören können oder umgekehrt. Ein anderes Ziel war, eine ausschließlich zum Empfang bestimmte Antenne in das System zu integrieren. Infrage kamen z. B. eine Beverage- oder eine Aktivantenne.

Mein Elecraft K3 verfügt über einen separaten Empfangsantenneneingang, viele Transceiver bieten diesen Komfort jedoch

nicht. Diesen Nachteil kann der Stackmatch ausgleichen. Viele Empfangsantennensysteme arbeiten mit Empfangsvorverstärkern und sind nicht für den Sendetrieb geeignet. Daher muss schaltungs-technisch verhindert werden, dass diese Empfangsantenne beim Senden zugeschaltet wird, der zugehörige Eingang darf nur im Empfangsfall aktiv sein.

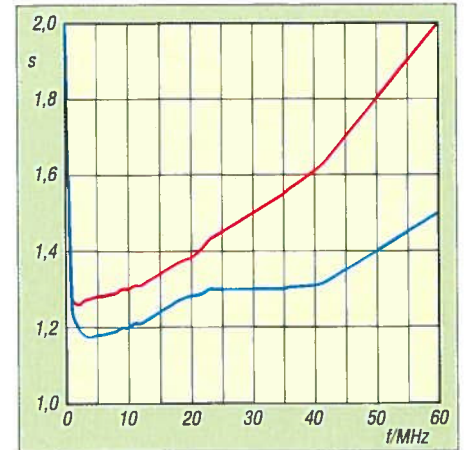


Bild 5: SWV bei unterschiedlichen Antennenkombinationen am Stackmatch; die blaue Kurve ergibt sich bei der Kombination von zwei, die rote bei der Zusammenschaltung von drei Antennen.

So entstand die Schaltung in Bild 4. Sie basiert auf einem Mikrocontroller PIC 16F886. Um bei unterschiedlichen Sender-/Empfänger-Kombinationen die Relais lastfrei schalten zu lassen, ist es zwingend notwendig, den Sender während der Umschaltung zu verriegeln. Dafür habe ich

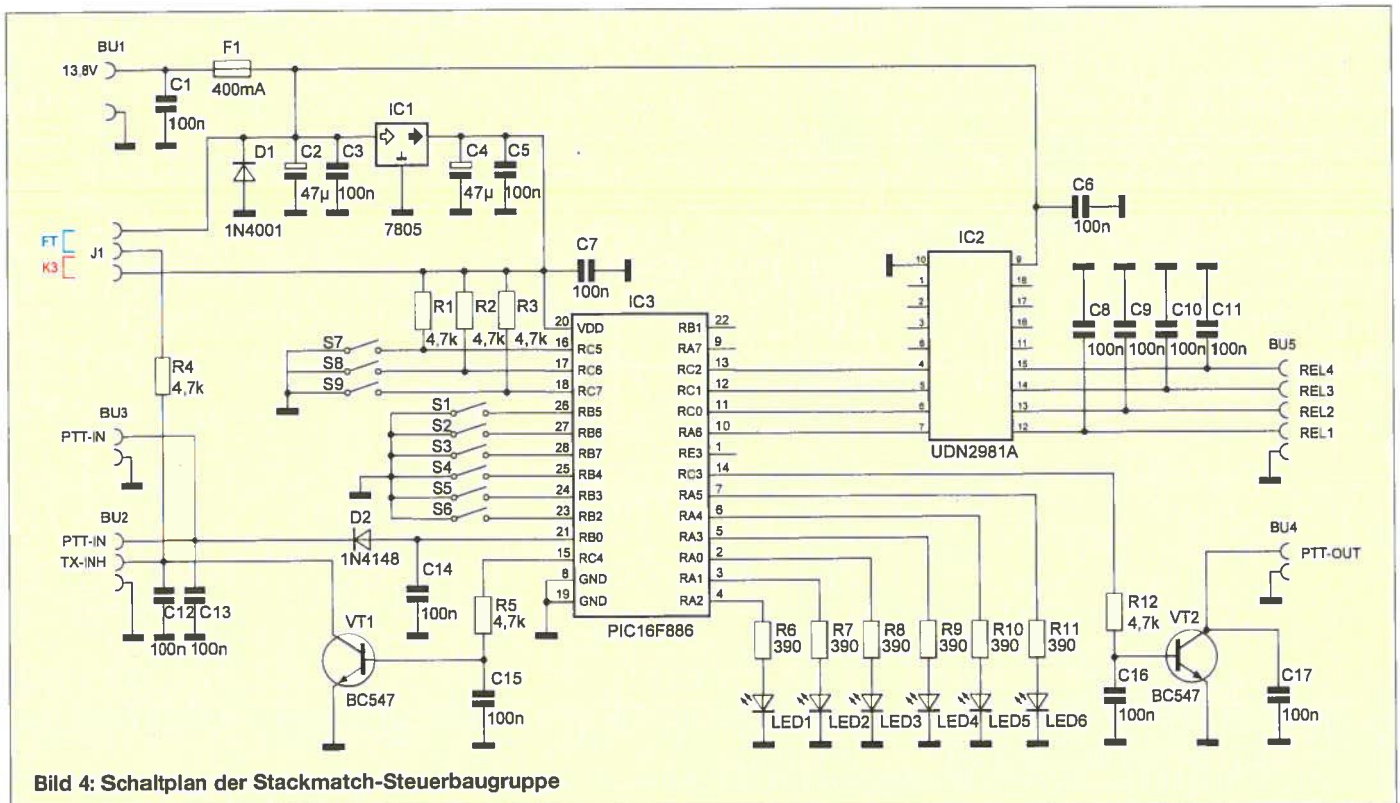


Bild 4: Schaltplan der Stackmatch-Steuerbaugruppe

auch einen zweistufigen Sequenzer in die Firmware integriert. Er wertet das PTT-Eingangssignal (z.B. vom Fußschalter) aus, schaltet die Relais entsprechend um und generiert dann ein PTT-Ausgangssignal, das den Transceiver steuert. Für Funkgeräte, die über eine *TX-Inhibit*-Funktion verfügen (*Elecraft K3* und die meisten *Yaesu*-Transceiver), erfolgt die Verriegelung über diesen Weg. Das entsprechende Funktionsprinzip habe ich bereits in [6] beschrieben. Jumper J1 bestimmt, ob für

die *TX-Inhibit*-Verriegelung eine Spannung von 5 V (*Elecraft*) oder 12 V (*Yaesu*) verwendet wird.

Über die Schiebeschalter S7 bis S9 erfolgt die Grundkonfiguration der Steuerbaugruppe. Mit S7 wird konfiguriert, ob ein BCC- oder ein SM2WMV-Stackmatch angesteuert wird (Stellung *Off* bzw. *On*), der Mikrocontroller unterstützt beide Varianten. S8 steuert die Verzögerung im Sequenzer, Stellung *Off* bedeutet 10 ms, Stellung *On* 20 ms. Werden Relais mit kürze-

ren Umschaltzeiten verwendet (die von mir verwendeten *Finder*-Relais benötigen je nach Schaltrichtung nur maximal 7 ms), kann ich die Firmware entsprechend anpassen.

Mit S9 lässt sich die Verwendung einer Empfangsantenne konfigurieren. S9 in Stellung *Off* bedeutet, dass alle Antennenanschlüsse für die Verwendung im Send- und Empfangsfall zugelassen sind. Stellt man S9 auf *On*, werden nur die Antennenanschlüsse 1 und 2 zum Sendebetrieb ge-

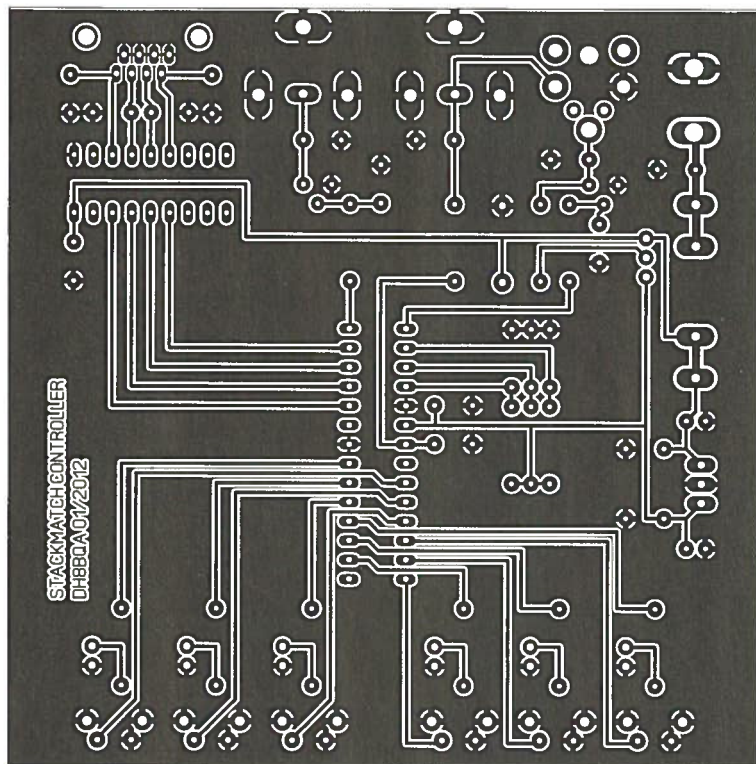


Bild 6:
Layout der
Steuerplatine
mit den Ab-
messungen
100 mm x
100 mm,
M 1:1

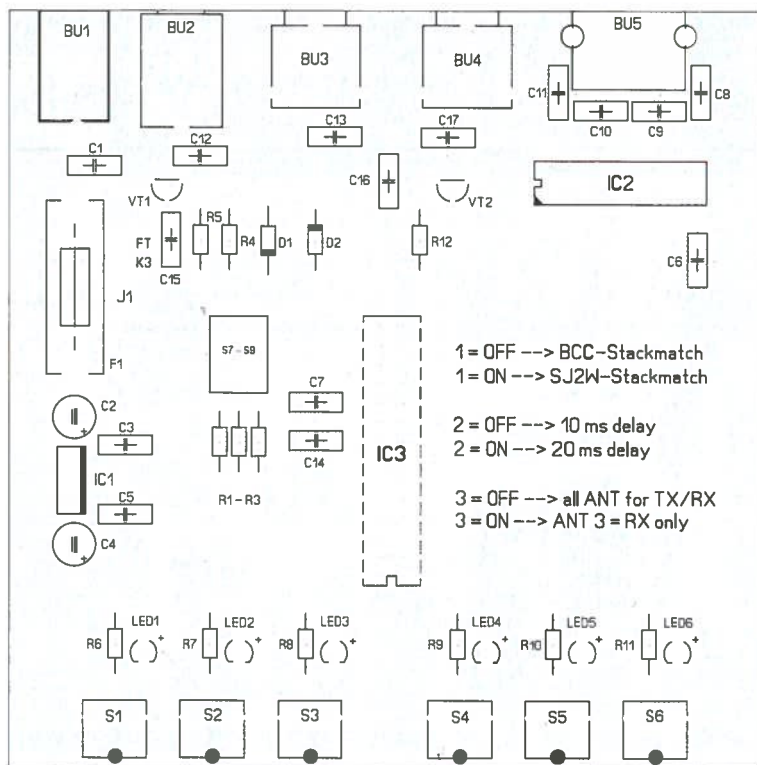


Bild 7:
Bestückungs-
plan der
Steuerplatine

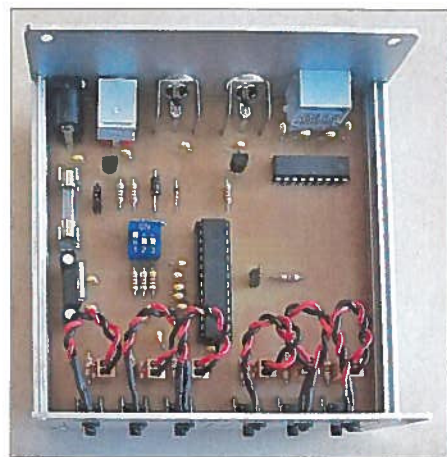


Bild 8: Prototyp der Stackmatch-Steuerung im geöffneten Gehäuse; die LEDs sind hier mittels Stifteisen und -buchsen angeschlossen.

nutzt, beim Empfang sind alle drei zulässig. Anschluss 3 ist dann für eine Empfangsantenne vorgesehen.

Die Isolation von Anschluss 3 beträgt je nach verwendeten Relais und Stackmatch-Variante zwischen 35 dB und 50 dB. Gegebenenfalls sind also noch weitere Schutzmaßnahmen, wie z. B. ein zusätzliches Isolationsrelais, erforderlich, wenn ein empfindliches Vorverstärkersystem eingesetzt wird. Das hängt jedoch wesentlich von der jeweiligen individuellen Lösung des Anwenders ab.

Selbstverständlich kann man den Steuerausgang für Anschluss 3 auch anderweitig verwenden. Denkbar wäre z.B. das Einschleifen eines Empfangsfilters in den Signalweg zwischen Transceiver und Stackmatch bzw. Antenne(n). Anschluss 3 am Stackmatch bleibt dann unbeschaltet und die Steuerspannung wird zum Schalten der entsprechenden Relais verwendet. Der Kreativität des Anwenders sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Über die Taster S1 bis S3 werden die Antennen für den Sendebetrieb selektiert, mittels S4 bis S6 die für den Empfang. Die LEDs signalisieren die Schaltzustände.

Je nach gewählter Kombination werden die zugehörigen Relaissteuerspannungen über den Treiber-IC vom Typ UDN 2981A (analog der Ausgangsbeschaltung in [4]) an der RJ-45-Buchse zur Verfügung ge-



Bild 9: Stackmatch-Steuerung im Gehäuse mit industriell gefertigter Frontplatte; die verschiedenfarbige Beschriftung hilft bei der schnellen Unterscheidung zwischen TX- und RX-Bedienelementen. Fotos: DH8BQA



Bild 10: Zum Anschluss von Funkgerät und Stackmatch dienen Standardbuchsen. Das erleichtert die Herstellung der Verbindungskabel, es können bereits konfektionierte Ausführungen verwendet werden.

stellt. So lassen sich Standard-Netzwerk-kabel für die Verbindung von Steuerbaugruppe und Stackmatch verwenden.

Platine und Gehäuse

Die komplette elektronische Steuerung ist auf einer 100 mm × 100 mm großen, einseitig kupferkaschierten Leiterplatte untergebracht (Bilder 6 und 7). Alle Taster und Buchsen werden direkt auf die Platine gelötet, sodass zusätzlicher Verdrahtungsaufwand entfällt. Das erleichtert auch den Nachbau, da Verkabelungsfehler auf diese Weise ausgeschlossen sind.

Die LEDs sind an der Frontplatte oberhalb der zugehörigen Taster montiert. Die Verbindung zur Platine erfolgt über kurze Drahtstücke, optional kann man natürlich auch Stiftleisten mit passenden Buchsen verwenden (Bild 8).

Da nur bedrahtete Bauteile verwendet werden, sollte der Aufbau auch Lötanfängern

keine Schwierigkeiten bereiten. In der Stückliste sind alle benötigten Bauelemente einschließlich ihrer Bezugsquellen und Bestellnummern aufgelistet. Damit sollte die Beschaffung der Teile problemlos möglich sein.

Das Muster der Steuerbaugruppe *Stackmatch-Controller* ist in einem Aluminium-Profilschienengehäuse des Herstellers *Fischer Elektronik* untergebracht. Die Bilder 9 und 10 vermitteln einen Eindruck vom fertigen Gerät und der Qualität industriell bearbeiteter Front- und Rückplatten.

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Gehäuse selbst zu bearbeiten, kann die passenden Layout-Dateien für den *Schaeffer Frontpanel-Designer* [7] aus dem Download-Bereich unter www.funkamateure.de herunterladen. Dort stehen auch Platinenlayout und PIC-Firmware zur Verfügung. Interessenten für Platinen und programmierte Mikrocontroller können sich auch bei mir melden.

Stückliste der Baugruppe zur Stackmatch-Steuerung

Bauteil	Menge	Art	Wert/Bemerkung	Bestell-Nr.
BU1	1	Einbaubuchse	Hohlstecker	HEBW 21
BU2	1	Klinkenbuchse	3,5 mm, stereo	450 823
BU3, BU4	2	Cinchbuchse	5 mm	CBP
BU5	1	Westernbuchse	RJ-45	MEBP 8-8
C1, C3, C5...C17	15	Keramikkondensator	100 nF	X7R-5 100N
C2, C4	2	Elektrolytkondensator	47 µF	RAD 47/35
D1	1	Diode	1N4001	1N4001
D2	1	Diode	1N4148	1N4148
F1	1	Feinsicherung	400 mA	MTR. 0,4A
F1a (Alternative 1)	1	Sicherungshalter	5 mm × 20 mm	PL 112000
F1a (Alternative 2)	2	Sicherungshalter	5 mm × 20 mm	PL 120000
IC1	1	Spannungsregler	5 V	µA 7805
IC2	1	Treiber-IC	positiv	UDN 2981 A
IC3	1	Mikrocontroller	PIC 16F886	PIC 16F886-I/P
IC3a	1	IC-Fassung	28-polig, schmal	GS 28-S
J1	1	Stiftleiste	3-polig (36-polig)	SL 1X36G 2,54
J1a	1	Kurzschlussbrücke	schwarz	Jumper 2,54 SW
LED1...LED3	3	LED, Standard, hell	3 mm, rot	SLK 3MM RT
LED4...LED6	3	LED, Standard, hell	3 mm, grün	SLK 3MM GN
LED1a...LED6a	6	Montageclip für LED	3 mm	Montagering 3MM
R1...R5, R12	6	Widerstand	4,7 kΩ	1/4W 4,7K
R6...R11	6	Widerstand	390 Ω	1/4W 390
S1...S6	6	Drucktaster	gewinkelt	Taster 3305B
S7...S9	1	DIP-Schalter	3-polig, stehend	NT 03
VT1, VT2	2	NPN-Transistor	BC 547	BC 547C
GEH1a	2	Gehäuseschale	Fischer Elektronik	KOH-2100
GEH1b	1	Gehäusedeckel-Set	Fischer Elektronik	DPL 2-2

Lieferant: BU2 [9], alle anderen Bauteile [8]

Zusammenfassung

Ein Stackmatch wird für die impedanzrichtige Zusammenschaltung von bis zu drei Antennen verwendet. Er ermöglicht damit eine bessere Ausnutzung der vorhandenen Antennenanlage und erschließt so unter Umständen sogar neue Möglichkeiten beim Senden und beim Empfang. Wer über entsprechende antennenseitige Voraussetzungen verfügt, sollte aus diesem Grund die beschriebene Stackmatch-Schaltung unbedingt ausprobieren.

Die vorgestellte Steuerbaugruppe ist relativ einfach nachzubauen. Sie ermöglicht neben der komfortablen und zuverlässigen

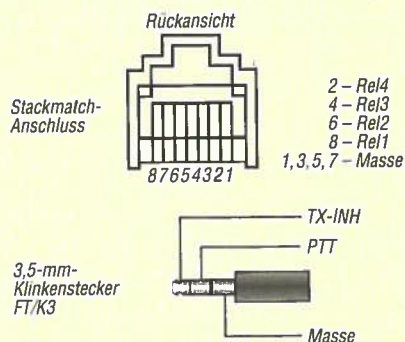


Bild 11: Belegung der Steckverbinder; bei den nicht dargestellten Cinch- und Hohlsteckerbuchsen liegt der Massekontakt außen.

Fernbedienung des Stackmatch auch die getrennte Auswahl unterschiedlicher Antennenkombinationen für Sende- und Empfangsbetrieb. Sie integriert darüber hinaus eine spezielle, nur für den Empfang vorgesehene Antenne, die bei Bedarf zuschaltbar ist. Weiterhin schützt die Steuerbaugruppe mithilfe eines Sequenzers über eine automatische Verriegelungsfunktion die angeschlossene Technik vor Beschädigung.

dh8bqa@darc.de

Literatur

- [1] Dröse, O., DH8BQA: Stationsautomatisierung für Mehr-Transceiver-Betrieb. FUNKAMATEUR 62 (2013) H. 3, S. 285–286
- [2] Pfann, P., DL2NBU, Büttner, B., DL6RAI: Kombination von mehreren Antennen für den Contestbetrieb. www.bavarian-contest-club.de → Projekte → Hardware → BCC Stackmatch – Kombination mehrerer Antennen für den Contestbetrieb
- [3] Array Solutions: Stackmatch. www.arrayolutions.com/Products/stackmatch.htm
- [4] Dröse, O., DH8BQA: 6 × 2-Antennenschalter mit Automatiksteuerung. FUNKAMATEUR 62 (2013) H. 5, S. 516–520
- [5] Larsmark, M., SM2WMV: Stacker PCB. www.sj2w.se/contest/ → Buy PCBs → Stacker PCB
- [6] Dröse, O., DH8BQA: Komfort-Sequenzier für Elecraft- und Yaesu-Transceiver. FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 10, S. 1052–1055
- [7] Schaeffer AG: www.schaeffer-ag.de
- [8] Reichelt Elektronik GmbH & Co KG, Sande, Tel. (0 44 22) 955-333; www.reichelt.de
- [9] Pollin Electronic GmbH, Pförring, Tel. (0 84 03) 92 09 20; www.pollin.de

Bezugsquellenverzeichnis / Fachhändleranzeigen

Postleitzahlen-Bereich	Händler				Angebot									
	Anschrift	Telefon / Fax	Homepage	E-Mail	Ladeneinbau	Verkauf	Großhandel	Service-Workshop	Anlagen-Service	Antennen	CB-Antennen	Basistechnik	Wellenröhren	Werkzeug
0	Funktechnik Frank Dathe , Gartenstraße 2 c, 04651 Bad Lausick	(03 43 45) 2 28 49 / 2 19 74	www.funktechnik-dathe.de	email@funktechnik-dathe.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	KCT, Dietmar Lindner , Heilandsberg 4, 06667 Uckeritz	(0 34 43) 30 29 95 / 23 96 45	www.lirma-kct.com	info@lirma-kct.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	LOESCHER-electronic , Stiftstraße 1 b, 08118 Hartenslein	(03 76 05) 55 80 / 51 39	www.LOESCHER.com	info@LOESCHER.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Spiderbeam GmbH , Dianaweg 4, 03130 Spremberg	(0 35 63) 98 98 12	www.spiderbeam.com	info@spiderbeam.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	HMM SATSHOP BERLIN , Alt-Kaulsdorf 64, 12621 Berlin	(0 30) 56 59 94 91 / 56 59 94 92	www.hmm-satshop.de www.satshop-berlin.de	willkommen@hmm-satshop.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CeCon GmbH , Claire-Waldoff-Straße 1, 10117 Berlin	(0 30) 28 39 56-0 / 28 39 56-30	www.cecon.de	cecon@cecon.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sander electronic , Postfach 350 564, 10214 Berlin	(0 30) 29 49 17 94 / 29 49 17 95	www.sander-electronic.de	info@sander-electronic.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SEGOR-electronics , Kaiserin-Augusta-Allee 94, 10589 Berlin	(0 30) 43 998 43 / 43 998 55	www.segor.de	sales@segor.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Funktechnik Seipelt , Ulmenstraße 30a, 15366 Hönnow	(0 33 42) 30 49 59 / 30 49 58	www.funktechnik-seipelt.de	info@funktechnik-seipelt.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	MTG Meßtechnik Bernd Colberg , Str. d. Jugend 4-6, 15806 Zossen	(0 33 77) 30 23 31 / 30 27 21	—	tv-colberg@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	QRPproject H. Zenker , Molchstraße 15, 12524 Berlin	(0 30) 85 96 13 23 / 85 96 13 24	www.qrpproject.de	info@qrpproject.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	appello GmbH , Edisonstraße 20, 24145 Kiel	(04 31) 71 97 53 65 / 71 97 53 67	www.appellofunk.de	info@appello.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Radio Kölsch , Kreuzbrook 14, 20537 Hamburg	(0 40) 6 53 00 81 / 6 53 00 80	www.shop-koelsch24.com	kontakt@shop-koelsch24.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	reichelt elektronik GmbH & Co. KG , Elektronikring 1, 26452 Sande	(0 44 22) 9 55-0 / 9 55-111	www.reichelt.de	info@reichelt.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	HTB Elektronik , Alter Apeler Weg 5, 27619 Schifflord	(0 47 06) 70 44 / 70 49	www.htb-elektronik.com	htb@bremen-haven-net.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Andy Fleischer , Paschenburgstraße 22, 28211 Bremen	(04 21) 35 30 60 / 37 27 14	www.andyquarz.de	quarz@andyquarz.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	Oppermann GbR , Postfach 44, 31593 Sleyberg	(0 57 84) 21 49 / 17 07	www.oppermann-electronic.de	oppermann-ele@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	beam-Elektronik GmbH , Postfach 1148, 35001 Marburg	(0 84 21) 96 14-0 / 96 14-23	www.beam-shop.de	info@beam-shop.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Ingenieur-Büro FRIEDRICH , Am Schwarzen Rain 1, 36124 Eichenzell	(0 66 59) 91 94 44 / 91 94 45	www.ibfriedrich.com	CAE@aol.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Friedrich Kusch , Dorfstraße 63-65, 44143 Dortmund	(02 31) 25 72 41 / 25 23 99	www.KABEL-KUSCH.de	Kusch@kabel-kusch.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	LÜKOM Komm.- u. Funktechnik , Am Hang 3, 49326 Melle-Neuenkirchen	(0 54 28) 9 27 98 70 / 9 27 98 71	www.luekom.com	info@luekom.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	TBF-Funktechnik , Forststraße 104, 47443 Moers	(0 28 41) 9 98 51 30	www.TBF-Funk.de	info@TBF-Funk.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SARIKAYA Funktechnik , Hallinger Straße 57, 44789 Bochum	(02 34) 79 21 36 00	www.sarikaya-funk.de	info@sarikaya-funk.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Maas Elektronik , Heppendorfer Str. 22, 50189 Elsdorf-Berrendorf	(0 22 74) 93 87-0 / 93 87-31	www.maas-elektronik.com	info@maas-elektronik.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Radio Map Service , von Ehrenberg-Straße 1, 54550 Daun/Eifel	(0 65 92) 36 64 / 1 02 45	—	travel.dk5pr@web.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SSB-Electronic GmbH , Ostenfeldmark 21, 59557 Lippstadt	(0 29 41) 9 33 85-0 / 9 33 85-120	www.ssb-electronic.de	vertrieb@ssb-electronic.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funktechnik Bernau , Böckenlördeweg 42, 59302 Oelde	(0 25 22) 5 96 39 80	www.funktechnik-bernaue.de	funktechnik@funktechnik-bernaue.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ICOM (Europe) GmbH , Aul der Krautweide 24, 65812 Bad Soden am Taunus	(0 61 98) 7 66 85-0 / 7 66 85-50	www.icomeurope.com	info@icomeurope.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	Kenwood Electronics GmbH , K-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel	(0 61 01) 49 88-530 / 49 88-539	www.kenwood.de	info@kenwood.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	DIFONA GmbH , Sprendlinger Landstraße 76, 63069 Offenbach	(0 69) 84 65 84 / 84 64 02	www.difona.de	difona@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SHF-Elektronik , Röntgenstraße 18, 64291 Darmstadt	(0 61 51) 1 36 88 60	www.shf-elektronik.de	contact@shf-elektronik.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GIGA-Tech , Postfach 1160, 68536 Heddeshelm	(0 62 03) 4 41 42 / 4 63 62	www.giga-tech.de	info@giga-tech.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	ROSENKRANZ-Elektronik GmbH , Groß-Gerauer Weg 55, 64295 Darmstadt	(0 61 51) 39 98-0 / 39 98-18	www.rosenkrantz-elektronik.de	rosenkrantz@rosenkrantz-elektronik.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SYMEK GmbH , Johannes-Krämer-Straße 34, 70597 Stuttgart	(07 11) 76 78-923 / 76 78-924	www.symek.de	info@symek.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hummelmasten , Industriestraße 14/1, 75417 Möhlacker	(0 70 41) 4 52 44 / 86 43 08	www.hummelmasten.de	info@hummelmasten.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	WIMO Antennen u. Elektronik GmbH , Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim	(0 72 76) 9 66 80 / 69 78	www.wimo.com	info@wimo.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	HD-Elektronik H. Delfs , Geißgraben 2, 74594 Krefeld	(0 79 57) 41 10 70 / 41 10 71	www.hd-elektronik.de	info@hd-elektronik.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Radau Funktechnik , Im Silberbott 16, 79599 Wittlingen bei Lörrach	(0 76 21) 30 72 / 8 96 46	www.radaufunk.com	radau@radaufunk.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pollin ELECTRONIC , Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring	(0 84 03) 920-920 / 920-123	www.pollin.de	pollin@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	boger electronics gmbh , Grundesch 15, 88326 Aulendorf	(0 75 25) 9 23 82-0 / 9 23 82-25	www.boger.de oder www.aor.de	info@boger.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A	Haro-electronic , Peter-Henlein-Straße 5, 89331 Burgau	(0 82 22) 4 10 05-0 / 4 10 05-56	www.haro-electronic.de	info@haro-electronic.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	UKW-Berichte , Jahnstraße 7, 91083 Baiersdorf	(0 91 33) 77 98-0 / 77 98-33	www.ukw-berichte.de	info@ukwberichte.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Hans Entner Funkelektronik , Landshuter Straße 1, 94339 Leibliling	(0 94 27) 90 20 86 / 90 20 87	—	Entner-DF9R@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Dieter Knauer, Funkelektronik , Birkach, Waldblick 28, 96158 Frensdorf	(0 95 02) 2 12 / 2 48	www.knauer-funk.de	Dieter_Knauer@t-online.de	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CH	KN-Electronic , Bahnhofstraße 12, 98724 Neuhaus/Rwg	(0 36 79) 72 57 67 / 72 03 03	kn-electronic.de	KNEORP@aol.com	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Point electronics , Slumpergasse 41-43, A-1060 Wien	(01) 5 97 08 80-0 / 5 97 08 80-40	www.point.at	mail@point.at	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Funktechnik Böck , Gumpendorfer Str. 95, A-1060 Wien	(01) 5 97 77 40-0 / 5 97 77 40-12	www.funktechnik.at	abo@eckoneway.at	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	IGS ELECTRONIC GesmbH , Pfeifferstr. 7, A-4040 Linz	(07 32) 73 31 28 / 73 60 40	www.igs-electronic.at	info@igs-electronic.at	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CZ	ALTREDA AG , Max-Högger-Str. 2, CH-8048 Zürich	(044) 4 32 09 00 / 4 32 09 04	www.altreda.ch	info@altreda.ch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deitron, HB9CWA , Hohlstrasse 612, CH-8048 Zürich	(044) 4 31 77 30 / 4 31 77 40	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GZ	GES-ELECTRONICS, a.s. , Studentská 55a, CZ-32300 Plzeň	(0 04 20) 37 73 73-111 / -999	www.ges-electronics.com - www.ges.cz	ges@ges.cz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Fachhändler

Deutschland

FTV – Funktechnik

Untersbergstraße 2 • 83404 Ainning-Mitterfelden
Tel. (08654) 479747 • Fax (08654) 479748
Wir führen: Yaesu, Kenwood, Icom, Alinco, Stabo, Albrecht usw.
Geschäftszeiten: Di-Fr 9-12 und 14-18, Sa 9-12 Uhr
www.ftv-austermayer.de

Röble Elektronik

Antennen • Masten • Zubehör • Sonderanfertigungen
86637 Wertingen Dr. Bihler-Weg 3
Telefon (08272) 4335 Fax (08272) 994507
www.roesle-elektronik.de info@roesle-elektronik.de

Haro electronic

Gebrauchte Transceiver, Empfänger ...
• werkstattegeprüft • mit Gewährleistung
• ständig wechselndes Angebot • Inzahlungnahme
• Ankauf zu fairen Konditionen • Stationsauflösungen

Peter-Hentlein-Str. 5 • 89331 Burgau • Telefon 082 22/410 05-0 • Fax -56
Internet www.haro-electronic.de • E-Mail info@haro-electronic.de

SCHÜLEIN ELECTRONIC

Tel: 09195-99 33 86
D-91325 Heppstadt 31 Fax: 09195-99 33 41
www.schuelein.com info@schuelein.com

antennas & more ...
AFU-Antennen (KW, 6 m, VHF, UHF), CB-Funk-Antennen (auch Richtantennen),
Netzteile, Funkgeräte, Zubehör, Kabel, Stecker, Wellkanten, Funken-Tassen, Quads,
ECO-Antennen, Korn-Antennen, GB-Antennen, HB9CVs, Wilson, Solarcon etc.
Preisliste kostenlos anfordern! We also speak English.

www.steckmast.de

Jürgen Simon • dh5ab@tecadi.de

Antennenbaumaterial

Yagi – Antennenbausätze + Zubehör
Bausätze für 2m, 70cm,
4m, 6m, 10m, 11m, 12m
Tel: 09561 3551882 www.nuxcom.de

www.DX-WIRE.de

Antennendrähte und -litzen, Isolatoren, Abspannmateriale,
GFK-Masten, Mantelwellensperren,
Entstörmaterial und Ferrite, Teflon-Kabel und -Litzen
Fa. Peter Bogner Antennentechnik (DK1RP), Tulpenstraße 10,
95195 Röslau • Tel. (09238) 99 0845 • email p.bogner@gmx.de

Abkürzungen in Kleinanzeigen:

FP = Festpreis
NN = Nachnahme; NP = Neupreis
NR = Nichtraucher
VB/VHB = Verhandlungsbasis
VP = Verkaufspreis
VS = Verhandlungssache
SAH = Selbstabholer

Anzeigenschluss für FA 8/2013:
Freitag, der 5. Juli 2013

Österreich



IGS ELECTRONIC

Ing. G. Schmidbauer (OE5DI) GesmbH
4040 Linz/Donau, Pfeifferstrasse 7
tel. 0732 733128 fax 0732 736040
email: info@igs-electronic.at www.igs-electronic.at
Die ganze Amateurfunk Elektronik



Point electronics

Das Funk - Fachgeschäft

A- 1060 Wien, Stumpergasse 43 Tel. +43 1 597 08 80
Home Page: www.point.at E-Mail: mail@point.at

Schweiz

Alles für den Amateurfunk!

www.HB9CRU.ch

hb9cru@bluewin.ch
Tel. 076-379 20 50
Mo-Fr 9:30-14:00 Uhr
Kein Ladenverkauf!

GMW-FUNKTECHNIK

Landstr. 16 • CH-5430 Wettingen • www.gmw-funktechnik.ch
Tel./Fax (+41) 056 426 23 24 • E-Mail gmw-tec@bluewin.ch
GROSSE AUSWAHL RUND UM FUNK! Amateur-, Berufs-, Flug-, Marine-,
Security-, Handwerker-, PMR-, CB-Hobbyfunk-, KW-, VHF-, UHF-, SHF-Funk, GPS-Empfänger ...
YAESU-VERTEX • ICOM • KENWOOD • AOR • DIAMOND • DAIWA • usw.

Tschechien

Attraktive Preise, schnelle preiswerte EU-Lieferung
Welt Top Produkte Create, Heil, Inrad u.a.
www.geseuro.com/de/radio

Ihre Anzeige fehlt?

Günstige Angebote für die Veröffentlichung
Ihres Inserats gibt es unter (030) 44 66 94 60.
Ihre Anzeige drucken wir über 40 000-mal.

Gebrauchten KW-Transceiver (10-160 m)
Kenwood TS-850S zu verk., HF-Ausgangsleistung
100 W, Zustand sehr gut, mit dt. Betriebsanleitung,
ohne Netzgerät, alle Betriebsarten (SSB, AM, FM, CW u.a.), ausführliche Geräteanleitung
beiliegend, Gerät ist werkstattüberprüft und 100 % o.k. (detaillierte Werkstattattestierung
wird beigelegt). SAH bevorzugt, Raum Lübeck oder Ahrensboök, aber Versand ist ebenfalls
möglich. Horst Jönsson, 23556 Lübeck, An der Stadtfreiheit 10, Tel. (0451) 4797901

Icom IC-7700 in Bestzustand! KW/50-MHz-
Transceiver der Spitzenklasse mit 200 W Ausgangsleistung
und großem Farbdisplay. Technisch und optisch in Top-Zustand,
war nie defekt und wurde nicht geöffnet, sehr sauber, von
Nichtraucher, Schaltpläne, deutsche und englische
Bedienungsanleitung sowie die Originalverpackung
vorhanden, kann vorher getestet und begutachtet werden,
4000,- VHB. juer-gen@df8ft.de, Tel. (0171) 1204297

Amateurfunkstation: TRX Sommerkamp FT-902DM,
Antennen-Anpassgerät Sommerkamp FT-902, Stehwellen-
Messgerät Kyoritsu K-109 aus Nachlass zu verkaufen,
Preise VHS. HuH.Listmann@online.de

Yaesu FT-2000 mit DMU-2000 sowie dem MD-200
(nur komplett), YF-122N CW-Filter (300 Hz), CT-119
Programmierkabel sowie die Remote Control FH2, FT 2630,
für SAH. Versand gegen Aufpreis. dl2fcb@dl2fcb.de, Tel. (0171) 2195702

QRP Plus Transceiver von Index Lab, Serien-Nr. 1242,
unverastelt zu verkaufen. Tel. (02339) 910 445, dj2dw@gmx.de

Ten-Tec Power Mite 40/80/15, vergleichbar mit Heathkit HW7
170,- VHB. dh4bae@darc.de, Tel. (0170) 1783409

KW-TRX IC-737, mit dt. u. engl. Handbuch, NR, minimale
Gebrauchsspuren, Mangel: Steuerteil für externen ICOM-Tuner
(z.B. AH-4) defekt, FP 500,-. Standort Leipzig, SAH bevorzugt.
dg0lg@gmx.de, Tel. (0176) 52165964

Kenwood TL-922 Endstufe, nur wenige Betriebsstunden,
unverastelt, mit Unterlagen, Test möglich. Wegen des hohen
Gewichts bitte um Abholung (54470) oder Versand selbst
organisieren (z.B. Spedition), 1200,- VHB. dk8vd@gmx.de, Tel. (0170) 2461313

Yaesu FL-2100Z, guter Zustand, neue Röhren, von einem
Fachhändler überprüft, zusammen mit 35 m RG213U zu verk.,
FP 630,-. Nur zusammen und an SAH. wgonser@t-online.de

FL-7000 500-W-KW-Endstufe, KW-Transceiver FT-890
ohne AT, 100 W, Handfunkgerät C508, C558 gegen Gebot zu verk.
DH6BAI, Wolfgang droege@osmanet.de

Legendärer Braun SE600dig (2-m-Allmode) mit LT702
abzugeben. Technische Handbücher werden als Kopie mitgegeben,
eine QQE 03/12 (PA) ist ebenfalls als Ersatz dabei. Möglichst
Selbstabholung (J033RF), bitte Gebote über 350,-, dk7au@darc.de

Standard C5608D (Mobil 2 m/70 cm) mit Halterung gegen
Gebot zu verk. 70 cm defekt. DL1NCF@darc.de

KLEIN ANZEIGEN

VERKAUF

Funk & Amateurfunk

kn-electronic.de

Bausätze und Bauteile für Funkamateure

Gebrauchtgeräte: Fairer Ankauf, Verkauf mit Übergangsgarantie durch Haro-electronic,
Telefon (0 82 22) 41005-0

Rollspule 4 µH, 20 µH; Kugelvariometer 48 µH, 99 µH,
mit Motor 23 µH; Röhren: 616B, 617B, 617BT, 6123B;
Liste bitte per E-Mail. Fassungen für GU43B, GU50, Mini,
Mantelwellensperre mit Teflonkabel. Bilder unter
www.dl9usa.de. Tel. (03563) 97228

Icom IC-756 Pro III, Yaesu FT-1000MP, Hafu Kenwood
THG-71E, 2 m/70 cm, FM, günstig; 10-m-PA BV-2001,
Röhre; Hafu Stabo SH-8000, 40 K-11 m; Lautspr./Mik.-Set
MH-57 f. Hafu VX-7; Einbau-Lautspr. f. IC-756; Context-
Outbacker-Antenne, KW, 160 bis 10 m, 6 m, 2 m, 70 cm,
ca. 2 m lang; FT-767: Ersatzleiterplatte - Kontroll-Unit - CPU,
TCXD, Module 2 m/70 cm. Tel. (034297) 901825

www.ham-spirit.de – der kostenlose Kleinanzeigenmarkt!

Yaesu FTx5000MP mit Zubehör: Stationsmonitor,
Roofing-Filter, Restgarantie. Tel. (0152) 27620599

Verkaufe wegen Umbau Elecraft K-2 auf 100-W-Version,
int. ATU zum Kitpreis 199,-, int. Akku mit Halterung und
Kabelsatz 60,-, OE4AAC, Erich, Tel. 0043 3329 43015, oe4aac@aon.at

Yaesu FT-857 mit MH-59 für 590,- VHB, unverwundliche
KW-Mobilantenne Outbacker Perth Plus inkl. schwerem
Adapter (3/8-PL) und Tasche 250,-. Portabelantenne für
KW Typ Wimo ATX1080 45,-, DH1LM, kurzweile@gmx.de

Icom IC-775DSP mit Inrad Roofing Filter und allen
ZF-Filtern (2,4 bzw. 2,7 kHz, 500 Hz, 250 Hz).
Technisch einwandfrei. Nichtrauchergerät. Übergabe
auf Ham Radio möglich. 1500,-. Tel. (0157) 74320650,
uschneid@gmail.com

Kenwood TS-850S, KW-Transceiver, 12 V, 20 A, 100 W,
USB, LSB, CW, AM, FM, FSK, voll funktionsfähig,
mit Mike, NR-Gerät. Tel. (0172) 2827283

Nachlass von DH1XX zu verkaufen. Bitte die Liste bei
DH3RW@qsl.net anfordern

Wir liefern das fortschrittlichste SDR-Programm!

HPSDR-Komponenten


Atlas 6-Slot: Busplatine mit 6 Steckplätzen, Spannungsversorgung mit ATX-Stecker für PC-Netzteile
Atlas 3-Slot: Busplatine mit 3 Steckplätzen, für Einbau von Ozy, Mercury, Penelope in Gesamtsystem
Atlas 2-Slot: für Ozy-Janus als hochwertige Soundkarte für SDR1000
Antennenumschalter: für Mercury/Penelope mit oder ohne 6-m-LNA (B=25 dB, Rauschzahl 1,7 dB)
Penelope: Digitaler Steuersender 1-50 MHz, max. 500 mW, mit sagenhaftem IMA, alle Betriebsarten
100-W-PA von 1-50 MHz: mit Tiefpassfiltern, direkt ansteuerbar von Penelope (in Kürze verfügbar)
Auch unbestückte Leiterplatten aus eigener zertifizierter Fertigung sowie Bausätze lieferbar.



Loch Leiterplatten GmbH
Dipl.-Phys. Gerd Loch (DJ8AY)
Volmerstraße 14 • 12489 Berlin
Telefon (030) 6 31 63 83 • Fax 6 31 63 84
E-Mail info@loch-leiterplatten.de
Internet www.loch-leiterplatten.de

www.grahn-spezialantennende.de
Aktive magnetische Empfangsantennen von Längst- bis Kurzwellen

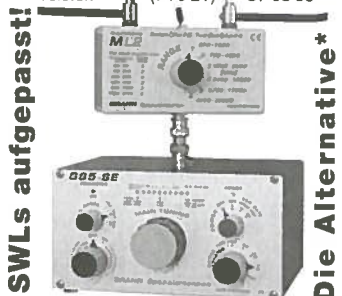GRAHN-Spezialantennen
Stuttgarter Str. 215 • 73230 Kirchheim/Teck
Telefon (0 70 21) 97 98 50



*) Eine echte Alternative, wenn Sie auf eine Außenantenne verzichten müssen

DIFONA COMMUNICATION

IHR FUNK-KOMPETENZ-CENTER IM HERZEN DEUTSCHLANDS

Kurz & aktuell

Telepost: Alle gängigen Modelle auf Lager: digitale Watt- und SWR-Meter für bis zu 10 kW und bis zu 54 MHz.

Morsetasten: Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Tasten von **Benchner**, **K8RA**, **Vibroplex** und **MFJ**.

Code Warrior junior - Squeeze-Morsetaste von Vibroplex.

Daiwa Kreuzzeigerinstrumente: Neue Lieferung eingetroffen - mit zuverlässigen Watt-/SWR-Messgeräten für KW und UKW.

Antennentuner: Großes Sortiment an manuellen und automatischen Antennentunern von **LDG** und **MFJ**.



Z-11 pro von LDG

Von uns der neue 1. Preis:

YAESU FT DX 3000 für HAM RADIO-Tombola

In Kooperation mit YAESU und HD-Elektronik hat DIFONA einen neuen 1. Preis für die große Tombola bei der HAM RADIO 2013 gestiftet: einen YAESU-Trx FT DX 3000!

Der ausgezeichnete KW-Transceiver hat einen Wert von rund 3000 €. Zusätzlich hat HD-Elektronik einen würdigen 4. Preis beigetragen: einen Yaesu FT 817 HD-Edition mit nützlichen Modifikationen im Wert von 629 €.

YAESU
The radio

Als geografisch zentrale YAESU-Repräsentanz sorgt DIFONA dafür, dass YAESU wie schon in früheren Jahren im Rhein-Main-Gebiet zuhause ist.

NEU: Lösungen für die optimale Stromversorgung

Wir haben das gesamte Programm der **Anderson Power Pole**-Steckverbinder ins Sortiment aufgenommen, dazu die darauf basierenden hervorragenden Produkte von **WFSY**: Verteilerleisten und Batterybooster.

Verteilerleiste mit 7 Anderson Pole-Anschlüssen + 4 für Büschelstecker.



YAESU FT DX 3000: Super-Empfänger und hervorragende Ergonomie.

HAM RADIO 2013

Wir stehen auch in diesem Jahr zur Messe - und sind wieder dabei! Mit einem riesigen Angebot, einem großen Team und attraktiven Preisen.

Wer möchte, kann Artikel telefonisch oder per Mail vorbestellen und auf der HAM RADIO abholen. Das sorgt für sichere Verfügbarkeit und vermeidet Wartezeiten. Herzlich willkommen an unserem

Messestand A1-221.

Diamond-Stationsantennen

für VHF und UHF: weiterhin extrem günstige Sonderpreise, solange der Vorrat reicht.

www.difona.de

Sprendlinger Landstr. 76 63069 Offenbach Tel. 069 - 846584 Fax 069 - 846402 E-Mail: info@difona.de
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 - 13 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr. Mittwoch: 14.30 - 17.30 Uhr. Samstag geschlossen.

DREHSYSTEM

Plattformen für Drehanlagen

Für das System benötigt man: 2 Plattformen + 1 Oberlager + 1 Rotor

— jeweils für Standard-Durchmesser ...

PLS 50 je € 51.-
PLS 60 je € 51.-
PLS 80 je € 85.-
PLS 90 je € 85.-
PLS 100 je € 89.-
PLS Vario je € 97.-

Oberlager:
GS 065 je € 72.- (mit Stahlkugeln)
CK 46 je € 79,50 (mit Kunststoffrollen)



ASM-MASTEN

Leichte Aluminium-Schiebemasten, dünnwandig, 2 mm

Jetzt mit komfortablen Knebelgriffen für bessere Klemmung!

Folgende Lagerlängen:

ASM 50 5 m je € 86.-
ASM 60 6 m je € 102.-
ASM 70 7 m je € 116.-
ASM 65 6,5 m je € 103.-
ASM 78 7,8 m je € 123.-
ASM 90 9 m je € 156.-
ASM 85 8,5 m je € 135.-
ASM 105 10,5 m je € 145.-
ASM 125 12 m je € 181.-
ASM Comf70 je € 134.-
ASM Comf90 je € 170.-
ASM Comf125 je € 213.-



BLITZSCHUTZ

Überspannungsableiter für Antennenleitungen

LPN N-Stecker / N-Buchse je € 65.-
LPN-2B 2 x N-Buchse je € 65.-
LPN-BL N-Buchse / lange N-Buchse für Gehäusemontage je € 68.-

SMA-ATTEN.

SMA-Dämpfungsglieder

Versionen mit SMA-St. / SMA-Bu

-- bis 6 GHz / 1 Watt

SMA-3 z.B. 3 dB / 6 GHz

oder 6, 10, 20, 30 dB je € 26,90

-- im Set (5 St.) € 110.-

-- bis 18 GHz / 2 Watt

18AH-3 z.B. 3 dB / 18 GHz

oder 6, 10, 12, 20, 30 dB je € 46,20



KABEL + STECKER



Kabeltyp:	je m	ab 50 m	ab 100 m	N- St.	N- Bu.	BNC- St.	UHF- St.
ECOFLEX 10	€ 3,22	3,12	3,06	5,90	5,90	5,90	5,90
ECOFLEX 10+	€ 3,17	3,07	3,01	5,90	5,90	5,90	5,90
ECOFLEX 15	€ 7,00	6,79	6,65	10,20	10,20	-	8,90
ECOFLEX 15+	€ 6,58	6,38	6,25	10,20	10,20	-	8,90
AIRCELL 5	€ 1,56	1,51	1,48	3,90	3,90	2,90	1,60
AIRCELL 7	€ 2,18	2,11	2,07	4,80	4,80	4,90	2,90
H-2000	€ 2,60	2,50	2,40	4,95	5,10	6,40	4,25
H-2007	€ 1,75	1,70	1,65	4,80	4,80	4,90	2,90
H-155	€ 1,10	1,05	1,00	4,65	4,75	2,75	3,70
RG 213/U	€ 2,20	2,13	2,04	7,99	9,02	8,23	4,00
RG 58/U	€ 0,74	0,72	0,69	3,95	3,95	1,79	2,20

ANTENNEN-ROTOREN



- Horizontalrotoren
- Vertikalrotoren
- Kombirotor
- Oberlager



RC 5-1 Rotor mit var. Geschwindigkeit, ohne Preset € 650.-
RC 5-3P wie RC 5-3, mit Interface-Buchse € 815.-
RC 5A-3P Leistungsrotor + Interface-Buchse € 1210.-
RC 5B-3P Hochleistungsrotor + Interface-Buchse € 1699.-
RC 5B-4P langsamer Hochleistungsrotor + Interface-Bu. € 1797.-
ERC 51 Elevationsrotor € 942.-
ERC 5A-3P Hochleistungselevationsrotor € 1795.-
AER-5 SAT-Rotor-Kombination € 1828.-
CK-46 Drehlager bis D=63 mm, mit Kunststoffrollen € 79,50

KOAXRELAYS

HF-Relais, 50 Ohm, 12 V

HF 4002/3 3 x 7/16-Buchsen DC - 4 GHz; bis 2 kW / 500 MHz Insertion Loss: 0,05 dB / 3,5 GHz Iso: 60 dB / 3,5 GHz; € 768.-

HF 400-22 3 x N-Buchsen mit Zusatz-Schaltkontakten; DC - 2,5 GHz; 1000 W / 500 MHz Insertion Loss: 0,08 dB / 500 MHz Iso: 55 dB / 500 MHz € 342.- - ohne Zusatzkontakte € 318.-

HamRadio, Friedrichshafen
... wir stellen aus in Halle A1



Edelstahl U-Bügel



Gewinde M6:
UB 28 je € 1,90
UB 35 je € 1,85
UB 40 je € 2,00
UB 50 je € 3,50
UB 60 je € 4,50

Gewinde M8:
UB 40 je € 2,90
UB 50 je € 3,20
UB 60 je € 3,75
UB 75 je € 4,60
UB 95 je € 6,20

STATIVE

Dreibein-Stativ mit Teleskoprohr

... für den portablen Einsatz

APS-1 (schwarz, 1,9 m) € 28.-

APS-1H (silber, 1,75 m) nur € 25,80

APS-2 (schwarz, 3 m) nur € 52.-

APS-3 (silber, 3,9 m) nur € 58.-



Computeroptimiertes Antennendesign
seewasserfestes Aluminium,
... dauerhaft bewährt!

Antennen von M²-USA

Versionen für 50 MHz, 145 MHz, 432 MHz und viele andere bei uns ab Lager lieferbar!



MECHANIK

Glasfaserrohre:

Wir liefern ab Lager

Rundrohre bis 6 m:

D 20 mm je m € 8,95

30 mm je m € 12,70

40 mm je m € 17,35

50 mm je m € 25,30

60 mm je m € 27,80

70 mm je m € 28,50

Abspannmateriale:

AKL3HD

3-fach Absp. für

D: 30-70 mm

€ 14,20

Hamrope 4 PES

4 mm Polyesterseil,

sehr dehnungsarm

50 m € 15,00

100 m € 24,00



... mit Online-Shop
UKWBerichte
Telecommunications

Fachversand für Funkzubehör

Jahnstr. 7 • D-91083 Baiersdorf

Tel. 09133 77980 • Fax 09133 779833

Email: info@ukwberichte.com

www.ukw-berichte.de

BEKO - Qualität, die überzeugt

**ROBUST, ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG UND
BEI VIELEN DX-PEDITIONEN BEWÄHRT...**



50-70 MHz

HLV 950* 2550,-

144 - 146 MHz

HLV 400* 2250,-

HLV 1000* 2370,-

HLV 2000* 4270,-

HLV 4000* a. A.

430 - 440 MHz

HLV 250* 1970,-

HLV 550* 2250,-

HLV 1100* 3960,-

HLV 1900* a. A.

1240-1300 MHz

HLV 350* 2570,-

HLV 800* 4270,-

* = P_{out} in Watt

BEKO steht für spektral saubere Ausgangssignale, kompakte Bauweise und geringes Gewicht.

Deshalb sind Endstufen von BEKO das ideale Equipment für DX-Peditionen, EME, Conteste, digitale Betriebsarten. So ist WSJT mit Nennleistung möglich, wobei sich insbesondere die neuen 2-m-Modelle HLV 1000 und HLV 2000 durch einen extrem hohen Wirkungsgrad auszeichnen. Alle Endstufen von BEKO sind übrigens auch an Stromgeneratoren problemlos zu betreiben.

Upgrades der 2-m- und 70-cm-Endstufen!

Jetzt z.B. auch HLV 400 auf HLV 1000 für 950,-.

www.beko-elektronik.de

BEKO ELEKTRONIK · Bernhard Korte
Am Längenmoosgraben 1a · 85221 Dachau
Tel. 08131-27 61 70 · Fax 27 61 72
mail@beko-elektronik.de

★ Spezialitäten

Arduino DUE 46,41
Arduino Ethernet 47,48
Arduino ETH Shield 34,51
Arduino I2S Shield 29,75
Arduino I2S Shield 68,11
Arduino Kochbuch 44,90
Arduino Leonardo-H 21,42
Arduino Mega 2560 46,41
Arduino Mega ADK 69,02
Arduino Mini Rev. 5 17,85
Arduino Mini USB-Ad 17,85
Arduino Motor Shield 23,80
Arduino MPU Shield 29,75
Arduino Nano 47,00
Arduino Pro Mini 17,73
Arduino Shield Mega 4,17
Arduino Shield Pro 3,57
Arduino Starterkit 79,00
Arduino Uno 17,90
Arduino Uno (Rev. 3) 23,80
Arduino Uno Shield 82,11
Arduino Xbee Shield 46,41
AT90USB162 16AU 4,20
AT tiny 10T5H 1,50
AT tiny 13A-PH 1,40
AT tiny 45-20PUJ 5U 2,50
AT tiny 84-20PUJ 3,80
AT tiny 85-20PUJ 3,80
ATmega 8 16PU 3,40
ATmega 8U2-AU 4,20
ATmega 16-16PU 5,00
ATmega 32 16PU 5,30
ATmega 32 16PU 5,30

★ FTDI

DL USB 232 245,00
FT 232RL 5,20
FT 232RL 3,80
FT 232RL 5,90
FT 245RL 5,90
FT 232D 7,60
FT 232D Mini-Mod 43,00
FT 232D Mini-Mod 38,30
TL 232D SV/ RV3 23,90
UM 232R/ UM245R 29,00
VDP1 VNC1L 23,90
VNC1L-1A 9,50

★ c't-Lab Bausätze

ct UNI-C/ Basisatz (Platine-Bauteile) 99,00
ct Lab/AD1-6-B Bausatz 48,70
ct Lab/ADA1-6-B Bausatz 45,50
ct Lab/ADC1-6-B Bausatz 75,00
ct Lab/DA1-2-B Bausatz 12 34,00
ct Lab/DA1-2-B Bausatz 16 67,00
ct Lab/DCG Bausatz 12 68,50
ct Lab/DCG Bausatz 16 102,50
ct Lab/DCP Bausatz 59,00
ct Lab/DOS Bausatz 105,00
ct Lab/DV Bausatz 88,50
ct Lab/EDU Bausatz 114,00
ct Lab/FPGA Bausatz (SMD) 92,00
ct Lab/FPGA CoreRam Bausatz 40,50
ct Lab/FPGA LA Adap Bausatz 72,00
ct Lab/IFP-Basisatz (ohne Netzwerk) 24,99
ct Lab/IFP-Netzwerksatz (incl. X-Port) 65,00
ct Lab/IOB 32 Bausatz 21,00
ct Lab/I2C Bausatz 14,80
ct Lab/PS2 2 Bausatz 54,00
ct Lab/Panel Bausatz 40,00
ct Lab/TRANS Bausatz (UTC168 best) 44,00
* alle Einbaubausätze mit Frontplatten für 19" 1B.

★ Warrior

USB-I2C-SP-Dongle/K 39,27
USB-I2C-Dongle/K 24,99
IO-Warrior 24/SDK 58,31
IO-Warrior 40/SDK 58,31
IO-Warrior 56/SDK 82,11
IO-Warrior P/IO-Warrior 13,98
IO-Warrior P/IO-Warrior 13,98
IO-Warrior P/IO-Warrior 20,59
IO-Warrior P/IO-Warrior 36,89
IO-Warrior P/IO-Warrior 38,04
IO-Warrior P/IO-Warrior 49,98
IO-Warrior P/IO-Warrior 16,17
IO-Warrior P/IO-Warrior 13,98
IO-Warrior P/IO-Warrior 13,98
IO-Warrior P/IO-Warrior 8,32
IO-Warrior P/IO-Warrior 8,32
IO-Warrior P/IO-Warrior 8,32

★ Segor

Segor Electronics GmbH
Kaiserin-Augusta-Allee 94 • 10589 Berlin
Tel: (030) 43998-43 • Fax: 55 • www.segor.de

AOR-Neuheiten direkt nach Hause
www.boger.de - www.boger.de - www.boger.de

NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU - NEU

AR-8200DX-2 extended
(all inclusive) mit
technischem Update

**Neue Zusatzfunktion für
perfekten Empfang**
* APCO 25 (P25) Dekoder
* CTCSS Dekoder (Ton Squelch)
* Sprachaufzeichnung auf Interne
Micro SD (4GB), bis zu 68 Std.
* USB Interface
* Analoges Sprachinterfer

100kHz-3000MHz
Umfangreiches Zubehör:
PC-Kabel, Einsteckkarten
Einführungspreis 723,-€

**AOR komplettiert seine Profi-Empfänger-Linie
mit dem AR-6000DX bis 6GHz**

Highlights
* Frequenzbereich 9kHz-6GHz
* SDR
* IQ-Daten Output (1MHz BW)
* Inkl. Steuerungssoftware

Optionen
* IQ-5001 Board (USB2)
* LAN-Controller
* GPS-Empfänger
* APCI-25 Dekoder
* 19"-Einschub

CE-Zulassung durch boger electronics
Preis auf Anfrage

Weitere Profi-Empfänger von AOR:
dAR-8600DX, AR-5001DX und AR-2300DX

boger electronics gmbh
Grundesch 15 - D-88326 Aulendorf
Tel 07525 92382-0 - Fax 07525 92382-25

boger electronics swiss gmbh
Traubenstrasse 10 - CH-9056 Gais
Tel/Fax 0041 (0)71 4611057

AOR-Werksvertretung für Deutschland und Schweiz

KLEIN ANZEIGEN VERKAUF

Funk & Amateurfunk

Kenwood TS-790, 2 m/70 cm/23 cm Allmode-Transceiver, Frequenzr. CTCSS-Encoder, 96k, Crossband, mit 20-A-Netzteil und dt. Anleitung. 1000,-. DC4DN, Tel. (02306) 80869 oder guenterheilmann@arcor.de

FT-790RII, voll funktionsfähig, VHB175,-, Details www.mycard.de/dl2gwz/ft790 sowie Hafu Standard C500, VHB 55,-. Details www.mycard.de/dl2gwz/c500, Kontakt dl2gwz@card.de

2-m/70-cm-Handfunkgerät Alinco DJ-596 mit Steckernetzteil Gürtelclip, Anleitungen (dt. & engl.), Schaltplan. FP 99,-. dh4bae@card.de, Tel. (0170) 1783409

IC-4029 SDR, PMR-446 und Digital-PMR, programmiert nach Ihren Wünschen, auch 5 W, 259,- plus Versand; 2 Stück Kenwood TK-2302E Freetel, zusammen nur 350,- plus Versand. Tel. (01577) 1983805

CB-Geräte-Sammlung 2-5-10 W, an Selbstabholer im Raum München zu verkaufen. Tel. (089)14959621, dietergrosse.tal@t-online.de

Weltempfänger Grundig WR-5408, LW, MW, KW, FM, SSB, gut erh., 2 Jahre alt, 60,-; KW-Empfänger TCM, LW, MW, SW und FM, 20,-. Tel. (040) 69644014 bis 14.30 Uhr, dann (040) 6956475

1A-RX-Empf. Kenwood R-5000 mit 2-m-Modul, dt. Bedienungsanl., 13,8-V-Anschl.; Sony 2001D (30 MHz) Air, Band, Filter u. AGC modifiziert, AGC schaltbar, Netzteil u. Bedienungsanl.; Albrecht AE-8000 mit Tuner, Super Sidekick - Sony SW-7600GR mit Tasche, Pocom Minix AFR 8000 mit TV-Modul; MFJ Super-DSP-Filter J-784. Tel. (030) 3024132

SDR Radiojet 1102S mit gesamtem Zubehör in Originalverpackung. Preis VHS. haralddenzel@web.de, Tel. (0173) 6 166 266

Verkaufe gegen Gebot: Stationsempfänger JRC NRD-545 DSP, externer Lautsprecher Icom SP-20, Innenantenne Grann GS5-SE mit ML-2 und VLF-2. Alles ohne Gebrauchsspuren und neuwertig. Peter Görlich, Tel. (0421) 4170348

Receiver IC-R8500, 0,1-2000 MHz, 3 Monate alt, ufb, FP 1100,-. Tel. (05664) 7005

Inmarsat Multifunktionsanlage TNL 7002 mit neuer Antenne. Auch ohne Anmeldung kann man GPS-Teil, und EGC RX für den Empfang von weltweiten maritimen Nachrichten und Distress Meldungen benutzen, angemeldet kann man damit weltweit und sicher Email, Fax, Datenbetrieb etc. durchführen. 580,- FP. dj7wl@gmx.eu, Tel. (0453) 23637

17-Element-Kreuzyagi für 70 cm, gebraucht, von Cue Dee, Selbstabholung (PLZ 86825) bevorzugt, 120,- VHB. simon@schelkshorn.de, Tel. (0172) 8228500

DX-Antennenanlage mit Mast, auch einzeln zu verkaufen: Hummel Jumbo-Mast, 950,-; Mosley Pro57B-40-Beam, 750,-; Create RC5-3 Rotor, 250,-; GAP Voyager, 250,-. Komplet für 1950,- an Selbstabbauer. DL4IAL, ctdl@gmx.de

Gittermast, 15 m, 7-teilig, grün, Seiten 30 x 30 cm, gut geeignet als Funkmast, Lichtmast oder für Windrad, bereit zum Aufstellen, Standort Potsdam, 50 km Transport inklusive, FP 1000,-. Tel. (03329) 611755 Oscar

Maspro-Antennen 144 MHz und 430MHz aus Satelliten-Set (WHS32N) > Circular Polarized Wave Changer Type gegen Gebot an SAH.marc_volk@t-online.de

3-teiliger Kurbelmast, 12 m mit innen geführten Seilzug, großer Rotor, Hygain Boom-Quad mit 1-Kabel-Einspeisung. Der Mast ist noch aufgebaut, es kann alles getestet werden. Angebote bitte an Tel. (06186) 2673 oder n.schoelkens@onlinehome.de

Antennen-Schiebemaß an SAH zu verschicken: Stahl, 2 x 3 m, Durchmesser 48/40 mm. df5gg_@t-online.de, Tel. (07721) 9983727

Antennenmast Schwarzbeck AM 9104 für Feldstärkemessungen, Höhe 0,4...4 m, mit Antennenwagen, Seilhaspel, Seil und Umlenkrollen am obersten Element, Mast zerlegbar in Teile von ca. 1m, mit Dreibeinige, zusammenklappbar, 260,- FP. hkrapp@t-online.de, Tel. (089) 3571590

Tuner Drake MN 2000; Ungarn-Koppler DUB02/800 W, Zustand neu; Daiwa Automatik-Koppler CNA 2002; SWR-Meter Palstar WM-150, Preise VS. DL2ZH, Tel. (02237) 4565

PCBs Muuuuch Cheaper...

17.22 EURO*
5 pcbs, 100 mm x 100 mm
*per piece, incl. URT (23%)
+ shipping costs e. g. Germany 10.89 EURO

No-frills policy

www.jackaltac.com



04651 Bad Lausick · Gartenstraße 2c
Tel. (03 43 45) 2 28 49 · Fax 2 19 74
email@funktechnik-dathe.de

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
9-12.30 und 13.30 - 17 Uhr
Mittwoch 13.30 - 17 Uhr
Samstag 9 - 12 Uhr
Montag - Samstag täglich Postversand

Wir sind autorisierter Vertragspartner für:

- ALINCO
- ICOM
- KENWOOD
- YAESU

Außerdem führen wir Funkgeräte
und Funkzubehör vieler anderer
Hersteller und Importeure.

Funktechnik Frank Dathe

Funktechnik · Handel und Service

www.funktechnik-dathe.de

DLØKBL Klubstation · DL7LVM Frank Dathe

Vom PL-Stecker bis zum Spitzentransceiver ...



FTdx3000, ID-51E
TS-990S, IC-7100

Unser Geschäft hält nicht nur Stationstransceiver, Mobilgeräte
und Handys, sondern auch viel großes und kleines Stationszubehör
für Sie bereit.

Bei einem Besuch in unserem Ladengeschäft stehen wir Ihnen gern
beratend als Hilfe beim Auswählen zur Seite und natürlich kann man
auch via Telefon, per E-Mail oder Fax ordern.

Die Portabelsaison
beginnt – wir haben
wieder am Lager:
PST-1 Portabelstativ
mit 3,8-m-Mast
Gewicht 2,5 kg
Preis 59,-



Ihr mitteldeutsches Amateurfunkzentrum: Ladengeschäft, Versand, Service, Schulung ...

KLEIN ANZEIGEN VERKAUF

Funk & Amateurfunk

Schwarzbeck UHF-Antennenkopf UHA 9105 300
...1000 MHz, ausziehbar, Dipole und Kalibriertab.,
480,- FP. hkropp@t-online.de, (089) 3571590

Ringkern-S Breitband-Balun Hari 1:2, 1 KW für
Delta Loop etc., neu, klassische Bauweise, wet-
terfest und robust, Frequenzbereich 1 bis 30
MHz, war nur zu Testzwecken aufgebaut. 25,-
FP. olaf-brunner@t-online.de

Tuner AAG 100 und DRAKE L4B zu verk. Tel.
(0176) 73904121, benno.gamper@gmail.com

Hellschreiber Siemens 72b, in gutem Zustand,
inklusive einer halben Papierrolle gegen Gebot
zu verkaufen. Weitere Papierrollen vorhanden,
die aber gesondert verkauft werden. juharu@
gmx.de, Tel. (02256) 1397

Nagelneuer Blitzschutz von Suhner mit einer
Ansprechschwelle von 150 W CW bei optimaler
Anpassung. Type 3401.17 A Anschlüsse
2 x N-Buchse plus Erdung. Einfügedämpfung
0,1 dB/ 0-1 GHz. 35,- Festpreis. dl2nbc@t-
online.de, Tel. (09193) 1755

Dierking Soundkarteninterface GD 16 MI Vers.
3 für zwei ICOM-TRX fertig beschaltet, unver-
bastelt, mit Originalkabeln und Beschreibung,
70,- VHB. uwe@newmiwaka.de, Tel. (0152)
28632246

Shure Standmikrofon 526T mit eingebautem
Verstärker, der 8-polige Stecker ist für Ken-
wood beschaltet. 65,-. DC4DN. Tel. (02306)
80869, guentertelmann@arcor.de

2 Sequencer DCW15-B von SSB-Electronic,
100 % i.O., gehen bis 500 Watt auf 500 MHz, je
50,- FP plus Paketversand. Peter John, DL7YS,
dl7yspeter@gmx.de

Funkbox-Rotor-Interface für Create-Rotoren
mit rundem Interface-Stecker, wie neu, inkl.
Programm-CD und gedruckter Anleitung, 80,-
VHB. pkaletsch@kaletsch-gmbh.de

Trio Kenwood Quarzfilter 500 Hz mit Zusatz-
quarzen vom TS-510, geht auch für Nachfolge-
geräte wie TS-520 etc. 70,- FP. dh4bae@
darc.de, Tel. (0170) 1783409

Spectrumanalyzer Tektronix 492 mit Optionen
1, 2 und 3 abzugeben. Grundgerät 50 kHz-
21 GHz, zwei externe Mischer für 18-26,5 und
26-40GHz vorhanden. Verkauf gegen Gebot.
df5gg_@t-online.de, Tel. (07721) 9983727



Wir führen das komplette
Ten-Tec-Programm – auch andere
Transceiver, die Empfänger und
die KW-Endstufen!



ORION II

ORION 566 4.398,- ORION 566AT 4.698,-

Außerdem liefern wir Produkte u. a. von:



appello GmbH
Edisonstraße 20
24145 Kiel
Tel. (0431) 71 97 53 65
Fax 71 97 53 67 · www.appello-funk.de · info@appello.de

appello



NEU!

Wir liefern das
komplette ICOM-Programm

FlexRadio Systems

Software Defined Radios

Der Einsteiger-SDR-Transceiver ... **FLEX-1500**



160 m bis 6 m
5 W Sendeleistung
699,-

... der preiswerte SDR-Transceiver ... **FLEX-3000**

Ideal für den Betrieb
am Notebook!
160 bis 6 m, 100 W HF
ATU eingebaut



1.699,-

Antennen von



6-m-Yagis	
5 Elemente	149,-
6 Elemente	249,-
7 Elemente	289,-
2-m-Yagis	
8 Elemente	109,-
12 Elemente	179,-
16 Elemente	229,-



z. B. Filter für FT-817/
857/897:

300, 500, 2000 und 2500 Hz	je 139,-
2300 und 2900 Hz	je 159,-

SSB- und CW-Filter
für fast alle Transceiver
lieferbar!

FRANZIS ELEKTRONIK

Leonhard Stiny

Handbuch aktiver elektronischer Bauelemente

Aufbau, Strukturen, Wirkungsweise, Eigenschaften und Einsatz diskreter und integrierter Halbleiter Bauelemente

40 % gespart

Handbuch aktiver elektronischer Bauelemente
 L. Stiny, 1. Auflage, 2009, 694 Seiten, 16 x 23 cm
 F-1167 statt bisher 49,95 **jetzt nur noch 29,95**

Elektronik

Handbuch passiver elektronischer Bauelemente

50 % gespart

Handbuch passiver elektronischer Bauelemente
 L. Stiny, 1. Auflage, 2007, 456 Seiten, Festeinband
 F-4304 statt 49,95 **jetzt 24,95**

FRANZIS

Schaltungssammlung Mess- und Prüftechnik

40 % gespart

Schaltungssammlung Mess- und Prüftechnik
 F. Sichla, 1. Auflage, 2009, 552 Seiten, 16 x 23 cm
 F-0864 statt 49,95 **jetzt 29,95**

FRANZIS

Digitalfernsehen installieren, nutzen und aufzeichnen

50 % gespart

Digitalfernsehen installieren, nutzen und aufzeichnen
 Th. Riegler, Franzis, 2008, 128 Seiten, 20 x 23 cm
 F-3895 früher 7,95 **jetzt nur noch 3,95**

FRANZIS

Hi-Fi, MP3 und Verstärker selbst ins Auto einbauen

50 % gespart

Hi-Fi, MP3 und Verstärker selbst ins Auto einbauen
 B. Hanus, Franzis, 2008, 128 Seiten mit vielen Abbildungen, 20 x 23 cm
 F-2790 früher 7,95 **jetzt nur noch 3,95**

FRANZIS

Akkus und Batterien richtig pflegen und laden

60 % gespart

Akkus und Batterien richtig pflegen und laden
 B. Hanus, Franzis, 2008, 130 S.
 F-3896 statt ursprünglich 14,95 **jetzt nur noch 6,-**

FRANZIS

Richtig messen und prüfen

50 % gespart

Richtig messen und prüfen
 F. Sichla, Franzis, 2007, 128 Seiten, 20 x 23 cm
 F-1694 früher 14,95 **jetzt 6,95**

Wie und wo kann man bestellen?

Senden Sie einen Bestellschein oder eine formlose Bestellung per Post an:
FUNKAMATEUR-Leserservice
 Box 73 Amateurfunkservice GmbH
 Majakowskiring 38, 13156 Berlin

Telefonisch aus dem deutschen Festnetz über die gebührenfreie Bestell-Hotline (0800) 73 73 800
Telefonisch aus allen anderen Netzen (030) 44 66 94 72
Fax (030) 44 66 94 69 **E-Mail** shop@funkamateur.de

Internet www.funkamateur.de > Online-Shop

Versandpauschale Inland ab 3,90. Bei Zahlung per Bankinzug ab 50,- Warenwert versandkostenfrei.

Versandpauschale Ausland ab 5,90

Preisänderungen infolge Wechselkursschwankungen sowie Irrtum u. Zwischenverkauf vorbehalten
 Es gelten die am Tag der Bestellung auf www.funkamateur.de angegebenen Preise

**FUNK
AMATEUR**

SONDER ANGEBOTE zur Messezeit!

Wir sind ein Hauptsponsor der DARC-Verlosung!

HAM RADIO

WiMo ist dieses Jahr auf der HAM RADIO nicht mit einem eigenen Stand vertreten!

(Siehe dazu Artikel in CQ DL 5/2013, Seite 324)

Aber wir sind der deutsche exklusive **DIAMOND-Distributor**. Deshalb:

20%

... Rabatt auf alles von **DIAMOND ANTENNA**

Wir sind **YAESU-Distributor**. Deshalb:

15%

... Rabatt auf alles von **YAESU**

Und auf alle anderen Artikel unseres Programms:

10%

... Rabatt



Lieferung frachtfrei bis 2,56 m Länge in DL!*
Angebot gültig vom 16. 6.-2. 7. 2013. Mindestbestellwert € 25,-

Das Angebot richtet sich an Privatkunden, gilt für unser Angebot an Amateurfunkartikeln und ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

* innerhalb der EU bis 2 m Länge frachtfrei. Kunden in HB9 zahlen nur die Verzollungskosten (kontaktieren Sie uns), Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Barpreise inkl. MwSt., zuzüglich Versand.

WiMo Antennen und Elektronik GmbH · Am Gäxwald 14 · 76863 Herxheim
Tel. (0 72 76) 9 66 80 · Fax 96 68 11 · e-mail: info@wimo.com · www.wimo.com



Hildegard.Zenker
Molchstr. 15
12524 Berlin
Tel. 03085961323

Email: verk@QRPproject.de
http://www.QRPproject.de

QRP Bausätze und Zubehör für den Selbstbau im Amateurfunk. Alle Bausätze mit ausführlicher deutscher Baumappe. Alle Baumappen zur Vorabinformation frei auf der Homepage! Unterstützung auch für Anfänger durch Nikolai, DL7NIK und Peter, DL2FI



Auszug aus unserem Angebot:
Monoband CW
Transceiver Mosquita:
TX 5W, RX Superhet:
ab 79,- Euro

Hobo Allmode Monoband: ab 293,50
Blue Cool Radio CW Transc. 80m-17m ab 315,-
Speaky Allmode 5 Band Transc. ab 174,-
Tramp-8 CW 8 Bänder ab 229,-
Spatz DDS Monoband CW Transc. ab 179,50
ZM4 Z-Match QRP ATU 98,-
DipIt das Dipmeter 153,-

Elecraft- und OHR-Bausätze mit deutscher Baumappe und Support aus Berlin.

CD mit allen Baumappen und vielen hilfreichen Tipps und Tricks gegen 10,- Schutzgebühr

VIBROPLEX®



Die erste Wahl des seriösen CW Operators - mittlerweile in unserem 108ten Geschäftsjahr. Bitte lassen Sie sich Informationen schicken und schauen Sie sich unsere Produktreihe an: Wir liefern 29 Modelle - Handtasten, Bugs und natürlich die bekannten halbautomatischen Vibroplex Iambic Keys!

Deutschland: www.rf-power-solutions.com
Telefon: +49 (0) 172 5600290
www.vibroplex.com

ANJO ANTENNEN

PRÄZISION AUS DEUTSCHLAND

Alu-Schiebemaste & Stativ

Die Aluminium Schiebemaste haben eine Wandstärke von 2mm und sind nicht eloxiert. Daher auch als Vertikalstrahler einsetzbar. Sehr stabile Gelenkbohlen-Schellen, Werkstoff 1.4016, Schrauben verzinkt.



Artikel	Höhe m	Transp.-länge/m	Durchmesser mm	Masse kg	Preis €
ASM33025	3,3	1,25	35, 30, 25	1,7	48,-
ASM42025	4,2	1,50	35, 30, 25	2,2	58,-
ASM60020	6,0	1,50	35, 30, 25	2,7	68,-
ASM675025	6,7	1,40	50, 45, 40, 35, 30, 25	5,4	99,-
ASM115025	10,3	2,00	50, 45, 40, 35, 30, 25	7,5	150,-
ASM135020	12,2	2,20	50, 45, 40, 35, 30, 25, 20	8,3	175,-
ASM126030	12,0	2,00	60, 55, 50, 45, 40, 35, 30	11,0	210,-
BS671113					
1 Paar Stab Befestigungsschellen, isoliert, für 60-mm-Maste					29,-
BS120000					
1 Paar Stab Befestigungsschellen, isoliert, für 60-mm-Maste					29,-
STV36060					
Leichtes Alu-Stativ, max. Mastdurchmesser 36 mm				1,4	39,90
STV36095					
Schweres Alu-Stativ, max. Mastdurchmesser 36 mm				3,0	58,-
STV50185					
Schweres Alu-Stativ, Mastdurchmesser 50 mm				4,0	156,-
STV60165					
Schweres Alu-Stativ, Mastdurchmesser 60 mm				4,0	156,-

Doppel-, Vierfach-, Achtfach-Quads Antennen für K(o)enner!

ANJO-Antennen bietet als einziger Hersteller mehrfach gestockte Quad-Antennen, die mit ihren breiten, Nebenzipelfreien horizontalen Öffnungswinkeln von 69° - bei vertikalen Öffnungswinkeln bis nur 8° - beste Voraussetzungen für Contest- und DX-Antennen haben.



Artikel	Elemente	Band	Gewinn	Länge	Preis/€
DQ2-0000	2 3 Refl.	2 m	9,4 dB	1,55 m	115,-
VQ2-0000	4 5 Refl.	2 m	12,0 dB	3,10 m	220,-
DQ70-000	2 3 Refl.	70 cm	9,3 dB	0,50 m	54,-
VQ70-000	4 5 Refl.	70 cm	10,9 dB	1,00 m	95,-
AQ70-000*	8 10 Refl.	70 cm	13,1 dB	2,00 m	248,-
DQ23-000	2 Flächenrefl.	23 cm	8,8 dB	0,21 m	54,-
VQ23-000	4 11 Refl.	23 cm	11,3 dB	0,40 m	96,-
AQ23-000*	8 22 Refl.	23 cm	14,1 dB	0,90 m	199,-

*Lieferung komplett mit Koppler bzw. Koppler eingebaut!

Das gesamte ANJO-Programm, Bilder, gernese Anpassungsdiagramme und Winkeldaten für die Selbstherstellung finden Sie auf www.anjo-antennen.de
Preise inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten, Preisänderungen vorbehalten.



JOACHIMS HF & EDV-Beratungs GmbH

Lindenstr. 192 ■ 52525 Heinsberg ■ Tel. 02452 - 156 779
Fax 02452 - 157 433 ■ anjo@joachims-gmbh.de

www.anjo-antennen.de

Urlaubs-Antenne



ERLEBEN SIE DIE MAGIE DES 6-M-BANDES WÄHREND DER „SCHÖNSTEN JAHRESZEIT“ DURCH SPORADIC E UND METEORSCATTER.

Urlaubs-Sonderpreis: statt 212,90 €

nur **185,90 €**

Komplett-Set: HB9CV-Antenne YA0050CV für 50 MHz, alternativ auch HB9CV YA0070CV für 70 MHz, mit 4,2 m hohem Alu-Schiebemast ASM42025 und Stativ STV36060

Das ultimative Funkvergnügen ...

mit dem Mega-Set für 50 MHz (alternativ 70 MHz), 144 MHz und 435 MHz:

HB9CV-Antenne YA0050CV, alternativ auch HB9CV YA0070CV für 70 MHz, Duoband-Antenne LP145435E für 2-m- und 70-cm-Band, Alu-Schiebemast ASM42025 und Stativ STV36060



statt 261,90 €

nur **229,- €**

70-MHz-Antennen

Artikel	Elemente	Gewinn	Länge	Preis/€
YA0070CV*	HB9CV	4,1 dBd	0,57 m	112,-
YA007005*	5	8,2 dBd	2,91 m	170,-
LP045500S*	17	5,4 dBd	2,00 m	335,-



*Premium-Line: Mastschelle und Verbindungsstelle aus Werkstoff 1.4301 (V2A)

DIETER KNAUER FUNKELEKTRONIK

Birkbach, Waldlich 28
96158 Frensdorf, OT Birkbach
Tel. 0 95 02 / 212
Mo-Fr 9-12 / 15-18 Uhr
So nach Vereinbarung

Auswahl • Service • Beratung • Seit 1983

ICOM IC-7410 • HF/50 MHz-Transceiver
Große, multifunktionale LCD-Anzeige, interner HF / 50 MHz-ATU, 32 Bit Z-SFP, 24 Bit A/D-Wandler. IP3 max +30 dBm (Werkzeug)



15 kHz-Rotating-Filter serienmäßig für alle Bereiche. USB-Port für Gerätesteuerung und Signalübertragung.
www.knauer-funk.de • info@knauer-funk.de

Michael Berg liefert auch weiterhin bewährte Qualität aus Iserlohn.

HFC
www.hf-berg.de
Nachrichtentechnik

Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Produkte für den Amateurfunk in industrieller Qualität, mit 30-jähriger Erfahrung im Bereich HF-Technik.

Vorverstärker • Antennenschalter • Balune Mantelwellensperrern • Langdrahtantennen Koaxialkabel (Aircell 5/7, Aircorn Plus, Ecoflex 10/15 ...) • Koaxialverbinder • HF-Adapter u.v.m.
Professionelle Kabelkonfektion. Die bisher gefertigte Menge an Kabeln beträgt weit über 65.000 Stück!

Sie finden uns auf der eBay-Plattform unter: hf-mountain-components

E-Mail: mountain-components@t-online.de
Web: www.hf-berg.de
Telefon: (0 23 72) 75 980

HFC-Nachrichtentechnik Michael Berg
Schladdenhofer Weg 33 • 58636 Iserlohn

Koaxialkabel 50 Ohm in großer Auswahl zu kleinen Preisen!!!

Aircell 5	1 m 1,45 / ab 50 m 1,40 / ab 100 m 1,38
Aircell 7	1 m 2,05 / ab 50 m 1,99 / ab 100 m 1,95
Ecoflex 10	1 m 3,00 / ab 50 m 2,91 / ab 100 m 2,85
Ecoflex 15	1 m 6,70 / ab 50 m 6,50 / ab 100 m 6,40
Aircorn Plus	1 m 3,75 / ab 50 m 3,62 / ab 100 m 3,56
H 155	1 m 1,20 / ab 50 m 1,15 / ab 100 m 1,10
H 2007	1 m 1,70 / ab 50 m 1,68 / ab 100 m 1,65
H 2000 Flex	1 m 2,70 / ab 50 m 2,60 / ab 100 m 2,50

Hochwertige Koaxialverbinder in verschiedenen Normen (N, UHF, BNC, TNC, SMA ...) finden Sie auf unserer Website www.hf-berg.de und in unserem eBay-Shop hf-mountain-components



DIAMOND ANTENNA ... by WiMo!

Listenpreise,
HAM-RADIO-
SONDERPREISE
16.6.-2.7.2013

SD-330

Motorantenne für Kurzwellen

Motorisch abstimmbare von 3,5-30 MHz Steuergerät mit 5 m Steuerkabel im Lieferumfang.

Max. Länge 1,85 m, Gewicht 1,1 kg, max 200 W SSB, SWR typ. <2:1, Abstimmzeit 3,5-30 MHz ca. 50 Sekunden, 7-30 MHz ca. 20 Sekunden, PL-Anschluss.....**449,00 €**

Optional erhältlich:

OPE-750, kurze Rute (750 mm Länge) **11,00 €**
Halbautomat. Steuergerät SDC-1.....**219,00 €**

Magnetfuß

3-fach Magnetfuß K-3000

Mit drei kräftigen Magneten à 85 mm Durchmesser. Ohne Koaxbuchse, ohne Kabel. Zur Installation der Diamond Kabelsätze oder Eigenkonstruktion mit PL-/N- oder 3/8-Buchse. Zentralloch 16 mm Durchmesser, 4 Schraublöcher für Flansch (23 x 23 mm), Gewicht ca. 1,5 kg....**65,00 €**

Kabelsätze

Zweitellig, mit dünnem Kabel zur Durchführung, dickem Kabel für den Innenraum, 4 m Länge

20052 S-510NN N-Buchse, N-Stecker.....**46,20 €**

20053 S-405MM PL-Buchse, PL-Stecker.....**39,00 €**

20054 S-510MM PL-Buchse, N-Stecker

mit einteiligem 5-mm-Kabel, 4 m Länge.....**48,90 €**

20050 ECH PL-Buchse, PL-Stecker.....**14,95 €**

X-Serie für aufs Dach!

X-30 2 m/70 cm 3,0/5,5 dB 1,3 m.....**39,00 €**

X-50N 2 m/70 cm 4,5/7,2 dB 1,7 m.....**49,00 €**

X-200N 2 m/70 cm 6,0/8,0 dB 2,5 m.....**65,00 €**

X-300 2 m/70 cm 6,5/9,0 dB 3,1 m.....**75,00 €**

X-510N 2 m/70 cm 8,3/11,7 dB 5,2 m.....**99,00 €**

X-700HN 2 m/70 cm 9,3/13 dB 7,2 m.....**269,00 €**

VX-4000 2 m/70/23 cm 31/6,3/9,7 dB 1,3 m.....**122,00 €**

X-5000 2 m/70/23 cm 4,5/8,3/11,7 dB 1,8 m.....**109,00 €**

X-6000 2 m/70/23 cm 6,5/9,0/10,0 dB 3,0 m.....**119,00 €**

X-7000 2 m/70/23 cm 8,3/11,7/13,7 dB 5,0 m.....**175,00 €**

Marine-Versionen
lieferbar!

KW-Groundplanes

CP-5HS

QRO-Version der CP-6
7/14/21/28/50 MHz,
Länge nur 3,6 m,
max. 500 W SSB,
200 W auf 40 m.....**299,00 €**

CP-8040

Duoband-Vertikal
6,3 m, 200 W SSB,
70 W FM
338,00 €

KV-5

5-Band-Groundplane 80/40/20/15/10 m

... in der üblichen DIAMOND-Qualität! Länge 5,8 m, 500 W SSB (250 W SSB auf 80 m), PL-Buchse, Gew. nur 2,9 kg, für 30 bis 62 mm Mastdurchmesser. Benötigt Radials oder gute Erde wie jede $\lambda/4$ -Groundplane.....**310,00 €**

Irtdrmer und Änderungen vorbehalten. Barpreise inkl. MwSt., zuzügl. Versandkosten

WiMo Antennen und Elektronik GmbH
Am Gäxwald 14 • 76863 Herxheim
Tel. (0 72 76) 9 66 80 • Fax 96 68 11
e-mail: info@wimo.com
www.wimo.com • www.aceco.de



+ SAMS – Swiss Antenna Matching System

Die ferngesteuerten Antennen-Anpasssysteme **SAMS** eignen sich zur Anpassung nahezu aller Antennenformen. Ob symmetrisch oder unsymmetrisch. **SAMS** bedient bis zu 4 Antennen und kommuniziert mit bis zu 2 Transceivern. Ein weiter Anpassbereich und bis zu vier weitere zuschaltbare Funktionen ermöglichen eine Flexibilität, die ihresgleichen sucht.

SAMS – Schweizer Präzision für Antennenanpassung im Sende- und Empfangsbetrieb

HEINZ BOLLI AG

Heinz Bolli, HB9KOF

Elektronik | Automation | Nachrichtentechnik

Rüthofstrasse 1 • CH-9052 Niederteufen / SCHWEIZ

Tel. +41 71 335 0720 • E-Mail: heinz.bolli@hbag.ch

Ausführliche Informationen unter: www.hbag.ch



SAMS MN



SAMSplus

KLEIN ANZEIGEN

VERKAUF

Funk & Amateurfunk

NF&HF-Messgeräte, Radio- und TV-Röhren, Relais, Messinstrumente, Präzis.-Drehkos, Antriebe dazu, Netzteile, Trafos, versch. LEDs (auch mit Memm.), ICs für U-Elektronik, Werkzeugkoffer (bestückt), 19-Zoll-Gehäuse, alte Radios, Transistoren, Elkos und Widerstände, Kofferradios, Fachliteratur, Halbl.-Datenbücher, RPB-Hefte, Ge-Transistoren, lin. u. digit. ICs, auch für NT, Dreh- und Druckschalter, Marken-Telefone u.v.m., bitte anrufen: (08142) 60853, dl3mbx@dark.de

Messgeräte: R&S HUZ BN 15012/2, SDR, SMAF, URI BN 1050, URV BN 1091 und 10913; div. RFT, H&B, Philips u.a. Nostalgiegeräte und Bauteile; Riesenmenge antiquer. Bücher der Funk-, Radio- und Elektrotechnik ab 1902. Listen per Fax oder gegen Portokostenerstattung. Tel./Fax (030) 7812860

Rohde & Schwarz LRT (Induktivitätsmessgerät) und KRT (Kapazitätsmessgerät), beide ufb Zustand mit Manuals gegen faire Gebote abzugeben. Gerhard.DL2HN@t-online.de, Tel. (08254) 2119

Raspberry Pi 512 MB RAM **38,95**

PSK31 · WSJT · SSTV · RTTY · WSPR

SoundCart-Interface mit Software-CD

PTT-Anschluss, galvanisch getrennt **49,95**

dafür Adapter-Kabel für ICOM, Kenwood, Yaesu **14,95**

USB-CAT-Interface für alle ICOM CI-V **19,95**

USB-CAT für Yaesu FT-100/450/736/747/

757 GXII/767/B17/840/847/857/B90/897/900/

920/950/980/990/1000/2000/FTx5000/9000 **19,95**

USB-CAT für Kenwood TS-50/60/480/

570/870/2000 **a. A.**

APRS f. Kenwood TH-D7/TMD710

GPS-Empfänger + Kabelsatz f. Zigarettentanz. **99,95**

APRS-Komplettpaket: GPS+LC-Trak+Gehäuse **149,-**

GPS-Empfänger seriell mit Sirl III Chipsatz **ab 49,-**

ANTENNEN von Konni, Flexayagi und Hari am Lager!

Echolink-Interface mit DTMF-Decoder **98,-**

Wir liefern auch alle gängigen Funkgeräte!

LANDOLT

63477 Maintal Robert-Bosch-Str. 14 Tel.: 06181-45293

Ladenöffnungszeiten: Mo-Fr 9-17h Sa 10-13h www.Landolt.de

DDS 30 G

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

ELV-Boards im Gehäuse

30-MHz-DDS-Board von ELV mit pultförmigen Kunststoffgehäuse erreicht höhere Frequenzgenauigkeit und Betriebssicherheit. **Preis: Gerät komplett mit Gehäuse (ELV-Bausatz aufgebaut und abgelesen) 200 €, ohne Netzteil; nur Gehäuse für DDS-30-Board, vormontiert 45 €, ohne Netzteil (zzgl. Versand, Vorkasse od. NN)**

Hans-Siegmar Hau - Ing.-Büro für Elektronik

Fischersand 53 · 99084 Erfurt · Tel. (03 61) 6 46 14 66 · DM1HS

www.ibe-hau.de E-Mail: hauibe@gmx.de

LÜKOM FUNKTECHNIK

LÜKOM, Am Hang 3, 49326 Melle-Neuenkirchen

Tel. (0 54 28) 92798-70, Fax (0 54 28) 9 27 98-71

E-Mail: info@luekom.de, www.luekom.de

VERKAUF ■ SERVICE ■ REPARATUR

DC8BJ

Reuter DR50C / DR54D

Volldigitale Kurzwellen-Transceiver / UKW-Receiver



RLA1 Mini-Loop

Magnetantenne

0,1 - 54 MHz, 6 V

Direkt- und Fern-

speisung, 30 cm

Loop oder eigene

Konstruktionen:

ab 150,00 €

RDR50C mit Touchscreen,

5 W TX und 3 m / 2 m FM

optional: ab 1.950,00 €

RDR54D Modulaufbau,

viele Module für High-End

RX / TX und Messzwecke

verfügbar: ab 3.550,00 €

Burkhard Reuter Konstruktion & Musterbau

Ziegelstraße 54 06862 Dessau-Roßlau

Tel. 034901/67275 Fax 034901/67276

www.Reuter-Elektronik.de

FRIEDRICH KUSCH DORTMUND

Koaxkabel · Batterien · HF-Verbinder

Dorfstr. 63-65 · 44143 Dortmund-Wambel

Postfach 12 03 39 · 44293 Dortmund

Tel. (02 31) 25 72 41 · Fax (02 31) 25 23 99

E-Mail: Kusch@Kabel-Kusch.de

Internet: www.KABEL-KUSCH.de



Antennenlitze aus Kupfer

49-fach verdreht, transparent ummantelt

7×7×0,15 D = 2,1 mm0,55 €/m

7×7×0,20 D = 2,7 mm0,63 €/m

7×7×0,25 D = 3,4 mm0,70 €/m

Sie bestellen wenig, aber dafür eher selten!

Wir berechnen keine Verpackungskosten und erheben keine Mindermengenzuschläge!

Mo.-Fr. 9-16 Uhr; Selbstabholer bitte telef. Voranmeldung.

Als Vertragshändler von

Haro
electronic

ICOM KENWOOD und YAESU

führen wir deren Sortimente.

**Wir nehmen gebrauchte Geräte unserer Kunden
gern in Zahlung, damit es für Sie einfacher
wird, sich Ihre Wünsche zu erfüllen.**

**Selbstverständlich kaufen wir Ihre Geräte auch an, wenn Sie kein neues
Funkgerät bei uns erwerben. Bitte rufen Sie uns an.**

Bei Bedarf lösen wir ganze Stationen schnell und fair vor Ort auf.

Als Vertragshändler führen wir auch
Neugeräte von ICOM, Kenwood, Yaesu...



Peter-Henlein-Str. 5, 89331 Burgau Internet: www.haro-electronic.de
Telefon 0 82 22/410 05-0 Fax -56 e-mail: info@haro-electronic.de

Fernlehrgang

Amateurfunk-Zeugnis

Ausbildung für alle Klassen durch staatlich
geprüften, seit 45 Jahren bewährten, Fern-
lehrgang. Jetzt mit erweitertem Lehrplan nach
dem neuen Amateurfunkgesetz (AFuG) und
neuer Amateurfunkverordnung (AFuV).
Beginn jederzeit!

GRATIS-Infomappe gleich anfordern!
Lernen mit Geld-zurück-Garantie!

FERNSCHULE WEBER

Techn. Lehrinstitut seit 1959 - Abt. 030
Postfach 21 61 - 26192 Großenkneten
Telefon 0 44 87 / 263 - Telefax 0 44 87 / 264

www.fernschule-weber.de

Private Urlaubsquartiere finden und anbieten
www.privatvermieter.de

Chef,
die haben schon
wieder einen neuen
Katalog!

QSL SHOP

Fordern Sie gleich unseren kostenlosen QSL-Katalog mit
Preisliste, Bestellformular und Muster-QSL-Karten an.
Tel.: 030-44 66 94 73 E-Mail: order@qslshop.com
Fax: 030-44 66 94 69 Internet: www.qsl-shop.com

ICOM-Vertragspartner

Funktechnik Seipelt
... die Werkstatt!

Verkauf von Neugeräten:
ICOM • KENWOOD • YAESU etc.

Telefon: 0 33 42 / 30 49 59
www.funktechnik-seipelt.de

**Wo wird Ihre QSL-Sammlung
einmal landen?** Im weltgrößten Archiv
bleiben auch Ihre QSLs für die Zukunft erhalten.



Kontakt:
office@dokufunk.org

AKTIVE ANTENNE

500 kHz – 2 GHz

inkl. Fernspeiseeinheit
inkl. Verstärkerregelung +20 dB

RoWi-Elektronik

Telefon (0 64 64) 93 47 78 • www.rowielektronik.de
E-Mail: rowi-electronic@gmx.de

**Nachlassverwertung:
Faire Auflösung von
Amateurfunk- und SWL-
Stationen. Kurze Nachricht
genügt. Chiffre 8, PF 73, 10122 Berlin**

Fiberglas- Teleskopmasten

42 Jahre
VDL

Lieferbar sind 8 Typen in 5,45 m (Versandlänge nur 1,2 m)
10, 12, 14, 15, 18, 20 und 23 m Höhe

Teleskopmast-Preise ab € 119,-

Fiberglas-Rohre ab Werk

Ø/Wandst. mm	Meterpreis €
20x3,0	8,27
28x3,5	11,72
35x3,0	13,98
40x4,0	17,08
50x4,0	23,68
50x8,0	37,49

Antennenlitze 50 m € 28,25 100 m € 56,50
Kevlar Abspannseil, Zugfestigkeit 485 kg, 100 m € 69,-
Fordern Sie ausführliche Unterlagen direkt vom Hersteller an
(Schutzgebühr € 1,45 in Briefmarken, wird bei Kauf erstattet).

VON DER LEY - Kunststoff-Technik

Laupendahl Weg 19 • D-42579 Heiligenhaus
Telefon: (0 20 54) 8 04 56 • Fax: (0 20 54) 8 04 41

**Anzeigenschluss für Heft 8/13:
Freitag, der 5. Juli 2013**

NEU

Das dreiteilige
Erfolgswerk jetzt
in einem Band!

HF-Messungen für den Funkamateure

HF-Messungen für den Funkamateure

Die 3 Teile jetzt in einem Buch. H. Nussbaum,
QJUGA, VTH, 264 Seiten, 414 Abb., 16,5 x 23 cm
V-8781 25,-



Callbook Sommer 2013
Die aktuelle CQ mit den
Adressen von Funkamateu-
ren der ganzen Welt.
Wieder mit USB-Stick!
CBS-13 49,-



**Rothammels
Antennenbuch**
A. Krishke, OJOTR,
überarbeitete und stark
erweiterte 13. Auflage,
1504 S., Festeinband
D-RH13 59,-



Amateurfunk heute:
Faszinierende Kurzweile
mit SDRs, Digimodes und
niedriger Sendeleistung
Schiffhauer, VHT, 2013,
168 S., 16,5 x 23 cm
V-8750 16,80



CQDL-Spezial QRO
96 Seiten, DIN A4
D-9919 7,50



Kurzwellenempfänger
D. Lechner, Y21TO,
432 Seiten, Reprint-Aus-
gabe, 16,5 x 23,5 cm,
Festeinband
X-9365 29,50



**HF-Messzubehör für den
Funkamateure**
H. Nussbaum, QJUGA, VHT,
1. Aufl. 2013, 128 S., 16,5 x 23 cm,
V-8767 18,-

Wie und wo bestellen?

Senden Sie einen Bestellschein oder
eine formlose Bestellung per Post an:
Box 73 Amateurfunkservice GmbH
Majakowskiring 38, 13156 Berlin

Telefonisch aus dem deutschen Festnetz über die
gebührenfreie Bestell-Hotline (0800) 73 73 800
Telefonisch aus allen anderen Netzen (030) 44 66 94 72
Fax (030) 44 66 94 69 E-Mail shop@funkamateure.de
Internet www.funkamateure.de > Online-Shop
Versandpauschale Inland ab 3,90. Bei Zahlung per
Bankeinzug ab 50,- Warenwert versandkostenfrei.
Versandpauschale Ausland ab 5,90
Preisänderungen infolge Wechselkursschwankungen sowie Intern u. Zwischenverkauf vorbehalten.

**FUNK
AMATEUR**

Neu im Angebot des FUNKAMATEUR-Leserservice

Oszilloskopmodule Xprotolab 52,90 EUR 25 mm x 41 mm Displ. 24,4 mm Diag	Sprachsynthese EMIC2 61,50 SpeakJet-IC 31,75 ARM CORTEX M4 STM32E407 49,35 STM32H407 38,35 STM32F407 128,50 STM32F407ZGT6 12,20	MOSFET mit niedrigem R_{DS(on)} N-Kanal, DPAK IRLR7843PBF 1,07 P-Kanal, TO252 FDD6637CT 0,90 IPD9P03P4L 1,83	RFID PX28140 38,65 PX28141 1,05 PX28142 1,05 PX28161 1,15 PX28340 39,35 PX28440 48,05 PX28441 2,85 PX32390 46,15 PX32395 42,20 PX32397 1,05 PX32398 3,80 PX32399 3,80 COM-10169 1,90 DEV-10406 19,00 RTL-09875 47,60 RTL-10436 9,50 SEN-08419 31,75 SEN-08423 0,95 SEN-08628 37,70 SEN-08709 28,65 SEN-08856 51,40 SEN-09416 6,05 SEN-09417 5,70 SEN-09963 23,80 SEN-10073 84,60 SEN-10074 132,90 SEN-10126 33,20 SEN-10127 4,25 SEN-10128 4,25 SEN-10131 5,70 MOD-RFID125 33,90 MOD-RFID135 33,90 RFID125-CSH 3,25 RFID125-KEY 3,25 RFID125-WAT 4,75 RFID125-STI 3,55 RFID1356-SIO 4,15 RFID1356-KEY 4,15 RFID1356-STI 4,15
Kminilab 70,80 EUR 44 mm x 84 mm Displ. 61,5 mm	ARM CORTEX M3 Anteil-Modul und Starterkit, webbasierte Entwicklungsgebung kostenlos MBED/LPC1768 58,90 MBED/LPC1114U24 45,80 MBED/START 153,50 FTTL232R3V3 23,55 ACDC7510 (SNT) 11,90	Seedeino S3ED Mega 38,65 TFT+Touch S3ED-TFT 58,80 ARDUINO/UNO 26,77 ARDUINO/CASE 14,16 ARDUINO/ETH 38,67 ARDUINO/M2560 44,62 ARDUINO/MADK 75,56 ARDUINO/MEP 8,21 ARDUINO/MINI 25,88 ARDUINO/NANO 47,00 ARDUINO/POE 20,82 ARDUINO/PROTO 7,02 ARDUINO/U2S 13,03 ARDUINO/USB 18,45 ARDUINO/XBEE 20,82 BMP085 7,98 MS5607 15,33 MS5611 16,99 MPXA6115ACB 16,98 MPXH6115A6B 13,49 MPXH6115A6B 13,41 MPXV5004GC8B 18,66 MPL115A1 14,17 ALTIMETER-Modul mit MS5607 28,75 3-Axis Gyro Accel. Kompass MPU-6000 22,40 MPU-6050 20,55 MPU-9150 25,90	Preis: VNWA 3 ab € 399 + MwSt + Versand Internet Webshop – Wir akzeptieren Paypal oder fragen Sie nach einer Proforma-Rechnung für Zahlung in Euros per Banküberweisung. Ums-ID GB979776427 e-mail: info@SDR-Kits.net SDR-Kits www.SDR-Kits.net SDR-Kits 129 Devices Road, Trowbridge, Wiltshire, BA14 7SZ England VNWA 3/3E – Synthesizer & VFO Kits – Silicon Labs Si570 bis 1.4GHz – Mitsubishi RF FETs
Raspberry PI Einplatinencomputer basierend auf ARM11- Controller, Videoausgang (HDMI, Comp. RCA), SD- Card-Interface, Linux	GPS-Antennen ANT-555-SMA 11,54 Antenna GPS 3V, 26dB VSWR<2,0 Magnetbel., 5m Kabel, SMA ANT-555-MCX 11,54 Antenna GPS 3V, 26dB VSWR<2,0 Magnetbel., 5m Kabel, MCX GPS-09871 25,47 Geohelix GPS-Antenne, Gain 18dB, 3V, SMT GPS-08724 45,34 Multi-Band GPS/GSM/ WiFi Antenne Neu! CMUCam4 104,95 Kamera mit Bilderken- nung programmierbar jetzt im Arduino-Format	Dr.-Ing. Klaus Sander PF 350 564 10214 Berlin Tel: 030-29491794 Fax: 030-29491795 Mail: info@sander-electronic.de	
RASPBERRYPI-B Ethernet, 512MB RAM 39,60			
RASPBERRYPI-A ohne Ether, 256MB RAM 28,20			
Zubehör Netzteil, USB Gehäuse, klar 9,40			
Fotodiodezeitlen TSL1401CS-LF 9,25 TSL1401CL 8,55 Fotodiodezeitlenmodul mit Objektiv P28317 59,45			
Videokameras FlyCamOne eco V2 Kameramodul für Robo- tomer Modellbau, Quadrokop- ter 49,85 Actioncameras XCAM650 26,95 XCAM640HD 57,10			
VISA MASTERCARD Alle Preise in EUR/Stück inkl. 19% MwSt	Versandkosten inland Nachnahme 9,60 EUR (bis 4 kg) Vorkasse / Banküberweisung / Kreditkarte Kleinsend 3,35 € / Einschreiben 4,50 € Paket 6,50 € Versand ins Ausland, neue Produkte gegen Postzahlung im Internet	Versandkosten Europa und Welt auf Anfrage oder im Internet	

KLEIN ANZEIGEN VERKAUF

Funk & Amateurfunk

TF-Pegelsender GF60, Leitungssuchgenerator
81017, RVM MV20, für je 5,- an SAH. voelkel.1
@gmx.de

Spektralanalysator HP8569B/10 MHz bis 22
GHz; Frequenzzähler XL Microwave 3200/20
GHz; Powermeter HP437B mit Powersensor
HP481A/18 GHz oder HP485A/26,5 GHz. Al-
les im guten Zustand, VHB. Tel. (08092) 84084,
Baumann-Florian@t-online.de

NF-Funktionsgenerator TR0456, 40,-, Spar-
geltrafo SST250/10, 35,-, Vakuum-Drehk-
QRO-Teile R140, Glimmer-Cs, Vakuum-Cs,
Schalter; BronzeAnt., Teile U 600. DH6RD, Tel.
(038378) 499230, rath-dietmar@t-online.de

Tektronix-475 Oual-Scope 2x200 MHz, ufb,
und Grundig Röhrenvoltmeter RV-3 mit Tast-
kopf, ufb. zum Verkauf oder auch Tausch gegen
RX oder Messgerät. Tel. (0228) 9862900 und ab
1.7.- (0228) 96637000, udo.treichel@arcor.de

Bandfilter 10,7 MHz G. Neumann Nr. 25 und 26
zu verkaufen. Meyer, Tel. (030) 93495169,
hans-joachim.meyer@email.de

Philips BLW-96, baugleich 2SC2652 matched
Pair, Einsatz in ICOM 2-KL, 4-KL, Yaesu FL-
7000, Verkauf nur paarweise, 80,-. FP.
oe4aac@aon.at, Tel. 0043-3329-43D15

USA-Funkamateurlprüfung: 2 Bücher Question
and Answers für die Technican und General-
Class, leichtes Lernen für die USA-Prüfung, wie
neu, zus. 25,-. FP. baderbup@gmail.com, Tel.
(0175) 3608 529

Buch „Mein Rufzeichen ist RAEM“, 475 S., gu-
ter Zustand, 30,-. FP. DJTYM, Tel. (06657)
7303, djtym@t-online.de

Jahrgang CQDL 1979, gebunden, 20,-. FP.
dh4bae@arcor.de, Tel. (0170) 1783409

Elektronik/Computer

Gebrauchter, spannungsabhängig selbst star-
tender Zweitaktgenerator 12 V/450 W für Fiel-
day oder Einbau in Boot bzw. Wohnmobil,
450,-. Daten, Fotos per mail anfordern.
dl6mfy@t-online.de, dl6mfy@t-online.de

Röhrenradios! Verschiedene Modelle, etwa 50
Stück, z. T. restauriert, je 20,-; Radioröhren ca.
2000 Stück, je 1,-; Neuberger RPM375 mit 385
Original-Karten und 1213 Kopien VP 2500,-
nur an SAH. bruno.steiner@alice.it

DG8SAQ VNWA 3E / 3
Vector Network Analyzer
Ausgewählt von Funkamateuren und Profis für Hobby, Lehre und Forschung
Frequenzbereich 1 kHz - 1.3 GHz mit einer
Dynamik >90dB bis 500 MHz >50dB bis 1.3 GHz

- S-Parameter, S11, S12, S21, S22, VSWR, Smith Diagramm & Bauteilewerte
- Zeitreichmessungen – Impulsreflektometrie – Anpasswerkzeuge und mehr!
- Einfache Installation - Windows 8, 7, Vista (64 und 32 bit), XP und 2000
- Aktive englische Benutzergruppe: <http://groups.yahoo.com/group/VNWA>
- Gratis Software & Hilfedatei: <http://sdr-kits.net/DG8SAQ/VNWA-installer.exe>

Neu! Deutsche Hilfedatei - Dank am DG3OK
Preis: VNWA 3 ab € 399 + MwSt + Versand
Internet Webshop – Wir akzeptieren Paypal oder fragen
Sie nach einer Proforma-Rechnung für Zahlung in Euros
per Banküberweisung. Ums-ID GB979776427
e-mail: info@SDR-Kits.net
SDR-Kits www.SDR-Kits.net
SDR-Kits 129 Devices Road,
Trowbridge, Wiltshire, BA14 7SZ England
VNWA 3/3E – Synthesizer & VFO Kits – Silicon Labs Si570 bis 1.4GHz – Mitsubishi RF FETs

Zwei DDR-Studiomagnetbandgeräte mit 38 cm/s
Bandgeschwindigkeit und 1000 m „Bobbies“,
etwa 1960 für 1,- an SAH nahe Rostock abge-
geben. df7tt@arcor.de, Tel. (0172) 3804113

Verk.: Philips PM 3055 60-MHz-Dual-Time-Ba-
se-Oscilloskope (2 Y-Kanäle, Auto-Set-Funk-
tion, LC-Display zur Anzeige aller program-
mierten Betriebsparameter, Tastenfeld mit 21
Tasten zur übersichtlichen Programmierung der
Betriebsparameter, Eingang für Z-Modulation, gute
Triggerung bis weit über 100 MHz, Haupt-
zeitbasis, verzögerte Zeitbasis, Delay-time-Mul-
tiplier, Zeitbasis 50 ms...5 ns/Div., Y-Bereich
2 mV...10 V/Div., nutzbar. Bildgr. 80x100 mm,
Größe BxHxT ca. 36x13,5x45 cm), kompl. m.
Bed.-Anl., für 240,-, hochwertige stabilis. In-
dustrie-SNT, bestens für Power-Mosfet-PAS,
POWER ONE, Typ PMP 13.48 SIC (44...56 V
einstellbar/1300 W, Größe BxHxT 6x26x23 cm),
m. Bed.-Anl., für 49,-, Elektromess Schutzlei-
terprüfer ST 15/6 (Prüfstrom max. 35 A, Isola-
tionswiderstandsmessung 0...2 MΩ/unendlich
mit Prüfspannung 500 V, zwei Messwerke f.
Strom, Spannung u. Widerst., Größe BxHxT
37,5x25x14,5 cm), mit techn. Dok., für 29,-;
METRA Labormessgeräte ML20 im gleichen
Design, für AC, bedingt auch für DC, 1. Dreh-
eisenstrommesser 65/130 V mit zusätzl.
Vorwiderstand, auch 260 V, Kl. 0,5%, 2. Dreh-
eisenstrommesser 1/5 A Kl. 0,5 %, für je 29,-;
ASTEC-Schaltzetteile für DC-Eingangssp. 48
... 60 V, stabilisierte Ausgangsspannung 27,2 V/
44 A/120 W, für 25,-. Hartmut.Kuhnt@okunet.
de, Tel. (035872) 32116

E-Bike, E-Mofa 26 Zoll, Rabeneick Velomatic
mit 2x12 V/7 Ah NiCd-Akkus abzugeben. Ältere
Technik, fahrbereit im Tausch gegen älteren
Transceiver o. Ä. abzugeben. Nur SAH in Heil-
bronn. 12tannen@arcor.de

Suche Buch: Gerd Janzen, Kurze Antennen. An-
gebote bitte an: dj7ex@arcor.de

Allwellenempfänger Siemens Funk 745 E 302
(Funk empf 66a) in unverbasteltem und gutem
Zustand ges. dl9fr@daec.de, Tel. (0172) 3634502

Suche dringend für ungarischen Betriebsempfänger
I.OSZT.VEV0, Baujahr 1953 die Service-
Unterlagen oder das Schaltbild. mcloeser@
t-online.de, Tel. (030) 85072432

Suche Netzteil für Yaesu FT-200. Netzteil Mo-
dell Tempo AC/one, Netzteil Modell Yaesu
FP200 oder Netzteil Modell Heathkit HP-23.
DD1KE, eyke@moskopp.com

Service-Manual für Yaesu FT-847 in gedruck-
ter Ausführung gesucht. DL6ZAH, georgiadavis
@web.de

PIC oder Daten für den PLL-Prüfsender aus FA
11/1997 ff. oder ganzen Bausatz gesucht.
w.henne_gera@web.de, Tel. (0173) 5963994

Suche FT-77S (auch FT-77/100K), SG-2020, IC-
703, FT-707S o. Ä., betriebsbereit. DJ5JK,
Tel./Fax (06221) 833031

Suche kleines Röhrenradio „KOLIBRI“ aus
DDR-Produktion (Einkreiser). DL2AZJ, Tel.
(036601) 40391, manfred.dl2azj.de

Gesucht wird ein gebrauchter älterer Messgene-
rator, einfachste Bauart, >50 MHz bis 440 MHz
Bedingung, noch röhrenbestückt, keine synthe-
tische Frequenzaufbereitung, einfache analoge
Skala, keine hohe Frequenzkonstanz notwendig;
Zähler vorhanden, ggf. tragbar aber „altersge-
recht“. SAH Brbg., Bln., Sachs. oder Sa-Anhalt.
Fritz Traxler, DM2ZARD, fritrabee@web.de

Trafo gesucht: primär 230 V, sekundär 2 x 250 V.
eyke@moskopp.com

Aktivantenne HE-011 von Rohde & Schwarz zu
kaufen gesucht. info@haro-electronic.de

KLEIN ANZEIGEN ANKAUF

Gebrauchtgeräte: Fairer Ankauf, Verkauf mit
Übergangsgarantie durch Haro-electronic,
Telefon (0 82 22) 41D05-0

Sammler kauft alte Wehrmachtsfunkgeräte,
Amateurfunkgeräte, Empfänger, 12-Kanal-CB-
Funkgeräte sowie Teile und Zubehör (auch de-
fekt). Tel. (0173) 4727655

Suche Zubehör Kenwood TS-950-SDX: Filter
1,8 kHz SSB und Stationsmonitor SM-230. Tel.
(0152) 27620599

R&S-Aktivantenne HE-011 zu kaufen gesucht.
info@haro-electronic.de

Transistoren DC 122 und OC 123 gesucht. Tel.
0031-597417813

ARK-30 QRP-TRX von S&S-Engineering zu
kaufen gesucht, ggf. auch ARK-20 und ARK-40.
Tel. (0176) 52101962, bphansen@t-online.de

Für MARCONI Communications Test Set
2955A: Hochspannungstrafo ELDOR 1989,
1021.0461 gesucht. lappenberg@t-online.de

Drake 2-NT-Sender im technisch und optisch
einwandfreien Zustand, möglichst unverbastelt
gesucht. Preisangebot bitte an pkaletsch@
kaletsch-gmbh.de

KLEIN ANZEIGEN VERSCHIEDENES

Gesucht wird ein Mit-Interessent für den Bau
einer magn. Antenne für das 80-m-Band aus
dem Raum Brandenburg-Berlin. Angedacht ist
ein achteckiger Stern mit ca. 2,5 m Durchmes-
ser und Cu-Band 6 cm breit; kein Cu-Rohr. 12
mm Glasfaserstangen, große Wulstrohr-Kon-
densatoren bis 8 kV und S = 900 pF vorhanden.
Wer hat Lust zum Mitdenken und Mitbauen?
DM2ARD, Beelitz-Heilstätten, fritrabee@web.de

Am Nordsee große FeWo (125 m²) Top-
Ausst., für 3 Personen, Bad m. Sauna, tolle Kü-
che, alles in ehem. Bauernhaus auf 7000 m²
Grundst., fast Alleinlage, Haustiere erlaubt, Nicht-
raucher, KW und UKW vorhanden, Hausprospekt
anfordern! NS 60,-, HS 70,-. Tel. (04865) 1255

Funk- und Rundfunk-Nostalgie: Eine Zeitreise
in die faszinierende Welt der Funk- und
funkgeschichtlichen. 160 Themen, 1260 Fotos und
Abbildungen, 135 originale Tondokumente und
Musik der 20er- bis 50er-Jahre sowie 47 Kurz-
videos. Multimedia-DVD-ROM, Vers. 1.8.3.
Preis: 19 € + 2 € Versand. Info: www.rundfunk-nostalgie.de
Gerd Krause, Wagnerstraße 8,
26802 Moormerland, Tel. (0178) 9742601

www.FA-Kleinanzeigen.de

Registrieren, bestätigen und Anzeigen ins Netz stellen.

Wenn Sie etwas nicht mehr brauchen oder etwas ganz bestimmtes
suchen, sollten Sie es auch einmal auf der Kleinanzeigen-Plattform
des FUNKAMATEUR versuchen, die unsere Abonnenten kostenlos
nutzen können.

- Vorteile:**
- Bis zu 5 Bilder sind pro Anzeige hochladbar.
 - Die Laufzeit ist automatisch auf 2, 4 oder 6 Wochen begrenzt, kann jedoch beliebig oft verlängert werden.
 - Individuell einstellbare Filter überprüfen jede neue Anzeige und informieren sofort per E-Mail, wenn z. B. ein „7600“ oder „817“ angeboten oder gesucht wird.
 - FUNKAMATEUR-Abonnenten haben die Möglichkeit, erfolgreiche Anzeigen kostenlos gedruckt in den Anzeigen-
teil der nächsten Ausgabe übernehmen zu lassen.
 - FUNKAMATEUR-Abonnenten erhalten jeweils für 12 Monate 100 Credits gratis, die für bis zu 100 Anzeigen reichen.
 - FUNKAMATEUR-Leser, die nicht Abonnent sind, und gewerbliche Anbieter können Credits käuflich erwerben. 100 Credits kosten 5,- Euro (inkl. 19 % MwSt.).

HAM RADIO



WIR SIND DA!

Besuchen Sie uns in Friedrichshafen
Halle A1, Stand 309 (28.6. - 30.6.2013)

...mit live Präsentationen
unserer Produkte:



Shortwave IF-Receiver 1102S



RadioCom 6

Premium Multimode En- & Decoder Software

für RX / TX mit Dual Radio Control



www.bonito.net

Bonito - Dennis Walter - Tel: 05052 6052

KLEIN ANZEIGEN VERSCHIEDENES

Gebrauchtgeräte: Fairer Ankauf, Verkauf mit Übergangsgarantie durch Haro-electronic, Telefon (0 82 22) 41005-0

Erfahrungsaustausch gesucht! Wer hat Erfahrungen mit der Soft- u. Hardware deDECED / COM-ON-AIR/PCMCIA? stwosi@web.de

Appenzeller Bauernhaus. Die Antennenfarm (Top 10 in der Schweiz)! Südhang mit Alpsteeinblick, Stauerose Niederteufen AR (nahe St. Gallen), gehobener Ausbau, sFr. 1.670.000 HB9KNA, pfiffner@tele.net

Wer kennt den EMA-Hell-Printer 125? Tel. 0031-597417813

Wo sind OM's im Umkreis von Hannover, welche Lust haben in der „Wallachei“ Funkbetrieb aufzubauen/zu tätigen. Alles Weitere persönlich, df9ot_helmut@yahoo.de

Ab diesem Jahr findet der Elektronik-Flohmarkt gemeinsam mit dem Radiomarkt statt. Folgender Termin ist noch im Kulturhaus Garitz geplant: Sonnabend, 19. 10. 13. Standaufbau ab 7 Uhr. Beginn 9 Uhr. Wer sich noch genauer informieren möchte, bitte www.hotel-garitz.de → Flohmarkt aufrufen. Anmeldungen unter Tel. (034901) 67724 und h.schulze@arcor.de



MAX-PLANCK-INSTITUT

für die Physik des Lichts

Das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen sucht baldmöglichst einen

Elektrotechniker \ Meister oder Elektroniker (m/w)

für die Elektronikwerkstatt des Instituts.

Ihre Aufgaben

- Entwicklung elektronischer Schaltungen in Zusammenarbeit mit den Forschungsgruppen
- Layouterstellung und Leiterplattenherstellung
- Anfertigung und Inbetriebnahme elektronischer Baugruppen und Geräte
- Änderungen an und Reparatur von vorhandenen Prüf- und Messgeräten
- Organisatorische Aufgaben wie Bestellungen oder Bestandsüberwachung

Sie sind Elektroniker aus Leidenschaft und haben

- eine Ausbildung in einem elektrotechnischen Beruf mit mehrjähriger Berufserfahrung oder einen Bachelor entsprechender Fachrichtung
- Kenntnisse in analoger und digitaler Schaltungstechnik und ein breites Fachwissen
- Erfahrung mit CAD Programmen (Mechanik, Layout und Schaltungssimulation)
- selbständige und erfolgsorientierte Arbeitsweise
- Lernbereitschaft und Teamgeist in einem wissenschaftlichen Umfeld
- gute Englischkenntnisse, da Sie in einem internationalen Team arbeiten
- wünschenswerte Kenntnisse: Hochfrequenz-, Highspeed- und Microcontrollerschaltungstechnik, Programmiersprache C

Die Vergütung erfolgt abhängig von Qualifikation und Erfahrung mit allen Leistungen des öffentlichen Dienstes nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund).

Die Max-Planck-Gesellschaft ist bemüht, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Bewerbungen Schwerbehinderter sind ausdrücklich erwünscht.

Die Max-Planck-Gesellschaft will den Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen elektronisch (Bewerbungsmappen werden nicht zurückgesandt) bis zum 10. Juli 2013 an folgende Adresse

Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts
Personalabteilung
Günther-Scharowsky-Str.1 /Bau 24
91058 Erlangen
Personal@mpl.mpg.de

Ihre privaten Kleinanzeigen veröffentlichen wir im FUNKAMATEUR zum Pauschalpreis: Bis zu einer Länge von 10 Zeilen kostet jede Anzeige ganze 5 €

Mit Qualität und Leistung durchstarten



Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Halle A1, Stand 407

ALPIN-SOMMERAKTION



ALPIN100 MK III

1 kW, KW + 6 m

2499,- inkl. 19% MwSt



ALPIN200

2 kW, 160 m-10 m

3650,- inkl. 19% MwSt

ADT-200A

Digitale Faszination aus der Schweiz

auf Anfrage



Features auf www.reimesch.de

EXPERT 1K-FA 2999,-

Vorbestellung erforderlich



1 kW
KW +
6 m

EXPERT 2K-FA 5650,-

inkl. 19% MwSt



2 kW
KW +
6 m

Reimesch Kommunikationssysteme GmbH
Technologiepark Bergisch Gladbach · Friedrich-Ebert-Straße · 51429 Bergisch Gladbach · Telefon 02204/584751 · Fax 02204/584767
kontakt@reimesch.de · www.reimesch.de



Reimesch
Kommunikationssysteme GmbH



SMD-Schablonen aus Edelstahl

Preise reduziert!

ab nur
€ 89,25*

1 Schablone

lasergeschnitten

Größe max. 709 x 590 mm

- alle gängigen Spannsysteme
- inkl. 1500 Pads
- inkl. Padmanipulation
- inkl. Endbehandlung
- Qualitätsprüfung durch StencilCheck
- Versand im Karton für die Archivierung

* inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
UPS Standard (D) € 6,90

jetzt ab
€ 41,65*

1 Schablone im POOL
bis max. 270 x 210 mm

Kostenlose Hotline: 0800 - 72 42 256

www.schablone.de

Beta
LAYOUT
create electronics

SSB
Passion in high frequency



Die weltbekannten
low loss Koaxialkabel!

Ecoflex® Plus-Serie

10 PLUS, 10 PLUS Heatex, 15 PLUS, 15 PLUS Heatex

Die Weiterentwicklungen der Ecoflex Standard Koaxialkabel aus dem Hause SSB-Electronic verfügen über folgende entscheidende Vorteile:

- 15 PLUS: 9,1 dB/100m @ 1 GHz
- 10 PLUS: 14,0 dB/100m @ 1 GHz
- obere Grenzfrequenz: 8 GHz
- Langzeitbeständigkeit, UV stabil
- Rotortauglich
- -22% leichter als Ecoflex stand.



Halogenfrei & flammwidrig! Heatex-Varianten mit erweiterten Brandschutznormierungen!

Tel.: +49 -29 41/9 33 85-0 Fax: -120 www.ssb.de

FUNKAMATEUR-SDR-Transceiver FA-SDR

Hauptplatine des FA-SDR (Abb. siehe FA 11/2009)

FA-SDR-Transceiver nach DL2EWN (FA 10 bis 12/2009) für 1,8 bis 30 MHz. Lieferumfang: SMD-bestückte Platine, alle diskreten Bauteile und Knöpfe.

Die Platine muss zusätzlich mit einem »FA-SY 1« (Bestell-Nr. BX-026) ausgestattet werden. Zum Betrieb sind ein PC mit USB-Anschluss und entsprechende Software erforderlich.

Bestell-Nr. BX-200 135,-



Linearverstärkermodul

1-W-Linear-PA nach DL2EWN (FA 12/09), SMD-bestückt
Bestell-Nr. BX-202 29,-



Gehäuse

Komplettes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, vollständig bearbeitet, mit bedruckter Frontplatte und Rückwand sowie dem Montagematerial
Bestell-Nr. BX-201 32,-



Liefer- und Zahlungsbedingungen

Versandpauschale für das Inland nur 3,90. Entfällt bei Zahlung per Bankeinzug ab 50,- Warenwert.

Für Nachnahme gilt ein Mindestbestellwert von 20,-. Dabei fallen zusätzlich weitere 5,- Postgebühren an!

Kreditkarten werden nur bei Bestellungen aus dem Ausland akzeptiert!

FUNKAMATEUR-Abonnenten werden auf Wunsch auch per Rechnung beliefert.

Zwischenverkauf und Irrtum vorbehalten.

Die Versandpauschale für OE, HB9, HB0, I, LX, OZ, ON, PA0, F, SM, SV, OH und G beträgt immer 5,90.

FUNKAMATEUR-Leserservice · Majakowskiring 38 · 13156 Berlin
Internet www.funkamateure.de · E-Mail shop@funkamateure.de
Freecall 0800-73 73 800 (Mo-Fr 8-16 Uhr, nur aus dem dt. Festnetz)
Telefon 030-44 66 94 72 · Fax 030-44 66 94 69
Ein Bestellformular zum Verschicken per Brief oder zum Faxen finden Sie in diesem Heft. Achtung: Nur Versand - kein Direktverkauf!

Schnäppchen

solange der Vorrat reicht.



Digitale Übertragungserfahrungen im Amateurfunk
Gentsch und E. Bartels, 1998,
2 Seiten, 12 x 17,5 cm
9001 statt 5,- **jetzt 2,-**



Aus den Schätzen der OSI-Collection
W. Haranth, DL7VHG, 1996,
128 Seiten, 12 x 17,5 cm
X-9079 statt 5,- **jetzt 2,-**



Audioverstärker-ICs von 100 mW bis 100 W
F. Sicha, DL7VFS, 1999,
96 Seiten, 12 x 17,5 cm
X-9125 statt 5,- **jetzt 2,-**



Viel Spaß beim Contest
M. Höding, DL6MHV, 2003,
128 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9133 bisher 6,- **jetzt 3,-**



Windom- und Stromsummen-Antennen
Karl H. Hille, DL1VU,
120 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9141 bisher 5,- **jetzt 3,-**



DX-Ratgeber - Fair und erfolgreich im DX-Verkehr
R. Thieme, DL7VEE, 2009, 136
Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9204 bisher 0,- **jetzt 4,-**



Preise und Daten II
H.P. Leitner und K. Theurich,
2006, 304 S., 12 x 17,5 cm
X-9532 statt 12,- **jetzt 3,-**



Software für Funkamateure (2)
Dr. W. Hegewald, DL2RD (Hrsg.),
2006, 160 S., 16,5 x 23 cm, mit CD
X-9346 bisher 14,80 **jetzt 6,-**



Where do we go next?
deutsche Ausgabe des bekannten
X-Buchs von M. Laine, OH2BH,
30 S.
-9516 nur 5,-



HF-micro-CAD
Die Programmierung für den
Funkamateure, Christian Dirks,
120 S.
B-035X nur noch 3,-



Handbuch Kurzwellen-Funkernschreiben
P. Kaminski, 104 S., mit
Abbildungen
B-0368 nur noch 3,-



Roboter mit Mikrocontrollern selbst bauen
Schmid, 2011, 334 Seiten,
Festeinband
F-0383 früher 49,95 **jetzt 24,95**



Das große Hochspannungs- und Hochfrequenz-Experimentierhandbuch
Kronjäger/Kerle/Wahl, 05. 576 S.
F-9071 bisher 19,95 **jetzt 15,-**



HiFi im Auto - Planung, Einbau, Einstellung
K. Melchner Franzis-Verlag, 2009,
214 Seiten
F-1297 früher 29,95 **jetzt 15,-**



Moderne Funkfernsteuersysteme im ISM-Bereich
Kreidl/Kremser, 192 S., m. CD, 2002
R-0764 statt 25,75 **nur noch 8,-**



RFID Radio Frequency Identification
R. u. G. Schoblich, 238 S., 2005
F-9205 statt 39,95 **nur 19,95**



Hochfrequenz-Messpraxis
ichla, Franzis-Verlag, 2007, 151
eiten
-3995 bisher 19,95 **jetzt 12,-**



USB in der Messtechnik
H. Bruns, 360 S., mit CD,
16 x 24 cm, 2008
F-5097 statt 49,95 **jetzt nur 19,-**



DDS-Signalgeneratoren
E. Schmid, 2006, 128 S., 1. Aufl.,
16 x 23 cm
F-2045 früher 19,95 **jetzt 13,-**



Internet-Telefonie selbst einrichten
H. Frey, Franzis, 2008, 128 Seiten,
20 x 23 cm
F-3063 ursprünglich 4,95 **jetzt nur noch 2,-**



Akkus und Batterien richtig pflegen
B. Hanus, Franzis, 2008, 130 S.,
20,4 x 23 cm
F-3896 ursprünglich 14,95 **jetzt nur noch 6,-**



Praktische Solaranwendungen mit Leuchtdioden
B. Hanus, Franzis, 2007, 128 S.,
20,4 x 23 cm
F-4107 früher 14,95 **jetzt 6,95**



Richtig messen und prüfen in Haushalt, Hobby und Auto
F. Sicha, Franzis, 2007, 128 S.,
20,4 x 23 cm
F-1694 früher 14,95 **jetzt 6,95**



Richtig löten - Leicht gemacht - Geld und Ärger gespart
D. Schulz, Franzis, 2008, 128 S.,
20,4 x 23 cm
F-4992 früher 14,95 **jetzt 9,95**



Schaltregler und Schaltteile entwickeln
lohde, 1. Auflage, 2010, 256 S.
-0021 früher 29,95 **jetzt 24,-**



Mikrocontroller für Einsteiger
M. Hofmann, 240 S., mit CD, 2009
F-3186 bisher 39,95 **jetzt 19,95**



PC Digital Labor
H. Bernstein, 1. Aufl. 2006, 576 S.,
mit 2 CDs
F-2248 früher 39,95 **jetzt 14,95**



Elektronik ohne Ballast
D. Benda, 1. Auflage 2008,
Jubiläumsausgabe, 1300 Seiten!
F-3802 statt 49,95 **nur noch 20,-**



Solar-Dachanlagen - Fehler finden und beheben
B. Hanus, 226 S., 23,5 x 16,5 mm
F-8976 statt 29,95 **nur noch 8,-**



Planungs- u. Installationsanleitungen für Photovoltaikanlagen
Bo Hanus, 216 Seiten, 2009
F-2189 statt 29,95 **nur noch 6,-**



FOXY (mit 70-cm-TX)
R. Walter, DL7UNO, 2011, Buchlein
mit Sender (SMD-bestückte
Platine, 433-MHz-ISM-Bereich)
Z-9452 früher 36,- **jetzt 20,-**



BCC-Handbuch f. d. C.
S. Schellkshorn, DJ4MZ, (Hrsg.),
Autorenteam, 4. Aufl., 2011, 266 S.
X-BCC4 früher 16,- **jetzt 8,-**



Daten u. Signale kabellos mit rF-PICs übertragen
A. Mueller-Wolkenstein, 2008,
160 S., mit CD
F-3407 früher 19,95 **jetzt 10,-**



Das große PIC-Mikro-Handbuch
A. u. M. König, 2005, 312 Seiten,
mit CD
F-9957 früher 39,95 **jetzt 15,-**



Wie misst man mit dem Oszilloskop?
D. Benda, 5. Auflage, 285 Seiten,
150 Messbeispiele
F-0175 früher 29,95 **jetzt 19,-**



MSR mit USB und Java
J. Ferger, 2008, 214 Seiten,
22,8 x 16 cm, mit CD
F-3179 früher 39,95 **jetzt 19,95**



Professionelle Audio-simulation mit MultiSim
Bernstein, 2005, 480 S., 22,8 x 16
cm, mit 2 CDs
F-3142 früher 39,95 **jetzt 12,95**



Mikrocontroller in der Elektronik
H. Bernstein, 236 Seiten, 160 x 230
mm, 2011, mit CD-ROM
F-0146 statt 29,95 **nur noch 15,-**



Handbuch aktiver elektronischer Bauelemente
L. Stiny, Franzis-Verlag, 1. Auflage
2009, 694 Seiten, 16 x 23 cm
F-1167 statt 49,95 **nur noch 29,95**



Handbuch passiver elektronischer Bauelemente
L. Stiny, Franzis-Verlag, 1. Auflage
2007, 456 Seiten, 16 x 23 cm
F-4304 statt 49,95 **nur noch 24,95**

Schnäppchen beim FA-Leserservice: Die auf dieser Seite angebotenen Bücher sind teilweise nur noch in geringen Stückzahlen verfügbar. Wir liefern nur, solange der Vorrat reicht. Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Website www.funkamateure.de über das wechselnde Sortiment an besonders preisgünstiger Literatur und Software.

Bestellschrift: Box 73 Amateurfunkservice GmbH - FA-Leserservice
Majakowskiring 38 - 13156 Berlin
Telefon (030) 44 66 94 72 Fax (030) 44 66 94 69
E-Mail shop@funkamateure.de



**ROTHAMMELS
ANTENNENBUCH**
13. Auflage, A. Krischke,
DARC-Verlag, 2013, 1504 Seiten
0-RH13 59,-



**Das neue
Magnetantennenbuch**
H. Nussbaum, 1. Aufl.
2011, 168 Seiten, 263 Ab-
bildungen, 16,5 x 23 cm
V-862D 19,80



Antennen-Werkbuch
J. J. Carr, Beam-Verlag,
2011, 238 Seiten, 17,5 x
23,5 cm
B-1606 23,90




Sloper-Antennen
J. A. Weigl, DE5CWL,
2007, 224 S., 255 Abb.,
1. Aufl., 16,5 x 23 cm
V-8347 18,80



**Praxisbuch
Antennenbau**
M. Rügger, HB9ACC,
2011, 392 Seiten, 16,5 x
23,5 cm, Festeinband
X-935B 29,50



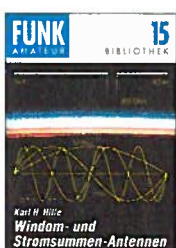**ROTHAMMELS
ANTENNENBUCH**
12. Auflage, A. Krischke,
DARC-Verlag, 2012, 1504
Seiten, 16,5 x 23,5 cm
0-033X 48,60



**Windom- und
Strummen-Antennen**
Karl H. Hille, DL1VU,
2010, 120 S., 12,0 x 17,5 cm
X-9141 **jetzt 3,-**



**Antennen für die
unteren Bänder**
160-30 m
P. Villemagne, 128 S.
V-3564 14,80



**Der Dipol in Theorie
und Praxis**
Karl H. Hille, DL1VU,
80 S., 12,0 x 17,5 cm
X-9060 5,-



**CQ DL-Spezial UKW-
Antennen**
DARC-Verlag, 2006
D-9910 7,50



**CQ DL-Spezial
Antennen International**
DARC-Verlag, 2004,
116 S.
D-9901 7,50



**Umgebungseinflüsse
auf Antennen**
J. A. Weigl, OE5CWL,
2007, 256 S., 253 Abb.,
1. Aufl., 16,5 x 23 cm
V-B408 20,-



**Kurzwellen-Oraht-
antennen selbst gebaut**
E. Red, R. Birchel, F.
Sicha, 2012, 192 Seiten
B-0166 20,90



Die HB9CV-Antenne
Erfolg mit einfachen
Richtantennen für KW
und UKW. F. Sicha
V-3920 9,80



**Jahrbuch für den
Funkamateure 2013**
Standardwerk von H.
Schwarz, DK5JL, 668 S.
D-0B13 13,50



QRV auf Langwelle
135,7 bis 137,8 kHz
Wensauer, DK1KQ; Klüß,
OF2BC, 2006, 104 S.
V-B302 17,80



**Blitz- und Überspan-
nungsschutz**
für Antennen, Geräte
und Anlagen. 3. Auflage,
2012 F. Sicha
V-8051 9,80




**HF-Leitungen
verstehen und
nutzen**
F. Sicha, DARC-Verlag,
2012, 168 Seiten
D-0617 16,80



ABC der Schwingkreis-Praxis
F. Sicha, 128 S.,
125 Abb., 16,5 x 23 cm,
V-8453 15,-



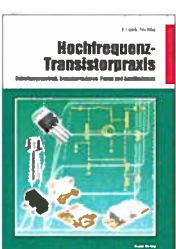FOXY (mit 70-cm-TX)
R. Walter, DL7UNO, 2011,
Büchlein mit SMD-bestück-
ter Platine
Z-9452 **jetzt 20,-**



**Hochfrequenz-
Transistorpraxis**
F. Sicha, 2008, 278 S.,
309 Abb., 17,5 x 25,5 cm
B-153B 24,-




**HF-Bauelemente
und -Schaltungen**
Carr, 264 S., dt. Ausg. von
RF Components & Circuits
B-04B1 29,50



**HF-Module in
50-Ohm-Technik**
Eric T. Red u. R. Birchel,
DQ9DV, 132 S. 2003
B-0422 18,90



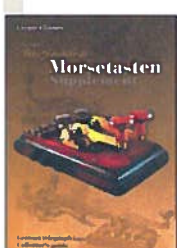**Zusatzgeräte fürs
Shack - selbst gebaut**
Perner, 320 S., 2007, mit
CD (Layouts u. Software)
D-051B 19,90



Morsetasten
Supplement
G. Ulsamer, DL1BFE,
Eigenverlag, 2012,
152 S., DIN A4, mit CD
Z-0034 26,-



**Die 100 wichtigsten
Formeln für den Funk-
amateure**
F. Sicha, 2011, 134 S.
B-1576 16,80



**Leistungsanpassung
in der Funktechnik**
L. Borucki, 2. erw. Auf-
lage 2011, 80 Seiten,
92 Abb.
V-8583 12,80



**HF-Technik mit dem
NE/SA 602/612**
F. Sicha, 142 S.,
198 Abb., 21 x 28 cm
B-0546 19,80



**Die wichtigsten
Bauelemente für den
Funkamateure**
F. Sicha, 2011, 124 Seiten
B-1583 15,80



**Empfangsprinzipien u.
Empfängerschaltungen**
F. Sicha, DL7VFS,
2008, 136 S., 158 Abb.,
V-8422 15,50




**Software Defined
Radio für den Funk-
amateure**
Krink, 2009, 176 S.
V-B4B4 22,80




Amateurfunk heute:
KW mit SDRs, Digimodes
und niedriger Leistung
Schiffhauer, VHT, 2013,
168 S., 16,5 x 23 cm
V-8750 16,80



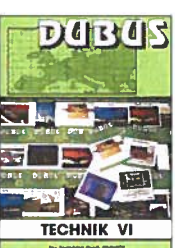
**Kurzwellen-
Amateurfunkgeräte
aus 50 Jahren**
R. Birchel, DQ9DV, 2010,
270 S., 21 x 28 cm
B-1569 29,50



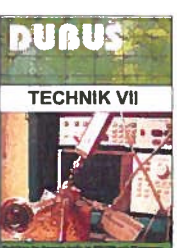DUBUS Technik VI
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2004, 394 S.
Z-0001 25,-



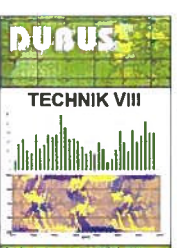
DUBUS Technik VII
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2006, 388 S.
Z-0002 25,-




DUBUS Technik VIII
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2009, 388 S.
Z-0003 25,-



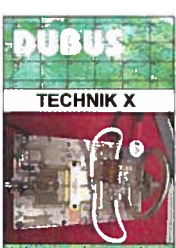
DUBUS Technik IX
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2010, 386 S.
Z-0004 25,-



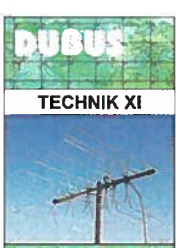DUBUS Technik X
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2011, 386 S.
Z-0005 25,-



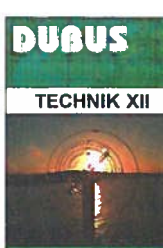DUBUS Technik XI
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2011, 386 S.
Z-0006 25,-



DUBUS Technik XII
J. Kraft, DL8HCZ
(Hrsg.), 2013, 386 S.
Z-0007 25,-



Einfache IC-Empfängerschaltungen
Frank Sicha, DL7VSE,
erw. Aufl., 104 Seiten
9028 5,-



Schwingkreise und LC-Filter in der Anwendung
F. Sicha, DL7VSE,
96 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9117 5,-



Viel Spaß beim Contest
M. Höding, DL6MHW,
128 S., 12,0 x 17,5 cm,
2003
X-9133 jetzt 3,-



Aktive Mischer in der Amateurfunkpraxis
Frank Sicha, DL7VSE,
96 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-915X 5,-



Englisch für Funkamateure
Colin R. Hall, GM4JPZ,
96 Seiten, 12,0 x 17,5 cm
X-9168 5,-



Sferics - faszinierende natürliche Radiowellen
W. Frieze, DG9WF, 80 S.,
12,0 x 17,5 cm
X-9176 6,-



Ortungstechnik im LF-/VLF-Bereich
W. Frieze, DG9WF, 128 S.,
96 Abbildungen, 2009
X-9192 9,80



DX-Ratgeber - Fair und erfolgreich im DX-Verkehr
R. Thieme, DL7VEE,
2009, 136 S.
X-9204 jetzt 4,-




Kurzwellenempfänger
Lechner, Y21TD,
12 S., Reprint-Ausgabe,
5 x 23,5 cm,
steinband
9365 29,50



Amateurfunkgeräte von Yaesu
R. Birchel, 220 S.,
Taschenbuch, 2003
B-0449 11,80



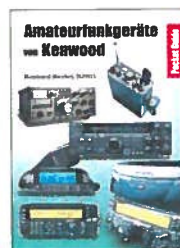Amateurfunkgeräte von Icom
R. Birchel, 2. Aufl. 2009,
288 S., Taschenbuch
B-0503 13,80



Amateurfunkgeräte von Kenwood
R. Birchel, 180 S.,
Taschenbuch, 2006
B-052X 9,80




KW-Amateurfunkgeräte in Röhrentechnik
R. Birchel, DJ9DV, 2003,
374 Seiten
B-0414 36,-



Grundlagen der vektoriellen Netzwerkanalyse
M. Hiebel, 3. Auflage,
420 Seiten, Festeinband
Z-7053 68,-



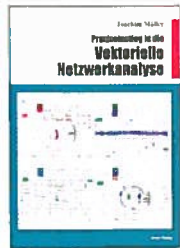Messpraxis für Empfänger, Sender u. Antennen
F. Sicha, 2008, 102 S.,
90 Abb., 17,5 x 25,5 cm,
B-1514 14,90



Praxis-Einstieg in die vektorielle Netzwerkanalyse
J. Müller, 2011, 142 S.,
Format 21 x 28 cm,
B-1590 32,-



20L-Spezial
essen und Entstören
20L-Sonderheft, 2005,
14 Seiten, DIN A4
-9908 7,50




CQDL-Spezial
Messen u. Entstören II
CQDL-Sonderheft, 2007,
116 Seiten, DIN A4
0-9912 7,50



HF-Messzubehör für den Funkamateure
H. Nussbaum, OJ1UGA,
vth, 2013, 128 Seiten,
16,5 cm x 23 cm,
V-B767 18,-



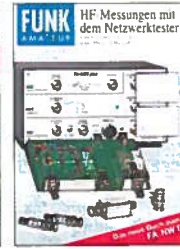
HF-Messungen für den Funkamateure
Die 3 Teile jetzt in
einem Buch. H. Nuss-
baum, OJ1UGA, 264 S.,
V-B781 25,-



HF-Messungen mit dem
NW-T - Das neue Buch
zum FA-NWT
H. Nussbaum u. R. Mül-
ler, 2011, 224 S.
X-9563 18,50



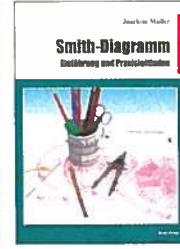Funkempfänger-
kompodium
R. Rudersdorfer, Elektor-
Verlag 2009, 346 S., 17 x
23,5 cm, Festeinband
E-2246 49,-



Smith-Diagramm
Einführung und
Praxisleitfaden
J. Müller, 2009
B-1552 29,80



CQDL-Spezial:
SDR & D-STAR
DARC Verlag, 96 S.,
DIN A4, 2008
0-9914 7,50



CQDL-Spezial: Contest
port im Amateurfunk
ARC Verlag, 100 S.,
IN A4, 2004
-9909 7,50



CQDL-Spezial:
Satellitenfunk
DARC Verlag, 96 S.,
DIN A4, 2006
D-9911 7,50



CQDL-Spezial:
Shacks in der Natur
DARC Verlag, 96 S.,
DIN A4, 2009
D-9915 7,50



CQDL Spezial:
Mikrocontroller
Artikel zum Thema
Mikrocontroller, 2011,
112 S., mit CD
D-9916 10,-



CQDL Spezial:
Amateurfunk digital
Artikelsammlung, 2011,
100 Seiten, DIN A4
D-9917 7,50



CQDL Spezial: QRP
Kleine Leistung - großer Erfolg
Artikelsammlung, 2012,
100 Seiten, DIN A4
D-9918 7,50



Skriptum der
46. UKW-Tagung 2001
Sammelband der Vor-
träge, 160 Seiten, DIN A4
U-2001 6,-



Skriptum der
47. UKW-Tagung 2002
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4
U-2002 6,-



Skriptum der
18. UKW-Tagung 2003
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4
I-2003 6,-



Skriptum der
49. UKW-Tagung 2004
Sammelband der Vor-
träge, 160 Seiten, DIN A4
U-2004 6,-



Skriptum der
51. UKW-Tagung 2006
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4
U-2006 12,-



Skriptum der
52. UKW-Tagung 2007
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4
U-2007 12,-



Skriptum der
53. UKW-Tagung 2008
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4, 140 S.
U-2008 10,-



Skriptum der
54. UKW-Tagung 2009
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4, 180 S.
U-2009 12,-



Skriptum der
56. UKW-Tagung 2011
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4
U-2011 12,-



Skriptum der
57. UKW-Tagung 2012
Sammelband der Vor-
träge, DIN A4
U-2012 12,-



Technical Handbook for Radio Monitoring HF Edition 2011
Proesch, 2011, 508 S.
Z-4104 49,-



Technical Handbook for Radio Monitoring VHF/UHF - Edition 2011
Proesch, 2011, 364 S.
Z-1622 49,-



Afu-Lehrgang für Klasse A - Technik
Moltrecht, DJ4UF, 5. Auflage, 2010, 304 S.
V-3892 17,80



Afu-Lehrgang Betriebstechnik und Vorschriften E. K. W. Moltrecht, DJ4UF, 2013, 8. Auflage, 240 S.
V-B033 11,-



Afu-Lehrgang Klasse E Technik für die Novice Licence, Moltrecht, DJ4UF, 2013, 8. Auflage, 240 S.
V-3645 14,80



Fragenkatalog KI, A + E Betriebliche Kenntnisse u. Kenntnisse der Vorschriften, 92 S., 2006
Z-0022 6,-



Fragenkatalog Klasse E Technische Kenntnisse, 50 Seiten, BNetzA, 2006
Z-0023 4,-



Fragenkatalog Klasse E Technische Kenntnisse, 138 Seiten, BNetzA, 2007
Z-0024 6,-



Reif für die Insel: IOTA - Erster funkerischer Reiseführer
E. Stumpf-Siering, DL2VFR, 240 S., 2007
D-0532 13,80




Das Diplom-Handbuch
E. Stumpf-Siering, DL2VFR, 356 S., 2004, DARC-Verlag
D-0410 9,80



Handbuch Amateurfunkpeilen
Peter Gierlach, DF3KT, 2003, 139 S. mit Abb.
D-0364 9,80



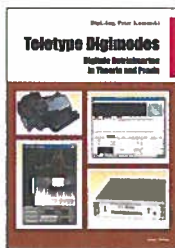Morsen
Minimaler Aufwand - Max. Möglichkeiten,
H. Langkopf, DL20BF, 256 S., 2006
D-0461 9,80



Teletype Digimodes
Digitale Betriebsarten in Theorie und Praxis
P. Kaminski, 2008, 148 S., 17,5 x 22,5 cm
B-1521 19,80



Leitfaden zur Amateurfunkgesetzgebung
Chr. Hildebrandt, DJ4MZ u.a., 215 S., 2008,
D-0549 5,-



Das BCC-Handbuch für den Contester
S. Schelkshorn, DJ4MZ, (Hrsg.), Autorenteam, 4. Aufl., 2011, 266 Seiten
X-BCC4 8,-



DARC-Kurzwellen-DX-Handbuch
E. Stumpf-Siering, DL2VFR, 430 S.
D-0372 9,80



COQDL-Spezial: Auf die Kurzwelle!
OARC Verlag, 84 S., DIN A4, 2003
D-9906 7,50



Offene Kondensatoren
W. Fries, 56 Seiten, DIN A5, mit CD-ROM
H-7737 14,-



Messtechnik in der Praxis
M. Ebner, 1. Auflage, 2007, 232 Seiten,
E-1676 29,80




Dezibel-Praxis - Richtig rechnen mit dB, dBm, dBb, dBc und dBHz
F. Sicha, 2007, 96 S.,
B-0562 12,80



SMD-Praxis für Hobby-Elektroniker
M. Rauhut, 2005, 64 Seiten
B-1116 9,-



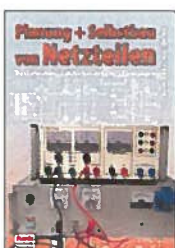Empfangssysteme zum Detektieren von Geowittern
W. Fries, DG9WF, 144 S., 106 Abb., 64 Tab., 2007
X-9184 7,-



Planung und Selbstbau von Netzteilen
B. Kaschner, 2007, 136 S., 159 Abb.
V-8392 17,-



Klingende Elektronik
50 erprobte Schaltungen für Anfänger u. Fortgeschrittene
F. Sicha, 2011, 80 S.
V-8590 16,80



Photovoltaik-Anlagen planen, montieren, prüfen, warten
H.-J. Geist, 1. Auflage, 2007, 160 Seiten,
E-1911 19,90



Basiskurs R8C/13
B. Kainka, 232 S., 17 x 23,5 cm, 2008, mit CD
E-1775 39,80



Elektronikschaltungen mit Transistor-Arrays
F. Sicha, VTH, 2009, 96 S., 130 Abb., 16,5 x 23 cm
V-8507 17,80




Schaltungssimulation mit SPICE
Experimente im virtuellen Elektroniklabor
R. Zierl, 96 S., 2009
V-B521 17,80



SPICE - Modellgeneratoren
Einsatz in der Hobby-Elektronik
R. Zierl, VHT, 2012, 64 Seiten, 17 x 23 cm
V-8699 16,-



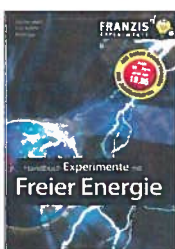Von der Schaltung zum Gerät
Perner u. Sicha, 2006, 168 S., 16,5 x 23,0 cm
V-823X 17,80



Handbuch Experimente mit freier Energie
P. Lay, K. Kehrle, G. Wahl, 408 Seiten, Softcover,
F-0113 19,95



Das LiPo-Buch
U. Passern, 2008, 56 S., 61 Abb., 16,5 x 23 cm
V-7814 9,90




Akkumulatoren Grundlagen und Praxis
W. Gellerich, 2011, 226 Seiten, 16 x 23 cm
Z-0033 34,-



Neue professionelle Schaltungstechnik
4 Bücher als Paket, über 1500 S., bisher 119,80
F-2394 29,95



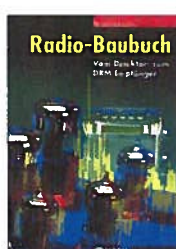
3 in 1 - Drei Bücher von Martin Selber
mit Spule, Draht und Morsetaste, 348 Seiten
Z-4884 24,-



Radio-Baubuch: Vom Detektor zum DRM-RX
B. Kainka, 208 S., 2006, 14 x 21 cm
E-1605 32,80



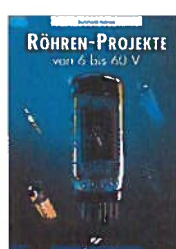Radio-Baubuch: Vom Detektor zum DRM-RX
B. Kainka, 208 S., 2006, 14 x 21 cm
E-1605 32,80



Röhrenprojekte von 6 bis 60 V
B. Kainka, Elektor-Verlag, 153 Seiten, 14 x 21 cm
E-1427 27,90



Röhrenverstärker-Schaltungen
P. Diekmann, 304 S., 2009, 17 x 23,5 cm
E-2222 46,-



Radiobasteln mit Elektronenröhren
K. Rösenack, Shaker-Verlag, 2013, 108 Seiten
Z-0035 28,-

Empfangstechnik · BOS · TV · Rundfunk · Röhrentechnik



Geschichte des Militärfunks
Stock, 2011, 224 S.,
22 cm, Paperback
-7061 14,95



Fernsehen und Radio Hören mit dem PC
Th. Riegler, 2006, 112 S.,
203 Abb., 14,5 x 21 cm
V-8280 14,80



Software für den Funkamateureur 2013
VTH-Sonderheft, DIN A4,
60 Seiten, mit DVD
V-9913 12,80



Antennenpraxis Scanner-Empfang
So hören Sie mehr
Th. Riegler, 136 S.,
179 Abb., 2008, DIN A5
S-6718 14,80



Tipps und Tricks zum Scanner-Empfang
H. Garbe, 2007,
112 S., 14,5 x 21,0 cm
S-6572 12,80



Radiohören auf Kurzwellen
T. Riegler, Siebel-Verlag,
160 Seiten, 2009
S-6855 23,80



Experimente mit kleinen Empfängern an großen Antennen
W. Friese, 2010, 70 S.,
mit CD, 14,5 x 21 cm
H-7522 18,-




Kurzwellenempfang mit SDR und PC
R. Zierl, 2011, 112 Seiten,
14,8 x 21 cm
S-6947 16,80



Radiohören auf Lang- und Mittelwelle
Empfangspraxis, Geräte,
Sender und Programme
Th. Riegler, 2007, 122 S.,
16 Abb.
-6633 15,-



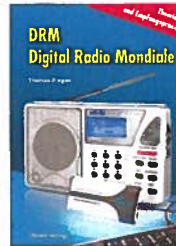Radiohören mit DAB und DAB+
Das Radio der Zukunft
Th. Riegler, 2012, 248 S.,
298 Abb., 14,8 x 22 cm
S-B675 25,80



DRM Digital Radio Mondiale
Th. Riegler, 125 S., 14,5 x
21 cm, Siebel-Verlag,
2006
S-6504 14,80



BOS-Funk Band 1
Grundlagen, Geräte,
Betriebstechnik, Funk-
verkehr. M. Marten,
5. völlig Neubearbeitete
Aufl. 2006, 288 S.
S-9991 15,90



BOS-Funk Band 2
Funkrufnamen, Kanäle,
Karten, M. Marten, 2010
416 S.
S-6916 16,90



Spezial-Frequenzliste Band 1: Grundlagen
M. Marten, 2007, 156 S.
S-6640 15,-



Spezial-Frequenzliste Band 2: 2011/2012
M. Marten, 2011, 544 S.
S-6923 22,80




UKW-Sprechfunk-Handbuch
27 MHz - 275 GHz
M. Marten, 9. Aufl. 2008,
389 S., 14,8 x 21 cm
S-6732 16,90



Sfericsempfang Band 1
W. Friese, 2005,
34 Seiten, 90 Abb.
-5727 16,-



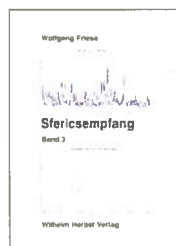Sfericsempfang Band 2
W. Friese, 2006,
150 Seiten, 156 Abb.
H-5751 18,-



Sfericsempfang Band 3
W. Friese, 2007, 124 S.
H-5766 15,-



Der neue Antennen-Ratgeber
G. Klawitter, 1. Aufl.,
Siebel-V., 2010, 192 S.
S-6886 22,80



Antennen-Ratgeber - Empfangsantennen für alle Wellenbereiche
G. Klawitter, 6. Aufl.,
Siebel-V., 2005, 188 S.
S-613X 13,90



Flugfunk - Kommunikation und Navigation in der Luftfahrt
M. Marten, 5. aktual.
Auflage, 2009, 384 S.
S-6787 17,90



Seefunk auf UKW, Lang-, Mittel- und Kurzwellen
M. Marten, 2008,
488 S., 14,8 x 21 cm
S-6695 23,50



100 Jahre illustrierte Radiogeschichte
R. Zierl, 2011, 248 S.,
Format DIN A5
S-6954 36,-




Optimaler Rundfunkempfang mit dem Computer
R. Zierl, 2007, 120 S.,
39 Abb.
-6626 14,50



Radioreiseführer Südeuropa, Mittelmeerraum und Kanaren
G. Klawitter, 2011,
Taschenbuch, 72 Seiten
S-6961 9,90



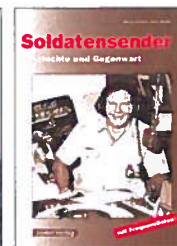Piratsender
W.D. Roth, 2004, 288 S.,
Die Story der See- und
Alpensender u. der illegalen
Rundfunkpiraten
S-6377 13,90



Soldatensender
R. Pinkau, H. Weber,
Siebel-Verlag, 112
Seiten, 14,8 x 21 cm
S-6619 13,50



Wetterbilder und -daten selbst empfangen
Th. Riegler, 2. Auflage,
112 S., mit CD-ROM
V-9998 17,80



Moderne KW-Empfänger
Portable u. stat. Geräte
für den KW-Empfang
R. Zierl, 2007, 152 S.
S-6596 17,50



Digital-Radio - Alles über OAB, DRM und Web-Radio
Th. Riegler, 136 S.,
Siebel-Verlag 2004
S-6385 14,80



Ungestörter Radio- und Fernsehempfang
Th. Riegler, 2010, 144
Seiten, 15,5 x 23 cm
V-B569 19,80



Handbuch Kurzwellenempfänger
Besser verstehen - mehr hören
Th. Riegler, 1. Aufl., Siebel-
Verlag, 2009, 128 S.
i-6770 18,80




Kurzwellenempfang heute
N. Schiffhauer, 2012,
208 Seiten, mit DVD
V-B729 26,80



Funknavigationsverfahren
für private, kommerzielle u.
militärische Anwendungen
Klawitter, 96 S.
S-6563 12,80



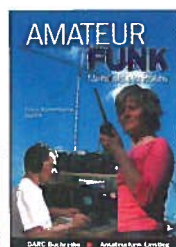Theorie und Praxis der Kurzwellausbreitung
G. Klawitter, Siebel-Verlag,
2008, 160 S., mit CD
S-6725 23,50



Amateurfunk - Mehr als ein Hobby
E. Stumpf-Siering,
DL2VFR, 248 S., 2006
0-0488 9,80



Amateurfunk heute
N. Schiffhauer, DK8DK,
VHT, 2013, 168 Seiten,
16,5 x 23 cm
V-B750 16,80



AVR-Microcontroller-Lehrbuch
Walter, 3. überarb. Aufl.
2009, 224 S. m. CD-ROM
Z-0011 39,-



Programmiertechniken für AVR-Mikrocontroller
M. Schwab-Schmidt,
2007, 214 Seiten
E-1768 39,80

FUNKAMATEUR-Leserservice: Bausätze · Messtechnik

Antennenanalysator FA-VA3

Bausatz nach DL1SNG
(FA 3 und 4/2012)



Weiterentwickelter wackelnder Stand-Alone-Analyser für den Frequenzbereich von 50 kHz bis 160 MHz mit vektorieller Anzeige auf Grafikdisplay, USB-Anschluss

Grundgerät (SMD-bestückte Platine, Display, Gehäuse, usw.) **BX-111 360,-**
Option Vierpolmodul **BX-112 49,-**
Option Bluetooth **BX-113 39,-**
Aufpreis für aufgebaute/geprüfte Platinen **60,-**

NEU

Antennenanalysator FA-VA3 mit Kombimodul
Grundgerät (Umfang wie BX-111) **BX-111K 449,-**
Upgrade-Möglichkeiten Für die Nachrüstung des neuentwickelten Kombimoduls müssen die Analysatoren eingeschickt werden. Wir führen den Umbau durch, aktualisieren die Firmware und prüfen die Funktion. In den Preisen enthalten ist auch die Rücksendung per DHL.
Upgrade von BX-111 (Grundgerät) **89,-**
Upgrade von BX-111 mit Option BX-112 **40,-**

10-MHz-DCF77-Frequenznormal

Bausatz nach DL1SNG
und DL1FAC
(FA 12/2008 bis
2/2009)



DCF77-gesteuertes 10-MHz-Frequenznormal mit Uhrzeitanzeige (UTC, MEZ, LMST=Sternzeit)
Komplettbausatz mit Platinen (SMD-Bauteile vorbestückt), bearbeitetem u. bedrucktem Gehäuse, Aktivantenne sowie Baumappte **BX-176 269,-**

EMV-Spion nach DB1NV / DJ3VY

NEU
Empfindlicher Breitband-Detektor zum Auffinden von Quellen elektromagnetischer Störungen mit 3 Sonden (für NF bis etwa 50 MHz) sowie einer E-Feldsonde. Im FA 7/2012 beschrieben. Kompletter Bausatz mit Platine, Bauteilen (kein SMD) sowie bearbeitetem/bedrucktem Gehäuse. Lieferung beginnt vor Weihnachten.
BX-077 78,-

Netzteile 0-15 V/1 A • 0-15 V/2 A



Preisgünstige Netzteile, Spannung einstellbar 0...15 V (max. 1 oder 2 A), Klemmbuchsen für Kabelschuhe und Bananenstecker

NG-30-5 (0-30 V/1 A, links) **derzeit nicht lieferbar**
NG-15-2 (0...15 V/2 A, rechts) **36,50**
NG-15-2D (mit 2 Digitalinstrumenten, o. Abb.) **42,50**

Neu im Angebot:

NG-30-5 (0-30 V/1 A, Schaltnetzteil mit Digitalanzeige, ohne Abb.) **65,-**

Frequenzzählermodul FA-ZM

NEU
Bausatz nach DJ7JP
(FA 7/2013) für ein programmierbares Frequenzzählermodul mit Spannungsanzeige-Option.
Maximale Eingangsfrequenz mindestens 50 MHz, TCXO, Display mit Beleuchtung, Stromversorgung +7...24 V/25 mA.
Bis auf 3 Igrüßere! SMD-Teile SMD-vorbestückt
BX-039 39,-
Einführungspreis bis 30.6.2013 (Hamradio) **35,-**

IQ-DDS-Generator

Bausatz nach DL1SNG und DL1FAC (FA 9-12/2009)



High-End-DDS mit IQ-Ausgängen für 10 Hz...165 MHz, 2 Kanäle (0...360° einstellbar), 500-MHz-Takt, USB-Anschluss und viele weitere Features für EME und weitere anspruchsvolle Anwendungen

Komplettbausatz mit Platinen (SMD-Bauteile vorbestückt), bearbeitetem Gehäuse, Grafikdisplay, sowie Baumappte und Software
BX-210 395,-

Feldstärke-Messkoffer

Die komplette Messtechnik zur exakten Bestimmung der H- und E-Feldstärke mit Powermeter PWRM-1, zwei HF-Sonden (HFS-1 und EFS-1), BNC-Adapter und 9-V-Batterie, alles im handlichen Koffer.
Mit Kalibrierungszertifikat und 2 Jahren Garantie
FSMK 415,-



Digitales LC-Meter II mit PIC (Bausatz)

Einfach aufzubauen und problemlos zu bedienen.
L-Messbereich: 10 nH-100 mH
C-Messbereich: 0,1 pF-1 µF
Beschrieben in Funk 8/97 u. FA 11/97

Kompletter Bausatz mit Gehäuse, Platine, programmiertem PIC und deutscher Anleitung.
Das Original von AAE! **BA-001 99,-**

45-MHz-Zähler mit CMOS-ICs

5-stellige LED-Anzeige, Auflösung 1 kHz, Betriebsspannung +5 V oder +7 bis 18 V, Stromaufnahme max. 65 mA, mit 13 mm hohen LED Siebensegment-Anzeigen, Platine 80 x 70 mm groß
Entwickler DM2CQL



Kompletter Bausatz **BX-020 26,90**

Digitales LC-Meter-Modul

Einbaufertiges, geprüftes Modul mit beleuchtetem Display, Messbereiche 0,01 pF-10 µF, 1 nH-100 H, Stromversorgung +5 V/20 mA über USB- oder DC-Buchse

BC-003 49,-
BC-003A Sonderpreis für Abonnenten 44,-

KW-Testgenerator nach FA 2/2012 (DJ8LI)

NEU
Komplettbausatz für einen abgleichfreien HF-Generator für 6 Pegel zwischen 50 mV (S9-6) und 0,4 µV (S2). Es werden 5 Quarze für Frequenzen innerhalb der Amateurbänder mitgeliefert.
BX-083 Bausatz mit bearbeitetem Gehäuse 74,-

500-MHz-Vorteiler 10:1 nach FA 4/2012

Komplettbausatz mit bearbeitetem Gehäuse, BNC-Buchsen usw.
Empfindlichkeit 15 mV, @50 bis 500 MHz, Versorgung 8-15 V/80 mA
BX-019 38,-

SDR-Kits für Einsteiger und Fortgeschrittene

Diese Bausätze basieren auf dem SDR-Einsteiger-Kit, das K. Raban, DM2CQL, im Heft 9/2006 des FUNKAMATEUR veröffentlicht hat. Die Bausätze bestehen jeweils aus Platine, ICs, sonstigen aktiven und allen passiven Bauteilen. Gehäuse-Kits, zu denen auch die jeweilserforderlichen Buchsen und Kabel gehören, sind optional und können als Zubehör erworben werden.

Band/Version	Mittelfrequenz*	Prinzip	TTL-Takt	FUNKAMATEUR	Gehäuse	Bestell-Nr.	Preis
136 kHz	150 kHz	IQ	15 MHz : 24	7/2007, S. 735	1	BX-057	28,-

Gehäuse-Kit 1: Weißblechgehäuse, gebohrt, 4 Buchsen und Verbindungskabel **BX-059 7,50**



Universal-SDR-Kits

Mittelfrequenz*	Prinzip	Oszillator	Bestell-Nr.	Preis
69,450 MHz	ZF-IQ	22,0 MHz-TTL	4	BX-090-950/2000 39,-
10,7 MHz	IQ	42,8 MHz-TTL	4	BX-091-107 29,-
9 MHz	IQ	36,0 MHz-TTL	4	BX-091-9 29,-
8,83 MHz	IQ	35,32 MHz-TTL	4	BX-091-883* 29,-

Aluminium-Design-Gehäuse (bearbeitet) **BX-098 14,80**
Kabel zum ZF-Ausgang des FT-950/2000: RG174, 1 m lang, BNC-Stecker auf TMP-Stecker **MAK-1 4,50**

FA-NWT-Zubehör

2. Messdetektor für FA-NWT

Bausatz nach DK3RED (FA 6/08 S. 640)



Bausatz mit AD8307, bearbeitetem Weißblechgehäuse, BNC-Einbaustecker, Anschlusskabel usw.
Komplettbausatz BX-151 28,50

100-W-Dummyload mit -40 dB-Ausgang

Bausatz für einen bis 150 MHz nutzbaren Abschlusswiderstand, der mit 100 W belastbar ist und für Messzwecke über einen -40 dB-Ausgang (BNC) verfügt. Eingangsseitig hat der Dummyload eine N-Buchse. Komplette, mit bearbeitetem Gehäuse u. Kühlkörper
BX-140 67,-

BNC-Dämpfungsglieder bis 2 GHz

Kommerziell gefertigte Dämpfungsglieder für DC bis 2 GHz. BNC-Stecker/-Buchse. Max. Eingangsleistung 1 bzw. 0,5 W VSWR 1,1 (@1 GHz). Lieferung 3, 6, 10, 20 und 30 dB.

ATT-3	13,80	ATT-6	13,80
ATT-10	13,80	ATT-20	13,80
ATT-30	13,80		

BNC-Abschlusswiderstand 50 Ω 0,5 W 9,90
BNC-Abschlusswiderstand 75 Ω 0,5 W 12,50
30-dB-Leistungsdämpfungsglied zum FA-NWT als Bausatz BX-064 8,50
Frequenzverdoppler, 50 Ω, passiv, BNC, Output: 10...1000 MHz FD-2 49,50

BNC-U-28 (28 cm BNC-Kabel mit 2 Steckern, Kabeltyp RG58/U) **1,50**
BNC-CU-28 (28 cm BNC-Kabel mit 2 Steckern, Kabeltyp RG58/CU) **3,60**

Breitbandverstärker bis 6 / 2 GHz

Für Mess- und viele andere Anwendungen. Verstärkung typ. 13 dB, Frequenzbereich 20 bis 6000 MHz, beidseits mit SMA-Buchsen ausgestattet. 26 x 27 x 15 mm. Betriebsspannung 12 V, max. 50 mA.
Nicht RoHS-konforme Surplusware, ungebraucht **ZUL-6G** (US-Listenpreis 114,95 \$) **55,-**
ZKL-2+ RoHS 10 bis 2000 MHz, +15 dBm Output, Verstärkung 33 dB, 2 x SMA (Listenpreis 150 \$) **110,-**

Spektralanalyse-Vorsatz für den FA-NWT

Von R. Müller, DM2CMB, und G. Richter, DL7LA, entwickelte Zusatzbaugruppe für den FA-NWT, sodass sich HF-Spektren zwischen 0,1 und 75 MHz sowie im 2-m-Band mit großem Dynamikumfang und 3 Analysebandbreiten (30, 7 kHz und 300 Hz) darstellen lassen. (Software von A. Lindenau, DL4JAL.)



Baumappte kann im FA-Online-Shop heruntergeladen werden.
Komplettbausatz mit SMD-bestückter Platine und Weißblechgehäuse **BX-155 259,-**

Schaltbares HF-Dämpfungsglied

In 2-dB-Schritten elektronisch umschaltbares Dämpfungsglied. Dämpfung 0...66 dB, bis mindestens 200 MHz geeignet. Direkt vom FA-NWT ansteuerbar = Das ideale Messzubehör.
Bausatz komplett, mit BNC-Buchsen und bearbeitetem Gehäuse **BX-150 69,-**

Reflexionsmesskopf für FA-NWT

Bausatz nach DJ1UGA (FA 12/06 S. 1398)



mit Richtkoppler TDC-1-1, bearbeitetem Weißblechgehäuse, 2 BNC-Einbaubuchsen, 1 BNC-Einbaustecker
Komplettbausatz BX-066 29,80

Frequenzerweiterung bis 2,7 GHz

Kompletter Platineinsatz zur Frequenzerweiterung zum FA-NWT nach DM2CMB (FA 11 und 12/2010), unbestückt, 8 einzelne Platinen, alle beidseitig mit Bestückungsdruck
PLS-05 36,-

Breitbandverstärker bis 500 MHz

Für Mess- und viele andere Anwendungen. Verstärkung typ. 20 dB, Frequenzbereich 0,05 bis 500 MHz, Rauschzahl typ. 5,3 dB, beidseits SMA-Buchsen ausgestattet. 15 V/80 mA. 32 x 32 x 19 mm.
Nicht RoHS-konforme Surplusware, ungebraucht **ZFL-500HLN** (US-Listenpreis 69,95 \$) **55,-**

Weitere interessante Bauelemente von Minicircuits finden Sie auf www.funkamateure.de

* Wir sind kein Mini-Circuits-Distributor

FI-SDR (FA 11/2010)

perkompakter SDR-Empfänger für 0,1 - 30 MHz, r vom OV Lennestadt entwickelt wurde. Silab 70-basiert und mit eingebauter Soundkarte!

Speisung und Steuerung vom PC aus über USB. Firmware-Updates ganz einfach via Internet und PC möglich. Kompletter Bausatz mit SMD-bestückter Platine, Gehäuse usw.

if www.bonito.net/manuals/radiojct/sites/_Overview.htm steht jetzt eine sehr komfortable dienstsoftware zum Download bereit!

1-SDR mit Preselektor BX-222P 130,-

andaste Swiss made

mmierstücke
s der
leischmiede
in HB9KOC
schwierige Morsetaste mit präziser Mechanik
aterial Chromstahl, eloxiertes Aluminium, lackier-
s Hartholz. In Rot lieferbar. Limitierte Auflage!

MM1-RT 198,-
MM1-USB dfo mit USB-Anschluss 240,-

ktiv-/Passiv-Antennensystem

01 Hz bis 146 MHz. Bausatz Lieferung ohne rahler und Antennenfuß!

uch
ich
IBL
she
sgeben
/2009
id
2010

Optimierte Aktivantenne für den ortabelbetrieb

ausatz nach DJ8IL (FA 8/2011) BX-081 29,50

inband-
W-QRP-TRX

W HF, RX mit
-pol. Ladder-
tuarz Filter (1 kHz).
er VFO überspricht ein
indestens 50 kHz breites Segment
n CW-Bereich. RTT ± 1,5 kHz. Full-BK
etriebsspannung 12-14 V. Leicht aufzubauen.
ufbau s. u. a. FA 3/1998 und QRP-Report 1/98
ausätze für 40, 30 und 20 m. am Lager
ausatz, komplett mit Gehäuse u. engl. Anleitung
-Kit 1380 (80 m) BT-380 125,-
-Kit 1340 (40 m) BT-340 125,-
-Kit 1330 (30 m) BT-330 125,-
-Kit 1320 (20 m) BT-320 125,-

iprach-Sendespeicher (Voice Keyer)

ausatz nach DH8BQA
FA 2/2011

peichert bis zu 60 Sekunden lange CQ-Rufe
deal für Conteste, QRP- und Urlaubseinsatz.
austauschpläne für die Yaesu-Mikrofone MH-31
FT-817/857/897, FT-950 usw. Durch Jumper-Feld
auch an Kenwood- und Icom-Transceivern nutzbar.

omplettbausatz mit Platinen (SMD-Bauteile
vorbestückt), PTT-Taster, Electret-Kapsel
BX-184 39,-
BX-184M (mit baugleichem No-Name-Mikrofon
zum Umbau, ohne Anschlusskabel) 49,-

Automatische Steuerung für
Antennenumschalter

Bausatz für die im FA 6
u. 7/2010 beschriebene
Steuerung von DH8BQA
Lieferumfang: Platine, Bauteile,
progr. Controller und Display, jedoch ohne Gehäuse
BX-162 46,50

Glimmer-Kondensatoren (500 V)

12 pF	2,20	330 pF	3,60
24 pF	2,50	560 pF	3,70
50 pF	2,80	750 pF	3,80
100 pF	2,90	1200 pF	4,-
200 pF	4,50		

FA-SDR-Transceiver
für 1,8 bis 30 MHz

Hauptplatine SMD-vorbestückt, mit allen diskreten
Bauteilen und Knöpfen.
Die Platine muss zusätzlich mit einem »FA-SY 1«
(Bestell-Nr. BX-026) ausgestattet werden. Zum
Betrieb sind ein PC mit USB-Anschluss und
entsprechende Software erforderlich.
Bestell-Nr. BX-200 135,-



Passendes Gehäuse, bearbeitet und bedruckt

Bestell-Nr. BX-201 32,-

Leergehäuse wie BX-201, für PAs, Netzteile usw.

Bestell-Nr. ADG-120 22,-


optionales 1-W-Linear-
PA-Modul, (ultralinearer
Breitbandverstärker)
SMD vorbestückt.

Bestell-Nr. BX-202 29,-

»FA-SY N° 1« für 10 bis 160 MHz

Bausatz für einen
USB-steuerten
Universal-Oszillator
für Frequenzen
von 10 bis 160 MHz.
Bausatz nach
DL1SNG (siehe
FA 9/08, S. 953).
Herzstück ist ein Silab-IC 51570 in CMOS-Version
(±20 ppm, mit der On-board-Heizung reduzierbar).
Größe 36 x 27 x 19 mm, alle SMD-Teile bestückt.
Stromversorgung über USB oder/und 12 V extern.
FA-SY N° 1 Bausatz komplett BX-026 39,50
FA-SY N° 2 (wie Nr. 1, LVDS bis 215 MHz) BX-027 45,50
FA-SY N° 3 (wie Nr. 1, LVDS bis 810 MHz) BX-028 77,50
FA-SY-Adapter zum Programmieren und Testen der
verschiedenen FA-SYs. Bausatz Platine 75 x 41 mm,
mit USB-Buchse und Sockel BX-029 3,50

FA-SY-Steuerplatine »FA-SY-SP«

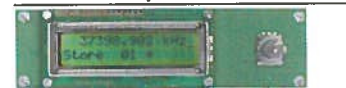

Bausatz nach DG8SAQ (FA 2/10, S. 154) für die
Steuerung der »FA-SYs« ohne PC. Damit wird der
FA-SY zum Universal-VFO! Platine, 2x16-LC-Display,
Drehimpulsgeber, neuer Controller usw.
FA-SY-SP Komplettbausatz BX-085 36,-
dfo, jedoch mit blauem Display BX-085-B 41,-

ICSP-Programmieradapter

Bausatz für den
im FA 7/2010
beschriebenen
Adapter von C2PD
BX-193 19,-

PicoKeyer-Plus

Bausatz von HamGadgets (NOXAS) PicoKeyer-Plus mit
vielen Zusatzfunktionen (s. FA 5/2010, S. 530 f.)



PicoKeyerPlus-Kit von NOXAS BZ-005 23,-
PicoKeyerPlus-Chip (prog. Controller) BZ-006 14,50

Portabel-Aktivantenne

LW/MW/KW-
Vorverstärker
für Hand-
scanner usw.
nach DJ8IL
(FA 8/2011).

Komplett mit Platine, Bauteilen, Batterie sowie
bearbeitetem Weißblechgehäuse
BX-081 29,50

USB/CAT-Transceiver-Interface

Bausatz für das USB/CAT-
Interface aus FA 5/2007
Lieferumfang: Platine (SMD
vorbestückt), alle diskreten
Bauteile, bearbeitetes Ge-
häuse mit bedruckter Front-
platte, CD mit Baumaple und Software BX-120 139,-

Verschiedene Anschlussleitungen zur Selbstkon-
fektionierung über den Online-Shop lieferbar:

K-KL35-ST Kabel mit 3,5 mm-Klinkenstecker, Stereo, 0,7 m	0,80
K-KL65-ST Kabel mit 6,3 mm-Klinkenstecker, Stereo, 0,7 m	1,-
K-KH-ST Kabel mit Cinch-Klinkenstecker, 0,7 m	0,50
K-DIN-ST5M Kabel mit DIN-Stecker, 5-polig, 1 m	0,90
K-DIN-ST6M Kabel mit DIN-Stecker, 6-polig, 2 m	1,40
K-MDIN-ST6M Kabel mit Mini DIN-Stecker, 6-polig, 0,8 m	0,80
K-SUBD-ST25M Kabel mit Sub-D-Stecker, m., 25-pol., 0,8 m	1,50
K-SUBD-ST9M Kabel mit Sub-D-Stecker, m., 9-pol., 0,8 m	1,20
K-SUBD-ST9W Kabel mit Sub-D-St., w., 9-pol., 0,8 m	1,20
SUB-D-25M Sub-D-Stecker, männl., 25-polig.	0,50
ST-DINT3 DIN-Stecker, männl., 13-polig.	1,40

KW-Antennenumschalter (FA 2/08)


Bausatz für einen
ferngesteuerten
Antennenumschal-
ter für Sendeleis-
tungen bis 100 W
Komplettbausatz
mit Platine, Relais,
Buchsen, bearbeitetem Aluminiumwinkel und
Mastgehäuse BX-161 88,50

Wie BX-161 jedoch ohne Buchsen u. Gehäuse BX-160 36,50

Platine PLB-11 24,50

Platinenhalter - Dritte Hand

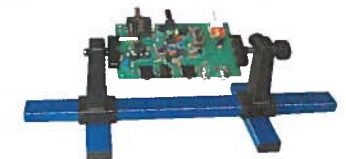Solide Montagehilfe für Ihre Werkstatt zum
Bestücken und Prüfen von Leiterplatten.
Nutzbare Breite 250 mm, stufenlos arretierbar.



UM-3, Montagehilfe 21,50

GPS- und Bluetooth-Module

GPS-Modul Navilock NL-501ETTL BX-046 40,50
Bluetooth-Modul BTM-222 BX-047 14,90

QRP-Linear-Endstufe (1,8-150 MHz)

Bausatz nach DL5EWN (FA 7-9/2008) für einen
besonders intermodulationsarmen 5-W-Linear-
verstärker, bestehend aus Platine sowie allen
erforderlichen aktiven und passiven Bauelementen,
jedoch ohne Kühlkörper und Befestigungsmaterial



BX-031 (ohne Kühlkörper) 29,80

FA-SM »StationsManager«

Bausatz
für den im
FA 3/2010 be-
schriebenen
Sequenz-
er von
DH8BQA

Komplettbausatz (keine SMD-Teile) mit Platine,
allen Bauteilen sowie bearbeitetem und
bedrucktem Aluminiumgehäuse
BX-182 145,-

»Spandau-Peiler«

Bausatz für den 2-
m-Peillzusatz des
OV Spandau
Der Artikel dazu ist
in den FA-Ausgaben
9-11/2011 erschienen.

Platine, ICs und alle
weiteren Bauteile
BX-075 76,-

Bluetooth-Adapter für
die serielle Schnittstelle

Bausatz nach DH8BQA (FA 4/2011)
mit Bluetooth-Modul BTM-222
Komplettbausatz mit SMD-vorbe-
stückter Platine, Bluetooth-Modul
und Steckverbinder
BX-132 29,-

30-W-Linear-PA nach DL2EWN

Bausatz (siehe FA 2/2011) mit RD100HHF1, Platine,
Ausgangsübertrager T-30A und allen Bauteilen,
jedoch ohne Kühlkörper, Buchsen
und Gehäuse!

Bausatz (o. Abb. wie beschrieben)
BX-032 89,-

Ausgangsübertrager-Bausatz 1.4
Ferrite, Röhrrchen, Kabel usw.
T-30A 14,50

Filtergehäuse aus
Weißblech
mit Lochungen
für 2 BNC-Buchsen

Typ	Länge	Breite	Höhe	Preis
FG1B	37 mm	20 mm	20 mm	2,00
FG2B	55 mm	20 mm	20 mm	2,40
FG3B	74 mm	20 mm	20 mm	2,80

Mono- und Bidirektionale
Koppler 50 Ω

Typ	Frequenz	Kopplung	max. Input	
TDC-10-1	1...400 MHz	10,0 dB	1/2 W	23,50
PDC-10-1BD	1...400 MHz	11,5 dB	2/4 W	18,00
PDC-20-1BD	0,5...200 MHz	19,2 dB	3/5 W	24,50

R2005200P12

Intermodulations- und
rauscharmer Breitband-
verstärker (5-200 MHz)
Dieses High-end-Modul
wurde z.B. anfangs im
Hilberling PT-8000 als
Vorverstärker verbaut! Ein Datenblatt für dieses
interessante Bauteil gibt es auf unserer Website.
R2005 38,50


Alu-Design-Gehäuse

Universelles Tubus-
gehäuse zum Einbau
von Platinen. Mit Plastik-
kanten Abmessungen
100 x 80 x 42 (TxBxH)
ADG-80.42.100 16,-
Ersatz-Frontplatte einzeln
G-FR80-DP 1,95

Aluminium-Kleingehäuse

Universelles Gehäuse aus zwei
Halbschalen zum Einbau kleiner
Platinen mit 51 mm Breite
und bis zu 80 mm Länge.
Abmessungen
80 mm x 55 mm x 24 mm
(T x B x H)
AKG-55.24.80 9,50
AKG-55.16.80 (T x B x H: 80 x 55 x 16 mm) 8,90

1-kW-Antennenkoppler

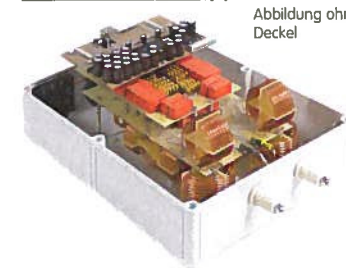

Bausatz für einen per PC (WinXP oder Win7)
ferngesteuerten, symmetrischen KW-Antennen-
koppler (1,8 bis 30 MHz) nach DL1SNG.
Die ausführliche Beschreibung wurde in den
FUNKAMATEUR-Ausgaben 1-4/2011 veröffentlicht.
Lieferumfang: SMD-vorbestückte Platinen, alle
weiteren Bauteile, vorgefertigte Spulen, Lüfter,
Hochspannungsdurchführungen sowie ein
bearbeitetes Kunststoffgehäuse
BX-1000 980,-

Foliendrehkos mit 6-mm-Achse

FD-60-140 60 und 140 pF, 20,2 x 20,2 x 11 mm ohne Knopf, aber mit 10 mm langer Achse ø 6 mm, für Spannungsregler geeignet **2,90**
10 Stück nur **25,-**
Ideal für Audions, Detektor-Empfänger, QRP-ATUs...

Melodie- und Soundeffekt-ICs

Melodiegenerator-IC "Lullaby" M955C4 DIP14 2,40
d.h. mit 3 Weihnachtsliedern M955C2 DIP14 2,40
Melodie-IC "It's a small world" M66T68 TO92 2,10
Ding-Dong M602 DIP8 2,20
3 verschiedene Sirenen UM3561 DIP8 3,20
6-Ton-Generator für Alarm SMC06085 DIP8 2,20
Datenblätter auf www.funkamateure.de

MMICs

Typ	Äquivalent [GHz]	f _{max} [dB]	V _{DS} [V]	NF [dB]	OIP ₃ [dBm]	P _{out} max. [dBm]	€
ERA-1	8	12,1	5,3	26,0	11,7	4,20	
ERA-2	6	16	4,7	26,0	12,8	4,20	
ERA-3	3	22,2	3,8	23,0	12,1	4,70	
ERA-4	4	13,7	5,5	32,5	17,0	5,70	
ERA-5	4	19,8	4,5	33,0	18,4	8,20	
ERA-6	4	11,1	8,4	36,5	18,5	8,20	
MAR-1 MSA0185	1	15,5	5,5	14,0	1,5	5,70	
MAR-2 MSA0285	2	12	6,5	17,0	4,5	5,10	
MAR-3 MSA0385	2	12	6,0	23,0	10,0	5,10	
MAR-4 MSA0485	1	8	6,5	25,5	12,5	5,10	
MAR-6 MSA0685	2	16	3,0	14,5	2,0	5,60	
MAR-7 MSA0785	2	12,5	5,0	19,0	5,5	5,60	
MAR-8 MSA0885	1	22,5	3,3	27,0	12,5	5,60	
PHA-1	6	15,7	2,2	42	22	2,90	
SGA5289	5	13,5	4,2	31,0	15	2,90	
EC10788	3,5	20	3,5	37,5	21	7,90	

Diverses von Mini-Circuits

ZAPD-215 Power-Splitter/Combiner 2-Wege/0°, 500–2000 MHz, Isolation 25 dB, SMA-Buchsen **35,-**
ZFSC-2-2N d.h. 2-Wege/0° 10–1000 MHz, N-Buchsen **32,-**
ZADC-13-2000-1 Richtkoppler 800–2000 MHz, 13 dB Auskopplung SMA-Buchsen **25,-**
RK-2 Frequenzverdoppler 5–500 MHz, passiv **17,50**
RK-3 Frequenzverdreifacher 0,1–300 MHz **15,50**

Power-Module von Mitsubishi für das 2-m-Band

- Betriebsfrequenzbereich 135 bis 170 MHz
- für FM-Betrieb ausgelegt
- mit externer Gate-Spannung auch für den SSB-Linearbetrieb geeignet
- Eingangs- und Ausgangsimpedanz 50 Ohm
- unempfindlich gegen ausgangssseitige Fehlanspannung
- in vielen Amateurfunkgeräten im Einsatz

Typ	Ub	U _{max}	P _{in}	P _{out}	Stück
RA08H1317 M	12,5	13,2	20 mW	>8 W	26,80
RA13H1317 M	12,5	17	50 mW	>13 W	38,00
RA30H1317 M1	12,5	17	50 mW	>30 W	48,80

Lieferung mit englischem Original-Mitsubishi-Datenblatt.

Universal-transistoren

BC 547B	0,20
BC 557B	0,20
SC 308C	0,20
SC 308D	0,20
SF 245	0,20
SF 818D	0,20
SF 828D	0,20
SF 829D	0,20
10 Stück je	1,25

Ge-Dioden

AA113	0,80
GA104	0,30

Ferritperlen zur HF-Dämpfung

ø 4 mm,	
4 mm	
lang,	
5 St.	1,-

Versilberter Kupferdraht

Durchmesser	Länge	Preis
0,5 mm	10 m	1,95
0,8 mm	7 m	1,95
1,0 mm	5 m	1,95
1,5 mm	2 m	1,95
2,0 mm	2 m	4,90

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Versandpauschale für das Inland nur 3,90 €. Entfällt bei Zahlung per Banküberweisung ab 50 € Warenwert.
Für Nachnahme gilt ein Mindestbestellwert von 20 €. Dabei fallen zusätzlich weitere 5 € Postgebühren an!
Kreditkarten können nur bei Bestellungen aus dem Ausland akzeptiert werden!
FUNKAMATEUR-Angehörigen werden auf Wunsch auch per Rechnung beliefert.
Erstbestellungen von Neukunden nur schriftlich.
Zwischenverkauf, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
Die Versandkosten für OE, HB9, HB0, I, LX, OZ, ON, PAO, F, SM, VS, OH und G beträgt ab 5,90 €.
Andere Länder auf Anfrage bzw. Aufwand.

Quarze, div.

38,0 kHz	9,90
7 600 kHz	9,90
4 000,0 kHz	1,50
8 000,0 kHz	1,50
8 998,5 kHz	4,90
9 000,0 kHz	4,90
9 001,5 kHz	4,90
10 240,0 kHz	3,90
10 245,0 kHz	1,50
10 698,5 kHz	4,90
10 700,0 kHz	3,90
10 701,5 kHz	4,90
14 838,0 kHz	4,95
14 849,0 kHz	4,95
14 852,0 kHz	4,95
14 856,0 kHz	4,95
16 000,0 kHz	1,50
20 945,0 kHz	4,95
21 388,0 kHz	4,95
22 000,0 kHz	4,95
31,3333 MHz*	4,95
38,6666 MHz*	4,95
42,0000 MHz*	4,95
44,8888 MHz*	4,95
45,2222 MHz*	4,95
117 000 MHz**	12,00

* 3. Oberton ** 7. OT

GaAs-Fets

CF739	1,90
CF750	1,90

Band-Quarze

1 800,0 kHz	4,95
1 820,0 kHz	4,95
3 530,0 kHz	2,95
3 540,0 kHz	2,95
3 550,0 kHz	2,95
3 555,0 kHz	4,95
3 560,0 kHz	2,95
3 570,0 kHz	2,95
3 650,0 kHz	4,95
3 655,0 kHz	4,95
3 670,0 kHz	4,95
7 000,0 kHz	4,95
7 005,0 kHz	2,95
7 015,0 kHz	2,95
7 025,0 kHz	2,95
7 030,0 kHz	2,95
7 035,0 kHz	2,95
7 040,0 kHz	2,95
7 045,0 kHz	2,95
7 050,0 kHz	2,95
7 052,0 kHz	2,95
7 055,0 kHz	2,95
10 105,0 kHz	4,95
10 106,0 kHz	4,95
10 115,0 kHz	4,95
10 116,0 kHz	2,95
10 125,0 kHz	4,95
10 135,0 kHz	4,95
10 145,0 kHz	4,95
14 010,0 kHz	2,95
14 040,0 kHz	2,95
14 055,0 kHz	2,95
14 060,0 kHz	2,95
14 252,0 kHz	2,95
14 255,0 kHz	2,95
14 270,0 kHz	2,95
14 300,0 kHz	2,95
14 333,3 kHz	4,95
21 060,0 kHz	2,95
21 250,0 kHz	2,95
21 252,0 kHz	2,95
21 255,0 kHz	2,95
21 270,0 kHz	2,95
21 300,0 kHz	4,95
24 906,0 kHz	4,95
24 910,0 kHz	4,95
28 000,0 kHz	4,95
28 060,0 kHz	4,95
28 060,0 kHz	4,95
28 500,0 kHz	4,95

ab 50 MHz 3. OT/Serie

Sonderanfertigung? Andy Fleischer fragen! Fax (0421) 24 43 131

ab 50 MHz 3. OT/Serie

Sonderanfertigung? Andy Fleischer fragen! Fax (0421) 24 43 131

Sonderanfertigung? Andy Fleischer fragen! Fax (0421) 24 43 131

Sonderanfertigung? Andy Fleischer fragen! Fax (0421) 24 43 131

Sonderanfertigung? Andy Fleischer fragen! Fax (0421) 24 43 131

Quarzfilter und keramische

40-m-Frontend-Quarzfilter, 2-polig, monolithisch	
7.007M15A (fm=7,007 MHz, 15 kHz, 2 pF13k) 8,90	
7.022M15A (fm=7,022 MHz, 15 kHz, 2 pF13k) 8,90	
7.035M30A (fm=7,035 MHz, 30 kHz, pF18,9k) 8,90	
9-MHz-Quarzfilter, monolithisch	
9MXF24 (2,4 kHz, 8pol., 18 pF II 980 Ω) 49,-	
9M7A (8 kHz, 2pol., 2 pF II 3 kΩ) 5,90	
9M12B (12 kHz, 4pol., 2 pF II 3 kΩ) 8,90	
10,7-MHz-Quarzfilter, monolithisch	
10MXF24 (2,4 kHz, 8pol., 20 pF II 500 Ω) 49,-	
MQF 10,7/0003/6 (3 kHz, 6pol.) 39,-	
10M7A (8 kHz, 2pol., 2 pF II 3 kΩ) 5,90	
10M12B (12 kHz, 4pol., 2 pF II 3 kΩ) 8,90	
10M12D (12 kHz, 8pol.) 16,-	
10M30A (30 kHz, 2pol., 2 pF II 3 kΩ) 5,90	
21,4-MHz-Quarzfilter, monolithisch	
21M12A (12 kHz, 2pol., 2 pF II 1,5 kΩ) 5,90	
21M12D (12 kHz, 8pol., 2 pF II 2 kΩ) 19,-	
70,2-MHz-Quarzfilter	
MQF 70,2-1600/2 (18 kHz, 1., 4 pF II 4,7 kΩ) 19,-	
Keramische Filter (Murata)	
CL455G3 4,20	
CFU455D2 3,90	
CFW455D 5,10	
SFE 7.02 (Murata) 40 m 3,95	
SFJ 10.7 (Siemens) 10,7 MHz 0,55	

Spezial-ICs

225D	FM-ZF (RFT) wie TDA1047	2,80
277D	LED-Ansteuerung	3,90
281D	AM/FM-ZF (RFT)	2,30
4100D	AM-Empfänger wie TDA4100	3,90
11403AN	2,5-V-Referenz	2,50
1831APZ	Mischer bis 400 MHz PLLC20	16,50
1800YRDZ	Ultra-Highspeed-OV 1,5 GHz	4,30
18307AN	Breitbandlogarithm. 500 MHz	12,50
18307SMD	Breitbandlogarithm. 500 MHz	12,50
1831ARMZ	Breitbandlog. bis 2,5 GHz	24,90
18342ACPZ	aktiver Mischer bis 2,4 GHz	12,50
18361ARM	Detektor, 2,5 GHz	9,50
19951YSVZ	DDS, 14 Bit DAC, 400 MPS	29,50
11404	UKW-Stereosender	7,80
11415F	UKW-Stereosender mit PLL	13,80
11416F	UKW-Stereosender mit PLL	13,80
3005	Differenzverstärker (ähnl. CA3028)	1,50
3065	FM-ZF-Verst. m. Demod u. NF-Treiber	2,90
3089	FM-ZF-Verst. m. Demodulator	2,90
3130E	BIMOS-OPV	2,60
17-2	Optokoppler	0,80
17-4	Optokoppler	0,80
2125CSZ	superrauscharmer OV	8,60
9200A	DTMF-Generator	2,40
9200B	DTMF-Generator, SOP-14	2,40
917555	Timer	0,90
31760SY	Sprachspeicher (SMD)	8,60
31760PY	Sprachspeicher (DIL)	8,60
11117 DT-1.8	Spannungsregler 1,8 V	1,30
11117 DT-3.3	Spannungsregler 3,3 V	1,30
11871N	Fernsehsender (27/40 MHz)	2,90
11872N	Fernseherempfänger dlo	4,30
1311N	Komperator	1,00
1324N	4-fach OPV	1,20
1339N	4-fach Komperator	1,50
1358AN	OPV, 2-fach	1,20
1393N	2-fach Komperator	1,50
1833N	OPV, 2-fach, rauscharm	0,70
1252	Video-Verstärker	5,95
1799	Oszillator-IC	3,60
AX 232N	RS-232-Sender/-Empfänger	1,20
AX 4544CP	Analogschalter	2,35
AX 4614CP	4-fach Analogschalter	2,90
AX 4616CP	4-fach Analogschalter	2,90
C1350P	ZF-Verstärker	3,40
C1458	2-fach OPV	0,80
C1496	Modulator/Demodulator	2,90
C 2830P	NF-AGC/VOX DIL	5,90
C 2830D	NF-AGC/VOX SMD	5,90
C 2831P	FM-Sender DIL	4,50
C 2833P	FM-Sender DIL	6,80
C 2833D	FM-Sender SMD	6,80
C 3340P	HF-Dämpfungssteller	4,50
C 3361P	FM-ZF-Verstärker	2,90
C 3362P	FM-ZF-Verstärker	5,95
C 34063A	Schallregler	2,20
C 145152P2	PLL-IC	8,80
F 10CCN	Dual-SCF	6,20
F 8870	DTMF-Decoder	4,30
555N	Timer	0,80
556N	Doppel-Timer	0,90
567	Ton-Decoder mit PLL	1,90
592-8	Videoverstärker (120 MHz)	1,10
592-14	Videoverstärker (120 MHz)	1,10
2420	HF-Dämpfungssteller, digit. gest.	9,50
612	Mischer	2,90
614AN	ZF-Verstärker	4,95
3000	4-fach Analogschalter	2,90
560C	HF-Verstärker, rauscharm	9,80
952	Verstärker für Vorteiler	12,80
6700C	AM-Empfänger-IC	18,-
B 056A	Dimmer	1,90
242E	Mischer (rund, ähnlich TO-100)	2,40
242P	Mischer (DIP-14)	2,40
1M 2165-IP	NF-Kompressor (DIP-8)	8,60
1M 2165-IS	dlo (SO-8 auf Platine gelötet)	5,-
1M 2166P	NF-Kompressor (DIP-16)	9,90
1M 2166S	NF-Kompressor (SMD)	9,20
17358AP	Frontend für VHF-Empfänger	1,20
17796P	5-Kanal-Equalizer	3,90
1A 120S	FM-ZF-Verstärker mit Dem.	1,20
1A 120T	FM-ZF-Verstärker mit Dem.	1,-
1A 440 (RFT)	AM-Empfänger (wie A244D)	4,40
1A 1053	PIN-Dioden-Dämpfungsallied	2,50
1A 1072A	AM-Empfänger	4,90
1A 7000	FM-Empfänger	4,50
1A 5511	PLL (DIL)	5,50
1A 6057	PLL (DIL)	9,80
1A 6060T	PLL (SMD)	9,80
R 1010CP	Filter-IC	6,50
R 1015CP	Filter-IC	9,80
R 215CP	PLL bis 25 MHz	14,90
R 2206	Funktionsgenerator	7,20
A 733	Videoverstärker	1,20
A 747	Operationsverstärker	1,20
N 414	AM-Empfänger	2,50
560 DIL	Spannungswandler	1,10
560 SMD	Spannungswandler	1,60
805	Spannungsregler 5 V/1 A	0,40
812	Spannungsregler 12 V/1 A	0,40
8L05	Spannungsregler 5 V/0,1 A	0,25
8L06	Spannungsregler 5 V/0,1 A	0,25
8L07	Spannungsregler 5 V/0,1 A	0,25
8L09	Spannungsregler 9 V/0,1 A	0,25
8L12	Spannungsregler 12 V/0,1 A	0,25

Oszillatoren

1,0 MHz	1,90	
5,32 MHz	SDR-Takt für 8,83 MHz (Kenwood)	5,50
5,0 MHz	SDR-Takt für 9 MHz	2,80
2,8 MHz	SDR-Takt für 10,7 MHz	5,50
3 MHz		4,80
10 MHz		8,90
CO 12.8 MHz		1,95

Digitales Einbauminstrument

3 1/2-stelliges LCD-Display, Anzeigebereich 0...999,9 mV (erweiterbar z.B. 0...199,9 V), Stromversorgung 9...12 V, typ. Stromaufnahme 0,5 mA, für Snap-In-Montage, Einbaulänge 54 x 38 mm, Einbautiefe 18 mm. Einbauminstrument muss mit galvanisch getrennter Betriebsspannung versorgt werden.

DEI-35 nur 5,50

N-Flanschstecker- und -buchse

N-Flanschstecker N-ST-FL 2,30
N-Flanbuchse N-BU-FL 1,30
beide mit 4-Loch-Flansch

N-Winkeladapter

Wenn hinter dem Gerät nicht genug Platz ist, könnte dieser Adapter Ihr Problem lösen.

N-WA 4,90

Bluetooth-Adapter Jabra A-210

Universell einsetzbar, mit 2,5-mm-Klinkenstecker

Restexemplare, bei denen der eingebaute Li-Ionen-Akku defekt ist. Bastierlösung: Gehäuse vorsichtig öffnen und einen kleinen 3,7-V-Li-Ionen-Akku „Huckepack“ ansetzen oder eine externe 3,7-V-Gleichspannung zuführen. So „repariert“ immer noch gut für alle möglichen Amateurfunk-Bluetooth-Experimente geeignet. Verkauf ohne Garantie! Nur solange Vorrat!

BTA-210-X Sonderpreis 9,-
Ersatzakku 3,7 V/160 mAh leider nicht mehr lieferbar

TMP-Buchsen u. -Stecker

Ausführungen, wie sie in allen kommerziellen Transceivern eingebaut werden

TMP-V (Buchse vertikal)	1,20
TMP-45 (Buchse 45° geneigt)	1,20
TMP-S (Stecker, crimpbar)	1,50

Mess- und Adapterkabel

Spezialkabel zur Verbindung kommerzieller Transceiver (ZF-Ausgang von FT-950, FT-2000 usw.) mit externen Nachsetzern o. Messgeräten. RG-174, 1 m lang, gecrimpt, BNC-Stecker/TMP-Stecker.

MAK-1 4,90

Ferritstäbe

200 mm x Ø 10 mm, Material 4B	5,90
150 mm x Ø 8 mm, Material 3B	4,90
50 mm x Ø 5 mm, Material K600	0,40
Wickelkörper für Ferritstäbe mit Ø 8 mm	0,40

Hochlast-Widerstände

Induktivitätsarme mit 100 W belastbare Widerstände für den Selbstbau von Dummy-Loads

50 Ω, 100 W **11,20**
100 Ω, 100 W **11,20**

Einbauminstrument

Rarität! 100 µA (± 20%), Skaleneinteilung 1...6, Frontplattenausschnitt 35 x 14 mm, Tiefe 32,5 mm, seitliches Loch für Beleuchtung, z.B. LED mit Ø 5 mm

INST-100 7,90

HF-Transistoren

BF173	1,30
BF199	0,50
BF224	0,80
BF225	0,50
BF450	0,50
BF979	1,00
BF196	1,10
BFQ69	2,40
BFR90	0,90
BFR91	0,60
BFR92A	0,45
BFR93A	0,30
BFR96TS	1,60
BF192	0,60
BFW16	2,50
BFW16A	2,50
BFW92A	0,60
BFX89	1,50
BFY90	1,90
2N3553	2,50
2N3632	14,90
2N3866	3,60
2N4427	2,50
2SC1970	8,50
2SC1971	12,50

VCOs

P_{out}	10 dBm*
Typ	MHz (f _u - f _o)
POS-25	15 - 25
POS-50	25 - 50
POS-75	37,5 - 75
POS-100	50 - 100
POS-150	75 - 150
POS-200	100 - 200
POS-300	150 - 280
POS-400	200 - 380
POS-535	300 - 525
POS-765	485 - 765
POS-1060	750 - 1060
POS-1400A	975 - 1400
POS-2000	1370 - 2000
*1 + 7...13 dBm	19,90

1:1-NF-Übertrager

Hochohmiger P1200 von ETAL. Der ultimative NF-Übertrager für Interfaces zwischen PC-Soundkarte u. Funkgerät. 17 x 17 x 13 mm

P 1200 3,80

Textool-IC-Sockel

24-polige Ausführung, 7,5-15 mm Reihenabstand

Textool24b 3,90

Potenziozometer (horizontaler Einbau)

ALPS, zum Einlöten in Platinen. Achse: Ø 6 mm, 17 mm lang

10 k lin PH-10klin 1,20
100 k lin PH-100klin 1,20
10 k log PH-10klog 1,20

Potenziozometer (vertikaler Einbau)

10 k lin PV-10klin 1,20
100 k lin PV-100klin 1,20
10 k log PV-10klog 1,20

www.funkamateur.de

Vorteiler-ICs

M8501LP	DIP8	1,1	GHz	1/64/128	3,90
MC12079D	SMD	2,8	GHz	1/64/128/256	12,80
MC12080D	SMD	1,1	GHz	1/10/20/40/80	9,-
MC12093D	SMD	1,1	GHz	1/2/2/8	12,-
MC12095D	SMD	2,5	GHz	1/2/4	12,80
U8138S	SIL6	1,3	GHz	1/64	2,90
U8918S	DIP8	1,3	GHz	1/64	5,90
11C90	DIP8	600	MHz	1/10/11	21,50
95H90	DIP8	300	MHz	1/10/11	16,50

NF-Verstärker

LM 380N	2 W	2,20
LM 384	5 W	3,10
LM 386	1 W	1,95
TBA 820M	2 W	1,20
TA 7205P	5 W	2,50
TDA 1521A	Stereo 2 x 6 W, SIL	2,20
TDA 2822M	Stereo 2 x 1 W, DIL	2,50
TDA 2822D	Stereo 2 x 1 W, SMD	2,80

Miniatordrehgeber mit System

Für Leiterplattenmontage. Rastermaß 2,5 mm. Achse 4 mm Ø. Restbestände aus DDR-Produktion. Viele Ausführungen, Einzelteile lieferbar mit denen sich Schalterkonfigurationen realisieren lassen.

Bestell-Nr.	Stufen	Ebenen	Preis
MDS-3-1R	3	1	2,-
MDS-3-2G	3	2	2,25
MDS-3-5G	3	5	3,-
MDS-4-2O	4	2	2,25
MDS-4-3R	4	3	2,50
MDS-5-5O	5	5	3,-
MDS-6-4R	6	4	2,75
MDS-7-2R	7	2	2,25
MDS-8-4R	8	4	2,75
MDS-9-2R	9	2	2,25
MDS-9-3R	9	3	2,50
MDS-10-3R	10	3	2,50
MDS-10-4R	10	4	2,75
MDS-10-5R	10	5	3,-
MDS-10-7R	10	7	3,50
MDS-12-4R	12	4	2,75

R= Kennfarbe rot, G= grün, O=orange/gelb

Gesamtsortiment und lieferbare Einzelteile (z.B. Rastköpfe mit 2 bis 12 Stellungen usw.) unter **www.funkamateur.de**

Breitbandübertrager von Mini-Circuits

für 50-Ω-Systeme (Case X65 = DIL 6-polig)

Typ	-3 dB-Bereich	Kopplung	max. Input	Preis
T1-TT	0,1-200 MHz	1:1	0,25 W	A 4,50
T2-TT	0,1-200 MHz	1:2	0,25 W	A 5,60
T1.5-1	0,1-300 MHz	1:1,5	0,25 W	C 4,50
T2.5-6	0,1-100 MHz	1:2,5	0,25 W	C 4,50
T4-1	0,2-350 MHz	1:4	0,25 W	A 3,50
T4-6	0,2-200 MHz	1:4	0,25 W	C 5,70
T14-1	0,2-150 MHz	1:14	0,25 W	D 5,00
T9-1	0,2-200 MHz	1:9	0,25 W	C 4,00
T-622	0,1-200 MHz	1:11	0,25 W	F 3,30
T1-1	0,05-200 MHz	1:1,7	0,25 W	B 6,00
TT-25-1	0,02-30 MHz	1:25	0,25 W	B 9,90
TMO-4.2	0,2-600 MHz	1:4	Metallgehäuse	4,90

Datenblätter siehe **www.minicircuits.com**

Wir sind kein Mini-Circuits-Distributor und liefern teilweise Surplusware.

Tiefpassfilter von Mini-Circuits 50 Ω

Typ	Durchlassbereich	f _{grenz}	Sperrbereich	JMHZ
PLP-5	DC	5	>3 dB	>20 dB
PLP-10.7	DC	11	14	19 24 24 200
PLP-21.4	DC	22	24,5	32 41 41 200
PLP-30	DC	32	35	47 61 61 200
PLP-50	DC	48	55	70 90 90 200
PLP-70	DC	60	67	90 117 117 300
PLP-90	DC	81	90	121 157 157 400
PLP-100	DC	98	108	146 189 189 400
PLP-150	DC	140	155	210 300 300 600
PLP-200	DC	190	210	290 390 390 800
PLP-250	DC	225	250	320 400 400 1200
PLP-300	DC	270	297	410 550 550 1200
PLP-450	DC	400	440	580 750 750 1800
PLP-550	DC	520	570	750 920 920 2000
PLP-600	DC	580	640	840 1120 1120 2000
PLP-750	DC	700	770	1000 1300 1300 2000
PLP-800	DC	720	800	1080 1400 1400 2000
PLP-850	DC	780	850	1100 1400 1400 2000
PLP-1000	DC	900	990	1340 1750 1750 2000
PLP-1200	DC	1000	1200	1620 2100 2100 2500

Typ VSWR: im Durchlassbereich 1,7, im Sperrbereich 18. Stückpreis 13,90

Keramische Trimmer

Ø 10 mm	Best-Nr.	Preis
10 40 pF (3 Anschlüsse)	10-10/40	0,50
Ø 7,5 mm		
2,5 5 pF (3 Anschlüsse)	7,5-4	0,50
2,5 6 pF (3 Anschlüsse)	7,5-6	0,50
2,5 7,5 pF (3 Anschlüsse)	7,5-7,5	0,50
3,5 13 pF (3 Anschlüsse)	7,5-13	0,50
4,5 20 pF (3 Anschlüsse)	7,5-20	0,50
Ø 5 mm		
2 5 pF (2 Anschlüsse)	MCT-2/5	0,50
4 10 pF (2 Anschlüsse)	MCT-4/10	0,50
6 20 pF (2 Anschlüsse)	MCT-6/20	0,50
7 30 pF (2 Anschlüsse)	MCT-7/30	0,50
8 40 pF (2 Anschlüsse)	MCT-8/40	0,50
10 60 pF (2 Anschlüsse)	MCT-10/60	0,70
15 90 pF (2 Anschlüsse)	MCT-15/90	0,80

Bei den 10- und 7,5-mm-Typen handelt es sich um Surplusware. Die Trimmer sind ungelötet oder leicht angeschwitzt. Die 5-mm-Trimmer stammen aus laufender Produktion

Bestellformular

[illegible]

Bestellschein Unser komplettes Lieferprogramm finden Sie auf www.funkamateur.de im Online-Shop.

zum Kopieren oder Ausschneiden.

zum Kopieren oder Ausschneiden.

**Am besten im Fensterumschlag versenden
oder per Fax an (030) 44 66 94 69 bzw.
aus dem Ausland an +49-30-44 66 94 69**

Box 73 Amateurfunkservice GmbH
FUNKAMATEUR-Leserservice
Majakowskiring 38
13156 Berlin
Deutschland

Bestseller:

Name, Vorname

Call (falls vorhanden)

Straße, Nr. bzw. Postfach

PLZ, Ort

Telefon- bzw. Faxnummer oder E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen

Gewünschte Zahlungsweise:

- ☐
- Rechnung (nur für unsere Abonnenten)

- ☐
- Bankeinzug

Konto-Nr.

BLZ

- ☐ **Nachnahme** nur an Adressen in Deutschland (5,- Zusatzpostgebühren!)

- ☐
- Kreditkarte**
- (nur bei Auslandsbestellungen)

- ☐
- Visa
- ☐
- Master-Card
- ☐
- Amex

Karten-Nummer

Prüfziffer	
------------	--

Gültig bis

Datum, Unterschrift

Das Schweizer Antennenbuch

Die Antennentechnik bietet Funkamateuren selbst heute noch, wo in den Shacks kommerzielle Geräte vorherrschen, ein interessantes Betätigungsfeld für den Selbstbau. In diesem Buch werden überwiegend Antennen aus Draht beschrieben, die man ohne Weiteres selbst realisieren kann. Dabei verzichtet der Autor bewusst auf »Kochrezepte«. Vielmehr gibt er leicht verständliche Erklärungen und vermittelt interessante Anregungen.

In 31 Kapiteln werden die verschiedensten Aspekte des Baus von KW-Antennen beleuchtet, von der Wahl des Standortes über Speiseleitungen und Materialkunde bis hin zur Installation von Antennen – sogar solcher, die nicht sofort zu erkennen sind.

Der Autor Max Rüegger, HB9ACC, wurde 1942 geboren und ist seit seinem 20. Lebensjahr lizenziert. Als Ingenieur der Fernmeldetechnik geht er das Thema Antennenbau von der praktischen Seite her an und lässt dabei jahrzehntelange Erfahrungen aus seinem nicht nur durch Amateurfunk geprägten Funkerleben einfließen.

392 Seiten, 16,5 x 23,5 cm,

Festeinband

Bestell-Nr. X-9358

nur **29,50**

Max Rüegger
HB9ACC
Praxisbuch Antennenbau

**Praxisbuch
Antennenbau**
Antennentechnik leicht verständlich

Max Rüegger
HB9ACC

www.funkamateure.de

Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule e.V.

Bearbeiter:
Wolfgang Lipps, DL4OAD
Sedanstr. 24, 31177 Harsum
E-Mail: wolfgang.lipps@aatis.de

Ballonnutzlasten-Wettbewerb

Teilnehmer der AG „Elektronik und Amateurfunk“ an der Eichenlaubschule Weiskirchen hatten sich beim European Balloon Project erfolgreich beworben. Julian Schäfer belegte mit seiner Sensornutzlast den 1. Platz und Moritz Helfen mit der Kamerabox den 2. Platz in der Kategorie Schule.

Die Nutzlast von Julian wird zur Ham Radio in Friedrichshafen Ende Juni starten und die Kamerabox von Moritz im Juli 2013 bei einem weiteren Ballonstart mitfliegen. Gratulation an die beiden Gewinner! Die Arbeitsgemeinschaft „Elektronik und Amateurfunk“ ist eine Kooperation zwischen der Eichenlaubschule Weiskirchen und dem DARC-Ortsverband Schwarzwälder Hochwald (Q21).

Die Jugendgruppen der DARC-Ortsverbände Peine (H20) und Wolfsburg (H24) haben in der Kategorie der Fortgeschrittenen gewonnen. Sie



Moritz Helfen (l.) und Julian Schäfer (r.) beteiligten sich für ihre Schule an einem Wettbewerb des European Balloon Project. Ihre preisgekrönte Arbeit wird durch Mitfluggelegenheiten belohnt.

Fotos: DD1WKS

haben eine Nutzlast mit Sensoren und zusätzlicher alternativer Stromversorgung aus Solarenergie eingereicht. Auch ihnen gebührt Anerkennung! Wolfgang Klein, DD1WKS

Sommer-Basteleien

Seit Jahren fragen die Besucher der Ham Radio nach bewährten oder neuen Bausätzen, die sie in den nächsten Wochen aufbauen möchten. Sei es auf dem Campingplatz, dem Balkon oder dem heimischen Shack – der Urlaub und die sonstige freie Zeit sollen sinnvoll genutzt werden. Nachfolgend werden die kleinen Lösungen genannt, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

Bausätze für Lehrer

Lehrer mögen zunächst an die Bausätze denken, die sie auch an ihrer Schule oder dem Unterricht einsetzen können. Dazu zählen das Klassenthermometer AS352 mit einer Auflösung von 0,5 °C, das fünfstufige Radaumeter AS312, aber auch Lehrmittel wie der Brückengleichrichter AS008 bzw. das Spiraskop AS126s. Für Experimente im Physikunterricht ist das LED-Leuchtstärkemeter AS329 gedacht, doch



auch größere Projekte wie der für Experimente als Kurzzeituhr nutzbare Reaktionszeitmesser AS136, das 1-kHz-AATIScope AS621 mit dem Helligkeits-/Temperaturmesszusatz AS612, der Geigerzähler AS622 oder das neu aufgenommene, jedoch nur in kleiner Stückzahl verfügbare Spektrometer AS513. Selbst das Elektroskop AS311 sollte in keiner Physiksammlung fehlen!

Jugendfreizeit-Aktionen

Zeltlager für Kinder und Jugendliche erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Doch man muss die Teilnehmer beschäftigen, sonst gehen sie den Veranstaltern und Betreuern bald auf die Nerven. Sport, Lagerfeuer, Nachtwanderung, Fuchsjagd, Elektronikbasteln – das ist eine vielfach bewährte Kombination.

Drei Taschenlampen bietet der AATIS für derartige Aktionen an: die nur mit bedrahteten

Bauteilen und zwei LEDs ausgestattete Taschenlampe AS306 für 6 €, die mit SMD-Bauteilen aufzubauende Low-Cost-Taschenlampe AS321 für 3 € und die nur aus acht bedrahteten Bauteilen bestehende Micro-Taschenlampe AS332 für 11 € als Fünferpack. Wer sein Fahrrad mit einem Standlicht ausstatten möchte, der kann dies nun selber bauen: Elektronik und Rücklicht gibt es befristet zum Sonderpreis von nur 10 €. Und wenn schon „outdoor“, dann muss eine dreikanalige Lichtorgel AS123 mit Batteriebetrieb her, die man ebenfalls selber bauen kann.

Für Outdoor-Aktivitäten (ja, so nennt man das inzwischen heutzutage) bietet sich der Wandernde Pfeil AS109 als Orientierungshilfe und Wegweiser an, die Geocaching-Bake AS141, der Ewige Blinker AS161, das PETling-Thermometer AS351 sowie viele der kleinen Blinkerschaltungen mit ihren teilweise sehr ansprechenden Leuchtmustern, wie z. B. der Leuchtturm AS137. Zu den Spielen zählen u. a. das Roulette AS116 oder das Domino AS112, bei dem jeder Schüler seinen „Dominostein“ aufbaut.

Wolfgang Lipps, DL4OAD

AATIS-Sommer-Rundschreiben

Kürzlich erhielten die AATIS-Mitglieder zusammen mit einem Mitgliedschreiben und dem neuen Flyer als Muster das Sommer-Rundschreiben auf dem Postweg. Auf 48 Seiten (A5) finden sich etliche Berichte von Aktivitäten und Technik.

Zunächst erfolgt eine Einladung zur Lehrerfortbildung während der Ham Radio, zu der jeder Interessent willkommen ist. Auch die technisch-naturwissenschaftlich orientierte neuntägige IdeenExpo in Hannover wird im Heft beschrieben und dürfte zahlreiche Besucher dort hin locken.

Da zur Ham Radio das Lichtbakenspiel als neues und sicherlich attraktives Angebot des AATIS erstmals vorgestellt wird, erfolgt im Rundschreiben eine kurze Beschreibung sowie eine Bauanleitung für die Mechanik des Lichtempfängers aus dem Bausatz AS802. Funkamateure dürften sich für das in kurzer Zeit aufzubauende ATOOR-Modem AS213 interessieren, mit dem plötzlich auftretende Ereignisse wie z. B. Blitzes, dichter Nebel oder erhöhte Radioaktivität regional erfasst und in das weltweite APRS-Netz (Automatic Packet Reporting System) übertragen werden können.

In einer Bauanleitung wird gezeigt, wie man den Arduino als SWR-Meter nutzen kann. Als Anzeigeplatine dient das beim AATIS erhältliche Shield BB62. Ergänzend wird ein Arduino-Simulator vorgestellt. Ein weiterer Beitrag zeigt, wie man das vom Geigerzähler her bekannte Anzeigemodul AS602 auch als Frequenzanzeige – sogar mit Frequenzoffset – in selbst gebauten Funkgeräten nutzen kann. Billiger gehts kaum!

In einer weiteren Darstellung wird von einem durch den AATIS unterstützten Ballonprojekt berichtet, in dem ein Satellitenmodul erprobt wurde, mit dem ADS-B-Signale der zivilen Flugzeuge erfasst werden sollen. Mittlerweile wurde ein solches Modul in einem Satelliten platziert und gestartet. Wer sich für die auf den Amateurfunkfrequenzen sendenden CubeSAT-Satelliten interessiert, findet im Sommer-Rundschreiben des AATIS eine Liste mit den Sendefrequenzen!

Das 48-seitige Sommer-Rundschreiben im Format A5 enthält erneut mehrere technische Beiträge und Berichte. Es wird bei Messen und Ausstellungen kostenlos verteilt, kann aber auch von der AATIS-Homepage www.aatis.de bezogen werden.



Das aktuelle Sommer-Rundschreiben wird am AATIS-Stand bei der Ham Radio in Friedrichshafen (28. bis 30.6.13), der UKW-Tagung (13. bis 15.9.13) und der Interradio (30.11.13) an Interessenten kostenlos abgegeben. Das Sommer-Rundschreiben kann auch von der AATIS-Homepage (www.aatis.de) heruntergeladen werden.

Wolfgang Lipps, DL4OAD

CB- und Jedermannfunk

Bearbeiter:


Harald Kuhl, DL1ABJ

Postfach 25 43, 37015 Göttingen

E-Mail: cbjf@funkamateur.de

■ Funker helfen

Bei Redaktionsschluss für diese FA-Ausgabe sind tausende Helfer weiterhin damit beschäftigt, die Folgen der Überflutungen zu beseitigen bzw. Städte soweit möglich davor zu schützen. Zu den Helfern gehören wie schon bei vergangenen Flutkatastrophen wieder Funkamateure, die als ehrenamtliche Angehörige von nicht-staatlichen Hilfsorganisationen, wo nötig neben der Erledigung ihrer primären Aufgaben zusätzlich die Funkversorgung unterstützen. Denn wie zu erfahren war, bestehen vor Ort teilweise Probleme, alle Hilfskräfte mittels Profifunk zu koordinieren. Bei solchen Gelegenheiten leisten Funkamateure mit ihrem Notfunk sowie Improvisationstalent wertvolle Unterstützung und bauen die benötigten Funkverbindungen auf. Dass sich auch Jedermannfunker mit ihren Erfahrungen einbringen können, wurde in dieser Rubrik in den vergangenen Jahren mehrfach thematisiert. Dabei eignet sich 70-cm-PMR446-Funk wegen der geringen Reichweite eher für die Funkkommunikation von Haus zu Haus, während sich größere Distanzen mit dem nur in Deutschland zugelassenen 2-m-Freenet-Funk besser überbrücken lassen. Die Handfunkgeräte dafür sind zwar teuer als bei PMR446, doch dafür deutlich robuster, weil für den professionellen Einsatz konzipiert.

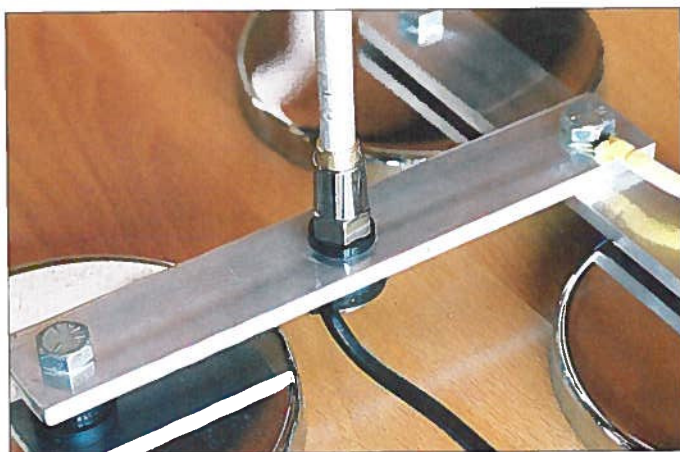

Dank 3/8-Zoll-Gewinde lässt sich der Mobilstrahler von Winkler mit einem großen Magnetfuß verwenden.

Fotos: DL1ABJ

Die flexibelste Lösung für den Jedermann-Notfunk bietet der 11-m-CB-Funk. Ein Handfunkgerät mit abnehmbarer Antenne, ein stabiler Magnetfuß und ein 11-m-Strahler reichen bereits, um den Einsatzleitwagen (ELW) einer nichtstaatlichen Hilfsorganisation im Handumdrehen mit einer zusätzlichen Funkmöglichkeit auszustatten. Kompakte CB-Mobiltransceiver eignen sich ebenso, nur dass deren sichere Stromversorgung etwas mehr Vorbereitung bzw. das Gerät mehr Platz auf dem oft beengten ELW-Arbeitsplatz benötigt. Für den portablen Einsatz bietet derzeit das CB-Handfunkgerät xh 9006e (s. FA 1/13, S. 95) von


stabo eine interessante Kombination von robustem Aufbau und transparentem Bedienkonzept, das nach einer kurzen Einführung notfalls auch Nichtfunker problemlos überblicken dürften. Die stabile und vergleichsweise lange Gummimwendelantenne sorgt für die benötigte Reichweite und bringt diesbezüglich Vorteile gegenüber anderen aktuellen CB-Handfunkgeräten. Für den improvisierten „standmobilen“ CB-Funkbetrieb aus Fahrzeugen verwende ich neben einem großen Magnetfuß (drei oder vier Magnete), wie er auch auf den Amateurfunkbändern für KW-Mobilantennen zum Einsatz kommt, einen Viertelwellenstrahler von Winkler-Spezialantennen (www.winklerantennenbau.de). Die bis zu 3 m lange Vertikalantenne ist aus Aluminium gefertigt und besteht aus drei Elementen, die sich ineinander schrauben lassen. Die Elemente sind jeweils rund 1 m lang, sodass die zerlegte Antenne zum Transport leicht in den Kofferraum passt.

Die Abstimmung auf die gewünschte Frequenz erfolgt über das oberste Antennenelement, das sich einschieben und mit einer M3-Schraube fixieren lässt. Im Fußpunkt erlaubt ein 3/8-Zoll-Gewinde die Verwendung mit dem erwähnten Magnetfuß; alternativ ist ein Adapter für DV-Füße erhältlich. Ich habe dieses Modell gewählt, weil ich es als Funkamateur auch im 12-m- und im 10-m-Band mit guten Ergebnissen verwenden kann. Die ebenfalls zerlegbare Winkler-Mobilantenne vom Typ DV27L-Alu ist maximal 2,7 m lang und lässt sich nur im 11-m-Band abstimmen.

■ Neues von President

Konsultiert man regelmäßig die Internetseiten bekannter Hersteller von CB-Funkgeräten und Zubehör, so stößt man dort mitunter auf interessante Neuheiten, die den hiesigen Markt noch

1 W reduzieren. Die Funkfrequenz stellte man in SSB per rastendem VFO-Knopf auf 100 Hz genau ein und die Empfangsfrequenz war bei Bedarf zusätzlich mittels RIT anpassbar. Damit war eigentlich alles vorhanden für den 10-m-Amateurfunk – außer einer Frequenzablage für den Betrieb über 10-m-Relaisfunkstellen. President Lincoln gilt bei einigen Anwendern bis heute als eines der besten 10-m-Mobilgeräte, es ist jedoch schon seit einigen Jahren nur noch auf dem Gebauchmarkt erhältlich. Entsprechend hat die Ankündigung eines neuen

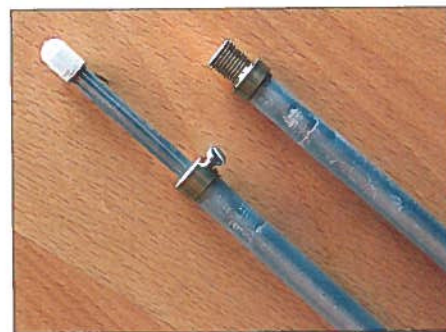

Die drei Segmente des Viertelwellenstrahlers sind jeweils etwa 1 m lang und lassen sich gut im Kofferraum transportieren. Zur Abstimmung dient das verschiebbare oberste Antennensegment.

President Lincoln II für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Zumal die Hoffnung besteht, dass sich das Gerät mit einer entsprechenden 11-m-Version diesmal auch an europäische CB-Funker wendet. Denn immerhin sind heute beinahe europaweit für 11-m-Hobbyfunker alle Sendarten zugelassen und es besteht ein Bedarf an hochwertigen Allmode-Geräten.

Über die mögliche Ausstattung ist bislang wenig bekannt. Doch gibt es Hinweise auf einige interessante Details, wobei zu diesem frühen Zeitpunkt Änderungen bis zur geplanten Markteinführung im Herbst 2013 jederzeit möglich und wahrscheinlich sind: Lincoln II bietet demnach wie schon der Vorgänger neben dem üblichen Kanal-einen VFO-Modus und lässt sich unabhängig vom fixen Sendekanal für klaren SSB-Empfang einstellen. Eine Datenschnittstelle ermöglicht den bequemen Zugriff auf Grundeinstellungen per Computer. Splitfrequenzen lassen sich festlegen, was eine interessante Option für den Betrieb über künftige 11-m-CB-Relaisstationen (s. www.mader-cbradio.eu) wäre. Zur Ausstattung gehören außerdem VOX sowie CTCSS und DCS.

Eine Anfrage beim Hersteller, ob Lincoln II ein für den CB-Funk in Europa zugelassenes Gerät sein wird, blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. Die kursierenden Bilder geben dazu bislang keinen eindeutigen Hinweis, da diese je nach Quelle im Frequenzdisplay einen CB-Kanal oder eine 10-m-Frequenz zeigen. Eine weitere Neuheit aus dem Hause President ist das drahtlose Lautsprecher-Handmikrofon vom Typ Liberty-Mic. Es eignet sich zum Anschluss an alle CB-Funkgeräte der Marke President mit einer sechspoligen Mikrofonbuchse und löst das Problem mancher Mobilfunker, dass im Fahrzeug der zur Gerätebedienung günstige Montageplatz fehlt. Bei einer angekündigten Funkreichweite des Mikrofons von je nach Umgebung maximal 100 m bleibt man auch im Umkreis des Fahrzeugs CB-funkbereit.

Kurzwelle in Deutsch

Liste analoger deutschsprachiger Sendungen auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
0000-2400	Deutschlandradio Kultur – 177, 990
0000-2400	DLF Köln – 153, 207, 549, 756, 1269, 1422
0000-2400	Radio 6150/Radio 48/Channel 292 – 6070 (D/E/Holl.*; D-r)
0000-2400	Radio HCJB – 7365 („ab Sommer“ // 3995)
0000-1800	Radio 700 – 3985 (D-k)
0300-0315	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (So; LUX)
0300-0315	RTL Radio – 1440 (Mo-Fr, Sa -0330)
0315-0330	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (So; LUX)
0315-0330	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (Mo-Fr; LUX)
0330-0345	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (Mo-Sa; LUX)
0330-0345	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (So; LUX)
0330-0500	Radio HCJB – 3995 (D-o)
0345-0400	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (Sa; LUX)
0345-0530	RTL Radio – 1440 (zeitweise relig. Sendungen)
0400-0415	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (So; LUX)
0400-0430	TWR Manzini – 3200, 4775
0430-0500	TWR Manzini – 3200, 4775 (Sa, So)
0500-0515	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (So; LUX)
0500-0530	Missionswerk W. Heukelbach – 3995 (D-o via HCJB)
0500-0615	Radio Ö1 International – 6155 (Sa, So -0610)
0500-0657	China Radio International – 17 720, 17 820
0500-1700	Radio 700 – 1593 (D-k*; zzt. inaktiv)
0515-0530	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (So; LUX)
0530-0800	Radio HCJB – 3995 (D-o)
0530-1615	RTL Radio – 1440
0600-0625	Radio Rumänien International – 9700
0600-0630	Missionswerk Neues Leben – 3995 (D-o via HCJB)
0600-0800	Radiostation Belarus – 6005 (via Radio 700 – D-k)
0600-0800	Radio Gloria International – 7265 (D-g; 1. + 4. So/Monat D+E)
0600-1000	Radio France Bleu Elsass – 1278 (Mo-Fr; Elsassisch)
0600-1600	Radio 700 – 7310 (D-k)
0625-0630	Die Lutherische Stunde – 3995 (D-o via HCJB)
0700-0800	Hamburger Lokalradio – 7265 (Mi+Sa; D-g)
0720-0730	Radio Bukarest – 909 (So)
0730-0800	Radio Neumarkt (Targu Mures) – 1197, 1323, 1593 (So)
0730-0830	IRIB Teheran – 15 500, 17 570
0800-0900	Ichty's Radio – 3995 (D-o via HCJB)
0800-0900	Radio Gloria International – 9480 (D-g; 1. So/Monat D+E)
0800-1000	Radio Gloria International – 9480 (D-g; 4. So/Monat D+E)

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
0800-1000	Magyar Radio 4 – 873, 1188
0800-1100	Hamburger Lokalradio – 6190 (Mi+Sa; D-g)
0800-1700	Radio 700 – 6005 (D-k; zeitweise Relaisendungen)
0900-1000	MV Baltic Radio – 9480 (D-g; 1. So/Monat; alt 7265)
0900-1000	Radio Gloria International – 6005 (D-k; 4. So/Monat D+E)
0900-1200	Stimme Russlands – 693 (Oranienburg/Berlin)
0900-1330	SW-Radio („Segenswelle“) – 3995 (D-o via HCJB; D, Platt, Russ.)
1000-1015	Missionswerk Freundes-Dienst – 6005 (D-k)
1000-1100	Radio Joystick – 7330 (1. So/Monat; FRA)
1000-1100	Radio Temeswar (Timisoara) – 630
1030-1100	Ev. Missions-Gemeinden – 6055 (Sa, So; D-n)
1100-1115	Stimme des Trostes – 5945 (So; D-n)
1100-1200	Radio Bukarest – 909 (Mo-Sa)
1100-1400	Hamburger Lokalradio – 7265 (Mi+Sa; D-g)
1130-1225	Stimme der Türkei – 13 760
1200-1255	Radio Rumänien International – 9675, 11 875
1200-1300	MV Baltic Radio – 7265 (D-g; 1. So/Monat)
1200-1430	Radio France Bleu Elsass – 1278 (Mo-Fr; Elsassisch)
1330-1400	Radio HCJB – 3995 (D-o)
1400-1500	Radio Bayrak INT – 6150 (So; unregelmäßig)
1400-1500	SW-Radio („Segenswelle“) – 3995 (D-o via HCJB)
1500-1530	Radio HCJB – 3995 (D-o)
1500-1900	Stimme Russlands – 693 (Oranienburg)
1530-1600	Missionswerk W. Heukelbach – 3995 (D-o via HCJB)
1600-1630	Radio HCJB – 3995 (Plattdeutsch; D-o)
1600-1630	Radio Serbien International – 9635 (zzt. inaktiv)
1600-1655	Stimme Koreas – 3250, 9425, 12 015
1600-1757	Radio China International – 5970, 7380 (ALB)
1615-1630	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (LUX)
1630-1645	Missionswerk Freundes-Dienst – 6005 (Mo-Sa; D-k)
1630-1730	RTL Radio – 1440 (Di -1715, Mi -1725)
1630-1730	Missionswerk „Voice of Hope“ – 3995 (Di; via HCJB)
1630-1900	Radio HCJB – 3995 (D-o)
1700-1730	Radio Bayrak INT – 6150 (Sa; unregelmäßig)
1705-1755	RAE Buenos Aires – 15 345 (Mo-Fr)
1715-1730	Ev. Missions-Gemeinden – 1440 (Di; LUX)
1725-1730	Die Lutherische Stunde – 1440 (Mi; LUX)
1730-1745	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (LUX)
1730-1755	Missionswerk Neues Leben – 3995 (D-o via HCJB)
1730-1825	Stimme der Türkei – 11 835
1730-1830	IRIB Teheran – 9715, 11 905
1745-1800	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (LUX)
1755-1800	Die Lutherische Stunde – 3995 (D-o via HCJB)
1800-1805	Stimme von Kroatien – 1134

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
1800-1855	Radio Neumarkt (Targu Mures) – 1197, 1323, 1404, 1593 (Mo-Sa)
1800-1855	Radio Rumänien International – 7425
1800-1855	Stimme Koreas – 3250, 9425, 12 015
1800-1900	Radio Damaskus – 9330 (12 085)
1800-1900	Stimme Indonesiens – 9526 (alt 11785)
1800-1900	Stimme Indonesiens – 3985 (D-k; z. T. ältere Sendungen)
1800-1940	Radiostation Belarus – 7255, 11 730
1800-1957	Radio China International – 1440 (LUX), 7395, 11 650, 11 775
1900-1930	Radio HCJB – 3995 (Plattdeutsch; D-o)
1900-1955	Stimme Koreas – 3250, 9425, 12 010
1900-2000	Radio Kairo – 12 050
1900-2000	Radio Taiwan International – 6185 (GB-w)
1900-2400	Radio 700 – 3985 (D-k)
1930-1958	Stimme Vietnams – 9430 (GB-s)
1930-2000	Radio Tirana – 7465 (Mo-Sa)
1930-2130	Radio HCJB – 3995 (D-o)
1940-2000	Radiostation Belarus – 7255, 11 730 (Di, Mi, Fr)
2000-2015	Radio Thailand – 9390
2000-2028	Stimme Vietnams – 9430 (GB-s)
2000-2030	Radio Serbien International – 6100 (außer Sa; BIH)
2000-2100	KBS World Radio – 3955 (GB-w)
2034-2038	Radio Slovenija – 918
2100-2200	Radio Taiwan International – 3965 (FRA)
2100-2400	WTWW – 12 105 (geplant)
2105-2155	RAE Buenos Aires – 15 345 (Mo-Fr)
2130-2230	Ichty's Radio – 3995 (D-o via HCJB)
2230-0300	Radio HCJB – 3995 (D-o; Nachtprogramm D+E)
2300-2330	HCJB Global – 9835 (D-n)
2332-2348	Radio Pridnestrovye – 9665 (So-Do; MDA)

* noch immer „testing with low power“;
Programmstart unbekannt,
Info: www.radio-6150.de/deutsch/programm/
** aktuelle Infos: www.1593.eu

Sendungen im DRM-Modus („Kurzwelle digital“)

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
0000-2400	biteXpress – 909 (Dillberg), 15 896 (Erlangen; je 0.1 kW)
0600-0625	Radio Rumänien International – 7435
0900-1200	Stimme Russlands – 9850
1800-1855	Radio Rumänien International – 5920

Viele Stationen strahlen ihre Programme über Relaisstationen aus, die zum Teil außerhalb des Ursprungslandes liegen. Die Standorte sind wie folgt gekennzeichnet:


ALB – Albanien (Cerrik)
AUT – Österreich (Moosbrunn)
BIH – Bosnien-Herzegowina (Bijeljina)
D – Deutschland (Göhren-g, Kall/Eifel-k, Nauen-n, Weenermoor/Ostfriesland-o, Rohrbach-r)
FRA – Frankreich (Issoudun)
GB – Großbritannien (Skelton-s, Woofferton-w)
LUX – Luxemburg (Marnach)
MDA – Moldawien (Grigoriopol)
ROU – Rumänien (Saftica)

Die am besten hörbaren Frequenzen sind in **Fett-druck** wiedergegeben. **Hans Weber**

BC-DX- Informationen

■ NDR mit Flutnachrichten

Wetterforscher gehen davon aus, dass sich sogenannte Extremwetterlagen mit den bekannten und derzeit leider unübersehbaren Folgen künftig weiter häufen werden – auch bei uns in Mitteleuropa. Sie vermeiden daher von Medien bislang gerne verwendete Begriffe wie „Jahrhundertflut“, denn ein Jahrhundert ist dafür angesichts der Häufung innerhalb deutlich kürzerer zeitlicher Abstände offenbar eine mittlerweile viel zu große Zeiteinheit.

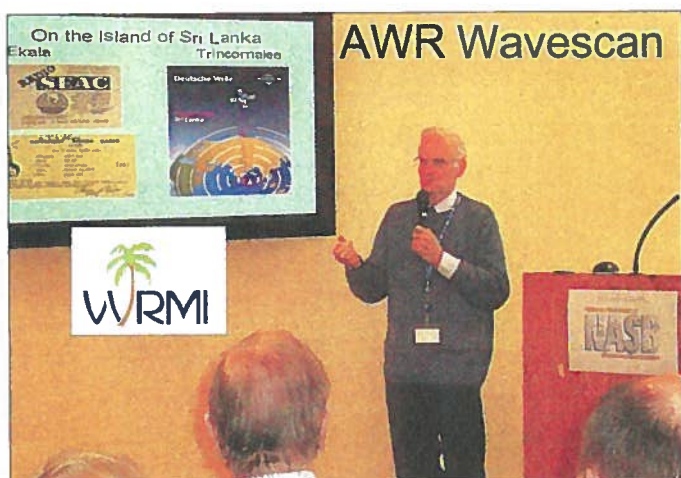

Sonder-QLS-Karte von Adventist World Radio für die Sendung Wavescan via KSDA Guam.

Als Kommunikationsmittel zur Warnung der Bevölkerung bewährt sich bei Flut- und anderen Katastrophen der Hörfunk bzw. als Empfangsmittel das portable Radiogerät. In der Broschüre „Für den Notfall vorgesorgt“, herausgegeben vom deutschen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, gibt diese Behörde uns Bürgern Tipps und Hinweise, wie man für den Notfall vorsorgen kann.

Darin geht es u. a. um die Bedeutung des Hörfunks bei einer Flutkatastrophe; Zitat: „Eine großflächige Katastrophe – wie z. B. Hochwasser – kann dazu führen, dass Teile der Bevölkerung von der Außenwelt abgeschnitten werden. Nur über Rundfunk, Fernsehen und andere elektronische Medien können dann lebenswichtige Informationen die Hilfsbedürftigen erreichen. Oft ist aber auch die Stromversorgung in Katastrophengebieten nicht mehr gewährleistet, dann fallen alle netzbetriebenen Geräte aus.“ Daher solle man für den Katastrophenfall immer auch ein batteriebetriebenes Radiogerät inklusive einem Vorrat an Batterien im Haus haben: „Damit Sie auch bei Stromausfall noch informiert werden können, ist ein solches Rundfunkgerät mit UKW- und Mittelwellenempfang besonders wichtig.“

Die immense Bedeutung des Hörfunks als Informationsmedium für Menschen in Katastrophengebieten ist den für den Betrieb verantwortlichen Intendanten und Programmchefs bewusst. So verstärkte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am 10.6.13 wegen der zunehmend kritischen Hochwasserlage im Norden entlang der Elbe bis auf Weiteres nachts sein Nachrichtenprogramm im Hörfunk. Konkret bedeutet dies (Stand: Re-

daktionsschluss dieser FA-Ausgabe), dass die Programme *NDR Info* und *NDR 2* nachts ab 2230 UTC jede Stunde zusätzliche Hochwassernachrichten senden. Die vier Landesprogramme des NDR Hörfunks übernehmen diese in der *NDR 1 Nacht* ebenfalls ab 2230 UTC.

Damit, so die Programmverantwortlichen beim NDR, stelle man die Nachrichten- und Informationsversorgung nachts auch für die Hörer von *NDR 1 Niedersachsen*, *NDR 1 Radio MV*, *NDR 90,3* und *NDR 1 Welle Nord* sicher. Zusätzlich würden die Landesprogramme bei Bedarf aktuell für die Zentralnachrichten über aktuelle Entwicklungen berichten. „Sollte sich die Lage extrem zuspitzen, wird das Lüneburger Studio des Landesfunkhauses Niedersachsen für die *NDR 1 Nacht* die Berichterstattung über die

anderen Ländern des Mittleren Ostens. In einer offiziellen Stellungnahme erklärte Steve Titherington, Leiter des *BBC World Service*, diesen bemerkenswerten Schritt mit heftigen Hörerreaktionen in den erwähnten Regionen nach der Streichung dieser Frequenz.

Demnach hatten sich zahlreiche Hörer in Israel nach der Ankündigung der Abschaltung beschwert. Mit der Reaktivierung reagiere man nun positiv auf diesen Hörerwunsch, auch wenn man wegen unabwendbarer Einsparungen nicht wie früher den ganzen Tag auf 1323 kHz senden kann. Stattdessen ist die Frequenz nun zu den Zeiten aktiv, wenn laut BBC-Hörerforschung die meisten Menschen das Programm hören wollen. Zur Bestätigung wünscht man sich weitere Hörerreaktionen.



Radio Prag feierte am 18.5.13 den 90. Stationsgeburtstag und sendete aus diesem Anlass auf Kurzwelle über Anlagen von Radio 700. Empfangsberichte bestätigte die Station mit einer solchen QLS-Karte.

QLSs: Li

Nachrichten hinaus organisieren.“ Die Ausstrahlung erfolgt über Antenne auf UKW, per DAB+ sowie auf Mittelwelle. DAB+ hat dabei den Nachteil, dass es nur wenige batteriebetriebene Empfänger gibt bzw. diese im Vergleich zu einem konventionellen Radiogerät deutlich mehr Energie verbrauchen. Problematisch ist auch das aus Kostengründen bis auf Weiteres weiterhin lückenhafte DAB+-Sendernetz des NDR. Eine kürzliche Anfrage beim NDR ergab – vor der aktuellen Flutkatastrophe –, dass sich daran auch in absehbarer Zeit nichts ändern wird.

Für die Verbreitung von Informationen im Katastrophenfall ist also der analoge Hörfunk auf UKW sowie auf Mittelwelle unverzichtbar; *NDR Info Spezial* sendet weiterhin auf 702, 792, 828 und 972 kHz. Dabei kommt der Mittelwelle die große Reichweite, die weit über die üblicher UKW-Sender hinaus geht, bei einem eventuellen UKW-Ausfall zugute. Vor diesem Hintergrund erscheint es als eine zunehmend fragwürdige Entscheidung, dass immer mehr öffentlich-rechtliche Hörfunkstationen in Deutschland ihre Mittelwellen abschalten und stattdessen lieber auf DAB+ setzen. Denn bislang ist der digitale Hörfunk im Katastrophenfall aus den genannten Gründen wenig hilfreich.

■ BBCWS reaktiviert MW

Dass Hörfunk auf Mittelwelle auch in Zeiten von Webradio und Smartphone eine Berechtigung hat, musste nun der internationale *World Service* der BBC einsehen: Seit dem 7.6.13 sendet man wieder täglich zehn Stunden von 0300 bis 0700 UTC und von 1300 bis 1900 UTC auf der Mittelwelle 1323 kHz für Hörer in Israel sowie

Die Abstrahlung auf 1323 kHz (200 kW) erfolgt wie zuvor über den Sender *Zygi* auf der Mittelmeerinsel Zypern.

■ Australien mit Radiogram

Am Wochenende vom 8.6. auf den 9.6.13 hat sich *Radio Australia* erstmals am *Radiogram*-Projekt (s. diese Rubrik in FA 7/13) der *Voice of America* (VOA) beteiligt: Sendungen mit Textmitteilungen und Bildern in Digimodes (MFSK 16 und MFSK32) für Hörer in Europa kamen jeweils von 0850 bis 0857 UTC auf 11 945 kHz sowie von 2150 bis 2157 UTC auf 11 695 kHz und waren gut aufzunehmen. Weitere Ausstrahlungen richteten sich an KW-Hörer im Pazifik sowie in Asien und Nordamerika. Die Hörer von *Radio Australia* werden sich über die ungewöhnliche Programmänderung wohl gewundert haben, denn zumindest in einige Sendungen lösten die Digimode-Übertragungen das normale Radioprogramm unangekündigt für einige Minuten ab. Die VOA selbst setzt das Experiment mit eigenen Sendungen fort (Europaempfang samstags auf 17 860 kHz von 1600 bis 1630 UTC). Um die Robustheit der Digimode-Übertragungen gegenüber Gleichkanalstörungen zu testen, spielte man teilweise gleichzeitig Musikstücke auf der Frequenz. Kim Andrew Elliott, der Initiator des Projektes, ist sehr an Empfangsberichten und an Mitschnitten interessiert, die man per E-Mail an radiogram@voanews.com oder (bei großen Audiodateien) an ibcast@mail2kim.com schicken kann.

Die Informationen und Abbildungen stammen von Michael Lindner (Li) und Harald Kuhl (HKu).

Ausbreitung Juli 2013

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH

CZ-251 65 Ondřejov 266, Tschechische Rep.

Der diesjährige erfreuliche Anstieg der Sonnenaktivität ermöglichte es, die Entwicklung des gegenwärtigen Elfjahreszyklus mit den vorhergehenden 23 Zyklen besser zu vergleichen. Man findet eine Ähnlichkeit mit dem 15. Zyklus, der im Sommer des Jahres 1913 startete, im August 1917 gipfelte und im September 1923 endete. Er hatte auch ein primäres Maximum, wie wir es am Ende des Jahres 2011 und am Anfang des Jahres 2012 erlebten. Solange sich die Ähnlichkeit beider Zyklen fortsetzt, können wir hoffen, dass die erhöhte Sonnenaktivität bis zum diesjährigen Herbst anhalten wird.

Für den Juli sind folgende durchschnittlichen Sonnenfleckenzahlen vorhergesagt: SWPC $R = 79,5 \pm 8$, IPS $R = 51,2$ und SIDC in Brüssel $R = 52$ mit der klassischen und $R = 78$ nach der kombinierten Methode. Dr. Hathaway führt $R = 66,5$ an. Unsere Vorhersage beruht auf $R = 73$, die einem Solarflux SF = 122 s.f.u. entspricht.

Größere Sonneneruptionen, zeitweise auch Protoneruptionen, auf uns zufliegende Sonnenplasmawolken, geomagnetische und ionosphärische Störungen einschließlich Polarlichter und dazu der Anfang der E_s-Saison, das waren die Requisiten der Vorstellung, die sich über unseren Antennen im Mai abspielte. Der solare Flux sank kaum unter 120 s.f.u., am 13. 5. 13 stieg er sogar bis auf 150 s.f.u. Die Ionosonde in Průhonice bei Prag maß die höchste kritische Frequenz $f_oF_2 = 10,0$ MHz am 11. 5. um 0930 UTC. In Juliusruh war es einen Tag früher, als die höchsten Werte im Bereich von 8 MHz und 9 MHz auftraten. Als Folge geomagnetischer Störungen erreichten aber die f_oF_2 -Messwerte am 2., 25. und 27. 5. 13 die 7-MHz-Marke erst am Nachmittag.

In den Sommermonaten (hauptsächlich im Juni und Juli) hilft uns als Bewohner der Nordhemisphäre die höhere Sonnenaktivität nur wenig. Gegenüber den übrigen Jahreszeiten sind die niedrigsten benutzbaren Frequenzen nachts hoch, tagsüber im Gegenteil niedrig und von der Sonnenstrahlung am wenigsten abhängig. Die Determinationsfaktoren sind das atmosphärische Störniveau (QRN) und die Anwesenheit der sporadischen E-Schicht. Sie ermöglicht uns zwar oft „Shortskip“-Verbindungen auf den oberen KW-Bändern und auf einem Stückchen UKW,

aber weil sie zwischen unseren Antennen und den E- und F-Schichten auftritt, kann sie die Signale auf den niedrigeren Frequenzen abschirmen. Zum Glück ist die Sonnenaktivität genügend hoch, sodass man bei lokalen Verbindungen tagsüber auf das 80-m-Band meistens nicht angewiesen ist und das endlich genügend breite 40-m-Band, auf dem dieses Problem weniger oft auftritt, benutzen kann.

Die durchschnittlichen Indizes der Sonnenaktivität und des Magnetfeldes der Erde für April und Mai: Solarflux: 125,0 und 131,4, Sonnenfleckenzahlen $R = 72,4$ und 78,7 und Indizes der Geomagnetaktivität aus dem Observatorium Wingst $A = 6,8$ und 12,2. Die letzten R setzt man in die Formel für geglättete Durchschnitte ein und erhält für Oktober und November 2012 $R_{12} = 58,6$ bzw. 59,7.

Legende zu den Diagrammen



Als Berechnungsgrundlage dienen:

Sendeleistung: 1 kW ERP

RX-Antenne: Dipol horizontal, $\lambda/2$ hoch

weiße Linie: MUF

Parameter: Signalstärke in S-Stufen

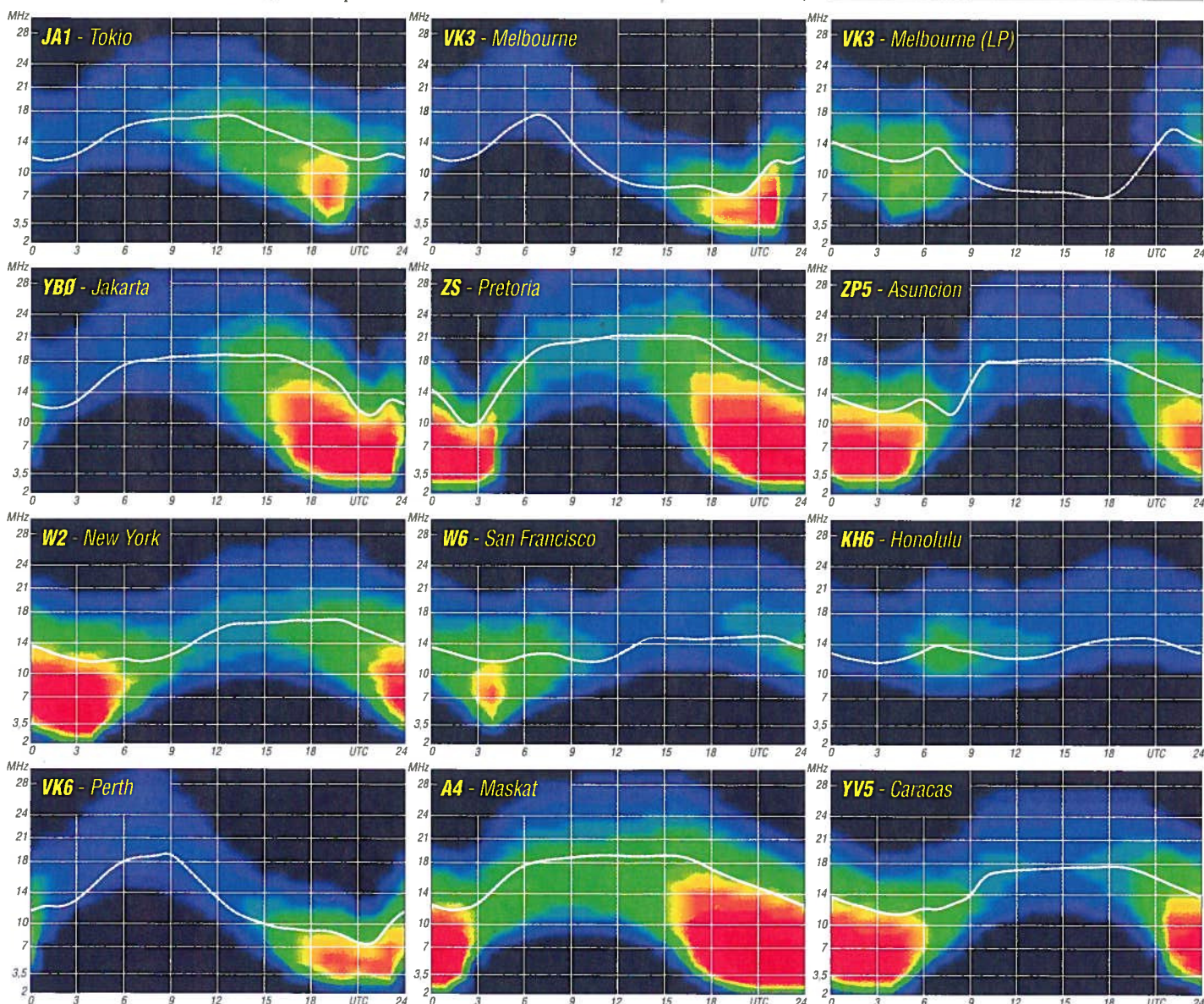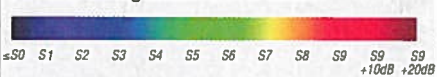

DA0HQ als German Headquarters in der IARU-Weltmeisterschaft

Die 28. IARU HF World Championship beginnt am 13.7.13 um 1200 UTC. Das DA0HQ-Team wird pünktlich in CW und SSB auf den klassischen Kurzwellenbändern QRV sein und eure Anrufe erwarten. Im Jahr 2012 hat unsere Mannschaft die Bronzemedaille errungen, was Ansporn ist, wieder im Wettstreit um den Weltmeistertitel 2013 anzutreten.

Beginnen wir zunächst mit einem Rückblick auf 2012 und der Analyse des Geschehens. Die 27. IARU-WM lässt sich kurz zusammenfassen:

- TM0HQ gewinnt vor Spanien mit solidem Vorsprung von 10 % vor unserem Team, das ist die schlechte Nachricht.
- Die gute Nachricht: DA0HQ landet auf Platz 3 und distanziert die Verfolger, die dicht gedrängt die Plätze 4 bis 7 belegen, ebenfalls um weitere 10 % (Tabelle 1).
- Spanien und Frankreich haben ihre Trumpfkarten clever ausgespielt: 3 Punkte für die vielen Mitteleuropäer, die an der WM teilnehmen und bessere DX-Bedingungen im Vergleich zum restlichen Europa.
- Der Funkwetterbericht hatte ja solare Flares vorhergesagt, die dann am Sonntagmorgen auch ihre Wirkung zeigten.

Insofern sind wir mit unserem Ergebnis zufrieden, schließlich hatte der Samstag ja QSO-Raten ermöglicht, wie man sie von den Vorjahren auch gewohnt war. So reichten wir ein Ergebnis von 25,8 Mio. Punkten beim Contestveranstalter ein.

Daraus ergibt sich stets die Frage, welche Reserven es denn noch zu erschließen gilt. Das haben wir auf dem alljährlichen HQ-Treffen in der Arnstädter Stadtbrauerei ausgiebig diskutiert. Dietmar, DL3DXX, hatte die Zahlen aus den HQ-Logs aufbereitet und gegenübergestellt. Das Ergebnis ist auf den Punkt gebracht folgendes: Wir müssen sowohl DL-Stationen als auch Europa und DX mit konstant hohen QSO-Schnitten ins Log bekommen. Das klingt an sich trivial, es muss dazu aber in den 24 h des Contests hochkonzentriert und ununterbrochen gefunkt werden. Unser Zwei-OP-Setup hat sich dafür bewährt und wird ständig noch erweitert und optimiert. Ebenso wurden weitere Standorte gewonnen, um technische Probleme zu kompensieren und ununterbrochenen Funkbetrieb gewährleisten zu können.

■ Was so alles passierte

Dass solch ein Notfall- und Reservekonzept wirklich notwendig ist, hat die Praxis bewiesen, die ja immer Überraschungen für uns bereithält. So stellten wir bei DF0HQ in Ilmenau kurz vor Contestbeginn fest, dass sich der Direktor (D1) der 4-Element-Quad in 27 m Höhe hinter einem Stahlseilende der Abspannung verhakt hatte. Über Nacht gab es kräftigen Wind, der die Elemente mehr als gedacht verwirbelte. Da die Antenne in Richtung USA (300°) stand, konnte der Contestbetrieb auf 15 m in CW erst einmal planmäßig beginnen. Zum Abarbeiten der Multis ließ sich ja die Zweitantenne (6-Element-Quad) drehen. Inzwischen machten wir uns Gedanken, wie das Element wieder freizubekommen wäre.

Andre, DL4UNY, konnte mit einigem Gefummel von der besteigbaren Masthälfte aus eine Leine hochziehen, mit deren Hilfe das Bodenteam dann den Direktor wieder befreien konnte. Glück gehabt.

Plötzlich ein lauter Knall in der 160-m-PA. Das ist der Vorteil von Hochspannungsteilen: Wenn etwas nicht stimmt, dann hört man das sofort und deutlich. Zunächst war die PA nach dem Einschalten der Sicherungsautomaten sofort wieder betriebsbereit. Also erst mal weiterfunken, bis es nach einer halben Stunde wieder in der Kiste rumpelte. Der nächste Einschaltversuch ließ sofort die Sicherungen kommen. Nun wurden umgehend die Reservestation QRV sowie die Endstufe an der frischen Luft zerlegt und der Schaden untersucht. So viele Bauteile enthält ja eine Röhren-PA nun doch nicht, das muss doch zu finden sein. Eine keramische Hochspan-



Rainer, DL1AUZ (oben), und Andre, DL4UNY, reparieren die Ilmenauer 4-Element-Dreiband-Quad.

während des Contests keine Frequenzen auf unserer Website (www.da0hq.de) veröffentlichen – ich denke, ihr werdet uns auch so finden. Leider geht es uns nicht anders als mancher DXpedition, wenn es sich um mutwillige Störungen



Das Ilmenauer DA0HQ-Team ganz optimistisch vor dem Contest (2012)

Fotos: DF0HQ (4), DL4MW (1)

nungsdurchführung sah von außen ganz gut aus, innen waren aber deutliche Brandspuren eines Überschlags zu sehen. Damit war die Ursache ermittelt und ein Ersatzbauelement fand sich in der SS-1000-Ersatzteilkiste. So war das Ganze in einer halben Stunde erledigt und der reguläre Betrieb konnte weitergehen.

Die in diesem Jahr beteiligten Standorte sind in Tabelle 2 aufgelistet. Da Kontinuität beim „Unternehmen DA0HQ“ im Vordergrund steht (als Vermächtnis von Lothar, DL3TD+), sind die Teams von 2012 unverändert wieder mit dabei und wollen versuchen, auf den genannten QRGs (±QRM) aktiv zu sein. Um dem Vorwurf des „Selbst-Spottings“ zu begegnen, werden wir



Freiluftreparatur der 160-m-PA bei DF0HQ


handelt. Insbesondere auf 80 m und 40 m ist der „Einfallsreichtum“ mancher OMs besonders groß... Wir werden flexibel reagieren müssen und dem QRM ausweichen.

■ Ein Wintermärchen?

Leider nein. Zwei Wochen anhaltender Nebel im Februar bei Minusgraden haben in der Realität unseren Antennen arg zugesetzt, insbesondere den Glasfaserstäben der 3-Element-Quad für 40 m. In 30 m Höhe ist soviel an Eis aus der feuchten Luft ausgefroren, dass die Drähte der Elemente auf ein mehrfaches ihres Durchmesser angewachsen waren. Die Gewichtskräfte kann man kaum einkalkulieren. Selbst funken und mit HF heizen hilft hier leider nicht! Außerdem ist das SWV unter diesen Bedingungen alles andere als optimal. Schon Raureif verschiebt die Resonanzfrequenz der Drahtantennen um 3 % nach unten. Das ist ja an sich gar nicht so viel, könnte man meinen. Dass die Resonanz der 40-m-Antenne dann aber nicht mehr bei 7080 kHz sondern bei 6870 kHz liegt, ist doch ganz schön daneben. Hinzu kommt noch die Änderung der Lage der Elemente durch das Biegen der Stäbe. Alles in allem ist das noch schlechter als suboptimal. Wir werden nun dickere Stäbe einsetzen, als Alternative haben wir Surfmasten be-

schaft und wollen diese auf ihre Tauglichkeit für den Antennenbau prüfen.

Bereits im März haben wir unsere 2-Element-Quad für 20-/17-/12-m bei der sich nach dem Abtauen und Wiederaufrichten der Stäbe zwei Elemente verfitzt hatten, bei schönstem Winterwetter und einem halben Meter Schnee repariert. Das Problem war, alles was einem vom Antennenmast herunterfiel, blieb bis zur Schneeschmelze verschollen. Außerdem hatten unsere Klubstationsräume eine Renovierung dringend nötig, bevor uns (im wahrsten Sinne des Wortes) die Decke auf den Kopf fällt. Die 25 Jahre alten Spanplatten waren verbogen durch Feuchtigkeit und in der Glaswolle darüber hatten scheinbar schon Generationen von Mäusen und Mardern gehaust. So haben wir unter Vollschatz, also in Reinraumanzügen, das alte Zeug durch Schaumglasdämmung und Profilholz ersetzt, was sich auch nicht an einem Nachmittag erledigen ließ. Nebenbei müssen dann nur noch ein Transceiver

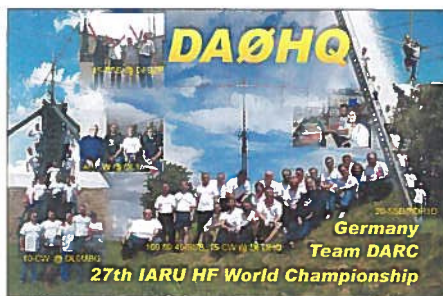

neue Rufzeichen wie DJ8OG, Matthias (von DLOFC), und Christof, DJ7PI (KI. 1 HP), bzw. Franz, DF4AK, und Brigitte, DJ2KH (KI. 2 LP), auf den vorderen Plätzen zu entdecken. Die weiteren Sieger und Platzierten könnt ihr den Tabellen in unserem CQ-DL-Beitrag oder unserer Website entnehmen, die Pokale werden wieder auf der Ham Radio übergeben. Schaut also mal am Stand des DX-Referates vorbei.



Oli, DJ9AO (vorn), funkt sich auf 40 m in SSB warm; im Hintergrund läuft 15-m-CW-Betrieb.

repariert, in der PA die Lüfter ausgetauscht, ein paar PCs neu eingerichtet, zusätzliche Interfaces und Filter aufgebaut, die absolut notwendigen Beverage-Antennen überarbeitet, das Holz gestrichen, die QSL-Karten bearbeitet und verschickt, die Website aktualisiert und schließlich auch der Rasen mal gemäht werden. Hier ist das ganze Team gefragt, wo jeder seine spezielle Aufgabe übernimmt. Am Ende sind dann alle stolz darauf, wieder etwas für das DA0HQ-Team, den OV oder die Klubstation geschaffen zu haben. Gemeinsam funkt es sich auch besser und mit mehr Spaß als allein zu Hause.

DA0HQ-Diplom und Sprintwettbewerb

Richtig, die Diplom- und Sprintwertung muss ebenfalls noch erstellt werden. Dabei herrscht ebenso Kontinuität: Die Spitzenreiter beim DA0HQ-Diplom sind unangefochten Xaver, DK4RM – DL0XM und DL7UFN haben die magische Grenze von 222 Punkten durch beständige 12-Punkte-Zuwächse überschritten – Gratulation und weiter so!

Beim Sprint hat jeder immer wieder neu die Chance, ganz vorn dabei zu sein. So ist es interessant, in der Auswertung alte Hasen, wie die Klingenthaler OMs DL*CX vom Team DM7C sowie Martin, DL4NAC, in der Klasse 2 (High Power) mit 4 min – Rainer, DG2YIR, und Pit, DK3WE, in der QRP-Wertung, aber auch völlig

Die Sprint- und Diplom-Urkunden lassen sich über unsere Website ausdrucken, das Verfahren hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Sollte es dabei Probleme geben, dann helfe euch gegenseitig im OV oder schreibt uns einfach eine E-Mail an da0hq@darc.de. Eine Restmenge Sticker und gedruckte Diplome in klassischer Papierform sind noch vorrätig.

Werbung für den Amateurfunk

Unser gemeinsames Hobby einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, ist gar nicht so einfach. Die „Lange Nacht der Technik“ an der TU Ilmenau nutzen wir, gemeinsam mit dem Nachbar-



Die „Lange Nacht der Technik“ an der TU Ilmenau nutzte man, Amateurfunkaktivitäten vorzustellen.

OV (X30) einen Stand zu gestalten und unsere Aktivitäten vorzustellen. Neben der Funkstation an sich, der Vorführung des Reverse-Baken-Netzwerks, der Ausstellung der unterschiedlichsten selbstgebauten Antennen für WLAN, ist der Renner immer wieder der Morse-Pieps, mit dem die Besucher Telegrafie geben können und ihnen der decodierte Text dann angezeigt wird. Interessant dabei ist, dass einige der Kinder mit der Handtaste ihren Namen hinbekommen, andere jedoch besser mit dem Paddel der Elbug ohne jegliche Vorkenntnisse umgehen können. Ergo: CW lebt (wohl) noch!

Erwartungen

Wir werden die IARU-Weltmeisterschaft wieder nutzen, um Rundfunk, Fernsehen, Presse und Lokalpolitiker an unsere Station einzuladen. Schließlich funkt mit Anette, DL6SAK, ja der DARC-Vorstand bei uns mit. In den vergangenen Jahren haben wir es geschafft, in der MDR-

Tabelle 1:
Ergebnis IARU-HF-WM 2012
(HQ-Stationen – Top 10)

Rufzeichen	Punkte	QSOs	Multis
TM0HQ	28025946	17048	507
EF0HQ	26919279	15857	493
DA0HQ	25279410	21485	530
GO2HQ	22440108	15136	474
IOxHQ	22379979	17031	503
R3HQ	22312448	13889	512
OL2HQ	22262882	15433	514
S50HQ	19645892	14214	491
YT0HQ	19591882	14580	491
SN0HQ	19515470	15929	494

Tabelle 2:
Standorte von DA0HQ 2013
mit möglichen Arbeitsfrequenzen

Band	Sendart	QTH	QRG [MHz]
10 m	CW	Mühlburg	28,032
10 m	SSB	Wetzstein	28,480
15 m	CW	Ilmenau	21,032
15 m	SSB	Babenhausen	21,280/21,325
20 m	CW	München	14,032
20 m	SSB	Kerpen	14,280/14,265
40 m	CW	München	7,003/7,028
40 m	SSB	Ilmenau	7,065/7,177
80 m	CW	Windesheim	3,511/3,502
80 m	SSB	Ilmenau	3,645*/3,780**
160 m	CW	Horschlitt	1,832
160 m	SSB	Ilmenau	1,843
Reserve		Keulenberg, Jessen, Weeze	

* tagsüber

** nachts (±QRM)

Nachrichtensendung „Thüringen Journal“ einen Beitrag von knapp 3 min Länge zu platzieren. Das Wichtigste ist jedoch, dass der Spaß an der Sache nicht verloren geht. Und der kommt spätestens bei Funken. Wir warten auf eure zahlreichen Anrufe in der IARU-Kurzwellen-Weltmeisterschaft und werden darum kämpfen, alle schnell und fehlerfrei ins Log zu bekommen, wobei uns zusätzliche Hörantennen helfen sollen.

Abschließend noch eine ganz wichtige Bitte: Wer ein Log einreicht, muss alle QSOs mit uns darin aufführen, ansonsten werden uns die Punkte doppelt abgezogen! Fragen, Kommentare, Kritiken ebenfalls an da0hq@darc.de schicken. Also dann, wir hören uns am 13.7.13 ab 1200 UTC.

Ben Bieske, DL5ANT

IOTA-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Mario Borstel, DL5ME
PSF 113527, 39034 Magdeburg
E-Mail: dl5me@darc.de

■ Inselaktivitäten


Europa: Rico, DO6EBB, ist noch bis 7.7.13 im Urlaub von Fanö, **EU-125**, mit vorangestelltem OZ-Präfix in der Luft. – Ein belgisches Team ist vom 1. bis 6.7.13 unter OJ0V von Market-Riff, **EU-053** (LH-0542), in allen Sendarten QRV. QSL über ON4CCP. CU8AS, CT3FN und DL2HYH sind vom 30. bis 31.7.13 als CR2F von der östlichen Azorengruppe, **EU-003**, zu hören. Dieses Mal will man die Insel Formigas (LH-4293) besuchen. Bjoern, HB9DTV, funkt vom 13. bis 20.7.13 unter 9A/HB9DTV im Ferienstil von Pag, **EU-**



170 (LH-1796), in SSB. – Ken, G0ORH, und David, G3KLH, melden sich vom 22. bis 23.7.13 als MM3I von Arran, **EU-123**. Die QSL geht via G0ORH. – Mitglieder der Papa Lima DX Gruppe gehen vom 23. bis 29.7.13 erneut als EJ0PL von Inishmore, **EU-006** (LH-1874), auf Tour. QSL via EI5JQ. Rich, M5RIC, aktiviert vom 23. bis 30.7.13 unter SV8/M5RIC das Eiland Zakynthos, **EU-052** (LH-0209). – Ein belgisches Team funkt vom 24.7. bis 2.8.13 als 9A/OO7T/p von Brac, **EU-016** (LH-0416). Sämtliche Sendarten und Bänder sind eingeplant. – DL4BBH, DL5EBE, DL7UXG und DL2VFR, bringen zum IOTA-Contest (27./28.7.13) erneut DM50IOTA in die Luft, nunmehr von Borkum, **EU-047** (LH-1022). Weitere Informationen gibt es auf www.iota-expedition.com. – Einige Franzosen funken vom 24. bis 30.7.13 unter TM2BI von Belle, **EU-048** (LH-0872). G3VCQ, M0GAV und M3VCQ wollen vom 26. bis 29.7.13 als CT7ACG von Culatra, **EU-145** (LH-0144), funken. – Belgier aktivieren vom 26. bis 27.7.13 als TM7T die Inseln Grand und Chausey (beide **EU-039**). QSL via ON8ZL. Näheres auf www.qrz.com/db/tm7t. – DL4HG und DL7AT sind vom 26. bis 28.7.13 als OZ0TX von Mando, **EU-125**, zu hören. AC6DD funkt vom 27. bis 29.7.13 mit vorangestelltem 9A-Präfix von Sveti Nikola, **EU-110** (LH-3152). – DG5LAC besucht vom 27.7. bis 9.8.13 Juist, **EU-047**, und ist auch zum IOTA-Contest als DG5LAC/p aktiv. – Günter, DL4WA, Frank, DL1WA, und Jo, DL3ARM, arbeiten zum IOTA-Contest (26./27.7.13) als DL1WA/p von Usedom, **EU-129** (LH-1640). **Afrika:** Unter SU8N befunkte Anfang Mai ein vierköpfiges Team die „New One“ Nelson, **AF-109**. Leider konnten sie nicht wie geplant

eine Woche Betrieb machen, sondern mussten nach zwei Tagen QRT anmelden, da der Generator ausfiel. Eine Woche später aktivierte die Crew für 24 h ein zweites Mal die Insel, sodass am Ende etwa 2000 QSOs zu Buche standen und u. a. die Voraussetzung für eine Anerkennung gegeben ist. QSL über SM5AQD via Büro und direkt.

Nordamerika: Eric, KV1J, meldet sich vom 6. bis 16.7.13 erneut als FP/KV1J von Miguelon **NA-032** (LH-1417), vorzugsweise in SSB und RTTY. QSL via Heimatrufzeichen. – John, W5JON, und seine XYL Cathy, W5HAM, funken vom 9.7. bis 10.8.13 unter V47JA und V47HAM von St. Kitts, **NA-104**. Eine Teilnahme am IARU- und IOTA-Contest ist geplant. QSL direkt via W5JON. – David, K0DCH, bringt vom 12. bis 16.7.13 als K0DCH/KL7 das Alexander-Archipel, **NA-041** (LH-2115), in den Äther. – Rick, K6VVA, plant immer noch eine North Slope IOTA-Tour

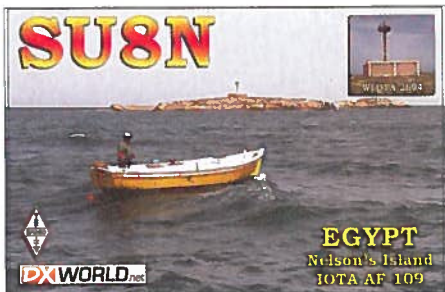

im Norden Alaskas. Kurzfristig und in Abhängigkeit der CMEs auf der Sonne entscheidet sich, ob er diese IOTA-Aktivität durchführt. Vorgesehen sind folgende Termine: vom 17. bis 20.7.13 **NA-172** (Crescent), vom 22. bis 24.7.13 **NA-004** (Endicott) und vom 25. bis 27.7.13 **NA-050** (Barter). Mike, K9AJ, begleitet ihn möglicherweise. QSL via N6AWD. Mitglieder der NA-128-Contest-Group planen vom 24. bis 28.7.13 unter CF2I die Aktivierung von Green, **NA-128** (LH-1404). QSL via VE2CQ. – Joe, K5KUA, lässt sich vom 26. bis 29.7.13 erneut von Galveston, **NA-143**, hören. – Dan, HR2DMR, will vom 16. bis 20.7.13 unter HQ8D die rare IOTA-Gruppe Gracias a Dios, **NA-223**, in den Äther bringen. Diese IOTA wurde einmalig (2007) aktiviert; der weltweite Bestätigungsgrad liegt bei 9 %. – Der Robinson Russian Club plant als KL7RRC etwa Ende Juli die Aktivierung einer raren IOTA-Gruppe in Alaska – genaue Angaben lagen bisher (15.5.13) noch nicht vor. – Anfang Mai wurde überraschend während einer normalen Expedition über den Nordpol RK0BWW von den raren VY0-Inselgruppen **NA-008**, **NA-043** und **NA-009** für wenige Stunden mit leisem Signal auf dem 20-m Band-QRV.


Ozeanien: Ralph, H44RK, setzt seine Rückfahrt mittels Katamaran nach Australien über die Korallensee fort (siehe Tab. 1). – YB5NOF

und YB5QZ beabsichtigen Ende Juli als YE5T Funkbetrieb von der raren Tambelan-Inselgruppe, **OC-122**. Diese IOTA-Gruppe wurde in den vergangenen 20 Jahren erst einmal aktiviert.

Südamerika: Wim, ON6DX, ist noch bis 7.7.13 als PJ2/ON6DX von Curacao, **SA-099** (LH-0942), zu hören. – PY8WW, PY8AA, PU8WZT, PS8RV, PR8ZX und PU8RGV funken vom 26. bis 28.7.13 unter PX8Z Cotijuba, **SA-060** (LH-2855). QSL über PY8WW. – Fabio, PP5BZ, funkt vom 27. bis 29.7.13 als PQ5M von Sao Francisco Eiland, **SA-027**. Eine Teilnahme am IOTA-Contest ist geplant. – Daniel, DL5YWM, aktivierte Anfang Mai als HC2IWM/8 die Galapagos-Gruppe **SA-004** teilweise mit super Signal.

■ IOTA-Contest-Ankündigungen 2013

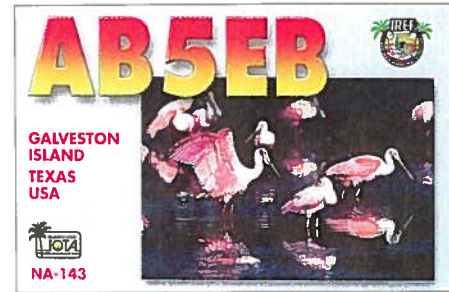Für das IOTA-Contest-Wochenende am 27./28.7.13 haben bereits bis Mitte Mai etliche Stationen ihre Teilnahme geplant (siehe Tab. 2).



Bis zum Start des Contestes werden im Juni und Juli weitere Ankündigungen folgen. Hinweis: Nicht alle IOTA-Aktivitäten sind im Internet veröffentlicht. Der IOTA-Contest bietet auch dem Nicht-Contester eine gute Gelegenheit, seinen „Insel-Kontostand“ zu verbessern.

Tabelle 2: IOTA-Contest-Ankündigungen

IOTA	Rufzeichen	Insel	QSL
AF-018	IH9YMC	Pantelleria	IH9YMC
EU-006	EJ0PL	Inishmore	EI5JQ
EU-008	GM0ADX	Skye	GM0DJG
EU-010	MM3KBU/p	South Uist	M3KBU
EU-016	9A/OO7T	Brac	SOO7T
EU-039	TM7T	Grande	ON8ZL
EU-047	DG5LAC/p	Juist	DG5LAC
EU-047	DM50IOTA	Borkum	DL2VFR
EU-048	TM2BI	Belle	FK6PQ
EU-052	SW8CC	Zakynthos	M5RIC
EU-057	DP3D/p	Ummanz	DK3KD
EU-110	9A/AC6DD	Sveti Nikola	AC6DD
EU-110	9A/IV3LZQ	Sveti Nikola	IV3LZQ
EU-121	EJ5KF	Bere	EI5KF
EU-123	MM3I	Arran	G0ORH
EU-125	OZ0TX	Mando	DL7AT
EU-129	DL1WA/p	Usedom	DL1WA
EU-157	F4FET/p	Cezembre	F4FET
EU-170	9A0D	Zirje	DK8ZZ
EU-170	9A/OM2FY	Kaprije	OM2FY
SA-027	PQ5M	Sao Francis.	PP5BZ
SA-047	PR5D	Mel	PY5DC
SA-060	PX8Z	Cotijuba	PY8WW

Tabelle 1: H44RK-Rückfahrt

IOTA	Datum	Insel	Präfix/Rfz.
OC-100	1. bis 7.7.13	Nendo	H40IOTA
OC-163	9. bis 12.7.13	Utupua	H40IOTA
OC-065	14. bis 16.7.13	Reef-Inseln	H40IOTA
OC-110	Juli	Torres	Vanuatu (YJ)
OC-104	Juli	Banks	Vanuatu (YJ)

Dazu kommt die Möglichkeit, IOTA-Inseln auch ohne Vorweisen der QSL-Karten beim IOTA-Manager anerkannt zu bekommen. Voraussetzung ist eine gültige Contestabrechnung der jeweiligen IOTA-Station. Contestauschreibung und Contestlogprogramm können unter: www.rsgbcc.org/hf/rules/2013/riota.shtml bezogen werden.

DX-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Rolf Thieme, DL7VEE

Boschpolder Str. 25, 12683 Berlin

E-Mail: rolf@dl7vee.de



URL: www.dl7vee.de

Frequenzen in kHz, alle Zeiten in UTC

Berichtszeitraum: 2.5. bis 4.6.13

■ Conds

Es gab eine neue Spitze des Fluxes mit 154 direkt zum Monatsbeginn. Leider ging es zum Monatsende auf 104 herunter. Jetzt im Sonnenfleckenmaximum ist die einzige und gute Zeit für Weit-DX auf schwierigen Highband-Strecken. Im Minimum ist auf diesen Bändern kein Pazifik zu machen. Deshalb sollte man als DXpedition jetzt besonders ein Auge auf 10 m und 12 m haben und nicht verzweifelt versuchen, unbedingt Verbindungen auf den niederfrequenten Bändern zu tätigen.

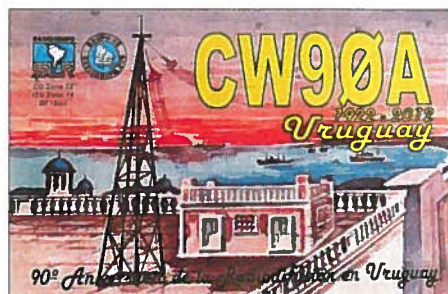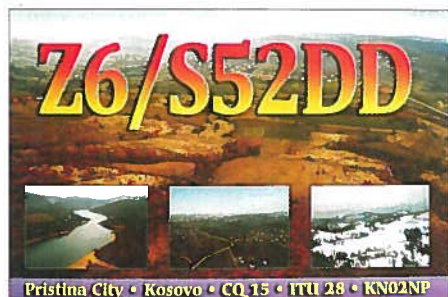


Meist sind sehr gute Ausbreitungsbedingungen bei einem hohem SFI nur auf wenige Tage begrenzt, und ohne Internet bekommt man es nur durch intensive Bandbeobachtung mit. Im europäischen Sommer gehen die DX-Bedingungen zurück und werden sich ab Ende August auch in Richtung Pazifik wieder spürbar verbessern.

■ DXpeditionen – Rückblick

Daniel war in CW als HC3/DL5YWM und danach unter HC8/HC2IWM bzw. HC2IWM/8 von den Galapagos-Inseln zu arbeiten. In der zweiten Maihälfte, einschließlich dem WPX-Contest, ließ sich HC2AQ als HD8A von Galapagos hören. – Nach 8Q7KP waren W4VKU und VU2PAI noch einige Tage als VU7KV von Lakshadweep (früher Laccadiven) aktiv. – Der Südsudan wurde unter Z81X durch OH0XX und OH2BH in CW und SSB mit mehr als 20000 QSOs aktiviert. Die QSL geht über OH0XX.

K5LBU funkte einige Tage als A25CF und bereitete seine nächste Afrika-Expedition vor. –

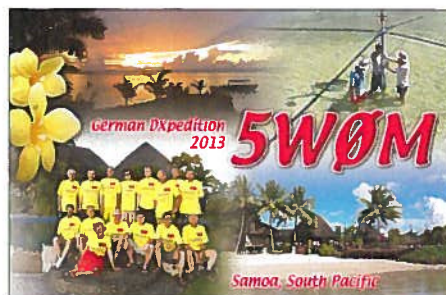Das elfköpfige Team VK9NT von Norfolk um Teamleiter VK3QB verbuchte insgesamt 24596 Verbindungen in zehn Tagen bei guten Bedingungen sowie einem Europaanteil von knapp 20 %. Mehr als 11000 Kontakte liefen in SSB, 10000 QSOs in CW und gut 3000 in RTTY.



Von den Funkamateuren auf Marion Island (ZS8) gibt es bisher leider nur wenige Berichte. Hoffen wir, dass sich dieser Zustand noch verbessert. – JJ8DEN machte als FO/KH0PR zu erst von Tahiti und später von den Austral's guten Funkbetrieb in CW und RTTY, auch mit Blick nach Europa. – 9N7SZ war JA9LSZ und hauptsächlich an seinen Landsleuten interessiert.

A35UD war das Rufzeichen von UT6UD, und hinter A35JP verbarg sich JA0RQV, der beruflich auf Tonga zu tun hatte. – Weltenbummler Vlad, UA4WHX, war und ist in Südamerika unterwegs; so immer mal einige Tage von Peru, Bolivien, Argentinien und Chile jeweils von verschiedenen Regionen, z.B. als OA6/UA4WHX oder als CP2/UA4WHX. – OD5SK funkte als JY8KS von der Station von JY4CI QRV. QSL via IZ8CLM.

K9GY (ex T6MO) konnte Ende Mai als YN2GY gearbeitet werden. – 7Q7DFC dürfte mit Erscheinen dieser FA-Ausgabe Malawi verlassen haben und zurück in den Vereinigten Staaten sein. QSL-Karten kann man weiterhin über seinen QSL-Manager OE4VIE, jetzt auch mittels OQRS, anfordern. David konnte in den vergangenen Monaten auch viele 6-m-QSOs mit Europa tätigen. – 9X0ZM (JR1IZM) hat seine Lizenz erneuert und bleibt berufsmäßig bis März 2014 in Kigali.

■ ZK3N: Tokelau 2013

Hans, DL6JGN, schrieb: „Die DXpedition war für nur zwei OPs eine echte Herausforderung. Mit 100 kg Gepäck sind wir ins Ungewisse gereist, da alle Genehmigungen nur vor Ort in Apia bzw. auf Tokelau zu bekommen sind. Dank unseren Helfern waren wir schließlich vom 15. bis 28.4.13 von Nukunonu QRV. Insgesamt stehen 14622 Verbindungen im Log, davon 38,2 % mit Europa (darunter 1084 DL-QSOs).

Aufgrund der Jahreszeit ging es nach Europa auf 30 m schon nicht mehr so gut, deshalb waren die mittleren Bänder unser Schwerpunkt, dabei immer mit Blick auf 12 m und 10 m. Bei nur zwei 12-m-Öffnungen nach Europa sind erstaunlich viele DLs ins Log gekommen. Fazit: Wir haben vielen Stationen den Erstkontakt mit ZK3 ermöglicht. Die Slot-Sammler müssen auf eine größere Gruppe warten! Wir haben alle Antennen auf Nukunonu zur Nachnutzung vor Ort gelassen.“ Näheres

und Onlinelog siehe auf <http://tokelau2013.de>. QSL via DL2AWG.

■ Kurzinformationen

50 MHz: In Deutschland sind von der Bundesnetzagentur ab 23.5.13 (befristet bis Ende 2013) alle Sendearten bis zu 12 kHz Band-



breite auf 6 m zugelassen worden. Auch wurde die untere Bandgrenze von 50,080 MHz auf 50,030 MHz erweitert (ausführlich auf S. 806). – Der DARC e.V. beginnt mit dem WAE-Diplome anzubieten, die für geringe Kosten zukünftig auch als PDF-Download bezogen werden können. – Beim LoTW, welches inzwischen mehr als 500 Mio. QSOs beinhaltet, gibt es seit dem 20.5.13 eine neue Software (Version 1.14).

Die Intrepid-DX-Group, insbesondere mit N6PSE, AH6HY, YT1AD und K3LP, will im Juni Nordkorea (P5) besuchen und im Gegenzug mit humanitären Projekten die Grundlagen für eine spätere große DXpedition schaffen. – Z81D wollte ab Ende Mai einen neuen Vertrag für ein Arbeitsverhältnis im Südsudan für mindestens weitere sechs Monate abschließen. QSL über OM3JW.

CE3YHO geht Ende Juni zu seiner Familie auf die Osterinsel zurück und hofft, einen Monat später als CE0YHO QRV zu sein. – Ex HR2/NP3J (OP JA6WFM) ist für die nächsten Monate in El Salvadore (YS) unter YS1/NP3J QRV. – G0JLX hält sich im Sultanat Oman auf und hat das Rufzeichen A45WY erhalten. Er ist angehalten worden, die Klubstation A47RS zu benutzen.

Bandmeldungen im Berichtszeitraum

80 m		17 m	
MJ/ON6NB	3790 2215	AP2NK	18076 0640
SX5KL	3526 2150	FK/VK6DXI	18076 0515
40 m		HC2AO	18081 0430
5K3YL	7135 0430	SV2ASP/A	18080 1500
5U9AMO	7010 1835	TT8/US3EZ	18075 0515
6V7S	7004 0300	VU7KV	18150 1650
9M2/JE1SCJ	7005 2000	YS/NP3J	18069 1120
FJ/N5WR	7002 0330	15 m	
YJ0PO	7009 1915	A92GE	21245 1440
30 m		C91GR	21040 1515
5U9AMO	10116 2110	FO8WBB	21011 0545
CE3/UA4WHX	10103 0300	HR9/VE7BV	21005 1420
FJ/N5WR	10102 0500	P29FR	21240 1200
YN2GY	10117 0330	V6S	21260 1305
20 m		ZD7VC	21081 1830
FJ/K5WE	14001 0515	12 m	
FO/KH0PR	14040 0440	5R8AL	24908 1630
HQ3W	14040 0310	HD8A	24908 1830
PJ4/NA2AA	14037 0500	OX3LX	24930 1820
R11FJ	14004 1830	P29NO	24923 1300
SU9AF	14154 1820	ZD7PAS	24950 1510
VP5/W5CW	14017 0420	10 m	
Z81B	14183 0410	5W1SA	28034 0740

MOHLT befindet sich für zwei Jahre auf den Falklandinseln und ist bereits ab 20 m und höher in SSB als **VP8DOH** erschienen.

Vorschau

Afrika: Falls es keine Unruhen in Zimbabwe gibt, sollte **VK6DXI** im Juli als **Z21DXI** wäh-



rend einer Geschäftsreise zu arbeiten sein. – In der ersten Julihälfte wollte **RK4FF** wiederholt **6V7S** aktivieren. – **F5SWB** ist als **TU5DF** von Juni bis Ende Oktober meist in CW ab 40 m aufwärts zu hören.

Amerika: Vom 6. bis 16.7.13 sollte **FP/KV1J** wieder von St. Pierre et Miquelon zu arbeiten sein. – **HH5/KC0W** hat eine Genehmigung für den Zeitraum vom 6. bis 25.7.13 erhalten. – **W5JON** plant als **V47JA** vom 9.7. bis 10.8.13 in der Luft zu sein. – Vom 13. bis 20.7.13 macht **AA2WN** als **ZF2WN** Funkbetrieb von den Cayman-Inseln. – 6-m-Spezialist **W6JKV** ist vom 20.6. bis 1.7.13 aus Belize als **V31IV** in der Luft.

AF6WU und **YL AF6KJ** sind vom 5. bis 14.7.13 von **PJ7** und **FS** (jeweils mit /Heimatrufzeichen) **QRV**. Eine **QSL** gibt es über alle Wege: Direkt, Büro, **eQSL**, **LoTW** und **Clublog** **OQRS**. – Auch **FS/K9EL** will im Zeitraum vom 11. bis 28.6.13 von 80 m bis 6 m von St. Martin funken. – Aus Curacao will **PJ2/ON6DX** vom 28.6. bis 7.7.13 aktiv sein. Er plant Betrieb in CW, SSB und RTTY von 40 m bis 6 m.

Asien: **N9DM** ist von Chagos als **VQ93JC** bis zum 7.7.13 in der Luft.

Europa: Belgische OPs aktivieren Market-Riff unter **OJ0V** vom 1. bis 6.7.13. – Svein, **LA9JKA** (ex **JX9JKA**), wird als **JW9JKA** wie gewohnt in seiner Freizeit in SSB dieses Mal von Bear Island bis Dezember 2013 zu hören sein. **QSL** via **CBA**.

Ozeanien: Ab Mitte Juni ist **JG8NQJ/JD1** von Minami Torishima wieder für etwa sieben Wochen vorrangig auf den höheren Bändern in CW in seiner Freizeit aktiv. **QSL** über sein Heimatrufzeichen **JA8CJY**. – **UT6UD** hegt Pläne für die Marquesas (**FO/M**) Anfang Juli und danach für die Australasien (**FO/A**). – Das **IOTA-Team H44IOTA** ist noch bis Mitte Juli von verschiedenen **IOTA** in der Luft (siehe auch **IOTA-QTC**).

Ausblick: Die für Januar 2014 geplante Heard-DXpedition (**VK0h**) wird aus Kostengründen um ein Jahr verschoben. – Großes Highlight im Oktober dürfte **K9W** werden (www.wake2013.org). – Auf www.dxfriends.com gibt es noch eine Ankündigung einer größeren Gruppe für **HK0** (San Andres) im Oktober.

Ebenfalls soll Sable Island unter **CY0P** Anfang Oktober auf allen Bändern in CW, SSB und RTTY aktiviert werden.

Ökomotor als Bastelprojekt

Kay Zipperle, **DO4KAY**, TechniClub-Leiter bei den Freiburger Funkamateuren (**A05**) und der Entwickler des „Großen FÖM“, des Freiburger Ökomotors, Elektroingenieur Klaus Finzer, **DL1GFI**, zeigten sich am 19.1.13 erfreut, dass sich gleich elf Jugendliche im „Walter-Pfister-Klubheim“, dem Vereinsheim des dortigen Ortsverbandes, auf dem Freiburger Flughafengelände zum großen Elektronikbastelnachmittag eingefunden hatten. „Täglich gehen wir mit elektronischen Geräten um, nun gab es für die jungen Leute die Chance, anhand des Baues eines Elektromotors zu verstehen, wie Elektrik und Elektronik funktioniert“, so Klaus Finzer. „Und dabei ging es nicht nur um trockene Theorie, sondern vor allem auch um die Praxis, das Zusammenbauen und Zusammenlöten der Bauteile“, ergänzte Zipperle.

Faszination an Elektronik

Der „Große Freiburger Ökomotor“ erhielt seinen Namen deswegen, weil sämtliche benötigten Teile handelsüblich sind, aus wiederverwendeten Alteilen und günstigen Angeboten bestehen. Groß deswegen, weil es zuvor schon die Anfangsentwicklung als „Kleinen FÖM“ gab. Die neue Entwicklung lässt nunmehr auch die Verwendung weiterer Module zu, sodass u.a. auch die Bereiche der Optoelektronik oder Akustik im kreativen Zusammenbau des Motors einfließen können. Engagiert weiß Finzer darauf hin, dass sich die physikalisch-technischen Grundlagen so spielend erlernen lassen und schlussendlich ein jeder Teilnehmer seinen eigenen Motor als Erfolg mit nach Hause nehmen kann. Ansporn genug, um die moderne elektrische und elektronische Welt von heute mit Spaß an der Sache zu begreifen.

Das Projekt „Großer FÖM“ auch für Schulen denkbar

Nachdem das Angebot des „FÖM“ auch schon im Kurs zuvor so erfolgreich angenommen wurde, sieht Finzer in dem Projekt größeres Potenzial. So stellt er sich vor, dass in Zusammen-

arbeit mit Behindertenwerkstätten die Bausätze hergestellt werden könnten und die Funkamateure auch bei Schulprojekten mit dem „Großen FÖM“ vorstellig werden.

Von den Schulen, so Finzer, habe er schon zahlreiche Anfragen betreffs des von ihm entwickelten Bausatzes erhalten. Nicht zuletzt durch ihr Jugendangebot zeigen die Funkamateure ehrenamtliches Engagement, wie es sich die Politik immer wieder wünscht.

Weitere elektronische Bastelstunden vorgesehen

Hans-Joachim Wolbeck, **DL1GWO**, der Vorsitzende des Freiburger Amateurfunkortsverbandes, resümierte nicht ohne Stolz, dass es die Mitglieder der Jugendgruppe der Funkamateure, organisiert im TechniClub, sind, die elektronisches Wissen professionell in Theorie und Praxis weitergeben. Weitere Aktionen sind ge-



Der Vorsitzende des Freiburger Amateurfunkklubs Hans-Joachim Wolbeck, **DL1GWO**, 6.v.l., der Entwickler des „Großen FÖM“, Elektroingenieur Klaus Finzer, **DL1GFI**, 7.v.l., sowie der TechniClub-Leiter Kay Zipperle, **DO4KAY**, 8.v.l., zusammen mit den Ausbildern Hans Günther Rokita, **DJ9AJ**, 1. und Günter Bruder, **DH3GAG**, 2.v.l. Foto: **DK3GV**

plant. Interessenten können sich unter <http://dk0fr.de> oder per E-Mail bei Kay Zipperle unter techniclub@dk0fr.de informieren.

Horst Garbe, **DK3GV**
Pressewart des TechniClub Freiburg

Berliner Antennen-Fieldday (BAF)

Zum 19. Mal trafen sich Berliner und Brandenburger Funkamateure am 1. Mai zum Berliner Antennen-Fieldday (BAF) auf dem Fliegerberg in Groß-Machnow, südlich von Berlin. Viele OMs zeigten neue Antennenkreationen, die vom



Reges Treiben beim 19. BAF

Foto: **DL4AND**

Publikum begutachtet wurden und zu Fachsimpeleien einluden. Zudem hat diese Veranstaltung eine soziale Komponente, freute man sich doch oft über das persönliche Wiedersehen. Aus einigen Autokofferräumen wurden Funkgeräte und Amateurfunk-Flohmarktartikel angeboten. Dank **XYL** Manuela war auch für das leibliche Wohl gesorgt.

In Anwesenheit des Berliner Distriktsvorstands Thomas Osterried, **DL9SAU**, und Andreas Geier, **DD6YG**, sowie weiterer etwa 60 Besucher übergab der bisherige Veranstalter des BAFs, Fred Schulzke, **DH7AEK**, die offizielle Verantwortung für die Veranstaltung an Dieter Mohnberg, **DL7AHD**. OM Dieter dankte OM Fred unter dem Beifall der Anwesenden für 19 Jahre BAF und versprach, das Meeting wie bisher als offene, nicht kommerzielle Veranstaltung weiterzuführen.

Fazit: Der BAF wird auch weiterhin eine feste Größe im Terminkalender der Berliner und Brandenburger Funkamateure bleiben.

Andreas Schulze, **DL4AND**

QSL-Telegramm

THE QSL ROUTES MONTHLY SHEET 7-13

DL9WWM-DL5KZA-SM5CAK-SM5DQC © QSL-ROUTES BERLIN

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
3A2CWG	3A2LF	A60ITU	I28CLM
3B8FP (>4/13)	N200	A61ITU	I28CLM
3D2AR	HA0NAR	A61XZ	I0BYR
3D2WN	AA2WN	A65FOC	G4BWP
3G3P	CE3PG	AC2BF/KH2	J410HP
3V8BB (1)	LX1NO *	A01UE	EA3RKF
3Z0LUB	SP8YWK	A02UE	EA3RKF
3Z0ZAK	SP7PTK	A02URD	EA4URE
3Z550	SP6KEO	A02WRD	EA4URE
3Z5MOTOSERCE	SP9PDG	A03UE	EA3RKF
3Z6DGMARATON	SP9PDG	A04UE	EA3RKF
3Z70RWP	SP3ZRW	A05UE	EA3RKF
3Z80LOT	SP1KRF	A06UE	EA3RKF
4B1ZVJ	XE1ZVJ	A06FOC	EA6BF
4J05FR	4J5T *	A07UE	EA3RKF
4K6AE (5/13)	4J5T *	A08UE	EA3RKF
4K9W	DL6KVA	A09UE	EA3RKF
4L1MA	ON4RU	AX6IR	VK6IR
4L4VW	EA7FTR *	AX8NSB	M0URX
4L6QC	L21OT	AX8ZMX	VK8ZMX
4M5CW	W4SO	B1C (1)	BD1WSY
4M5K	YV5OK	B7M (1)	BG7LHY
4O7AW	S5ID	BA7QT	W3HNK *
4O7ML	DL3ML	BG5EFD	BD4HF
4S7BRG	LZ3HI	BH4LOS	BA4EG
4S7DXG (>5/13)	EA5HPX *	C4N (1)	W3HNK *
5B4/RN3QQ	RN3QQ	C4Z (1)	G3SWH
5B4AAB	G8CLY	C6AGN	W1DIG
5B75FOC	M0URX	C91GR	ZS6AYU
5C5W	EA5XV *	CE/UA4WHX	UA4WHX
5H9GB	G4SVV	CEITT	EA5KB
5N4EAM	IK2QID	CN8KSM	DL9KSM
5P5M	OZ2MIS	CN8VX	EA7FTR *
5Q2T	OZ0J	CO2VQ	EA5KB
5R8AL	G3SWH	CO6/I2IGDB	I21GDB
5R8UI	I28CCW	CO8LY	EA7ADH *
5Z4KI	Y09AFH	CP/UA4WHX	UA4WHX
600CW	IK2CIO	CP6AA	IK6SNR
6V7S	RK4FF *	CP6LA	HA3JB *
7Q7FOC	G3MRC	CR2X (1)	OH2BH
7X5NZ	EA7FTR *	CR3A (1)	CT3EE
7Z1BL (>12/12)	I28CLM	CR3L (1)	DJ6QT
8J1UE (5/13)	JA8CCL	CR5AT	C55CRE
8Q7EJ	G3VDB	CR5CQK	CT1CQK
8Q7FC (>5/13)	G4ZWI	CR6RI	CT1REP
8S0GL	SK0FR	CS25ARVM	CT1RVM
8S0ITU	SK0CC	CS2AVS	CT2IXQ
8S6E	SM6FUD	CS2C (1)	OK1RF
9A/DL1NEO	DL1NEO	CS5MAR (18/5/13)	EA7JX
9A/DL4JU	DL4JU	CT7/DL4IAL	DL4IAL
9A/DL4OCE	DL4OCE	C77/PA0AMR	PA0AMR
9A/OE3MZC	OE3MZC	CT8/OM3BH	OM3BH
9A/PA4J	PA4J *	CT8/OM7G	OM7G
9A13P	9A1CBK	CT9/DK9IP	DK9IP
9A1GEO	9A2MF	CT9/DL3FD	DL3FD
9A33P (1)	9A2NA	CT9/DL8LAS	DL8LAS
9A8DX	9A3JB	CT9/DL9EE	DL9EE
9A8NXC	I23NXC	CT9/OM8AA	OM8AA
9H1KZ	G2BKZ	CT9/OM8AA	CT1FIZ
9H1MRC	9H1AJ	D85C	DS4NYE *
9H25Y	P4KGL	DL4HCF	DL4HCF
9H3ZU	F4CZU	DD0D	DK5AN
9J2CA	G3SWH	DRDFF	DL2VFR
9J75FOC	G3TEV *	DRWFF	DL2VFR
9M2IDJ	JA6IDJ	DK0RZ	DL5HAQ
9M6ZAE	W3HNK *	DL0DF	DL3HBZ
9N7S2	JA9LSZ	DS4DRE4	DS4DRE
9N7WU	JA8MWU	DW10XL	M0OXO
9Q6AL	DF9TA	E51AAO	ZL1AAO
9V1PW	JH4PHW	E51AGY	ZL2AGY *
A25CF	K5LBU	E51FOC	ZL2AGY *
A25JR	N5IR	E51JUJ	ZL2JUJ
A25RJ	Z56R	E7/OE1LIC	OE1LIC
A41KJ	N15DX *	E7DX (1)	E7TE
A525V	JA2PSV	EA4851URE	EA1AUM

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
EA6/DM5LS	DM5LS	H44MK	K1ER
EA6/G3SZU	M0OXO	H44QX	VK4QX
EA6/OK2BFN	OK2BFN	H44RV	NR6M *
EA8/S5500	S5500	H48VV	OW75FOC
ED2CQ	EA2CQ	H80/ON6NB (1)	ON4ANN
ED4DOC	EA4DOC	H89A	H89JOE
EERX (1)	W2GR	HC2/AL10	DH1TW
EF5A (1)	EA5DY	HC2AO	RC5A
EG3FTV	EA3BDE	HC21WM/3	DL5YWM
EG5DNC	EA5RKB	HC21WM/8	DL5YWM
EH1EH	EA4TE	HC3/DL5YWM	DL5YWM
EH2URD	EA2URD	HC8/K7ST	EA5GL *
EH2WFF	EA2CTQ	H8A	HC2AQ *
EH6ITU (5/13)	EA6QY	HF2013MAJ	SP9PDG
EH7ITU (5/13)	EA7NL	HF2ZPM	SP7PRA
EH8DDC	EA8RKL *	HF35KVW	SP5KVV
EH8ITU (5/13)	EA8ED	HF550	SP6PAZ
EI3KG	SP9NWN	HF700S	SP9EMI
EJ/G7SQW	G7SQW	HF715BRO	SQ2OMB
EJ/JW3FWT	IW3FWT	HF735B	SP1KRF
		HF7LOS	SP7KED
		HF85ZDH	SP2ZCI
		HG0M	HA0ML
		HG0VBD	HA5FA
		HT4UZA	HA7KLF
		HG8C (1)	HA8EK
		HF2/EK6KB	K6EID
		H13TT (1)	ON4IQ
		HQ3W	KD4POJ
		HQ8D	KD4POJ
		HQ8S	KD4POJ
		HR2ZA	JL1UTS
		HR5/FJ2D	F6AJA
		HS0ZLD	K4ZW
		HZ1FOC	7Z1HL *
		IF9A	IT9ATF
		I11TR	IQ1LM
		I2CJ	IW2HAJ
		I3AC	IK3GES
		I4BTK	I4QFE
		I6FOC	IK6BAK *
		I95UB	IT9MRM
		I00T (1)	IK1RQT
		IS0AFM	IS0AFM
		IT9/DL1MBG	DL1MBG
		J47X (1)	SV7BM
		JF3ELH/6	JF3ELH
		JW9JKA	LA9JKA
		JY8KS	I28CLM
		JY9ET	M0OXO
		K0FOC	WOZ
		K2FOC	WB2YQH
		K6FOC	W6J
		K7FOC	AC2K
		KH0J/ARTS	JA1RTS
		KH0TG	JL1UTS
		KH0TH	JL1UTS
		KH6FC	KH6LC
		KL7/SP5EWX	SP5EWX
		KL7NWR	KL2HD
		KM4FOC	K2SX
		KP2M (1)	A4U *
		KP2MM (1)	N2TTA *
		L29DX	LY9DX
		L51EA	LY9DX
		LA5FOC	LA5HE
		LA75FOC	LA4XX
		LS1D (1)	ACTDX *
		LT5D (1)	LU2DT
		LU/UA4WHX	UA4WHX
		LY71 (1)	LY2A
		LY49BC	LY4T
		LY75FOC	LY2PX
		LZ110RF	LZ1YE
		LZ1534GWS	LZ1KCP
		LZ75FOC	LZ1AF
		MJ/ON6MB	ON4ANN
		MJ/ON6NB	ON4ANN
		MOJOTIS	ON6EF
		MJOCFW (1)	MJOCFW
		MOSRWR	GTCFW
		M0LTC	M0LTC
		N0MLW/KH2	JK3NSD
		N4FOC	W4CK
		N5E (1 2/6/13)	AD5WB
		N8FOC	W8AV
		NP2X	K5WV *
		OA4/UA4WHX	UA4WHX
		OE/S7MSp	S7MS
		OE/S7NAD	S7NAD
		OF3I	OH3BHL *
		OG0Z (1)	W0MM
		OH/SF3A	SM3CER
		OH/SM3DMP	SM3DMP
		OH/PA0VHA	PA0VHA
		OH/PA2A	PA2A
		OH/PA2AM	PA2AM
		OH/PA2VMA	PA2VMA
		OH/PA3ALK	PA3ALK
		OH/PA3BAG	PA3BAG
		OHOC	SM6CCO
		OH0Z (1)	W0MM
		OJ0V	ON8VP
		OK7FOC	OK1TN
		OL13VBD	OK1MP
		OL14OFIRE	OK1KN
		OM150MS	OM6AT
		ON44BLH	ON3EA
		ON4A	ON4ADN
		OP4D	ON4MAW
		OSOC	ON7KC

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
OT7G/p	ON5MA	SN0DCH	SP6FRF
OU1RAEM	DF5LW *	SN0KT	SP7PK1
OV2QRP	OZ2A	SN0KWF	SP60PZ
OW75FOC	G3SWH	SN0M2SP	SP9PSJ
OZ/DL4VYM	DL4VYM	SN0OOSP	SP9PSJ
OZ/0040	ON4APU	SN100PSP	SP5YOW
P29FR	I2RFI	SN40LT	SP1PMY
P3N (1)	RW3RN	SN675B	SP5KOG
P40A (1)	WD9DZV	SN8C	SP8HZZ *
PA/DL1EAL	DL1EAL	SP0CFE	SP2FAP
PA13DYK	PD4OX	SU8N	SM5AQD *
PA2013KING	PB6W *	SV8/LZ1QN	LZ1QN
PA30ALEX	PD1WAT	SV9/I4WJA	I4WJA
PA6KMW0	PA1RH	SV9/OH1VR	OH1VR *
PA6MZD	PE1PIC	SW5FOC	G2JL *
PA6STAR	PA3JD	SW8LZ (1)	LZ1QN
PA6WMD	PA3GGD	SX3TM	SV1EWF
PA800GTB	PA0GTB	T46C	EA5GL *
PH4RTM (5/13)	PA3TX	T6P (5/13)	DL4CQ
PI50JUT	PE9PE	TA3CQ/6	TA6P
PI6ZDM	PE1RNS	TC191ATA	TC19MAY
PI800GTB	PA3CLQ	TC19MAY	Y4M4X
PJ4K4BAI	K4BAI	TJ9EM	H89TYH
PJ4N4RR	N4RR	TM02REF	F5BBD
PJ4/NA2AA	NA2AA	TM0AI (5/13)	F4FET
PJ4 (1)	K4BAI	TM0BIB	F4FET
PJ4 (1)	WA2NHA	TM100USA	F6KUP
PJ4 (1)	N4RR	TM16C	F4DSE
PJ6A (1)	N4NX *	TM4M	F6KED
PQ5FB (1)	PY5FB	TM57M	F11734
PR2W (1)	PT2AW	TM5ACS	F4CVA
PR3A (1)	PY3OZ	TM5BIB	F2UW
PS2013CCB	PS7AB	TM5BIN	F8BFW
PW1W (1)	PY1WW	TM5FI	F5XX
PW2D (1)	M0OXO	TM5JST	F5MDF
PW7T (1)	PT7WA	TM6ENO (1)	F6ENO
PX10 (1)	PY1KO	TM75FOC	F6HKA
PY8MBG	PY8MBG	TM8YT	F5KLJ
RW9HYV	RW9HYV	TO1PF	FR1GZ *
RW6HS	RW6HS	TP2CE (1)	F5LGF
RX3F	RX3F	TR0A (4/13)	HA3JB *
RK6AX	RK6AX	UA0L/CU0	UA0L/CZ
R400MR	R400MR	UNR9DA	R9DA
R73ASP	RA3TYL	UN3M	EA7FTR *
R73EPC	RK3DSW	V31DX (4/13)	DO4DXA
R95PW	RW4PQ	V31JY (>11)	W7JY
RG3K (1)	UA3QDX	V31RD (>4/13)	K4UUK
RO85MN	RV9MN	V49J	W5JON
RO85NN	UA9NN	V43FO	VE3BHZ
RP68A	RA1OWA	V67M (1)	VE7HJ
RP68AH	UA6YV	VE3/WB8BZK	WB8BZK
RP68B	RK3ZWA	VE6FOC	VE6BF
RP68BA	RK3DYB	V13BEZ75	VK3BEZ
RP68BR	UA3YL	VK1FOC/2	DK2BJ
RP68D	RV9CQ	VP2EAQ	KE1B
RP68EL	RV3LF	VP2ETE	KE1B
RP68FA	RK3FYR	VP5W5CW	W5CW
RP68GA	RV9FOC	VP9FOC	VE3DZ
RP68GS	RK9JYV	VP9HE	W2AF
RP68GT	RW3DVV	VQ93JC	ND9M
RP68H	RG5G	VU3RWP	OE1ZKC
RP68I	R6LBC	VX2X	VE2AE
RP68JZ	RY2S	VY/RK0BWW	RW0BG
RP68K	RK3WVA	W1ACT/1	N1UOY
RP68KL	UA4JD	W1FOC	K1AJ
RP68KO	RA3VLO	W2FOC	N2KW
RP68KR	UA9XL	W3ANA/KH0	JH8XGS
RP68KT	RZ1AWA	W3FOC	KR3E *
RP68L	UA9JH	W5FOC	K5NA
RP68LS	UA9LP	W5T (12-13/6/13)	AA5AR *
RP68M	RV3AGB	W6FOC	W6CYV
RP68MB	RZ3FR	W7G (9-11/5/13)	W7SU *
RP68MC	R8MC	W9FOC	W9RGB
RP68MD	R8MC	W1FOC	K1SA
RP68MG	RG3R	W4FOC	K3TW
RP68MS	R6MI	XL3T	VE3AT
RP68MZ	R9AV	XM3A	VE3JO
RP68NF	RL3DV	XM3X	VE3HX
RP68ON	RZ3LC	YB7GRN	EA7FTR *
RP68OP	RA1AL	YB8P	W2FB
RP68OT	R4RT	YB8RW/p	YB9BU
RP68PP	RK3ZWA	YB9/WK1S	JA1PBV
RP68R	RK9CR	YC9MLL	M0OXO
RP68RW	RN3ZR	YE3OP	YB9WR *
RP68SK	RC4C	YE3I	YB3EDD *
RP68SO	RW3ZC	YI0PO	K2PO
RP68ST	RA3LV	YI0QS	Y07HCR
RP68SW	RC4C	YI7ARDF	Y07KFX
RP68T	UA1CFX	YQ6R	Y060EV
RP68TG	R2PT	YR625RMV	Y07HCK
RP68U	RK9DC	YS1/NP3J	EA5GL *
RP68V	R1CN	YU/I21VUC	I21VUC
RP68WA	RV9WB	ZB2FOC	G3SWH
RP68WN	UA3LJU	ZF2WN	AA2WN
RP68X	RM3Q	ZM3PM	ZL3PM
RP68Y	RK3FWD	ZM4T (1)	ZL2AL *
RP68Z	UA1ZGK	ZP5TNT	EA5GL *
RP68ZK	RN3RQ	ZP5YV	W5UE
RTSK/5B	RTSK	ZP5YV	W5UE
RY9C	UA9CGA	ZP9MCE	EA5DZ *
RZ9ON/0	UA9OA	ZP9SC	EASKB
SASA	SM5DXV	ZW1C (1)	PY1ZV
SA7BGN/p	SM5DJZ	ZX2F (1)	P2FN
SE5P	SA5BUM	ZT7Z (1)	PR7RC
SF0530COH	SM0PSO		
SF3HF	SM3NXS		
SF4J	SM4CY		
SM4R	SM4RGD		
SM6E	SM6FUD		
SM75FOC	SM5COP		

* nur direkt
(1) WPXCW2013

73 de DL5KZA
QSL-ROUTES@funkamateure.de

STEMPEL GEFÄLLIG?

Ø 22

ACTIVITY GROUP

AGCW-DL

12

Ø 15

#9999

RTC

12

Ø 10

QSL

DL7UFR

10

14

Automatikstempel mit Logo und Mitglieds-Nr.
AGCW-DL*, DIG*, RTC*,
DL-ORP-AG, GDXF*,
QSL VERIFIED BY CALL
(*) mit Mitglieds-Nr.

FUNKAMATEUR-Leserservice
Majakowskiring 38 · 13156 Berlin · Fax (030) 44 66 94 69
Versandkosten 3 EUR · OV-Sammelbestellungen sinnvoll!

800 • FA 7/13

Rufzeichen Adresse

3B8BAA	Nabeela Bibi Emamally, 14 E. Koenig Lane 1, Phoenix, Mauritius
4J5T	Natig Gasimov, c/o Parvana Hasanova Fomati, 12584 Eden Court, Apple Valley, MN 55124, USA
4L4ND	David Nozadze, Box 7, 1400 Gori
5Z4FM	James Stewart, Box 63363, Muthaiga 00619, Nairobi
7Z1HL	Herbert Lennertz, P.O. Box 85661, Riyadh 11612
8P6CH	Clive B. Howell, 210 Crystal Hights, St. James BB23024
9V1XX	Kazuhiro Kurita, 30 Dover Rise 05-05, Singapore 138687
9Z4BM	Leon Singh, 7 Ogerally St., Vistabella, San Fernando, Trinidad
A41LD	Waleed Qassim Al-Zidjaly, Box 13, Mina Al Fahal, Muskat 116
A61UU	Abdulrahman Moussa, P.O. Box 23030, Ajman
AA5AR	ARC of Arkansas North, P.O. Box 9701, Fayetteville, AR 72703
CT1FJZ	Paulo Luis Nunes Mira, P.O. Box 603, Paivas, P-2846-909 Amora
DF5LW	Wolfram Pechau, Am Winkel 10, 24983 Handewitt
DL5YWM	Daniel Gerth, P.O. Box 1101, 04736 Waldheim
DL9KSM	Werner Schulz, Ringstr. 28, 23626 Ratekau/Warnsdorf
DS4NYE	Rew Seung Min, Box 22, Jeong-Eup, Jeonbuk 580-600
E20WXA	Chai Nanmai, Box 6, Sapamai 10221
E51CG	Victor Rivera, Box 618, Rarotonga
EA5GL	Pedro Miguell Ronda Monsell, Maximiliano Thous 16-24, E-46009 Valencia
EA5HPX	Eugene Mostychuk, P.O. Box 5, E-03170 Rojales, Alicante
EA7ADH	Francisco de la Sema Martinez, P.O. Box 175, E-41710 Utrera, Sevilla
EA8RKL	Laurisilva DigiGroup, P.O. Box 111, E-35400 Arucas, Las Palmas
F5LOW	Eric Gemon, 15 Rue des Tilleuls, F-16100 Saint-Brice
FO5QS	Patrick Freys, Box 643, F-98731 Fare, Huahine, Tahiti
FR1GZ	Yvon Kong Kaye, 6 Bis Chemin Cap Bernard, F-97417 La Montagne, Reunion
FR4NT	Cyril Tourbot, 21 Bis Chemin Lebreton, F-97411 Bois de Nefles, Reunion
FR4OX	Stephane Julie, 163 Rue Adrien Lagourgue, F-97424 Piton Saint Leu, Reunion
FR5EC	Jean-Claude Mascarelli, 19 Impasse Ah-Thon - Bois de Nefle, F-97411 Saint Paul, Reunion
G2JL	T. R. Morimer, 10 Harold Rd., Hayling Island, Hampshire, PO11 9LT
G3TEV	M.J. Mills, Shepton 3 Tylers Way, Chalford Hill, Stroud, GL6 8ND
HA3JB	Gabor Kutasi, Koch R., Uica 10/A 1/4, H-8600 Siofok
HC2AQ	Alberto Pincay, P.O. Box 09-01-5999, Guayaquil
HZ1OS	Omar Al-Sayid, P.O. Box 3553, 7442 Makkah 24226
IK6BAK	Eliseo Chiarucci, Via Primo Maggio 32, I-61030 Montefelcino - PU
IK7JWX	Alfredo De Nisi, Vico delle Cavallerizza 4D, I-73100 Lecce - LE
J35X	Derek R. Steele, Box 536, St. Georges
J69DS	Frans Van Santbrink jr., Box BB 29, Babonneau
JA1OHP	Masao Umeda, 5-5-504, Kanda-ji 2, Kanagawa-ku, Yokohama, 221-0801
JA1RTS	Teruo Kusaka, 9-8, Fujimidai-1-chome, Nerima-ward, Tokyo, 177-0034
JA2PSV	Hirano Shinya, 3379-53, Muramatsu, Shimizu, Shizuoka, 424-0926
JA9LSZ	Yasuhiro Yahara, CPO Box 111, Fukui, 910-8691
JH8XGS	Akira Nakazawa, Shukujidai, Nerima-city, Tokyo, 177-0045
JJ8DEN	Yoshitake Izumi, 7, Minami-24, Nishi-1, Obihiro-City, Hokkaido, 080-0011
JI1UTS	Nick Seki, 4-731-6, Sakuragi, Omiya-ku, Saitama-City, Saitama, 330-0854
K5WW	Gert E. Janssens, Box 1074, Brackettville, TX 78832
KD4POJ	Dwayne E. Lipscomb sr., 4201 13th Street NE, Minot, ND 58703
KR3E	Edward L. Tobias, 7408 Bee Dee Dr., Derwood, MD 20855
M5ZZZ	Steve Burke, 17 The Crescent, Wragby Market, Rase, Lincolnshire, LN8 5RF
N2TTA	Yuriy Rakushchynets, 3717 Nautilus Ave, Brooklyn, NY 11224
N4NX	William T. Barr, 355 Westerhall Court, Atlanta, GA 30328-1233
PB6W	Willem Luijten, Leuvenaarstraat 233, NL-4811 VJ, Breda
SM5AQD	Hakan Eriksson, Hovgarden, SE 740 10 Almunge
SP5APW	Jacek Krupa, ul. Zalesna 66, PL-05-507 Borowina
TC9ATA	TRAK, PB 39, 34421 Karakoy/Istanbul
UA4WHX	Vladimir M. Bykov, P.O. Box 2040, Izhevsk, 426033
UT1AN	Alexander M. Vorona, Per Proletarsky 4, 2700 Akhtyrka, Sumskaya Obl.
UU5JZ	Vyacheslav Sychev, ul. Semashko 19-11, Simferopol, Crimea 95026
W3HNK	Joseph Arcure jr., 115 Buck Run Road, Lincoln University, PA 19352
W4VKU	Krishna K. Kanakasapathi, 102 Brook Creek Dr., Cary, NC 27519
W5CW	David E. Horn, 15002 North 253 Road, Okmulgee, OK 74447
W7SU	Ogden ARC, 3461 W 4255 S, West Haven, UT 84401
YB3EDD	Edi Hari Purnomo, Jl. Walikot Gatot Gg 16 No 02, Probolinggo, Jawa Timur, 67213
YB466S	P.O. Box 1222-SM, Semarang, 50000
YB9WR	Ronny Latupeirissa, P.O. Box 4245 JKTm, Jakarta, 12700
ZL2AGY	Tony Marr, 8 Campbell St., Hawera South Taranaki 4610
ZL2AL	L. F. Jennings, 87 Auckland Road, Greenmeadows, Napier 4112

Sat-QTC

Bearbeiter:

Thomas Frey, HB9SKA
Holzgasse 2, 5242 Birr, Schweiz
E-Mail: hb9ska@amsat.org

ISS HamTV

Die S-Band-Frequenzen für den neuen DigitalATV-Sender wurden mitgeteilt. Die Hauptmission von HamTV ist, Schulkontakte zwischen den Astronauten und Schülern durchzuführen, nicht nur in Fonie, sondern auch mit Video-Übertragungen von der ISS innerhalb des ARISS-Programmes.

Zusätzlich zur 2-m-ARISS-Station wird es auf der ISS auch einen DATV-Sender geben. Beides wird als komplettes System mit HamTV bezeichnet, wofür die Firma Kayser Italia SRL als Hauptauftragnehmer der ESA verantwortlich zeichnet (siehe auch www.kayser.it/index.php/exploration-2/ham-tv). Mit dieser neuen Ausrüstung können Bilder von der ISS während Schulkontakten oder andere vorab aufgezeichnete Videobilder während 24 h gesendet werden.

Es ist geplant, mit 10 W Sendeleistung DVB-S-Signale mit 1,3 Msps oder 2,3 Msps (Mega-Symbolen/s) vom Columbus-Modul zu senden. Die IARU koordinierte die Frequenzen 2422,0 MHz und 2437,0 MHz. Hinweise, wie man sich z.B. eine Empfangsstation aufbauen kann, findet man in folgenden PDF-Dateien: www.amsat.it/Amsat-Italia_HamTV_brochure.pdf und www.amsat.it/Amsat-Italia_HamTV.pdf. Informationen zum Downconverter erhält man unter www.spectra-bv.nl/downconverter.html.

Der italienische Astronaut Luca Parmitano, KF5KDP, wurde von Baikonur am 28.5.13 zur ISS gebracht. Die HamTV-Ausrüstung wird dann voraussichtlich am 4.8.13 (HTV-4) zur Station transportiert.

AO-7 wieder in Eklipsen

Gemäß Vorausberechnungen mit dem Satellitenprogramm NOVA befindet sich AO-7 seit dem 20.5.13 wieder regelmäßig in Eklipsen.

Zweiter Start einer Vega-Rakete

Der Vega-Start gelang erfolgreich am 7.5.13 um 0206 UTC von Kourou in Französisch-Guiana mit Estlands erstem CubeSat EstCube-1, Vietnams VNREDSat-1A und ESAs Proba-V-Satellit. Diese Mission erforderte fünf Zündungen von Oberstufen und dauerte zweimal so lange, wie der erste Start im Februar 2012. Nach diesen Zündungen und weiteren 2 h wurde ESTCube-1 in den Orbit ausgesetzt.

ESTCube-1 neu im Orbit

Die Hauptmission von ESTCube-1, gebaut von Studenten an der Universität von Tartu in Estland, ist das Testen von Solarwind-/Solarsegel-Technologie. Es wird ein 10 m langes leitfähiges und elektrodynamisches Seil entfaltet, um die Auswirkungen zu messen. Eine weitere Nutzlast ist eine Kamera (siehe Foto). ESTCube-1 hat zwei 70-cm-Downlinks und ein 2-m-Kommando-Uplink. Koordiniert wurden die Frequenzen 437,250 MHz für eine CW-Bake und 437,505 MHz für den Telemetrie-

Downlink in 9k6-Packet-Radio. Das Rufzeichen für Packet-Radio ist ES5E-11, das für die CW-Bake ES5E/S. Mehr Informationen und ein Telemetriedecoder sind auf www.estcube.eu/en zu finden. Updates werden auf Facebook unter www.facebook.com/estcube bekannt gegeben. Ein Wiki ist auf <http://tinyurl.com/WikiESTCube-1> zu finden.

Nach dem Aussetzen in den Orbit wurden Empfangsrapporte von Funkamateuren rund um die Welt mitgeteilt. Ib, OZ1MY, empfing das CW-Signal mit den vorausgerechneten Keplerdaten in USB etwa 2 kHz höher als



Mit der an Bord von ESTCube-1 befindlichen Kamera am 15.5.13 über dem Mittelmeer gemachtes Foto
 Quelle: estcube.eu

publiziert. Jean-Pierre, F5YG, berichtete, dass es zwischen den Morse-Aussendungen große Pausen gibt und bestätigte die Beobachtung von OZ1MY. Etwa 12 h nach dem Start teilte das ESTCube-Team mit, dass empfangene Telemetrie voll aufgeladene Batterien anzeigt. Am 9.5.13 empfing Mike, DK3WN, das Packet-Radio-Signal (siehe www.ne.jp/asahi/hamradio/je9pel/estcube2.htm).

VO-52 acht Jahre alt

Seit dem 5.5.13 befindet sich VO-52 acht Jahre im Orbit. Während dieser Zeit wurden viele QSOs getätigt, erst über den Indian-Transponder und nach dessen Ausfall vor einem Jahr über den Dutch-Transponder. Informationen über diesen Transponder, entwickelt und gebaut von PE1RAH, finden sich auf www.qsl.net/pe1rah/HAMSAT-info.htm.

Satellit Bion-M-1 im Orbit


Am 19.4.13 um 1000 UTC startete der russische Wissenschaftssatellit Bion-M-1 vom Startplatz in Baikonur mit einer Sojus-2-1a erfolgreich in einen elliptischen Orbit von 290 km bzw. 575 km Höhe. Neun Minuten später trennte sich der Satellit von der dritten Raketenstufe. Zusammen mit Bion-M wurden auch sechs CubeSats in den Orbit befördert. Die Satelliten BeeSat-2+3, VeeSat-W, SOMP (Deutschland), DOVE-2 (USA) und OSSI-1 (Südkorea) waren an der Außenfläche von Bion-M angebracht und wurden mittels Separationssystem nach einer Serie von Bahnmanövern am 21.4.13 1100 UTC in ihren Orbit ausgesetzt. OSSI-1 wurde bereits am 19.4.13 um 1613 UTC in einen elliptischen Orbit ausgesetzt.

Mit an Bord der Sojus-2-1a befand sich der Satellit AIST-2 von TsSKB-Progress-Russland mit einem DOKA-B-Transponder im 2 m/70-cm-Band.

SOTA-QTC

Bearbeiter:

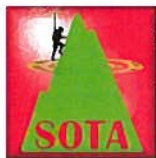Dipl.-Ing. Harald Schönwitz, DL2HSC
Försterweg 8, 09437 Börnichen
E-Mail: dl2hsc@darc.de



■ SOTA-Bearbeiter

Im vergangenen QTC hatte ich leider nicht den richtigen Bearbeiter der ersten SOTA-Dokumente in den Alpen genannt. Lothar, DL3MAV, verfasste das Handbuch und sandte es ans Managementteam nach G. DL3MAV nahm bis 2008 aktiv am SOTA-Programm teil.

■ SOTA- und GMA-Aktivierung

Schon seit einigen Jahren stach mir bei Besuchen im Elbsandsteingebirge neben dem

sowie DJ3AX und DL1RMI), sollte dieses Jahr unbedingt der Kaltenberg erklommen werden. Ein erster Versuch zu Ostern scheiterte am Schnee, sodass als nächster Termin der Brückentag nach Himmelfahrt in Frage kam. Eine Anfrage bei Bernd, DH0DK, ergab, dass er und XYL Annerose mitkommen würden. Schon bei der Abfahrt im Erzgebirge regnete es heftig, was sich bis zur Ankunft in Böhmen leider nicht änderte.

Die Nässe zwang uns schließlich zu einem relativ kurzen Aufenthalt auf dem Kaltenberggipfel, auch schienen nicht viele Talstationen mit einer Aktivierung an diesem regnerischen Tag zu rechnen. Trotzdem gelang es uns bei nicht optimalem Antennenaufbau, die für eine erfolgreiche Aktivierung notwendigen QSOs zu loggen.

Zurück am Auto wurde erstmal in trockene Sachen umgestiegen, bevor wir uns von dieser wahrscheinlich feuchtesten Bergaktivierung

gemacht hat, werde ich demnächst ins GMA-Fotoalbum stellen.

■ SOTA-SBW-GMA-Bergfunktreffen

Im Bergkurier, Ausgabe 29, luden Bergfunker vom OV Westlausitz (S21) zum Treffen an der Klubstation DK0KC auf dem Keulenberg (DM/SX-058) ein.

Funkamateure aus Sachsen und Brandenburg folgten der Einladung von Tom, DL1DVE, Willi, DL1DVP, und Micha, DL3VTA, sodass am Nachmittag mehr als 25 Besucher den Berg bevölkerten. Neben einer Stationsbesichtigung wurde natürlich auch „berggefunkt“, so z.B. von Hans, DM7MM, der seine 23-cm-Station aktivierte.

■ SOTA-Neuigkeiten und Termine

Am 1.6.13 startete die 12-m-SOTA-Challenge. Jedes QSO auf diesem Band zählt, Multiplikator ist jeder gejagte oder aktivierte Gipfel (jeder Berg zählt nur einmal). Die Regeln findet man unter www.sotawatch.org.

W7: Am 1.5.13 wurde die W7U-Bergliste (Utah) aktualisiert. Zu den schon vorhandenen 123 Erhebungen kamen 1453 hinzu. Im gesamten W7-Rufzeichengebiet gibt es somit über 17500 SOTA-Berge.

HB9: Am 2.7.13 plant DK7ZH eine Tour mit HB9DAX in die Regionen Graubünden (HB/GR) und St. Gallen (HB/SG).

DM: Zum Saar-Contest am 21.7.13 ist DO1DJJ auf dem Trautzberg (DM/SR-006).

W5: Am letzten Juliwochenende will KD5ZZK mehrere Zwei- und Dreitausender in New Mexico aktivieren.

VK9: Seit dem 1.5.13 ist die Assoziation VK9 – Australian Islands aktiv. In drei Regionen (NO – Norfolk Island Group, LH – Lord Howe Island Group und CH – Christmas Island) gibt es sieben Berge. VK9-Manager ist Wayne, VK3WAM.

Infos: Download Bergkurier, herausgegeben von Bernd, DL2DXA: www.dl2to.de



Teilnehmer des Keulenberg-Treffens an der Klubstation DK0KC

Foto: DL2HSC

Ružovský vrch (OK/US-32, dt.: Rosenberg) der Studenec (OK/US-020, dt.: Kaltenberg) in die Augen. Nachdem wir 2011 den Rosenberg bezwungen hatten (DL2HSC und DE5KUS

auf den Heimweg begaben. Bewährt haben sich an diesem Tag wieder einmal das „Allwetter Notebook“ (aus Papier, keine Elektronik!) und der Bleistift. Die Fotos, die Kerstin

SWL-QTC

Bearbeiter:

Andreas Wellmann, DL7UAW
Angerburger Allee 55, 14055 Berlin
E-Mail: andreas.wellmann@t-online.de
Packet-Radio: DL7UAW@DB0GR

■ Funkbetrieb im 60-m-Band

In den vergangenen Jahren hat sich einiges in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeit von Frequenzen im 60-m-Band getan. Verschiedene, darunter auch einige europäische Fernmelde-

verwaltungen, haben im Vorgriff auf künftige Regelungen der Weltfunkkonferenz (WRC 2015) in ihrer jeweiligen Zuständigkeit Frequenzbereiche bzw. einzelne Kanäle zwischen 5250 kHz und 5450 kHz für den Amateurfunkdienst freigegeben. Die Nutzung erfolgt dabei in den meisten Fällen auf sekundärer Basis. Das heißt, die dort vorhandenen Primärnutzer haben stets Vorrang und dürfen nicht durch den Amateurfunkbetrieb beeinträchtigt werden. Der zwischen den klassischen Amateurfunkbändern 80 m und 40 m liegende Frequenzbereich und die damit einhergehende Ausbreitungscharakteristik bietet rund um die Uhr gute Bedingungen für landesweite Funkverbindungen. Britische Funkamateure sind in diesem Frequenzbereich schon länger aktiv und nutzen diese Möglichkeiten auch im Rahmen von RAYNET (Radio Amateurs Emergency Network) für Übungen der landesweiten Notfallkommunikation. Für die kontinuierliche Beobachtung der Ausbreitungsbedingungen im 60-m-Band sind unter anderem Bakenstationen interessant (Tabelle 1).

Die israelische Fernmeldeverwaltung (IMOC) will für die folgenden Kanäle einen zunächst


Tabelle 1: 60-m-Baken

QRG [kHz]	QTH	Locator	Sendeararten
5289,5	OV1BCN	Vinstrup	JO55SI USB+MT63+CW
5290	GB3RAL	nr. Didcot	JO91IN CW+PSK
5290	GB3WES	Cumbria	JO55SI CW
5290	GB3ORK	Orkney	JO89JA CW

Tabelle 2: zeitlich befristete Frequenzkanäle in Israel

QRG [kHz]	Leistung	Sendeararten
5298,5	100 W PEP	USB, CW, RTTY, PSK
5330,5	100 W PEP	USB, CW
5357,0	100 W PEP	USB, CW, RTTY, PSK
5366,5	100 W PEP	USB, CW, RTTY, PSK (Olivia 4 oder 8/250 + 4/125)
5371,5	100 W PEP	USB
5398,5	100 W PEP	USB, CW, RTTY, PSK
5403,5	100 W PEP	USB, CW, RTTY, PSK
5407,0	100 W PEP	USB, CW, RTTY, PSK

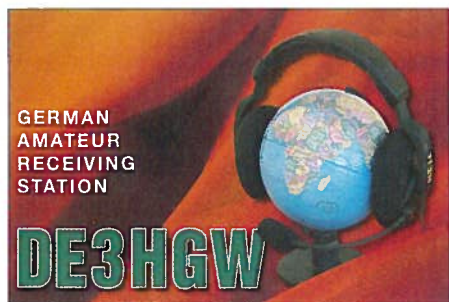bis Mitte März 2014 befristeten Amateurfunkbetrieb ermöglichen. Auch hier stehen Experimente und Untersuchungen zur Nutzung des 60-m-Bandes für die Notfallkommunikation im Vordergrund.



QRP-QTC

Redaktion FUNKAMATEUR
Majakowskiring 38, 13156 Berlin
E-Mail: qtc@funkamateure.de

■ G-QRP-Treffen in Waldsassen

Seit 1991 treffen sich Mitglieder der deutschen Sektion des G-QRP-Clubs alljährlich zu einer Jahrestagung. Anfangs fand diese in Pottenstein statt, seit einigen Jahren wird sie unter guten räumlichen Bedingungen in dem kleinen nordostbayerischen Ort Waldsassen durchgeführt. In diesem Jahr kamen 38 OM's und 18 (X)YL's aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich vom 26.4. bis 28.4.13 zusammen. Trotz etwas


Der Werkraum bot Platz für die Ausstellung mitgebrachter Exponate und Vorführungen. Zu sehen waren neben den Geräten aus den Vorträgen unter anderem mehrere Elecraft KX3, ein replizierter 3-D-Drucker und diverse Röhrengeräte. Wie schon das volle Vortragsprogramm vermuten lässt, wurde in den Pausen und an den Abenden bis spät in die Nacht intensiv gefachsimpelt und viel erzählt.

Parallel zum Ham-Programm kümmerte sich Manuela Borkowski, DL2MGP, um das XYL-Programm, welches in diesem Jahr den Besuch des Keramikmuseums in Selb und einer Imkerei beinhaltete. Beides fanden die Teilnehmerinnen sehr interessant.

Fazit des Treffens: Es herrschte eine super Atmosphäre. Die Stimmung war ausgelassen und


1500 UTC, in den CW-Segmenten der Bänder 80 m, 40 m und 20 m stattfindenden Wettbewerbs ist es, einmal die ausgestreuten Pfade unter Verzicht auf die gewohnte „große“ luxuriöse Heimstation zu verlassen, um mit einem vielleicht sogar selbst gebauten QRP-Gerät kreativen und abwechslungsreichen Amateurfunk zu genießen.

Der OQRP-Contest hat durchaus den Charakter eines QRP-Treffens. Er ist nicht unbedingt ein Vollzeit-Profi-Contest, was auch aus der mindestens einzuhaltenden Pausendauer von 9 h zu ersehen ist. So finden sich in den Ergebnislisten der vergangenen Jahre viele Teilnehmer mit einem Monoband-QRP-Transceiver, die nur für kurze Zeit am Wettbewerb sowie ohne Aussicht und ohne Absicht auf vordere Plätze teilnahmen.

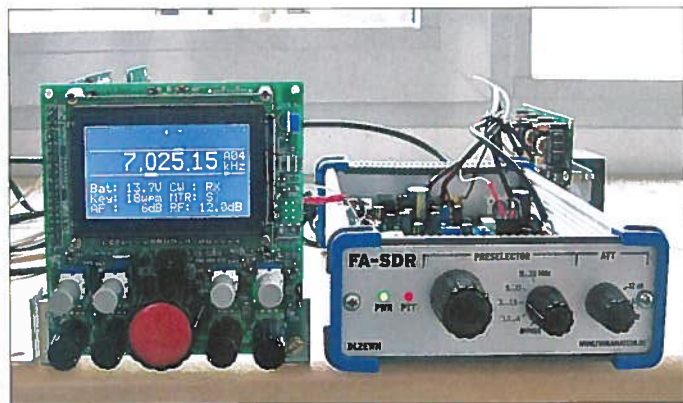

DF5SF zeigte, dass sich der FA-SDR-Transceiver auch ohne einen PC steuern lässt.

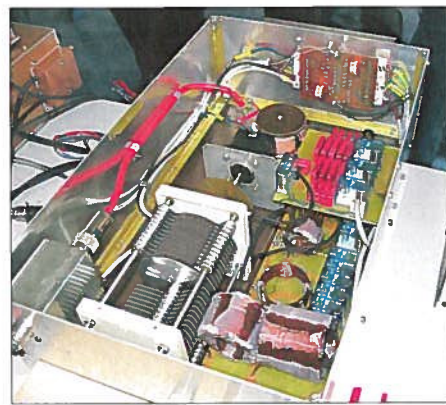Symmetrischer Antennenkoppler von DL4JAL, der QRP-untypisch bis 750 W ausgelegt ist
Fotos: DL2BZE



kühler Witterung waren das Programm interessant und die Diskussionen heiß.

Bereits am Freitagabend trafen wir uns im Klubraum des „Bayerischen Hofs“. Neben der Begrüßung durch die Organisatoren und den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt wurde ein speziell für uns von einem ortsansässigen Künstler gestalteter Wandpokal der Stadt Waldsassen an Klaus-Dieter Schreiber, DJ7JE, vergeben. Dies ist eine Würdigung seines Engagements für die wöchentliche WS-CW-Runde auf 3568 kHz und für seine Berichte und Auswertungen dazu. Der Samstag und der Sonntagvormittag waren den fachlichen Vorträgen, einer Geräteausstellung mit Vorführungen sowie dem Erfahrungsaustausch gewidmet. Oliver Borkowski, DF6MS, einer der Organisatoren vor Ort, hat sich wie jedes Jahr um unsere Tagungsstätte gekümmert. Die Realschule im Stiftland bot gute Bedingungen. Ihr Physikraum diente für Vorträge.

Bernd Kernbaum, DK3WX, referierte über „Das neue 630-m-Band – Experimente und Erfahrungen“. Helmut Seiffert, DL2AVH, stellte seine 3-V-Endstufe mit Antennenschalter für die Bänder 160 m bis 10 m vor, während Willi Grötzinger, DK6SX, Sender und Antennen für das 630-m-Band zeigte. Andreas Lindenau, DL4JAL, gab Einblicke in den ferngesteuerten symmetrischen KW-Antennenkoppler. Manfred Heusy, DJ3KK, trug Wissenswerte zum BAS-PROMOR Teil 2 und zur WSFK/ELBC_3 vor. Darüber hinaus zeigte Uli Henzler, DF5SF, wie man „Mit FA-SDR ohne PC QRV“ sein kann. Den Telegrafisten erläuterte Gerd Füßer, DL8UZ, das Erlernen und Kontrollieren einer sauberen CW-Gebeweise. DL2AVH stellte außerdem eine leichte portable Antenne für KW vor, und Klaus Benker, DF1UQ, beschrieb eine CW-Abstimmungshilfe für Transceiver.

sehr freundschaftlich. Alle können es kaum erwarten, dass wir uns Ende April 2014 erneut treffen. **Dietmar Oelschlägel, DL2BZE**

■ Ham Radio Friedrichshafen

Nun schon fast traditionsgemäß wird es am Samstagabend während der Ham Radio in Friedrichshafen die Grillparty des Teams Funken-Lernen (www.funken-lernen.de) und der DL-QRP-AG (www.dl-qrp-ag.de) geben. Diesmal ist es der 29.6.13 ab 19.30 Uhr. Der Ort des Geschehens ist auch in diesem Jahr der bekannte Campingplatz Cap Rotach. Dieser behindertengerechte und von Behinderten geführte Campingplatz befindet sich unmittelbar östlich des Fährhafens von Friedrichshafen.

Hinter dem Haupttor geht es gleich nach links und dann dürften das Team Funken-Lernen und die große QRP-Gemeinde kaum noch zu übersehen sein. Wer ein Navigationsgerät benutzen möchte: Die Adresse lautet Lindauer Straße 2, 88046 Friedrichshafen. Eingeladen sind alle, die Funken lernen, Funken lehren oder einfach nur Spaß am Hobby haben.

Wenn dieses QRP-QTC erscheint, ist es leider schon fast zu spät (Termin 19.6.13), um in einer kurzen E-Mail an anmeldung@funken-lernen.de mitzuteilen, wie viel Personen kommen werden. Diese Rückmeldung hätten wir uns gewünscht, damit wir sicherstellen können, dass niemand verhungern oder verdursten muss. Es wird ein Kostenbeitrag von 10 € für Getränke, Essen und den Tagesbesucherpreis auf dem Campingplatz erhoben.

Frank Nockemann, DH8DAP

■ Original-QRP-Contest

Zum 34. Mal lädt die QRP-Contest-Community (QRPC) zum Original-QRP-Contest ein. Ziel dieses vom 6.7.13, 1500 UTC, bis 7.7.13,

Teilnehmen können alle Betreiber von Original-QRP-Geräten, kommerziell oder selbst gebaut, unter Einschluss von Transceivern mit potenziell über 5 W Output (wie z.B. SG-2020, IC-703, FT-7, K2 und den QRP-Versionen handelsüblicher Transceiver, z.B. TS-130V u.a.). Nur vorübergehend auf QRP-Niveau gedrosselte QRO-Geräte, also Sender oder Transceiver mit über 20 W Output, berechtigen nicht zur gewerteten Teilnahme – entsprechende Logs werden als Checklog gelistet.

Klassen:

VLP → Very Low Power, bis 1 W Output

QRP → bis 5 W Output

MP → Medium Power, bis 20 W Output

Rapport: RST, Seriennummer und Klasse

Punkte: Der Auswerter berechnet vier Punkte für ein QSO mit einer Conteststation, deren Log vorliegt. Alle anderen QSOs zählen einen Punkt. Daher ist jedes Log wichtig und willkommen, auch wenn es nur drei QSOs auf einer Ansichtskarte vom Urlaubsort sind.

Bonus: Zur Förderung der kreativen Aspekte von QRP wird der Betrieb eines selbst gebauten TX oder TRX mit einem QSO-Punktaufschlag von 15 % für einen Bausatz (Kit) und von 30 % für einen individuellen TX/TRX (Unikat) honoriert. Es ist zulässig, diesen Hand-made-Bonus z.B. nur für ein Band zu beanspruchen und auf den anderen Bändern einen kommerziellen TX/TRX zu betreiben. Zur Erlangung des Bonus ist der unter www.qrpcc.de abrufbare Abrechnungsbogen mit den darauf vorbereiteten Optionen (als Download für Papierlogs bzw. Muster für E-Mail-Logs) zu benutzen. Andernfalls muss der Teilnehmer eine entsprechende Erklärung im zugesandten Log abgeben. Auf www.qrpcc.de sind wie immer auch die genauen Contestregeln einsehbar.

Lutz Gutheil DL1RNN

Digital-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Jochen Berns, DL1YBL
Heyerhoffstr. 42, 45770 Marl
E-Mail: dl1ybl@db0ur.de

Jürgen Engelhardt, DL9HQB
Azaleenstr. 31, 06122 Halle
Packet-Radio: DL9HQB@DB0ZWI
E-Mail: dl9hqb@gmx.de

Digital Voice

■ D-STAR- und DMR-Repeater auf der Ham Radio

In diesem Jahr werden wir zur Ham Radio erneut DV-Repeater errichten. Geplant ist der Aufbau auf einem exponierten Gebäude, von dem aus Friedrichshafen und der Campingplatz gut versorgt werden können. Das Icom-D-STAR-Relais mit Internetanbindung wird folgende Frequenz nutzen: Rufzeichen **DB0COM-B DV**, 439,575 MHz (–7,6 MHz), nur angebunden im US-Trust, kein DCS, CCS und ircDDB möglich, aber DPLUS.

Weitere Relaisfunkstellen befinden sich noch am Icom-Stand in der Halle: **DB0COM-C DV**, 145,700 MHz (–0,6 MHz); **DB0COM-A DV**, 1298,675 MHz (–28 MHz); **DB0COM-A DD**, 1297,075 MHz. Das DMR-Relais arbeitet auf folgender Frequenz, denn die QRG vom vergangenen Jahr (Feldberg) ist in OE durch Packet-Radio belegt: 439,975 MHz (–9,4 MHz) cc=1, also, die Frequenz von DB0AFZ, DB0ATS, DB0VR usw. Alle Talkgruppen wie TG1, TG2, TG262, TG232, TG9, TG20, DACH und mehr sowie beide Zeitschlitzte stehen zur Verfügung.

■ Ergebnisse der Interimstagung der IARU-Reg. 1 in Wien bestätigt

Die IARU-Reg. 1 sieht uns derzeit in einer Übergangszeit zwischen Analog und Digital. Analog und Digital Voice sind schon seit 2008 gleichberechtigt auf den Relais-Direktfrequenzen im 2-m-, 70-cm- und 23-cm-Band möglich. Da der Bedarf an Access Points oder Simplex-DV-Gateways stark anstieg, ist der Bereich 144,8125 MHz bis 144,8625 MHz (5 × 12,5-kHz-Raster) vorgeschlagen worden und auch schon im nationalen Bandplan des DARC e.V. für 2 m enthalten (www.darc.de/referate/vus/bandplaene).

Für den Gebrauch von CTCSS auf Ein- und Ausgabe wird nun jedem Relaisbetreiber für neu zu genehmigende Analogrelais stark empfohlen (ermutigt), ab Januar 2015 einen CTCSS-Ton zu nutzen. Auf der VUS-Tagung des DARC-Referates im Mai konnte keine regionale oder distriktweite Empfehlung für Töne gefunden werden. Jeder Relaisbetreiber sollte sich in seiner Region mit den anderen Verantwortlichen abstimmen und für seinen Relaiskanal einen sinnvollen und nicht genutzten Ton einstellen.

Damit lässt sich verhindern, dass OM A, der die digitalen Repeater nutzt und von einem Berg mit X50 und 50 W sendet, mit seiner Aussendung auf anderen, nicht geschützten Analogrelais zu hören ist. Dieser Umstand ist für OMs, die über den Tag ein ungeschütztes Analogrelais durchlaufen lassen, sehr störend. Kollisionen werden

durch den wenigen Betrieb auf unseren Relais nur sehr selten dazu führen, dass OM A in Konflikt mit einem Benutzer eines lokalen Relais kommt und dann auch noch 6 dB stärker ist. Das ist heutzutage sehr unwahrscheinlich.

Also haben wir die Möglichkeit, in Zukunft alte analoge Relais durch neue digitale Relaisstellen zu ersetzen, die wie die Quantar-Relaisstationen analog mit CTCSS und APCO25 arbeiten können, oder die Hytera-Repeater wie RD985, das ebenfalls DMR im IPSC arbeitet und trotzdem noch analog lokal mit CTCSS verstehen. Ich denke das ist eine gute Migration von alter und neuer Technik. Es gibt Angebote auf dem Markt für Hytera, wo man für 20 Mobil- und Portabelgeräte einen Repeater dazubekommt.

■ Neues DV-RPTR 3.0 und UDR (Universal Digital Radio)

Auf dem Grandsbergtreffen im Mai 2013 wurde von der Gruppe um DG1HT das neue DV-RPTR 3.0-Gerät vorgestellt. Es hat ein Farbdisplay und die Möglichkeit, zum AMBE-3000-Board ein iTRX-Board einzustecken. Mit dem Gerät ist nun ein DV-Transceiver ohne PC oder ein Repeater mit Gateway-Verbindung, AP oder Hotspot möglich. Mehr Infos auf <http://srg-radio.de> oder <http://dvrptr.de>.



Prototyp des DVRPTR-3

Foto: DH5RAE

Auch die Amerikaner haben mit UDR56k-4 ein Universal Digital Radio mit einem 25-W-70-cm-Transceiver im Programm. Basierend auf einem Marvell 88SV331x-Prozessor mit etwa 1065 BogoMIPS (Raspberry Pi hat z.B. ca. 700 BogoMIPS) und *Open Debian Linux 3.4* lassen sich folgende Applikationen erproben: Winlink Client, Gateway, *APRS-Tracker*, *IGate*, *D-STAR Gateway*, *D-STAR DD Digital Data* (70 cm; Datenrate 4,8 bis 56 kBit/s), *DV* mit AMBE-Board-Option. Das Gerät hat zur Erweiterung vier USB-Ports für GPS, WIFI, Storage bzw. 2-m-Radio. Weitere Informationen unter <http://nwdigitalradio.com>.

■ Neuer D-STAR-Repeater auf der Hochwacht

Während bei den Gebrauchtgerätebörsen eine steigende Anzahl von D-STAR-Geräten auftaucht, die vielleicht von unzufriedenen Benutzern dieser Sendart verkauft werden, schießen die D-STAR-Repeater wie Pilze aus dem Boden.

Die neueste schweizer Relaisfunkstelle steht auf der Hochwacht am Standort von HB9FX. Sie arbeitet unter dem Rufzeichen HB9DS auf der Frequenz 145,6625 MHz. Das Relais verfügt über eine DCS-Anbindung und deckt das Mittelland optimal ab.

Dr. Markus Schleutermann, HB9AZT

Packet-Radio

■ Linkverbindungen

DB0XR (Hornberg)

Da die Zahl der Nutzer bei **DB0XR** stetig abnimmt, haben sich die Betreiber entschlossen, den Link zu OE7XZR (Zugspitze) außer Betrieb zu nehmen. Aus diesem Grund wird auch eine Verlängerung der Genehmigung für diesen Link nicht mehr neu beantragt. Den nun freien Antennenplatz will man für den ATV/DATV-Ausbau nutzen.

■ Digipeater

DB0FBG (Freiburg)

In den vergangenen Wochen gingen die Umbauarbeiten an **DB0FBG** weiter. Der Aufbau und die Konfiguration des DLC7 ist nun so gut wie abgeschlossen und der 76k8-Zugang kann wieder aktiviert werden. Der wichtigste Schritt, der Umbau bzw. Einbau der Geräte in einen 19-Zollschrank, ist fast abgeschlossen. Aufgebaut müssen noch einige Zusatzbaugruppen, um den Zugriff und die Steuerung aus der Ferne zu erleichtern.

■ HAMNET

Der HAMNET-Knoten **DB0DS** musste leider kurzfristig abgebaut werden. Der Grund ist ein neuer Mieter des Standortes, der keine weiteren Nutzer des QTHs duldet. Mit der Abschaltung von **DB0DS** gehen auch die Linkverbindungen zu **DB0DDS** (Dortmund), **DB0IUZ** (Bochum) und **DB0HAT** (Hamm) verloren. Die Betreiber sind inzwischen auf der Suche nach einem Ersatzstandort.

Wie im Bayern-Ost-Rundspruch zu vernehmen war, hat sich in den vergangenen Wochen einiges in Sachen HAMNET getan. So wurde u.a. die Kopplung der ATV-Relaisfunkstellen **DB0MHB** (Münchshofener Berg; JN69AF; 525 m ü. NN) und **DB0KN** (Grandsberg) bei **DB0KN** vorbereitet.

Durch die Anbindung des RMNC-Digipeaters **DB0RGB** (Regensburg) über HAMNET an das PR-Netz ist nun wieder ein 9k6-Zugang aus Regensburg möglich. Dafür wurde der altbewährte RMNC mit WRT54 verbunden und dieser mit einem Mikrotik-411AH. Jener ist mit dem 13-cm-Zugang von **DB0HSR** verbunden. **DB0HSR** ist der HAMNET-Knoten der Hochschule Regensburg, welcher auch als HAMNET-Zugang für die Nutzer in Regensburg dient. Aus Zeitgründen wird die ehemalige Mailbox **DB0RGB-8** nicht weiter betrieben.

Weiterentwickelt hat sich das HAMNET auch in Westfalen. Nachdem für **DB0HAT** (Hamm) ein neuer Standort gefunden wurde, konnte die Technik aufgebaut und in Probebetrieb genommen werden. Dabei ging auch die Linkstrecke zu **DB0BI** (Bielefeld) in Betrieb. Diese Verbindung muss allerdings noch optimiert werden. Aufgebaut wurde auch die Linkstrecke zu **DB0WAL** (Waltrop), da dieser Digipeater nach dem Wegfall von **DB0FBB** ohne weitere Anbindung an das Packet-Netz war. Der Nutzer-Zugang von **DB0HAT** arbeitet auf 2397 MHz mit einer Bandbreite von 5 MHz. Die Betreiber würden sich über eine rege Nutzung der Technik freuen.

Vor 50 Jahren: das 1. DM-UKW-Treffen




In Papstdorf, Sächsische Schweiz, fand zu Pfingsten 1963 das erste DM-UKW-Treffen statt. Der an alle Teilnehmer übergebene Wimpel nennt als Träger des Treffens die GST, den Bezirksradioklub Dresden und die Dresdner UKW-Runde DUR [1], in deren Händen Vorbereitung und Durchführung lagen. Man hat damals geschätzt, dass wohl die Hälfte der UKW-Amateure der DDR, z. T. mit Ihren YLs und XYLs, beim Treffen dabei gewesen sind. Sogar eine Gruppe von vier OMs aus Polen (SP6LB, SP9AFI, SP9ANH und der damalige SP-UKW-Manager SP3GZ) sowie zwei OMs

röhren EC86 und in der PA steckten Senderröhren SRS 4451 oder GU29.

■ Thema Nr. 1: der Transistor

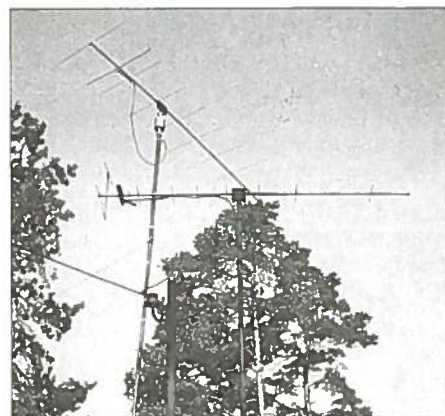Die Halbleitertechnik war den Kinderschuhen allerdings bereits entwachsen. Zur Zeit des Treffens las man bereits von volltransistorisierten UKW-Sende-Empfangsgeräten für Leistungen im 1-W-Bereich. Der Mesa-Transistor AF139 (in der DDR später der GF147 als Pendant) war bekannt und sein Rauschfaktor reichte bereits an den der Spanngitterröhre im UHF-Konverter für das 70-cm-Band heran.



Antennen der Tagungsstation: die damals beliebte 9-Element-OK1DE für 2 m sowie eine 70-cm-Yagi
Fotos: DL2DVL, ex DM3TCL (4), DM2AXE (1)



Gerhard Wagner, DM2BEL (sitzend), an der Tagungsstation

von der Klubstation HG5KBP aus Ungarn waren gekommen. Man wollte sich persönlich kennenlernen, voneinander profitieren, sich gegenseitig anspornen.

Für Unterbringung und Verpflegung stand ein Ferienlager zur Verfügung. Vorträge und eine kleine Ausstellung von Selbstbau-Geräten [2] bildeten den fachlichen Inhalt und regten zu weiterer Beschäftigung mit der sich rasch entwickelnden UKW-Technik an. Damals stand die Elektronenröhre noch im Mittelpunkt der Amateurtechnik. Von DM-Funkamateuren wurden in UKW-Geräten seinerzeit ausschließlich Röhren eingesetzt, so z. B. auch noch in [3]. Im Empfängereingang dominierten Spanngitter-



Klaus Strietzel, DM3ZZL, bei der Morgentoilette: Rasur mithilfe des Funkgeräte-Akkumulators

Diese Themen bewegten die Teilnehmer des Treffens und trieben die technische Entwicklung des Amateurfunks auf den UKW-Bändern voran (s. beispielsweise [4] – d. Red). Darüber hinaus wurde das Gebiet der allgemeinen Aktivität auf den UKW-Bändern beflügelt: Portabel-Arbeit, Conteste, Diplome und weitere UKW-Treffen an verschiedenen Orten der Republik sprossen auf dem Papstdorfer Boden. In Papstdorf wurde die Erstverbindung DM-HG auf 2 m ins Visier genommen. Sie gelang schließlich noch im selben Jahr am 7.7. 1963 HG5KBP und DM2BEL [5]; Letzterer war vom Hochwald (JO70IT, QTH-Kenner HK 14c) im Zittauer Gebirge QRV.

■ Klangvolle Namen

Viele der Teilnehmer in Papstdorf haben durch ihr Vorbild und ihre Leistungen in Verbindung mit dem UKW-Amateurfunk in DM noch heute klangvolle Namen. Zu ihnen gehören:

- Karl Rothammel, DM2ABK, mit seinem Antennenbuch,
- Gerhard Wagner, DM2BEL, mit seinen Meteoscatter-QSOs,
- Eike Barthels, DM3ML, nach der Wende erster Distriktvorsitzender Sachsen im DARC e.V.,
- Peter Horig, DL4BBU, mit den später sehr bekannten Freiburger UKW-Treffen (und noch heute mit den jährlichen Gigahertz-Tagungen in Dorsten) und
- Karl-Heinz Schubert, DM2AXE, Redakteur/Chefredakteur des FA von 1957 bis 1990.

■ Weitere historische Dokumente

Vom Papstdorfer Treffen gibt es ein sehr schönes Gruppenbild mit über 100 Teilnehmern. Gemeinschaftlich ist in der jüngsten Zeit versucht worden, Namen und Rufzeichen aus der Erinnerung auszugraben. Das ist, insbesondere dank eines zweimal im FA (9/12, S. 995; 11/12, S. 1122) abgedruckten Aufrufes, weitgehend, aber noch immer nicht ganz vollständig gelungen. Eine große Hilfe waren dabei einige der damals mit Namen und Rufzeichen unterschriebenen Wimpel.

Gruppenfoto und Namensliste nebst einer umfangreichen und kommentierten Bildersammlung zu diesem Ereignis stehen auf www.funkamateur.de zum Herunterladen bereit.


Hartmut Kuhnt, DM2CFL; Klaus Sörgel, DL2DVL; Werner Thote, DL1VHF
Werner.Thote@t-online.de

Literatur

- [1] Peuker, H., DL2DSD: Die DUR ist 50. FUNKAMATEUR 61 (2012) H. 11, S. 1227
- [2] Schubert, K.-H., DM2AXE: Geräteausstellung anlässlich des 1. DM-UKW-Treffens. FUNKAMATEUR 12 (1963) H. 9, S. 323; H. 10, S. 360
- [3] Strietzel, K., DM3ZZL: Kleinstation für den UKW-Amateur. In: Schubert, K.-H., DM2AXE: Elektronisches Jahrbuch für den Funkamateure 1965. MV, Berlin 1964
- [4] H. Kuhnt, DM2CFL: 145-MHz-Kleinstation mit Transistoren. FUNKAMATEUR 14 (1965) H. 3, S. 73 u. 75–77; H. 4, S. 124–127; H. 5, S. 167–168 u. S. 179; H. 6, S. 201–202
- [5] Allraun, R., DF6NA: VHF-DX DL-Firsts. www.vhf-dx.net/dl_first.htm



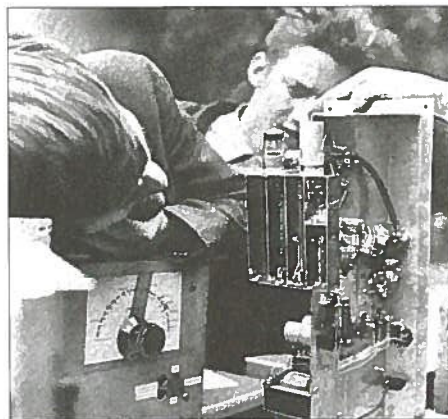Karl Rothammel, DM2ABK war mit seiner Mannschaft per Yagi-bestücktem Lkw angereist.



Geräteausstellung: Der 70-cm-Konverter von Eike Barthels, DM3ML, DM2BUL, wird bestaunt. [2]

UKW-QTC

Aktuelles, Aurora, MS, EME:
Dipl.-Ing. Bernd J. Mischlewski, DF2ZC
Auf dem Scheid 36, 53547 Breitscheid
E-Mail: BerndDF2ZC@gmail.com

Magic Band, Topliste, Conteste:
Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS
Am Fort 6, 13591 Berlin
E-Mail: dl7yspeter@gmx.de
Packet-Radio: DL7YS@DB0BLO

■ EME-2-m-Erstverbindung mit nur einer 11-Element-Yagi!

Dass es mit der entsprechenden Portion Glück sogar mit nur einer 11-Element-Yagi-Antenne möglich ist, auf 144 MHz eine EME-Erstverbindung zu loggen, zeigte Mark, EI3KD, G4PCS, auf: Am 26.4.13 glückte ihm um 2300 UTC ein QSO mit der holländischen DXpedition 9G5EME, die für einige Tage in Ghana mit zwei 8-Element-Yagis per EME QRV war. Das QSO stellte gleichzeitig die Erstverbindung Irland-Ghana im 2-m-Band dar. Wenngleich Mark es bereits seit Beginn der 9G5EME-Funkaktivitäten am 11.4.13 immer wieder einmal versucht hatte, die DXpedition zu erreichen – wirklich ernsthaft hatte er sich, wie er schreibt, nicht bemüht. Mit seiner für EME-Verhältnisse wahrlichen QRP-Ausstattung rechnete er sich kaum eine Chance aus. EI3KD in IO51VW arbeitete mit etwa 400 W

tete 225000 1 -26 2.4 57 3 * CQ 9G5EME IJ95. Also schnell die PA einschalten und anrufen: 9G5EME EI3KD IO51. Die folgende Empfangsperiode kam nicht durch, doch die nächste Periode zeigte wieder ein Signal: 225400 1 -27 2.5 54 3 #. Kein Decode, aber das geänderte Synchronisationsmuster (dokumentiert durch das „#“ statt des „*“) zeigte, dass ein Rapport gesendet wurde, für wen auch immer. Also weiter anrufen! Um 2257 UTC kam dann das zwar erhoffte, gleichwohl unerwartete Decodierungsergebnis: 225600 1 -26 2.6 54 3 # EI3KD 9G5EME IJ95 000. Mark bekam einen Rapport; sein Anruf war also durchgekommen! Nun galt es Daumen drücken, dass man in Afrika auch seine nun gesendeten ROs (mit denen man dem QSO-Partner dokumentiert, dass man beide Rufzeichen und den für sich bestimmten Rapport empfangen hat) aufnimmt.

Und es wurde noch einmal spannend, denn in der folgenden Empfangsperiode kam wieder nichts durch. Doch dann war es soweit: Um 2301 UTC stand folgender Text auf dem Bildschirm: 230000 2 -30 52 3 RRR. Die RRRs bedeuten, dass man die Bestätigung RO in Afrika tatsächlich empfangen und mit eben diesen Rogers RRR beantwortet hat. Das QSO war nun komplett, noch dazu ein „Country-First“ auf 144 MHz!

Neben dem erwähnten Glück und Marks gewisser Beharrlichkeit, es immer wieder zu versuchen, ist hier als positiver Faktor das erfahrene Team von 9G5EME (PA3CEE, PE1L

reits auf 144 MHz gelungen, doch auf 23 cm wurde solch ein QSO-Erfolg bisher noch nicht vermeldet. Es ist dort aufgrund des stärkeren Dopplereffektes auch etwas schwieriger.



Die Fläche der ISS beträgt nur etwa 30 m², wobei die Sonnensegel bei ISS-Scatter-QSOs wohl den größten Beitrag zur Signalreflexion liefern dürften.
Foto: NASA

Das größte Problem bei diesem Unterfangen stellen nämlich nicht die 400 km Entfernung zur doch recht kleinen Reflexionsfläche der ISS dar (im wesentlichen dürften hier die Sonnensegel als Reflektoren wirken), sondern das exakte Nachführen der Antennen. Schließlich dauert ein ISS-Überflug nur wenige Minuten, bei sich sehr schnell ändernden Azimut- und Elevationswerten.

Darüber hinaus ergibt sich aus der Ausbreitungsgeometrie eine sehr zügige und große Dopplerverschiebung von bis zu ±84 kHz; schließlich bewegt sich die Raumstation mit 28000 km/h. Da erfordert es doch eine ganze Menge Training, diese Parameter in der Kürze der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig sind ja auch noch die Sendedurchgänge durchzuführen, und das in CW. Man benötigt also idealerweise je vier Hände, um das alles zu schaffen.

Nach einer ganzen Reihe von Tests, bei denen zwar meist Reflexionen zu hören waren, jedoch kein QSO komplettiert werden konnte, sollte der 23.5.13 den Erfolg bringen. Während eines morgendlichen ISS-Durchgangs führten Jan und Andreas auf 1296,3 MHz wieder einmal einen Sked durch. Es waren Sende-/Empfangsperioden von 30 s vereinbart worden, und dass ein jeder seinen eigenen Doppler kompensiert.

Sowie die ISS „aufging“, tauchte PA3FXBs Signal mit etwa 20 dB über dem Rauschen bei DJ5AR auf. Der Rapportaustausch konnte beginnen. Auch der Dopplereffekt blieb kontrollierbar – bis zur maximalen Höhe der ISS über dem Horizont. Dann steig der Doppler so stark an, dass eine optimale Kompensation immer schwerer wurde und nahe des ISS-Untergangs sogar unmöglich schien.

Doch zu diesem Zeitpunkt war bereits alles im Kasten: Die beiden OMs tauschten bereits die 73 aus und freuten sich über den Erfolg. Sowohl bei PA3FXB als auch bei DJ5AR wurde ein 3-m-Spiegel eingesetzt. Die Sendeleistungen betrugen 375 W (PA3FXB) bzw. 100 W (DJ5AR). Auf seiner Website www.dj5ar.de hat Andreas Ton-Mitschnitte des QSOs abgelegt, ebenso wie weitere Hintergrundinformationen zur QSO-Planung. Nun sind DJ5AR und PA3FXB auf der Suche nach weiteren QSO-Partnern für ISS-Scatter auf 1296 MHz.



Er sieht eher ein wenig provisorisch aus, der Aufbau mit der neben dem Haus angebrachten 11-Element-Yagi-Antenne bei EI3KD. Doch selbst EME in JT65 ist damit möglich, sogar wenn die Gegenstation nur über zwei Antennen verfügt.

Foto: EI3KD

von einer Beko HLV-600 auf eine 11-Element-Yagi (Tonna), die nur über etwa 11,8 dBd Gewinn verfügt. Die Antenne ist 6 m über Grund mit einer festen Elevation von 10° montiert.

Deshalb können auch nur die Auf- und Untergänge des Mondes genutzt werden, bis zu einer Höhe von etwa 30°. Bisherige EME-Versuche zeigten, dass die Signale, bedingt durch Groundgain-Effekte, bei einer Mondhöhe von 3° bis 4° sowie bei etwa 13° ein Maximum aufweisen.

Außer ab und zu einmal einem Decode von 9G5EME waren jedoch stets nur die im Pile-up anrufenden anderen Stationen zu hören. Bis zum letzten Tag der DXpedition: Als der Mond etwa 10° über dem Horizont stand, war im FFT-Display von WSJT deutlich eine Signallinie zu erkennen. Der zugehörige Decode lau-

und PE9DX) zu nennen. Angesichts des Wissens, dass EI3KD nun nicht gerade eine QRO-Station ist, realisierte man nach dem Decodieren seines Anrufs sofort, dass hier alles passen muss und gab EI3KD den Vorrang vor anderen lauter anrufenden Stationen. Und man war in Ghana geduldig genug, länger als üblich auf die Antwort aus EI zu warten.

Nach dieser Aufregung dürfte Mark jedoch erst einmal etwas zur Beruhigung benötigt haben. In Irland gibt es da ja durchaus das eine oder andere therapeutische Getränk...


■ ISS-Scatter im 23-cm-Band

Schon seit einiger Zeit versuchten Andreas, DJ5AR, und Jan, PA3FXB, eine Zweiweg-Verbindung aufzubauen, bei der die internationale Raumstation ISS als Reflektor genutzt wird. Dieses Kunststück ist vor einigen Jahren be-

■ 144-MHz-Sporadic-E im Mai!

War es vor etwa 20 Jahren stets der Juni, an dem 144 MHz das erste Mal via Sporadic-E aufging, so hat sich der Beginn der Saison nun fest in den Mai verschoben. Kurze E_s-Öffnungen wurden bereits in der ersten Monatshälfte vermeldet. Und schon am 18.5.13 gab es bereits eine längere Zeit E_s: Von 0900 UTC bis etwa 0930 UTC war 2 m zwischen Irland und Wales auf der einen und Nord- bis Mittelitalien auf der anderen Seite offen. Gegen 1630 UTC kamen dann Tschechien und Thüringen noch in den Genuss, nach UA6 funken zu können. Kevin, DK5KMA (JO50IK) schrieb: „Ich sah im DX-Cluster den Hinweis von UC6A, dass an seinem Standort die MUF Richtung DL sehr hoch liege. Deshalb drehte ich meine Antenne Richtung Osten und beobachtete die Anruf-frequenz 144,300 MHz. In der Tat, plötzlich tauchte das Signal von UC6A für ein paar Minuten mit S9 auf: Schnell sein CQ beantwortet, und das QSO über 2070 km war geloggt.“ DK5KMA arbeitete mit 200 W an einer 7-Element-Yagi-Antenne.

Am 30.5.13 bildete sich nachmittags über Südfrankreich ein Reflexionsgebiet aus, das dann ab 1730 UTC auch Kontakte auf 144 MHz ermöglichte. Aus dem Westen Deutschlands glückten bis etwa 1750 UTC Kontakte nach Ostspanien und zu den Balearen. Gleichzeitig konnten Stationen in Thüringen und Sachsen nach Zentralspanien funken. Nach dieser ersten stabileren Öffnung sind nun die Erwartungen an den weiteren Verlauf der E_s-Saison auf 2 m

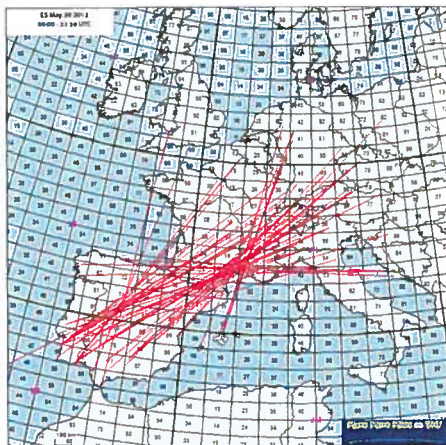

Der 30.5.13 zeigt typische E_s-Verhältnisse: Kreuz und quer über eine Reflexionszone (an diesem Tag über der Provence gelegen) waren DX-QSOs möglich. Darüber hinaus ging das Band immer mal wieder sehr kurz in andere Richtungen auf, beispielsweise von Belgien Richtung Algarve.

Grafik: mmmnonvhf.de

recht hoch, zumal von der Aurora-Front in den nächsten Wochen wohl wenig Beeinträchtigungen zu erwarten sind.

■ Neuerungen auf 50 MHz in DL

Gemäß Mitteilung 152/2013 der Bundesnetzagentur kann ab sofort, vorerst befristet bis 31.12.13, das 6-m-Band versuchsweise im Bereich von 50,030 MHz bis 51,000 MHz in allen Sendearten genutzt werden. Die maximal zulässige belegte Bandbreite einer Aussendung darf 12 kHz nicht überschreiten (insbesondere bei FM zu beachten!). Contestbetrieb und fernbedient erzeugte Aussendungen sind weiterhin

untersagt. Der genaue Wortlaut der Mitteilung ist auf www.bundesnetzagentur.de → *Shared Docs* → *Downloads* → *DE* → *Sachgebiete* → *Telekommunikation* → *Unternehmen/Institutionen* → *Frequenzen/Amateurfunk/AmtsblattverfügungenAFu* → *MitteilungNr1522013_50bis51MHz.pdf?__blob=publicationFile&v=1* nachzulesen.

Nach wie vor gilt:

- maximale Strahlungsleistung 25 W ERP (d.h. 25 W über $\lambda/2$ -Dipol; also z.B. ≈ 8 W an einer HB9CV-Antenne);
- ausschließlich horizontale Antennenpolarisation;
- Beschränkung auf Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klasse A;
- Betrieb auf sekundärer Basis, Störungen durch Primärnutzer sind hinzunehmen und Primärnutzer dürfen nicht gestört werden;
- telefonische Erreichbarkeit während des Sendebetriebs;
- Pflicht zur Führung eines Logbuches mit Datum, Uhrzeit, Sendeart, Leistung, ggf. Antennenrichtung, ggf. Rufzeichen der Gegenstation (also auch erfolglose CQ-Rufe sind zu loggen!)
- vorherige Abgabe einer Betriebsmeldung gemäß Vfg. 36/2006 – wer schon früher eine Betriebsmeldung abgegeben hat, braucht keine neue abzugeben, sofern die Daten noch zutreffend sind.

Es versteht sich wohl von selbst, dass die Auflagen der Nutzungsbestimmungen strikt einzuhalten sind. Nur so sind weitere Öffnungen und Verbesserungen für uns möglich.

Die Redaktion bedankt sich im Namen der 6-m-Freunde in DL beim Referat für Frequenzmanagement unter Ulli Müller, DK4VW, für das Engagement im Zuge der Verhandlungen mit den zuständigen Stellen beim Bundesministerium der Verteidigung sowie dem Bundeswirtschaftsministerium.

■ 50 MHz im Mai 2013

Der Monatswechsel in den Mai begann für die 6-m-Freunde in ganz Europa mit guten E_s-Bedingungen. 4O3A (JN92), F4HCL (IN97) und GM8LFB (IO88) brachten seltenere Felder in die Luft, und am 1.5. tauchte A92IO mit gutem Signal auf. Mitte des Monats (13.5.) öffnete sich das Band spät nach 2000 UTC via E_s/TEP zwischen Deutschland und Südamerika. CE3SX (FF46), LU8MB (FF57) und CX1FK (GF15) waren mit guten Feldstärken in Berlin aufzunehmen, blieben aber mit 25 W EIRP un-erreichbar. Später tauchten noch TJ3SN (JJ53) und PY2XB (GG66) auf.

Eine Woche später ging es wieder rund und PY5EW (GG46), ZP5SNA (GG14) sowie CU3MQ (HM68) mischten das Band auf – zudem konnte man mit D2EB eine echte Rarität arbeiten. Darüber hinaus ist 6-m eigentlich jeden Tag für EU-Verkehr via E_s offen.

■ Video von EME-Tests auf 77,5 GHz

Im UKW-QTC 4/13 berichteten wir über erste erfolgreiche EME-Echotests auf 77,5 GHz, die Sergej, RW3BP, am 17.2.13 durchgeführt hatte. In der Zwischenzeit hat er dazu ein Video gefertigt und es auf dem Youtube-Portal eingestellt: www.youtube.com/watch?v=2En_W2EaJFw.

■ Ergebnisse Mai-Contest 2013

In Rekordzeit hat das Team um Martin, DL5NAH, den diesjährigen Mai-Contest mit mehr als 1000 Logs ausgewertet. Dabei wurde DC1NNN in der 2-m-Einmannsektion denkbar knapp von DK5LO auf Platz 2 verwiesen, hielt jedoch DK2GZ noch auf Distanz (siehe Tabelle).

Ergebnisse Mai-Contest 2013

Pl. Rufz. DOK Locator QSOs Punkte
144 MHz Einmann

1. DK5LO/p	M11	JN67DR	420	147688
2. DC1NNN	B39	JO50SF	491	147181
3. DK2GZ	A36	JN49GB	475	146734
4. DG8NCO	B39	JO50VH	439	131068
5. DL1MAJ/p	C25	JN58VF	364	126111
6. DK1GO	T21	JN58KS	340	106564
7. DL0CS	M15	JO44WQ	272	105016
8. DL6NDW	C12	JN57OX	312	101338
9. DJ6XH	C30	JN57MP	293	100507
10. DL7ULM	C25	JN58WG	306	97224

397 Logs

144 MHz Mehrmann

1. DR5M	B26	JN59OP	1003	362032
2. DR9A	A24	JN48EQ	840	321771
3. DR2X	F17	JO40QL	898	302201
4. DK0BN	K15	JN39VV	779	270981
5. DL0GTH	X17	JO50JP	841	270773
6. DK0A	A02	JN48CO	693	231241
7. DF7ZS	F27	JO50DO	717	222308
8. DR3M	M11	JO34WE	512	198208
9. DR5T	A52	JN47KW	530	184971
10. DF0MTL	S34	JO61JF	551	173687

64 Logs

432 MHz Einmann

1. DJ7R	U15	JN59UK	269	85556
2. DJ6BS	I30	JO43JH	208	71419
3. DL7AKL	D01	JO62JA	234	70631
4. DH1NFL	B39	JO50VF	195	56719
5. DF1JM	R25	JO30FQ	178	49869
6. DL5MAE	C25	JN58VF	136	47659
7. DL8QS	I30	JO43KH	117	40053
8. DL8PZ	F05	JO40IB	146	35650
9. DL2HSX	W17	JO51XA	129	35122
10. DL9NDA	B39	JO50VF	115	32337

199 Logs

432 MHz Mehrmann

1. DL0GTH	X17	JO50JP	459	145528
2. DR9A	A24	JN48EQ	351	129648
3. DF0MU	N16	JO32PC	283	92952
4. DK2A	B13	JN69LF	238	70790
5. DL0LB	P06	JN49QA	176	52586
6. DR5T	A52	JN47KW	142	46349
7. DF0YY	D26	JO62GD	160	45911
8. DF0HS/p	G13	JO31AA	163	45558
9. DL0HTW	S01	JO60QU	151	41072
10. DL0BLA	Y34	JO62PF	110	33760

38 Logs

1296 MHz Einmann

1. DJ3HW	H04	JO42QE	85	25023
2. DL3JAN	S07	JO61VB	59	19157
3. DL1SUN	V14	JO53PN	50	18914
4. DF4IAO	A24	JN49QA	57	17595
5. DG6ISR	Y43	JO61PK	54	15215

82 Logs

1296 MHz Mehrmann

1. DJ3HW	H04	JO42QE	85	25023
2. DL3JAN	S07	JO61VB	59	19157
3. DL1SUN	V14	JO53PN	50	18914
4. DF4IAO	A24	JN49QA	57	17595
5. DG6ISR	Y43	JO61PK	54	15215

20 Logs



Nicht vergessen: 38. Ham Radio



Vom 28. bis 30.6.13 laden die 38. Ham Radio mit dem dazugehörigen 64. Bodensee-treffen auf das Messegelände Friedrichshafen ein.

Europas größte Amateurfunkausstellung wartet erneut mit der Verkaufsausstellung (180 Aussteller aus 26 Ländern), einem großen Flohmarkt, dem Vortrags- und einem umfangreichen Rahmenprogramm (z.B. den Start eines Stratosphärenballons am Samstag). Einen Plan zur Hallenübersicht bekommen Sie unter: www.hamradio-friedrichshafen.de/ham-de/ausstellerverzeichnis/hallenuebersicht.php. Über etliche Programmpunkte wurde bereits berichtet (FA 6/13, S. 692).

FA-Autoren auf der Ham Radio

Die FA-Autoren DG8SAQ, DJ0TR, DJ7JC, DJ9OZ, DJ9ZB, DK2DO, DK2FD, DK2OM, DK4JN, DK4VW, DK7XL, DK7ZB, DL1YBL, DL1YFF, DL2VFR, DL4OAD, DL5DI, DL5EBE, DL7ACN, DL7VOG, DL8JJ, DJ8IL, DL8VQ, DL9GFB, OE1WHC, OE3RAA und OH2BH sind Vortragende auf der Ham Radio.

Das komplette Vortragsprogramm findet man auf www.hamradio-friedrichshafen.de als E-Book bzw. zum Herunterladen (PDF).

Termin-Diskussionen um WAG-Contest

Vom 19. bis 21.4.13 trafen sich Delegierte der IARU-Region 1 zu einem Interimstreffen in Wien. Die Teilnehmer diskutierten u.a. über eine mögliche Schaffung eines contestfreien Wochenendes zugunsten des Jamboree-on-the-Air und die Verlegung des vom DARC e.V. organisierten WAG-Contests.

Das Abstimmungsbild unter den Delegierten blieb ohne Konsens. Der Antrag wurde vom norwegischen Amateurfunkverband NRRL eingebracht. Mehrere Verbände folgten der Argumentation des DARC, dass der WAG contestfreie Bandsegmente vorsieht, diese Regelung funktioniert und dass beide Veranstaltungen voneinander profitieren würden.

Durch die Unterstützung der Initiative für ein contestfreies drittes Oktoberwochenende, besonders durch skandinavische Verbände, wird dieses Thema wohl auf der 2014 stattfindenden IARU-Konferenz in Varna, Bulgarien, entschieden.

Da sich herausgestellt hatte, dass der Antrag des DARC im Hinblick auf die CTCSS-Nutzung für Relaisfunkstellen nicht mehrheitsfähig war, wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe einberufen, in der über den Antrag weiter ver-

handelt wurde. Laut dem gefundenen Kompromiss sollen Relaisfunkstellen weiterhin mit 1750 Hz oder CTCSS geöffnet werden können (siehe auch S. 804).

Nach der eindeutigen Resonanz aus der Mitgliedschaft des DARC e.V., die beim IARU-Verbindungsbeauftragten zum Papier über die Nutzung von Kurzwellenlinks für Digital Voice eingegangen war, hat der DARC zu Beginn der Sitzungen dieses Diskussionspapier zurückgezogen. Das Interimstreffen dient der Vorbereitung zur nächsten IARU-Region 1-Konferenz im kommenden Jahr in Varna, Bulgarien.

DL-RS des DARC e.V. Nr. 17/13

Diplome auch in PDF und mit Paypal bezahlen

Vor einigen Wochen wurde im DARC-Contest-Logbook – kurz DCL (dcl.darc.de/-dcl) – die Ausgabe von PDF-Diplomen und die zusätzliche Möglichkeit der Bezahlung von Diplomgebühren via PayPal erfolgreich getestet. Nun beginnt das Referat für DX und HF-Funksport für die von ihm herausgegebenen Diplome mit dem Übergang zum Regelbetrieb. Gleichzeitig werden die Diplomgebühren für Papierdiplome an die Kostensituation angepasst.

Ab 3.6.13 beträgt die Gebühr für ein zugeschnittenes Papierdiplom etwas mehr als das Doppelte im Gegensatz zur PDF-Variante, die man nur herunterladen und selbst ausdrucken muss. Die PDF-Versionen der Diplome werden schrittweise eingeführt. Beginnen will man mit dem WAE-Diplom. Weitere Diplome folgen kurzfristig auch.

DL-RS des DARC e.V. Nr. 22/13

Amateurfunkfernkurs erfolgreich

Das Team Funken-Lernen hat erneut einen Fernkurs erfolgreich zu Ende gebracht. Nach



Treffen der Probanden samt Ausbilder bei A20

Foto: DF3GU

dem Intensivseminar in Weinheim sind 17 neue Klasse-A-Zuteilungen in Deutschland und eine in der Schweiz beantragt. Wir hatten eine spannende, aber anstrengende Zeit in der Jugendherberge, die Ausbilder danken den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diese sechs abwechslungsreichen Tage. Neben vielen Lerneinheiten stand auch der direkte Kontakt mit einer Funkstation auf dem Programm, dazu fuhr die Gruppe zum Klubheim von A20. Das Team Funken-Lernen und die Teilnehmer des Fernkurses bedanken sich herzlich für die kompetente Führung und spannende Erklärung der Funkstation.

Unser Team freut sich schon auf den nächsten Fernkurs ab Oktober 2013 und auf die Ham Radio. Wir sehen uns am Stand A1-657. Wei-

tere Informationen und Ausbildungsmaterial gibt es unter www.funken-lernen.de.

Sabine Foryta, DD2KS

Klasse-E-Lehrgang in Mönchengladbach

Der DARC-Ortsverband R10 (Mönchengladbach) führt ab Herbst 2013 erneut einen Lehrgang zur Erlangung der Genehmigungsklasse E durch. In den vergangenen Jahren hat das Lehrgangsteam schon so manchem Interessierten das Rüstzeug zum Funkamateurer mitgegeben.

Zum diesjährigen Lehrgang findet im Rahmen des OV-Abends am 4.10.13 eine Informationsveranstaltung statt. Dazu kann man sich unverbindlich auf der Website www.darc.de/r10 anmelden. Dort findet man weitere Informationen zum Lehrgang. Alternativ ist eine Meldung bei Thomas Linke, DL8TL (dl8tl@darc.de), möglich.

Michael Wlochinski, DO9MWL



Afu-Welt

HTC zur Ham Radio

Der Helvetia Telegraphy Club stellt gratis ein Morselernprogramm zur Verfügung, mit dem man sich selber prüfen und sogar eine Auszeichnung erwerben kann. Für alle Details (Lernprogramm, Prüfungen und Auszeichnungen) informiere man sich über die HTC-Website (www.htc.ch).

Dieses Jahr ist der HTC als Gast am USKA-Stand in Friedrichshafen eingeladen, da besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch. Zudem findet am 28.6.13 im Saal „Schweiz“ ein Vortrag zum Thema „PC-Morse-Lernprogramm auch für Fortgeschrittene“ statt. Der Vortrag (inkl. Demonstration) wird vom Entwickler des Programms, Beat, HB9HQX, gehalten.

Hugo Huber, HB9AFH

Der 52. FIRAC-Kongress

In Galyatető (Ungarn) trafen sich vom 18. bis 20.5.13 Delegierte von neun Landesgruppen der FIRAC (Federation Internationale des Radio-Amateurs-Cheminots). Aus diesem Anlass war die Sonderstation HG52FC QRV. Unter anderem stand die Neu- bzw. Wiederwahl des Vorstandes auf dem Programm. Gheorghe Zaharie, YO6HAY, wurde als Präsident im Amt bestätigt. Sein neuer Stellvertreter ist Henryk, SP9JAD.

Vorgestellt wurde das ab 2014 gültige neue Design des FIRAC-Award. In einer gesonderten Arbeitsgruppe hat man Ausschreibungsbedingungen für die Öffnung des FIRAC-Contests ab 2014 erarbeitet. Die neue Ausschreibung ist nun bei den FIRAC-Landesgruppen zur Diskussion und wird auf der FIRAC-Präsidentensitzung im September in Bad Salzfluren beschlossen.

Als Austragungsort für den nächsten Kongress im September 2014 wurde Hamburg benannt. Die FIRAC kehrt somit zu ihrem 50. Geburtstag an den Ort zurück, wo sie im Jahre 1964 aus der Taufe gehoben wurde. Mehr dazu auf www.efa-dl.de bzw. auf www.firac.de.

Detlef Rämisch, DL8DWL



Die Mitarbeiter des FUNKAMATEURS mit QSL-Shop und FA-Leserservice erwarten ihre Besucher am Stand A1/102.

OE-QTC

Bearbeiter:
Ing. Claus Stehlik, OE6CLD
Murfeldsiedlung 39, 8111 Judendorf
E-Mail: oe6cld@oevsv.at

■ 26. Fieldday in Dobl

Traditionell treffen sich Funkamateure und FunkinteressentInnen vom 6.7. (10 Uhr) bis 7.7.13 (18 Uhr) am Gelände rund um den alten Sendemast in Dobl beim Fieldday der Ortsverbände Graz und Graz-Umgebung (ADL 601 und 619).

Geplant sind wieder Führungen durch den Sender Dobl und die „Antenne Steiermark“. Camper können bereits eine Woche früher kommen und eine Woche länger bleiben.

Auch dieses Mal gibt es u. a. einen Ballonstart. Neben zahlreichen Messgeräten für Radioaktivität, Temperatur, Feuchte und Luftdruck ist auch ATV eingebaut.

Durch die tatkräftige Unterstützung von Hansjörg, OE6GJG, Fachlehrer an der BULME, und Sponsoring durch Neuhold Elektronik gibt es die Möglichkeit, einen kurzen SMD-Lötkurs mitzumachen, in dessen Rahmen jeder Teilnehmer sich einen Morsegenerator baut. Der kann aber auch als akustischer Durchgangsprüfer für Mikroprozessorschaltungen bestens verwendet werden, da er mit einer Spannung

von nur 80 mV zwischen den Prüfspitzen arbeitet. Sachkundige Anleitung ist gewährleistet, Erfolg wird für jeden garantiert, fortgeschrittenes Lebensalter ist kein Hindernis, das Mitmachen zählt! Bitte um schnelle Voranmeldung bei oe6gc@gmx.at.


Zudem finden noch zahlreiche weitere Aktivitäten (ARDF, Vorträge, Satellitenfunk, Flohmarkt usw.) statt.

■ 29. Internationales Amateurfunktreffen in Gosau

Vom 5.7. bis 7.7.13 findet das Internationale Amateurfunktreffen in Gosau am Dachstein statt. Wie gewohnt wird es von Ingo, OE2IKN, und mit tatkräftiger Unterstützung von XYL Elfie, OE6YFE, dem Team des Gasthauses „Kirchenwirt“ sowie des Tourismusbüros Gosau ausgerichtet. Die Leitstation OE5XXM ist auf 145,712,5 MHz (OE5XKL/R4x) für den Lotsendienst QRV. Treffpunkt ist am 6.7.13 um 9 Uhr vor dem Tourismusbüro in Gosau. Das Programm beginnt am Freitag um 20 Uhr und endet am Sonntag um 14 Uhr. Mehr Informationen auf www.kirchenwirt-peham.at bzw. www.oevsv.at/modules/events/20130705_gosau.html?url=/aktuelles/index.html.

■ Sonderrufzeichen OE200TH

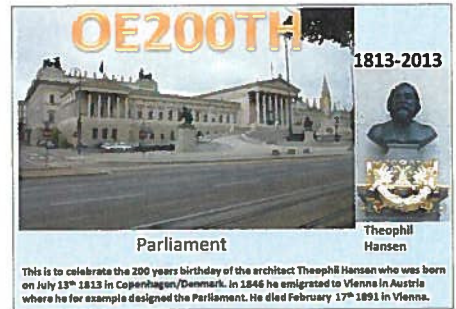Am 13. und 14.7.13 wird anlässlich des 200-jährigen Geburtstags von Theophil Hansen, dem Schöpfer des Wiener Stils (u. a. Architekt des Parlaments), die Sonderstation OE200TH



aktiv sein. Hansen wurde am 13.7.1813 in Kopenhagen geboren und emigrierte 1846 nach Wien, wo er am 17.2.1891 verstarb (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Theophil_von_Hansen. QSL via OE3PVC.

■ 36. Hohenwart-Treffen

Am 27.7.13 findet von 10 bis 17 Uhr das beliebte Treffen der Ortsstelle ADL 803 in und um die Hohenwart-Hütte am Klippitzztörl (1720 m ü. NN; Loc. JN76IW) statt. Funkfreunde aus Nah und Fern sind eingeladen, am Treffen teilzunehmen. Persönliches Kennenlernen, Erfahrungsaustausch, Gemütlichkeit und Kärntner Gastlichkeit stehen wie immer im Vordergrund. Besonders erwünscht ist die Errichtung und der Betrieb von Fieldday-Stationen.

Die Anfahrt ist sowohl vom Lavanttal als auch aus dem Görschitztal möglich (Zufahrt bis Hohenwarthütte ist gestattet. Eine Einweisung auf 145,350 MHz (S14) ist vorgesehen.

HB9-QTC

Bearbeiter:
Dr. Markus Schleutermann, HB9AZT
Büelstr. 24, 8317 Tagelswangen
E-Mail: hb9azt@bluewin.ch

■ Internet-Magazin wieder aktiv

Die ehemaligen Leser des Internet-Magazins (www.hamnews.ch) können sich freuen: Das zeitlich stillgelegte Medium ist wieder aktiv und bietet einen Mix von sorgfältig recherchierten News aus der nationalen und internationalen Amateurfunkwelt. Die Redaktion übernehmen Dennis M. Tamiola, HB9EPA, und Kaspar Zbinden, HB9EGZ. Das Magazin bietet auch eine Kommentarmöglichkeit.

■ Erfolgreiche Ausstellungspräsenz

Im Rahmen der BEA-Sonderschau *tunBern* (2. bis 13.5.13) war die USKA mit einem Ausstellungsstand präsent. Diese Veranstaltung dient der Gewinnung von Nachwuchs für die technischen Berufe und richtet sich an Jugendliche im Schulalter. Am Stand vermittelten diverse OMs aus der Region Bern einen Einblick in den Amateurfunk. So bastelten die Jugendlichen über 900 Schubladen-Alarmer.

An drei Stationen wurde Amateurfunk demonstriert, neben zwei lokalen Geräten mit Behelfsantennen stand ein transportables Rack-Case mit Zugriff auf verschiedene Remote-Stationen an guten Funklagen zur Verfügung. Damit ließ sich den jugendlichen Besuchern zeigen, dass Amateurfunk nicht nur aus Morsen besteht, son-



Ein moderner SDR-RX weckt bei den jungen Besuchern mehr Begeisterung als antike Morsetasten.
Foto: USKA-Webcam

dern dass sich Radio- und moderne Computertechnik sinnvoll kombinieren lassen. Das großzügige Standkonzept hat sich gut bewährt und viele Besucher angezogen. Für eine weitere Ausstellung an der *Züspa* in Zürich im September laufen bereits die Vorbereitungen.

■ Pro Amateurfunkantennen

Dank des beispielhaften Engagements einiger in Täuffelen/BE wohnhafter Funkamateure konnte für Amateurfunkantennen in Wohnzonen eine Ausnahmebestimmung geschaffen werden. Deren Errichtung war in Wohnzonen im Rahmen der neuen Bauordnung praktisch nicht möglich. Der Gemeinderat zeigte sich von der durch die Funkamateure eingereichten und von einem Fachmann für Antennenrecht verfassten Einspruch derart beeindruckt, dass er sich mit den Funkamateuren an einen Tisch setzte und eine Lösung suchte. Auf Basis von standortgebundenen Bauten im Sinne des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes konnte eine Regelung

gefunden werden, welche die Funkamateure nicht einschränkt. Einmal mehr war auch hier der Notfunk ein wichtiges Argument. Der Fall zeigt, dass es möglich ist, mit den Gemeinden gute Lösungen zu finden. Von wenig Weitsicht zeugen dagegen jene Stimmen aus den eigenen Reihen der Funkamateure, die im Zeichen des schizophrenen, antennenfeindlichen Mainstream vom Recht auf Antenne nichts mehr wissen wollen und die Beschränkung auf Portabelfunk und Stealth-Antennen propagieren.

■ Erfolgreicher H26-Contest

Der diesjährige H26-Contest vom 27./28.4.13 stand unter dem Zeichen guter Ausbreitungsbedingungen und reger Beteiligung im In- und Ausland. Während sich die OPs insbesondere letztes Jahr oft wie die Rufer in der Wüste fühlten, sorgten dieses Jahr gute Condx und viele in- und ausländische Stationen für Spaß am Contest und hohe Punktzahlen. Bei den Multi-OP-Stationen gewann das seit Jahren bewährte Contestteam HB9Z vom Standort Gäbris/AR den Wettbewerb in der Kategorie Multi-OP-SSB. In der Klasse Multi-OP-CW gewann HB9HC, und die Klasse Multi-OP-Mixed dominierte einmal mehr HB9CA, was in Anbetracht der Lage und Ausrüstung der Station und des Simultanbetriebs von zwei Stationen nicht erstaunt. In den Single-OP-Kategorien heißen die Sieger HB9AJW, HB9DVE und HB9BXE.

 **ILT Schule** HB9CWA
Die Schweizerische Amateurfunkschule
www.ilt.ch Verschiedene HB9- und HB3-Kurse im Angebot!

Juli 2013

1.7.

0000/2359 UTC RAC Canada Day Contest (CW/Fone)

1.-7.7.

0001/2400 UTC 10-10 Int. Spirit of 76 QSO Party (All)

2.7.

1700/2100 UTC NAC/LYAC 144 MHz (CW/SSB/FM)

4.7.

1700/2100 UTC NAC/LYAC 28 MHz (CW/SSB/FM)

5.-7.7.

Fieldday des OV Nördlingen (T09). Mehr auf amateurfunk-noerdlingen.de.

29. Internationales Amateurfunktreffen in Gosau am Dachstein. Ausführlich auf S. 809.

6.-7.7.

CB- und Afu-Funktreffen des Kyffhäuser Funkclubs ab 10 Uhr in 06567 Rathsfeld bei Bad Frankenhausen. Einweisungskanal ist 32 FM. Infos über do1sldarc@t-online.de Tel. (03466) 300057 oder (0152) 06800351.

26. Fieldday in Dobl der Ortsstellen ADL601 und 619 auf dem Gelände rund um den alten Rundfunksendemast. Weiteres auf S. 809.

0000/2359 UTC Venezuela Contest (CW/SSB/PSK)

1100/1059 UTC DL-DX-RTTY-Contest (RTTY/PSK)

1400/1400 UTC DARC VHF/UHF-Mikrowellencont. (All)

1500/1500 UTC Original-QRP-Contest (CW)

7.7.

1100/1700 UTC DARC 10-m Digital Contest Corona (Digi)

9.7.

1700/2100 UTC NAC/LYAC 432 MHz (CW/SSB/FM)

11.7.

1700/2100 UTC NAC/LYAC 50 MHz (CW/SSB/FM)

12.7.

1700/2100 UTC FISTS Sprint Contest (CW)

12.-14.7.

Fieldday des OV Aue/Schwarzenberg (S45) im Kinder- und Jugendberufshilfszentrum „Am Filzteich“ e.V. (KIEZ) – Beginn ab 12 Uhr.

13.7.

0000/0400 UTC FISTS Summer Sprint (CW)

13.-14.7.

Funker-Campingwochenende Wullendorf (OV Cham, U03) mit Notfunkübung (www.darc.de/distrikte/lu/03).

1200/1200 UTC IARU HF World Championship (CW/SSB)

1200/2400 UTC SKCC Weekend Sprintathon (CW)

16.7.

1700/2100 UTC NAC/LYAC 1,3 GHz (CW/SSB)

19.-21.7.

Funkcamp des OV R10 (Mönchengladbach) auf dem Nebengelände des THW, Lilientahlstr., Mönchengladbach. Ansprechpartner ist Horst Strömer, DL2LN (dl2ln@darc.de).Fieldday des OV Ansbach (B02). Mehr auf www.darc-b02.de/Termine%20B02.htm.

20.7.

P56-Ballonstart um 11 Uhr in Lauffen am Neckar (www.p56.de/ballonprojekt).Antennensimulationssminar (MMANA) von 14–18 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten: koelner.fieldday@web.de (Betreff: Antennensminar). Weitere Infos auf z12.vfdb.org.Sommerfest sowie Amateurfunk- und Elektronik-Flohmarkt des OV O46. Mehr auf www.dl0wer.de.

0600/1000 UTC Saar-Contest (CW/SSB)

1600/1800 UTC Feld Hell Sprint (Feld Hell)

20.-21.7.

Fieldday und Antennensminar auf dem Astopeller (Stocker, 53092 Bad Münsterfeld) von 10–15 Uhr. Anmeldung über koelner.fieldday@web.de. Weitere Informationen auf z12.vfdb.org.

1200/1159 UTC DMC RTTY Contest (RTTY)

1800/0600 UTC North American QSO Party (RTTY)

1800/2100 UTC CQ World Wide VHF Contest (All)

21.7.

0600/0900 UTC Saar-Contest (RTTY/CW/SSB/FM)

0600/0959 UTC National Mountain Day (HB9) (CW)

0800/1100 UTC OK/OM-VHF-Contest (CW/SSB)

0800/1100 UTC DUR-Aktivitätscont. >1 GHz (CW/SSB/FM)

0900/1600 UTC RSGB Low Power Contest (CW)

22.7.

0100/0300 UTC Run for the Bacon QRP Contest (CW)

23.7.

1700/2100 UTC NAC Mikrowellen (CW/SSB)

25.7.-4.8.

Fieldweek in Peine. Elf Tage Zeltlager für junge und jung gebliebene OMs. Anmeldung und weitere Informationen über www.Fieldweek.de.

27.7.

Kleiner Fieldday des OV V28 ab etwa 11 Uhr an der Herberge und Gaststätte „Zur Ziegelscheune“ (www.herberge-grabow.de). Weitere Infos auf www.ov-v28.de.vu.

36. Hohenwart-Treffen der Ortsstelle ADL803 von 10–17 Uhr. Ausführlich S. 809.

Rassemblement Radioamateurs de Marennes 2013 von 8–18 Uhr im Centre d'animations et de Loisirs, rue Jean Moulin, 17320 Marennes. Mehr auf <http://ref-union17.org>.

27.-28.7.

1200/1200 UTC RSGB IOTA Contest (CW/SSB)

Quellen: DL-DX RTTY Contest Group, DARC-Contestkalender, WA7BNM Contest Calendar. Angaben ohne Gewähr!

Inserentenverzeichnis

ANJO Antennen; Heinsberg	773
appello GmbH; Kiel	771
BEKO-Elektronik; Dachau	770
Beta LAYOUT; Aarbergen	778
boger electronics gmbh	770
Bonito; Hermannsburg	777
Dieter Knauer; Funkelektronik	773
DIFONA Communications GmbH; Offenbach	769
Fernschule Weber	775
Funktechnik Frank Dathe	771
Funktechnik Seipelt	775
GRAHN-Spezialantennen; Kirchheim/Teck	768
Haro-electronic; Burgau	775
Hau; Ing.-Büro f. Elektronik	774
Heinz Bolli AG; Niedersteufen	774
HFC-Nachrichtentechnik; Iserlohn	773
ICOM (Europe) GmbH	4.US
ILT Schule HB9CWA	809
Jackaltac Ltd.; Irland	770
Kenwood Electronics Deutschland GmbH	3.US
KN-Electronic, K. Nathan	768
Kusch; Dortmund	774
LANDOLT; Maintal	774
Loch Leiterplatten GmbH; Berlin	768
Lükom Funktechnik; Melle-Neuenkirchen	774
maas funk-elektronik; Elsdorf-Berrendorf	707
Max-Planck-Institut; Erlangen	777
QRPproject	773
QSL collection; Wien	775
Reichelt Elektronik; Sande	705
Reimesch GmbH; Bergisch Gladbach	777
Reuter-Elektronik; Dessau-Roßlau	774
RoWi Elektronik; Steffenberg	775
Sander electronic; Berlin	776
Schaeffer AG; Berlin	741
SDR-Kits; Trowbridge/Großbritannien	776
Segor electronics; Berlin	770
SSB-Electronic GmbH; Lippstadt	778
UKW-Berichte Telecommunications	769
Vibroplex; Knoxville/USA	773
von der Ley; Kunststoff-Technik	775
WiMo GmbH; Herxheim	772/774
Yaesu Musen Co., Ltd; Tokio/Japan	2.US

Vorschau auf Heft 8/13

TX5K: 113 000 QSOs von Clipperton
Im März 2013 funkte ein 24-köpfiges internationales Team (mit neun deutschen Teilnehmern) unter Leitung von Bob Schmieder, KK6EK, mit zehn Stationen von der seltenen Pazifikinsel Clipperton. Unter dem Rufzeichen TX5K kamen in knapp acht Tagen insgesamt 113 601 Kontakte mit 24 480 Individualrufzeichen in die Logs, wobei beachtliche 34 990 QSOs auf Europa entfielen. Foto: TX5K



Elektronische Sicherung mit Extras
Die in diesem Beitrag vorgestellten Baugruppen realisieren die Funktion einer komfortabel einstellbaren elektronischen Sicherung. Als Option lassen sich Strom- und Spannungswerte übersichtlich darstellen. Foto: Bauer


... und außerdem:

- Autorouter im Sprint-Layout
- Störungsabblendung mittels Hilfsantenne
- Web-basierte Log-Analyse mit dem Raspberry Pi
- Passive Frequenzverdreifacher
- Datenübertragung beim FM-Sprechfunk

erscheint am 23. 7. 2013



FUNcube Dongle Pro+ am IC-706
Dieser USB-Stick ist ein vollwertiger SDR-Empfänger von 0,15 MHz bis 1700 MHz, der hinsichtlich Empfindlichkeit normalen Transceivern in nichts nachsteht. Daher bietet es sich an, ihn zur Bandbeobachtung parallel zum vorhandenen Transceiver einzusetzen. Wir zeigen auch, wo sich ein IC-706 MKII G dazu am besten „anzapfen“ lässt. Foto: DL2LAH

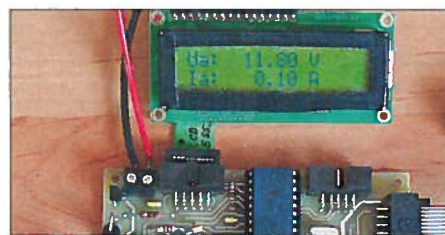Redaktionsschluss FA 8/13: 4.7.2013
Vorankündigungen ohne Gewähr